

# التمديدات الكهربائية للأبنية والمنشآت



د. محمد توفيق لازم الزهيري














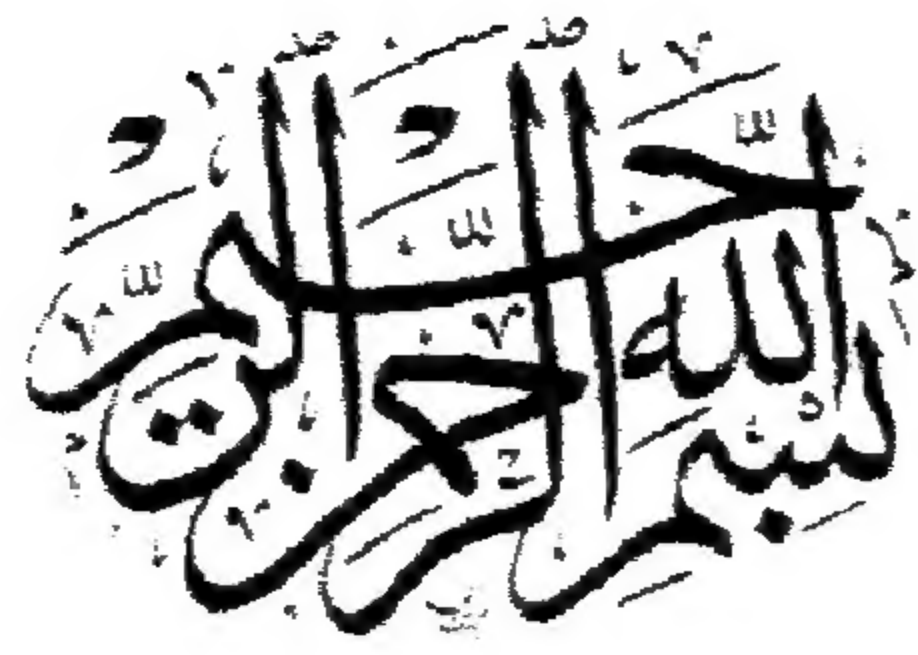

# التمديدات الكهربائية للأبنية والمنشآت



# جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1434 هـ 2013 م

All Rights Reserved



## دار المناهج للنشر والتوزيع

عمان، شارع الملك حسين، بناية الشركة المتحدة للتأمين

هاتف 465 0624 فاكس 465 0664 +9626 6 465 0664

ص.ب 215308 عمان 11122 الأردن

### **Dar Al-Manahej**

Publishers & Distributors

Amman-King Hussein St.

Tel 4650624 fax +9626 4650664

P.O.Box: 215308 Amman 11122 Jordan

[www.daralmanahej.com](http://www.daralmanahej.com)

[info@daralmanahej.com](mailto:info@daralmanahej.com)

[manahej9@hotmail.com](mailto:manahej9@hotmail.com)

## جميع الحقوق محفوظة

فإنه لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر، كما أفتى مجلس الإفتاء الأردني بكتابه رقم ٣ / ٢٠٠١ بتحريم نسخ الكتب وبيعها دون إذن المؤلف والناشر.



# التمديدات الكهربائية للأبنية والمنشآت

تأليف

د. محمد توفيق لازم الزهيري

أستاذ الهندسة الكهربائية والإلكترونية المشارك  
جامعة فيلادلفيا - الأردن





رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية  
(٢٠١٢/٦/٢٢٠)



## المحتويات

المقدمة ..... 13

### الفصل الأول

#### التمديدات الكهربائية - الطرق والأساليب

1-1 مقدمة	1
2-1 أنواع التمديدات (التأسيسات) الكهربائية	1
1-2-1 التمديد الظاهري بالأسلاك المعزولة	2
2-2-1 التمديد الظاهري بالأنابيب (المواسير) المعدنية	2
3-2-1 التمديد الظاهري بأنابيب غير معدنية (البلاستيك الثقيل)	7
4-2-1 التمديد الظاهري باستخدام منظومات التأطير	8
5-2-1 التمديدات الكهربائية المخفية	12
6-2-1 اختيار طريقة التمديد	15
3-1 التمديدات الكهربائية للبنيات الكبيرة	18
1-3-1 نظام التغذية في البنيات الممتدة عمودياً	18
2-3-1 متطلبات التغذية العمودية في البنية	20
3-3-1 نظام التغذية الأفقي	23
4-1 لوحات التوزيع للفتولتية المنخفضة	23
5-1 تخمين الأحمال الكهربائية للبنيات الكبيرة	24
1-5-1 التباين وعامل التباين	25
2-5-1 الأحمال الكهربائية القياسية في البنيات الكبيرة	28

### الفصل الثاني

#### الكيبلات (القابلات) والأسلاك الكهربائية

1-2 مقدمة	41
2-2 طرق تمديد الكيبلات و الأسلاك الكهربائية	48
1-2-2 التمديد داخل الأنابيب المغلونة أو البلاستيك	48



51	2-2-2 أتمديد على حاملات الكيبلات
52	3-2-2 أتمديد في خنادق الكيبلات
56	3-2 الطرق المرجعية في التمديد والتأسيس حسب النظام الدولي IEC
56	4-2 ساعات نقل التيار للكيبلات والأسلاك
76	5-2 كيفية اختيار الحجم المناسب للكيبل
76	1-5-2 التيار الأقصى والتيار الذي يحسب عليه الكيبل
77	2-5-2 حسابات هبوط الفولتية
79	3-5-2 أمثلة تطبيقية
83	6-2 حساب تيار قصر الدارة للكيبلات
88	7-2 معايير أخرى في اختيار حجم الكيبل المناسب
89	8-2 الجدول القياسي للخواص الكهربائية للكيبلات
89	9-2 الألوان القياسية للأسلاك والكيبلات
90	10-2 أنواع أخرى من الكيبلات

## الفصل الثالث

### المصابيح الكهربائية والإنارة

91	1-3 المقدمة
91	2-3 أنواع المصابيح
91	1-2-3 المصابيح التوهجية
95	2-2-3 مصابيح التفريغ الغازي
100	3-2-3 المصابيح الفلورية ( الفلورسنت )
102	4-2-3 مصابيح الكزنيون
103	5- 2- 3 مصابيح الثنائي الباعث للضوء LED
105	6-2-3 مصابيح الألياف الضوئية
107	3- 3 تصميم الإنارة
109	1-3-3 تراكيب الإنارة ونظام الإنارة
111	2-3-3 المصطلحات الأساسية لتكنولوجيا الإنارة
112	3- 3-3 حساب شدة الاستنارة



125	4-3 توزيع نقاط الإنارة على الدوائر الكهربائية في المباني
132	5-3 الإنارة الجمالية
134	6-3 إنارة الطوارئ
134	7-3 إنارة الأمان
134	8-3 الإنارة الصناعية

## الفصل الرابع

### الإنارة الخارجية وإنارة الشوارع

137	1-4 مقدمة
137	2-4 إنارة الأبنية
140	3-4 إنارة الممرات
140	4-4 إنارة الحدائق
140	5-4 إنارة الساحات ومواقف السيارات
141	6-4 إنارة النصب التذكارية
141	7-4 إنارة الشوارع
141	1-7-4 مستوى شدة الإشعاع المطلوب (النصوع)
142	2-7-4 انتظام النصوع
142	3-7-4 درجة تحديد الوهج الساقط على العين
143	4-7-4 التحليل الطيفي للمصباح
143	8-4 متطلبات إنارة الطرق
144	9-4 توصيات اللجنة الدولية للإنارة
144	10-4 طرق توزيع تراكيب الإنارة للشوارع
146	11-4 حساب الاستنارة للشوارع

## الفصل الخامس

### مآخذ القدرة الكهربائية

156	1-5 مقدمة
156	2-5 أنواع المآخذ والقوابس الاعتيادية والمنزلية
160	3-5 مآخذ القدرة للأغراض الصناعية والخاصة

161	4-5 توزيع نقاط القدرة
163	5-5 طرق ربط و تغذية مأخذ القدرة سعة 13 أمبير
169	6-5 مأخذ القدرة ذات ساعات 15 و 16 أمبير أحادية الطور
169	7-5 توزيع نقاط المآخذ على الدوائر الكهربائية في المباني

## الفصل السادس

### وسائل الحماية

#### المصاهر وقواطع الدائرة الكهربائية

173	1-6 مقدمة
173	2-6 متطلبات منظومات الحماية
174	1-2-6 أسباب استخدام الحماية وأنواعها
174	2-2-6 الحماية الأساسية والحماية الساندة
177	3-6 المصاهر
178	1-3-6 فعل الانصهار أو القطع للمصاهر
180	2-3-6 تيار الحمل ، التيار المقنن للمصهر ، التيار الأدنى للمصهر
181	3-3-6 تصنيف المصاهر
183	4-3-6 أنواع المصاهر
197	4-6 قواطع الدائرة
198	5-6 أنواع قواطع الدائرة
198	1-5-6 قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة
203	2-5-6 تقنيات تيار قواطع الدائرة
218	3-5-6 قواطع الدائرة للفولتية المتوسطة (11000 - 33000 فولت)
224	6-6 وسائل أخرى للتوصيل والفصل والعزل والوقاية
224	1-6-6 الفاصل - مفاتيح الفصل
226	2-6-6 مفاتيح التأريض
226	3-6-6 الملامس (الكونتكتور)
227	4-6-6 الملامس الفاصل
228	5-6-6 المفتاح ثنائي الاستقرار



## الفصل السابع

### اختيار وسائل الحماية

#### للتحديات الكهربائية وتصاميم لوحات التوزيع

1-7	مقدمة	229
2-7	اختيار ساعات قواطع الدائرة الكهربائية للفولتية المنخفضة	229
3-7	حسابات تيار قصر الدائرة المبسطة لاختيار ساعات قواطع الدائرة للمحولات الكهربائية	235
1-3-7	حسابات تيار قصر الدائرة على أطراف محول مباشرة	235
2-3-7	محولات مربوطة على التوازي	237
3-3-7	محول مربوط إلى لوحة توزيع عن طريق كيبل	239
4-7	التنسيق الحمائي بين قواطع الدائرة	242
1-4-7	التنسيق والانتقائية في علم الحماية	242
2-4-7	اختيار خواص القواطع لتأمين الحماية الساندة	242
3-4-7	التنسيق بين القواطع على التوالي	245
5-7	لوحات التوزيع	247
1-5-7	لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة	247
2-5-7	لوحات التوزيع الرئيسية المساعدة	248
3-5-7	لوحات التوزيع الثانوية	250
4-5-7	لوحات التوزيع النهائية ( الختامية )	259
5-5-7	لوحات التوزيع الفرعية	259
6-5-7	اللوحات التخصصية	259
7-5-7	اللوحات المركزية للسيطرة على المحركات الكهربائية	259
8-5-7	لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية العالية	259
6-7	حماية المحركات وتصاميم لوحات MCC	272
1-6-7	حماية المحركات باستخدام المصاهر	272
2-6-7	حماية المحركات باستخدام قواطع الدائرة	276
3-6-7	استخدام الجداول في تصاميم الحماية للمحركات ولوحات التحكم	276

- 7-7 تصاميم اللوحات الرئيسية للأبنية ..... 284
- 7-8 لوحات توزيع تنصب على الجدران ..... 288

## الفصل الثامن

### منظومات الإنذار المبكر

#### والإطفاء التلقائي للحريق

- 1-8 مقدمة ..... 289
- 2-8 الاعتبارات التصميمية لمنظومة الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي للحريق ..... 289
- 3-8 التخطيط والتوزيع ..... 290
- 4-8 لوحة السيطرة الرئيسية لمنظومة الحريق ..... 295
- 5-8 المتطلبات الواجب توفرها في منظومة الحريق ..... 296
- 6-8 مصادر تجهيز القدرة الكهربائية لمنظومة الإنذار المبكر للحريق ..... 297
- 7-8 منظومة الإطفاء التلقائي ..... 297
- 8-8 المواصفات الفنية لبعض الأجهزة ..... 298
- 9-8 التصاميم الهندسية لمنظومات الإنذار للحريق ..... 302

## الفصل التاسع

### منظومات التأريض

- 1-9 مقدمة ..... 309
- 2-9 القواعد العامة لحماية الأشخاص والمعدات ..... 312
- 1-2-9 تأثير التيار الكهربائي على الإنسان ..... 312
- 2-2-9 التماس المباشر وغير المباشر ..... 313
- 3-2-9 الحماية باستخدام أجهزة تفصل المصدر تلقائيا ..... 314
- 3-9 نظرية العطل في منظومات التأريض ..... 315
- 4-9 مكونات شبكة التأريض ..... 322
- 5-9 حساب مقاومة التأريض للقضيب الواحد المدفون ..... 324
- 6-9 حساب حجم الموصلات لمنظومة التأريض ..... 327
- 7-9 حساب تيار الدارة القصيرة ..... 328
- 8-9 دليل اختيار حجم سلك التأريض لتراكيب الإنارة والمآخذ والمحركات الكهربائية ..... 329



9-9	دليل اختيار حجوم أسلاك التأسيس للمنظومات ذات فولتية
600	فولت فما دون
330	نقاط الفحص
10-9	تأسيس الأسس والقواعد الكونكريتية للأبنية
331	تصميم منظومة أرضي عامة
333	الربط المتساوي الجهد في البنايات
334	13-9

## الفصل العاشر

### المحطات الثانوية للأبنية

352	1-10 مقدمة
352	2-10 مكونات المحطة الثانوية
360	3-10 تصميم غرفة المحطة الثانوية ضمن البنية
361	4-10 المحطات الثانوية التي تبنى أو تنصب خارج البنية
369	5-10 نظم ربط المحطات الثانوية المتعددة وتغذيتها
369	6-10 مثال تصميمي لحسابات المحطات الثانوية
377	7-10 منظومات التوزيع الكهربائية للمنشآت الصناعية
378	1-7-10 البيانات الأساسية لاختيار شبكات التغذية
379	2-7-10 اختيار مصادر التغذية
379	3-7-10 اختيار شبكة التغذية الرئيسية
381	4-7-10 اختيار محطة المحولات الرئيسية
382	5-7-10 شبكات التوزيع الثانوية للمنشآت الصناعية
384	6-7-10 اختيار شبكات التغذية الكهربائية بالورش (الفولتية المنخفضة)

## الفصل الحادي عشر

### منظومات منع الصواعق

387	1-11 مقدمة
388	2-11 أنواع مانعات الصواعق
388	1-2-11 منظومة فرانكلين
393	2-2-11 منظومة شبكة فردي

- 392..... 11-2-3 منظومة النشاط الإشعاعي
- 393..... 11-2-4 منظومات الانبعاث المبكر
- 397..... 11-3 أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم مانعات الصواعق

## الفصل الثاني عشر

### منظومات الاتصالات والمنظومات الخدمية الأخرى

#### في الأبنية الحديثة

- 399..... 12-1 مقدمة
- 399..... 12-2 منظومة الهاتف (التلفونات)
- 402..... 12-3 منظومة الانترنت
- 408..... 12-4 المنظومة الأمنية (الكاميرات)
- 412..... 12-5 منظومة الستالايت
- 412..... 12-6 منظومة الإذاعة الداخلية والسماعات
- 415..... 12-7 منظومة الساعات المركزية
- 420..... الملحق 1
- 424..... الملحق 2
- 434..... المراجع



## بسم الله الرحمن الرحيم

### المقدمة

الحمد لله الذي وهب للإنسان نعمة العقل ، وخصه على سائر مخلوقاته بالعلم والعمل ، وفضل أهل العلم ورفعهم درجات وبعد ؛ فإن المكتبة العربية ما تزال فقيرة في كثير من العلوم الحديثة ، خاصة ما تضمنه هذا الكتاب من مادة ضخمة ومهمة تخص العاملين في مجال التمديدات الكهربائية من فنيين ومهندسين وطلبة جامعيين.

لقد تبلورت فكرة تأليف هذا الكتاب من قبل المؤلف لما امتلكه من خبرة أكاديمية وعملية في هذا المجال، وكذلك لما لقيه من تشجيع كبير من قبل زملائه الأساتذة في الجامعة والمهندسين في المكاتب الاستشارية. ولم يكن في الميدان من الكتب العربية ما يمكن أن يتقدم على هذا الكتاب بحيث يغني عن النهوض بهذا العبء الجسيم.

وسيجد القارئ فيه مادة علمية غزيرة، ومواضيع جديدة ، وارتباطا بين مواد فصوله ، وتآلفا في محتوياته. كذلك سيجد ما يفيد في حياته العملية من إعداد للتصاميم الهندسية في مجال التمديدات الكهربائية الخاصة بالأبنية وأساليب تخطيطها وإظهارها وإجراء حساباتها وترتيبها . لقد كانت صياغة المادة العلمية لهذا الكتاب بحيث يقرب المصطلحات الأجنبية إلى لغة الضاد أمر شاق جدا ؛ خاصة في اختيار الكلمات المناسبة والبسيطة لكي يستطيع القارئ العربي فهمها بسهولة. وقد روعي أيضا أن تعطى المصطلحات المهمة باللغتين العربية والإنجليزية ليسهل على القارئ الكريم فهمها وإدراكها بسهولة .

يتألف هذا الكتاب من اثني عشر فصلا وضعت لملائمة حاجة المهندسين والفنيين الكهربائيين الذين يعملون في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع الكهربائية الخاصة بالأبنية وكذلك

الطلبة الذين يدرسون التمديدات الكهربائية في الجامعات والكليات والمعاهد الفنية. و بالنظر لوجود اختلاف كبير في محتويات مفردات المناهج الدراسية في المعاهد المختلفة وأساليب التصميم الهندسية في المكاتب الاستشارية فإنه يمكن القول أن هذا الكتاب يعد دليلا عاما يتناول الموضوع بمستويات علمية وعملية مختلفة. فالنص مثلا مصمم ليكون مفهوما من قبل الطالب والمهندس حديث التخرج والمهندس ذي الخبرة وكذلك الفني الذي يقوم بتنفيذ العمل.

لقد زُود كل فصل من هذا الكتاب بمقدمة تعطي تعاريف بمادة الفصل وإظهار للنظرية الأساسية. وقد حرصنا على إعطاء أمثلة محلولة عند الشعور بأنها تضيف وتوضح النص بأسلوب بسيط ومفيد. والسبب في إعطاء الأمثلة المحلولة هذه هو أن القارئ يميل إلى الرغبة في تطبيق المعرفة ضمن نطاق عمله ويحتاج إلى الممارسة العملية لاستكمال المعلومات من أوجه الموضوع المختلفة.

من المؤمل أن يجد المهندسون وغيرهم في هذا الكتاب دليلا مفيدا وواضحا لمساعدتهم في التصميم الهندسية للتمديدات الكهربائية وتنفيذها وكذلك تدريسها كمحاضرات متواضعة وتكون لهم الفرصة المتاحة للتفكير والفهم والمناقشة ولممارسة أمور عملية للمعلومات الفنية الموجودة في فصوله.

إن المؤلف إذ يرحب بأي انتقاد بناء لهذا الكتاب سوف يكون ممتنا إذا ما تم تزويده بأية ملاحظات أو عن أي خطأ وارد أو تعقيب يسهم في تقويمه لإظهاره بالشكل الأمثل.

وفي الوقت نفسه يتقدم المؤلف بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور قاسم العبيدي عميد كلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا وكذلك الدكتور عودة الفاعوري رئيس قسم الهندسة الكهربائية لما لقي منهما من تشجيع ودعم متواصل طيلة فترة تأليف الكتاب ، والدكتور محمود زيدان الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكهربائية الذي قام بالقراءة الأولية لفصول الكتاب وإبداء ملاحظاته القيمة . وكذلك إلى المهندس زيدون خالد والصيدلانية سري محمد توفيق والمهندسة المعمارية نور محمد توفيق الذين ساهما بطبع مسودات الكتاب والمخططات وكذلك جميع مهندسي المكتب الاستشاري الهندسي في جامعة النهرين - العراق،



## المحتويات والمقدمة

الذين شاركوا في إنجاز الرسوم وإعداد الجداول الواردة فيه . ويشكر المؤلف أيضا جميع المهندسين الاستشاريين في المجموعة الهندسية الاستشارية - بغداد/ العراق الذين ساهموا بشكل أو بآخر بإعطاء المشورة العلمية والعملية والفنية في الاختصاصات الهندسية الأخرى التي لها علاقة بموضوع التمديدات الكهربائية.

جعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والله الموفق.

**المؤلف**





## التمديدات الكهربائية – الطرق والأساليب

### 1-1 مقدمة

تطورت طرق وأساليب وأنواع التمديدات الكهربائية (وتسمى بالتأسيسات أو التركيبات الكهربائية في بعض الدول العربية) للأبنية والمنشآت شأنها شأن المهن الهندسية الأخرى خلال القرن الماضي بتطور أنواع الأسلاك الناقلة وعوازلها المختلفة. فحينما كانت مادة المطاط المستخلصة من شجرة المطاط التي تزرع في أقطار عديدة من العالم منها الهند وأفريقيا هي الأكثر استخداماً لعزل الأسلاك النحاسية الخاصة بالتمديدات الكهربائية في فترة العشرينات إلى الخمسينيات من القرن الماضي فقد كانت معظم التمديدات من النوع الظاهر الذي يثبت مباشرة على الجدران والسقوف أو داخل أنابيب (مواسير) معدنية ظاهرة. كذلك تم استخدام النوع المخفي (المطمور) بأنابيب حديد تثبت داخل الجدران أو السقوف أو الأرضيات وتسحب الأسلاك الكهربائية اللازمة داخلها ولا يظهر من هذه التمديدات سوى المفاتيح وتراكيب الإنارة والمآخذ (المقابس).

إن أبرز أنواع الأسلاك القديمة التي كانت تستخدم في التمديدات هي الأسلاك النحاسية المغلفة بمادة المطاط الصلب (TRS-Tough Rubber Sheathed) أو المطاط المفلكن المقوى أو المصلد بالكبريت (VIR-Valcanized Rubber Insulated). وعند ظهور البوليمرات Polymers في الخمسينيات من القرن الماضي إتجه العالم إلى استخدام مادة البلاستيك لعزل الأسلاك النحاسية. واتخذ هذا العازل أنواعاً كثيرة أشهرها النوع المعروف بكلوريد متعدد الفينيل PVC نظراً لما تمتاز به هذه المادة من قابلية جيدة للعزل الكهربائي والمرونة الجيدة خلافاً لمادة المطاط التي ثبت تيبسها ذاتياً بتقدم الزمن بسبب مرور التيار في السلك مما يؤدي إلى تشققها وتكسرها في مكانها وبدون تعرضها إلى عوارض ميكانيكية خارجية.

ونتيجة لما إمتازت به الأسلاك المعزولة بمادة كلوريد متعدد الفينيل من مقاومتها للعوامل الجوية وطول عمرها التشغيلي ومرونتها وعدم تأثرها بمواد البناء مثل الأسمنت والجص وغيرها فقد ظهرت أنواع عديدة لأنظمة التمديدات الكهربائية غير التقليدية استخدمت بنجاح في معظم أنحاء العالم خاصة في التمديدات الكهربائية للأبنية السكنية والتجارية والمنازل والمنشآت الصناعية وغيرها. ولأجل الاختصار سنسرد في الفقرات التالية هذه الأنواع لغرض الفائدة.

### 1-2 أنواع التمديدات (التأسيسات) الكهربائية

تقسم التمديدات الكهربائية إلى نوعين رئيسيين :-

(أ) التمديد الظاهري

(ب) التمديد المخفي

### 1-2-1 التمديد الظاهري بالأسلاك المعزولة

ينفذ التمديد الظاهري باستخدام أسلاك متعددة النواقل (مزدوجة أو ثلاثية الناقل للطور الواحد) محزومة بمادة البلاستيك وتوضع هذه الأسلاك فوق البياض (التجصيص) أو اللبخ مباشرة ويتم تثبيتها بمثبتات Clips معدنية مصنوعة من الألمنيوم أو المعادن المرنة الأخرى. وتكون كافة المواد الأخرى ظاهرة أيضاً مثل المفاتيح الكهربائية ونقاط الإنارة وملحقاتها.

### 1-2-2 التمديد الظاهري بالأنابيب (المواسير) المعدنية

تستخدم الأنابيب المعدنية في التمديدات الكهربائية مع ملحقاتها اللازمة للتثبيت والتشغيل حيث يتم سحب الأسلاك الكهربائية داخلها. ويجب أن تكون الأنابيب المستخدمة نظيفة وتتميز بنعومة سطحها الداخلي وخلوه من الحافات الحادة والنتوءات التي تؤدي إلى تلف الأسلاك خلال عملية السحب. وتوفر الأنابيب المعدنية حماية للأسلاك التي في داخلها من العوارض والتأثيرات الميكانيكية الخارجية وحمايتها من الحرائق عند حدوثها. كذلك تسهل عملية الصيانة وإبدال الأسلاك التالفة أو إضافة أسلاك جديدة. أما مساوئها فإنها تكون غالية الثمن وصعبة التنفيذ، ويتطلب مدّها وتثبيتها على الجدران والسقوف إلى أشخاص مهرة متدربين تدريباً جيداً علاوة على أنها تأخذ وقتاً طويلاً في التنفيذ، كما أنها تتعرض للتلف نتيجة الصدأ وتتأثر بالمواد الكيميائية.

وتستخدم مع الأنابيب المعدنية ملحقات أخرى مثل الوصلات والحنفيات (العكوس) والعلب المعدنية، مربعة أو مستطيلة أو دائرية الشكل، لغرض التوصيل والإستراحة وتثبيت الأزرار (المفاتيح) وتراكيب (وحدات) الإنارة.

تصنع أنابيب التمديد المعدنية Steel Conduit Tubes ، وفقاً للمواصفة البريطانية رقم 4568 لسنة 1970- القسم الأول (BS4568/PART 1, 1970)، أو ما يكافئها، من الفولاذ (الحديد الصلب)

أو الحديد المطاوع Malleable iron or steel بأقطار قياسية بالنظام المتري وهي

(16,20,25,30 ملمتر). أو (1/4", 1/2", 3/4", 1") عقدة (بوصة)) بالنظام الأمبريالي Imperial

المستخدم في بعض الدول. وتكون هذه الأنابيب على أنواع متعددة، إلا أنه يمكن تقسيمها وترتيبها بنوعين رئيسيين:


● أنبوب حديد مصبوغ باللون الأسود Black Enameled Steel conduit

● أنبوب حديد مغلف Galvanized Steel conduit


ويصنع أنبوب الحديد الأسود بأربعة أنواع طبقاً للمواصفة البريطانية BS4568/PART 1 لسنة 1970 كما يأتي:



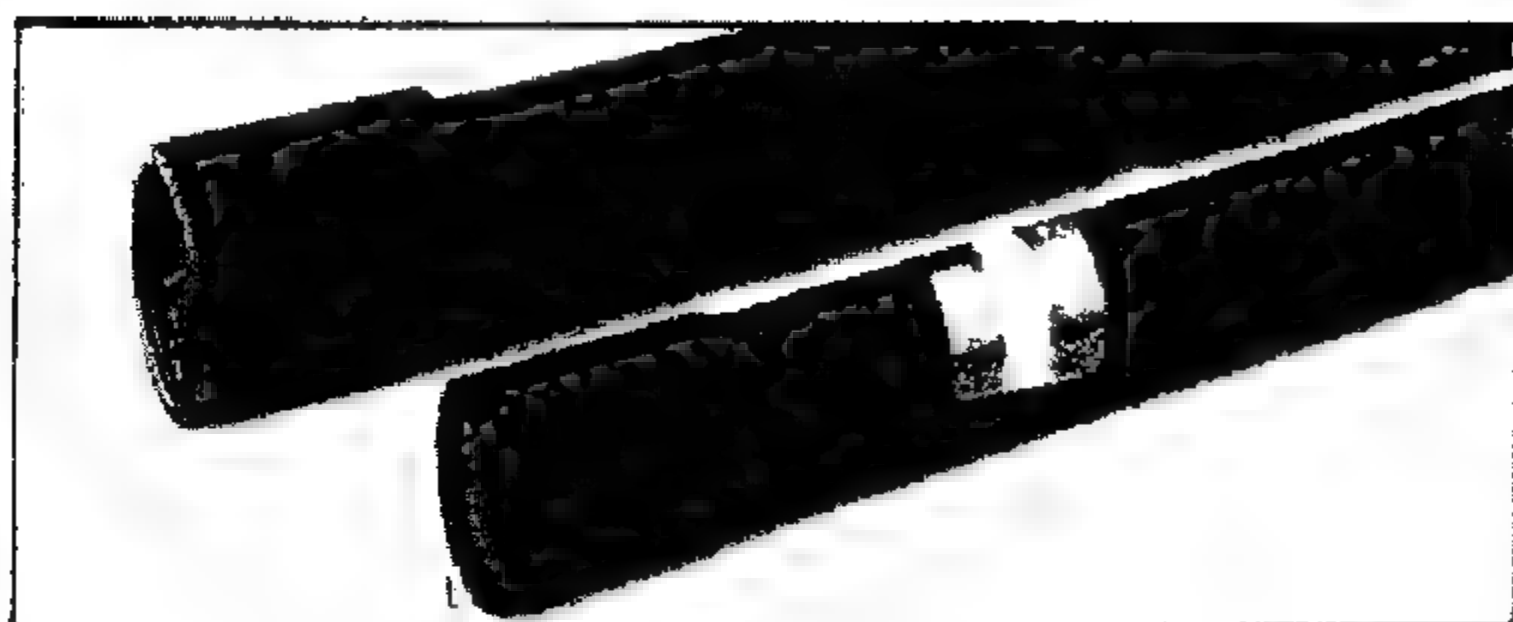- إنبوب عيار ثقيل ملحوم ومسند Heavy Gage screwed & welded
  - إنبوب عيار متوسط ملحوم ومسند Medium Gage screwed & welded
  - إنبوب عيار خفيف ذي نهايتين غير مسننتين Light Gage Plain Ends
  - إنبوب صلد مسحوب غير ملحوم يمكن تسنيته Solid drawn Screwed
- أما الإنبوب المغلفن فيصنع بثلاثة أنواع من الأنواع المذكورة أعلاه عدا النوع ذي العيار الخفيف . ويوضح الشكل (1-1) النوعين من أنابيب التمديد.



الحديد الأسود المصبوغ

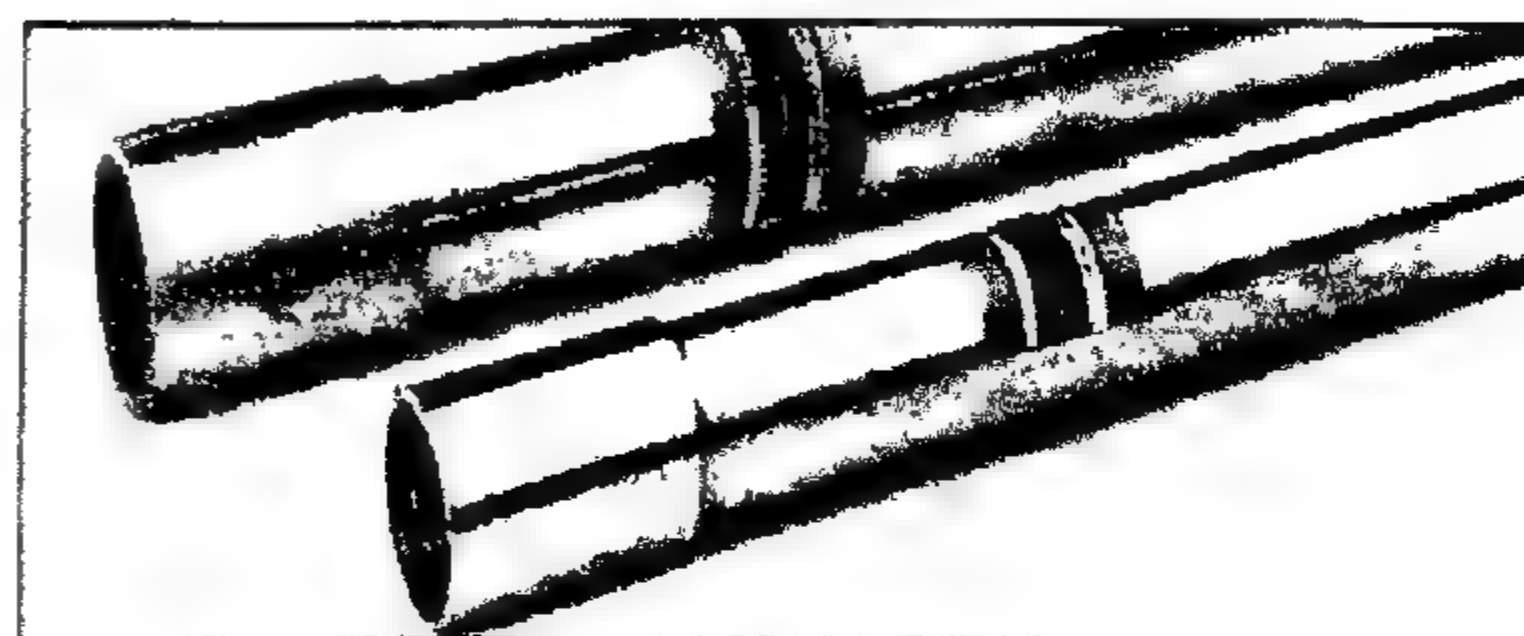


الحديد المغلفن



الشكل ( 1-1 ) أنواع الأنابيب المعدنية المستخدمة في التمديدات الكهربائية .  
وتصنع ملحقات الأنابيب الضرورية للتمديد مثل العكوس Elbows والحنيات Bends والوصلات على شكل حرف T (Tees) والمثبتات Saddles والكلايب Hooks ومسامير التثبيت الكلايبية Crampets والمعشقات Couplers والصناديق Boxes والعلب المستقيمة والدائرية من المواد نفسها التي يصنع منها الأنبوب وفق المواصفة البريطانية رقم 4568 القسم الثاني لسنة 1970 ( BS4568 PART2 1970 ) أو ما يعادلها. ويبين الشكل (1-2) قسماً من هذه الملحقات.  
متطلبات التمديد بالأنابيب:

تخضع التمديدات الكهربائية بمنظومة الأنابيب Conduit system إلى متطلبات يستوجب على المنفذ اتباعها وهي :


- 1 - يجب تنفيذ منظومة الأنابيب الظاهرة بصورة متقنة ونهائية قبل سحب الأسلاك الكهربائية داخلها.
- 2 - يجب أن تتوفر في منظومة الأنابيب الظاهرة التثبيت الجيد والمتانة الميكانيكية .
- 3- الإلتزام بتعليمات الشركة الصانعة الخاصة بأنصاف الأقطار للانحناءات وعدم تجاوزها عند استخدام معدات ثني الأنابيب (لا تتجاوز 2.5 مرة القطر الخارجي للأنبوب).
- 4- سهولة إدخال الأنابيب عند اتصالها بالصناديق والعلب وتثبيتها مع هذه الملحقات باستخدام المثبتات الخاصة Bushings .
- 5- من الضروري في منظومة الأنابيب وجود ملحقات كافية لغرض الفحص توضع في أماكن ممكن الوصول إليها لغرض سحب الأسلاك أو إضافة أسلاك أخرى من خلالها مستقبلاً.

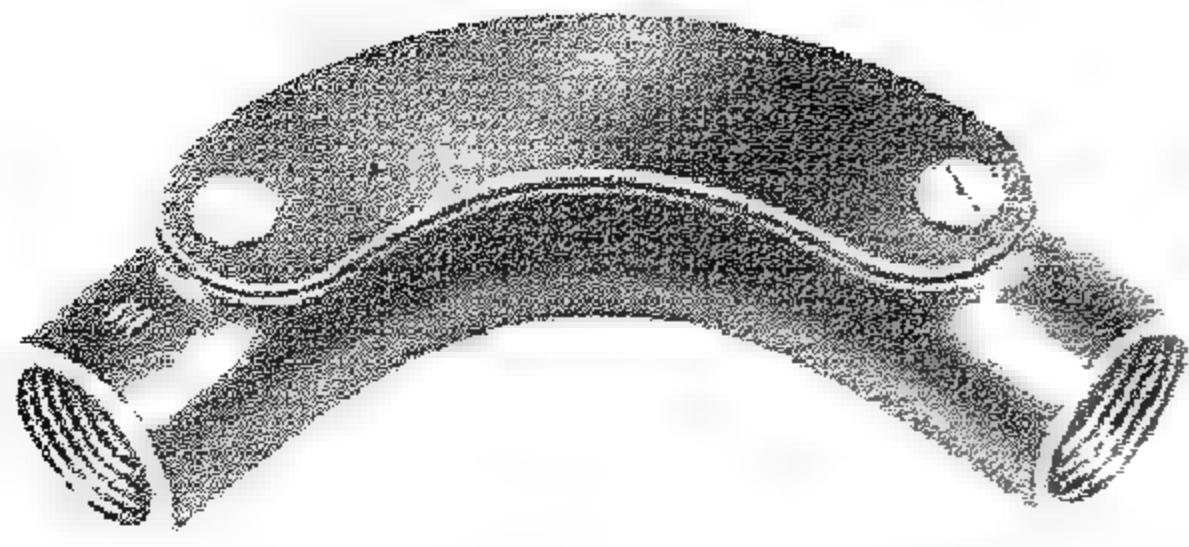


BENDS الحنيات

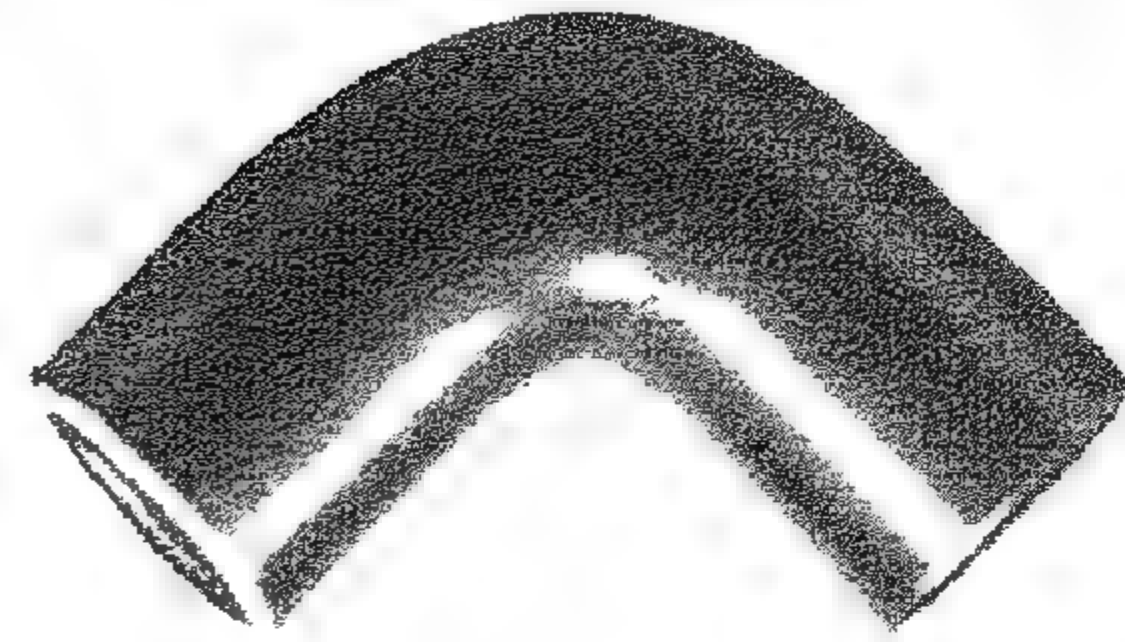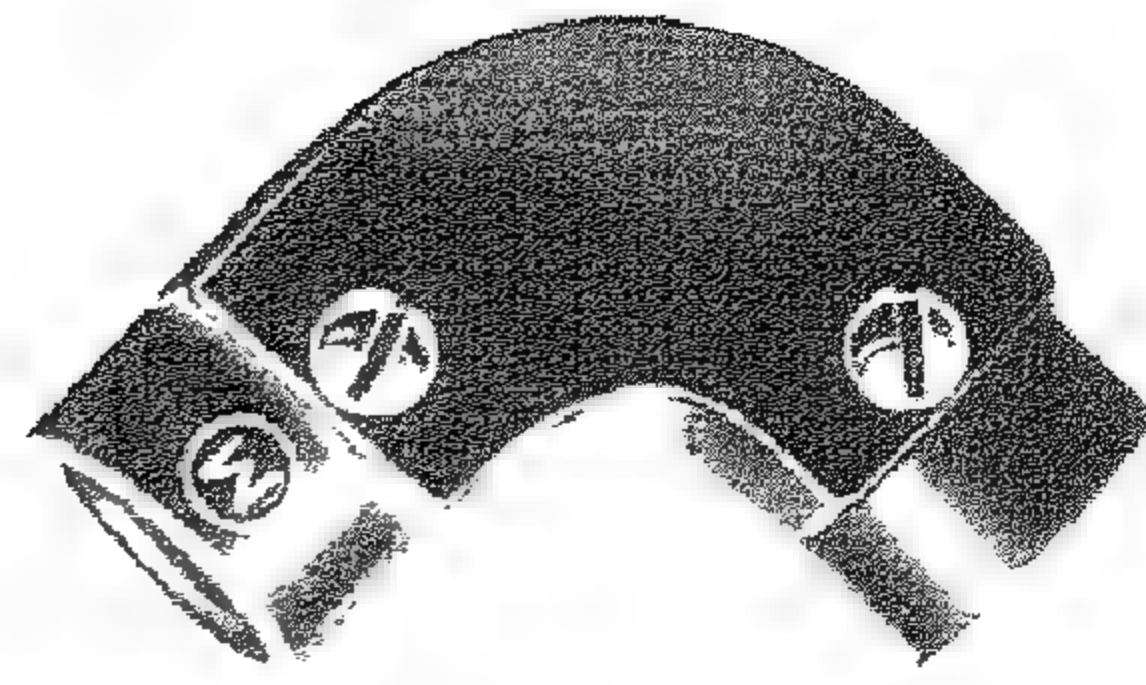

ELBOWS العكوس (الأكواع)

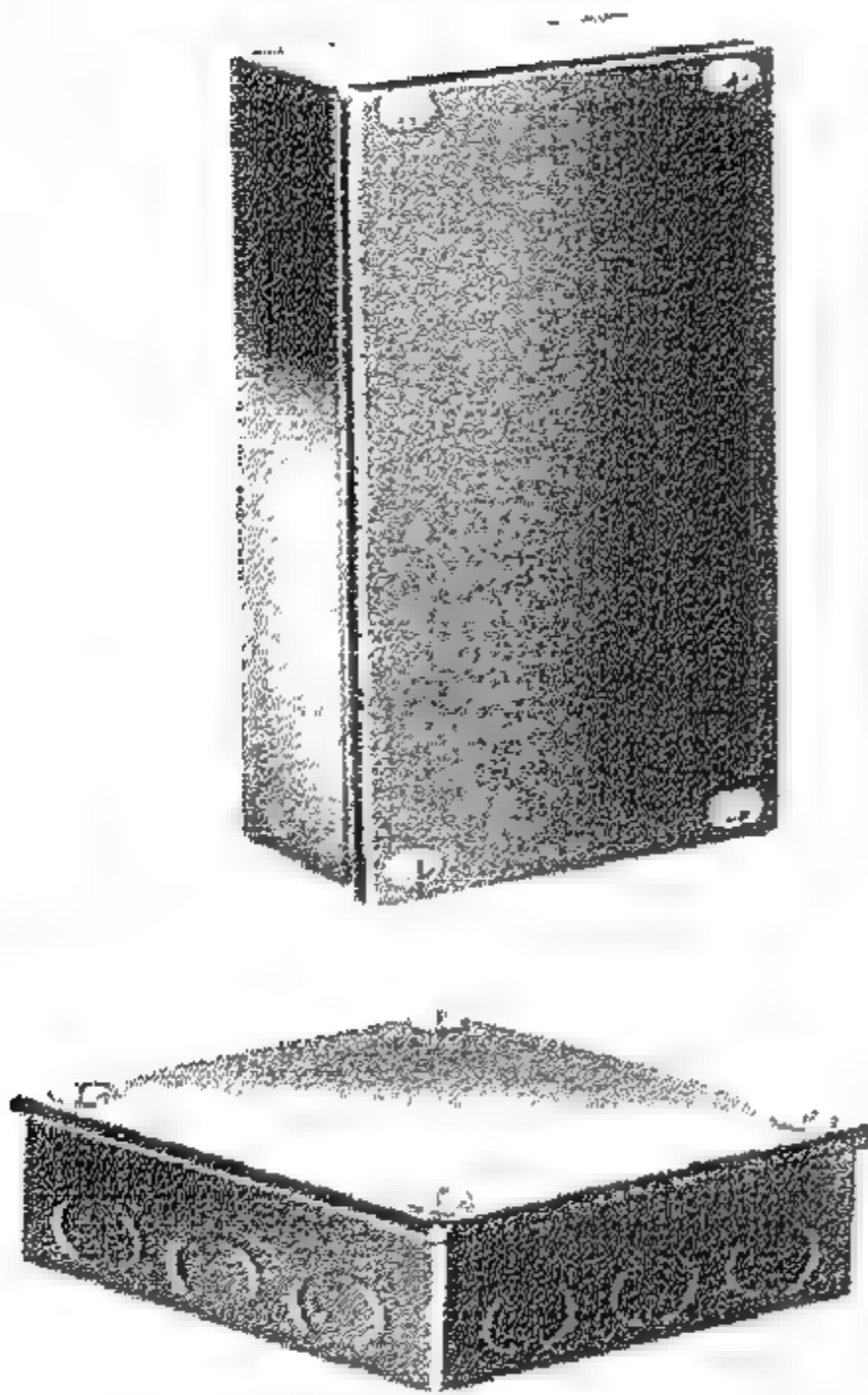


BOXES الصناديق الحديدية

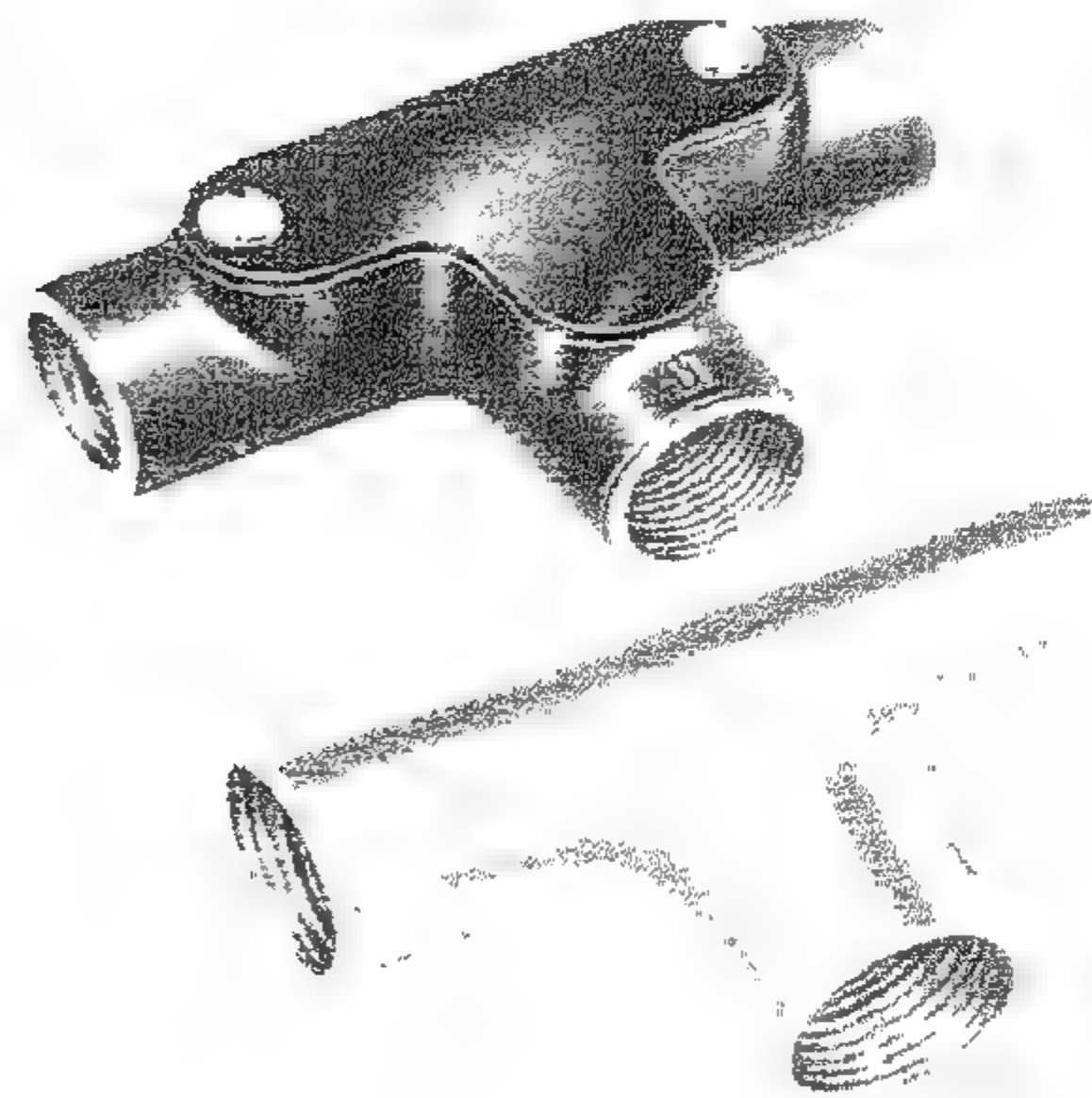


TEES (T) الوصلات حرف

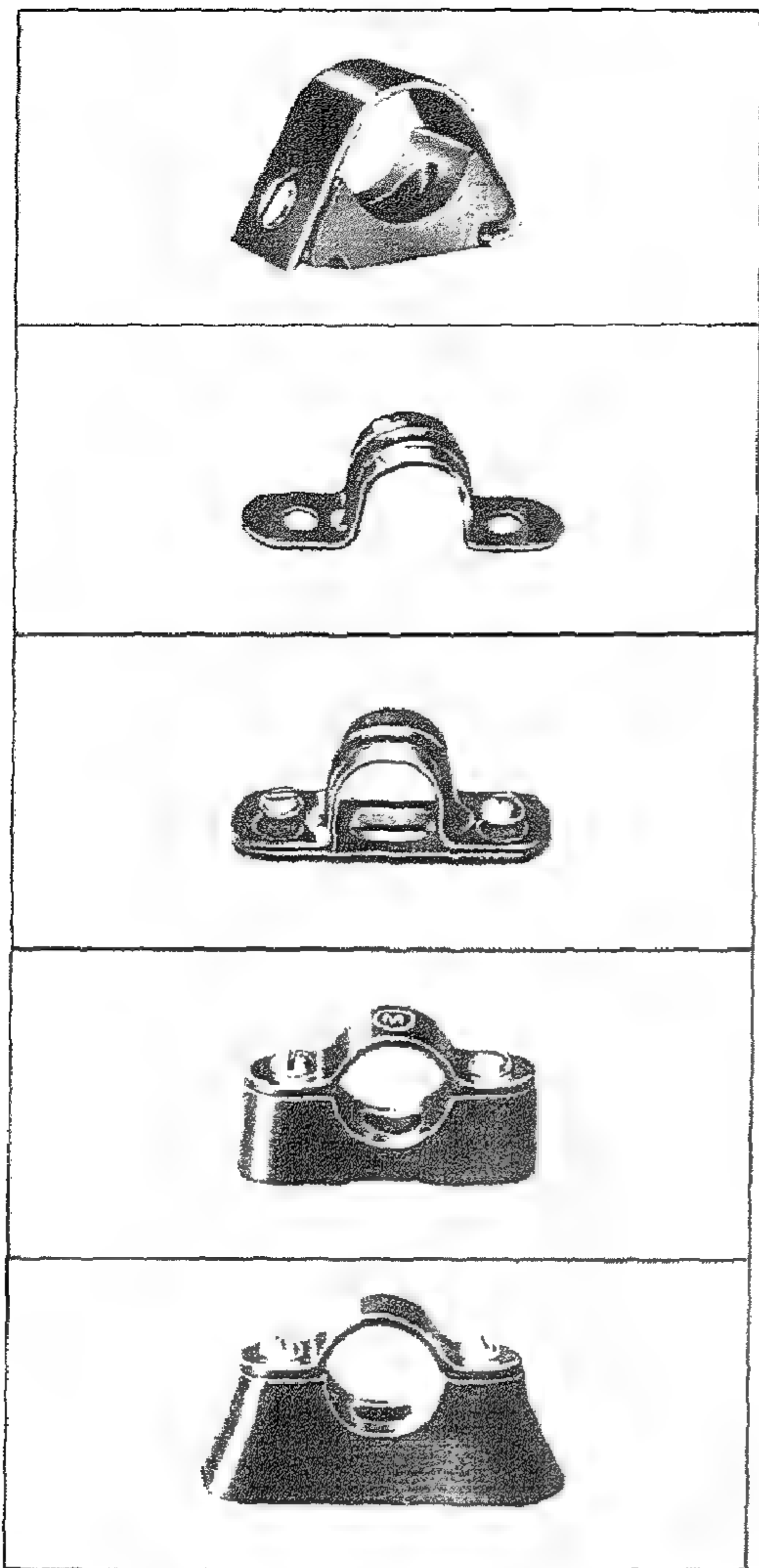الشكل ( 1-2 - أ ) ملحقات الأنابيب المعدنية .









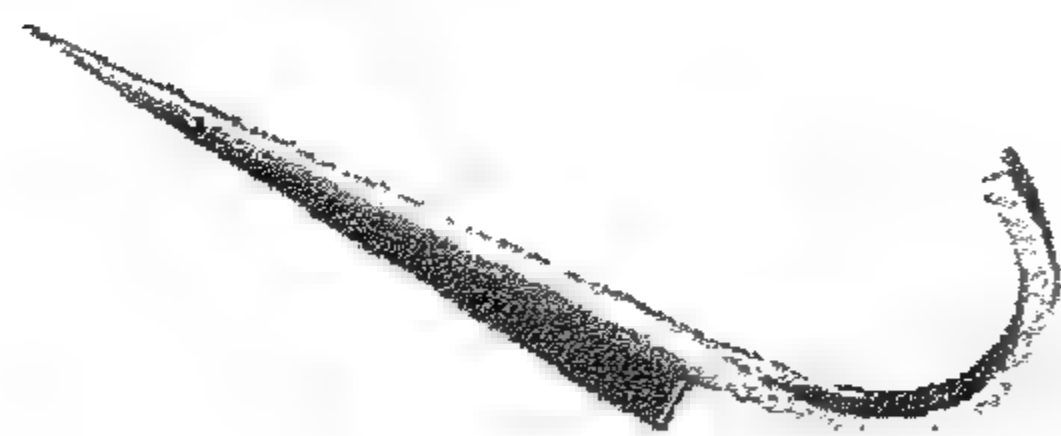SADDLES المثبتات أو الماسكات  
للتحديد الظاهري




CRAMPETS مسمار التثبيت  
للتحديدات المخفية

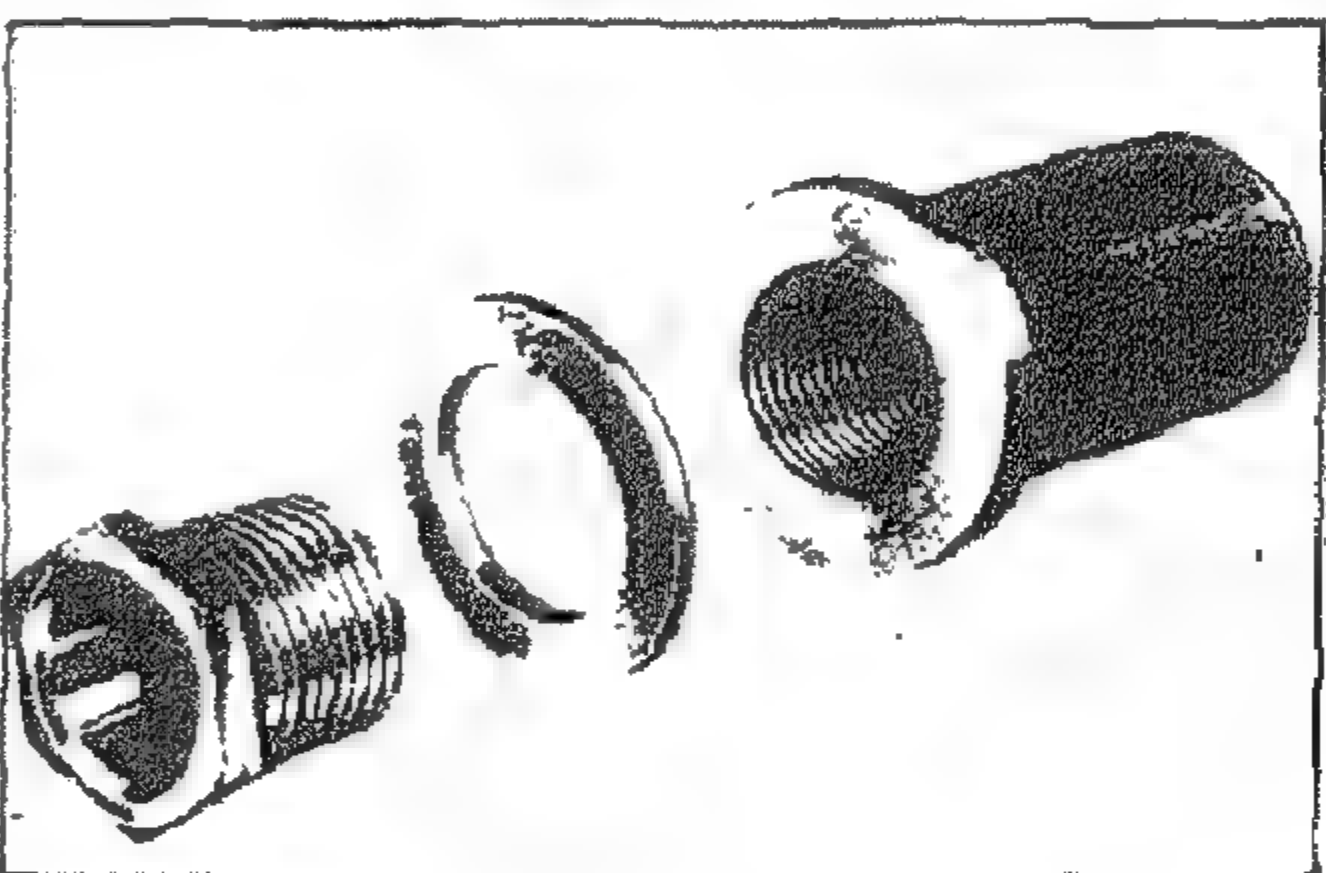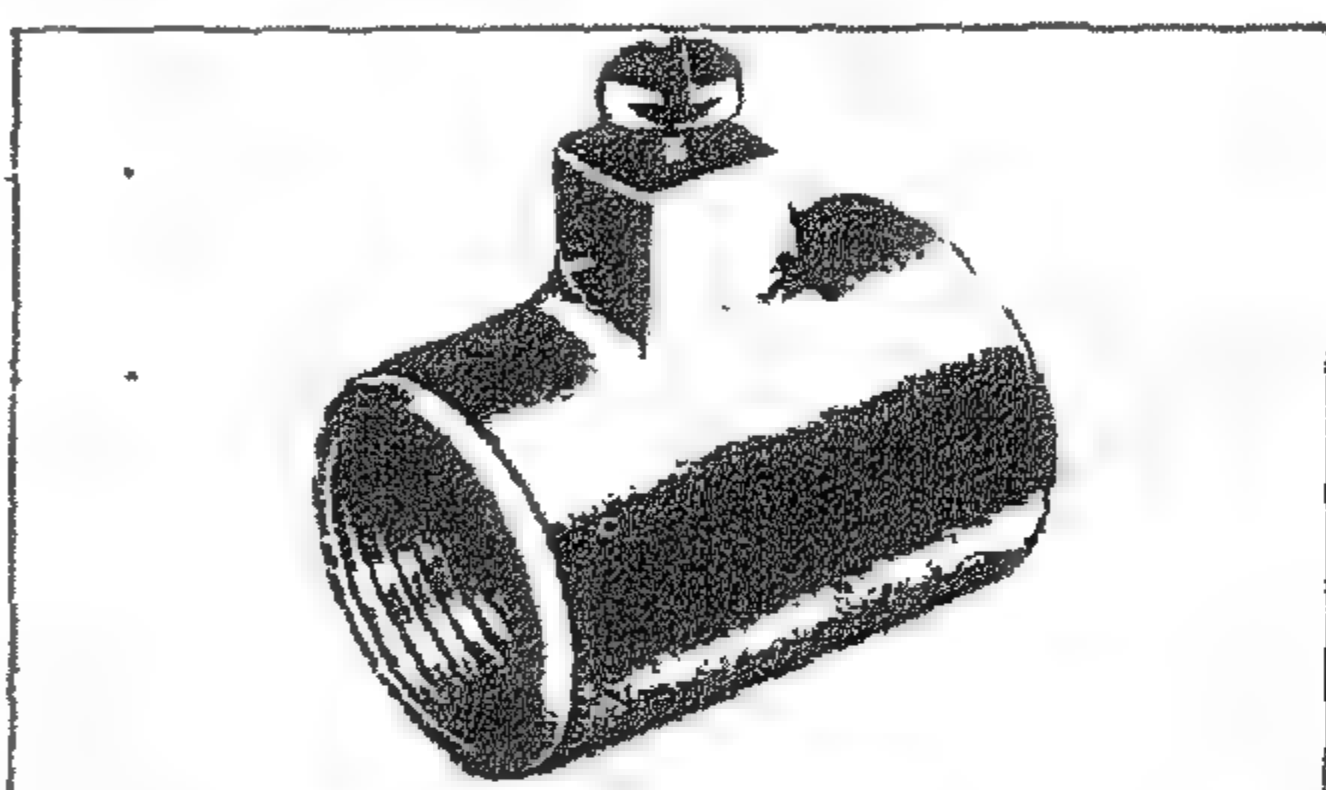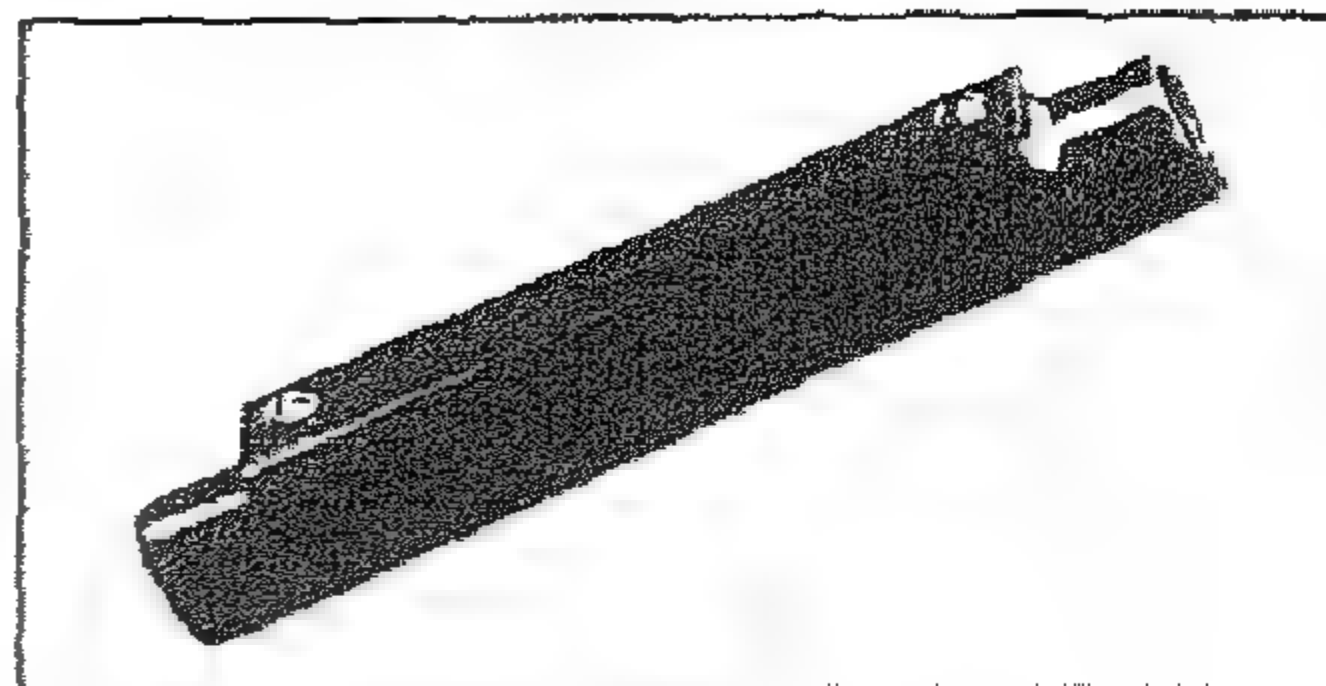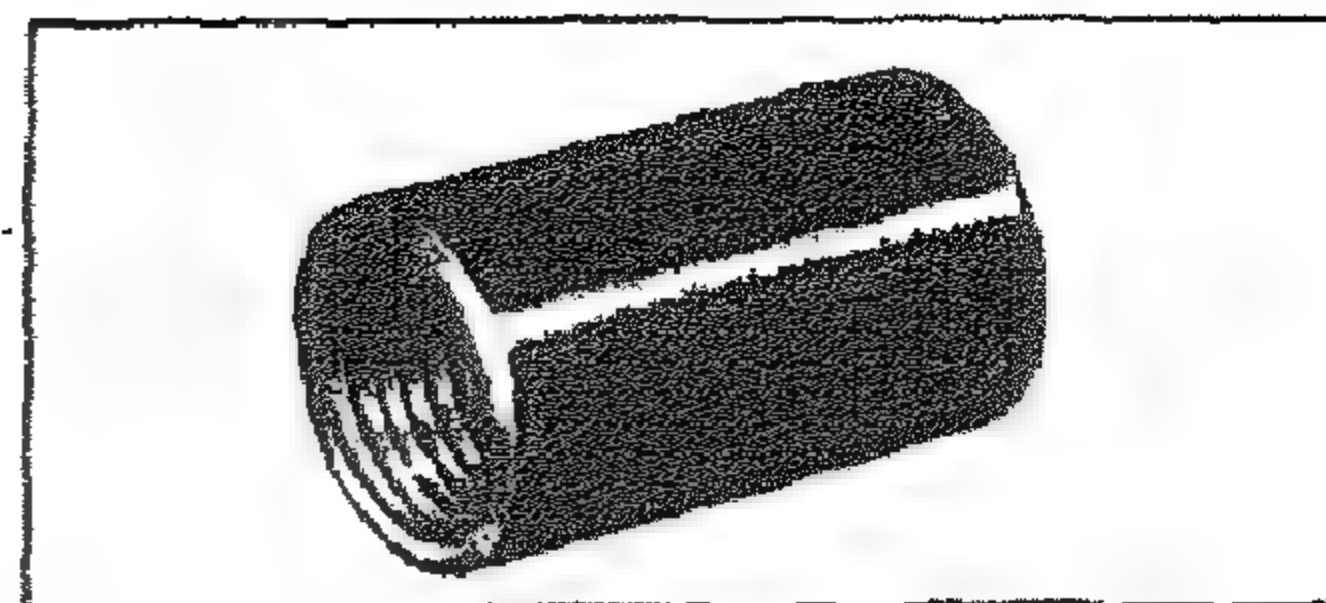الشكل ( 1-2-ب ) ملحقات الأنابيب المعدنية .



ADAPTERS المهايئات

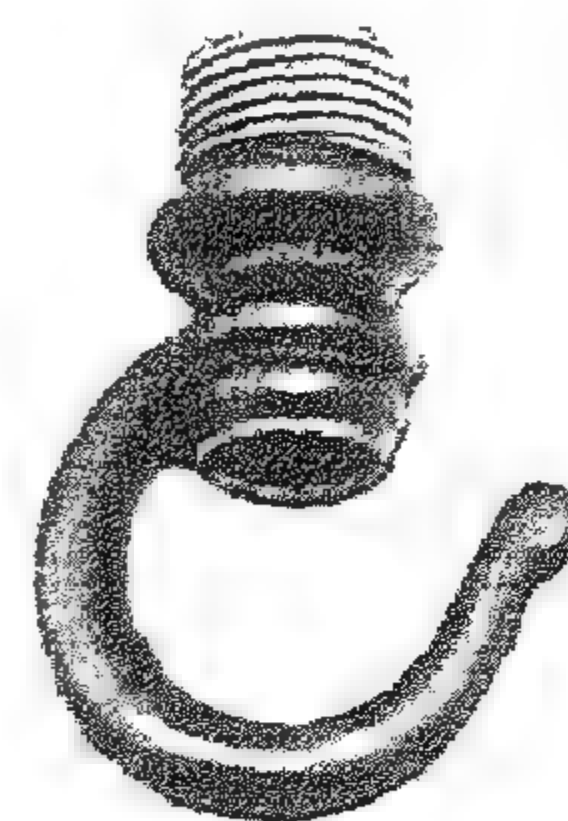

HOOK الخطاف (الكلاب)

6- يجب أن يكون عدد الأسلاك داخل الأنبوب مناسباً بحيث لا تشغل أكثر من 60% من مساحة مقطعه العرضي ، أي يترك عامل فراغ مقداره 40% من مساحة مقطع الأنبوب العرضي .

7- لا يسمح بثني الأنبوب بزاوية 90 درجة أكثر من مرتين عند مده . وإذا دعت الحاجة إلى استخدام أكثر من إنحنائين بزاوية 90 درجة فيتم تخفيض عدد الأسلاك بحيث يكون عامل الفراغ 50% . ويعرف عامل الفراغ بكونه النسبة بين مجموع مساحة المقاطع العرضية الفعالة الكلية للأسلاك التي تشكل حزمة واحدة إلى مساحة المقطع العرضي للأنبوب الذي يستخدم لإمرارها داخله .

مثال: إذا كان لدينا 12 سلك نوع PVC مفرد ، القطر الكلي (d) لكل سلك 3.5 ملم سحببت جميعها داخل أنبوب قطره الداخلي (D) يساوي 22ملم عندئذ يحسب عامل الفراغ Space factor كما يأتي :

مجموع مساحات الأسلاك =  $12 \times \text{مساحة السلك الواحد}$

$$12 \times (d/2)^2 \pi =$$

$$(D/2)^2 \pi = \text{مساحة الأنبوب}$$

لذا يكون عامل الفراغ Space factor :

$$\text{space factor} = \frac{12 \times (0.25 \pi) d^2}{(0.25 \pi) D^2} = \frac{12 \times 0.7854 \times (3.5)^2}{0.7854 \times (22)^2} = 0.3 = 30\%$$

8- تجنب استخدام الإنحناء على شكل حرف (U) للأنبوب قدر الإمكان .

9- تجنب حدوث تيارات حثية في الأنابيب المعدنية إذ أن الأسلاك الناقلة للتيار المتناوب A.C. يجب أن ترتب دائماً بحيث تكون أسلاك الأطوار وسلك المحايد Neutral wire جميعها في الأنبوب نفسه ؛ لأنه إذا كان السلك الناقل Lead wire والسلك الراجع Return wire في الأنبوب نفسه فإن المجالات المغناطيسية المتولدة حول الأسلاك سوف تلغي بعضها البعض.

10 - عند استخدام الأنابيب المعدنية المرنة Flexible metal conduits فيجب أن تكون من النوع غير القابل للاشتعال والإمتصاص ومضاد للرطوبة وكذلك له متانة ميكانيكية مقبولة . وتجدر الإشارة إلى أن الأنابيب المعدنية المرنة Flexible pipe غالباً ما تستخدم في التمديدات عند تقاطع الأنابيب الإعتيادية مع الجسور والروافد الخرسانية في السقوف أو الجدران للأبنية وكذلك عند نهايات الأحمال لسهولة فصل المغذيات عن الحمل لأغراض الصيانة وغيرها عندما تدعو الضرورة لاستخدامها.

وتصنع هذه الأنابيب عموماً وفق المواصفة البريطانية BS731 وتتراوح أقطارها الداخلية بين 8 ملم إلى 50 ملم للأغراض العامة وتحمل درجات حرارة من - 25 إلى + 75 درجة مئوية. وهناك نوعان خاصان من هذه الأنابيب المرنة ؛ الأول يصنع من مادة كلوريد متعدد الفينيل PVC مضافاً إليها مادة معدنية ( حديد صلب في الغالب) تتحمل درجات حرارة عالية (من - 40 إلى + 105 درجة مئوية) والثاني يضاف إليه مادة مضادة لانتشار اللهب Flame Retardant و يعمل بدرجات حرارة (من -




30 إلى + 105 درجة مئوية) ويتم تصنيفهما وفقا للمواصفات البريطانية BS476 و BS6500 على التوالي .

11 للإطلاع على ساعات إستيعاب الأنابيب من الأسلاك حسب مساحتها وأحجامها ،راجع الجدول رقم ( 2-2) في الفصل الثاني الخاص بالأسلاك والكيبلات .
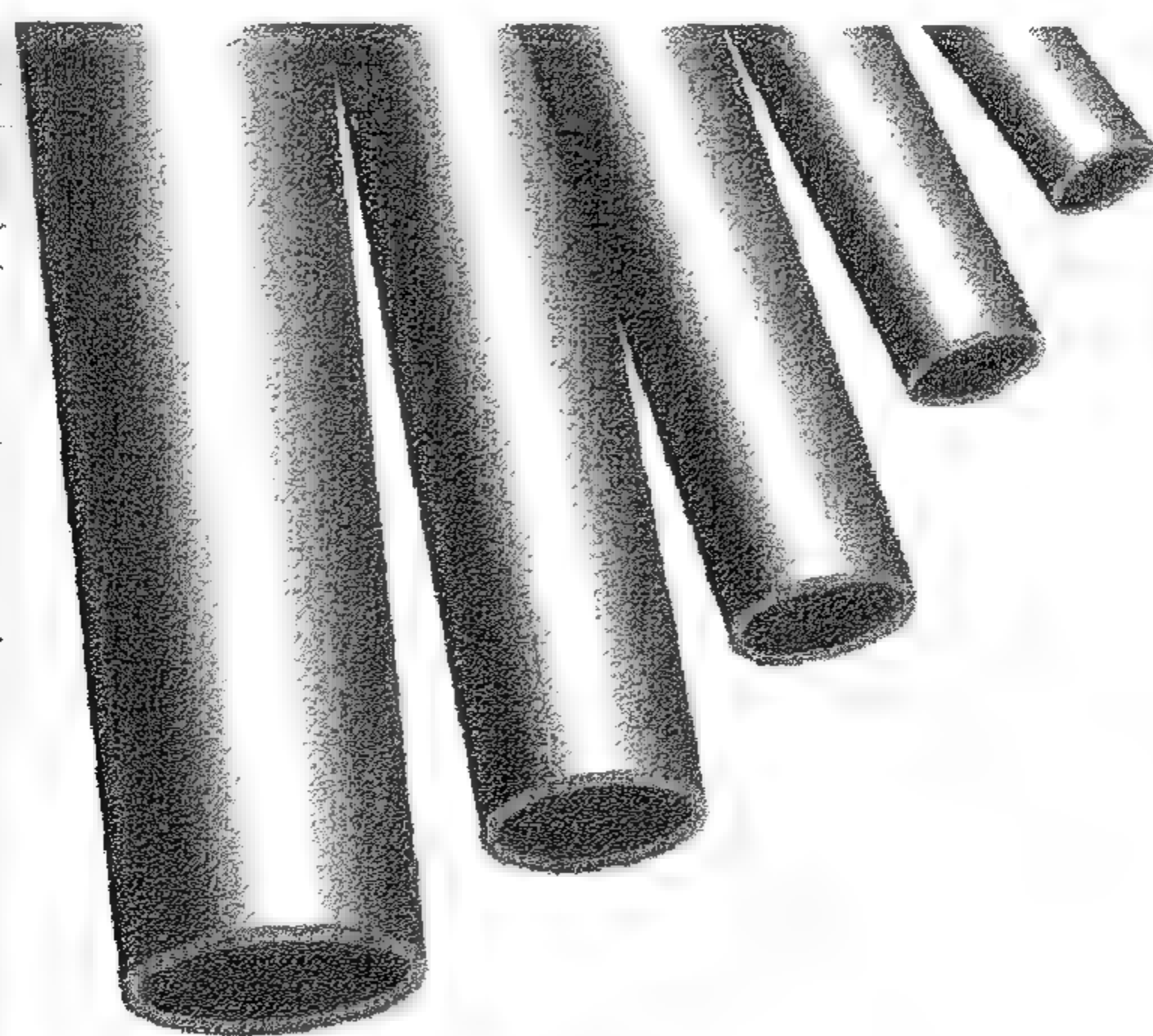
### 1-2-3 التمديد الظاهري بأنابيب غير معدنية (البلاستيك الثقيل )

تتميز الأنابيب غير المعدنية مثل أنابيب البلاستيك ذات العيار الثقيل من نوع UPVC بخفة وزنها ورخص ثمنها وسهولة التعامل معها أثناء التنفيذ، ( الشكل 1 - 3 ) ، كذلك تمتاز بمقاومتها للتآكل وعدم قابليتها على التمدد ويمكن ثنيها بدرجات حرارة اعتيادية. إلا أن لها مساوئ تكمن في عدم إمكانية إستخدامها في الأماكن التي تزيد درجة الحرارة فيها عن 60 درجة مئوية أو تقل عن 5 درجة مئوية تحت الصفر . كما أنها تكون أكثر عرضة للكسر والتلف مقارنةً بالأنابيب المعدنية ، إضافة الى أن صناديقها البلاستيكية لا تتحمل تراكيب إنارة معلقة تزيد أوزانها على 3 كيلو غرام . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنابيب لها قابلية للتمدد أكبر من الأنابيب المعدنية ، لذا يجب أخذ الإحتياطات اللازمة بهذا الخصوص عند التنفيذ . وتصنع هذه الأنابيب عادة من مادة كلوريد متعدد الفينيل طبقا للمواصفة البريطانية رقم BS6009 . وتكون أقطارها و أطوالها وسماكتها المتداولة كما مبينة في الجدول (1-1) .



الشكل (1-3) أنابيب (مواسير) البلاستيك من نوع UPVC المستخدمة في التمديدات الكهربائية .

الجدول (1-1) أنابيب البلاستيك المستخدمة محليا (العامّة)


التفاصيل			
اللون	القطر الخارجي	السّمك	الطول
أبيض وأسود	20 ملمتر	1.55 ملمتر	2.9 متر
أبيض وأسود	25 ملمتر	1.8 ملمتر	2.9 متر
أبيض وأسود	32 ملمتر	2.0 ملمتر	2.9 متر
أبيض وأسود	38 ملمتر	2.2 ملمتر	2.9 متر
أبيض وأسود	50 ملمتر	2.5 ملمتر	2.9 متر
أبيض وأسود	16 ملمتر	1.4 ملمتر	2.9 متر

أما ملحقات التمديد بالأنابيب غير المعدنية مثل العكوس (الأكواع) والوصلات والحنيات والمثبتات (المرايط) والصناديق والعلب وغيرها التي ورد ذكرها في الفقرة السابقة للأنابيب المعدنية فتصنع هي الأخرى من مواد الأنابيب نفسها كالبلاستيك بأنواعه ، أنظر الشكل (1-4) . وتطبق كذلك جميع متطلبات التمديد بالأنابيب المعدنية على التمديد بالأنابيب غير المعدنية الوارد ذكرها في الفقرة (2-2-1) السابقة عدا ما جاء بصدد ثني الأنابيب لكون أنابيب البلاستيك غير قابلة للإنثناء الذي يعرضها للكسر مما يتطلب إستخدام عكوس (أكواع) أو توصيلات بلاستيكية بزوايا مختلفة خاصة.
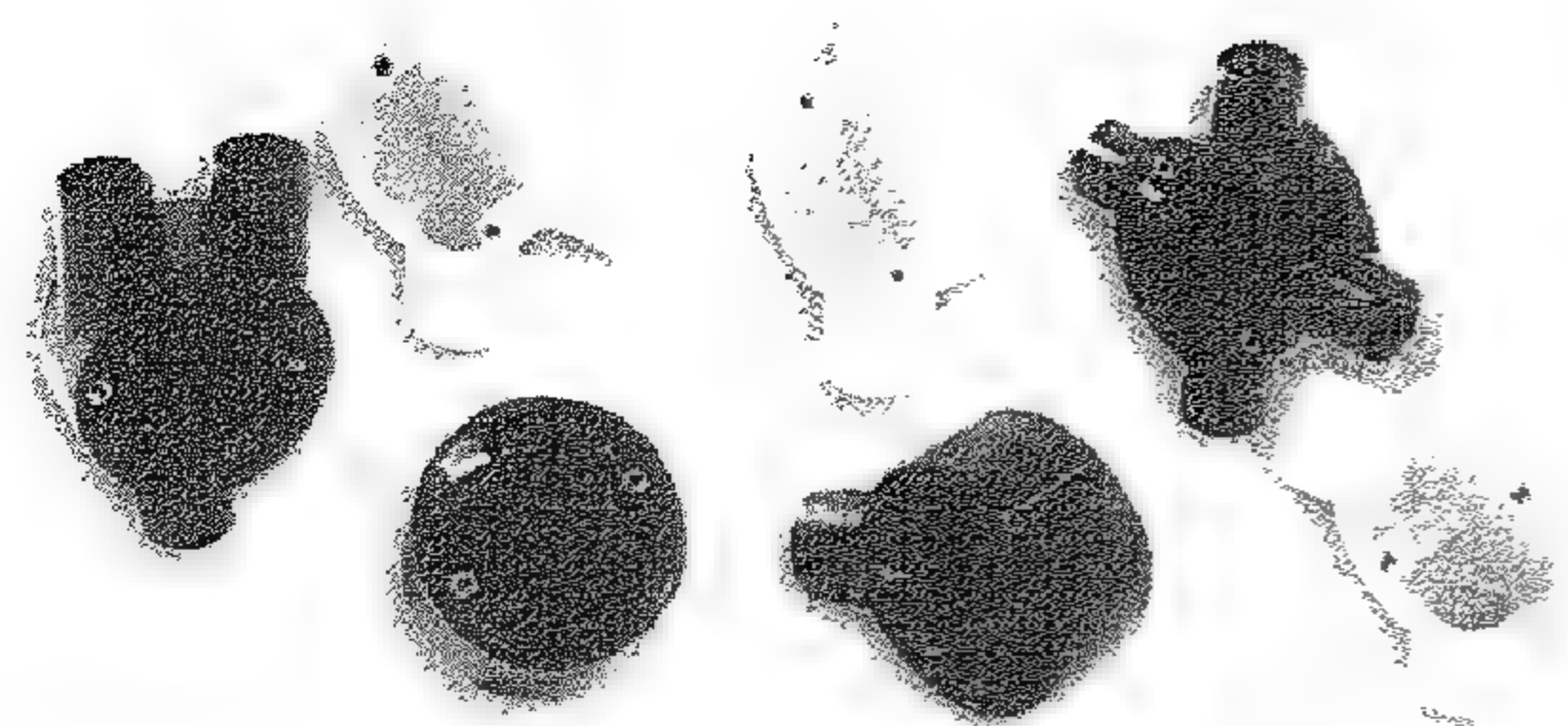
#### 4-2-1 التمديد الظاهر بإستخدام منظومات التّأطير Trunking System

عندما يتعذر إستخدام الأنابيب المعدنية أو البلاستيك في تنفيذ التمديدات الكهربائية بسبب عدم إمكانية إستيعاب أعداد كبيرة من الأسلاك أو تعذر سحب الكيبلات داخل الأنابيب ، تستخدم عندئذ طريقة التّأطير Trunking بدل الأنابيب . والأطر هي عبارة عن حاويات معدنية أو غير معدنية تصنع بأحجام مختلفة ومقاطعها تبدأ من 37.5 × 37.5 ملمتر الى 150 × 600 ملمتر . وتنتج عموماً بطول 2 متر سوية مع كافة ملحقاتها القياسية من العكوس والروابط والتوصيلات والمواد اللازمة لتثبيتها. وتثبت الأطر على الجدران مباشرةً بإستخدام اللوالب الأعتيادية أو يمكن تعليقها من السقوف وتكون على ثلاثة انواع :


- مماشي الكيبلات Cable Ways
- حاملات الكيبلات (الصواني) Cable Trays
- مسارب الكيبلات Cable Ducts




علب دائرية 20mm و 25mm




الأكواع (الحنيات) Elbows

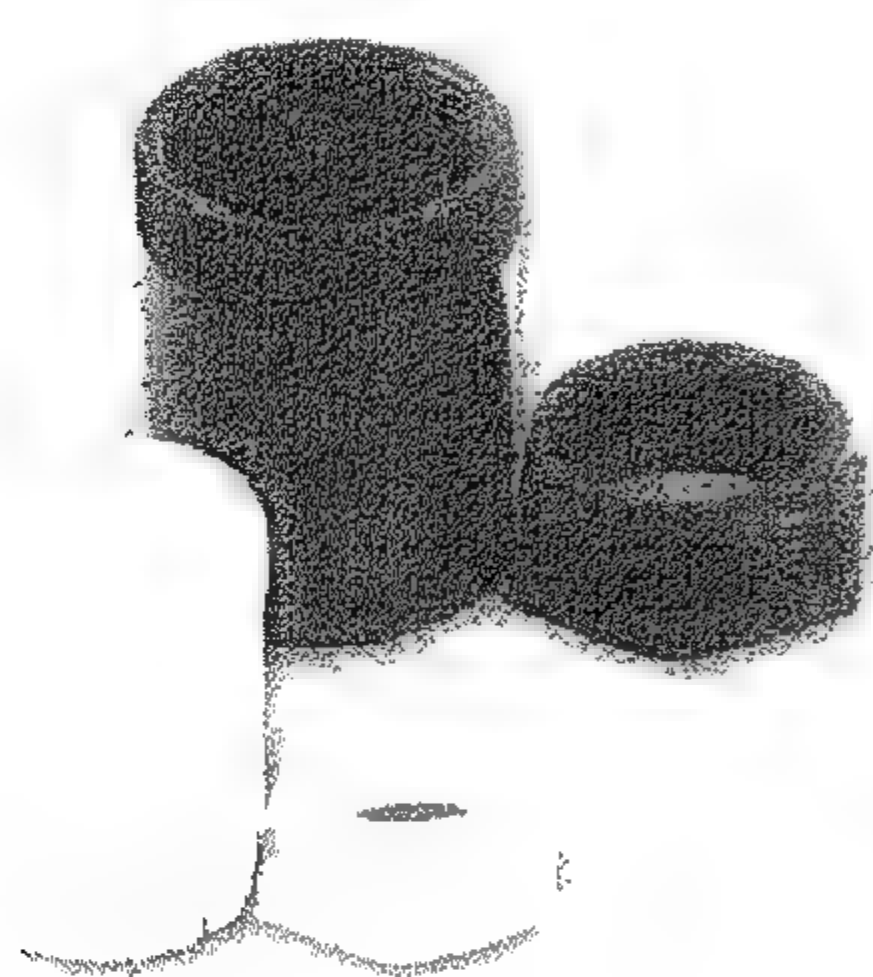

مهايل Addapter

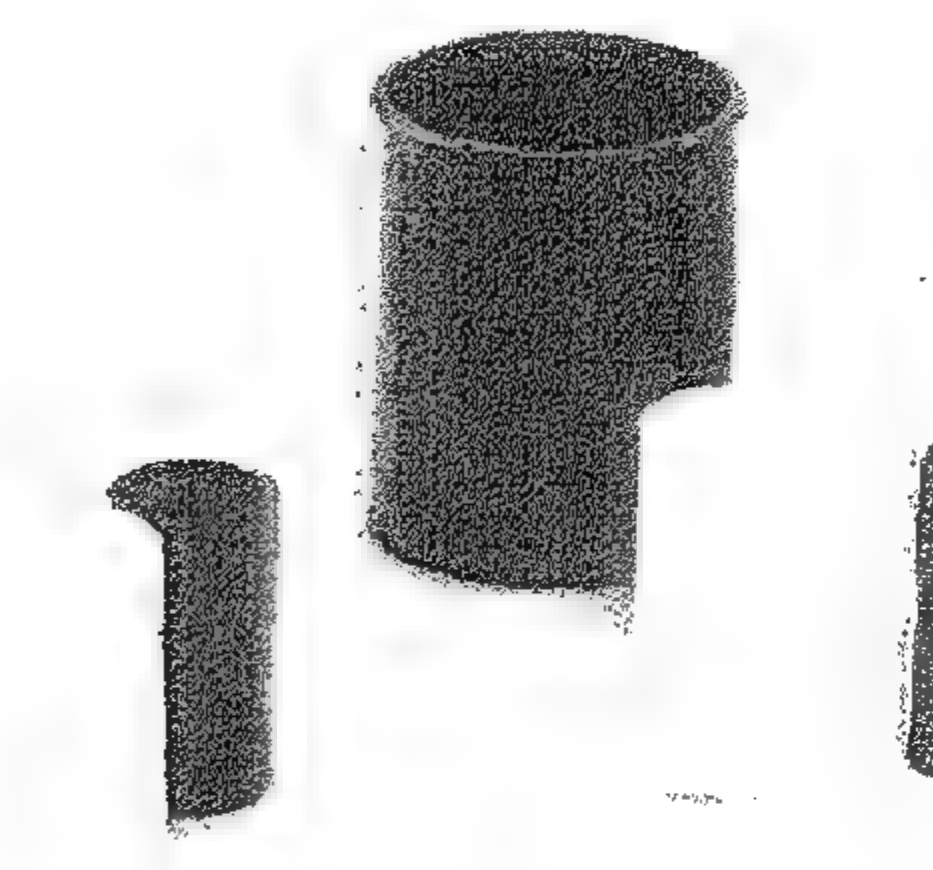

وصائل

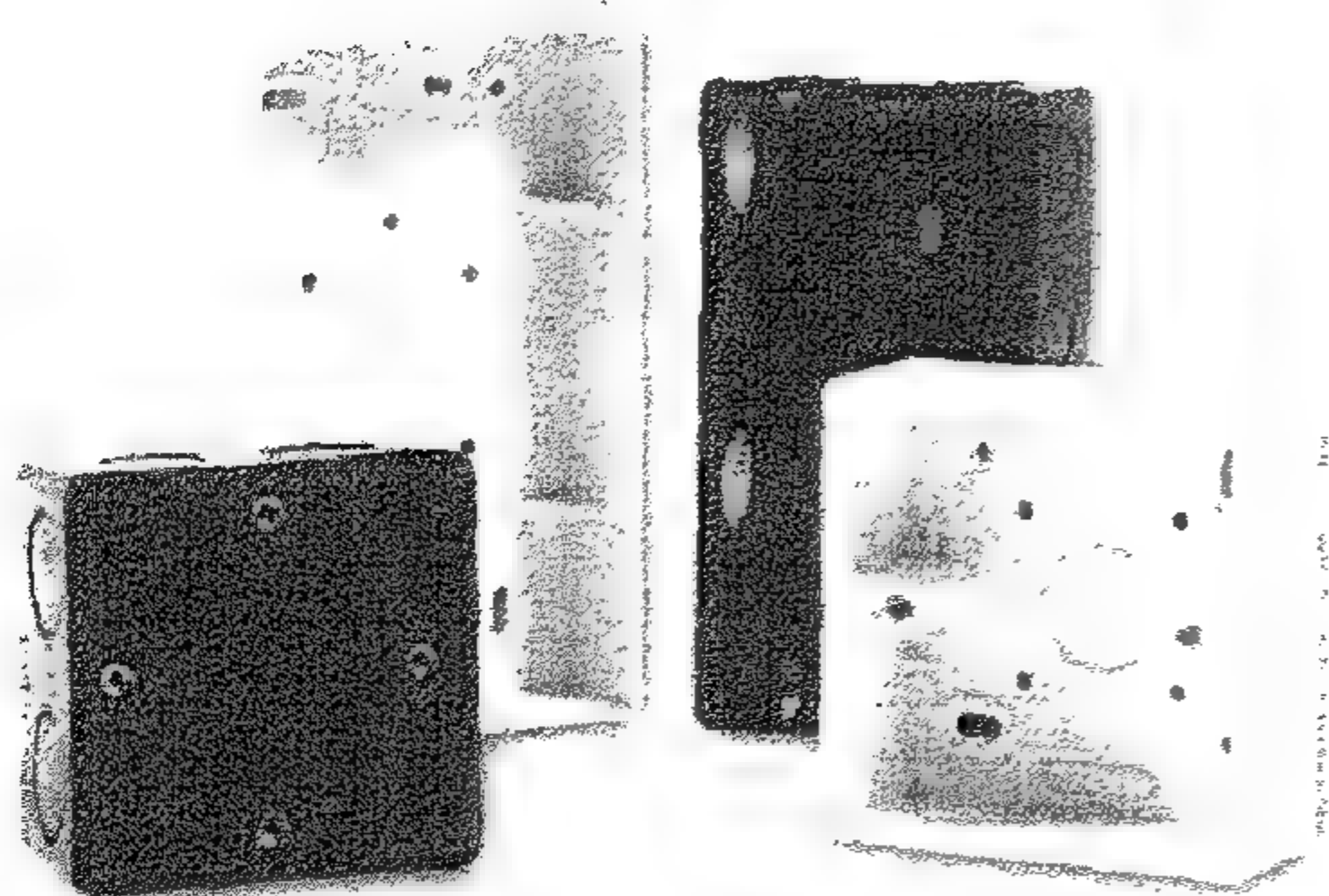

علب حائط للتمديدات المخفية والظاهرة بعمق

قياسي 35mm

مثبتات Saddles

الشكل ( 4-1 ) ملحقات (قطع التركيب) للأنابيب البلاستيكية طبقا للمواصفة البريطانية BS460 .



تصنع ممشي الكيبلات عادة من ألواح الفولاذ المغلفن المعامل حرارياً Hot-dip galvanized sheet steel وتستخدم للتمديد السريع لعدد كبير من الأسلاك أو الكيبلات في الابنية الكبيرة وتبدأ قياساتها من 50 ملمتر الى 600 ملمتر اعتماداً على عدد الأسلاك أو الكيبلات المطلوب مدّها عليها. وتستخدم الممشي عادة في الابنية المتعددة الطوابق وخاصة في طوابق التسوية Basement إذا كانت لوحات التوزيع الرئيسية للبناء موضوعة فيها. أما حاملات الكيبلات فتصنع من ألواح فولاذية مغلفة خفيفة نسبياً ( أو من الألمنيوم ) وتشبه في الشكل عموماً ممشي الكيبلات، إلا أن شكلها يكون أبهى نتيجة للمعان سطحها الذي عادة ما يطلّى بمادة مغلفة تدعى سندزيمير sendzimir-galvanized . وتكون أحجامها أصغر بقليل من ممشي الكيبلات، لاحظ الشكل (1-5) . وتستخدم لحمل الأسلاك والكيبلات في الابنية التي تحتوي على سقوف ثانوية، إذ يتم تمديدّها فوق هذه السقوف وبمسارات محددة ثم تتصل بأنابيب التمديد النازلة منها إلى النقاط الكهربائية. وتستخدم أيضاً لشبكات الإتصالات والإنترنت وغيرها من المنظومات ذات التيار الخفيف . أما إذا استخدمت الحوامل في مناطق مكشوفة للشمس فيجب أن تزود بأغطية معدنية لغرض حماية الكيبلات من التأثير المباشر لحرارة الشمس.

والنوع الثالث من منظومات التأطير هو المسارب Ducts التي غالباً ما تصنع من مادة كلوريد متعدد الفينيل الصلب Hard PVC وتستخدم للمد السريع للأسلاك والكيبلات الطويلة نسبياً على الجدران والسقوف. وتمتاز المسارب عن الممشي والحوامل سلفة الذكر كونها تحمي الأسلاك والكيبلات من الأتربة والصدمات لإحتوائها على أغطية خاصة بها. وتستخدم عادةً للأسلاك والكيبلات صغيرة المقطع كثيرة العدد ، فمثلاً توجد مسارب بأبعاد 200×50 ملمتر تستطيع احتواء 35 سلك قياس ( 3×1.5 ملم<sup>2</sup> ). أما ملحقاتها فتصنع عادة من مادة بلاستيكية تدعى بوليستايرول polystyrol. ويكثر استخدام المسارب لتوصيل أجهزة الإتصالات والأجهزة الكهربائية في المكاتب وأماكن العمل والمختبرات والمعامل والمدارس ومراكز التدريب .


وتخضع منظومات التأطير للتمديدات الكهربائية أيضاً إلى المتطلبات العامة التالية :

1 - يجب أن تثبت بصورة جيدة وأمنة .

2 - الإلتزام بتحديدات أنصاف أقطار الثني .



3 - منع دخول الماء اليها قطعياً .

4 - يجب أن تثبت بصورة جيدة وأمنة

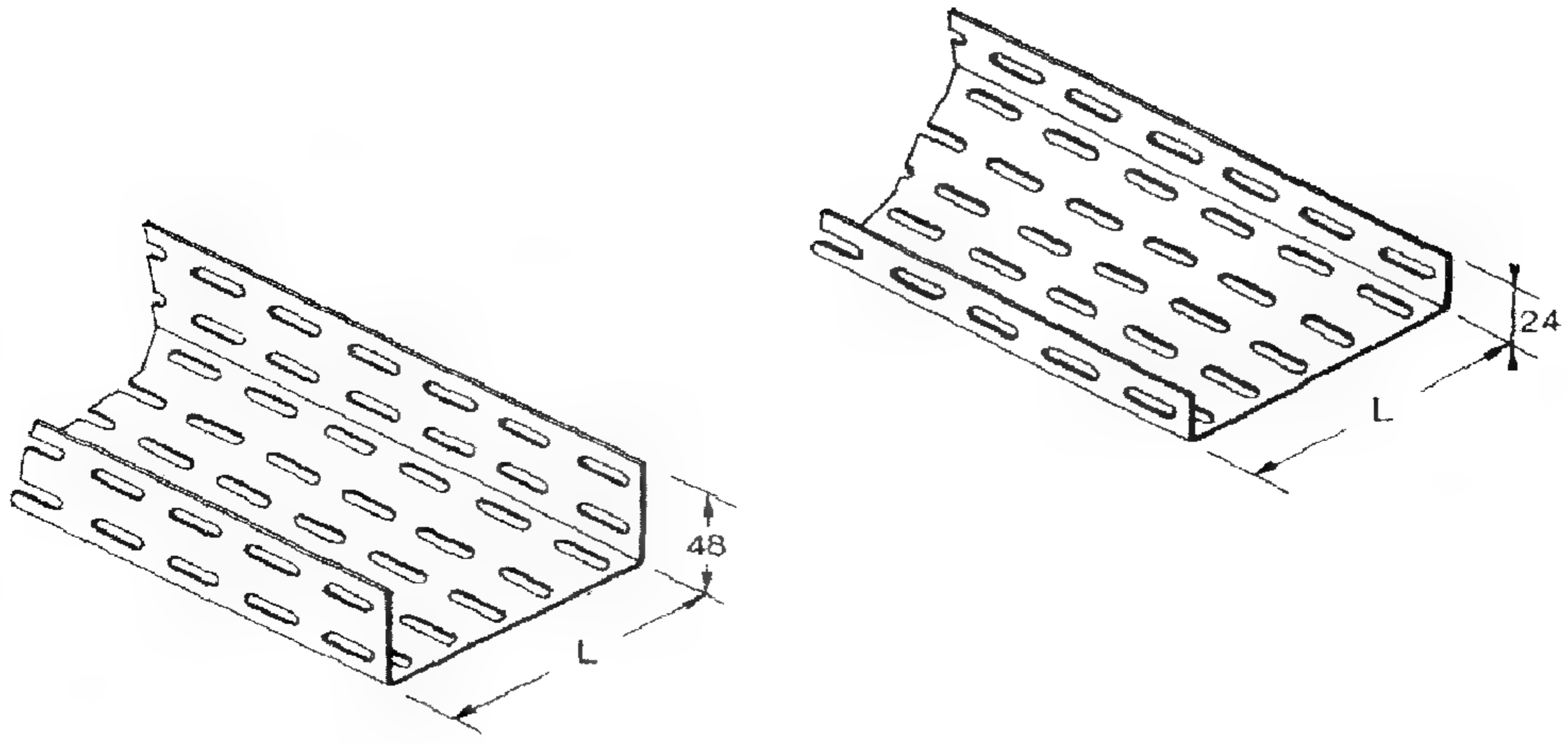



## FLAT CABLE TRAYS الإعتيادية المسطحة حاملات الكيبلات

CHANGE OF DIRECTION

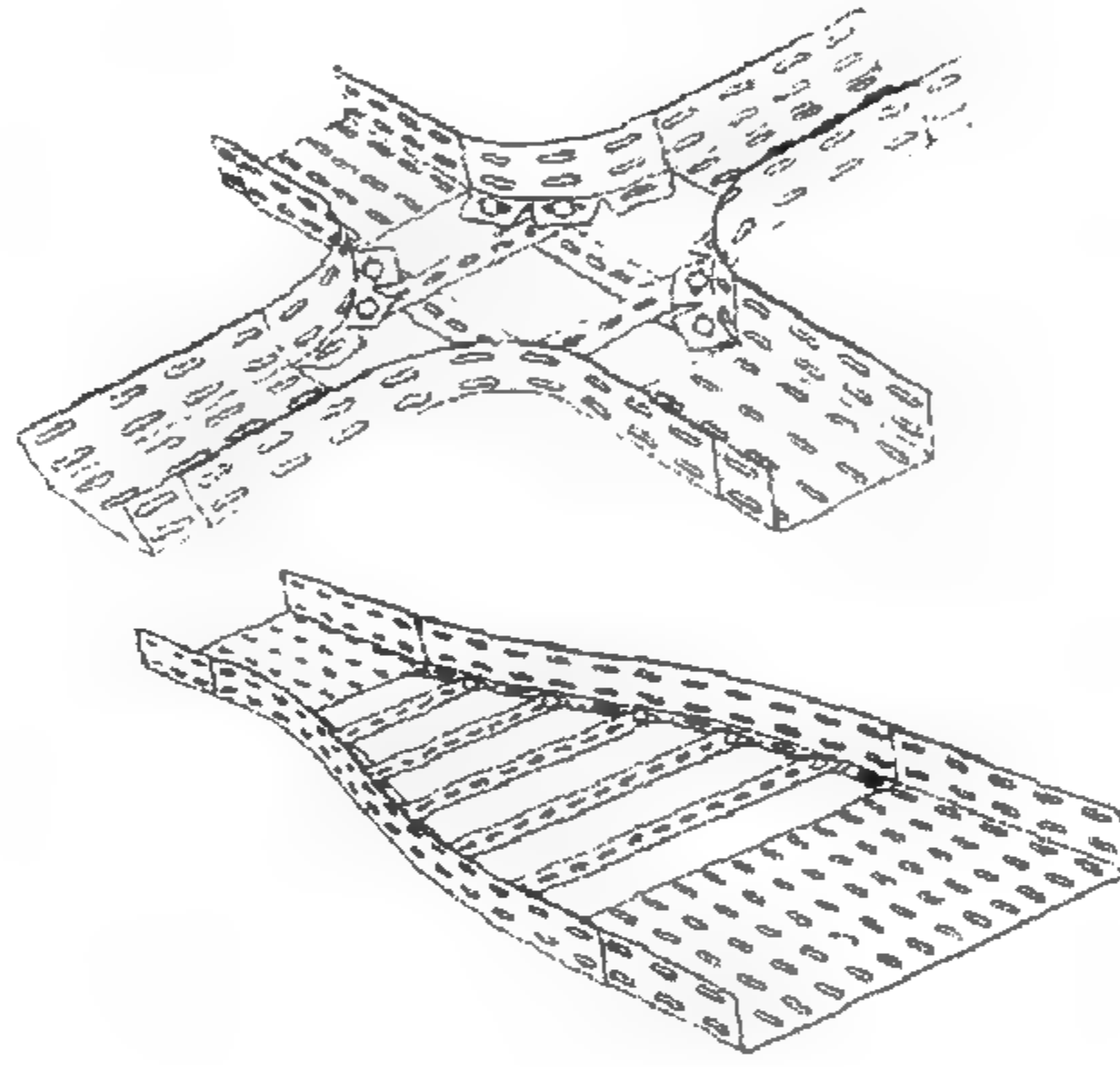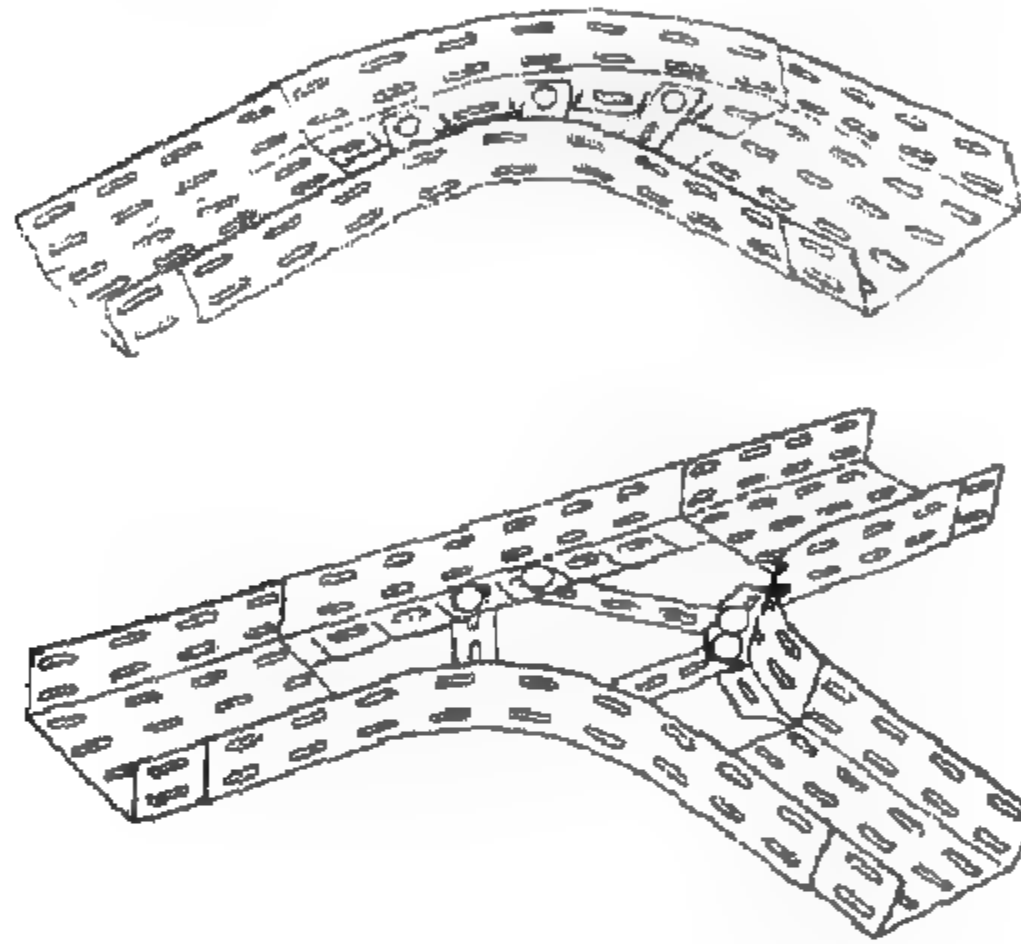

حاملات تغيير  
الاتجاهات

CHANGE OF LEVEL

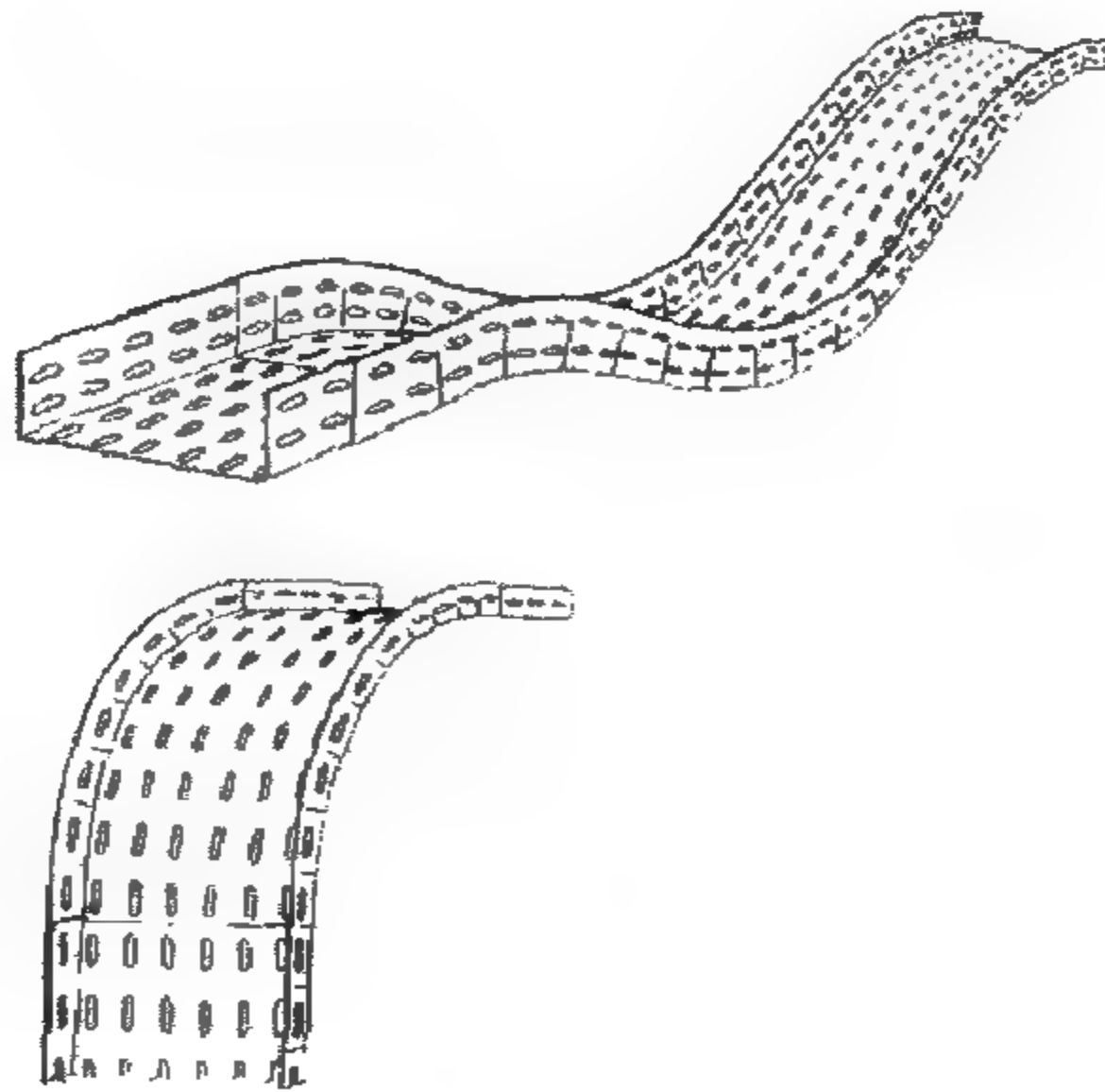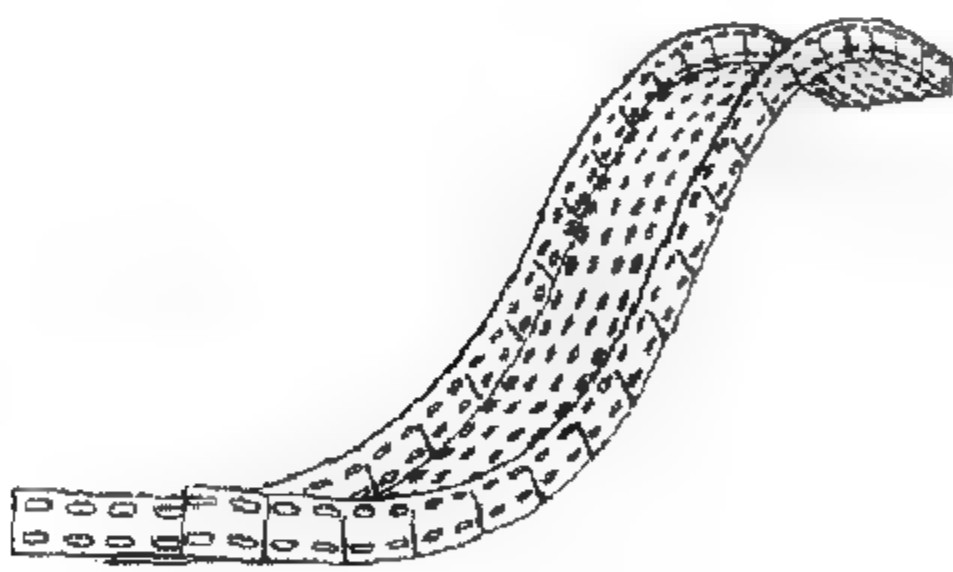


حاملات تغيير  
المستويات

الشكل ( 5-1 ) أشكال حاملات الأسلاك والكيبلات المستخدمة في التمديدات الظاهرية.

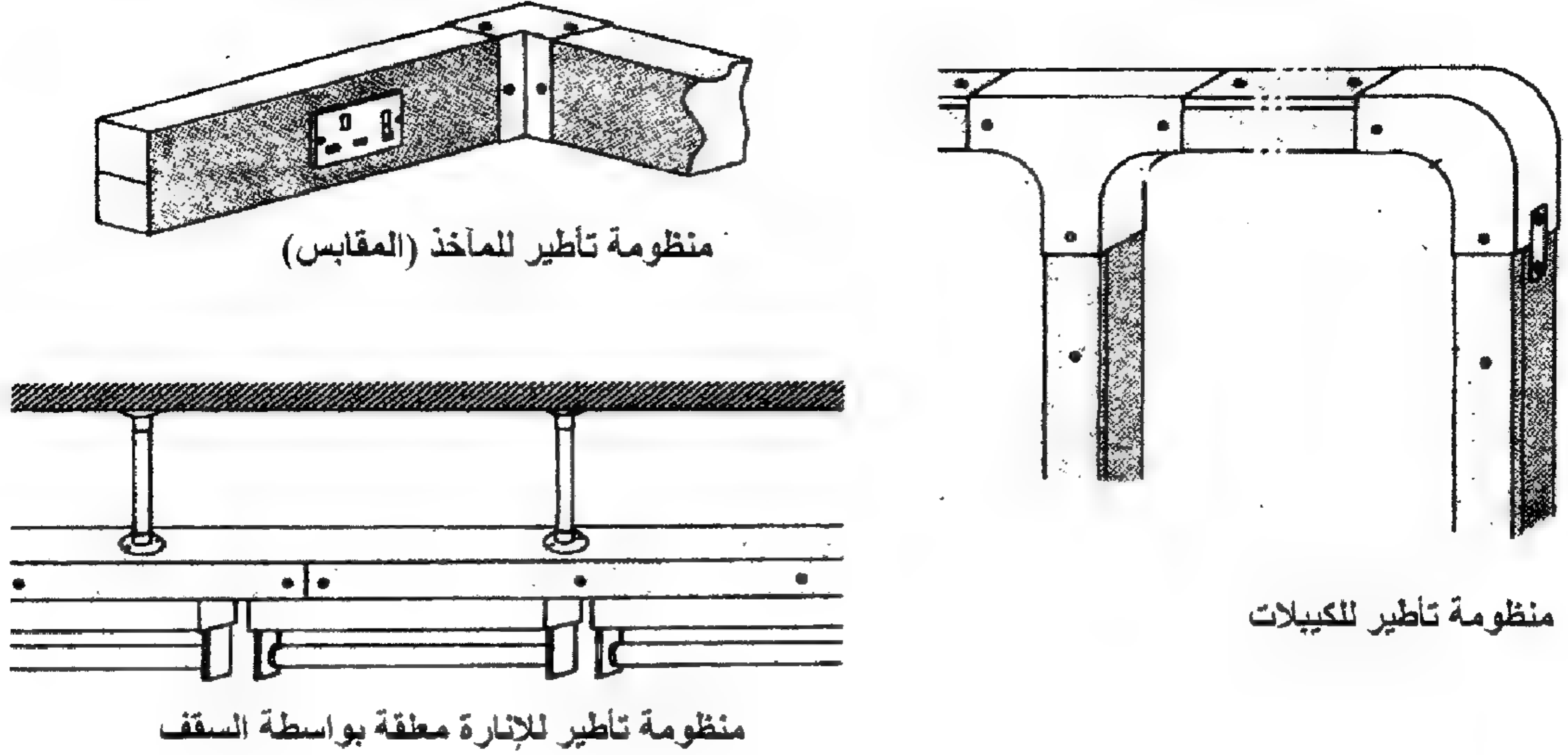5. تجنب تعرض الاسلاك والكيبيلات المحمولة الى تخديش العازل أو ثقبه نتيجة النتوءات المعدنية.

كما تطبق معظم متطلبات التمديد بالأنابيب المعدنية الواردة في الفقرة (2-2-1) عليها أيضاً ، ويبين الشكل ( 6-1 ) نماذج من منظومات التأطير .



الشكل ( 6-1 ) نماذج من منظومات التأطير.

## 5-2-1 التمديدات الكهربائية المخفية

تنفذ التمديدات الكهربائية المخفية عادةً في الجدران والسقوف وتحت البياض (التجسيص) واللبخ مباشرة ولا يظهر منها إلا المفاتيح والمآخذ (المقابس) . ويكون منظرها أفضل من التمديدات الظاهرة ، ويفضل إستخدامها في البنايات السكنية والمكاتب والمدارس والمستشفيات والأبنية التجارية وهي الأكثر إستخداماً في الوقت الحاضر؛ ويتم تنفيذها بالأساليب التالية :

أ - التمديد المخفي بإستخدام الأنابيب المعدنية.

ب - التمديد المخفي بإستخدام الأنابيب غير المعدنية (البلاستيك الثقيل).

ج- التمديد المخفي بإستخدام أسلاك مغلقة بمادة كلوريد متعدد الفينيل المصممة خصيصاً لتنفيذ تحت البياض واللبخ مباشرةً (اسلاك السيمنس).



## 1- التمديد المخفي باستخدام الأنابيب المعدنية

تستخدم الأنابيب المعدنية المذكورة في الفقرة (1-2-2) السالفة الذكر نفسها في هذا النوع من التمديدات ، ويفضل عادةً استخدام الأنابيب المغلفة ذات العيار الثقيل Heavy Gage لضمان عدم تأكلها بسهولة. وتنفذ الأنابيب وملحقاتها في السقوف عند الإنتهاء من وضع القالب الخشبي للسقف الذي يستخدم لصب الخرسانة أو الباطون حسب المخططات وتثبت بمسامير كلابية خاصة قبل عملية صب الخرسانة. ويتم تنزيل أجزاء منها إلى الجدران أو لوحات التوزيع. وتثبت أيضاً على الجدران بموجب مخطط مدروس مسبقاً لغرض ربط النقاط الكهربائية الجدارية الأخرى من خلال الصناديق وإستراحات السحب وملحقات التوصيل.... الخ. وتتميز طريقة التمديد بالأنابيب المعدنية بكونها تعطي حماية جيدة للأسلاك التي في داخلها ولها نفس المتطلبات المذكورة في الفقرة (1-2-2) للتمديدات المعدنية الظاهرة.

## 2- التمديد المخفي باستخدام الأنابيب غير المعدنية

تستخدم أنابيب البلاستيك الثقيل بدل المعدنية في التمديدات المخفية. وتكون التمديدات في هذه الحالة أرخص ثمناً وأسهل وأسرع في التنفيذ من التمديدات بالأنابيب المعدنية. إلا أن مساوئها هي إنها لا توفر الحماية الكافية للأسلاك مثلما توفرها الأنابيب المعدنية. كذلك يجب الانتباه عند استخدام أنابيب البلاستيك في السقوف والجدران الخرسانية عند صبها إذ أن الحرارة المتولدة في الخرسانة أثناء فترة تصلبها قد تتجاوز 60 درجة مئوية نتيجة التفاعلات الكيميائية الناجمة عن التصلب لذا يفضل استخدام أنابيب بلاستيك مقاومة للحرارة مثل البلاستيك متعدد الأثلين الحاوي على متعدد البروبلين. ويجب أيضاً تثبيت هذه الأنابيب بصورة جيدة على قضبان التسليح وتحريك الأنابيب أثناء عملية الصب باليد لإعطاءها المرونة الكافية لتفادي الإجهادات على الأنابيب وملحقاتها.

وفي كثير من الدول وخاصة في الشرق الأوسط توضع الأنابيب البلاستيكية على السقوف والجدران مباشرة دون دفنها ثم تغطي بمادة الجص (البلاستر) الأبيض مباشرة.

## 3- التمديد المخفي باستخدام الأسلاك المسطحة المغلفة بالبلاستيك ( أسلاك سيمنس)

يعد التمديد المخفي باستخدام الأسلاك المعزولة بالبلاستيك PVC والتي تدعى بأسلاك سيمنس (نسبة إلى شركة سيمنس الألمانية التي أنتجتها لأول مرة ) من أرخص وأسهل انواع التمديدات (التأسيسات) الكهربائية التي شاع استخدامها في العالم منذ بداية الستينيات في القرن الماضي. إذ يتم تثبيت هذه الأسلاك على السقوف والجدران قبل عملية البياض (التجصيص) أو اللبخ بالأسمنت وتكون تحت

الجص أو الأسمنت حيث ثبت عدم تأثر المادة البلاستيكية العازلة للسلك بمواد البناء المذكورة وتبقى محتفظة بخواصها الأصلية دون تغيير حتى لو بقيت مدة طويلة جداً.

وتخضع التمديدات الكهربائية بأسلاك السيمنس إلى قواعد ومتطلبات يجب إتباعها حيث يتم تثبيت الأسلاك في السقوف وتنفيذ مسارات الدوائر الكهربائية الرئيسية والفرعية تحت السقف بمسافة تتراوح بين 30-40 سم وبصورة أفقية لضمان عدم تعرضها لإمكانية دق المسامير أو لوالب تثبيت تراكيب الإنارة الجدارية وتتخذ مسارات شاقولية فقط عند نزول الأسلاك على الجدران لتغذية أزرار الإنارة والمآخذ مباشرةً ويمنع مدها على الجدران وقرب الشبابيك خاصةً بصورة عشوائية. وينصح بمراجعة المواصفة القياسية الألمانية VDE0100 الفقرة 42 وكذلك الكود الألماني رقم DIN18015 الخاص بهذا النوع من التمديدات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسلاك المستخدمة في هذا النوع من التمديد مصممة خصيصاً حيث توجد مساحة مناسبة من البلاستيك بين الأسلاك الناقلة لغرض دق المسامير فيها لتثبيت الأسلاك على الجدران والسقوف بطريقة سهلة ، ( انظر الشكل 1-7 ). ورغم سهولة التنفيذ ورخص الثمن وسرعة الإنجاز لهذا النوع من التمديد إلا أن له مساوئ عديدة أهمها أن الأسلاك تكون غير محمية تماماً من أخطار العوارض الميكانيكية مثل إحتمال دق المسامير في الجدران أو ثقبها بالمثاقب الكهربائية التي تؤدي إلى قطع الأسلاك دون سابق إنذار. كذلك فإن هذه الطريقة لا تؤمن سحب أو إضافة أسلاك أخرى في المستقبل أو إبدال التالف منها بالمرة.



الشكل ( 1-7 ) أسلاك التمديد المسطحة ثنائية أو ثلاثية القلب ( أسلاك سيمنس ) المصنعة وفق المواصفة الألمانية (NYIFY) VDE0250. وتصنع عادة بقياسات 2x1.5 و 2x2.5 و 3x1.5 و 3x2.5 ملم<sup>2</sup>.

## 6-2-1 إختيار طريقة التمديد

إن إختيار أيا من طرق التمديدات الواردة ذكرها في الفقرة السابقة يعتمد على عوامل عديدة يجب على المهندس المصمم دراستها والقرار في إختيارها. وأهم هذه العوامل :

- 1 - نوع البناية ووظيفتها .
  - 2 - أنواع الأحمال الموجودة في البناية .
  - 3 - التخصيصات المالية للمشروع .
  - 4 - كون البناية دائمية او وقتية .
  - 5- توفر مواد التمديدات في الأسواق المحلية .
- وقد تستخدم أكثر من طريقة في البناية نفسها إعتماًداً على نوع الأحمال ، فمثلاً في الأبنية متعددة الطوابق التي تحتوي على أحمال كبيرة للتدفئة والتبريد يستحسن أن تؤسس أماكن الخدمات وخاصة في سرداب البناية بالتمديد الظاهر بإستخدام ممشي وحوامل الكيبلات والأسلاك. وكذلك في غرف لوحات التوزيع الرئيسية والمساعدة وغرف مولدات الطوارئ وأجهزة القدرة اللامقطعة (UPS) والمختبرات وغيرها. أما في الأماكن الأخرى مثل غرف المكاتب والطوابق الخدمية فيجب أن يكون التمديد من النوع المخفي سواء بإستخدام الأنابيب المعدنية أو البلاستيكية وحسب إختيار المصمم بالتشاور مع صاحب المشروع . وخلاصة لأنواع طرق التمديد ومقارنة بين المواد المستخدمة وسرعة التنفيذ تعطي الجداول (1-1 ، 2-1 ، 3-1) التالية تخميناً لمواد النقاط الكهربائية الخاصة بالإضاءة وعدد النقاط التي ينجزها الفني الكهربائي خلال اليوم الواحد لغرض الإفادة والمقارنة.



جدول (1-1) تخمين مواد التمديد للنقطة الإعتيادية للإنارة مسلكة ياسلاك معزولة بمادة كلوريد متعدد الفينيل (PVC) وموضوعة على البياض (التجسيص) مباشرة .

المادة	الوحدة	النقطة القصيرة	النقطة المتوسطة	النقطة الطويلة
سلك نحاس معزول بالبلاستيك (pvc) مزدوج عيار (1.5) ملم <sup>2</sup>	متر طول	7	9	11
حاصرة (كلبس) المنيوم	عدد	50	60	80
مسمار 15 ملم (1/2 عقدة) حديد	عدد	50	60	80
خشب مدور 3 عقدة (75 ملم)	عدد	2	2	2
زر (5) امبير	عدد	1	1	1
وردة سقفية	عدد	1	1	1
ماسك مصباح نوع BC	عدد	1	1	1
مظلة حديد او بلاستيك	عدد	1	1	1
سلك مرن عيار 14/0027 مزدوج	متر طول	1.5	1.5	1.5
لولب خشب عيار 6	عدد	4	4	4
لولب خشب عيار 8	عدد	2	2	2
مصباح 100-60 واط	عدد	1	1	1

عدد النقاط التي ينجزها كهربائي واحد زائد عامل واحد في اليوم الواحد ( 6 ) ستة .

جدول (2-1) تخمين مواد التمديد للنقطة الكهربائية المنفذة بانابيب معدنية (كانديوت)- ظاهر

المادة	الوحدة	النقطة القصيرة	النقطة المتوسطة	النقطة الطويلة
انبوب معدني (كانديوت) قطر 20 ملم مغلون	متر طول	7	9	11
سلك بلاستيك عيار 1.5 ملم <sup>2</sup> مفرد	متر طول	15	20	25
عكس 20 معدني	عدد	1	1	1
سرج مفرد 20 ملم	عدد	20	25	30
كلاب انبوب 20 ملم	عدد	2	2	2
لولب (1 عقدة) رقم 6	عدد	40	50	60
جوي (فشر) رقم 6	عدد	40	50	60
علب مسديرة اعتيادية 20 ملم <sup>2</sup> ختامية , ذات شعب ثلاثة , مستقيمة او اي شئ ضمن العمل	عدد	1	1	1
اغطية لعلب الاتصال المستديرة	عدد	1	1	1
لوالب للاغطية رقم 2BA	عدد	2	2	2
غطاء علبة مستدير اعتيادي حديد	عدد	1	1	1
لولب حديد رقم 2BA	عدد	2	2	2
رابط مستقيم 20 ملم <sup>2</sup>	عدد	1	1	1
رابط ذو شعب 20 ملم <sup>2</sup>	عدد	1	1	1

عدد النقاط التي ينجزها كهربائي واحد زائد عامل واحد في اليوم الواحد ( 2 ) اثنان.

جدول (2-3) تخمين مواد النقطة الكهربائية الاعتيادية نوع الدفن منفذة تحت البياض (التجسيص)  
أوتحت الكونكريت (الخرسانة) .

المادة	الوحدة	النقطة القصيرة	النقطة المتوسطة	النقطة الطويلة
انبوب معدني (سيملس) دفن قطر 20 ملم	متر طول	7	9	11
سلك بلاستيك مفرد 1.5 ملم <sup>2</sup>	متر طول	15	20	25
كلااب انبوب 20 ملم <sup>2</sup> فولاذ معتدل	عدد	2	2	2
عكس 20 ملم <sup>2</sup> ملائم للانبوب المعدني	عدد	1	1	1
زر 5A نوع دفن مع الصندوق	عدد	1	1	1
علبة اتصال مستديرة بدون غطاء	عدد	1	1	1
ماسك مصباح عدل او اعوج نوع BC	عدد	1	1	1
مصباح كهربائي 100-60 واط	عدد	1	1	1
لولب حديد رقم 2BA	عدد	2	2	2

عدد النقاط التي ينجزها كهربائي واحد زائد عامل واحد في اليوم الواحد (3) ثلاثة نقاط

#### ملاحظات

##### أولاً

النقطة القصيرة	7 متر تقريباً	الدوائر الحكومية والمكاتب ومحلات العمل والدور السكنية
النقطة المتوسطة	9 متر تقريباً	ردهات المرضى في المستشفيات والدور والمباني
النقطة الطويلة	11 متر تقريباً	النوادي، المؤسسات الدراسية ، صالات الرياضية والممرات

##### ثانياً

يمكن إبدال أنابيب الكانديوت المعدنية بأنابيب بلاستيك PVC Pipe قطر 20 ملم عندها تستخدم سروج ( مثبتات ) بلاستيكية لغرض التثبيت وكذلك العلب والعكوس تكون جميعها من البلاستيك، وهي الطريقة الأرخص ثمناً.

### 3-1 التمديدات الكهربائية للبنىات الكبيرة Large Buildings Electrical Installation

البنىات الكبيرة الحديثة التي تتكون من طوابق عديدة لا تحتاج فقط إلى قدرة كهربائية كبيرة لأغراض الإنارة ، لكنها تحتاج أيضا إلى خدمات كهربائية أخرى كبيرة مثل أجهزة التكييف والتهوية والمصاعد ومضخات الماء وغيرها . وقد تحتاج البناية في معظم الحالات إلى مصدر كهربائي للفرولية العالية إذا ما زادت القدرة المستهلكة فيها عن 250 كيلو واط. وفي هذه الحالة يستوجب إنشاء محطة ثانوية للتحويل داخل البناية أو خارجها. وفي العموم توضع هذه المحطة في الطابق الأسفل Basement أو سرداب البناية أو الطابق الأرضي أو يتم إنشاءها في منطقة مناسبة خارج البناية . إلا أن هذا الأمر ليس قطعياً فأحياناً قد توضع المحطة في الطابق العلوي أو على سطحها في غرف خاصة إذا إقتضت الضرورة لذلك؛ كان يكون مركز الحمل للتكييف المركزي ومعداته موضوعة على سطح البناية أو في الطوابق العلوية. كما يحتمل أن تكون أجهزة الطبخ الكهربائية ومكانن المصاعد ومبدلات الطاقة Converters موضوعة في الطوابق العلوية أيضاً. لذا يتم وضع المحطة الثانوية في الطوابق العلوية أو حتى في الطوابق الوسطية للبنىات.

والهدف من ذلك هو إيصال الفرولية العالية إلى مركز الحمل جهد الإمكان لتقليل كلفة الكيبلات الكهربائية الناقلة لأحمال الفرولية المنخفضة التي تغذي أحمالاً كبيرة. وفي حالة وضع المحطة على سطح البناية أو في الطوابق الأخرى يجب إستخدام محولات من النوع الذي لا يستعمل فيه الزيت لغرض التبريد وإنما تستخدم محولات خاصة تبرد بسائل غير قابل للاشتعال مثل سائل الكلوفين Clophen أو إستخدام محولات من النوع الجاف Dry type ذات العازل الصمغي المصبوب Cast-resin . ويجب أن تكون جميع قواطع الدائرة وفواصل الفرولية العالية من النوع المفرغ من الهواء VCB ؛ ولا ينصح بإستخدام قواطع الدائرة الحاوية على الزيت أو تلك التي تستخدم غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 في هذه المحطات. ويبين الشكل ( 1 - 8 ) بناية متعددة الطوابق مركز حملها في الأسفل.

#### 1-3-1 نظام التغذية في البنىات الممتدة عمودياً


يعتمد نوع المنظومة في الأبنية الممتدة عمودياً على الأبعاد الهندسية للبنىات وعلى توزيع الأحمال الكهربائية الموجودة فيها. كذلك فإن إمتداد الطوابق على مساحة صغيرة أو كبيرة يحدد أيضاً نوع التغذية في البناية. على أية حال يمكن تقسيم أنظمة التغذية في أية بناية إلى نوعين رئيسيين :

● نظام التغذية العمودي Vertical Supply

● نظام التغذية الأفقي Horizontal Supply

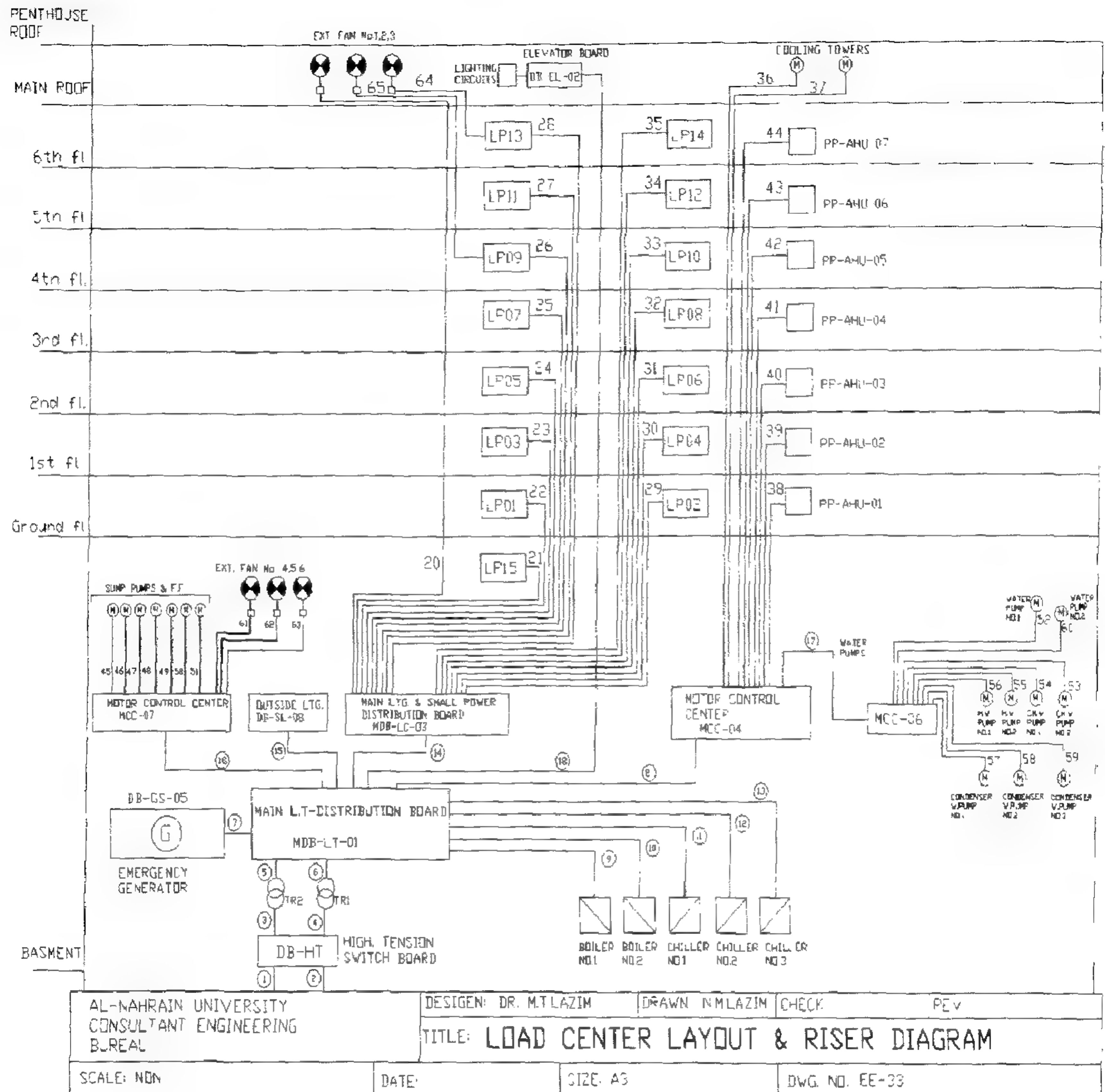في نظام التغذية العمودي يؤسس في البناية مغذي رئيسي صاعد Rising main يبدأ من الطابق السفلي وينتهي بالطابق العلوي شاقولياً ينفذ خلال الطوابق عن طريق فتحات في السقوف الكونكريتية





الشكل (1-8) بناية متعددة الطوابق مركز الحمل فيها في الأسفل .

بحيث تكون الفتحة نافذة شاقولياً من الطابق السفلي للبنية إلى الطابق العلوي وتعرف هذه الفتحات معمارياً بالمهابط أو المنافذ Shafts . وهذه المهابط إما أن تكون مستطيلة أو مربعة الشكل حسب أحجام الكيبلات المستخدمة في المغذي الرئيسي الصاعد . وقد يستخدم أكثر من مغذي رئيسي صاعد إذا دعت الضرورة لمجابهة متطلبات الأحمال الكهربائية الكبيرة في البناية . ويتم اختيار أماكن المهابط في البناية بالتنسيق مع المهندس المعماري في مراحل التصميم الأولى .

يصمم المغذي الرئيسي الصاعد في الأبنية ذات الإرتفاعات العالية بطريقتين :

1 - مجموعة من الكيبلات متجاورة ومتوازية تثبت مباشرة على جدار المهبط Shaft بواسطة مثبتات وحاصرات معدنية أو بلاستيكية شديدة الصلابة وتغذي هذه الكيبلات لوحات التوزيع الثانوية في الطوابق من اللوحة الرئيسية للفولتية المنخفضة الموجودة في أسفل البناية وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت الأحمال في الطوابق معتدلة بحيث يمكن نقل التيار اللازم إلى كل طابق بواسطة الكيبلات المتوفرة الأحجام ، أنظر الشكل (1-8) .

2 - إذا كانت الأحمال في الطوابق كبيرة وتعذر استخدام كيبلات أو أسلاك ذات أحجام كبيرة من التي يكون تثبيتها داخل المهابط صعباً ، عندئذ تستخدم منظومة التأطير Trunking system في التغذية وهي عبارة عن قضبان توزيع نحاسية كبيرة المقطع معزولة توضع داخل حاوية بلاستيك Bus trunking أو تثبت القضبان على جدران المهبط مباشرة بواسطة عوازل خاصة وتدعى في هذه الحالة Bus duct أو Busways ويتم ربط الكيبلات الثانوية التي تغذي الطوابق إليها مباشرة إما بحماية أو بغير حماية (الشكل (1-9)) ، وتوفر هذه الطريقة المزايا التالية :

أ - سهولة التنفيذ .

ب - رخيصة الثمن .

ج - مقدرتها على نقل ساعات تيار أكبر بكثير من الكيبلات أو الأسلاك .

د - قلة الجهود المبذولة في الصيانة .

و - إذا كانت قضبان التوزيع عارية (غير معزولة) فإن كمية الحرارة المتبددة تكون أكبر وبذلك


تكون قابليتها على حمل تيار أعلى .

ويراعي في تصميم المغذيات الرئيسية الصاعدة أنفة الذكر دراسة الإجهادات الناجمة عن حالات أعطال قصر الدارة Short-circuit stresses من حيث التصميم الملائم لمسافة التباعد بين القضبان والمسافة بين القضيب الواحد ومثبته (العازل) على الجدار والتوصيلات الخاصة بالتمدد والوصلات والروابط خلال القضيب الواحد.
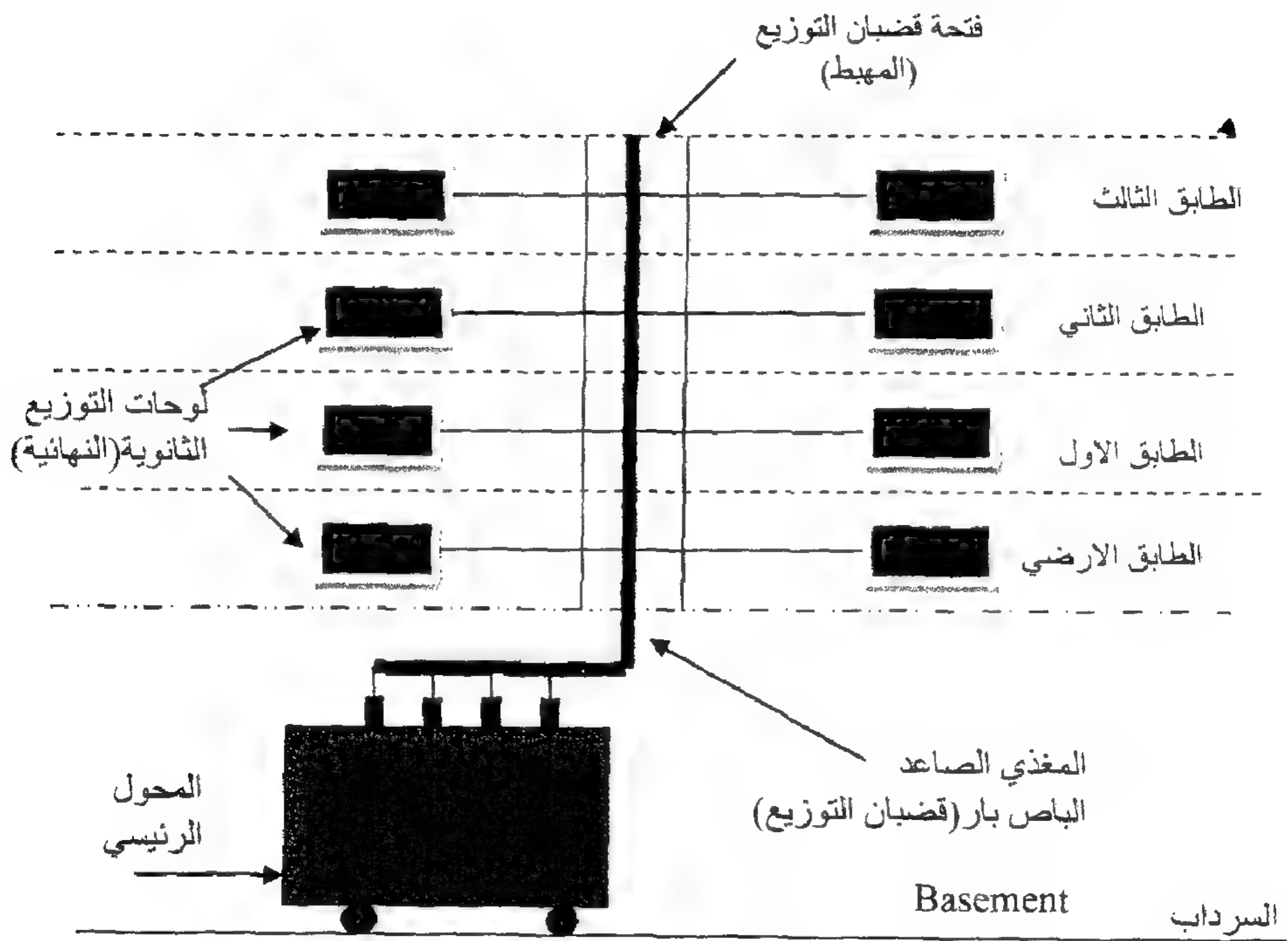
### 1-3-2 متطلبات التغذية العمودية في البناية


كما ورد سلفاً ، تتطلب التغذية العمودية في البناية منافذ عمودية Ducts أو المهابط Shafts. ففي مرحلة تصميم التمديدات الكهربائية يستوجب دراسة كافة متطلبات الفراغات والأماكن الخاصة بصعود الكيبلات إلى الطوابق وأماكن اللوحات الرئيسية في البناية بالتنسيق مع المهندس المعماري. ويتم تعيين كافة الفتحات في السقوف وأماكن المهابط والإحتياجات الأخرى التي يقترحها المهندس الكهربائي تلافياً للتغيرات المكلفة في البناء التي قد تظهر لاحقاً عند تنفيذ التمديدات الكهربائية.

إن المهابط ومسارات خطوط القدرة Run of power lines مهمة جداً . ويعتمد عددها ومكان تنفيذها على إختيار نوع منظومة التغذية. أما أبعادها وأشكالها فتعتمد على عدد الكيبلات ونوعها أو المغذيات الرئيسية الصاعدة. ويجب أيضاً أن تتوفر فيها عوامل الأمان ضد انتشار الحرائق والدخان وكذلك عدم نقلها للأصوات والضجيج بين الطوابق. إضافة لما سبق يجب إخبار مصمم البناية المعماري حول المنافذ اللازمة لكيبلات السيطرة والخدمات الثانوية { الهاتف (التليفون) ، منظومة الإنذار ضد الحريق، منظومة الإنترنت .... الخ } أو ، إذا ما دعت الضرورة ، إلى أماكن صعود كيبلات الفولتية العالية . ويبين الجدول (4-1) الأبعاد الدنيا Minimum dimensions اللازمة لفتحات الكيبلات أو المهابط.



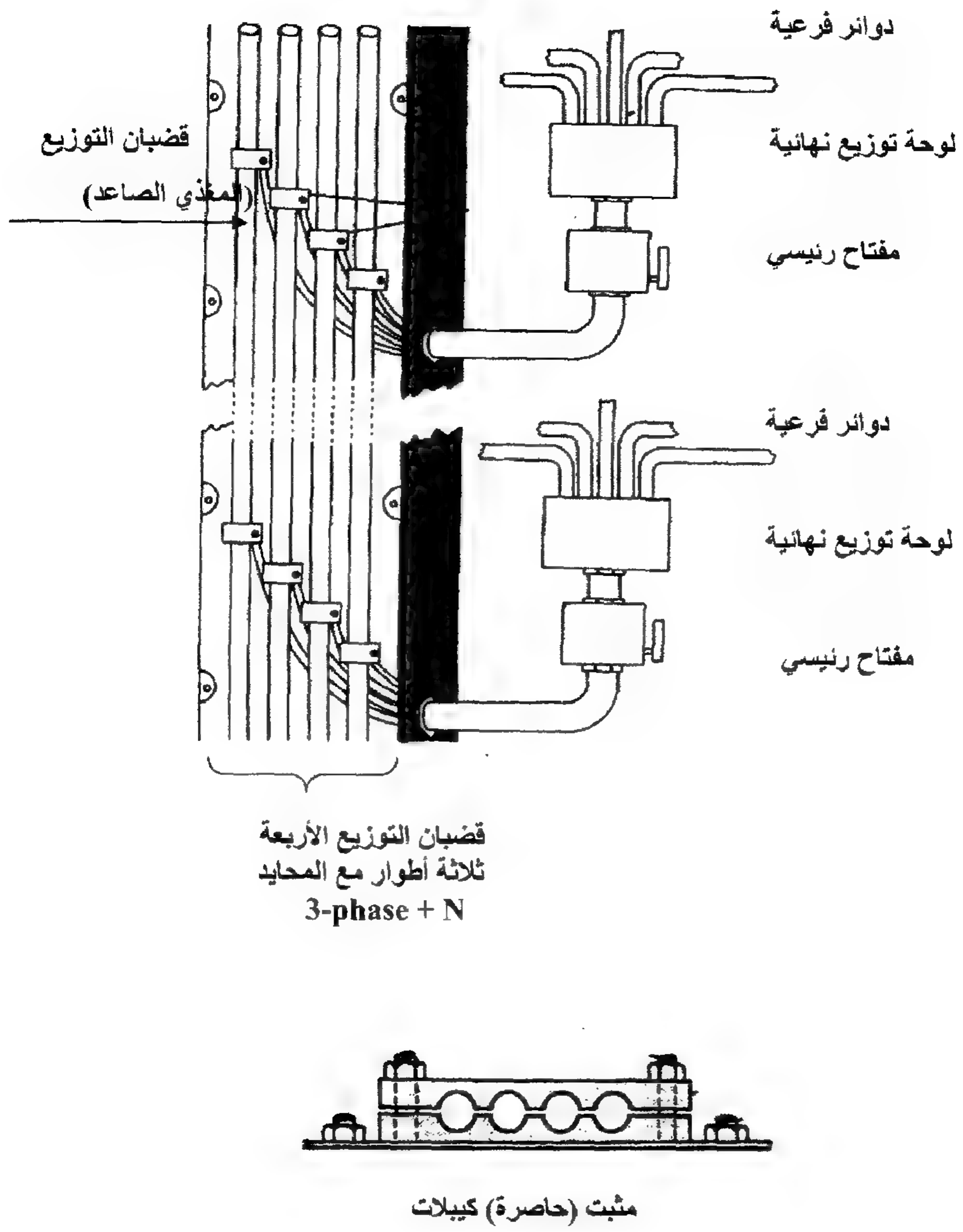الشكل (1-9) المغذي الرئيسي الصاعد في الأبنية الممتدة عمودياً





الشكل (1-9ب) صورة مجسمة للمغذي الرئيسي الصاعد ومثبت للكيبيلات.

جدول ( 4-1 ) الأبعاد القياسية للفتحات Ducts المطلوبة لإحتواء الكيبلات الصاعدة في بناية متعددة الطوابق التي تستخدم نظام التغذية العمودي علماً أن عمق الفتحة العملي يتراوح بين 10سم - 15سم في الجدران والسقوف.

عدد الطوابق Number of Floors	مباني سكنية متعددة الطوابق	المستشفيات والمدارس	الأبنية الكبيرة ذات المكاتب والأقسام والمخازن
	عرض الفتحة للمغذيات الرئيسية أو الكيبلات / بالسنتيمتر		
2	15	25	35
4	15	45	6
6	20	65	100
8	45	85	120
10	50	100	150
12	60	120	180
أكثر من 12	يتم حسابه وفق المتطلبات		

### 3-3-1 نظام التغذية الأفقي

عندما تكون طوابق البناية ممتدة أفقياً وتتطلب حملاً كبيراً ، حينئذ يستوجب نصب لوحات توزيع كهربائية ثانوية في كل طابق لتغذية لوحات التوزيع المتعددة الأغراض واللوحات النهائية للإنارة والمأخذ في ذلك الطابق . ولوحات التوزيع الثانوية في الطابق إما أن تكون واحدة أو أكثر حسب متطلبات الحمل وأنواعه وإمتداد مساحة الطابق . ويقرر ذلك المصمم نفسه في مرحلة التصميم . وترتبط لوحات التوزيع الثانوية لكل طابق إما عن طريق المغذيات الصاعدة (الكيبلات) من لوحة توزيع الضغط الواطئ الرئيسية للبناية أو عن طريق ربطها مباشرة بالمغذي الرئيسي الصاعد Rising main . وتطبق جميع الأنظمة القياسية الخاصة بنظام التغذية العمودي الوارد ذكرها في الفقرة السابقة نفسها على نظام التغذية الأفقي.

### 1-4 لوحات التوزيع للفولتية المنخفضة L.V. Distribution Boards

تستخدم لوحات التوزيع الكهربائية في الأبنية والمنشآت لإغراض توزيع القدرة والسيطرة عليها بصورة علمية ومدروسة لضمان تحقيق إستقرارية تجهيز الطاقة وأمانها . وتختلف أحجام وأنواع لوحات التوزيع حسب تخصصاتها ووظائفها ومقادير الأحمال التي تسيطر عليها . ويمكن تقسيم ألواح التوزيع في البنايات المتوسطة والكبيرة على النحو الآتي :

- لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة L.V. Main Distribution Board
- لوحات التوزيع الرئيسية المساعدة Aux. Main Distribution Boards
- لوحات التوزيع الثانوية Sub-Distribution Boards

- لوحات التوزيع النهائية (الختامية) Final Sub-distribution boards
- لوحات التوزيع الفرعية Branch distribution panels
- مراكز التحكم في المحركات الكهربائية Motor Control Centers (MCC)
- اللوحات التخصصية الأخرى Special use distribution boards

وسيتم التطرق إلى أنواع وتصاميم هذه اللوحات في الفصل السابع من هذا الكتاب بصورة مفصلة.

## 1-5 تخمين الأحمال الكهربائية للبنىات الكبيرة

قبل الشروع بتصميم أية منظومة توزيع كهربائية لبنائية أو حتى البدء بالترتيبات اللازمة لإمدادها بالطاقة الكهربائية ، نحتاج قبل كل شيء معرفة الحمل الكلي الذي تتطلبه البناية وتفصيله وخواصه . وفي كل الاحتمالات الواردة في ذهن المصمم فإن المعلومات التي تتوفر عن الأحمال الكهربائية للبنائية في المراحل الأولى للتصاميم تعد معلومات عامة فقط وليست تفصيلية . إلا أن القرار في كيفية اختيار المصدر الضروري من التيار الكهربائي للبنائية يجب أن يتخذ بعد إنجاز كافة التصاميم الكهربائية التفصيلية وحساب الإحمال الضرورية في المراحل النهائية للتصميم . لهذا الغرض يجب أن يتم تخمين الحمل المطلوب بصورة دقيقة بعد معرفة متطلبات الحمل للمساحات والأجزاء الخاصة بالبنائية أو (المشروع) بوصف عام خطوة بعد خطوة .

إن الخطوة الأولى تبدأ بإنجاز تصاميم الإنارة المطلوبة للبنائية وتسجيل حملها الكلي ثم إنجاز تصاميم مأخذ القدرة بأنواعها وتسجيل حملها وإدخال عوامل التباين Diversity Factors في حساب أحمالها . ومع أنه يمكن أن تتوفر معلومات أولية عن بعض فقرات الأحمال الكبيرة الأخرى مثل معدات التبريد والتدفئة والمصاعد والمحركات والمضخات المستخدمة في البناية إلا أن الإحصاء الكلي الناجز والصحيح لا يتم إلا في المراحل الأخيرة من التصميم بعد دراسة نوعية الأحمال ودوراتها وأوقاتها . ويقصد بدراسة نوعية الأحمال ودوراتها وأوقاتها مثلاً ، إذا كانت لدينا أحمال تبريد وتهوية فأنها تكون مطلوبة في فصل الصيف فقط في الأجواء الحارة ونحتاج أيضاً إلى أحمال تدفئة في الشتاء . فلا يجب في هذه الحالة جمع النوعين من الأحمال في آن واحد وإنما يتم حساب تخمين الأحمال على أساس أخذ الحمل الأعلى فقط وقد يكون في هذه الحالة هو حمل التبريد الذي يسمى بحمل الصيف Summer load . ولا يدخل حمل الشتاء Winter load في تخمين الحمل الكلي إذا كان أقل من الأول والعكس بالعكس ؛ لأنه لا يمكن أن تشغل منظومة التبريد والتدفئة في آن واحد خلال الفصل الواحد . كذلك فإن هناك معدات تبريد أو تدفئة يكون عملها كاحتياط Standby وهذه أيضاً لا تدخل في تخمين الحمل الكلي وإنما تدخل المعدات العاملة فعلياً من المنظومة فقط .

قد تدعو الحاجة أن يطلب من المهندس المصمم إعطاء تخمين سريع لحمل البناية الكلي في المراحل الأولى لإعداد المشروع . عليه يجب اعتماد بعض التقريبات للحمل الكلي وهذه تعتمد على الخبرة والقرار



المتوفرين لدى المصمم . وقد تظهر فروقات كبيرة جداً في تخمين الحمل الكلي باستخدام طرق متعددة ومختلفة للتخمين . لذا يجب إجراء تدقيقات دورية وشاملة للحصول على الجواب النهائي الصحيح بعد الأخذ بعين الاعتبار تنامي الحمل المستقبلي للمشروع والتأكد من استخدام عوامل التباين لبعض الأنواع من الأحمال .

يقاس الحمل الكهربائي كما هو معروف بالكيلواط kW أو الميغاواط MW وأيضا بالكيلوفولت أمبير kVA أو الميغا فولت أمبير MVA . وهناك بعض المصطلحات والعوامل الخاصة بالأحمال الكهربائية التي يجب على المهندس الكهربائي الإلمام بها وهي:

- 1- الحمل الكلي Total Load وهو مجموع الأحمال الكهربائية المغذاة من لوحة أو نقطة تغذية معينة .
- 2- الطلب Demand وهو متوسط الحمل لأي منشأ أو بناية خلال فترة زمنية محددة تعرف هذه الفترة بفترة الطلب Demand period.
- 3- عامل الطلب Demand Factor وهو النسبة بين الطلب الأقصى لأي منظومة إلى مجموع الأحمال المربوطة إليها . وقصد بالمنظومة هنا هي مجموعة الأحمال المتشابهة ، مثل منظومة الإنارة أو منظومة التكييف وغيرها .
- 4- عامل الحمل Load Factor هو النسبة بين متوسط الحمل خلال فترة زمنية معينة وحمل الذروة Peak Load الذي يحدث خلال الفترة نفسها.
- 5- التباين Diversity وعامل التباين Diversity Factor وهو العلاقة بين أقصى حمل منفرد لمجموعة أحمال في منظومة إلى الطلب الأقصى لحمل المنظومة ككل . وعادة ما يؤخذ عامل التباين بين احمال مختلفة .

### 1-5-1 ألتباين وعامل التباين Diversity , Diversity Factor

يقصد بالتباين أو تباين الأحمال Load diversity هو الاحتمال الضئيل أن تشغل هذه الأحمال جميعها في آن واحد . فعلى سبيل المثال لايمكن أن تكون جميع تراكيب الإنارة لمنزل معين منارة بصورة كاملة في وقت واحد . فإذا كان الحمل الكلي لإنارة المنزل مثلاً 3000 واط قد يكون الحمل الفعلي هو فقط ثلثي هذا الحمل، أي 2000 واط . أي 66 في المائة من الحمل الكلي . ويشار الى هذا الرقم كونه عامل التباين وفي بعض البلدان يسمى هذا الرقم بعامل التطابق Coincedence factor ومعكوسه يعطي عامل التباين الذي يكون اكبر من واحد، وكذلك يطلق عليه عامل التزامن Simultaniety factor – Ks أو عامل المواقته . أما في هذا الكتاب سنستخدم المصطلح عامل التباين الذي هو الأكثر شيوعاً . كذلك إذا كانت غرفة من غرف المنزل تحتوي أيضاً على أربعة مآخذ قدرة (13 أمبير فما دون ) فليس من المتوقع أن تستخدم هذه المآخذ الأربعة في الوقت نفسه . لذلك يؤخذ عامل تباين مقداره 50% لهذه المآخذ . فإذا فرضنا أن معدل القدرة لكل مأخذ هو 150 واط ( وهو المعدل الذي يؤخذ بصورة عامة للمآخذ من 13

أمبير فما دون ) وكان عددها في البناية 100 مأخذ (مثلا ) وهذا يعني أن القدرة الكلية الظاهرية تكون  $150 \times 100 = 15000$  واط. أما إذا استخدمنا عامل تباين مقداره 50% لهذه المأخذ فستكون القدرة الفعلية :  $15000 \times (100/50) = 7500$  واط .

على هذا الأساس فإن حمل الإنارة للبناية يعتمد على نوعيتها وإستخدامها . وقد لا يحدث أعلى حمل للإنارة في البناية الكبيرة في الوقت نفسه ، ويجب في هذه الحالة أخذ عامل تباين بحدود 66 % من الحمل الكلي المصمم للإنارة . ويرتفع هذا الرقم في الفنادق والنوادي الى 80% من الحمل الكلي . أما في الأسواق والأبنية الحكومية والمدارس والجامعات حيث تكون الحاجة الى إنارة كاملة في أغلب الأوقات وفي زمن واحد تقريبا فيؤخذ عامل تباين في هذه الحالة بحدود 90 % .

مما يجدر التنبيه اليه وخاصة بالنسبة للمهندسين المصممين الذين ليست لديهم خبرة واسعة في التصميم بأن استخدام عامل التباين للأحمال لا يتم فرضه بصورة عشوائية وتطبيقه على جميع أنواع الأحمال ، وإنما يجب إستشارة خبراء التصميم أو الرجوع إلى الأنظمة والكودات الدولية القياسية التي تعطي في الغالب ضوابط وجداول في إستخدام عوامل التباين لكل الأنواع من الأحمال، ومن أشهر هذه الأنظمة هو النظام الدولي IEC والنظام البريطاني IET Regulations والنظام الأمريكي NEC وغيرها . فعلى سبيل المثال ، لدوائر مأخذ القدرة 15 أمبير فأكثر لا يسمح في النظام البريطاني بإستخدام عامل تباين لها . وإذا تم إستخدام عامل تباين عشوائي فيكون على مسؤولية المصمم نفسه . على هذا الأساس يمكن تلخيص عوامل التباين كما يأتي:

#### • بنايات المكاتب Office buildings والأبنية التجارية

(أ) الإنارة الكلية	80%
(ب) مجموع نقاط مأخذ القدرة 13A	70%
(ج) مجموع نقاط القدرة الأخرى	لا يؤخذ عامل تباين (أي يعتبر 100%)

#### • المنازل والشقق السكنية

(أ) الإنارة الكلية	66%
(ب) مجموع نقاط مأخذ القدرة 13A	50%
(ج) مجموع نقاط القدرة الأخرى	لا يؤخذ عامل تباين

أو يمكن استخدام الجدول (1-5) التالي الذي يمثل خلاصة الخبرة لدولة الإمارات العربية والمبني أساسا على خليط من النظامين البريطاني والدولي لغرض الفائدة .

جدول (5-1) عوامل التباين النموذجية للمرافق السكنية لدولة الإمارات العربية

نوع الحمل	الحمل المفترض المربوط	عامل التباين (راجع الملحوظة 3 و6)
إنارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>مجموع الواط لجميع تراكيب الإنارة أو يحسب 100 واط لكل مخرج أو نقطة إنارة عدا الثريات (النجفات)</li> <li>يحسب لنقطة الثريا ما مقداره 500 واط في الأقل</li> <li>نقاط المصابيح الفلورية (الفلورسنت) يحسب لها <math>1.8 \times</math> الواط لكل تركيب</li> </ul>	75%
مأخذ 13 أمبير	<ul style="list-style-type: none"> <li>1000 واط للمأخذ الأول + 200 واط لكل مأخذ من المأخذ البقية (من ضمنها دوائر الحلقية للمأخذ في المطبخ)</li> </ul>	50%
نقاط القدرة في المطابخ	<ul style="list-style-type: none"> <li>نقاط توصيل الأجهزة التي تنصب عموماً في المطبخ (مثل الثلاجة، الغسالة، غسالة الصحون، المجففة،.... الخ) يحسب 1500 واط لكل نقطة</li> <li>الطباخ الكهربائي: يحسب 3000 واط أو تقنين الفرن إذا كان معروفاً</li> <li>المجمدة: يحسب 300 واط أو قدرتها إن كانت معلومة</li> </ul>	50%
نقاط القدرة الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>سخان الماء: 1500 واط أو القدرة الحقيقية إن كانت معلومة</li> <li>المحركات: المضخات والمصاعد وغيرها تحسب قدراتها الحقيقية</li> </ul>	50%
التكييف	<ul style="list-style-type: none"> <li>الأجهزة المفصولة Split units</li> <li>الأجهزة الشبكية Window type</li> <li>الأجهزة المركزية Central units (راجع الملحوظة 5)</li> </ul>	90%

الملحوظات :

- 1- قيم الاحمال المعطاة في الجدول أعلاه مبنية على اساس قيم لأجهزة و نقاط ربط نموذجية . وإذا توفرت معلومات موقعية دقيقة ومعينة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
- 2- يجب ان يكون تخمين الحمل واختيار المقطع المناسب للكيبل للدوائر المغذية للمأخذ مبنية على اساس 1000 واط للمأخذ الأول + 200 واط لكل مأخذ من المأخذ الباقية ، أما المأخذ المزدوج فيعامل بوصفه مأخذين ( فمثلا 5 مأخذ مزدوجة يكون حملها: 1000 واط +  $200 \times 9$  = 2800 واط ).



- 3- قيم عوامل التباين المعطاة في الجدول أعلاه هي للأبنية والمرافق السكنية، إلا أن المصمم قد يستخدم قيم أخرى أعلى منها للمرافق التي تستخدم بكثافة أكبر مثل الأبنية والمطابخ التجارية أو قد يستخدم قيم أقل منها للمرافق الأقل للاستخدام البشري .
- 4- قد تستخدم عوامل تباين أخرى للوحات التوزيع الثانوية وكذلك لوحات التوزيع الرئيسية حيث يؤخذ في هذه الحالة 0.9 كقيمة نموذجية . كما أن الطلب المتوقع على مصدر التجهيز يكون  $0.81 \times$  مجموع أحمال لوحات التوزيع النهائية FDB المأخوذ عوامل تباين لها .
- 5- يتم أخذ عامل تباين 90% لأجهزة التكييف من النوع الشبكي والمنفصل ، أما النوع المركزي فيجب الرجوع الى تعليمات الشركة الصانعة في هذا الخصوص .
- 6- للأبنية والمرافق غير السكنية يتم تخمين عوامل التباين من قبل مصمم ماهر ذو خبرة في هذا المجال وباستخدامات المرفق أو البناية . أما بالنسبة للمكاتب والمحلات فيؤخذ عامل تباين 80%-90% للإضاءة ودوائر القدرة ، وبالنسبة للأجهزة الصناعية ( المكانن ومضخات الماء ، وغيرها ) فتتراوح عوامل التباين بين 20% إلى 100% اعتمادا على دورة الخدمة للمعدات .

### 2-5-1 الأحمال الكهربائية القياسية في البنايات الكبيرة

تتألف الأحمال الكهربائية في البنايات الكبيرة بصورة رئيسية من الأحمال القياسية النوعية الآتية :

1. أحمال الإنارة (Lightings Loads)
2. مأخذ القدرة الاعتيادية ( 2-13 أمبير ) ( وتسمى أيضا القدرة الطابقية Floor Power )
3. مأخذ القدرة المتخصصة ( 15 أو 16 أمبير فما فوق )
4. ألتدفئة والتهوية وتكييف الهواء – HVAC  
( Heating, ventilating, and air conditioning )
5. ألمعدات الصحية ( Sanitary Equipment )
6. المصاعد والأدراج المتحركة ومعدات الرفع
7. أجهزة الطبخ الكهربائية
8. الأجهزة والمعدات المختبرية
9. أجهزة معالجة البنايات
10. معدات الأشعة السينية ( X-Ray ) ، إن وجدت .
11. أحمال الأخرى المختلفة Miscellaneous loads

### حمل الإنارة Lighting :

يكون حمل الإنارة بصورة عامة في معظم البنايات متعددة الطوابق كبيرا نسبيا في الوقت الحاضر ، حيث زاد التوجه في جميع أنحاء العالم وخاصة في السنوات الأخيرة إلى زيادة مستوى الإضاءة (شدة الإضاءة) للأماكن العامة والخاصة عن سابقتها التي وضعت قبل سنة 1960 بسبب تعود العين البشرية على الضوء الإصطناعي . وحالما يتم إختيار المستويات الدنيا للإضاءة ونوع منظومة الإنارة يمكن عندئذ تخمين حمل الإنارة الأولي للبناية على أساس الواط لكل متر مربع . ويخمن معدل حمل الإنارة

للأبنية الكبيرة من (35-65) واط لكل متر مربع حسب نوع البناية . فمثلا يكون بحدود (45-55) واط لكل متر مربع لأبنية المصارف ( البنوك ) والمكاتب والمعاهد والمدارس والجامعات . أما المتاجر والمولات وصالات العرض المتخصصة فيصل إلى 65 واط لكل متر مربع .  
بصورة عامة يتم حساب حمل الإنارة كما يأتي:

- مجموع الواط لكل تراكيب الإنارة
- أو افرض 100 واط لكل نقطة إنارة

وتجدر الإشارة الى أن أحمال الإنارة القياسية (واط/م<sup>2</sup>) الوارد ذكرها في أعلاه قد تغيرت بعد سنة 2000 بسبب إنتشار المصابيح الموفرة للطاقة بحيث أصبحت معدلاتها كما يأتي:

- المباني السكنية 15 واط/م<sup>2</sup>
- المكاتب 30 واط/م<sup>2</sup>
- المحلات والمولات الكبيرة 60 واط/م<sup>2</sup>
- المساجد والمدارس والصالات الكبيرة 30 واط/م<sup>2</sup>

#### أحمال مأخذ القدرة الاعتيادية (القدرة الطابقية) :

يتم تخمين حمل المأخذ ( 13 امبير فما دون ) للبناية على أساس (40-60) واط لكل متر مربع كمعدل وتختلف الأنظمة القياسية في تخمين حمل المأخذ الواحد ( 13 امبير فما دون ) ، ففي الأنظمة الأوروبية يحسب لكل مأخذ 150 واط ، بينما في النظام الأمريكي NEC يحسب معدل 180 واط لكل مأخذ ، أما بالنسبة للدول العربية فيحسب 200 واط لكل مأخذ كما ورد في الكود العربي لسنة 2005. ويجب أيضاً أن نذكر بوجود إستخدام عوامل التباين لأحمال هذه المأخذ التي تدعى عموماً بالقدرة الطابقية Floor Power ، والأحمال التي تتضمنها القدرة الطابقية هي الآلات والمعدات المكتبية مثل الطابعات الكهربائية والحاسبات الشخصية والحاسبات المكتبية والإنارة المنضدية وأجهزة التلفزيون والراديو والمسجلات وأجهزة المطبخ الصغيرة التي تستهلك أقل من 1000 واط .

#### أحمال مأخذ القدرة المتخصصة :

وهي المأخذ من عيار 15 أو 16 أمبير فما فوق التي ترتبط اليها أجهزة ذات قدرة أكثر من 1200 واط مثل أجهزة الإستنساخ وأجهزة التبريد ذات القدرات الواطئة ( 1.5 طن فما دون ) وأجهزة التدفئة المتنقلة ومسخنات الماء لحد 2500 واط. ويتم تخمين حمل هذه المأخذ في البناية على أساس 125 واط لكل متر مربع . ولا يسمح بأخذ عامل تباين لها في حالة معرفة أنواع الأجهزة والمعدات التي سوف ترتبط اليها.

## أحمال التكييف (التدفئة والتهوية والتبريد HVAC):

قد تشمل البنايات الكبيرة على وحدات ومعدات التدفئة والتهوية والتبريد الآتية :

1. المراوح Fans
2. وحدات التهوية Unit Ventilators
3. وحدات التكييف الإنفرادية Individual A/C Unit : كالمكيف الشبكي Window Type أو المكيف المنفصل Spilt Unit أو المكيف الصندوقي Standing A/C Unit وغيرها من الأنواع الأخرى التي تتراوح قدراتها بين 1 كيلو واط – 7.5 كيلو واط .
4. وحدات التبريد والتدفئة المركزية Central Air Conditioning Units : وتكون وحدات التبريد المركزية على نوعين رئيسيين :

• وحدات مدمجة Package Unit وتحتوي هذه في العموم على الآتي :

- أ - المراوح Fans
- ب - المضاطعات Compressor
- ج- المضخات Pumps
- د- المسخنات (المدفئات) Heaters

• وحدات منفصلة للتبريد والتدفئة Chillers & Boilers تتألف من :

وحدات التثليج Chillers وتتكون من :

- أ - المضاطعات الخاصة بالتبريد Compressors
- ب - المحركات الكهربائية Electric Motors
- ج- مضخات تدوير الماء المثلج Chilled Water Circulating Pumps
- د- دافعات الهواء Air Handling Unit
- وحدات تسخين الماء Boilers

وهذه الوحدات إما أن تكون كهربائية أو تعمل على مشتقات النفط فإذا كانت وحدات التسخين كهربائية تكون قدرتها في العموم أقل من قدرات وحدات التثليج .

- مضخات تدوير الماء الحار Hot Water Circulating Pumps

في الغالب يحسب ما معدله 300 واط للمتر المربع الواحد من مساحة البناية الكلية لأغراض التدفئة والتهوية والتبريد حصراً.

## أحمال المعدات الصحية Sanitary Equipment Load :

يساهم حمل المعدات الصحية مساهمة معتدلة في مجمل الحمل الكلي للبناية ، ومن أهم المعدات الصحية التي تسهم بصورة فعالة في الحمل :



أ - المضخات الغاطسة	Sump Pumps
ب - مضخات التدوير	Circulating Pumps
ج- قاذفات المياه الثقيلة للمجاري	Sewage Ejectors
د- منظومات مياه الشرب	Cold Water Systems
هـ- الضاغطات	Compressors
و- مضخات الحريق	Fire Pumps

ويحسب عادة ما مقداره (50 – 60 ) واط للمتر المربع لهذه الأحمال في البلدان المعتدلة المناخ مثل سوريا والأردن و مصر وشمال العراق ولبنان واليمن ودول المغرب العربي .أما البلدان الحارة مثل وسط وجنوب العراق ودول الخليج فتحسب كما يأتي:

● المنازل والشقق	65 واط/ م <sup>2</sup>
● المكاتب	70 واط/ م <sup>2</sup>
● المحلات	90 واط/ م <sup>2</sup>
● المولات الكبيرة	80 واط/ م <sup>2</sup>
● المساجد والمدارس	120 واط/ م <sup>2</sup>
● الصالات	125 واط/ م <sup>2</sup>

#### أحمال المصاعد والأدراج المتحركة ورافعات المواد :

هذه المواد عموماً توجد في الأبنية المتعددة الطوابق والمستشفيات والأبنية التجارية وتتضمن الآتي :

أ - المصاعد الكهربائية	Elevators
ب - الأدراج المتحركة	Moving stairs
ج- الأحزمة الناقلة	Conveyors
د- الروافع الكهربائية	Hoist and Lifts

والعوامل الرئيسية المؤثرة في اختيار سعة هذه المعدات هي السرعة والوزن المراد رفعه. ويحسب لها حمل تخميني مقداره 250 واط للمتر المربع للأبنية الكبيرة و 100 واط للمستشفيات والمدارس.

#### أحمال أجهزة ومعدات المطابخ : Kitchen Equipment

تكون أجهزة ومعدات الطبخ على نوعين:

أ - كهربائية.

ب - مختلطة (غاز /كهرباء).

أما الحمل المخمن لها فيتراوح بين (70-80) واط لكل متر مربع وقد يصل حمل المطابخ الكلي في الأبنية الكبيرة مضافا إليه أجهزة تسخين الماء الحار إلى 50 كيلوواط.

#### أحمال أجهزة معالجة البيانات :

كانت أجهزة معالجة البيانات في السابق ضخمة وكبيرة بحيث يحسب لها حساب بالنسبة للقدرة التي تستهلكها . أما الآن فإن هذه الأجهزة أصبحت إعتيادية كالحاسبات الشخصية والطابعات ومنظومات الإنترنت ؛ وفي العموم يحسب لها حوالي (50-60) واط للمتر المربع .

#### أحمال أجهزة الأشعة السينية X-Ray Equipment :

مع أن هذه الأجهزة هي خاصة بالمستشفيات ، إلا أنها قد تكون موجودة في بعض البنايات الحكومية أو المكتبية والمختبرات على نطاق ضيق. ومما تجدر ملاحظته هو أن هذه الأحمال تكون أنية ، وتسلط الحمل على منظومات التوزيع لشوأتي معدودة من الزمن . لذا يؤخذ لها عامل تباين مقداره 10% في الغالب. ويحسب لها حمل مقداره 200 واط للمتر المربع في الأبنية وخاصة المستشفيات.

**الأحمال الأخرى المختلفة Miscellaneous loads :** وتتألف هذه الأحمال من بقية المنظومات الكهربائية الأخرى مثل منظومات الإنذار للحريق والمنظومات الأمنية والكاميرات المغلقة وغيرها. وهذه الأحمال يحسب لها 10 واط/م<sup>2</sup> تقريبا.

#### عوامل الطلب

إن قيم الأحمال التي مر ذكرها هي للأحمال المربوطة فعلاً ، وعندما يتم تخمين الطلب الحقيقي النهائي Final demand وأخذ عوامل التباين بعين الاعتبار فإن مغذيات البناية الرئيسية وخدمات التوزيع الأخرى مثل المحطة الثانوية وغيرها يتم اختيار حجمها بأقل من متطلبات الحمل الحقيقية التي هي عبارة عن مجموع قدرات الأحمال المربوطة الى اللوحات الرئيسية والفرعية . وفي مايلي قيما نموذجية لبعض عوامل الطلب Demand factors ، عدا الإنارة، لخدمات بناية إعتيادية.

القدرة الطابقية (المأخذ الإعتيادية)	50%
التبريد والتدفئة والمعدات الصحية	85%
المصاعد	50%
المعدات المختبرية	25%
أجهزة الأشعة السينية	10%

#### نسب الأحمال وعوامل التباين للأبنية الكبيرة (عدا السكنية)

تتراوح عوامل التباين في الأبنية الكبيرة من 60 الى 80 بالمائة اعتماداً على نوع البناية وأنواع المعدات المستخدمة. أما ما تشكله الأحمال الرئيسية بالنسبة المنوية لبناية مكاتب متعددة الطوابق

Office building مثلاً، فيبين الجدول 6-1 النسب المئوية للأحمال مأخوذة كمعدل من إحصائية عدد كبير من الأبنية النموذجية في دول العالم وكذلك عوامل التباين المعتمدة لحساب القدرة الكلية.

جدول (6-1)

نوع الحمل الجزئي للبنية	النسبة من الحمل الكلي	عامل التباين
الإضاءة	35%	0.90
التدفئة والتهوية والتبريد HVAC	40%	1.00
المصاعد Lifts	20%	1.00
معدات القدرة والمحركات	5%	0.65

و بالنسبة للمستشفيات تكون نسبة الأحمال وعوامل التباين كما في الجدول 7-1 التالي للفائدة:

جدول (7-1)

نوع الحمل	النسبة من الحمل الكلي	عامل التباين
الإضاءة	25%	0.9
التدفئة والتهوية والتبريد	15%	1.0
المطابخ	10%	0.6
أجهزة التعقيم	10%	0.4
المكوى (الغسيل والكوي- اللوندرى)	5%	0.6
المصاعد	15%	1.0
الأجهزة الطبية والأحمال الأخرى	20%	0.6

كذلك يبين الجدول 8-1 التالي تخميناً سريعاً للقدرة الكلية المطلوبة بالكيلوفولت أمبير لأبنية المستشفيات اعتماداً على عدد الأسرة:

جدول (8-1)

مستشفى ذات سرير / عدد	50	100	200	300	400	500	600	700
القدرة المطلوبة (kVA)	150	225	360	450	500	550	650	700

ونحيط علم القارئ الى ان المستشفيات لها وضعها الخاص من حيث التصميم وينصح بمراجعة الكتب الخاصة بالمواصفات والكودات (اساليب التنفيذ) لهذه المنشآت المتخصصة. كذلك يبين الجدول (9-1) قيماً لأحمال نموذجية قد تسهم في مساعدة المهندس المصمم في التخمين الأولي للحمل الكلي للبنية وفي حالة التدقيق النهائي .



جدول (9-1) القدرة الكهربائية التقريبية للأجهزة والمعدات الكهربائية الخدمية في الابنية.

Residential Appliance الأجهزة الخدمية					
نوع الجهاز	القدرة (واط)	نوع الجهاز	القدرة (واط)	نوع الجهاز	القدرة (واط)
1- جهاز تبريد (غرفة)		11- راديو	30	23- الفرن الكهربائي	
• 0.5 طن	880	12- جهاز استقبال للأقمار الصناعية Reciever	30	• اعتيادي	2000
• 0.75 طن	1220	13- مسجل صوتي	95	• مايكرويف صغير	1150
• 1 طن	1540	14- المراوح		• مايكرويف متوسط	2000
• 1.5 طن	2400	• سقفية 52 عقدة	240	24- منشار كهربائي	
• 2 طن	3000	• سقفية 36 عقدة	120	• صغير (Jigsaw)	0.5 حصان
2- سخان ماء صغير	1400	• مخلية هواء 12 عقدة	75	• دائري	3 حصان
3- سخان ماء كبير	3000	• مروحة منضدية	50	26- جهاز لحام كبير	7500
4- مجمدة طعام	لحد 460	15 مطهات كهربائية	1000	27- جهاز لحام صغير	1500
5- ثلاجة		16- منشف شعر	600	28- كوسرة (خراشة)	0.75 حصان
• كبيرة	475	17- ماكينة خياطة	75	29- طباخ كهربائي	8000
• صغيرة	230	18- ماكينة حلاقة	11	30- غسالة صحنون	500
6- مسخنة طعام	300	19- ابريق الشاي	550	31- فرن طبخ كبير	6000
7- تلفزيون		20- مكنسة كهربائية	600	32- ساعة كهربائية	
• اسود وابيض	275	21- غسالة		جدارية	2
• ملون عادي	500	• اعتيادية	380	33- مدفنة حمام جدارية	1500
• نوع LCD أو LED	100	• أوتوماتيكية	400	34- مضخة غطاسة	300
8- المدفئات		22- الحاسبات :		Submersible pump	
• مدفنة زيتية	2500	• شخصية منضدية	330	35- مضخة ماء	0.25 حصان
• مدفنة تنكستون	لحد 2200	• الطابعة	500	36- مبردة هواء	300
9- خلاط طعام	275	• المونيتر (الشاشة)	300	37- جهاز عرض الاشعة الجداري	120
		• شاشة LCD	80		

تابع الجدول 9-1 ( أجهزة الأشعة السينية X-Ray Equipment )		
الاستخدام	القدرة (kVA)	
1- الأجهزة البسيطة	60	Simple radiography and fluoroscop
2- الأجهزة المتطورة	150	Advanced radiography and fluoroscopy
3- أجهزة غرف العمليات	75	Operating room radiography
4- أجهزة الأشعة الراديوية	125	Cystoscopic room radiography
5- أجهزة غرف الطوارئ	150	Emergency (and / or )room radiography
6- الأجهزة المتخصصة	150	Special procedures radiography and fluoroscopy
7- الأجهزة الخاصة بالقلب	135	Cardiology and fluoroscopy
8- أجهزة الأشعة المتنقلة	25	Portable equipment

مثال 1-1 :

خمن الحمل الكلي لمنزل صغير مساحته الكلية 140 متر مربع أخذاً بعين الاعتبار جميع الخدمات الضرورية المتوفرة في المنزل الحديث.

الحل :

لكي نبدأ بتخمين الحمل الكلي للمنزل يجب حسابه من الدوائر الفرعية وفق التقسيم التالي:

(1) دوائر ذات الأغراض العامة :

تخدم هذه الدوائر الإنارة ومأخذ القدرة الإعتيادية في كل الأماكن عدا تلك التي في المطبخ والمكوي وغرفة الطعام وغرفة المعيشة. بصورة عامة يمكن أن تؤخذ سعة الدوائر على أساس (40-50) واط للمتر المربع وباستخدام قيمة متوسطة ، قل 45 واط/ متر المربع :

$$45 \text{ واط / متر المربع} \times 140 = 6300 \text{ واط} \dots\dots\dots (1)$$

(2) دوائر الاجهزة الصغيرة : وتخدم هذه الدوائر مأخذ القدرة الإعتيادية في المطبخ والمكوي وغرفة الطعام وغرفة المعيشة. والحمل على كل دائرة يمكن أن يفرض 1500 واط أو 2000 واط . وباستخدام الرقم العالي الذي هو 2000 واط ؛ وبفرض وجود دائرتين لتغذية هذه الأجهزة:

$$= \text{دائرتين} \times 2000 \text{ واط}$$

$$= 4000 \text{ واط}$$

وبفرض أن هذا الحمل لا يكون جميعه في الوقت نفسه على هاتين الدائرتين. لذا ولأجل تحديد

متطلبات الخدمة لهما يمكن أن نفرض بصورة عشوائية أن أول 3000 واط تعمل 100٪ والباقي 35 ٪ من السعة الكلية عليه يكون :

$$3000 \text{ واط} \times 100 \% = 3000 \text{ واط}$$

$$\underline{2450 \text{ واط}} = 35 \% \times (4000 + 3000)$$

$$= \underline{5450 \text{ واط}} \dots\dots\dots (2)$$

(3) دوائر الأجهزة الثابتة : وتخدم هذه الدوائر الأجهزة ذات الخدمة الثقيلة Heavy- Duty

التي تحتاج أيا منها إلى دائرة منفصلة خاصة بها مثل السخانات الكهربائية (بحدود 3000 واط)

والمدفئات (2500 واط فما فوق) ..... الخ باعتبار أن هذه الأجهزة لا تعمل جميعها في آن واحد

( إلا أن معدل استهلاكها للقدر يكون بحدود 8000 واط للأجهزة النموذجية إن لم تتيسر بيانات

مضبوطة عنها) . وتحسب قدرات الأجهزة الثابتة (عدا أجهزة التدفئة والتبريد) على أساس عامل طلب قدره 75% وكآلاتي:-

المجمدة والثلاجة	650 واط
غسالة الصحون	1500 واط
مجففة ملابس	5000 واط
مسخن الماء	3000 واط
أجهزة الورشة	1500 واط
	<hr/>
	11650 واط

$$= 75 \% \times 11650 = \underline{8737 \text{ واط}}$$

وعند حساب حمل التدفئة والتبريد فيؤخذ الحمل الأعلى فمثلا إذا كان حمل التبريد أكبر يؤخذ هذا الحمل ويهمل حمل التدفئة والعكس بالعكس . وإذا افترضنا في حالتنا هذه أن حمل التبريد أعلى من التدفئة وقدره 7000 واط عندئذ يكون الحمل الكلي للأجهزة الثابتة :-

$$\underline{15737 \text{ واط}} = 7000 + 8737 \dots\dots\dots (3)$$

$$\underline{27487 \text{ واط}} = 5450 + 6300 + 15737 = (3) + (2) + (1)$$



## مثال 1- 2 :

بناية مكاتب Office building تتكون من سبع طوابق ، تم حساب أعداد تراكيب (وحدات) الإنارة وأعداد المأخذ وحمل التكييف والأحمال الأخرى فكانت كالآتي:

### 1. أحمال الإنارة

- تركيب إنارة فلورسنت نوع LF-01  $18 \times 4$  واط عدد 994
- تركيب إنارة فلورسنت مزدوج نوع LF-02  $36 \times 2$  واط عدد 230
- تركيب إنارة فلورسنت مفرد نوع LF-03  $36 \times 1$  واط عدد 56
- تركيب إنارة ديكوري نوع LF-04  $100 \times 1$  واط عدد 71
- تركيب إنارة خارجي مطري نوع LF-05  $100 \times 1$  واط عدد 20
- تركيب إنارة فيضي خارجي نوع LF-06  $500 \times 1$  واط عدد 4

### 2. أحمال القدرة الخفيفة

- مأخذ قدرة (مقبس) 13 أمبير مفرد أحادي الطور عدد 519
- مأخذ قدرة 13 أمبير مزدوج أحادي الطور عدد 72
- مأخذ قدرة 15 أمبير مفرد أحادي الطور عدد 48
- مخليات (شافطات) هواء قطر 15 سم 40 واط عدد 14
- ساحة هواء كبيرة 130 واط عدد 6

### 3. أحمال التدفئة والتبريد

- مثلج ماء Chiller 150 كيلو واط عدد 3 ( واحد احتياط)
- سخان ماء Boiler 120 كيلو واط عدد 3 ( واحد احتياط)
- مضخة الماء الحار 7.5 كيلو واط عدد 3 ( واحد احتياط)
- مضخة الماء البارد 7.5 كيلو واط عدد 3 ( واحد احتياط)
- دافعة الهواء AHU 10 كيلو واط عدد 7

### 4. أحمال الصحيات

- مضخة ماء 4 كيلو واط عدد 2
- مضخة ماء 1.5 كيلو واط عدد 2
- مضخة ماء 0.75 كيلو واط عدد 2

### 5. حمل المصاعد 20 كيلو واط

### 6. أحمال مختلفة أخرى 30 كيلو واط

إحسب الحمل الكلي للبناية لغرض تحديد سعة المحول المطلوب لتغذيتها

الحل:

1. حساب حمل الإنارة

\* تركيب إنارة فلورسنت  $18 \times 4$  واط

القدرة التي يستهلكها التركيب الواحد:  $18 \times 4$  واط (قدرة المصابيح) +  $3.30 \times 4$  واط (قدرة الموازن

ballast) =  $85.4$  واط

عدد التراكيب نوع LF-01 = 994

عليه تكون القدرة الكلية للتراكيب LF-01 :  $85.4 \times 994 = 84886$  واط

\* تركيب إنارة فلورسنت مزدوج نوع LF-02  $36 \times 2$  واط

القدرة التي يستهلكها التركيب الواحد :  $36 \times 2$  واط (قدرة المصابيح) +  $8.5 \times 2$  واط (قدرة

الموازن) =  $72 + 17 = 89$  واط

عدد التراكيب نوع LF-02 = 230

لذا تكون القدرة الكلية للتراكيب LF-02 :  $89 \times 230 = 20470$  واط

\* تركيب إنارة فلورسنت مفرد نوع LF-03  $36 \times 1$  واط

القدرة التي يستهلكها التركيب الواحد  $36 \times 1$  (قدرة المصباح) +  $8.5$  واط (قدرة الموازن) =  $44.5$  واط

عدد التراكيب نوع LF-03 = 56

عليه تكون القدرة الكلية للتراكيب نوع LF-03 =  $44.5 \times 56 = 2492$  واط

\* تركيب إنارة ديكوري LF-04  $100 \times 1$  واط

القدرة المصروفة للتراكيب LF-04 :  $71 \times 100 = 7100$  واط

\* تركيب إنارة مطري  $100 \times 1$  واط

القدرة المصروفة للتراكيب LF-05 :  $20 \times 100 = 2100$  واط

\* تركيب إنارة فيضي نوع LF-06  $500 \times 1$  واط

القدرة المصروفة للتراكيب LF-06 :  $4 \times 500 = 2000$  واط

مجموع حمل الانارة:  $84886 + 20470 + 2492 + 7100 + 2100 + 2000 = 119048$  واط

من الفقرة (1-5-1) يؤخذ عامل طلب للأبنية المكتبية للإنارة مقداره 80 %

فيكون حمل الانارة =  $119048 \times 0.8 = 95238$  واط ..... [الحمل رقم (1)]

2. حمل المآخذ 13 أمبير أحادي الطور المفرد يؤخذ (150-200) واط ، وليكن 200 واط كحد اعلى

$519 \times 200$  (عدد المآخذ) = 103800 واط

بالنسبة لماخذ 13 امبير والبناية مكتبية فيؤخذ عامل تباين 70%

لذا يكون حمل المآخذ المفردة :  $103800 \times 0.7 = 72660$  واط

\* حمل مآخذ 13 أمبير أحادي الطور المزدوج

حمل المآخذ بالواط  $200 \times 2 = 400$  واط

عليه فإن الحمل الكلي للمآخذ المزدوجة  $= 400 \times 72$  (عدد المآخذ)  $= 28800$  واط

وبأخذ عامل تباين 70% يكون الحمل:  $28800 \times 0.7 = 20160$  واط

\* مآخذ قدرة 15 أمبير مفرد أحادي الطور / العدد 48

يؤخذ حمل مقداره 2500 واط كحد أدنى لهذا المآخذ ولا يؤخذ له عامل تباين (اي عامل التباين يكون 100%).

لذا يكون حمل المآخذ ذات 15 أمبير يكون:  $2500 \times 48 = 120000$  واط

\* مخلية الهواء 15 سم 40 واط / العدد 14

الحمل الكلي  $40 \times 14 = 560$  واط

\* ساحبة هواء كبيرة 130 واط / العدد 6

الحمل الكلي  $130 \times 6 = 780$  واط

عليه مجموع احمال القدرة الحقيقية :

$72660 + 20160 + 120000 + 560 + 780 = 214160$  واط ..... [الحمل رقم (2) ]

3. احمال التدفئة والتبريد

\* حمل التبريد (حمل الصيف)

حمل مثلجات الماء  $2 \times 150 = 300$  كيلو واط (لا يؤخذ المثلج الاحتياط بالحساب)

حمل مضخة الماء البارد  $2 \times 7.5 = 15$  كيلو واط (لا تؤخذ مضخة الاحتياط في الحساب)

دافعات الهواء  $7 \times 10 = 70$  كيلو واط

إذا مجموع حمل التبريد  $300 + 15 + 70 = 385$  كيلو واط

\* حمل التدفئة (حمل الشتاء)

حمل المسخنات  $2 \times 120 = 240$  كيلو واط ( لا يؤخذ مسخن الماء الاحتياط بالحساب)

حمل مضخات الماء البارد  $2 \times 7.5 = 15$  كيلو واط (لا تؤخذ مضخة الاحتياط بالحساب)

دافعات الهواء  $7 \times 10 = 70$  كيلو واط

لذا يكون مجموع حمل التدفئة  $240 + 15 + 70 = 325$  كيلو واط

بما أن حمل الصيف هو أعلى من حمل الشتاء فيؤخذ على أساس كونه حمل التكييف عليه يكون:

حمل التكييف  $= 385$  كيلو واط ..... [الحمل رقم (3) ]

4. حمل الصحيات



مضخة ماء 4 كيلو واط / عدد 2 :  $8 = 4 \times 2$  كيلو واط

مضخة ماء 1.5 كيلو واط / عدد 2 :  $3 = 1.5 \times 2$  كيلو واط

مضخة ماء 0.75 كيلو واط / عدد 2 :  $1.5 = 0.75 \times 2$  كيلو واط

المجموع :  $12.5 = 1.5 + 3 + 8$  كيلو واط ..... [ الحمل رقم (4) ]

5. حمل المصاعد 20 كيلو واط ..... [ الحمل رقم (5) ]

6. الأحمال المختلفة الأخرى 30 كيلو واط ..... [ الحمل رقم (6) ]

إذا الحمل الكلي للبنائية = الحمل رقم (1) + الحمل رقم (2) + الحمل رقم (3) + الحمل رقم (4) + الحمل رقم

(5) + الحمل رقم (6) =  $95.238 + 214.16 + 385 + 12.5 + 20 + 30 = 756.898$  كيلو واط .

ان الحمل الفعلي كما تم حسابه هو 756.898 كيلو واط فاذا كان عامل القدرة للبنائية هو 0.8 فان الحمل

الكلي بالكيلو فولت امبير كون:

$946.12 = 0.8 \div 756.898$  أي نحتاج الى محول قدرته 1000 كيلو فولت امبير .

اما اذا اخذنا عوامل الطلب بعين الاعتبار وكانت كالتالي :

الإضاءة 100%

القدرة الطاقية 50%

التبريد والتدفئة والمعدات الصحية 85%

المصاعد 50%

أخرى 100%

فستكون النتيجة كالاتي :

$30000 + 0.5 \times 20000 + 0.85 \times 12500 + 0.85 \times 385000 + 0.5 \times 214160 + 1 \times 95238$

$\times 1 = 580$  كيلو واط

وبفرض عامل قدرة مقداره 0.8 يكون الحمل بالكيلو فولت امبير  $725 = 0.8 \div 580$

واذا أضفنا 30% من هذا الرقم كتوسعات مستقبلية للأحمال، يكون الحمل المطلوب هو:

$942.5 = 725 \times 0.3 + 725$  كيلو فولت امبير

أي نحتاج إلى محول سعته 1000 كيلو فولت امبير .

## الكابلات والأسلاك الكهربائية Electrical Cables and Wires

### 1-2 مقدمة

وظيفة الكابلات ( تسمى أيضا بالقابلات أو الكبلات في بعض البلدان العربية ) هي نقل القدرة بطريقة سليمة من المصدر إلى لوحات التوزيع أو الأجهزة والمعدات . وتحدث أثناء عملية نقل القدرة بعض الظواهر مثل ارتفاع درجة حرارة الكبل نتيجة للمفاقيد وكذلك هبوط الجهد أو الفولتية وتكوين المجالات الكهرومغناطيسية حول الكبل بالإضافة إلى الحث المتبادل بين دائرة الكبل والدوائر المجاورة. تنقسم الكابلات الكهربائية حسب استعمالها إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

Low Voltage Cables

1. كابلات الفولتية المنخفضة

Medium and High Voltage Cables

2. كابلات الفولتية العالية والمتوسطة

Control ,Signal and Instrumentation Cables

3. كابلات التحكم والإشارة والقياس

تصنع الكابلات الكهربائية إما بناقل (سلك موصل) واحد Single- Core أو ناقلين (سلكين) Two- core أو ثلاثة نواقل Three- Core أو أربعة نواقل أو ربما أكثر من ذلك . ويمكن القول بصفة عامة أن استخدام الكابلات ثلاثية أو رباعية الناقل يؤدي إلى خفض التكاليف وخفض هبوط الفولتية ، أما الكبل أحادي الناقل فهو أكثر مرونة وأسهل في التركيب والتوصيل وعليه فإن استخدام الكابلات وحيدة الناقل يكون أفضل داخل المباني نظراً لكثرة تعرض الكبل للانحناءات والتفرعات والتوصيلات. و يتكون الكبل وحيد الناقل عادة من :

■ الناقل ( السلك الموصل)

■ العازل

■ الغلاف العازل

■ التسليح والغلاف الخارجي

أما الكبل ثلاثي الناقل فيتكون من { أنظر الشكل (2-1) } :

■ الناقل

■ العازل

■ مادة الحشو

■ حزام الربط Belt والسترة Screen

■ الغطاء والحماية الخارجية.

## الناقل:

تصنع النواقل المستخدمة في الكيبلات إما من مادة النحاس copper أو الألمنيوم Aluminum ، ويفضل استخدام النحاس على غيره لأسباب عدة منها:


- قابليته للتوصيل الكهربائي جيدة جدا .
- مقطع السلك صغير نسبيا مقارنة مع أسلاك مصنوعة من معادن أخرى لها نفس سعة نقل التيار .
- سهل المد لمرونته الجيدة.

ويستخدم النحاس خفيف التلدين Soft annealed copper في صناعة موصلات كيبلات القدرة وكذلك في الأسلاك المعزولة الأخرى للتمديدات الكهربائية Electrical Installation أخذين بعين الاعتبار في تصنيعها أن تكون مقاومته في درجة حرارة 20 مئوية تساوي 0.01786 أوم ملم<sup>2</sup>/متر. أما توصيليته فتكون 56 متر/أوم ملم<sup>2</sup> حسب المواصفات القياسية الدولية (IACS) للنحاس الملدن. أما موصلات الألومنيوم فإنها تستخدم أيضاً على نطاق واسع بسبب رخص ثمنها وخفة وزنها مقارنة مع موصلات النحاس لنفس قيمة التيار . وموصل الألمنيوم يجب أن يكون بنقاوة 99.3% و أن يخضع أيضاً لعملية التنعيم والتلطيف وفق المواصفة الدولية (IACS) المذكورة وتكون مقاومته في درجة حرارة 20 مئوية تساوي 0.03030 أوم ملم<sup>2</sup>/م ، وتوصيليته 33 متر/ أوم ملم<sup>2</sup>. و في المباني السكنية والمنشآت التجارية والإدارية تستخدم الموصلات النحاسية المصمتة(الصلدة) لغاية مقاطع عرضية 16 ملم<sup>2</sup> في الغالب . أما بالنسبة للمقاطع العرضية من 25 ملم<sup>2</sup> فأعلى فتصنع عادة من الموصلات المجدولة Stranded Conductors للحصول على مرونة أكثر.

ويكون شكل الناقل النحاسي (الموصل) مستديرا Round في المقاطع من 16 ملم<sup>2</sup> فما دون للكيبلات المتعددة النواقل Multi-core أو وحيدة الناقل Single-Core . أما بالنسبة للكيبلات متعددة النواقل ذات مقطع (25) ملم<sup>2</sup> أو أكبر فانه إما أن يكون الناقل مستديرا أو غير مستدير (على شكل قطاع دائرة) كما موضح في الشكل (2-2).

أما بالنسبة لنواقل الألمنيوم فتكون أشكالها مختلفة عن النحاسية فالشكل المستدير يكون دائماً مجدولاً وليس صلباً(مصمتاً) ويتم ضغطه خلال عملية الجدل أو يكون صلباً على شكل ثلاث قطاعات تشكل دائرة كاملة ويضغط أيضاً كما هو الحال في المجدول. والنوع الثالث من نواقل الألمنيوم يكون مجوف على شكل أنبوب بقطر داخلي 12 ملم وتوضع أسلاك الألمنيوم على طول الأنبوب بطبقة أو طبقتين حسب المقطع العرضي المكافئ ، لاحظ الشكل (2-2) .



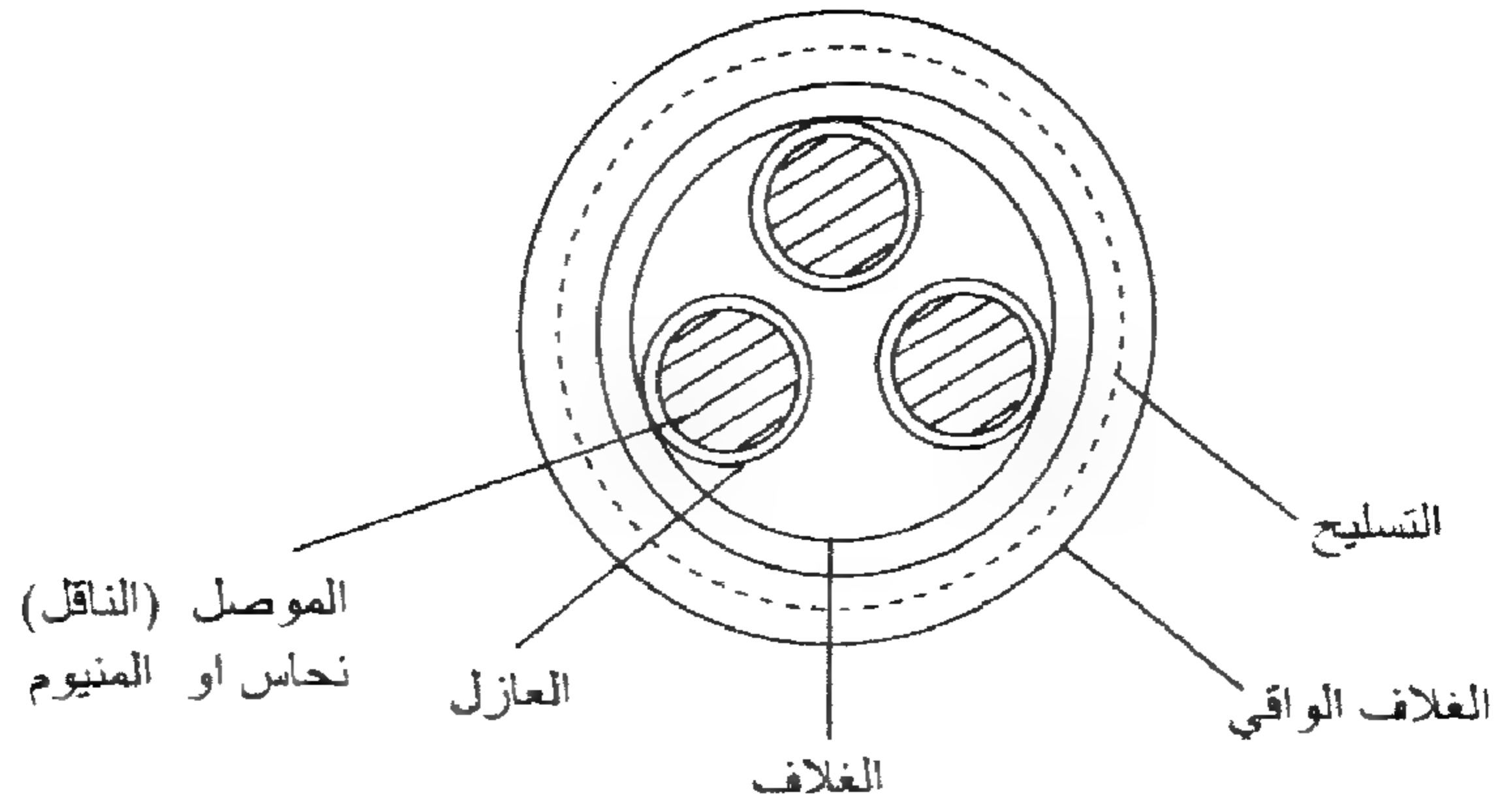

شكل (2-1) تركيب الكابل

ألمنيوم Al		نحاس Cu	
 مستدير ومجدول ومضغوط	المضغوط compressed	re صلد  مجدول rm 	المستدير Round
مجوف 		se صلد 	شكل قطاع الدائرة Sector-shaped
 ثلاثة قطاعات دائرة مضغوطة	المجوف	مجدول sm 	

شكل (2-2) تصاميم الناقل (الموصل) المصنوع من النحاس أو الألمنيوم.

**العازل :** تستخدم في الوقت الحاضر مواد البوليمر في صناعات جميع الكيبلات المستخدمة في المباني التجارية على إختلاف جهودها . ومواد البوليمر هي مواد مستخرجة من صناعات بتروكيماوية، وهناك نوعان أساسيان من هذه المواد يستخدمان في صناعة عوازل الكيبلات :

### 1-اللدائن الحرارية Thermoplastics:

وهي أنواع البوليمر التي تلين بالحرارة وتتصلب بالبرودة . وأهم أنواعها كلوريد متعدد الفينيل PVC ويتميز بخواص كهربائية ممتازة لحد فولتية 3 كيلو فولت وهو غير مناسب للفولتيات الأعلى من ذلك إلا باستخدام أنواع خاصة منها . وكما ذكرنا فهو يتصلد بالبرودة ويلين بالحرارة ومن الأفضل عدم تعريضه لدرجات حرارة تقل عن الصفر أو تزيد عن 70 م بصورة مستمرة وهو يتميز أيضًا بخاصية الإطفاء الذاتي للهب فهو يحترق عندما يلمس اللهب مباشرة ، لكنه ينطفئ بمجرد إبعاد مصدر اللهب عنه وينتج عن إحتراقه غازات سامة . ويجب ألا تزيد درجة حرارة الموصل عن 160 درجة مئوية أثناء فترة عطل قصر الدورة ولفترة قصيرة جدا وإلا فإن العازل قد يتلف ؛ وهو يقاوم الأوزون بصورة جيدة ويتلف بتعرضه لغاز الكلور .

### 2 - الجوامد الحرارية Thermo-settings :

وهي المواد التي لا تلين بالحرارة حتى درجة حرارة إحتراقها أو تحللها وأهم أنواعها البولي اثلين التشابكي أو المربوط بالتصالب XLPE ويتميز بخواص كهربائية وفيزيائية وكيميائية ممتازة . ويمكن استخدامه لدرجة حرارة مستمرة للموصل لغاية 90 درجة مئوية وبدرجة حرارة 250 درجة مئوية في فترات قصر الدارة . وتعتبر مقاومته ممتازة للرطوبة وغاز الأوزون الذي يتصاعد نتيجة لظاهرة الكرونا الناشئة من زيادة شدة المجال الكهربائي للعازل ، لكنه غير مقاوم لغاز الكلور وهو مادة صلبة جدًا غير قابلة للاشتعال تستخدم عادة في الكيبلات ذات الجهد أعلى من 3 كيلوفولت حيث أن إستعمالها في الجهود الأقل من ذلك لا مبرر له لارتفاع ثمنها . ويوضح الجدول (2-1) أهم مواد البوليمر المستخدمة في صناعة عوازل الكيبلات ودرجات حرارة التشغيل وكذلك خواصها الكهربائية والفيزيائية بصفة عامة . ويمكن تلخيص أهم العوازل المستخدمة في كيبلات القدرة وهي :-

- PVC: Insulating compound based on polyvinyl chloride or copolymer of vinyl chloride. بلاستيك كلوريد متعدد الفينيل
- PE: Insulating compound based on thermo plastic polyethylene. بلاستيك متعدد الاثلين

- Butyl Rubber: Insulating compound based on ethylene propylene rubber or similar. مطاط بيوتيل أو مايشابهه
- EPR: Insulating compound based on ethylene propylene rubber or similar (EPM or EPDM). مركب اثلين بروبيلين أو مايشابهه
- XLPE: Insulating compound based on chemically cross-linked polyethylene. متعدد الاثلين المربوط بالتصالب (التشابكي)
- XLPO: Insulating compound based on chemically Cross-linked polyolefin. متعدد الاولفين المربوط بالتصالب (التشابكي)
- Paper: Paper-insulating cable. العزل بالورق

جدول (2-1-أ) درجات حرارة التشغيل العظمى للعوازل المستخدمة في الكيبلات

نوع العازل	درجة الحرارة الحدية (منوية) - العظمى
كلوريد متعدد الفينيل (PVC)	70 للناقل (الموصل)
متعدد الاثلين المربوط بالتصالب (XLPE)	90 للناقل
مركب اثيلين بروبيلين (EPR) و (EPDM)	90-80 للناقل
متعدد الاولفين المربوط بالتصالب (XLPO)	90 للناقل
مطاط البيوتيل Butyle Rubber	100 للناقل

جدول (2-1-ب): خواص موادالبوليمير العازلة المستخدمة في الكيبلات

الاسم الشائع	الخواص الكهربائية	الخواص الفيزيائية
الجوامد الحرارية: البولي اثيلين التشابكي XLPE مطاط اثيلين بروبيلين الناشف HEPR المطاط السيليكوني SR النيوبرين	ممتاز ممتاز جيد متوسط	ممتاز ممتاز جيد جيد
اللدائن الحرارية: كلوريد متعدد الفينيل PVC البولي اثيلين PE النايلون	جيد ممتاز متوسط	جيد جيد ممتاز



## الغلاف المعدني :

تتشرط المواصفات القياسية الدولية (IEC-502) تزويد الكيبل بغلاف معدني إذا تجاوزت فولتية الكيبل 1000 فولت . ويصنع الغلاف المعدني إما من مادة موصلة (رصاص - سبيكة رصاص - سبيكة ألومنيوم ) أو من مادة شبه موصلة أو من الاثنين معًا . ويتم تصنيع الغلاف المعدني على أشكال مختلفة منها:

- شريط من النحاس أو الصلب يلف على العازل بطريقة لولبية
- شريط معرج من النحاس يوضع على العازل بطريقة طولية ويثبت عن طريق اللحام الطولي .
- أسلاك من النحاس تلف على العازل العازل بطريقة لولبية
- غلاف مصمت من الرصاص يتم إلصاقه بطول العازل عن طريق البثق Extruded Lead

## Sheath

وتحتوي أنواع كثيرة من الكيبلات على غلاف معدني داخلي يتم وضعه على الموصل أو قريبًا منه وغلاف معدني خارجي أي أن العازل يكون محاطًا بغلافين من الداخل والخارج . ويحقق الغلاف المعدني مزايا عديدة منها :

- حصر المجال الكهربائي داخل الكيبل
- توفير مسار لتيار قصر الدارة الأرضي
- خفض الإجهادات الكهربائية على العازل وخاصة المجالات المماسية لسطح العازل التي تسبب في تلفه .

- الحد من التشويش على أجهزة الاتصالات
- خفض مخاطر الصدمات الكهربائية في حالة التأريض الجيد للكيبل
- حماية ميكانيكية وكيميائية وطبيعية لمادة العازل

## الحماية الخارجية :

تستخدم الحماية الخارجية أو الغلاف الخارجي لحماية طبقات الكيبل من ظروف البيئة . ويعتمد اختيار مادة الحماية الخارجية على عوامل إختيار العازل نفسها . أي على الخواص الكهربائية والميكانيكية والفيزيائية والكيميائية ؛ كما يمكن تزويد الكيبل بحماية معدنية أو غير معدنية أو الاثنين معا :

## - الحماية غير المعدنية

تكون الحماية غير المعدنية على صورة سترة مبثوقة Extruded jacket على الغلاف المعدني من مادة ال PVC أو XLPE تلف حول الغلاف المعدني ، أو تصنع من الألياف الزجاجية Fiber Braids ويكون شكل الألياف عريضا و مجدولا وتحتاج جميع الألياف إلى مادة مشبعة Saturant أو غامسة لتحقيق قدر من المقاومة ضد الرطوبة والمذيبات والتآكل والعوامل الجوية الأخرى . وهناك أنواع خاصة

من المواد المستخدمة في الحماية الخارجية لها خواص مقاومة لإرتفاع درجة الحرارة وإبطاء اللهب ومقاومة الزيوت المذيبة .

### - الحماية المعدنية

تظهر الحاجة إلى حماية خارجية معدنية إذا كان الكابل معرضاً لإجهادات ميكانيكية عالية أو مواد كيميائية قاسية أو إجهادات حرارية عالية أثناء عطل قصر الدورة ؛ وتتوفر الحماية الخارجية المعدنية بأشكال ومواد مختلفة ويستخدم في ذلك حديد الصلب (الفولاذ) المغلفن أو الألومنيوم أو البرونز أو الرصاص أو النحاس ويتم عمل طبقة الحماية الخارجية على شكل تسليح Armoring بأحد الوسائل التالية:

- تسليح متداخل Interlock من حديد الصلب المغلن
  - غلاف معدني متعرج ملحوم طويلاً على إمتداد الكابل
  - غلاف معدني من الرصاص أو النحاس أو الألومنيوم
  - أسلاك من حديد الصلب تلف لولبياً بإمتداد الكابل . ويجب الرجوع إلى النشرات الفنية الخاصة بالكابلات للتعرف على الخواص الكهربائية والميكانيكية لكل أنواع الحماية الخارجية.
- و تختلف الكابلات أيضاً من حيث متانتها حيث أن هناك أنواع من الكابلات مسلحة بطبقة واحدة STA - Single Tape Armour أو طبقتين Double Steel Tape Armour - DSTA من الأشرطة المعدنية حول العوازل و تستعمل هذه الأنواع من الكابلات بصورة عامة عندما يكون المد داخل الأرض بصورة مباشرة (أي خنادق الكابلات) أو على حوامل الكابلات المعدنية المكشوفة ، وفائدة استخدام الطبقة المسلحة في الكابلات هو لزيادة حمايتها من الصدمات الميكانيكية ، أما الكابلات غير المسلحة فيكون مدها في الخنادق المغلقة أو على حوامل الكابلات المغلقة أو داخل أنابيب معدنية التي لا تتعرضها إلى صدمات مباشرة. ويغلف الكابل من الخارج بغلاف خارجي يصنع عموماً من مادة إل PVC القوية السوداء اللون للمحافظة عليه سواء كان مسلحاً أو غير مسلح . ويبين الشكل (2-3 أ) و(ب) أنواع مختلفة لكابلات الفولتية المنخفضة .

### كابلات الفولتية العالية High voltage cables

لا تختلف كابلات الفولتية العالية في مكوناتها وتركيبها عن كابلات الفولتية المنخفضة إلا بأسلوب العزل وكميته، وتصنع هذه الكابلات بفولتيات 3300 و 6600 و 11000 فولت أو أكثر وهي عادة من الأنواع المعزولة بمواد ال PVC أو XLPE أو الورق . وبصورة عامة تكون كابلات الفولتية العالية المستخدمة في الأبنية والمنشآت كالآتي:

- 1- كابلات ذات فولتية أقل من 11 كيلو فولت أو يساويها : وتستخدم هذه الكابلات لتغذية الأبنية التي يكون حملها أقل من 5 ميغاواط ويبين الشكل (2-3 ج) نوعاً من كابلات الفولتية العالية .

2- كيبيلات ذات فولتية 11 و 33 كيلو فولت : وتستخدم للأبنية والمنشآت التي يزيد حملها عن 5 ميغاواط لتغذية المحطات الثانوية لتلك الأبنية ،أنظر الشكل (2-3-د) .

## 2 2 طرق تمديد الكيبيلات و الأسلاك الكهربائية

تختلف طرق تمديد الكيبيلات والأسلاك الكهربائية المستعملة في التمديدات الكهربائية من مكان إلى آخر حيث إن طبيعة البنية ونوع العمل فيها يتطلب اختيار نوع معين من التمديدات دون غيره ، وكذلك تدخل عدة عوامل أخرى في اختيار طريقة تسليك و تمديد الكيبيلات منها درجة الحماية المطلوبة للتمديدات والكلفة الاقتصادية ...الخ . وأهم طرق التسليك وتمديد الكيبيلات الرئيسية المستخدمة في التمديدات الكهربائية هي :

1. التمديد أو التسليك داخل الأنابيب المغلفة أو أنابيب البلاستيك Galvanized or plastic pipes.
2. التمديد على حوامل الكيبيلات Cable tray.
3. التمديد في خنادق الكيبيلات Cable trenches.
4. طرق المد الأخرى.

## 2-2-1 التمديد داخل الأنابيب المعدنية المغلفة أو البلاستيكية

وتستخدم هذه الطريقة في معظم التمديدات الكهربائية للأبنية المكتبية و الصناعية وذلك باستخدام الأنابيب المعدنية المغلفة أو أنابيب البلاستيك وقد تكون هذه الأنابيب :


أ - مدفونة في الجدران.

ب - ظاهرة.

تستخدم الأنابيب المدفونة في الجدران في التمديدات الكهربائية في معظم الأبنية الخدمية العامة كالمكاتب والقاعات و الفنادق ....الخ ، لضمان الجودة والمنظر الملائم بإخفاء الأسلاك الكهربائية عن الناظر . أما التمديد بواسطة الأنابيب الظاهرية فتستخدم في الأبنية الصناعية كالمعامل والورش والمخازن حيث تكون بصورة عامة أقل كلفة من الأولى وسهلة الصيانة ويكون المنظر فيها غير ذي أهمية تذكر .


وتستخدم الأنابيب بصورة رئيسية لمد الأسلاك الكهربائية المفردة Single Wires التي تستخدم في تسليك نقاط الإنارة ومآخذ القدرة و منظومات الإنذار المبكر للحريق وتسليك نقاط السماعات والهاتف والمنظومات الأخرى . ويجب أن يكون عدد الأسلاك المارة في كل أنبوب ذي حجم معين مناسباً بحيث يسهل عملية تسليكها أو سحبها أثناء عملية التمديد أو أثناء الصيانة، وذلك لضمان عدم خدشها أو تلفها. ويوضح الجدول (2-2) حجم كل أنبوب من الأنابيب المستخدمة في التمديدات وعدد الأسلاك المسموح إمرارها من خلاله ، علماً أن منظومات الإنذار المبكر للحريق يجب أن يتم تمديداتها داخل أنابيب حديد مغلونة ، ويمنع تمديداتها بأنابيب البلاستيك وذلك لضمان عدم إتلاف أسلاك المنظومة خلال حدوث الحرائق.



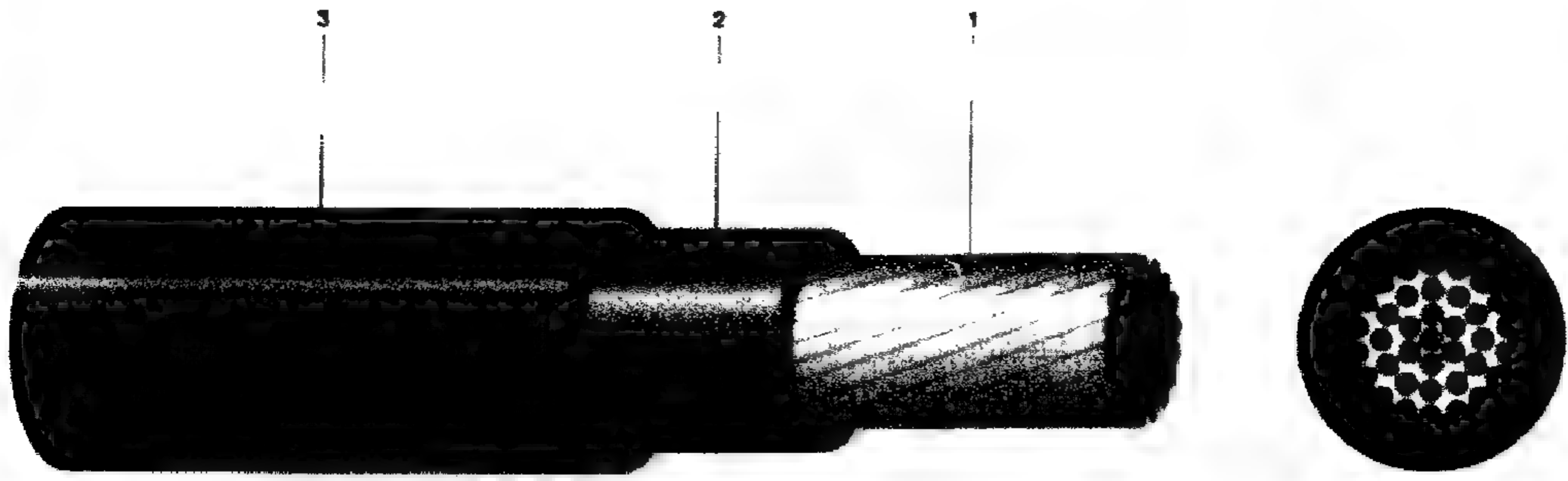

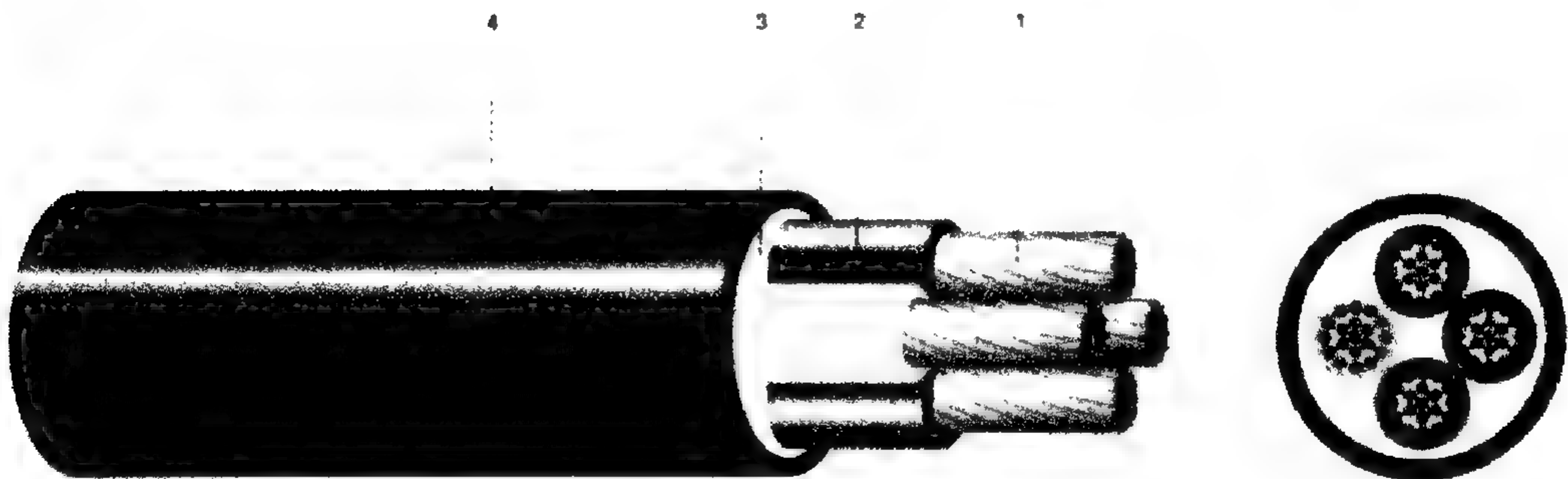
1. الموصل (الناقل) المجدول
2. عازل كلوريد متعدد الفينيل
3. غلاف كلوريد متعدد الفينيل

الشكل (2- 3 أ) كابل فولتية منخفضة وحيد القلب ( الناقل )





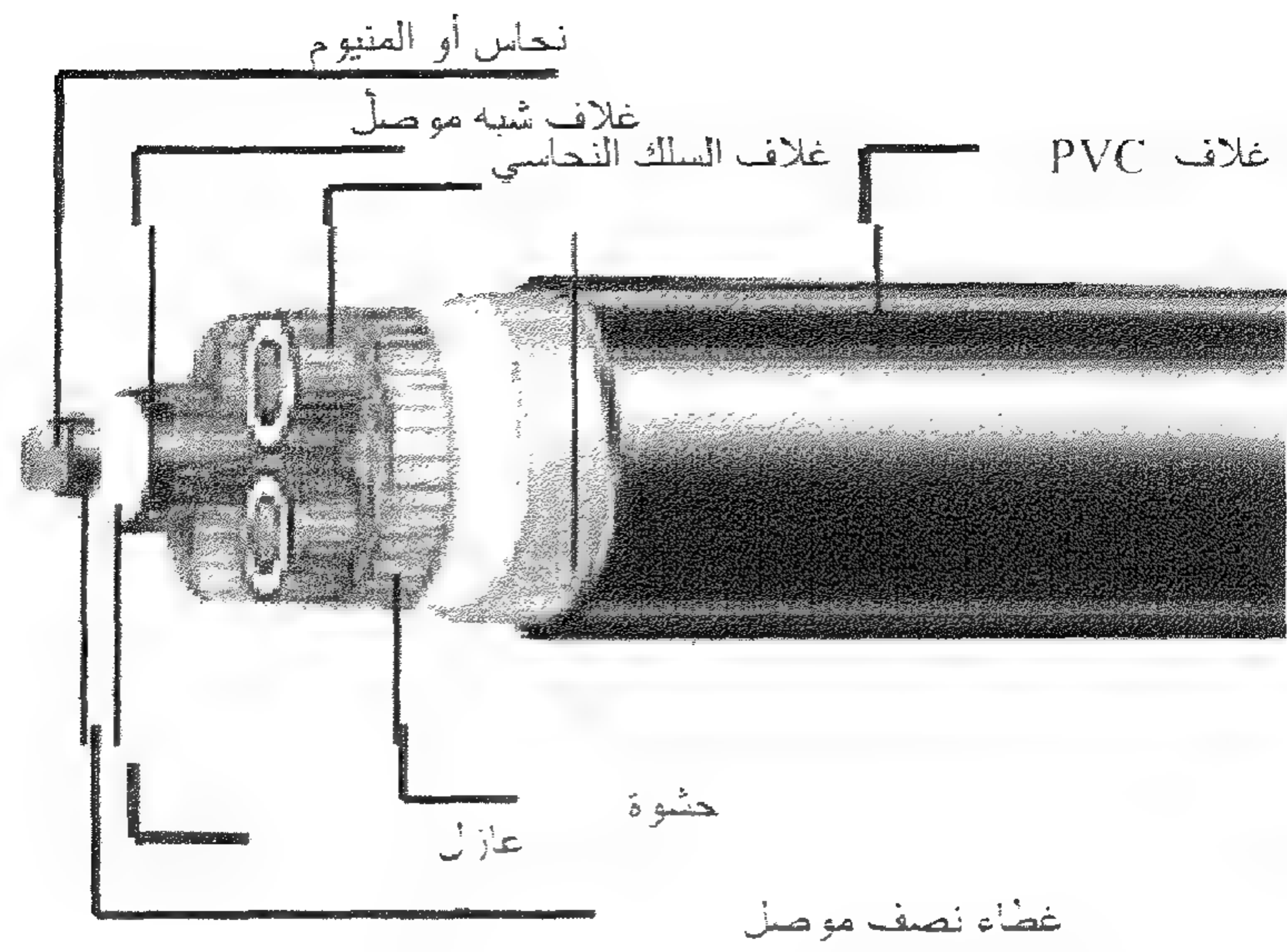1. الموصل (الناقل) المجدول
2. عازل كلوريد متعدد الفينيل
3. السترة المبتوقة
4. غلاف كلوريد متعدد الفينيل

الشكل (2- 3 ب) كابل فولتية منخفضة ثلاثي القلب ( الناقل )



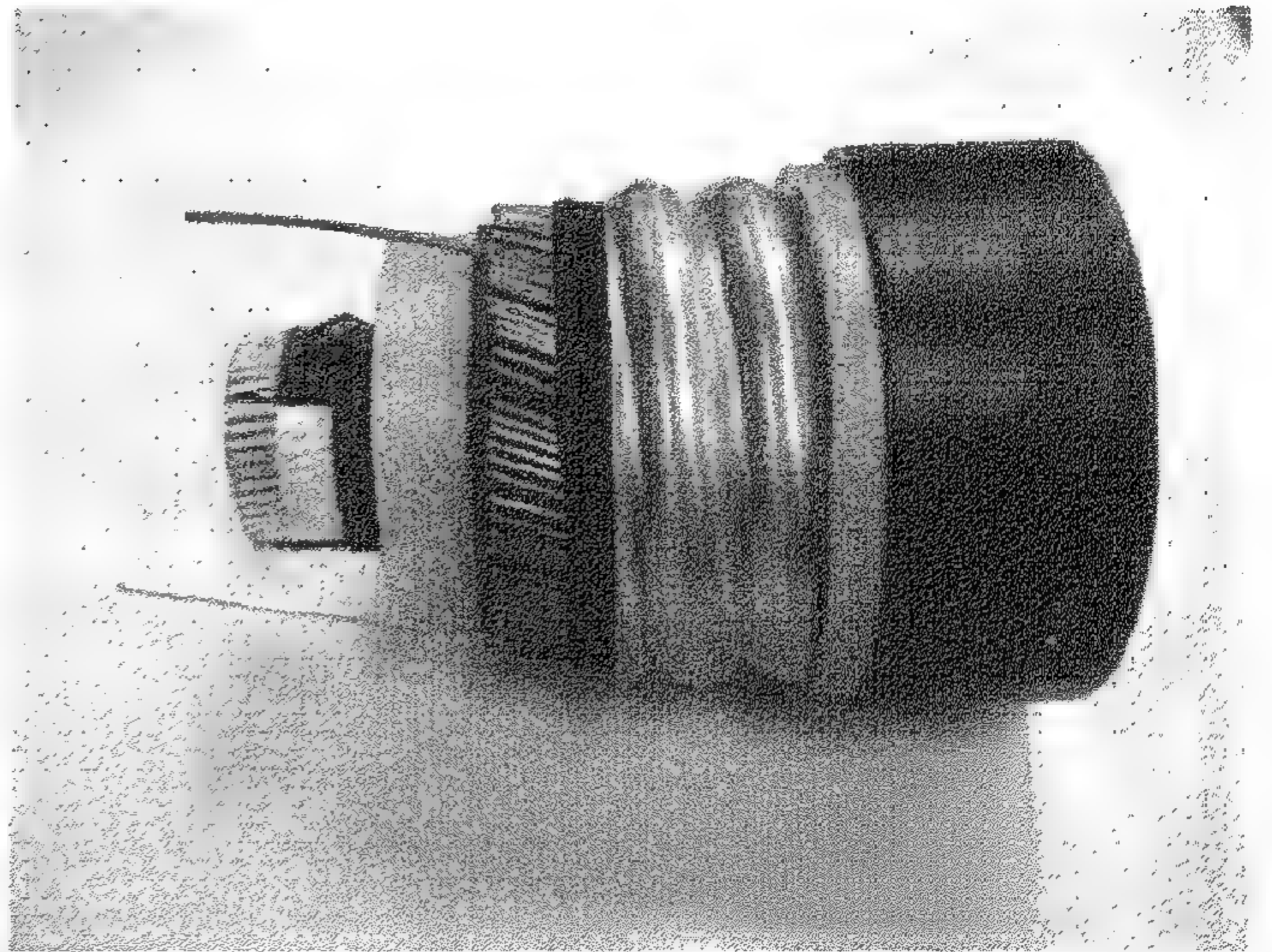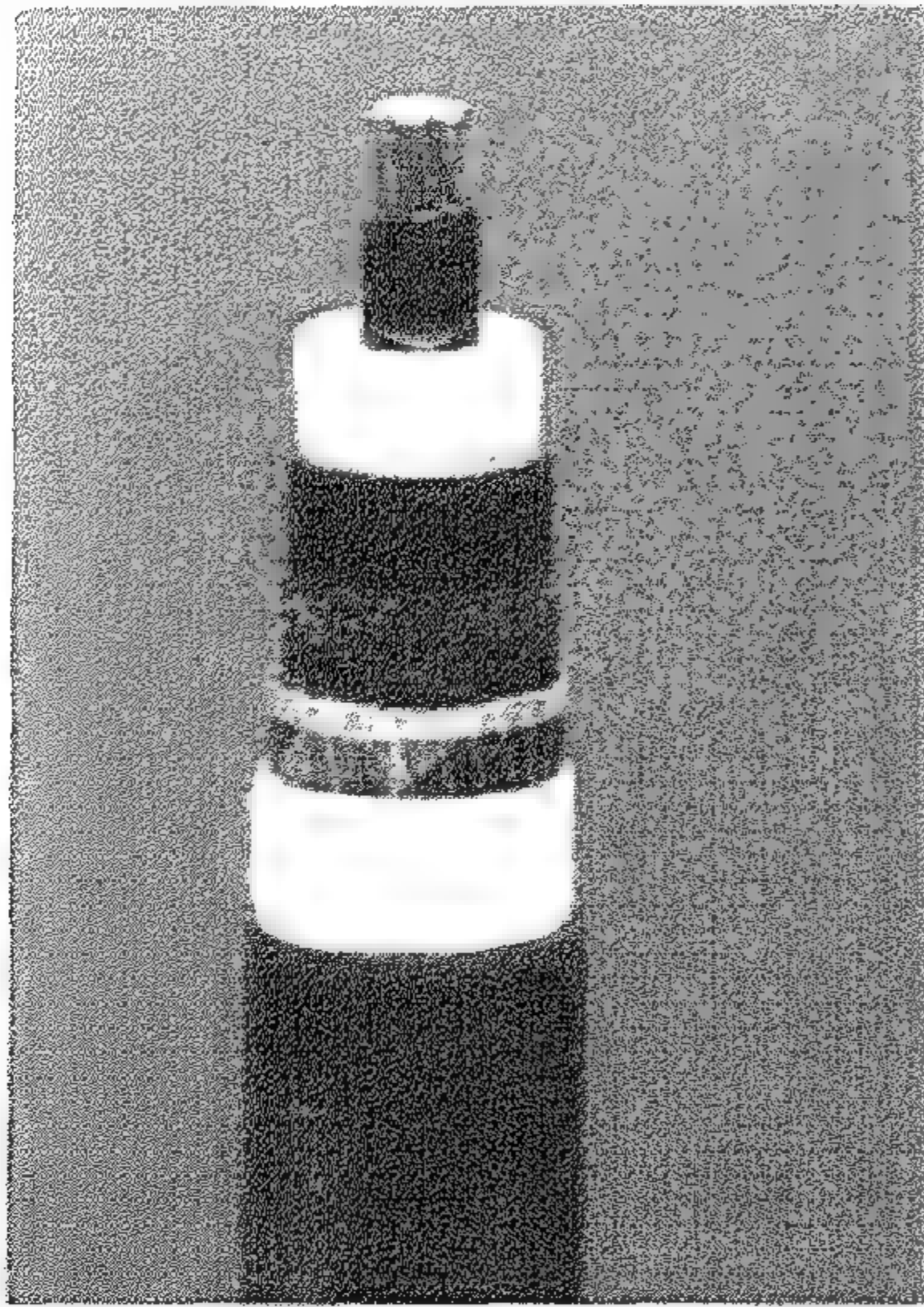الشكل (2-3 ج) كابل فولتية عالية ثلاثي القلب (الناقل)



الشكل (2-3 د) نموذجان لكابلات فولتية عالية وحيد القلب (الناقل).



كذلك يمكن استخدام الأنابيب المغلونة لمد الكيبلات بداخلها بحيث يكون مقطع الكيبل ذا مساحة معينة يسهل دخوله بالأنبوب. كما أنه في بعض الأحيان يستعمل في التمديدات نوع من الأنابيب المغلونة أو البلاستيكية المسمى بالإنبوب المرن Flexible Pipe وخصوصاً في السقوف الثانوية لإجراء التوصيلات بين الأنابيب الإعتيادية و بين تراكيب الإنارة أو المأخذ ، كما تستخدم هذه الأنابيب لأغراض التوصيلات الأخرى في بعض الحالات كالتوصيلات الخاصة بالمضخات والمحركات الكهربائية وبالتحديدات عندما تتقاطع الأنابيب الإعتيادية مع الروافد (الجسور) الكونكريتية في سقوف الأبنية .

في العموم يجب ان يترك مجال في كل انبوب بنسبة 10% من عدد الأسلاك المسموح مرورها من خلاله وذلك لأغراض الاستخدامات المستقبلية.

جدول (2-2) مساحة مقطع الأسلاك المفردة وأعدادها المسموح تمديدها داخل أنبوب ذي قطر معين.

مساحة مقطع السلك mm <sup>2</sup>	أقصى عدد من الأسلاك المسموح إمرارها بالأنبوب ذي قطر		
	20 mm	25 mm	32 mm
1	7	10	25
1.5	5	12	20
2.5	4	9	12
4	3	6	10
6	2	4	8
10	2	3	4
16	-	3	4

### 2-2-2 التمديد على حاملات الكيبلات ( الصواني ) Cable trays

تستخدم حاملات الكيبلات (الصواني) في المناطق الصناعية أو تحت السقوف الثانوية في المباني الاعتيادية وهي عبارة عن صفائح حديدية مغلونة غير مثقبة أو مثقبة بثقوب غير منتظمة تسهل استخدام مثبتات الكيبل عليها و تستخدم الحاملات لمد مختلف أنواع الكيبلات من كيبلات القدرة أو السيطرة ، وتثبت على الجدران بواسطة مساند خاصة Brackets أو تعلق في السقوف بواسطة قواعد أو حاملات خاصة . ويتم مد الكيبلات وتثبيتها بطريقة منتظمة على حوامل الكيبلات بواسطة أحزمة بلاستيكية .

وتصمم حوامل الكيبلات بحيث تكون أبعادها ملائمة لعدد الكيبلات الممدودة عليها كذلك يجب ان تكون مثبتة بطريقة بحيث تتحمل ثقل هذه الكيبلات وان تحدد مساراتها بطريقة تسهل مد الكيبلات عليها وان لا تحتوي على حافات او زوايا حادة قد تؤدي إلى أضرار أو خدش الكيبلات( راجع الفصل الأول).



### 3-2-2 أتمديد في خنادق الكيبلات Cable Trenches

تستعمل خنادق الكيبلات بصورة عامة لتمديد الكيبلات التي تربط اللوحات الكهربائية في بناية معينة مع اللوحات الموجودة في أبنية أخرى أو أبنية المحطات الكهربائية. وقد تستعمل هذه الخنادق في البناية الواحدة أيضا وخصوصا في الأبنية الصناعية أو الأبنية التي تحتوي على كيبلات كثيرة تربط أجزائها الكهربائية كالمكائن و لوحات السيطرة الموجودة في مثل هذه الأبنية (مثلا غرف السيطرة ، ومحطات تجهيز القدرة الكهربائية ...الخ). ويمكن تقسيم خنادق الكيبلات إلى نوعين رئيسيين هما :

أ- الخنادق المفتوحة Open trenches

ب- الخنادق الترابية Earth trenches

#### - الخنادق المفتوحة


وتستعمل هذه الخنادق بصورة عامة داخل الأبنية أو لتمديد الكيبلات الخدمية التي تربط مجموعة أبنية وتكون هذه الخنادق مشيدة بالخرسانة المسلحة (الكونكريت) وبإبعاد مناسبة تعتمد على عدد الكيبلات الممدودة فيها ، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها لإستيعاب كيبلات إضافية في المستقبل . وتكون هذه الخنادق الأسمنتية ذات أغشية إما أسمنتية أيضا أو من ألواح معدنية قوية Checquered plate ممكن فتحها عند الحاجة لأغراض مد كيبلات جديدة أو الصيانة، وقد تمتد داخل هذه الخنادق أيضا حاملات كيبلات Cable tray على ارتفاع معين من قاع الخندق لغرض مد الكيبلات عليها ، لاحظ النموذج رقم (1).
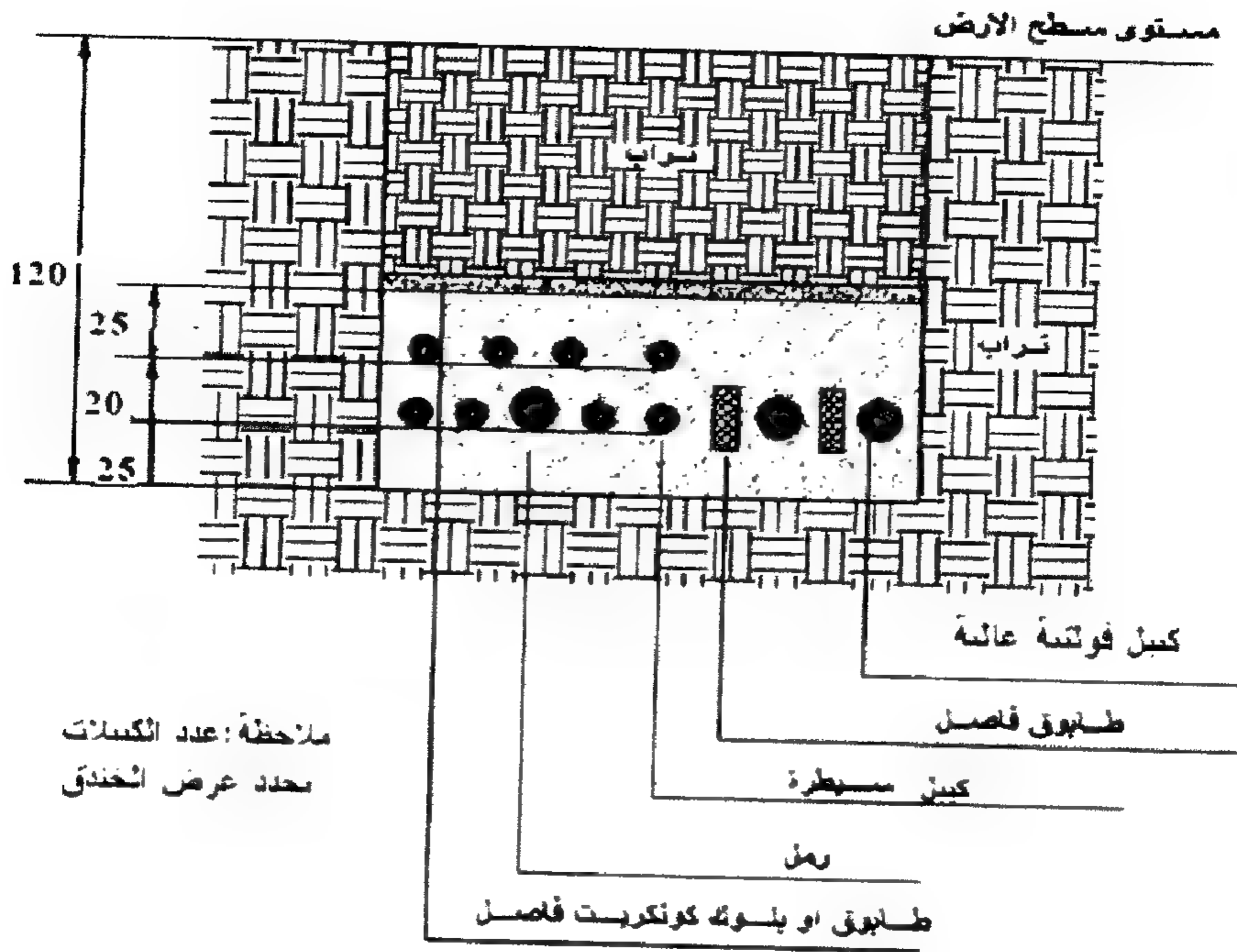
#### - الخنادق الترابية


وتستعمل هذه الخنادق خارج الأبنية وخاصة للمسافات البعيدة لكونها أكثر إقتصادية من الخنادق الكونكريتية المفتوحة حيث تتكون هذه الخنادق من قناة بإبعاد وعمق مناسب لتمديد مجموعة الكيبلات عليها وبعد أن تكسى أرضية هذه الخنادق بالرمل بسمك لا يقل عن 10 سم تمد عليه الكيبلات ثم تغطي أيضا بالرمل وبسمك لا يقل عن 7.5 سم ومن ثم بطبقة من الطابوق أو البلوك الإسمنتي وبعد ذلك تدفن بالتراب لحد ثلاثة أرباع ارتفاع الخندق ، ثم يوضع شريط بلاستيك أصفر اللون للتحذير بوجود الكيبل ثم يكمل الدفن بالتراب لما تبقى من عمق الخندق . ويتم فصل الكيبلات الموجودة داخل هذا الخندق بفواصل مناسبة وخاصة كيبلات السيطرة عن كيبلات القدرة، لاحظ النماذج رقم (2، 3، 4).

وفي حالة تقاطع الخنادق الترابية مع مسارات الشوارع أو الممرات يتم إمرار الكيبلات بواسطة أنابيب معدنية أو بلاستيكية أو أسمنتية ، لاحظ النموذج رقم (5) ، وكذلك بالنسبة للكيبلات الممدودة في الخنادق الترابية والتي تمر من خلال كتل كونكريتية أو ما شابه ذلك فيكون إختراقها عبر أنابيب حديد أو بلاستيك بقطر ملائم إلى خارج هذه الكتل الكونكريتية ويتم تعليم مسارات الخنادق الترابية للكيبلات بواسطة مؤشرات أو علامات أرضية للاستدلال عن وجود كيبلات في هذه المنطقة ، لاحظ النموذج رقم (6).






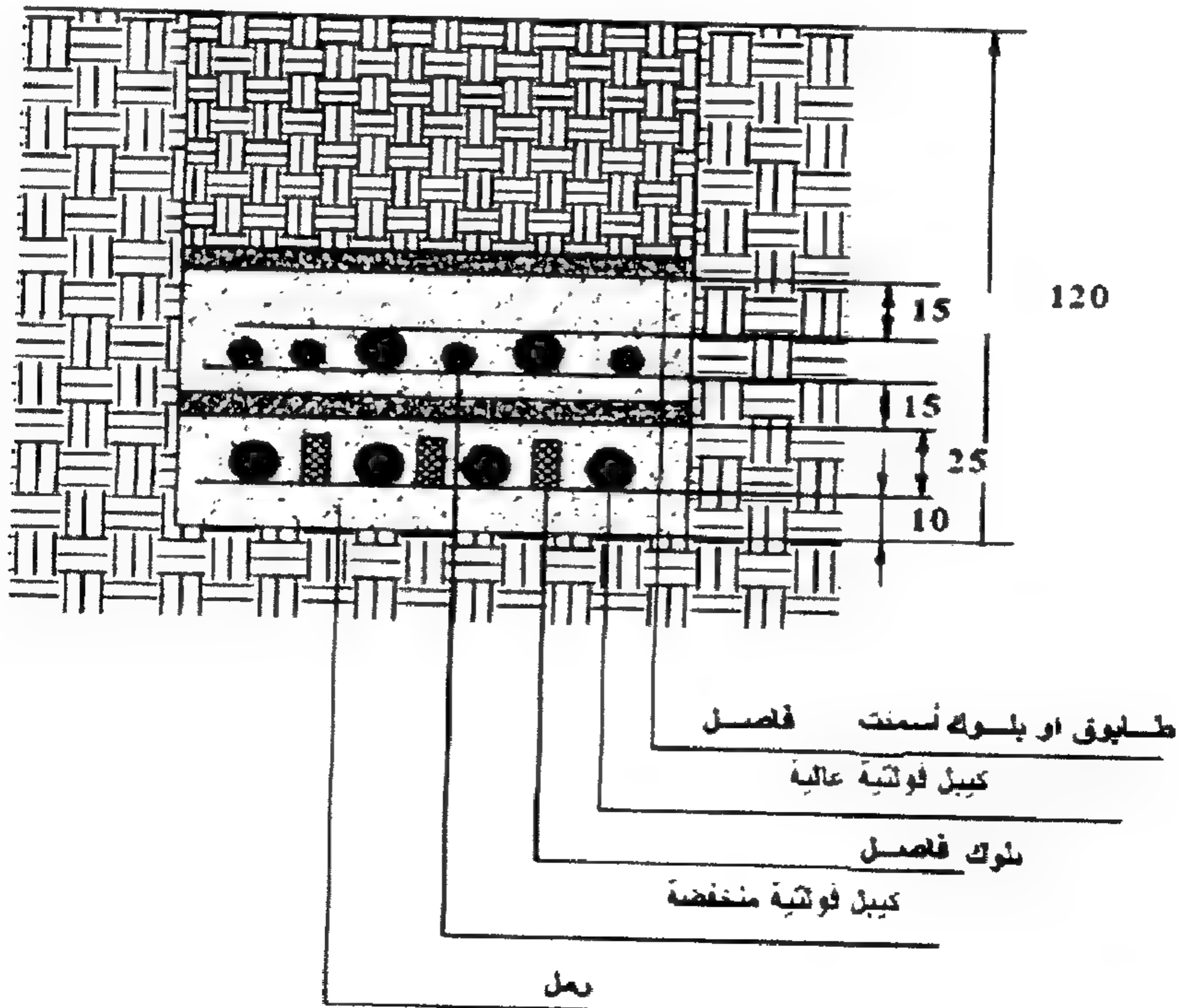نموذج رقم (3): خندق ترابي لمد طبقة أو طبقتين من الكابلات الكهربائية - الأبعاد بالسنتيمتر.




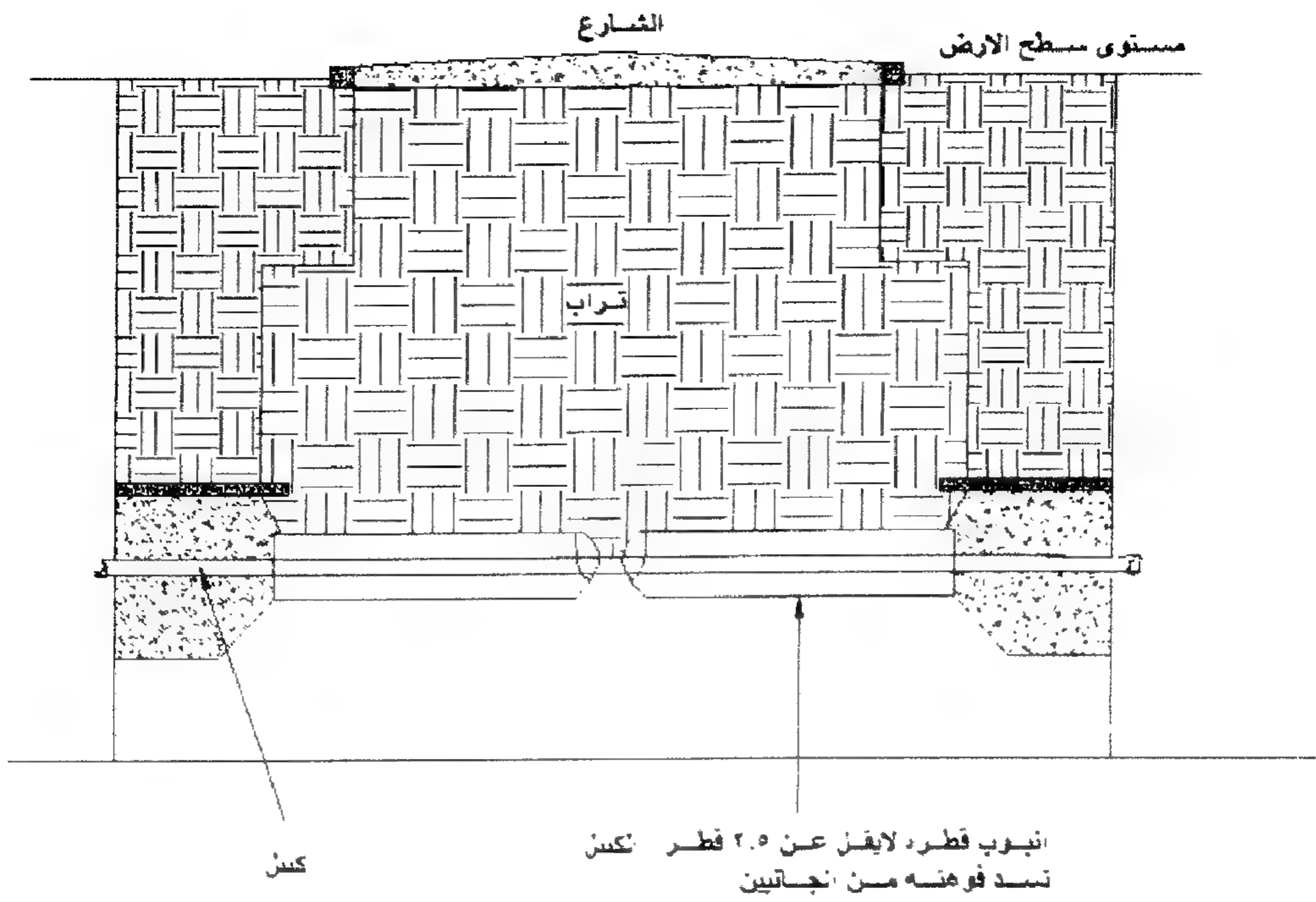نموذج رقم (4): خندق ترابي لمد طبقتين من الكابلات الكهربائية مختلفة الفولتية - الأبعاد بالسنتيمتر.





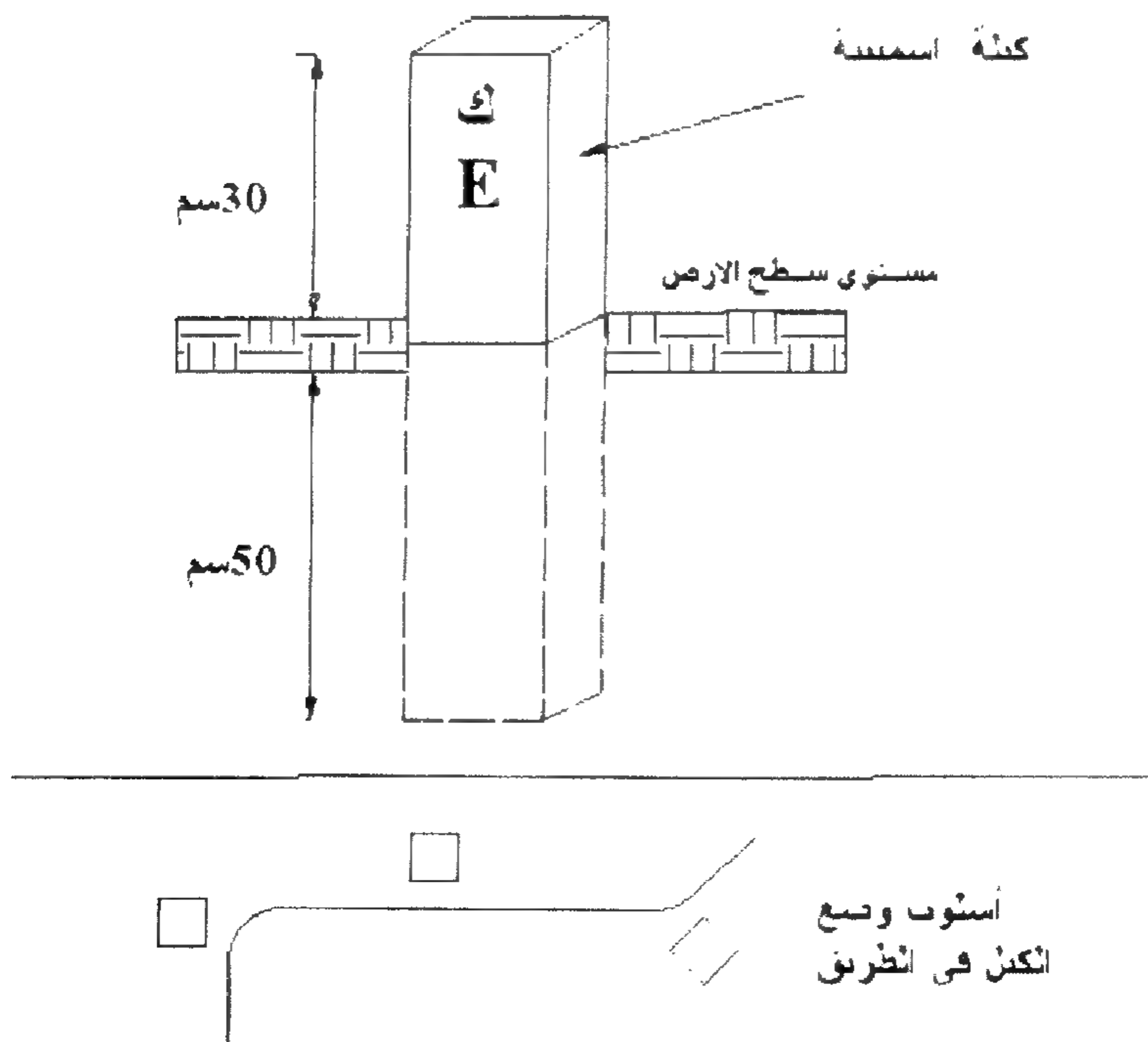نموذج رقم (5): مسارات الكيبلات الكهربائية عند تقاطعها مع الشوارع أو الكتل الخرسانية.



نموذج رقم (6): العلامات الأرضية لمسارات خنادق الكيبلات الكهربائية.

## 2-3 الطرق المرجعية في التمديد والتأسيس حسب النظام الدولي IEC

نظراً لكثرة وتشعب طرق التمديد والتأسيس للكيبلات والأسلاك فإن كل دولة من دول العالم تعتمد نظاماً يلخص فيه هذه الطرق ويعطيها أرقاماً أو حروفاً أو رموزاً لغرض الرجوع إليها بالنسبة للمهندسين المصممين ضمن الكود المعمول به في تلك الدول . ويعد النظام الدولي IEC الموحد من أفضل ما يمكن إتباعه في هذا المجال ، وبالنظر لكون الجداول الخاصة بسعات نقل التيار للأسلاك والكيبلات الكهربائية تعتمد على أساليب وطرق مدها ، فمن الضروري جداً التعرف والإلمام بالرموز المستخدمة لهذا الغرض . ويبين الجدول (2-3) طرائق التركيب أو المد أو التأسيس المرجعية للأسلاك والكيبلات الكهربائية المنصوص عليها في النظام الدولي وكذلك الكود العربي . وقد تختلف هذه الرموز من دولة إلى أخرى إلا أنها متقاربة في الترميز نوعاً ما .

## 2-4 سعات نقل التيار Current – Carrying Capacities للكيبلات والأسلاك

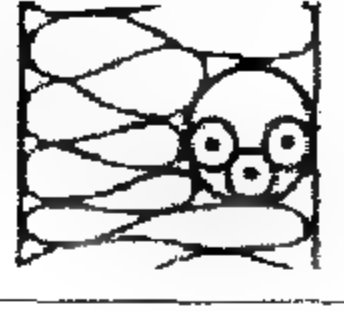
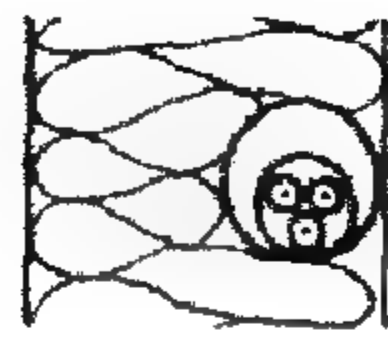
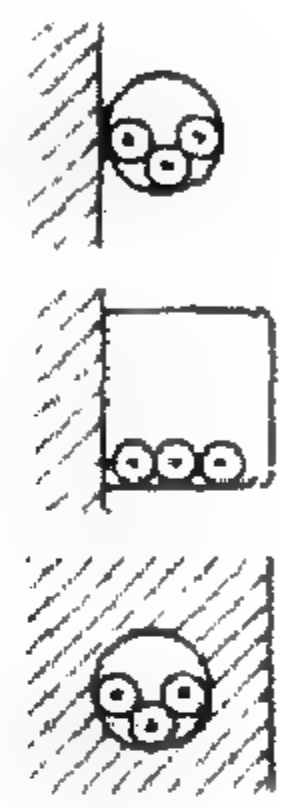
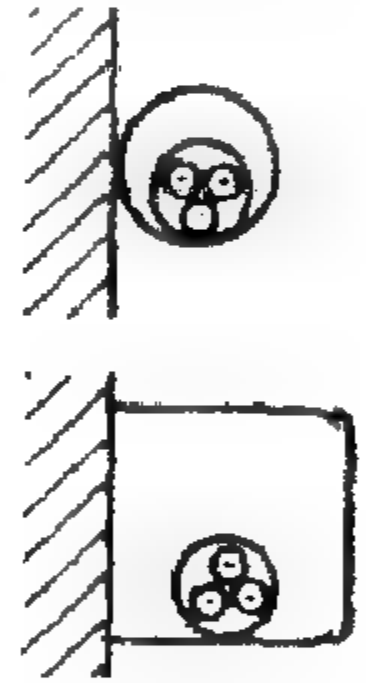

لغرض تأمين فترة خدمة مقبولة للموصل أو الناقل وكذلك العازل في الكيبلات والأسلاك الكهربائية المعرضين للتأثيرات الحرارية الناجمة عن نقل التيار لفترات طويلة في الخدمة الإعتيادية ، يجب أن يصمم مقطع الناقل للكيل بحيث لا يؤدي التيار المار عبره وفترات دائمة خلال التشغيل الإعتيادي إلى تجاوز درجة الحرارة الحدية الواردة في الجدول (2-1) ، ويتم حساب قيمة التيار باستخدام الطرق المعروفة أو بالإختبار. وفي كل الأحوال يجب الأخذ بعين الإعتبار خصائص الحمل وفقاً لطرائق التركيب الواردة في الجدول (2-3) . و تعطي سلسلة الجداول من (2-5) إلى (2-12) الأتية سعات نقل التيار لنواقل النحاس والألمنيوم بعوازل PVC و XLPE وكذلك العازل من نوع EPR .

### سعات نقل التيار للكيبلات المغمورة في الأرض

تختلف سعات نقل التيار للكيبلات المغمورة (المدفونة) في الأرض عن غيرها من أساليب مد الكيبلات كون أن الكيل المدفون في الأرض يتأثر بدرجة حرارة التربة والحرارية النوعية لها حيث أن الحرارة المتولدة داخله نتيجة لمرور التيار لا يمكن أن تتبدد بسهولة . ويجب أخذ هذه العوامل في حساب سعة نقل التيار للكيل المدفون في الأرض بعين الإعتبار.

وتجدر الإشارة إلى أن جداول سعات نقل التيار للكيبلات المغمورة في الأرض المعطاة في هذا الكتاب تم حسابها لمقاومية حرارية للتربة Soil thermal resistivity مقدارها (2.5) كلفن / متر / واط وتعتبر هذه القيمة ضرورية كوقاية للإستخدام في أنحاء العالم كافة . أما في الأماكن التي تكون فيها المقاومة الحرارية الفعالة للتربة أعلى من (2.5) كلفن / متر / واط فيجب إجراء تخفيض مناسب في سعة نقل التيار أو إستبدال التربة حول الكيل بمواد أكثر ملائمة كما في الأراضي شديدة الجفاف . ويبين الجدول (2-4) قيماً لعوامل تصحيح المقاومة الحرارية للتربة عن (2.5) كلفن / متر / واط . وفق المواصفة الدولية IEC60287.

جدول (2-3) الطرق المرجعية للتمديد أو التأسيس أو التثبيت للكيبلات والأسلاك الكهربائية

رمز الطريقة	التفاصيل
A <sub>1</sub>	 <p>أسلاك أو كيبلات مفردة في أنبوب مدفون في جدار معزول حرارياً أو داخل الأسمنت أو القوالب أو أطر الأبواب أو الشقوق في الجدران.</p>
A <sub>2</sub>	 <p>كيبل متعدد النواقل مدفون داخل أنبوب ضمن جدار معزول حرارياً</p>
B <sub>1</sub>	 <p>أسلاك مفردة أو كيبلات مفردة (وحيدة الناقل) داخل أنبوب أو إطار مثبت مباشرة على جدار جيد العزل أو تحت البياض (يشمل أيضاً الخنادق الأرضية المتهواة).</p>
B <sub>2</sub>	 <p>كيبل متعدد الأسلاك أو النواقل في أنبوب مثبت على جدار جيد العزل كالخشب أو هناك مسافة خلوص بينه وبين الجدار أقل 0.3 مرة من قطر الكيبل الكلي.</p>
C	 <p>كيبل مفرد (وحيد) أو متعدد النواقل مثبت مباشرة (بدون أنابيب) على الجدار أو يدفن داخل هذا الجدار أو مثبت على حامل كيبلات غير مثقب أفقي أو شاقولي</p>
D	<p>كيبل متعدد النواقل أو مفرد في (خندق) ضمن الأرض إما أن يكون الكيبل موضوعاً داخل أنبوب أو مغمور مباشرة في الأرض بدون حماية ميكانيكية أو مع حماية ميكانيكية. أنظر النماذج (من 1 إلى 5).</p>



تابع جدول ( 3-2 )	
 <p>كيبيل متعدد النواقل في الهواء الطلق الخلوص عن الجدار لا يقل عن 0.3 مرة بقدر قطر الكيبيل أو موضوع على حامل كيبيل مثقب أفقي أو شاقولي أو على دعائم أو شبك سلكي أفقي أو شاقولي أو على جدار ساند أو على سلاسل حديدية أو محمول على حامل معلق بسلك.</p>	E
 <p>كيبيلات وحيدة الناقل (مفردة) على تماس مع بعضها في الهواء الطلق الخلوص لا يقل عن مرة واحدة أو مرتين من قطر الكيبيل الواحد. موضوعة على حوامل (مماشي) كيبيلات (مثقبة) أو مثبتة على دعائم جدار ساند .. الخ كما ورد في (E) أعلاه.</p>	F
  <p>كيبيلات وحيدة الناقل (مفردة) متباعدة عن بعض في الهواء الطلق التباعد بين الكيبيلات مع بعضها وبين الجدار لا يقل عن قطر كيبيل واحد.</p>	G
<p>ملاحظة : عند استخدام التمديد الشاقولي للكيبيلات وخاصة عندما تكون التهوية غير كافية ، فإن درجة حرارة المحيط ترتفع بشكل ملحوظ عند القمة.</p>	

#### ملاحظة :

في جميع الجداول التي سترد لاحقا أخذت درجات حرارة المحيط المرجعية لحساب سعة نقل التيار كالاتي :

- 30<sup>0</sup> للنواقل المعزولة و الكيبيلات في الهواء بغض النظر عن طريقة التمديد.

- 20<sup>0</sup> للكيبيلات المغمورة سواء مباشرة في الأرض أو ضمن خنادق أو مجاري أرضية.

أما إذا تم استخدام الجدول واختلفت درجة حرارة المحيط في موقع الناقل أو الكيبيلات عن درجة حرارة الوسط المحيط المرجعية ، فإن عامل التصحيح المناسب الوارد في الجدول (2-17) يجب أن يطبق على ساعات نقل التيار. على أية حال لا حاجة لإجراء التصحيح للكيبيلات المغمورة إذا تجاوزت حرارة الأرض (25) درجة مئوية لبضعة أسابيع في السنة .

جدول (2-4) عوامل التصحيح للكيبيلات الممدودة ضمن مجاري (خنادق) أرضية في تربة ذات

مقاومية حرارية تختلف عن 2.5 كلفن. متر / واط حتى عمق 80 سم .

3	2.5	2	1.5	1	المقاومة النوعية الحرارية كلفن.متر / واط
0.96	1	1.05	1.1	1.18	عامل التصحيح

## سعات نقل التيار لكيبلات ممدودة بشكل متجاور

في حالة مد أكثر من كيبل في المكان نفسه فيجب في هذه الحالة أخذ عامل التخفيض لأجل المجموعة لسعة نقل التيار. إذ تسبب الحرارة المتولدة والمجالات المغناطيسية الناجمة عن مرور التيار الكهربائي في الكيبلات على خفض سعة نقل التيار للكيبل المنفرد. عليه يجب تطبيق عامل تخفيض المجموعة Grouping Factor أو ما يسمى بعامل التجاور المبين في الجدول (2-13) للكيبلات المتجاورة وحيدة الناقل. وتعد الكيبلات متجاورة (Close proximity) إذا كان التباعد بين الكيبلين أقل من ضعف قطر الكيبل الأكبر. على أية حال، يمكن تجاهل الكيبل المحمل بتيار يصل إلى أكثر من 30% من تياره المقنن ضمن المجموعة وليس أكثر، أي أن  $I = 1.3 I_n$  حيث  $I_n$  هو التيار المقنن أو الإسمي للكيبل. ولغرض فائدة المصممين تعطي سلسلة الجداول من (2-14) إلى (2-17) عوامل التخفيض لأجل المجموعات للكيبلات المتجاورة بحسب طرق المد والتباعد بين هذه الكيبلات كما أوردتها نشرات شركة ABB العالمية لصناعة الكيبلات والمعدات الكهربائية.

الجدول (5-2) ساعات نقل التيار بالأمبير حسب طريقة التركيب المحددة في الجدول (3-2) عازل PVC نحاس أو ألومنيوم لنقلين (موصلين) محملين درجة حرارة الناقل : 70 مئوية ، درجة الحرارة المحيطة : 30 مئوية في الهواء ، 20 مئوية في الأرض بالنسبة للكيبيلات مدفونة تحت الأرض بترربة ذات مقاومة حرارية 2.5 كلفن . م \ واط

طرائق التركيب في الجدول (3-2)						المقطع الاسمي للتناقل مم <sup>2</sup>
D	C	B2	B1	A2	A1	
7	6	5	4	3	2	1
تحت الأرض						نحاس
22	19.5	16.5	17.5	14	14.5	1.5
29	27	23	24	18.5	19.5	2.5
38	36	30	32	25	26	4
47	46	38	41	32	34	6
63	63	52	57	43	46	10
81	85	69	76	57	61	16
104	112	90	101	75	80	25
125	138	111	125	92	99	35
148	168	133	151	110	119	50
183	213	168	192	139	151	70
216	258	201	232	167	182	95
246	299	232	269	192	210	120
278	344	-	-	219	240	150
312	392	-	-	248	273	185
361	461	-	-	291	321	240
408	530	-	-	334	367	300
						ألومنيوم
22	18.5	17.5	18.5	14.5	15	2.5
29	25	24	25	19.5	20	4
36	32	30	32	25	26	6
48	44	41	44	33	36	10
62	59	54	60	44	48	16
80	73	71	79	58	63	25
96	90	86	97	71	77	35
113	110	104	118	86	93	50
140	140	131	150	108	118	70
166	170	157	181	130	142	95
189	197	181	210	150	164	120
213	227	-	-	172	189	150
240	259	-	-	195	215	185
277	305	-	-	229	252	240
313	351	-	-	263	289	300
ملاحظة : الأعمدة 3 و5 و6 و7 متوافقة مع الكيبيلات ذات النواقل الدائرية حتى المقطع 16 مم <sup>2</sup> . أما المقاسات الأكبر فهي للكيبيلات غير الدائرية ويمكن تطبيقها على النواقل الدائرية .						



الجدول (6-2) ساعات نقل التيار بالأمبير حسب طريقة التركيب المحددة في الجدول (3-2)  
عزل EPR أو XLPE لناقلين (موصلين) محملين، نحاس أو ألومنيوم  
درجة حرارة الناقل : 90 مئوية ، درجة الحرارة المحيطية : 30 مئوية في الهواء ، 20 مئوية  
في الأرض  
بالنسبة للكيبلات مدفونة تحت الأرض بترية ذات مقاومة حرارية 2.5 كلفن . م \ واط

طرائق التركيب في الجدول (3-2)						المقطع الاسمي للسلك 2
D	C	B2	B1	A2	A1	1
7	6	5	4	3	2	1
تحت الأرض						نحاس
26	24	22	33	18.5	19	1.5
34	33	30	31	25	26	2.5
44	45	40	42	33	35	4
56	58	51	54	42	45	6
73	80	69	75	57	61	10
95	107	91	100	76	81	16
121	138	119	133	99	106	25
146	171	146	164	121	131	35
173	209	175	198	145	158	50
213	269	221	235	183	200	70
252	328	265	306	220	241	95
287	382	305	345	253	278	120
324	441	-	-	290	318	150
363	506	-	-	329	326	185
419	599	-	-	386	424	240
474	693	-	-	442	486	300
						المنيوم
26	26	23	25	19.5	20	2.5
34	35	31	33	26	27	4
42	45	40	43	33	35	6
56	62	54	59	45	48	10
73	84	72	79	60	64	16
93	101	94	105	78	84	25
112	126	115	130	96	103	35
132	154	183	157	115	125	50
163	198	175	200	145	158	70
193	241	210	242	175	191	95
220	280	242	281	201	220	120
249	324	-	-	230	253	150
279	371	-	-	262	228	185
322	439	-	-	307	338	240
364	508	-	-	352	387	300
ملاحظة : الأعمدة 3 و5 و6 و7 متوافقة مع الكيبلات ذات النواقل الدائرية حتى المقطع 16 مم <sup>2</sup> . أما المقاسات الأكبر فهي للكيبلات غير الدائرية ويمكن تطبيقها على النواقل الدائرية .						

الجدول (7-2) ساعات نقل التيار بالأمبير حسب طريقة التركيب المحددة في الجدول (3-2)  
عزل PVC ثلاثة نواقل (موصلات) محملة ، نحاس أو ألومنيوم  
درجة حرارة الناقل : 70 مئوية ، درجة الحرارة المحيطية : 30 مئوية في الهواء ، 20 مئوية  
في الأرض .

بالنسبة للكيبيلات مدفونة تحت الأرض بتربة ذات مقاومة حرارية 2.5 كلفن . م \ واط

طرائق التركيب في الجدول (3-2)						المقطع الاسمي للتناقل مم <sup>2</sup>
D	C	B2	B1	A2	A1	
7	6	5	4	3	2	1
تحت الأرض						نحاس
18	17.5	15	15.5	13	13.5	1.5
24	24	20	21	17.5	18	2.5
31	32	27	28	23	24	4
39	41	43	36	29	31	6
52	57	46	50	39	42	10
67	76	62	68	52	56	16
86	96	80	89	68	73	25
103	119	99	110	83	89	35
122	144	118	134	99	108	50
151	184	149	171	125	136	70
179	223	179	207	150	164	95
203	259	206	239	172	188	120
230	399	-	-	196	216	150
258	341	-	-	223	245	185
297	403	-	-	261	286	240
336	464	-	-	298	328	300
						ألومنيوم
18.5	18.5	15.5	16.5	13.5	14	2.5
24	25	21	22	17.5	18.5	4
30	32	27	28	23	24	6
40	44	36	39	31	32	10
52	59	48	53	41	43	16
66	73	62	70	53	57	25
80	90	77	86	65	70	35
94	110	92	104	78	84	50
117	140	116	133	98	107	70
138	170	139	161	118	129	95
157	197	160	186	135	149	120
178	227	-	-	155	170	150
200	259	-	-	176	194	185
230	305	-	-	207	227	240
260	351	-	-	237	216	300
ملاحظة : الأعمدة 3،5،6،7 متوافقة مع الكيبيلات ذات النواقل الدائرية حتى المقطع 16 مم <sup>2</sup> . أما المقاسات الأكبر فهي للكيبيلات غير الدائرية ويمكن تطبيقها على النواقل الدائرية						





الجدول (8-2) ساعات نقل التيار بالأمبير حسب طريقة التركيب المحددة في الجدول (3-2)  
عزل XLPE أو EPR ، ثلاثة نواقل (موصلات) محملة ، نحاس أو ألومنيوم  
درجة حرارة الناقل : 90 درجة مئوية ، درجة الحرارة المحيطية : 30 درجة مئوية في الهواء ،  
20 درجة مئوية في الأرض .

بالنسبة للكيبيلات المدفونة تحت الأرض ، التربة ذات مقاومة حرارية 2.5 كلفن . م \ واط

طرائق التركيب في الجدول (3-2)						المقطع الأساسي للناقل مم <sup>2</sup>
D	C	B2	B1	A2	A1	
تحت الأرض						
7	6	5	4	3	2	1
النحاس						
22	22	19.5	20	16.5	17	1.5
29	30	26	28	22	23	2.5
37	40	35	37	30	31	4
46	52	44	48	38	40	6
61	71	60	66	51	54	10
79	96	80	88	68	73	16
101	119	105	117	89	95	25
122	147	128	144	109	117	35
144	179	154	175	130	141	50
178	229	194	222	164	179	70
211	278	233	269	197	216	95
240	322	268	312	227	249	120
271	371	-	-	259	285	150
304	424	-	-	295	324	185
351	500	-	-	346	380	240
396	576	-	-	396	435	300
ألومنيوم						
22	24	21	22	18	19	2.5
29	32	28	29	24	25	4
36	41	35	38	31	32	6
47	57	48	52	41	44	10
61	76	64	71	55	58	16
78	90	84	93	71	76	25
94	112	103	116	87	94	35
112	136	124	140	104	113	50
138	174	156	179	131	142	70
164	211	188	217	157	171	95
186	245	216	251	180	197	120
210	283	-	-	206	226	150
236	323	-	-	233	256	185
272	382	-	-	273	300	240
308	440	-	-	313	344	300
ملاحظة : الأعمدة 3، 5، 6، 7 متوافقة مع الكيبيلات ذات النواقل حتى المقطع 16 ملم <sup>2</sup> . أما المقاسات الأكبر فهي للكيبيلات غير الدائرية و يمكن تطبيقها على النواقل الدائرية .						



الجدول (9-2) ساعات نقل التيار بالأمبير لطريقة التركيب C (الكيبيلات ممدودة في الهواء) في الجدول (3-2) نواقل (موصلات) نحاسية مغلقة ب PVC 600 / 1000 فولت .  
درجة حرارة الناقل: 70 درجة مئوية ، درجة الحرارة المحيطة المرجعية: 30 درجة مئوية.




عدد النواقل و طريقة تركيبها - الطريقة C في الجدول (3-2)				المقطع الأساسي للناقل مع <sup>2</sup>
ثلاثة نواقل محملة			كيبيل وحيد الناقل	
كيبيلات وحيدة الناقل في تشكيلة مستقيمة	كيبيلات وحيدة الناقل في تشكيلة ثلاثية	كيبيل متعدد النواقل في تشكيلة ثلاثية أو رباعية		
				
5	4	3	2	1
23	21	19	27	1.5
31	28	25	35	2.5
41	37	34	47	4
52	48	43	59	6
70	65	59	81	10
92	86	79	107	16
120	114	106	144	25
147	137	129	176	35
181	169	157	214	50
221	207	199	270	70
264	264	246	334	95
303	307	285	389	120
346	327	326	446	150
392	371	374	516	185
467	445	445	618	240
560	521	511	717	300
660	646	597	843	400
770	747	669	994	500

ملاحظة 1: لكيبيلات وحيدة الناقل يجب ربط الأغلفة لكل دائرة مع بعضها في كلتا النهايتين .



ملاحظة 2: بالنسبة للنواقل العارية المعرضة للمس يجب ضرب القيم ب 0.9 .

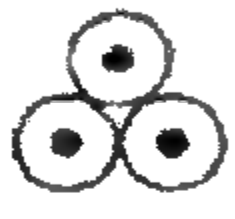الجدول (10-2) ساعات نقل التيار بالأمبير لطريقة التركيب C (الكيبيلات ممدودة في الهواء) في الجدول (3-2) نواقل (موصلات) نحاسية مغلقة ب XLPE 600 / 1000 فولت .

درجة حرارة الناقل : 90 درجة مئوية ، درجة الحرارة المحيطية المرجعية : 30 درجة مئوية.




عدد النواقل و طريقة تركيبها - الطريقة C في الجدول (3-2)			
ثلاثة نواقل محملة		كيبيل وحيد الناقل	المقطع الأساسي للناقل مم <sup>2</sup>
كيبيلات وحيدة الناقل في تشكيلة ثلاثية	كيبيل متعدد النواقل في تشكيلة ثلاثية أو رباعية		
			
4	3	2	1
26	24	33	1.5
34	32	43	2.5
44	42	57	4
56	54	72	6
77	74	99	10
102	98	131	16
138	133	177	25
170	162	217	35
207	197	265	50
263	250	336	70
325	308	415	95
380	359	485	120
437	412	557	150
507	457	646	185
604	564	774	240
696	649	901	300
811	761	1060	400
940	866	1252	500
<p>ملاحظة 1 : لكيبيلات وحيدة الناقل يجب ربط الأغلفة لكل دائرة مع بعضها في كلتا النهايتين .</p> <p>ملاحظة 2 : بالنسبة للنواقل العارية المعرضة للمس يجب ضرب القيم ب 0.9 .</p>			

جدول (11-2) ساعات نقل التيار بالأمبير لطرائق التركيب E، F، G من الجدول (3-2) عزل معدني ( مسلحة)، نواقل ( موصلات) نحاسية مغلقة ب PVC 1000 /600 فولت درجة حرارة الناقل : 70° مئوية، درجة الحرارة المحيطة المرجعية : 30° مئوية

عدد النواقل و طريقة تركيبها - الطرق E,G,F في الجدول (3-2)					
المقطع الأساسي للناقل مم <sup>2</sup>	ثلاثة نواقل محملة				ناقلان محملان مزدوجان أو وحيد الناقل طريقة E أو F
	متباعد أفقيا طريقة G	متباعد شاقوليا طريقة G	متلامس طريقة F	متعدد أو وحيد الناقل في تشكيلة ثلاثية طريقة E أو F	
					
1	2	3	4	5	6
1.5	26	22	26	28	32
2.5	36	30	34	37	43
4	47	40	45	49	56
6	60	51	57	62	71
10	82	69	77	84	95
16	109	92	102	110	125
25	142	120	132	142	162
35	174	147	161	173	197
50	215	182	198	213	242
70	264	223	241	256	294
95	317	267	289	309	351
120	364	308	331	353	402
150	414	352	377	400	454
185	472	399	426	446	507
240	552	466	496	497	565
<p>ملاحظة 1: لكيلاات وحيدة الناقل يجب ربط الأغلفة لكل دائرة مع بعضها في كلتا النهايتين .</p> <p>ملاحظة 2: بالنسبة للنواقل العارية المعرضة للمس يجب ضرب القيم بـ 0.9 .</p> <p>ملاحظة 3 : dd = القطر الخارجي للكيل .</p>					



جدول (12-2) ساعات نقل التيار بالأمبير لطرائق التركيب E، F، G من الجدول (3-2) عزل معدني ( مسلحة)، نواقل ( موصلات) نحاسية مغلفة ب XLPE 1000 /600 فولت ، درجة حرارة الناقل : 90 درجة مئوية، درجة الحرارة المحيطة المرجعية :30 درجة مئوية.

عدد النواقل وطريقة تركيبها - الطرق E,G,F في الجدول (3-2)					
المقطع الأساسي للناقل مم <sup>2</sup>	ثلاثة نواقل محملة				ناقلان محملان مزدوجان أو وحيد الناقل طريقة E أو F
	متعدد أو وحيد الناقل في تشكيلة ثلاثية طريقة E أو F	وحيد الناقل متلامس طريقة F	وحيد الناقل متباعد شاقوليا طريقة G	وحيد الناقل متباعدة أفقيا طريقة G	
					
1	2	3	4	5	6
1.5	33	24	32	34	40
2.5	43	32	38	44	51
4	57	42	51	59	68
6	72	53	65	74	85
10	99	74	90	101	115
16	131	98	118	132	150
25	177	133	160	177	200
35	217	162	197	215	246
50	265	197	238	262	298
70	336	250	302	325	374
95	415	308	373	402	460
120	485	359	437	470	536
150	557	412	500	540	610
185	646	475	581	626	694
240	774	564	697	750	792
<p>ملاحظة 1: لكيبيلات وحيدة الناقل يجب ربط الأغلفة لكل دائرة مع بعضها في كلا النهايتين .</p> <p>ملاحظة 2: بالنسبة للنواقل العارية المعرضة للمس يجب ضرب القيم ب 0.9 .</p> <p>ملاحظة 3 : dd = القطر الخارجي للكابل .</p>					

الجدول ( 2-13 ) عوامل تخفيض من أجل المجموعات التي تحتوي على أكثر من دائرة أو كابل مفرد الناقل . يطبق هذا الجدول على ساعات نقل التيار للجدول من ( 2-5 ) إلى ( 2-12 ) .

الترتيب (كيبيلات متلازمة)	1	2	4	5	7	8	9	12	16	20	يستعمل مع سعة نقل التيار المرجعية
1 محزوم على السطح أو ضمن مجرى أو قناة أو مدفون في الجدران	1.0	0.8	0.65	0.60	0.54	0.52	0.50	0.45	0.41	0.38	(5-2) إلى (12-2) للطريق A حتى F
2 طبقة واحدة على الجدار، الأرضية أو على حامل (صينية) غير مثقب	1.0	0.85	0.75	0.73	0.72	0.71	0.70	لا ضرورة لاستخدام عامل تخفيض لأكثر من تسعة دوائر أو كابلات متعددة النواقل			(9-2) حتى (10-2) للطريقة C
3 طبقة واحدة مثبتة مباشرة فوق سقف خشبي	0.95	0.81	0.68	0.66	0.63	0.62	0.61				(11-2) حتى (12-2) للطريق F و E
4 طبقة واحدة على حامل مثقب أفقي أو شاقولي	1.00	0.88	0.77	0.75	0.73	0.72	0.72				
5 طبقة واحدة على سلم أو دعائم وغيرها	1.00	0.87	0.80	0.80	0.79	0.78	0.78				










ملاحظة : تعتبر التمديدات متجاورة إذا كان التباعد بين الكيبلين أقل من ضعف قطر الكيبل الأكبر. عندما يتم مد الكيبلات على أكثر من طبقة فإن عامل التصحيح أعلاه يجب أن يضرب بالعوامل التالية: طبقتان : 0.8 ثلاث طبقات : 0.73 أربع أو خمس طبقات : 0.70

الجدول (14-2) عوامل التخفيض لأجل المجموعات لكييلات وحيدة الناقل (مفردة) ممدودة في الهواء ومتباعدة للمنظومات ثلاثية الطور حسب نشرات شركة ABB.

1	2	3	4	5
التركيب بشكل مستوي بتباعد يساوي قطر الكييل نفسه تقريبا (d)	عدد الرفوف بالاتجاه الشاقولي	عدد الدارات في الاتجاه الافقي		
كييلات ممدودة على الارضية	1	1	2	3
		0.92	0.89	0.88
حاملات كييل غير مثقبة	1	0.92	0.89	0.88
	2	0.87	0.84	0.83
	3	0.84	0.82	0.81
	6	0.82	0.80	0.79
حاملات كييل مثقبة	1	1.00	0.93	0.90
	2	0.97	0.89	0.85
	3	0.96	0.88	0.82
	6	0.94	0.85	0.80
مساند كييلات Cable Racks	1	1.00	0.97	0.96
	2	0.97	0.94	0.93
	3	0.96	0.93	0.92
	6	0.94	0.91	0.90
على مساند كييلات أو على الجدار أو على حاملات كييل مثقبة شاقوليا	1	0.94	0.91	0.89
	2	0.94	0.90	0.86


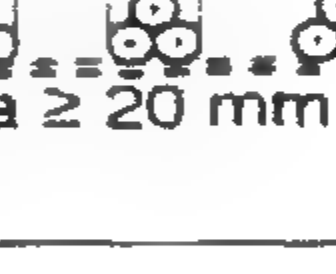
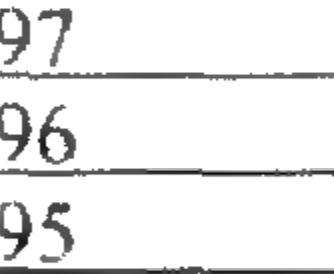
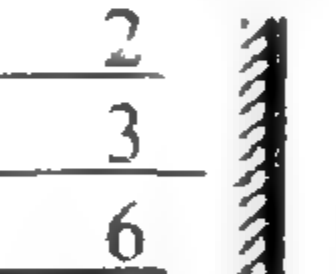


الجدول (2-15) عوامل التخفيض لأجل المجموعات لكيبيلات وحيدة الناقل (مفردة) ممدودة في الهواء على شكل مجاميع ثلاثية (Trefoil) في المنظومات ثلاثية الطور حسب نشرات شركة ABB.

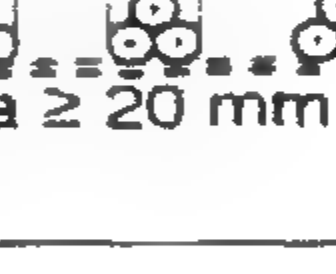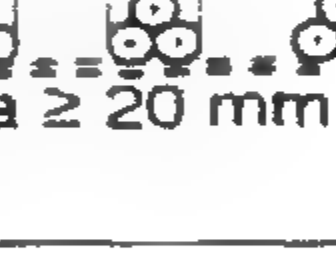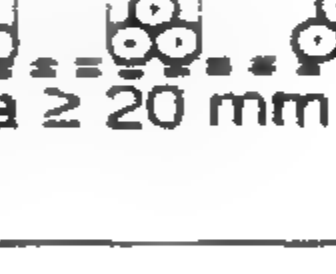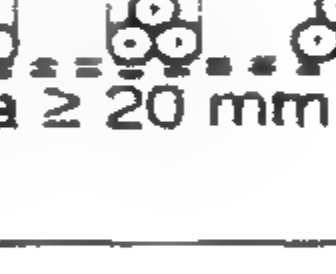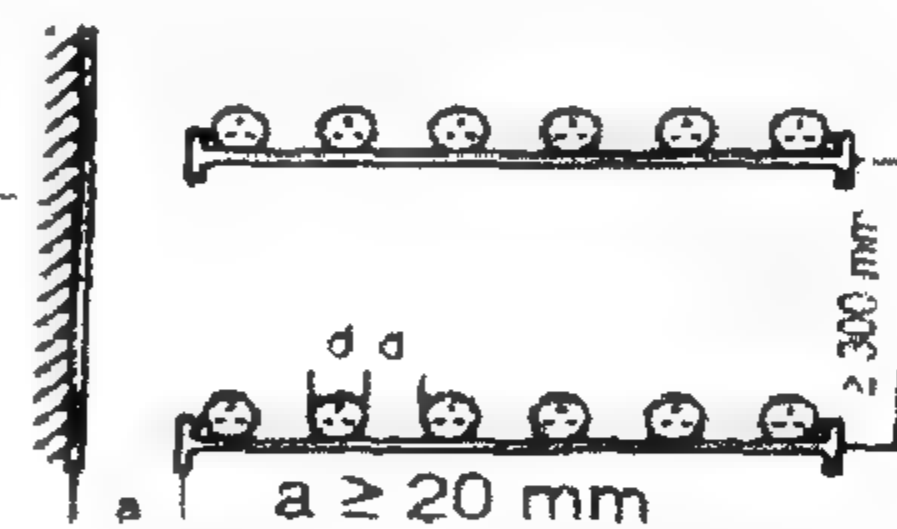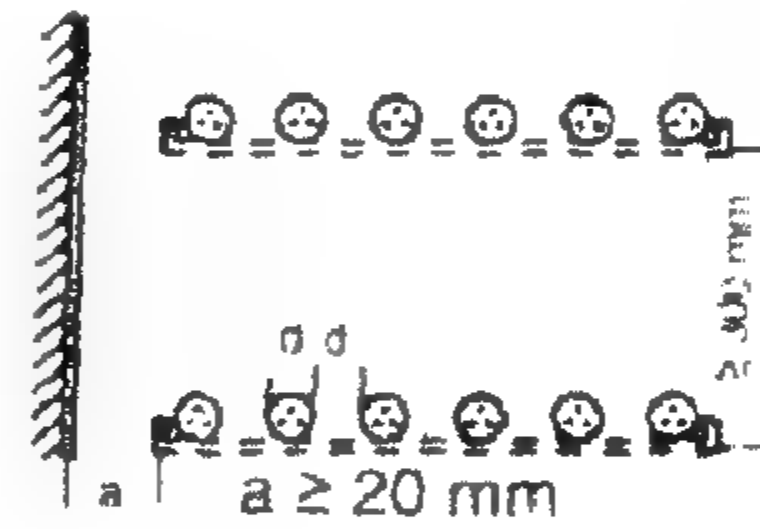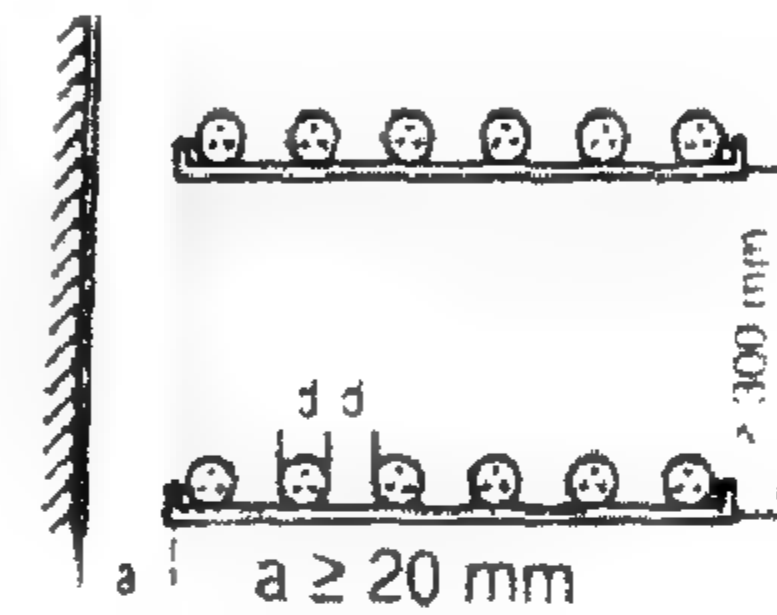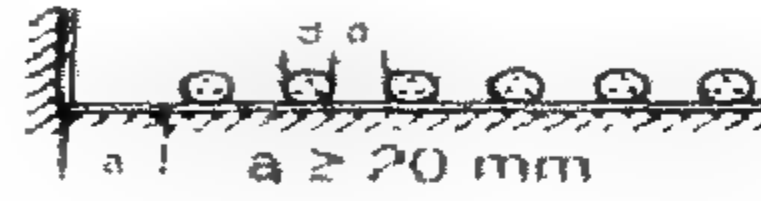
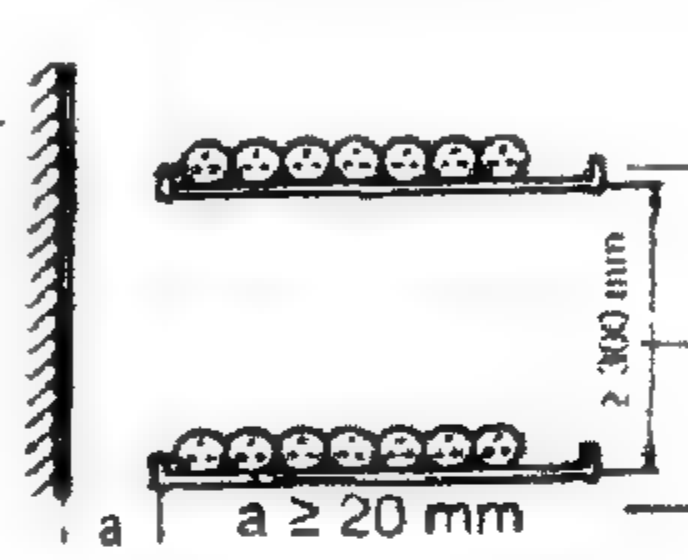
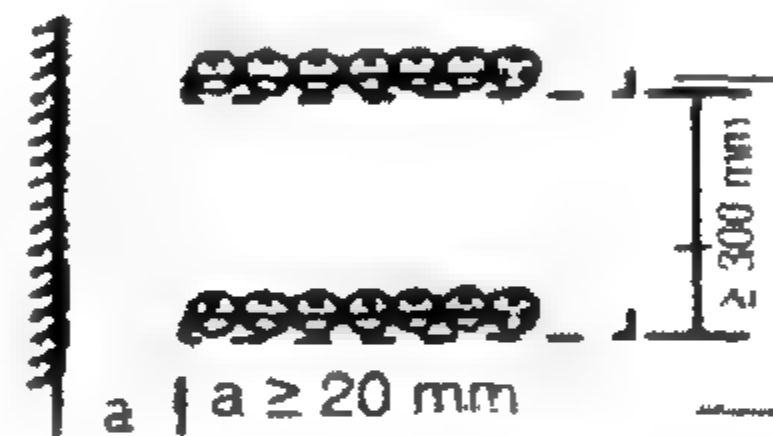
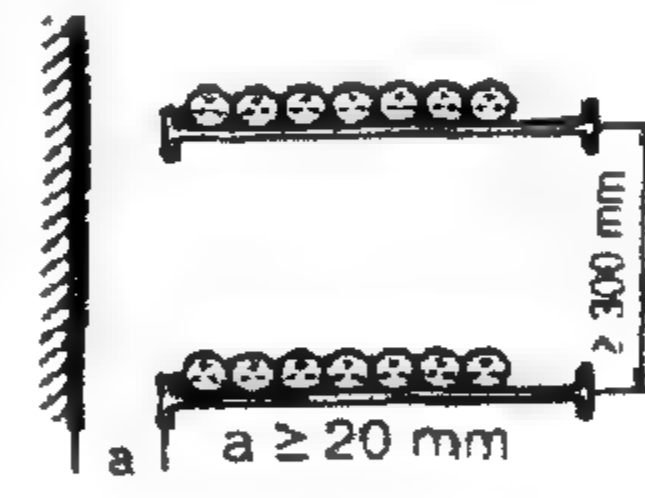
5	4	3	2	1
عدد الدارات في الاتجاه الأفقي	عدد الدارات في الاتجاه الشاقولي	عدد الرفوف بالاتجاه الشاقولي	التركيب بشكل مثلي بتباعد يساوي قطر الكابل نفسه تقريبا (d)	كيبيلات ممدودة على الأرضية
3	2	1	1	
0.94	0.96	0.98	1	حاملات كابل غير مثقبة
0.87	0.91	0.95	2	
0.85	0.90	0.94	3	حاملات كابل مثقبة
0.82	0.88	0.93	6	
0.96	0.98	1.00	1	حاملات كابل مثقبة
0.89	0.93	0.97	2	
0.85	0.92	0.96	3	حاملات كابل مثقبة
0.83	0.90	0.94	6	
0.96	0.97	1.00	1	مساند كيبيلات
0.93	0.95	0.97	2	Cable Racks
0.90	0.94	0.96	3	
0.87	0.93	0.95	6	
0.89	0.91	1.00	1	على مساند كيبيلات
0.86	0.90	1.00	2	
				أو على الجدار أو على حاملات كابل مثقبة شاقوليا
				

الجدول (2- 16) عوامل التخفيض لأجل المجموعات لكيبيلات ثلاثية الطور ممدودة في الهواء- متباعدة حسب نشرات شركة ABB .

1	2	3	4	5	6	7
التركيب بتباعد يساوي قطر الكيبيل نفسه تقريبا ( d )	عدد الرفوف بالاتجاه الشاقولي	عدد الكيبيلات في الاتجاه الافقي	عدد الكيبيلات في الاتجاه الافقي	عدد الكيبيلات في الاتجاه الافقي	عدد الكيبيلات في الاتجاه الافقي	عدد الكيبيلات في الاتجاه الافقي
كيبيلات ممدودة على الارضية	1	0.97	0.85	0.78	0.75	0.71
حاملات كيبيل غير متقبة	1	0.97	0.96	0.94	0.93	0.90
	2	0.97	0.95	0.92	0.90	0.86
	3	0.97	0.94	0.91	0.89	0.84
	6	0.97	0.93	0.90	0.88	0.83
حاملات كيبيل متقبة	1	1.00	1.00	0.98	0.95	0.91
	2	1.00	0.99	0.96	0.92	0.87
	3	1.00	0.98	0.95	0.91	0.85
	6	1.00	0.97	0.94	0.90	0.84
مساند كيبيلات Cable Racks	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96
	3	1.00	0.98	0.97	0.96	0.93
	6	1.00	0.97	0.96	0.94	0.91
على مساند كيبيلات أو على الجدار أو على حاملات كيبيل متقبة شاقوليا	1	1.00	0.91	0.89	0.88	0.87
	2	1.00	0.91	0.88	0.87	0.85



الجدول (2- 17) عوامل التخفيض لأجل المجموعات لكيبلات ثلاثية الطور ممدودة في الهواء -  
متجاورة حسب نشرات شركة ABB .

1	2	3	4	5	6	7	8	التركيب متجاورة ومتلاصقة
عدد الرفوف بالاتجاه الشاقولي	عدد الكيبلات في الاتجاه الافقي	9	6	4	3	2	1	
1	0.97	0.96	0.94	0.93	0.90	0.68		كيبلات ممدودة على الارضية
								
1	0.97	0.85	0.78	0.75	0.71	0.68		حاملات
2	0.97	0.84	0.76	0.73	0.68	0.63		كيبل غير
3	0.97	0.83	0.75	0.72	0.66	0.63		متقبة
6	0.97	0.81	0.73	0.69	0.63	0.58		
								
								حاملات كيبل متقبة
1	1.00	0.88	0.82	0.79	0.76	0.73		
2	1.00	0.87	0.80	0.77	0.73	0.68		
3	1.00	0.86	0.79	0.76	0.71	0.66		
6	1.00	0.84	0.77	0.73	0.68	0.64		
								
								مساند كيبلات Cable Racks
1	1.00	0.87	0.82	0.80	0.79	0.78		
2	1.00	0.86	0.80	0.78	0.76	0.73		
3	1.00	0.85	0.79	0.76	0.73	0.70		
6	1.00	0.83	0.76	0.73	0.69	0.66		
								
								على مساند كيبلات أو على الجدار أو على حاملات متقبة شاقوليا
1	1.00	0.88	0.82	0.78	0.73	0.72		
2	1.00	0.88	0.81	0.76	0.71	0.70		



الجدول (18-2) عوامل التصحيح من أجل درجات حرارة الهواء المحيط المختلفة عن 30°

منوية تطبق على ساعات نقل التيار للكيبلات في الهواء .

العزل			درجة حرارة المحيط مئوية
معنى*	XLPE أو EPR	PVC	
مغطى بـ PVC أو عاري معرض للمس 30° مئوية			
1.26	1.15	1.22	10
1.20	1.12	1.17	15
1.14	1.08	1.12	20
1.07	1.04	1.06	25
0.93	0.96	0.94	35
0.85	0.91	0.87	40
0.77	0.87	0.79	45
0.67	0.82	0.71	50
0.57	0.76	0.61	55
0.45	0.71	0.50	60
-	0.65	-	65
-	0.58	-	70
-	0.50	-	75
-	0.41	-	80
-	-	-	85
-	-	-	90
-	-	-	95
* بالنسبة لدرجات حرارة الجو الأعلى من ذلك يجب استشارة الصانع			



الجدول ( 19-2 ) عامل عمق الدفن للكيبيلات المطمورة تحت الأرض Direct in ground  
أوالموضوعة في خنادق مباشرة Direct in ducts .

كيبيلات ممدودة مباشرة في الأرض				كيبيلات ممدودة داخل خنادق
عمق الدفن (متر)	عامل التقنين لحد 300 ملم <sup>2</sup>	عامل التقنين لأعلى من 300 ملم <sup>2</sup>	عامل التقنين (ناقل واحد)	عامل التقنين (ثلاثة نواقل)
0.80	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	0.98	0.97	0.98	0.99
1.25	0.96	0.95	0.95	0.97
1.50	0.95	0.93	0.94	0.96
1.75	0.94	0.91	0.92	0.96
2	0.92	0.89	0.91	0.95
2.5	0.91	0.88	0.89	0.94
3	0.90	0.86	0.88	0.93


الجدول ( 20-2 ) عامل المجموعات للكيبيلات المطمورة تحت الأرض Direct in ground  
وفقا للتباعد Spacing بالمتر.

كيبيلات وحيدة الناقل (مفردة) موضوعة بشكل أفقي ضمن منظومات ثلاثية الطور				
عدد الدارات	تباعد الدارات بالمتر	0.30	0.45	0.6
2	0.80	0.84	0.87	0.89
3	0.69	0.75	0.79	0.82
4	0.63	0.70	0.75	0.79
5	0.59	0.66	0.72	0.76
6	0.56	0.64	0.70	0.74
7	0.53	0.62	0.68	0.73
8	0.52	0.60	0.67	0.72
9	0.50	0.59	0.66	0.71
10	0.49	0.58	0.65	0.71
11	0.48	0.57	0.65	0.70
12	0.47	0.57	0.64	0.70

الجدول ( 21-2 ) عامل المجموعات للكيبلات المغمورة تحت الأرض Direct in ground  
وفقا للتباعد Spacing بالمتر
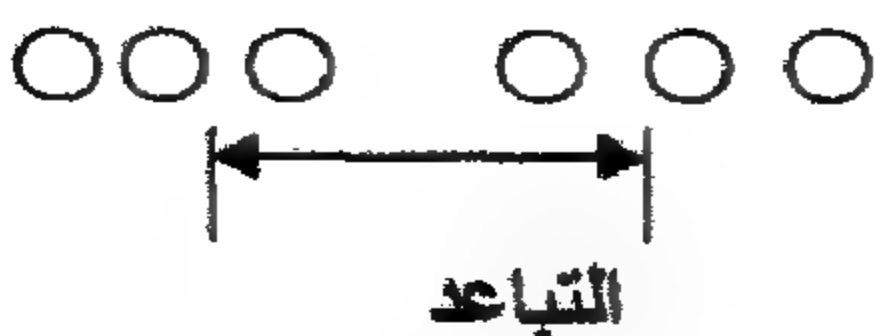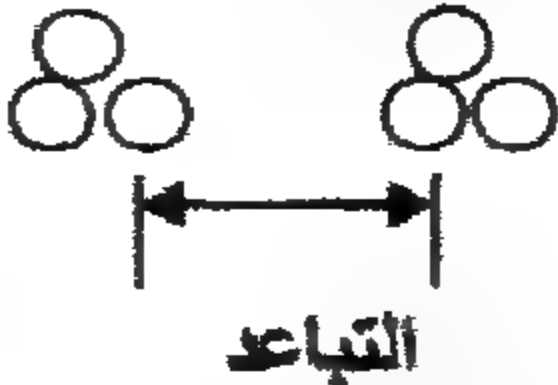
<div> <div>  </div> <div>  </div> <div> <p>كيبلات وحيدة الناقل (مفردة) موضوعة بشكل مثلثي Trefoil أو بشكل أفقي متلاصقة ثلاثية الطور</p> </div> </div>					
تباعد الدارات - متر					
0.60	0.45	0.30	0.15	0 (مد أفقي Laid flat)	0 (مثلثي Trefoil)
0.91	0.89	0.86	0.82	0.80	0.78
0.83	0.80	0.77	0.71	0.68	0.66
0.80	0.77	0.78	0.65	0.62	0.59
0.78	0.74	0.68	0.61	0.58	0.55
0.76	0.72	0.66	0.58	0.55	0.52
0.75	0.70	0.64	0.56	0.52	0.49
0.74	0.69	0.63	0.54	0.50	0.47
0.74	0.68	0.61	0.52	0.48	0.45
0.73	0.68	0.61	0.51	0.47	0.44
0.73	0.67	0.60	0.50	0.46	0.43
0.72	0.67	0.59	0.49	0.45	0.41

الجدول ( 22-2 ) عامل المجموعات للكيبلات المغمورة تحت الأرض وفقا لمسافة تباعدها بالمتر.
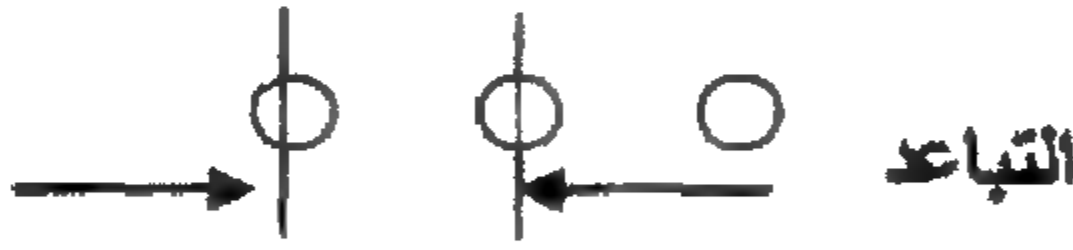
<div> <div>  </div> <div> <p>كيبلات ثلاثية الناقل Three Core Cables ممدودة مباشرة تحت الأرض بصورة أفقية</p> </div> </div>					
مسافة التباعد بالمتر					عدد الكيبلات في المجموعة
0.6	0.45	0.30	0.15	0.00	
0.93	0.91	0.89	0.85	0.80	2
0.87	0.84	0.81	0.76	0.68	3
0.84	0.81	0.77	0.71	0.62	4
0.82	0.78	0.73	0.66	0.57	5
0.81	0.77	0.71	0.64	0.54	6
0.79	0.75	0.69	0.61	0.51	7
0.79	0.74	0.68	0.59	0.49	8
0.78	0.73	0.67	0.58	0.47	9
0.78	0.73	0.66	0.57	0.45	10
0.77	0.72	0.65	0.55	0.44	11
0.77	0.77	0.64	0.54	0.43	12



## 2-5 كيفية إختيار الحجم المناسب للكيبل

مما مر سلفاً نستنتج أن هناك عوامل عديدة تؤثر على سعة نقل التيار للناقل أو الموصل المستخدم في الكيبل وبالتالي فإن إختيار الحجم المناسب لناقل (موصل) الكيبل لغرض معين يستوجب معرفة المعلومات التالية :

1. طول الكيبل
2. التيار الأقصى المار بالكيبل
3. الطريقة والوسط الذي يمد فيه الكيبل
4. درجة الحرارة المحيطة
5. نوع الموصل المستخدم
6. عامل المجموعة
7. هبوط الجهد أو الفولتية

### 2-5-1 التيار الأقصى والتيار الذي يحسب عليه مقطع الكيبل $I_z$

يتم حساب مساحة مقطع الكيبل بعد معرفة تيار الحمل الأقصى الذي يحمله وكذلك حساب عامل التصحيح Correction factor الذي يأخذ النقاط التي ذكرت بعين الإعتبار. وفي بعض الكتب المرجعية يسمى هذا العامل أيضا بعامل تخفيض التقنين أو السعة Derating factor وقد يشمل أيضا على عوامل أخرى غير تلك المذكورة في أعلاه حسب اجتهاد المصمم وخبرته وظروف بلده. على أية حال فإن التيار الذي يحسب منه مقطع الكيبل الملائم وفقا للمعادلة الآتية :

$$\frac{\text{التيار الحقيقي}}{\text{عامل التصحيح}} = I_z \text{ التيار الذي يحسب منه مقطع الكيبل}$$

ونحسب عامل التصحيح كما يأتي:

- للكيبلات غير المغمورة في الأرض:

$$\text{عامل التصحيح} = \text{عامل درجة الحرارة المحيطة} \times \text{عامل المجموعة}$$

- للكيبلات المغمورة في الأرض:

$$\text{عامل التصحيح} = \text{عامل درجة الحرارة المحيطة} \times \text{عامل مقاومة التربة} \times \text{عامل المجموعة} \times$$

عامل عمق الدفن.

## 2-5-2 حسابات هبوط الفولتية $\Delta V$

للكيبلات والأسلاك القصيرة التي لا يتجاوز طولها 30 متراً يمكن إهمال حساب هبوط الفولتية أما الكيبلات والأسلاك التي تزيد أطوالها على 30 متراً (الطويلة) فيجب الأخذ بعين الاعتبار عامل الهبوط بالفولتية وتأثيره على حساب حجم الكيبل. تتم دراسة المعلومات أعلاه وتثبت عواملها لغرض حساب حجم الكيبل المناسب بحيث لا تتجاوز كمية الهبوط بالفولتية الكلية لجهة المستهلك عن النسبة المتفق عليها دولياً للتمديدات الكهربائية وهي :

القدرة Power	الإضاءة Lighting
5%	3%
11.5 فولت	230 فولت – طور واحد
20 فولت	400 فولت – ثلاثة أطوار
	12 فولت

وبالرجوع إلى جداول الكيبلات، بعد معرفة حساب تيار الحمل والفولتية والظروف المشار إليها سلفاً لتشغيل الكيبل التي يحسب على أساسها عامل التصحيح ، يتم اختيار حجم الكيبل المناسب. وإذا كان التيار المحسوب لا يقع ضمن الأرقام الموجودة في الجدول فإنه يتم اختيار الحجم الأعلى المقارب له. على أية حال سوف نشرح فيما يأتي كيفية حساب الهبوط بالفولتية واستنتاج المعادلات الرياضية الخاصة بها.

- للدوائر ثلاثية الطور يكون الهبوط في الفولتية نتيجة لممانعة الأسلاك والكيبلات

$$\Delta V = \sqrt{3} I Z = \sqrt{3} I (R \cos\phi + X \sin\phi)$$

حيث أن

$$Z = \text{الممانعة بالأوم} = (R \cos\phi + X \sin\phi)$$

$$R = \text{المقاومة} \quad \text{و} \quad X = \text{المفاعلة} \quad \text{و} \quad \cos\phi = \text{عامل القدرة}.$$

وبإهمال المفاعلة  $X$  تكون المعادلة أعلاه كالآتي :

$$\Delta V = \sqrt{3} I R \cos\phi$$

وبضرب المعادلة أعلاه بـ  $V_r$  (الفولتية المقننة) وقسمتها عليه ينتج :

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} I R \cos\phi V_r}{V_r}$$

وحيث أن القدرة الكلية بالواط هي :  $P = \sqrt{3} I V_r \cos\phi$

وبتعويض  $R = \rho l / A$  حيث  $l = \text{طول السلك أو الكيبل بالمترو}$  و  $A = \text{مساحة المقطع العرضي}$

للسلك أو الناقل بالملمتر المربع ، أما  $\rho$  فهي المقاومة النوعية للناقل وتكون كالآتي :

$$\rho = 22.5 \times 10^{-3} \Omega.m \quad : \text{نحاس}$$

$$\rho = 36 \times 10^{-3} \Omega.m \quad : \text{ألومنيوم}$$

وبتعويض القيم في المعادلة أعلاه نحصل على المعادلة العامة لحساب هبوط الفولتية في الدوائر ثلاثية الطور وكالاتي :

$$\Delta V = \frac{P.l}{44.V_r.A}$$

حيث يشير الرقم 44 الى قيمة مقلوب المقاومة النوعية للنحاس المشار اليها سلفا .  
وبدلالة التيار يمكن ان تصبح هذه المعادلة بالصيغة التالية :

$$\Delta V = \frac{\sqrt{3} \times l \times I \times \cos \varphi}{44 \times A}$$

من هذه المعادلة يمكن كذلك حساب مساحة مقطع الكيبل أو السلك اللازم لنقل قدرة معينة ولمسافة معينة بتحديد هبوط الفولتية المطلوب بإعادة ترتيبها بحيث تصبح كالاتي:

$$A = \frac{P \times l}{44 \times V_r \times \Delta V}$$

مثال: إحسب مقطع الكيبل المطلوب لتغذية حمل كهربائي ثلاثي الطور قدرته 50 kW من مصدر تغذية 400V يبعد عنه مسافة 100 متر علما ان هبوط الفولتية يجب أن لا يتجاوز 2% .  
الحل : نحسب أولا الهبوط بالفولتية :

$$\Delta V = \frac{\% \Delta v}{100} \times V_r = \frac{2}{100} \times 400 = 8 V$$

بعد ذلك نطبق المعادلة الخاصة بالمقطع العرضي المطلوب :

$$A = \frac{50000 \times 100}{44 \times 400 \times 8} = 35.51 \text{ mm}^2$$

من الناتج أعلاه يكون أقرب مقطع للكيبل هو 35 ملمتر مربع ، لكن هذا المقطع سوف يسبب بهبوط فولتية أكثر من المطلوب :

$$\Delta V = \frac{50000 \times 100}{44 \times 400 \times 35} = 8.11 V$$

أي أكبر بقليل من نسبة 2% المطلوبة ، لذا ولأجل أن نكون على جانب أكثر من الأمان التصميمي ، نختار مقطع الكيبل الأكبر الذي يليه من جداول الكيبلات وهو 50 ملمتر مربع.

● هبوط الفولتية في الدوائر أحادية الطور

يحسب الهبوط في الفولتية لدوائر أحادية الطور وفقا للمعادلة التالية:

$$\Delta V = 2 I Z = 2 I l (R' \cos \varphi + X' \sin \varphi)$$

حيث :



$l$  = طول أو مسافة الناقل باتجاه واحد ،  $R'$  = المقاومة لكل كيلومتر و  $X'$  = المفاعلة لكل كيلومتر. ويمكن أيضا إهمال قيمة المفاعلة إذا كانت أطوال الأسلاك أو الكيبلات أقل من 1000 متر. أو أن تكون قياساتها أقل من 16 ملمتر مربع في كل الأحوال. وينطبق هذا أيضا على الدوائر ثلاثية الطور وغير ذلك يمكن الحصول على قيم  $R'$  و  $X'$  من الجدول (23-2) الآتي :

الجدول (23-2)

المقطع العرضي ( $mm^2$ ) وعدد النواقل	$R'$ $\Omega/km$ ( في درجة حرارة 70 مئوية )	$X'$ $\Omega/km$ ( في درجة حرارة 70 مئوية )
4x1.5	14.47	0.115
4x2.5	8.71	0.110
4x4	5.45	0.107
4x6	3.62	0.100
4x10	2.16	0.094
4x16	1.36	0.090
4x25	0.863	0.086
4x35	0.627	0.083
4x50	0.463	0.083
4x70	0.321	0.082
4x95	0.232	0.082
4x120	0.184	0.080
4x150	0.150	0.080
4x185	0.1202	0.080
4x240	0.0922	0.079
4x300	0.0745	0.079

وباستخدام هذا الجدول يمكن حساب قيمة الفولتية المضبوطة لدوائر ثلاثية الطور بغض النظر عن طول الكيبل ومقطعه العرضي إذا ما أريد ذلك وباستخدام المعادلة الآتية:

$$\Delta V = \sqrt{3} I l (R' \cos \phi + X' \sin \phi)$$

### 3-5-2 أمثلة تطبيقية

مثال 1-2:

جد سعة نقل التيار لكيبل بالموادصفات التالية:

- ثلاثي النواقل نحاس محزوم.
- نوع العازل XLPE.
- المقطع العرضي لكل ناقل (موصل) 240 ملم<sup>2</sup>.
- وضعت أربعة كيبلات من النوع نفسه أفقيا على حامل مثقب (Tray).
- الحرارة المحيطة 40 درجة مئوية.

## الحل:

- (1) عين طريقة التركيب من الجدول (3-2)  $\Leftarrow$  "E"
- (2) جد سعة نقل التيار لكييل نحاس بعازل XLPE من الجدول (12-2) لطريقة التركيب E وهي 564 أمبير في درجة حرارة 30 مئوية.
- (3) جد عامل المجموعة لأربعة كيبلات من الجدول (17-2) لعوامل التخفيض للمجموعات المؤلفة من أكثر من كيبل متعدد النواقل لطريقة التركيب E .
- عدد الحوامل = 1
- عدد الكيبلات = 4
- عامل التخفيض  $\Leftarrow K_1 = 0.79$  (العمود 6)
- (4) جد تأثير اختلاف درجة الحرارة المحيطة ( 40 درجة مئوية ) من عامل التخفيض الخاص بالحرارة من الجدول (2-18)
- عامل التخفيض لدرجة حرارة 40  $\Leftarrow K_2 = 0.91$
- عامل التصحيح = عامل التخفيض للمجموعات  $\times$  عامل التخفيض لدرجات الحرارة
- أي أن :

$$\text{Overall derating} = K_1 \times K_2 = 0.79 \times 0.91 = 0.718$$

سعة نقل التيار للكيبل 240 ملم<sup>2</sup> ستكون على هذا الأساس :

$$\text{سعة نقل التيار الفعلية} = 564 \times 0.718 = 405 \text{ أمبير .}$$

مثال 2-2 :

ما هو أقل حجم كيبل مطلوب لتجهيز حمل ثابت يسحب تيار مقداره 135 أمبير مع العلم انه توجد محددات تصميمية كالآتي:

- استخدام كيبل بعازل PVC ثلاثي الطور (ثلاثة نواقل فقط)
- وضعت سبعة كيبلات من النوع نفسه مجاورة لبعضها على الحامل نفسه
- درجة حرارة المحيط : 40 درجة مئوية
- طريقة التركيب E

## الحل:

- (1) جد عوامل التخفيض لطريقة التركيب "E"
- عامل تخفيض المجموعة من الجدول (17-2) لسبعة كيبلات ( اعتباره نفسه لستة كيبلات)

$$K_1 = 0.76$$

- عامل تخفيض درجة الحرارة لكييل PVC من الجدول (2-18)

$$K_1=0.87$$

(2) جد عامل التصحيح Correction factor

$$\text{عامل التصحيح} = K_2 \times K_1 = 0.87 \times 0.76 = 0.661$$

$$\frac{\text{التيار الأصلي}}{\text{عامل التصحيح}} = I_z \text{ عليه تكون سعة نقل التيار}$$

$$135 = \frac{204 \text{ أمبير}}{0.661}$$

من الجدول (2-11) [ العمود 3 ] نجد أن قياس أو حجم الكييل المطلوب هو 70 ملم<sup>2</sup> نحاس .

مثال 2-3 :

كيبلان فولتية منخفضة 400 فولت ثلاثيا الطور ممدودان في خندق ترابي واحد بعمق (1 م) و المسافة بين الكيبلين هي (0.3 م) ودرجة حرارة المحيط هي (35 مئوية) ، علما أن مقاومة التربة الحرارية هي (1.5) كلفن.متر/ واط وأن التيار المار بكل منها هو (200 أمبير) ونوع الكييل (نحاس بعازل PVC مسلح) إحسب حجم كل كيبل والهبوط بالفولتية فيه إذا كانت المسافة من مصدر التغذية والحمل لكل منهما هي 250 متر.

الحل: من الجداول المرفقة الخاصة بأحجام الكيبلات و العوامل المؤثرة يمكن إيجاد حجم الكيبل المناسب كما يلي:

1. من جدول رقم (2-7)

بصورة مبدئية وبدون أخذ العوامل المؤثرة بنظر الاعتبار وباستعمال الجدول رقم (2-7) - العمود (7) يكون حجم الكييل هو (20 ملم) ومن الجداول رقم (2-4) و (2-18) و (2-19) و (2-22) يمكن إيجاد عامل التصحيح بالنسبة لكل من تأثيرات مقاومة التربة الحرارية ودرجة الحرارة وعمق الدفن وعامل المجموعة كالاتي:

إيجاد عامل التصحيح:

- عامل التصحيح لمقاومة التربة الحرارية لـ 1.5 كلفن متر/ واط = 1.1 جدول (2-4)
- عامل التصحيح لدرجة حرارة المحيط لـ 35 درجة مئوية = 0.84 جدول (2-18)
- عامل التصحيح للمجموعات (تباعد 0.3 م) = 0.89 جدول (2-22)



• عامل التصحيح لعمق الدفن (1متر) = 0.98 جدول (19-2)

$$0.744 = 0.98 \times 0.89 \times 0.84 \times 1.1 = \text{عامل التصحيح الكلي}$$

ويعنى أيضا بعامل تخفيض السعة الكلي Derating factor للكابل نتيجة للظروف المحيطة به  
أخذين بعين الاعتبار أيضا طريقة المد ضمن الجدول (2-6) من البداية. عليه يكون التيار الفعلي للكابل:

$$\text{التيار الفعلي للكابل } I_z = \frac{\text{تيار الحمل الأصلي } 200}{\text{عامل التصحيح الكلي } 0.744} = 269 \text{ أمبير}$$

لاحظ أنه بالرغم من أن الحمل يحتاج لتيار 200 أمبير إلا أن الكابل اللازم لحمل هذا التيار يجب أن  
تكون سعة نقله لتيار  $I_z$  مقداره 269 أمبير . عليه نرجع الى الجدول رقم (2-7) ونختار حجم الكابل  
المناسب لهذا التيار وهو 240 ملم<sup>2</sup> (العمود 7 نفسه) .

## 2- حساب الهبوط بالجهد أو الفولتية

بعد ان تم حساب مقطع الكابل نستخدم المعادلة التالية لحساب الهبوط بالفولتية:

$$VD \text{ (voltage drop)} = \frac{\sqrt{3} \times l \times I \times \cos \phi}{44 \times A}$$

حيث أن :

l: طول الكابل بالمتر

I: التيار الفعلي بالأمبير

A: المقطع العرضي للكابل (الناقل) ملم<sup>2</sup>

44: التوصيلية للنحاس (conductivity) بدرجة حرارة 75 مئوية.

VD: الهبوط بالفولتية (فولت)

cosφ: عامل القدرة ويؤخذ عادة 0.8

$$\therefore VD = \frac{\sqrt{3} \times 250 \times 269 \times 0.8}{44 \times 240} = \frac{93181.16}{10560} = 8.82 \text{ Volts}$$

والآن ندقق نسبة الهبوط بالفولتية :-

بما إن الفولتية المستخدمة هي 400 فولت فإن 2.5% منها تساوي 10 فولت وحيث انه

VD = 8.82 فولت نستنتج بأننا لم نتجاوز النسبة المسموح بها دولياً وهي 2.5 بالمائة، عليه يكون حجم

الكابل 240 ملم<sup>2</sup> ملائم جداً للمسافة المطلوبة.

## 6-2 حساب تيار قصر الدارة للكيبلات Calculation of Short Circuit Current

يدخل في تصميم وإختيار حجوم الكيبلات الكهربائية حساب تيار قصر الدارة الناجم عن الأعطال التي تتعرض لها الكيبلات و المتسببة عن الإخفاق الكلي أو الجزئي للعازل بين ناقل طور وآخر؛ وحدث قصر الدارة بينهما أو تعرض أحد الأطوار إلى عطل التأسيس مع معدن تسليح الكيبل المؤرض. أو قد تتعرض الأطوار الثلاثة إلى قصر الدارة بينها عندما تقطع ماكينة حفر ميكانيكية وبسرعة الكيبل كله. وكما نعرف في دراستنا للأعطال في منظومة ثلاثية الطور فإن الأعطال تكون على نوعين رئيسيين:

1 - العطل الثلاثي الطور المتماثل Symmetrical Three-Phase Fault: ويحدث هذا العطل بين الأطوار (الخطوط) الثلاثة جميعها دون الإتصال بالأرض .

2 - العطل غير المتماثل Asymmetrical Fault : وهو الذي يحدث بالأنواع التالية :

(أ) عطل طور (خط) إلى الأرض Line to ground fault.

(ب) عطل طور (خط) إلى طور (خط) آخر Line to Line fault.

(ج) عطل طورين (خطين) إلى الأرض Line to Line to ground fault

(د) عطل ثلاثة أطوار (خطوط) إلى الأرض Three line to ground fault.

إن العطل ثلاثي الطور المتماثل و عطل الطور الواحد إلى الأرض هما أسوأ حالات العطل ويؤخذ عادة أحدهما كمرجع لحساب تيارات قصر الدارة . وفي العموم يؤخذ العطل الثلاثي الطور المتماثل كمرجع لهذه الحسابات في هذا الكتاب. وينجم عن أعطال قصر الدارة التأثيرات التالية على الكيبلات :

(1) الاجهادات الحرارية Thermal Stresses : حيث ترتفع درجة حرارة الموصل (الناقل) عند حدوث العطل إلى درجات عالية جداً قد تؤدي إلى ذوبانه و تلفه إذا لم يتم حمايته بواسطة المصهر (الفيوز) أو قاطع الدائرة . لذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار حساب الوقت اللازم لعزل العطل بأسرع وقت بواسطة تنظيم مرحلات الحماية (Relays) لقواطع الدائرة المستخدمة في الحماية .

(2) الاجهادات الديناميكية (الميكانيكية) Dynamic Stresses : إن الاجهادات الديناميكية الناجمة عن القوى الميكانيكية تتناسب عموماً مع مربع ذروة تيار قصر الدارة في حالة الأعطال غير المتماثلة. لذا فإن هذه القوى تؤثر في العموم على أماكن ربط الكيبلات في نهاياتها وكذلك في الروابط (Joints) الموجودة ضمن المسافات التي يمد فيها الكيبل . وتظهر هذه الحالة بصورة مؤثرة في الكيبلات غير المسلحة. أما في الكيبلات المسلحة متعددة النواقل فإن الاجهادات الديناميكية تمتص من قبل معادن التسليح المستخدمة وتقل بصورة كبيرة من تأثيرها.

مما مر في أعلاه فإن العطل يجب أن يزال بأسرع وقت ممكن وخاصة بالنسبة للاجهادات الحرارية ويبين الجدول (2 - 24) القيم المعتمدة دولياً لتحديد أقصى درجة حرارة يمكن ان يتحملها الناقل النحاسي في حالات عطل قصر الدارة .

وعندما نذكر سعة القطع ( المرق ) بالميجا فولت أمبير ( MVA ) عند التكلم عن العطل فيجب أن يفهم بوضوح إن الفولتية التي يضرب بها تيار العطل لإعطاء الفولت أمبير هي الفولتية المقررة أو المقننة (مثلا 400 فولت في حالة الفولتية المنخفضة ) لذلك الجزء من المنظومة وليست الفولتية الفعلية عند مكان العطل أو على قاطع الدائرة .

الجدول ( 2 - 24 ) القيم المعتمدة دوليا لتحديد أقصى درجة حرارة يمكن أن

يتحملها الناقل النحاسي في حالات عطل قصر الدائرة

فولتية الكيبل العاملة (المقننة) ( فولت )	القيمة المتفق عليها لأقصى درجة حرارة للناقل في حالة حدوث عطل قصر الدائرة (درجة مئوية °C)
لحد 6000	160
من 6000 - 20000	140
من 20000 - 30000 فما فوق	120

ويدخل زمن أو فترة بقاء العطل قبل إزالته بواسطة أجهزة الحماية كعامل مهم في حساب تيار قصر الدائرة. والأزمان القياسية المتبعة دوليا لهذا الحساب هي 0.2 ثانية أو ثانية واحدة أو ثلاث ثوان . وكذلك يدخل عامل آخر يدعى بثابت قصر الدائرة ويرمز له بالحرف (K) يعطى في الجداول لكل نوع معين من الكيبلات وكما يأتي :

K=115 للكيبلات النحاسية ذات عزل PVC دون 1000 فولت .

K=143 للكيبلات النحاسية ذات عزل XLPE دون 1000 فولت .

K=76 لكيبلات الألمنيوم ذات عزل PVC دون 1000 فولت .

K=97 لكيبلات الألمنيوم ذات عزل XLPE دون 1000 فولت .

إن قيم K المذكورة أعلاه هي قيم متوسطة . وبصورة عامة يمكن استخدام المعادلة السابقة لحساب قيمة  $I_{s.c}$  وذلك بالاعتماد على الجداول التي تعطي قيمة K المضبوطة ( الجدول 2-25 ) عند أية درجة حرارة.

أما العلاقة السريعة لحساب تيار قصر الدائرة لأي مقطع من مقاطع الكيبلات ولأي زمن محدد لإزالة العطل المذكورة في أعلاه فإن

$$I_{s.c} = \frac{K.A}{\sqrt{t}} \text{ Ampere}$$



حيث أن :

$I_{s.c}$  - تيار قصر الدارة بالأمبير

$K$  = ثابت قصر الدارة للكيبل

$A$  = مساحة المقطع العرضي للكيبل بالمليمتر المربع

$t$  = زمن إزالة (إبراء) العطل بالثواني المستخدم للحماية

كما انه يمكن استخراج قيمة  $I_{s.c}$  مباشرة من الجدول رقم (2-26) بعد تحديد حجم الكيبل وزمن (فترة) العطل بالثواني . وهذه الجداول معدة وفق المواصفة البريطانية BS No.6346 لسنة 1969 .

مثال 2-4 :

احسب تيار العطل الأقصى الذي يتحمله كيبل فولتية منخفضة بعازل PVC قياس 70 ملم<sup>2</sup> نحاس إذا كان جهاز الحماية يفصل بزمن قدره 0.2 ثانية عند حدوث عطل قصر دائرة.

الحل :

$A$  = مساحة المقطع العرضي للكيبل بالمليمتر المربع = 70

$K=115$  لكيبلات النحاس

$t$  = زمن إزالة العطل بالثواني المستخدم للحماية = 0.2.

لذا يكون تيار قصر الدارة :  $I_{sc} = (70 \times 115) / \sqrt{0.2} = 18 \text{ kA}$

مثال 2-5 :

احسب الزمن اللازم لفصل جهاز حماية يحمي كيبل نحاس قياس 10 ملم<sup>2</sup> نوع PVC اذا كان جهاز الحماية ( مصهر مثلا ) منصوب على بعد بحيث أن ممانعة الدائرة بين الخطوط ومكان نصب جهاز الحماية هي  $0.12 \Omega$  وإذا كانت فولتية المصدر ثلاثي الطور هي 415 فولت .

الحل :

الحل : نحسب أولا قيمة التيار :  $I = V_L / Z = 415 / 0.12 = 3458.3 \text{ A}$

من المعادلة أعلاه نجد ان الزمن هو :

$$t = K^2 A^2 / I^2 = 115^2 \times 10^2 / 3458.3^2 = 1.11 \text{ s}$$

جدول (25-2) قيم ثابت قصر الدارة (K) المضبوطة لنواقل (موصلات) نحاس في درجة حرارة مختلفة

الثابت K عند درجة الحرارة النهائية التي قيمتها :							درجة حرارة الناقل عند بداية زمن حدوث قصردارة
250C°	200C°	160C°	150C°	140C°	130C°	120C°	
166	148	130	125	119	113	107	50
163	145	126	121	115	109	102	55
160	142	123	117	111	105	98	60
158	139	119	114	107	101	93	65
155	136	116	110	103	96	89	70
152	132	112	106	99	92	84	75
149	129	108	102	95	87	79	80
147	126	104	98	91	83	73	85
144	123	100	94	86	76	68	90

جدول (25-2ب) ثابت قصر الدارة (K) لنواقل (موصلات) ألنسيوم

الثابت K عند درجة الحرارة النهائية التي قيمتها :							درجة حرارة الناقل عند بدأ زمن حدوث قصر دارة
250C°	200C°	160C°	150C°	140C°	130C°	120C°	
107	95	84	80	77	73	69	50
105	93	81	78	74	70	66	55
103	91	79	76	72	68	63	60
101	89	77	73	69	65	60	65
100	87	74	71	67	62	57	70
98	85	72	68	64	59	54	75
96	83	70	66	61	56	51	80
94	81	67	63	58	53	47	85
92	80	65	60	55	50	44	90

جدول (26-2) : ساعات قصر الدارة لنواقل (موصلات) نحاسية مضافورة (مجدولة) لكييلات معزولة بمتعدد كلوريد الفنيل PVC المسلحة.

Duration of short circuit فترة (زمن) عطل قصر الدارة						مساحة المطع العرضي لِلناقل mm <sup>2</sup>
القيمة العظمى 3 ثواني		ثانية واحدة (1)		القيمة الدنيا 0.2 ثانية		
MVA	التيار A	MVA	التيار A	MVA	التيار A	
0.05	85	0.1	150	0.2	335	1.5
0.1	155	0.2	270	0.4	605	2.5
0.15	250	0.3	435	0.7	975	4
0.25	375	0.45	650	1.0	1450	6
0.45	635	0.8	1100	1.8	2500	10
0.7	1000	1.2	1750	2.8	3900	16
1.1	1600	2.0	2800	4.4	6200	25
1.5	2200	2.7	3800	6.1	8600	35
2.1	3000	3.7	5200	8.3	11600	50
3.0	4300	5.3	7500	12.0	16800	70
4.2	6000	7.4	10400	16.5	23000	95
5.4	7600	9.4	13200	20.8	29000	120
6.6	9300	11.6	16200	25.8	36000	150
8.4	11700	14.5	20300	32.3	45000	185
11.0	15400	18.6	26000	42.3	59000	240
13.8	19300	23.7	33000	53.1	74000	300
15.3	21400	26.5	37000	59.6	83000	400
19.3	27000	33.7	47000	75.0	105000	500
25.1	35000	43.1	60000	97.0	135000	630
31.6	44000	55.3	77000	124.0	173000	800
40.2	56000	70.3	98000	157.0	219000	1000

ملاحظة : يعطي هذا الجدول ساعات قصر الدارة لكييلات معزولة ب PVC مبينة على أساس فترات عطل مقدارها 0.2 و 1.0 و 3 ثواني وهذه الساعات مبينة أيضا على أساس أقصى درجة حرارة مسموح بها للنواقل (الموصل) مقدارها 150 درجة سيليزية لاجسام لحد 300 ملم<sup>2</sup> و 130 درجة سيليزية لحجم 400 ملم<sup>2</sup> فما فوق ، ودرجة الحرارة عند بدء العطل هي 70 درجة سيليزية .



## 7-2 معايير أخرى في اختيار حجم الكيبل المناسب :

تدخل في اختيار حجم الكيبلات المناسبة للأحمال معايير أخرى إضافية ، فنجد أن الكيبل الرباعي الناقل (4-core) المحزوم قد يكون على نوعين:

1 - النوع الأول يحتوي على ثلاثة نواقل + المحايد وجميعها في الحجم نفسه مثلاً كيبل عيار 50x4 ملم<sup>2</sup>.

2 - النوع الثاني يحتوي على ثلاثة نواقل + المحايد ويكون حجم المحايد نصف حجم الناقل للطور مثلاً كيبل عيار 25+50x3 ملم<sup>2</sup>.

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أين نستخدم النوع الأول ومتى نستخدم النوع الثاني .

الجواب يكمن في نوعية الحمل وطريقة توزيع الأحمال ذات الطور الواحد على لوحات التوزيع. وفي العموم تكون الأحمال الكهربائية على نوعين رئيسيين :

1- الأحمال اللاخطية (المتوازنة وغير المتوازنة)

2- الأحمال الخطية (المتوازنة وغير المتوازنة)

تنجم عن الأحمال اللاخطية المتوازنة وغير المتوازنة والتي تتمثل بأجهزة التبريد والتكييف ذات الطور الواحد وكذلك شاحنات البطاريات بأنواعها وأجهزة السيطرة (التحكم) الإلكترونية على شدة الإضاءة (Dimmers) وغيرها من أجهزة السيطرة على سرعة المحركات الحاوية على نبائط المقومات السليكونية المحكومة مثل الثايرسترات و ترانزستورات القدرة ومبدلات التردد والعواكس (inverters).

إن جميع هذه الأجهزة والنبائط تعد أحمالاً لاخطية تسهم بشكل كبير في توليد التوافقيات Harmonics في تيارات الأطوار الثلاثة للمنظومة المجهزة والحمل نفسه مما يسبب حالة عدم إتران وهذا يؤدي إلى مرور تيار كبير في الناقل المحايد (Neutral) للمنظومات رباعية الناقل (4- wire system) الذي قد تزيد قيمته عن ال 50 % من التيار الأقصى لأحد الأطوار وهي النسبة المسموح بها دولياً في حالة استخدام النوع الثاني من الكيبلات (أي المحايد يكون نصف حجم الكيبل الأصلي) .

لذلك عند استخدام أحمال لاخطية يجب أن تكون النواقل الأربعة بضمنها المحايد بالحجم نفسه (النوع الأول). أما الأحمال الخطية مثل الإنارة والتسخين والحواشيب وأجهزة التلفزيون والراديو والأجهزة المكتبية والطبية التي تكون خالية تقريباً من التوافقيات الأساسية ودون الأساسية وعند توزيعها بصورة متوازنة على الأطوار الثلاثة فإن التيار المار في الناقل المحايد سوف يكون قليلاً جداً لذلك يمكن استخدام النوع الثاني من الكيبلات الذي يكون فيها حجم المحايد نصف حجم الناقل للطور الواحد.

## 8-2 الجدول القياسي للخواص الكهربائية للكابلات

يحتاج المصمم الى جداول قياسية تعطي الخواص الكهربائية للكابلات مثل ممانعة الكابل  $Z_c$  التي تساوي  $R_c + jX_c$  ، حيث  $R_c$  هي مقاومة الكابل و  $X_c$  هي مفاعلة (مراكسة) الكابل. وكذلك يحتاج الى مقدار الهبوط بالفولتية لكل أمبير لكل متر طول للكابل ، كما أنه يحتاج لمعرفة مقدار تحمل الكابل لتيار قصر الدارة الأقصى ، ويعطي الجدول ( 27-2 ) هذه القيم .

الجدول (27-2) جدول الخواص الكهربائية للكابلات

الخواص الكهربائية للكابلات Electrical properties for cables			
قياس الكابل بالملمتر المربع	الممانعة أوم/ كيلومتر	هبوط الفولتية ملي فولت/ أمبير / متر	أعلى تيار قصر دورة متماثل Isc (kA)
Cable size (mm2)	Impedance ( $\Omega$ /km)	Volt drop (mV/A/m)	Short circuit rating (kA)Isc
1.5	14.48	25.080	0.17
2.5	8.87	15.363	0.28
4	5.52	9.561	0.46
6	3.69	6.391	0.69
10	2.19	3.793	1.15
16	1.38	2.390	1.84
25	0.8749	1.515	2.87
35	0.6335	1.097	4.02
50	0.4718	0.817	5.75
70	0.3325	0.576	8.05
95	0.2460	0.427	10.92
120	0.2012	0.348	13.80
150	0.1698	0.294	17.25
185	0.1445	0.250	21.60
240	0.1220	0.211	27.60
300	0.1090	0.140	34.50

ملاحظة : وضع هذا الجدول للكابلات النحاسية بعزل PVC محسوبا لدرجة حرارة 30 مئوية.ذ

## 9-2 الألوان القياسية للأسلاك و الكيبلات Standard Wiring colors

يخضع ترميز الألوان للأسلاك و الكيبلات الكهربائية إلى النظام القياسي الدولي IEC60446 بان يكون لون الخط الأول L1 بني Brown والخط الثاني L2 أسود Black والخط الثالث L3 رمادي (رصاصي) Gray أما المحايد N فيكون أزرق Blue ويكون الخط الأرضي أخضر/ أصفر مجدول Green/yellow Stranded . وفي النظام البريطاني كانت الألوان القياسية كالآتي:

الخط الأول أحمر ، الخط الثاني أصفر ، الخط الثالث أزرق . أما المحايد فيكون أسود والأرضي أخضر أو أسود ؛ إلا أن البريطانيين إستخدموا النظام الدولي بعد سنة 2004. ويبين الجدول (2 - 28) الألوان القياسية حسب النظام الدولي الموحد .

الجدول (2 - 28) الألوان القياسية حسب النظام الدولي IEC الموحد .

اللون حسب النظام البريطاني قبل سنة 2004	اللون حسب النظام الدولي الجاري IEC	السلك
أخضر أو أسود Green or black	أخضر / أصفر مجدول Green / yellow striped	سلك الأرضي Protective earth (PE)
أسود Black	أزرق Blue	المحايد Neutral (N )
أحمر Red	بني Brown	الخط الأول L <sub>1</sub> في منظومة ثلاثية الطور
أصفر Yellow	أسود Black	الخط الثاني L <sub>2</sub> في منظومة ثلاثية الطور
أزرق Blue	رمادي Grey	الخط الثالث L <sub>3</sub> في منظومة ثلاثية الطور

## 10-2 أنواع أخرى من الكيبلات

توجد أنواع أخرى من الكيبلات تستخدم لأغراض خاصة وهي:

- كيبيل نوع MICC يتميز بعزل معدني (Miniral Insulated Copper Clad) يتحمل درجات حرارة عالية ويستخدم في الأماكن الخطرة جدا مثل مصافي النفط ومحطات تعبئة الوقود ومخازن العتاد وأماكن البويلرات ومنظومات الكشف عن الحريق وغيرها كذلك يكون محميا ضد الماء لذلك يحتاج الى عملية إنهاء ربط Termination دقيقة ويتطلب تمديده معاملة خاصة.
- كيبيل نوع FP200 يتحمل هذا النوع من الكيبلات درجات حرارة عالية أيضا وهو يشبه الكيبيل MICC إلا أنه يكون أكثر مرونة ولا يحتاج الى عملية إنهاء خاصة أي أنه يشبه الكيبيل نوع PVC من حيث التعامل معه ويكون بسلك أو سلكين أو متعدد الأسلاك، ويستخدم في منظومات الكشف عن الحريق في أغلب الأحوال.



### 3-1 المقدمة

لكي تكون مهندساً ناجحاً في تصميم الإضاءة يجب أن يكون لديك الإلمام الكافي بأنواع المصابيح وخصائصها المتوفرة في السوق المحلية أو على مستوى الأسواق العالمية. ويعد اختيار نوع المصباح المستخدم في تركيب (وحدة) الإضاءة Luminaire لغرض معين ولمكان معين من الأهمية لأنه يعتبر مصدر الضوء الذي يساعد على خلق الجو المناسب والذوق العام للإنسان في مختلف أنواع الأبنية والمنشآت والأماكن . كذلك فإن اختيار المصباح سوف يقرر شكل وأبعاد تركيب الإضاءة إضافة إلى كلفته الاقتصادية.

بما أن علم المصابيح الكهربائية علم واسع جداً إلا أننا سنقدم إيجازاً بأنواع المصابيح وخصائصها وإستعمالها وسنقتصر على المصابيح المستخدمة في إضاءة الأبنية والمنشآت والطرق (الشوارع) فقط.

### 3-2 أنواع المصابيح

تقسم المصابيح المستخدمة في إضاءة الأبنية والمنشآت والشوارع إلى أربعة أنواع رئيسية :

Incandescent Lamps

1- المصابيح التوهجية

Gas Discharge Lamps

2- مصابيح التفريغ الغازي

Fluorescent Lamp

3- المصابيح المتفطورة (الفلورسنت)

LED Lamps

4- مصابيح الثنائي الباعث للضوء

Fiber Optics Lamps

5- مصابيح الألياف الضوئية


### 3-2-1 المصابيح التوهجية

وهي أقدم المصابيح الكهربائية التي عرفها الإنسان وأولها كان يعرف بمصباح أديسون وتعتمد الفاعلية المنيرة لهذه الأنواع على حرارة الفتيلة المصنوعة من فلز التنكستون فكلما زادت حرارة الفتيلة زاد الانبعاث الضوئي . و يمتاز التنكستون بكونه ذي درجة إنصهار عالية جداً (3655K) وضغط بخار منخفض مما يجعل فتيلة التنكستون تعمل بدرجات عالية من الحرارة . لقد كانت المصابيح التوهجية في أول صناعتها مفرغة تماماً من الهواء ، أما الأجيال الحديثة فإن هذه المصابيح تملأ بغازات خاملة مما يجعل الفتيلة تتحمل درجات حرارة أعلى. وفي العموم تقسم المصابيح التوهجية إلى نوعين أساسيين :

## أ- مصابيح الخدمة العامة GLS (General Lighting Service Lamps) :

وهي أكثر أنواع المصابيح إستخداما وشيوعا وتملاً عادة بخليط من غاز النيتروجين و الأركون أو تملاً بالنيتروجين و الكربتون . وتصنع بقدرات صغيرة ومتوسطة من 5 واط إلى 1500 واط . أما أعمارها الخدمية فتتراوح بين (750-1000) ساعة وبين الشكل (3-1) مكونات المصباح التوهجي وتركيبه. وهناك مصابيح خدمة عامة يصل عمرها التشغيلي الى 2000 ساعة تدعى بالمصابيح ذات الخدمة المضاعفة تطلب من المصنع بصورة خاصة لكون سعرها أغلى وتستخدم للأماكن التي يصعب الوصول اليها ، وتستخدم فيها فتائل تنكستون قوية ذات كفاءة عالية. إن شدة الإضاءة للمصباح تقدر عموماً باللومن (lumen) كوحدة قياس و تعتبر المصابيح التوهجية أقل أنواع المصابيح التي تعطي شدة إضاءة مقارنة بالقدرة الكهربائية التي تستهلكها لذا فقد بدأ إستخدامها بالإنحسار بصورة كبيرة في الوقت الحاضر بعد ظهور المصابيح الإقتصادية الحديثة.

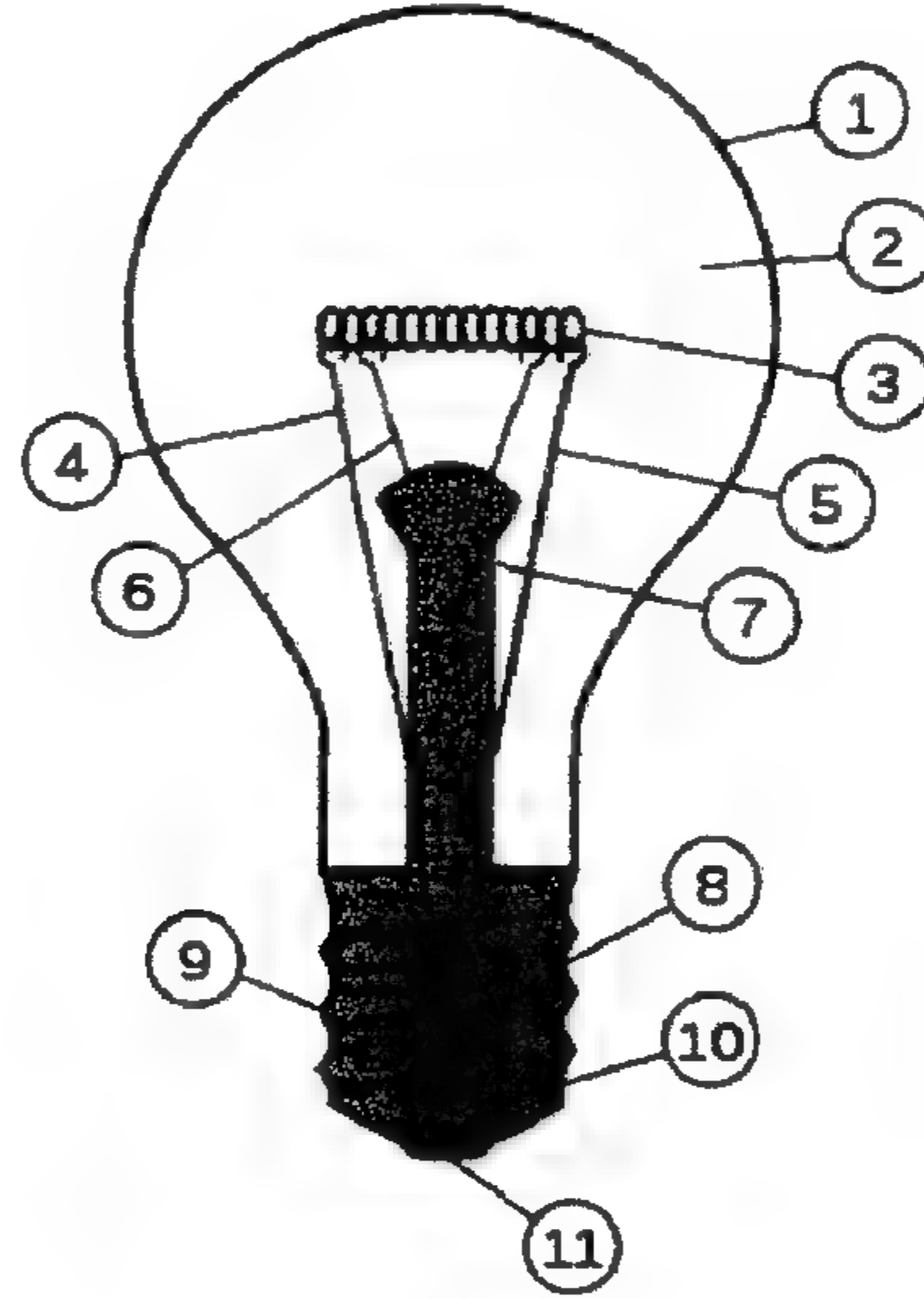1. البصيلة
2. غاز خامل
3. فتيلة التنكستون
4. سلك حامل ( يتصل بالقدم)
5. سلك حامل ( يتصل بالقاعدة)
6. مساند فتيلة ( الموليبيديوم )
7. حامل زجاجي
8. سلك التوصيل للقاعدة
9. لولب
10. عازل
11. نقطة تلامس



شكل ( 3 - 1 ) مكونات المصباح التوهجي ذي القاعدة اللولبية .

ويبين الجدول (1-3) قدرة المصباح التوهجي وشدة الإضاءة الناتجة عنه مقدرة باللومن لفولتية عاملة مقدارها 240 فولت .

جدول (1-3) شدة الإضاءة للمصابيح التوهجية

قدرة المصباح (واط) Power (W)	الخرج (لومن) Output (lm)	الكفاءة (لومن/واط) Efficiency (lm/W)
15	100	6.7
25	200	8.0
40	500	12.5
60	850	14.2
75	1200	16.0
90	1450	16.1
100	1700	17.0
150	2850	19.0
200	3900	19.5
300	6200	20.7



## أنواع قواعد المصابيح التوهجية:


هناك أنواع عديدة لقواعد المصابيح التوهجية نذكر منها باختصار وبموجب المواصفات القياسية الدولية IEC أو المواصفات البريطانية BS مع رموزها ضمن الجدول (2-3) .

جدول (2-3) أنواع قواعد المصابيح التوهجية .

الرمز	التسمية	قاعدة المصباح	Description
B15d	SBC	قاعدة بايونت * مسمارية صغيرة	Small bayonet cap
B22d	BC	قاعدة بايونيت مسمارية اعتيادية	Bayonet cap
B22d-3	3pin-BC	قاعدة من البايونيت بثلاث مسامير	Small Edison screw
E14	SES	قاعدة لولب اديسون صغير	Edison screw
E27	ES	لولب اديسون اعتيادي	Edison screw
E40	GES	لولب اديسون كبير (غولياث)	Goliath Edison screw


\*البايونيت هو نوع من العوازل .

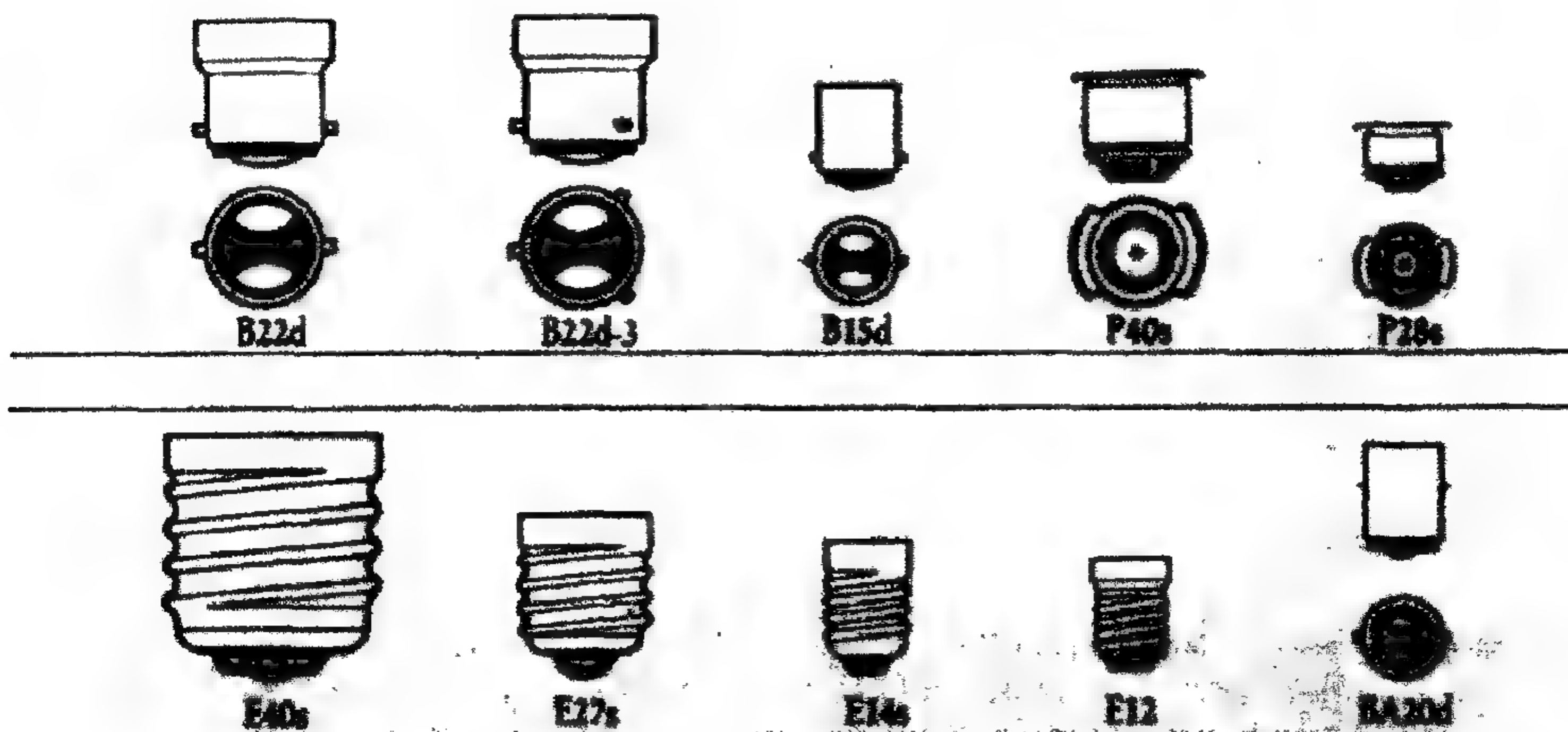ويبين الشكل (2-3) بعض القواعد المستخدمة في المصابيح التوهجية .



الشكل (2-3) بعض القواعد المستخدمة في المصابيح التوهجية.

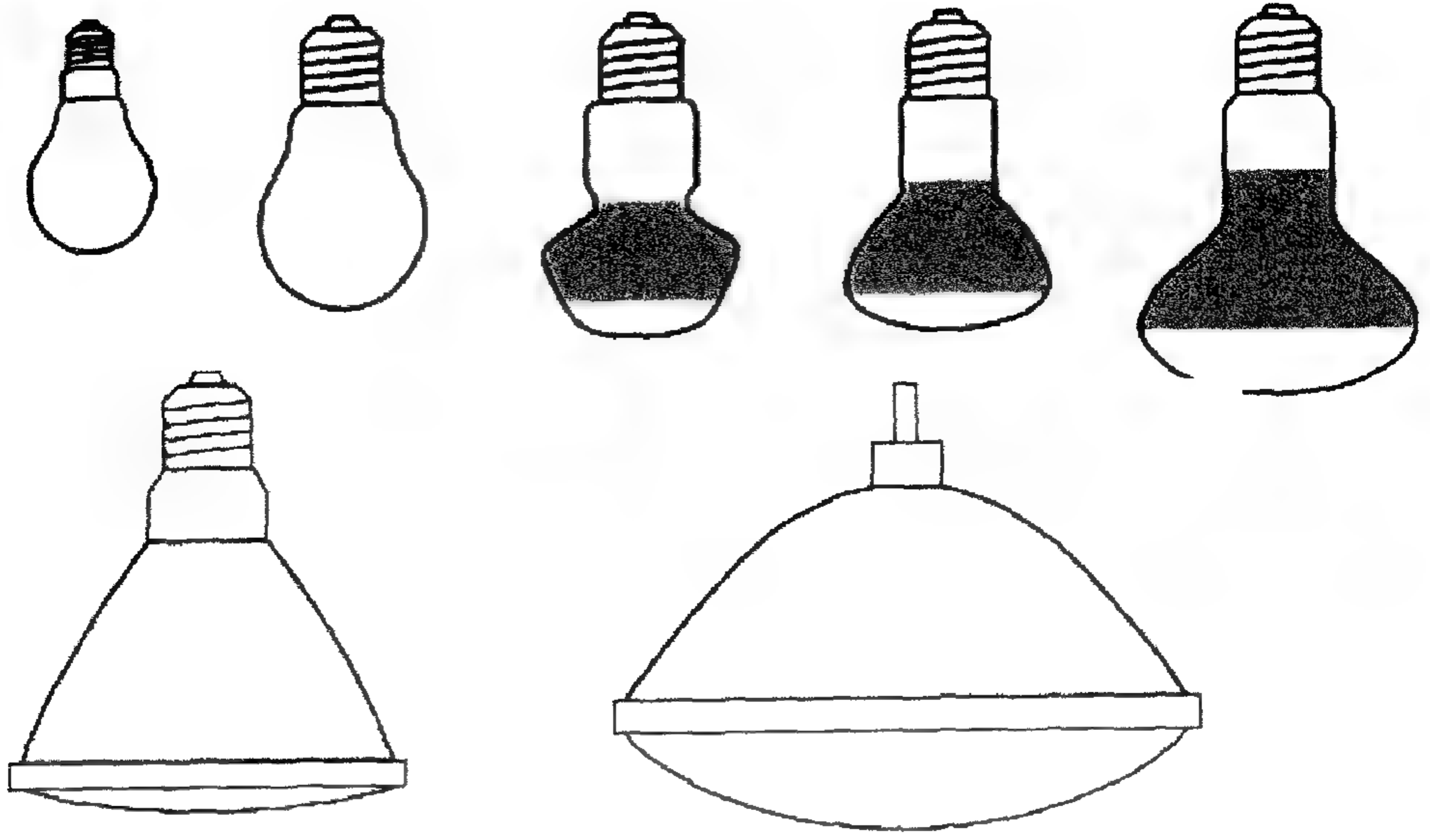كما يبين الشكل (3-3) التالي نماذج من مصابيح الخدمة العامة للإنارة.



الشكل (3-3) نماذج من مصابيح الخدمة العامة.

#### ب- المصابيح الهالوجينية :

وهي جيل متطور من المصابيح التوهجية ذات فتيلة التنكستون حيث يتم إضافة عناصر هالوجينية داخل زجاجة (بصيلة) المصباح لتحيط بفتيلة التنكستون فعندما تنبعث ذرات التنكستون نتيجة التسخين بمرور التيار الكهربائي تحدث عملية تفاعل كيميائي بين التنكستون المتحرر والهالوجين المضاف مما يؤدي إلى إعادة التنكستون المتحرر مرة أخرى للفتيلة. ويمتاز هذا المصباح بصغر حجمه وشدة اضاءة عالية وعمر تشغيلي طويل يصل إلى 3000 ساعة أي ثلاثة اضعاف مصابيح الخدمة الاعتيادية (GLS).

#### 2-2-3 مصابيح التفريغ الغازي Gas Discharge Lamps

تعرف مصابيح التفريغ بكونها مصادر ضوئية مريحة ذات انبعاث ضوئي عالي وشدة اضاءة كبيرة ويعتمد نجاح إستخدامها في الإنارة الداخلية و الخارجية على عوامل عديدة منها تصميم تركيب الإنارة و شكله الديكوري ومكان تثبيته ...الخ. وتكون مصابيح التفريغ على عدة انواع هي :

1- مصابيح بخار الزئبق ذات الضغط العالي High Pressure Mercury Vapor Lamps

2 - مصابيح الهاليدات الفلزية Metal Halide Lamps

3 مصابيح بخار الصوديوم ذات الضغط المنخفض.

Low Pressure Sodium Vapor Lamps.

4 مصابيح بخار الصوديوم ذات الضغط العالي High Pressure Sodium Vapor Lamps .


5 مصابيح غاز الكزنون Xenon Lamps .

تعمل مصابيح التفريغ عموماً بفولتية المصدر الإعتيادية 230 أو 240 فولت باستخدام معدات سيطرة خاصة Control gears . وبسبب خواص التفريغ الكهربائي للغازات المستخدمة في المصابيح ينصح بعدم تشغيل المصباح لفترات طويلة و يفضل إطفاءه كل 24 ساعة لضمان عمر تشغيلي أطول للمصباح ؛ كما أن هذه المصابيح تكون حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة وخاصة مصابيح بخار الصوديوم ، إذ أنها لا تعمل في درجات دون (30) درجة مئوية تحت الصفر . وعندما يتم إيصال المصباح بالمصدر فإن التيار الكهربائي سوف يبدأ بالسريان خلال غاز البدء (وعادة يستخدم غاز الأركون للمصابيح الزئبقية وغاز النيون لمصابيح الصوديوم ) في صمام الشرارة وتعمل حينئذ الحرارة المتولدة عن التيار على تحويل الزئبق أو الصوديوم أو الهاليدات المملوء بها الصمام إلى بخار تحت ضغط معين إلى أن تتحقق شروط التشغيل . وتأخذ هذه العملية بعض الوقت يتراوح بين دقيقة واحدة وإثنا عشرة دقيقة اعتماداً على قدرة ونوع المصباح . ويسمى هذا الوقت الابتدائي بزمن بدء التشغيل Run-up time .
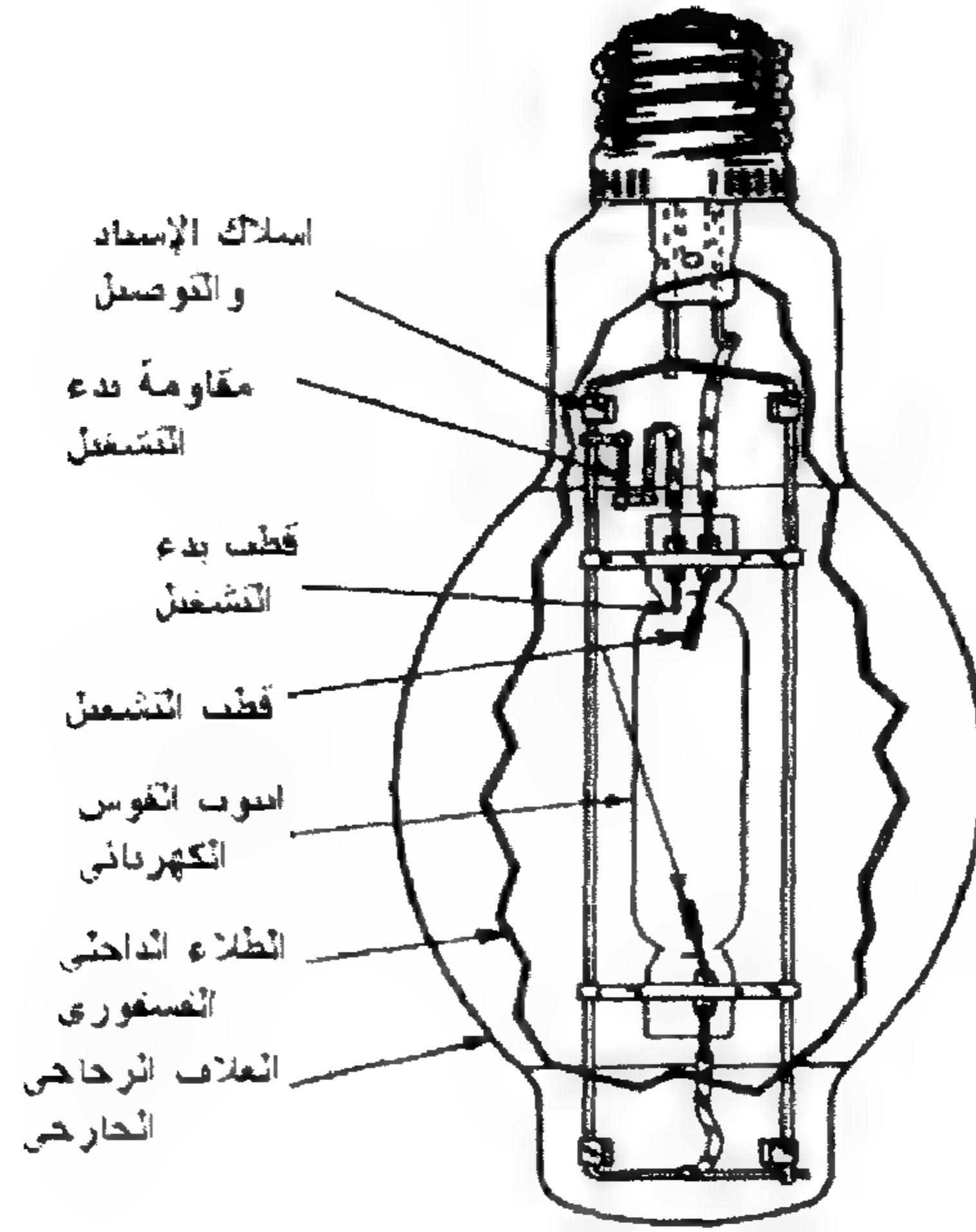
#### (1) المصابيح الزئبقية Mercury Vapor Lamps

تستخدم المصابيح الزئبقية في الوقت الحاضر للإنارة الداخلية للأبنية التجارية كالأسواق الصغيرة والأسواق الكبيرة والدكاكين وصالات العرض وغيرها. وتستخدم هذه المصابيح غاز الأركون لغرض البدء لكون أن الزئبق الإعتيادي يكون ضغطه منخفضاً في درجات الحرارة الإعتيادية للغرفة. فعندما تمد الدائرة الكهربائية الخاصة بالإنارة بالطاقة فإن فولتية البدء تسلط عبر الفجوة مابين القطب الرئيسي للمصباح وقطب البدء وهذا يؤدي إلى نشوء شرارة غاز الأركون التي تجعل الزئبق يتبخر. إن عملية إحماء المصباح تتراوح بين 5 الى 7 دقائق معتمدة على درجة الحرارة المحيطة. وفي العموم يتكون المصباح الزئبقي من حاويتين زجاجيتين تعمل الحاوية الداخلية الأولى على حفظ الشرارة واحتوائها، أما الخارجية فتعمل على عزل حاوية الشرارة من العوامل المحيطة التي قد تغير من خواص الشرارة نتيجة الظروف الطبيعية الخارجية ومنها تغير درجة الحرارة المحيطة بالمصباح. وتملأ الحاوية الخارجية عادة بغاز خامل غير فعال .و يبعث الزئبق طيفاً ضوئياً ذي لون أزرق مخضر بكفاءة ضوئية Efficacy تتراوح بين 30 الى 65 لومن / واط ، أي أن مصابيح الزئبق أعلى كفاءة من المصابيح التوهجية إلا أنها تكون أقل من الكفاءة الضوئية للمصابيح المتفلورة (الفلورسنت). ومن الناحية الاقتصادية يفضل المصباح الزئبقي على غيره لطول عمره التشغيلي حيث يصل الى 24000 ساعة . إلا أن هذا المصباح له مساوئ عديدة منها أنه يفقد 50 % من قدرة خرجه خلال عمره التشغيلي وكذلك تكون صيانته غير سهلة وعملية إبداله صعبة ، ويبين الشكل (3-4) مصباحاً زئبقياً للأغراض العامة.






الشكل (4-3) نموذج لمصباح زينبي 400 واط للأغراض العامة .
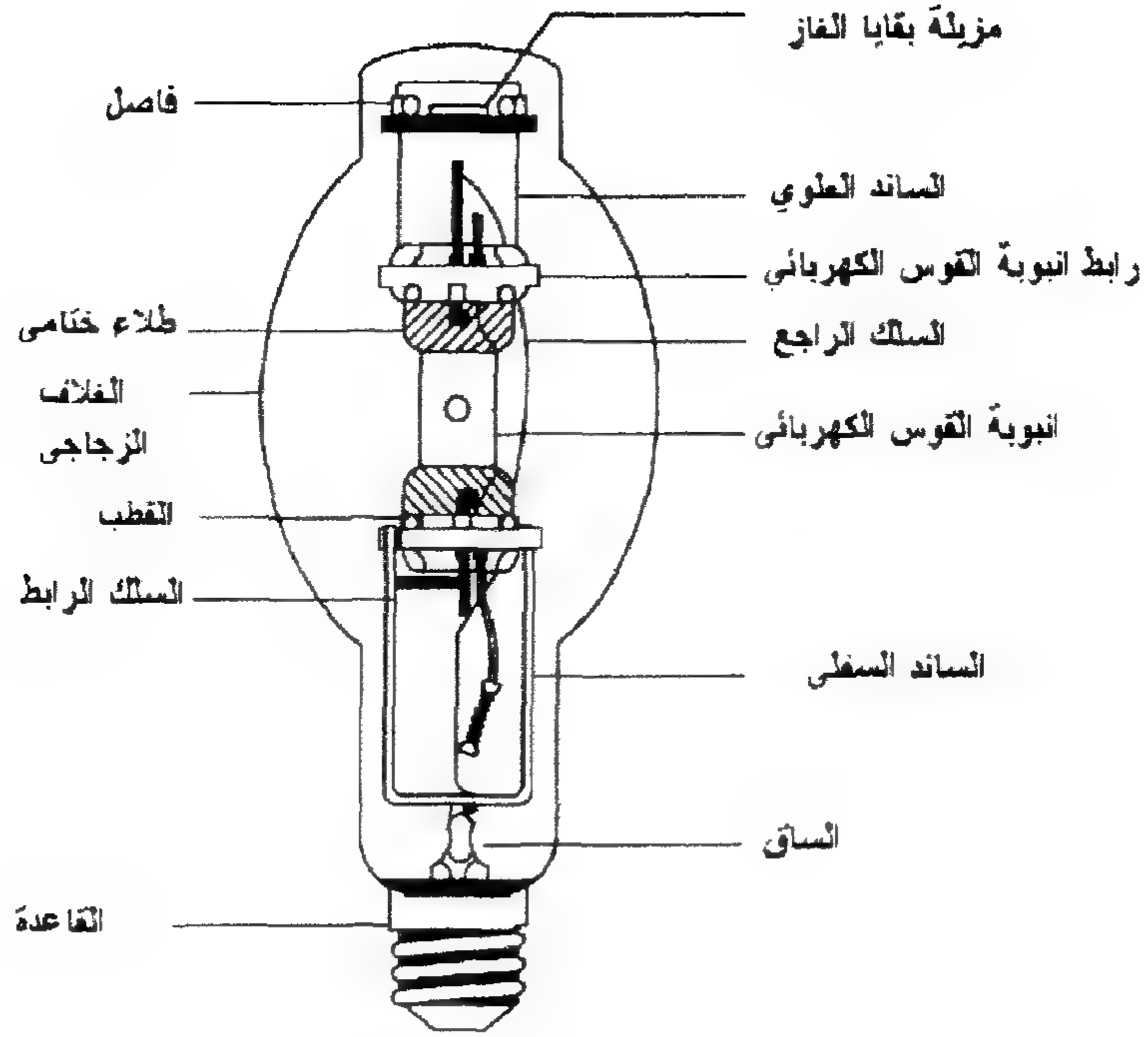
## (2) مصابيح الهاليدات الفلزية Metal Halide Lamps


ظهرت مصابيح الهاليدات الفلزية كنتيجة الأبحاث المستمرة لتطوير المصابيح الزئبقية وذلك بعملية تطوير مشابهة نوعاً ما لتلك التي أستخدم فيها الهالوجين في المصابيح التوهجية ذات قتيلة التنكستون . وتكمن هذه العملية بإستخدام عناصر لها درجة حرارة غليان عالية جداً مثل الهاليدات وتحويلها إلى بخار وبذلك تعطي هذه المصابيح ضعف شدة إضاءة المصباح الزئبقي نفسه وتكون أصغر حجماً إلا انها قد تمتلك شكل المصباح الزئبقي نفسه كما مبين في الشكل (3-5) . وعائلة الهاليدات كما نعرفها من دراستنا للكيمياء تتكون من عنصر اليود وعنصر البروم والفلور والكلور أي أنها العناصر المنتجة للأملاح ، أما العناصر المستخدمة على النطاق التجاري في المصباح الهاليدي فهي فلزات اليود والبروم. وتتملأ المصابيح الهاليدية بأحد عناصر عائلة الهاليدات مثل اليود الفلزي إضافة إلى عنصر الزئبق فعندما يصل بخار اليود (الهاليد) إلى درجة حرارة عالية يتحلل البخار إلى الهالوجين والفلز حيث تنشأ حالة الإشعاع في الفلز ويعطي طيفه الضوئي الخاص به . وعندما يتحرك الهالوجين والفلز قرب جدار زجاجة الحاوية الباردة نوعاً ما بواسطة الإنتشار والحمل الحراري فإن الفلز والهالوجين سوف يتحدان مرة أخرى وتتكرر هذه العملية دورياً باستمرار . وبسبب صغر حجم هذه المصابيح وإعطائها لونا أفضل من المصابيح الزئبقية فقد تم استخدامها في جميع أنواع الإنارة الداخلية والخارجية تقريباً لكونها تعطي ضوء بلون أبيض عالي الكفاءة كما أن عمرها التشغيلي طويل حيث يصل إلى 15000 ساعة .



الشكل (3-5) تركيبة المصباح الهاليدى القياسي .
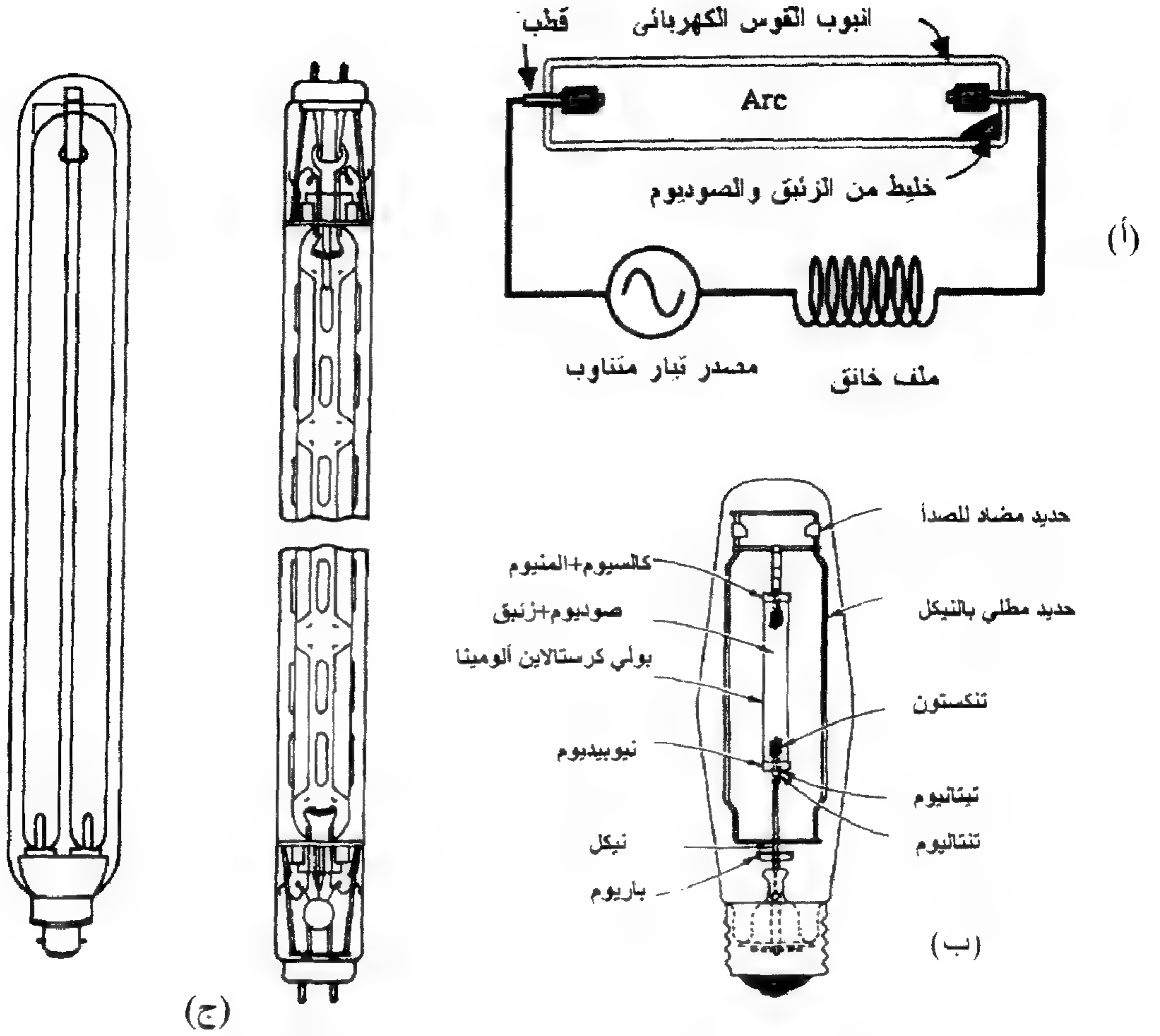
### (3) مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض (LPS)

في كلا النوعين من مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض والعالي فإن مصدر الضوء ينتج بواسطة مرور التيار الكهربائي خلال بخار الصوديوم . وفي المصابيح ذات الضغط المنخفض يستخدم النيون كغاز بدء ويعطي هذا الغاز في بداية التشغيل وهجاً أحمر اللون وعندما تتولد الحرارة داخل المصباح يبدأ فلز الصوديوم بالتبخر وينتج عنه انبعاث ضوئي أصفر اللون ذا طول موجي 589 ملمتر وهذا الانبعاث يكون قريباً من الحساسية القصوى للعين البشرية ؛ لذلك يعطي شدة إضاءة كبيرة بقدرة كهربائية صغيرة ، أي أن الكفاءة الضوئية لهذه المصابيح تكون عالية . وإذا ما تمت مقارنتها بالمصابيح الزئبقية فإن ضغط بخار الصوديوم يكون أقل بكثير من ضغط بخار الزئبق ، لذا فإن الفولتية المستخدمة للتهيج تكون أوطأ في مصابيح الصوديوم علاوة على أن الكفاءة الضوئية لمصباح الصوديوم عالية وتكون أكثر من 150 لومن/ واط . لذا يعتبر هذا المصباح إقتصادياً ويستخدم في الأماكن التي يكون فيها لون الضوء غير مهم مثل إنارة الشوارع والساحات العامة ومدارج الطائرات وقلما يتم استخدامه داخل الأبنية لفقاعة اللون الأصفر الذي يبعثه. وهناك ميزة واضحة لمصباح الصوديوم هو أنه لا يتأثر بدء تشغيله بدرجة الحرارة المحيطة كما هو الحال في المصباح الزئبقي ؛ ويبين الشكل (3-6) مكونات وأشكال هذا المصباح المعد للأغراض العامة .



الشكل (3-6) مصابيح الصوديوم (أ) دائرة التشغيل ، (ب) تركيبة المصباح ، (ج) أنواع أخرى من مصابيح الصوديوم.

#### (4) مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي (HPS)

وتستخدم هذه المصابيح في إنارة الطرق والشوارع العامة ويستعمل غاز الكزنون xenon كغاز بدء تشغيل بدلا من النيون كما هو الحال في المصابيح ذات الضغط المنخفض ؛ وتمتاز عنها بأنها تكون أصغر حجماً وبالكفاءة الضوئية نفسها وتعطي طيفاً ضوئياً أوسع بأطوال موجية تتراوح بين 400 إلى 800 ملم حيث تبعث ضوءاً مريحاً للعين البشرية وهو اللون الذهبي المائل للأبيض (Golden white) لذا فإنه يمكن إستخدامها لإنارة الأبنية والمنشآت والمتاجر وغيرها ولكن بصورة محدودة وتتوفر في الأسواق بقدرات تتراوح بين 75 الى 1000 واط . ومما تجدر الإشارة إليه هو أن مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي (HPS) تكون كفاءتها الضوئية خمسة أمثال كفاءة المصابيح التوهجية ومرة ونصف بقدر كفاءة المصابيح الزئبقية بالقدرة نفسها وضعف كفاءة المصابيح الفلورية ومرة ونصف بقدر كفاءة




المصباح الهاليدى علماً أن الكفاءة الضوئية المسماة (efficacy) تستخدم للمصباح في علم الإنارة ، وتحسب باللومن لكل واط (Efficacy = lm/watt) . وبصورة عامة يكون معدل العمر التشغيلي لمصابيح الصوديوم بنوعيهما (LPS) و (HPS) حوالي 6000 ساعة .

### 3-2-3 المصابيح الفلورية (فلورسنت) Fluorescent Lamps

تعطي المصابيح الفلورية (الفلورسنت) من ثلاثة إلى خمسة أضعاف كفاءة إضاءة مقارنة بالمصابيح التوهجية للأغراض العامة . كما أنها تقارن بأفضلية مع مصابيح التفريغ التي مر ذكرها سلفاً . إن الكفاءة الضوئية لمصابيح الفلورسنت تتغير مع طول المصباح وكذلك مع الطبقة الفسفورية التي يغطي بها الجدار الزجاجي الداخلي للمصباح نفسه .

ويؤثر التصميم الهندسي لأبعاد المصباح وكذلك ظروف التشغيل على الكفاءة الضوئية التي من خلالها تحول الطاقة الكهربائية إلى إشعاع مرئي . مثال على ذلك ، عند زيادة القطر للمصباح تزداد الكفاءة الضوئية وكذلك تزداد بازدياد طول المصباح فكلما ازداد طول المصباح إزدادت الكفاءة .

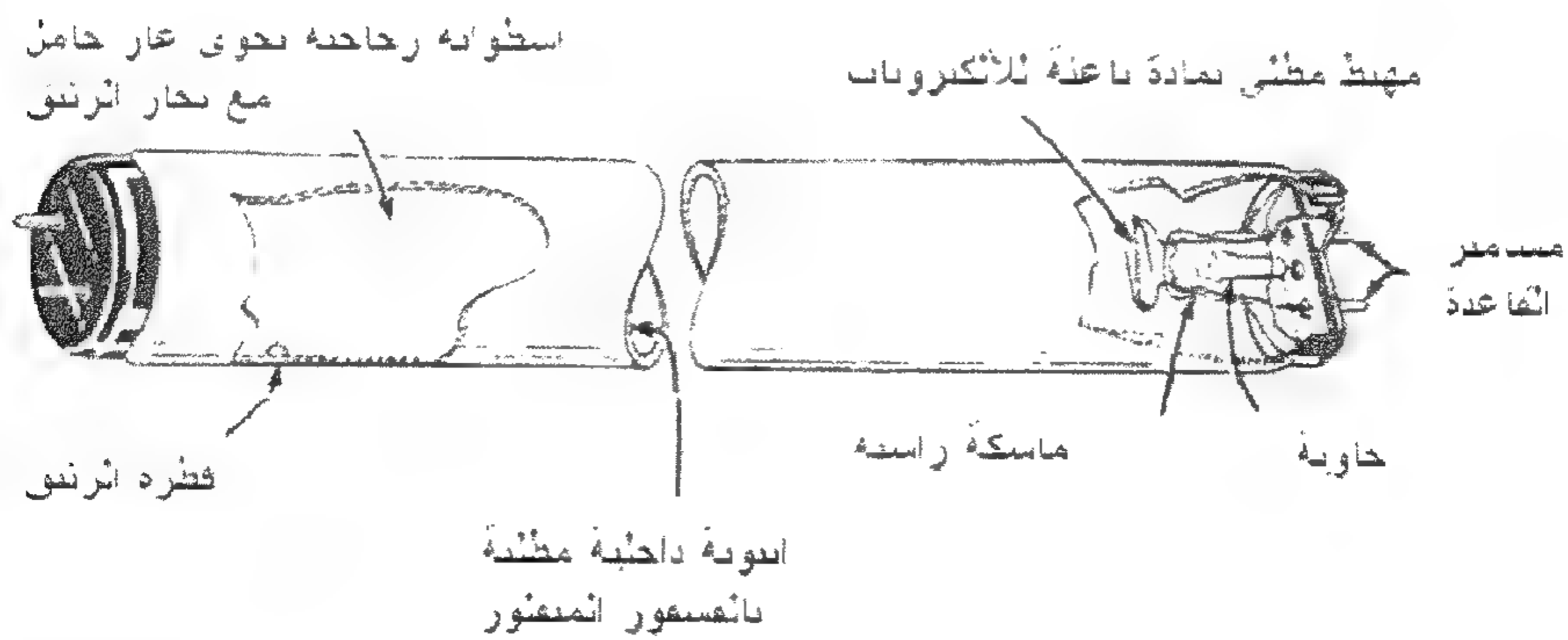ويستخدم مصباح الفلورسنت مصدر تفريغ كهربائي الذي ينتج الضوء باستمرار بواسطة مسحوق الفلورسنت الذي يجري تحفيزه بواسطة الطاقة فوق البنفسجية المتولدة عن طريق شرارة الزئبق . حيث توضع قطرة صغيرة من الزئبق داخل المصباح لهذا الغرض كما موضحة بالشكل (3-7). وفي المصابيح الحديثة يستخدم مسحوق يحتوي على الزئبق تطلى به الزجاجية من الداخل للغرض نفسه.




الشكل (3-7) تركيبة المصباح الفلوري (الفلورسنت)

على هذا الأساس فإن المصباح الفلوري لا يمكنه الإشتغال بفولتية المصدر 230 فولت مباشرة لأن التفريغ الشراري لا يمكن حدوثه في هذه الفولتية . عليه يجب أن يشتغل على التوالي مع ملف موازن-خائق Ballast يعمل على تحديد التيار ويعطي في الوقت نفسه فولتية البدء والتشغيل للمصباح التي قد تصل الى 720 فولت في بعض أنواع المصابيح .

وتحدث عملية بدء التشغيل لمصباح الفلورسنت على مرحلتين إثنين ، فحالما تظهر فولتية كافية بين القطب والأرض يحدث التأين في الغاز (الزئبق زائدا غاز خامل) داخل المصباح . بعد ذلك يجب تهيئة فولتية كافية عبر المصباح لكي يمتد التأين خلال المصباح وتحدث الشرارة . هناك ثلاثة انواع من ملفات التوازن مستخدمة حالياً وهي ملفات البدء اللحظي وملفات التسخين الأولي وملفات البدء السريع . كذلك توجد معدات إلكترونية لأغراض البدء في المصابيح الحديثة Electronic ballasts . وفي العموم ، في حالة ملفات البدء السريع يتم تسليط فولتية مقدارها 400-1000 فولت عبر المصباح تعمل على قذف الإلكترونات بظاهرة الانبعاث المجالي Field emission وتقوم الإلكترونات المنبعثة بتأيين الغاز مسببة حدوث شرارة التفريغ .


يعد مصباح الفلورسنت من أكثر المصابيح المستخدمة في الوقت الحاضر حيث ثبتت كفاءته وجدارته ونجاح استعماله لأغراض الإنارة الخارجية والداخلية للإبنية والمنشآت ويتوفر بأطوال مختلفة تبدأ من 150 ملم وتصل الى 2400 ملم بإقطار 16 أو 26 أو 38 ملمتر حيث بدأ إنتاج هذه الأنواع من المصابيح في بداية الأربعينات من القرن الماضي . وتم تطويره وتصغيره إلى أن ظهرت الأنواع المدمجة CFL (Compact Fluorescent Lamps) التي تسمى بالمصابيح الإقتصادية أو الموفرة للطاقة الذي شائع إستخدامها في الوقت الحاضر . ويبين الشكل ( 3 - 8 ) نماذج صورية لمصابيح الفلورية.

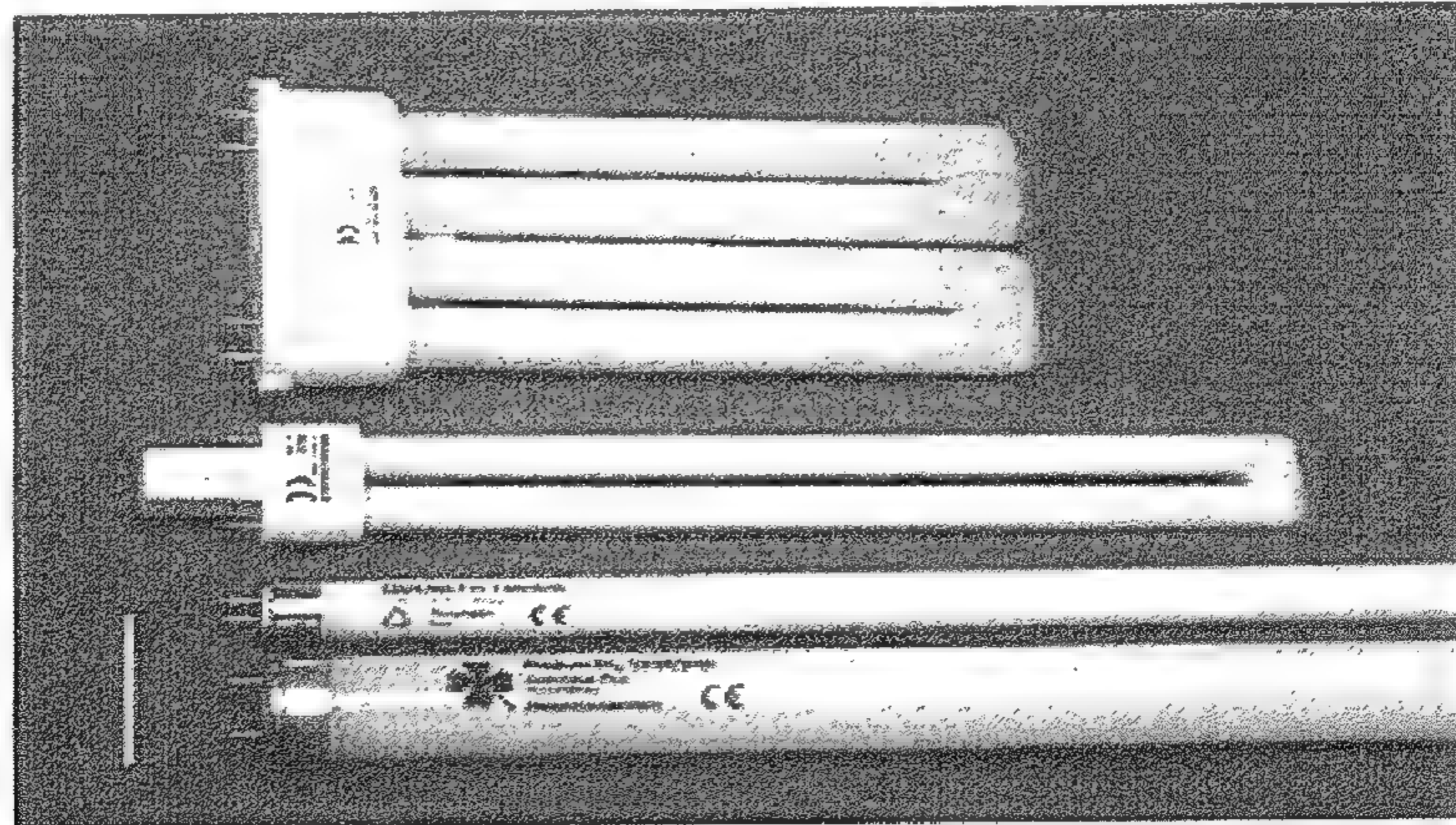

الشكل (3-8) أنواع المصباح الفلوري (الفلورسنت).

إن الأنواع المعتمدة والشائعة تحمل الرمز T أو TL بالنسبة لمصابيح الفلورسنت الاعتيادية. أما المصابيح المدمجة فتحمل الرمز TC ويصل العمر التشغيلي لمصابيح الفلورسنت قدرة 40 واط , 65 واط, 80 واط , 125 واط , بين 5000 ساعة إلى 7500 ساعة حسب الأنواع والمناشئ الصناعية . وهذا العمر محسوب على أساس ثمانية عمليات غلق وفتح خلال 24 ساعة . وكلما زادت عمليات

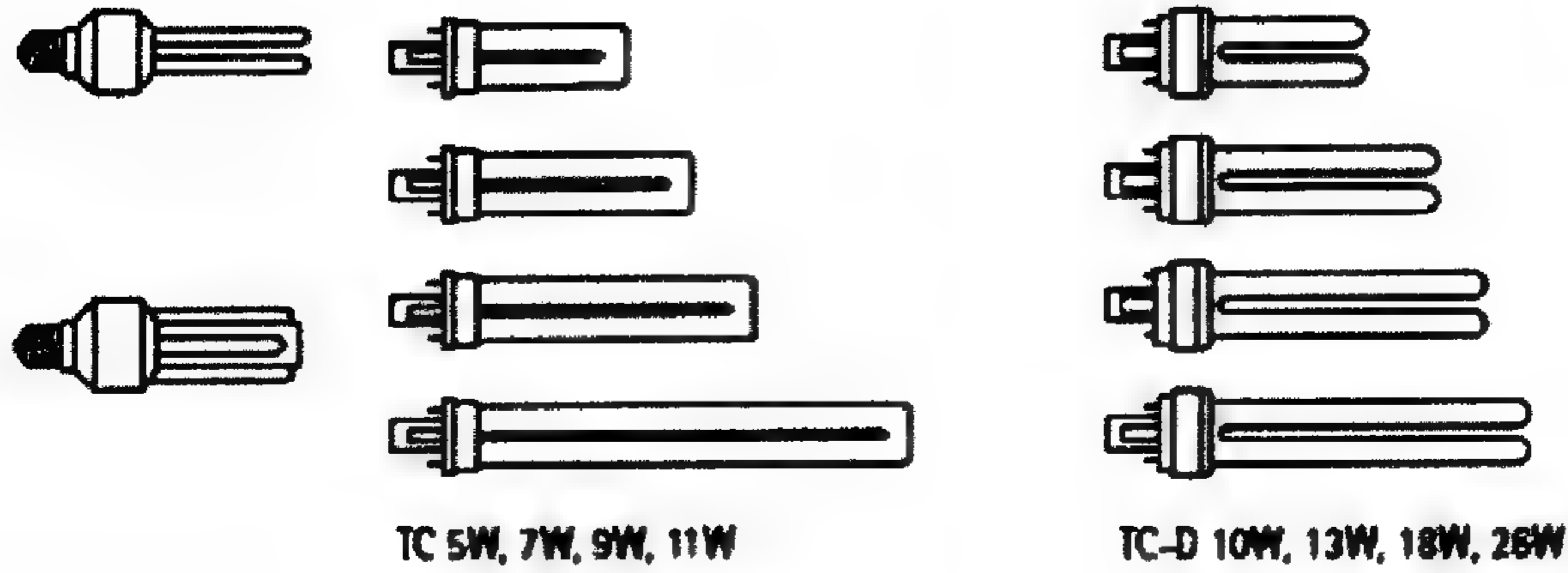الغلق والفتح في اليوم كلما قصر العمر التشغيلي للمصباح ، ويوضح الشكل (3-9) نماذج مختلفة للمصابيح الفلورية المدمجة CFL.



الشكل (3-9) أنواع المصباح الفلوري المدمج CFL (الفلورسنت موفر الطاقة) .

### 4-2-3 مصابيح الكزنيون Xenon Lamps

إستناداً إلى تسميتها فإن مصابيح الكزنيون تملأ بغاز الكزنيون الذي يمتاز بأيونات الموجبة الثقيلة ذات الانتقالية البطيئة . وتستخدم هذه المصابيح لقدرات عالية حوالي 2 كيلو واط وخاصة في مكائن (آلات) العرض السينمائية والبروجكترات الخارجية وقد تصل قدرات هذه المصابيح الى 10 أو 25 كيلو واط أو أكثر في أجهزة محاكاة الطاقة الشمسية والأفران الكهربائية وكثير من الأبحاث العلمية . أما المصابيح الصغيرة ذات القدرة الضوئية العالية فتستخدم في كثير من التطبيقات الضوئية لإنارة المحلات والمتاجر وغيرها، وقد تم استخدام مصابيح عالية القدرة (65 كيلو واط ) لإنارة ساحات الألعاب الأولمبية.

وتصنع مصابيح الكزنيون الصغيرة والمتوسطة القدرة بقدرات (150 و 250 و 500 و 1000 و 1500 و 2000 و 2500 واط) ، وتصنع المصابيح ذات القدرات المتوسطة بقدرات ( 5 كيلو واط , 10 كيلو واط ، 20 كيلو واط و 30 كيلو واط ) وهي متوفرة تجارياً ؛ أما المصابيح الكبيرة ذات القدرات العالية فأنها قد تصل إلى 300 كيلو واط . ويتراوح مقدار الكفاءة الضوئية للمصابيح ذات القدرة الصغيرة بين 18 و 30 لومن / واط .


وبالرغم من كون هذه المصابيح تصنع بقدرات عالية إلا أن هناك مساوئ تحد من إستخداماتها تكمن بارتفاع كلفتها وضخامة أجهزة التشغيل الملحقة بها وكبر حجمها . لذلك فهي محصورة الإستخدام في ستوديوهات الكاميرات وإنارة المساحات الكبيرة جداً ولا تستخدم في إنارة الأبنية إلا في أماكن خاصة.


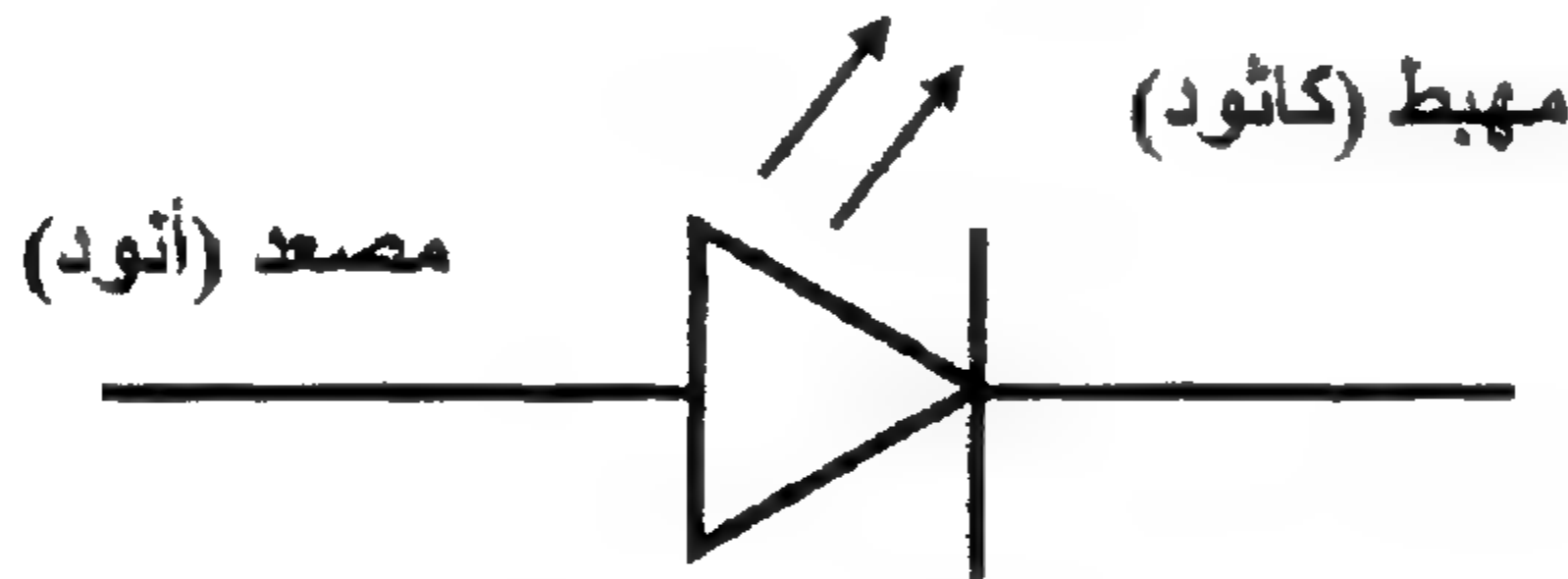
### 3- 2- 5 مصابيح الثنائي الباعث للضوء LED

الثنائي الباعث للضوء - LED ( Light-Emitting Diode ) ويسمى أيضا الثنائي الضوئي هو مصدر ضوئي مصنوع من مواد شبه موصلة Semiconductors تبعث الضوء حينما يمر خلالها تيار كهربائي . بدء استخدام هذا النوع من الثنائيات سنة 1962 كمصابيح إشارة صغيرة في الدوائر الإلكترونية . في البدء كان الثنائي يبعث ضوءا واحدا أحمر اللون ضعيفا، لكن مع الوقت أمكن تطويره ليولد جميع الألوان في الحزمة الضوئية المرئية إضافة الى الأمواج فوق البنفسجية وتحت الحمراء .

يتكون الثنائي الباعث للضوء الذي رمزه مبين في الشكل (3-10) من مصعد ( أنود ) و مهبط (كاثود) فعند اتصال فولتية موجبة على طرف الأنود وسالبة على الكاثود ينحاز الثنائي انحيازاً موجبا ويمر خلاله تيار كهربائي يثير الذرات في شبه الموصل فتكتسب إلكتروناتها مستوى عال من الطاقة فتصبح قادرة على الإقتران بالفجوات الموجودة في شبه الموصل محررة بذلك طاقة بصيغة فوتونات ، أي شعاع ضوء ذو تردد محدد وبالتالي له طول موجة ولون محددين. وباختيار مادة الثنائي يمكن الحصول على لون الضوء الصادر المطلوب وهذا يتعلق باختيار المادة المناسبة .



الشكل (3-10) رمز الثنائي الضوئي .


وتستخدم المصابيح المصنوعة من الثنائي الضوئي في الوقت الحاضر في إنارة المطارات ومصابيح السيارات والإنارة العامة وكثيرا ما يُستعمل في اللوحات الكبيرة المنيرة والإنارة الغامرة الخارجية للأبنية والنصب التذكارية وغيرها. ولمصباح الثنائي الضوئي ميزات كثيرة يتفوق بها عن الوسائل المعتادة للإضاءة. فاستهلاكه للقدرة الكهربائية قليل جدا ، وعمره طويل ، ويتحمل الصدمات . ويبين الجدول 3-3 مقارنة لإستهلاك الطاقة بين مصابيح توهجية ومصابيح LED ومصابيح فلورية موفرة للطاقة CFL تعطي شدة استنارة متساوية .

يتضح من الجدول 3-3 أن المصباح LED يوفر 90 % من الطاقة مقارنة مع المصباح التوهجي و 60% مقارنة بالمصباح الفلوري المدمج .


وبين الشكل (3-11) أنواع تجارية شائعة الاستخدام من مصابيح LED .

الجنول (3-3) مقارنة بين مصباح الثنائي الضوئي مع مصابيح أخرى .

مصباح LED	مصباح فلوري مدمج موفر للطاقة CFL	مصباح توهجي Incandescent
1 واط	-----	20 واط
3 واط	5 واط	40 واط
5 واط	12 واط	60 واط
7 واط	24 واط	100 واط
9 واط	30 واط	150 واط
12 واط	40 واط	250 واط

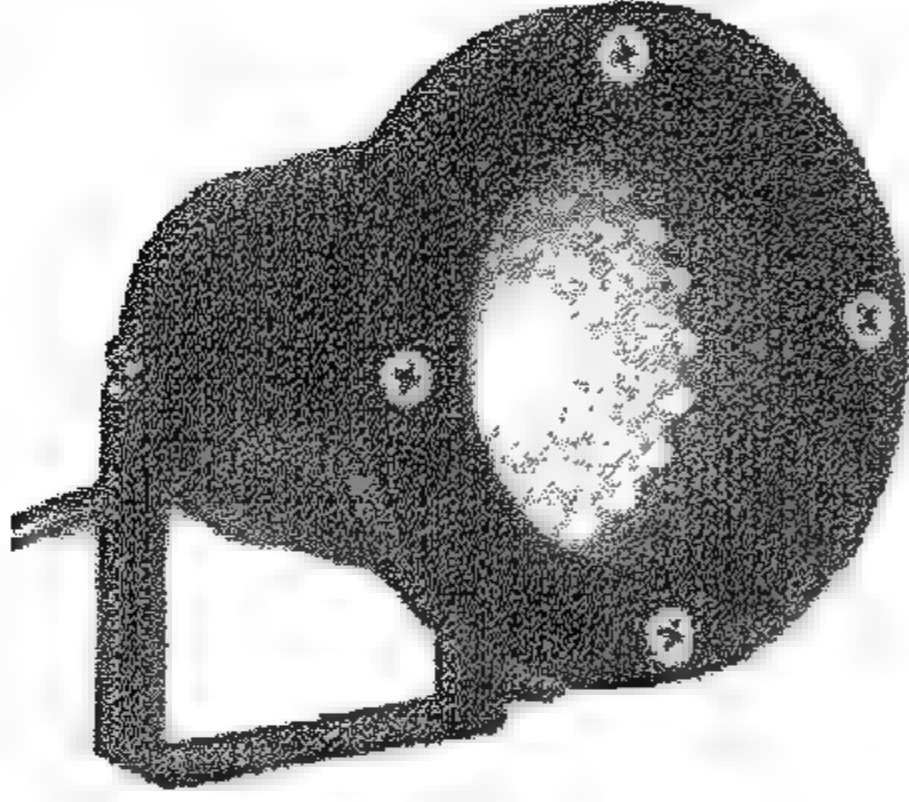

4 واط

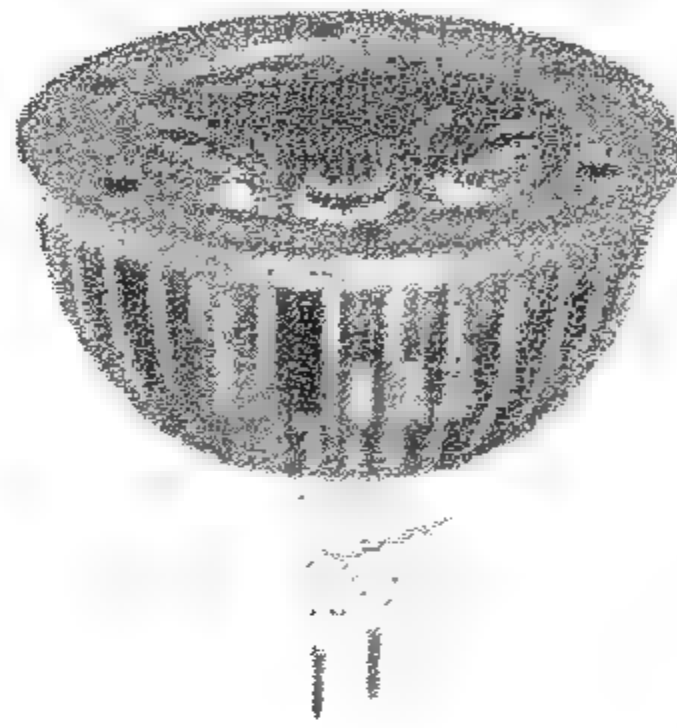


4 واط




6 واط




3 واط

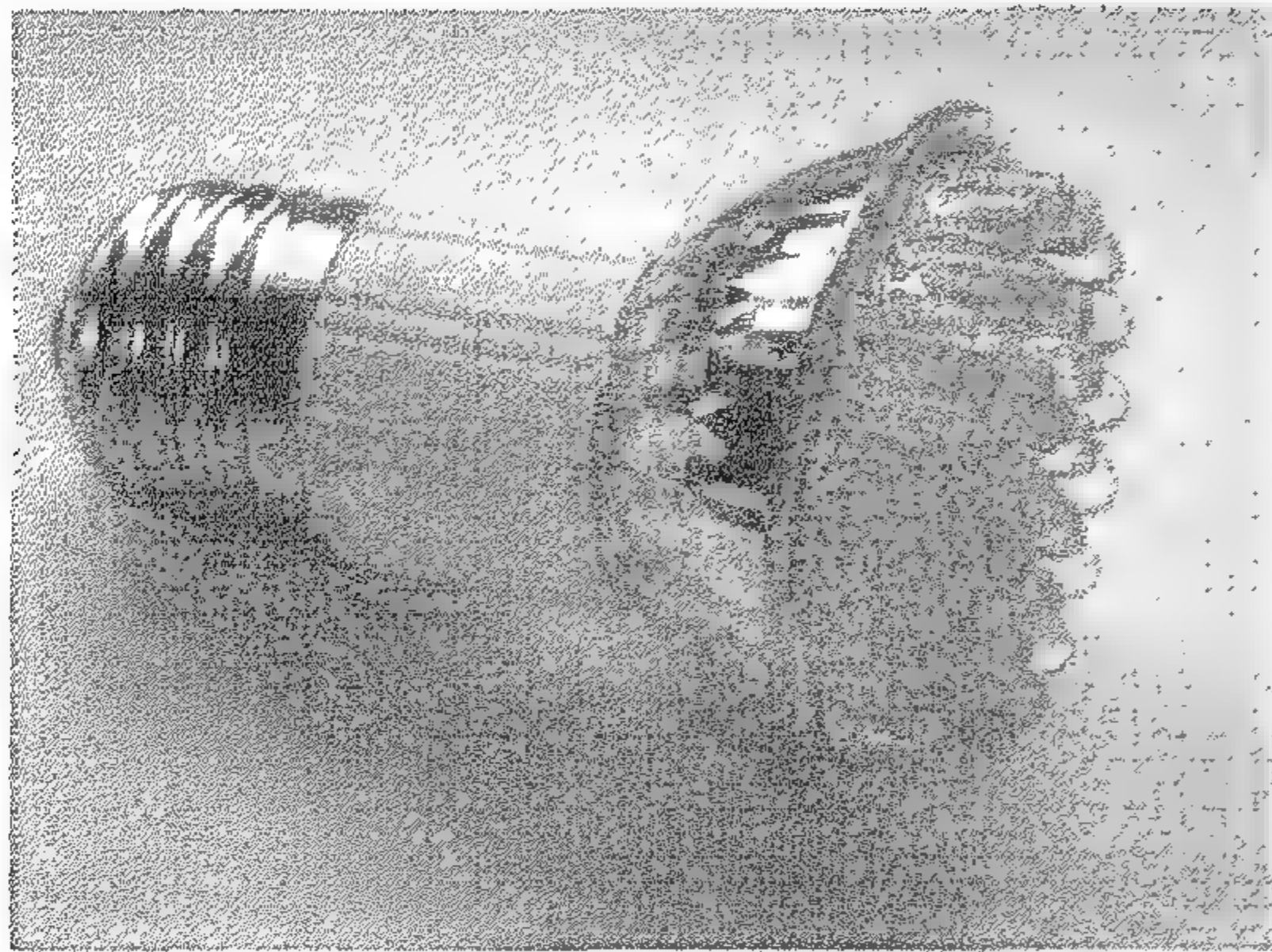


8 واط

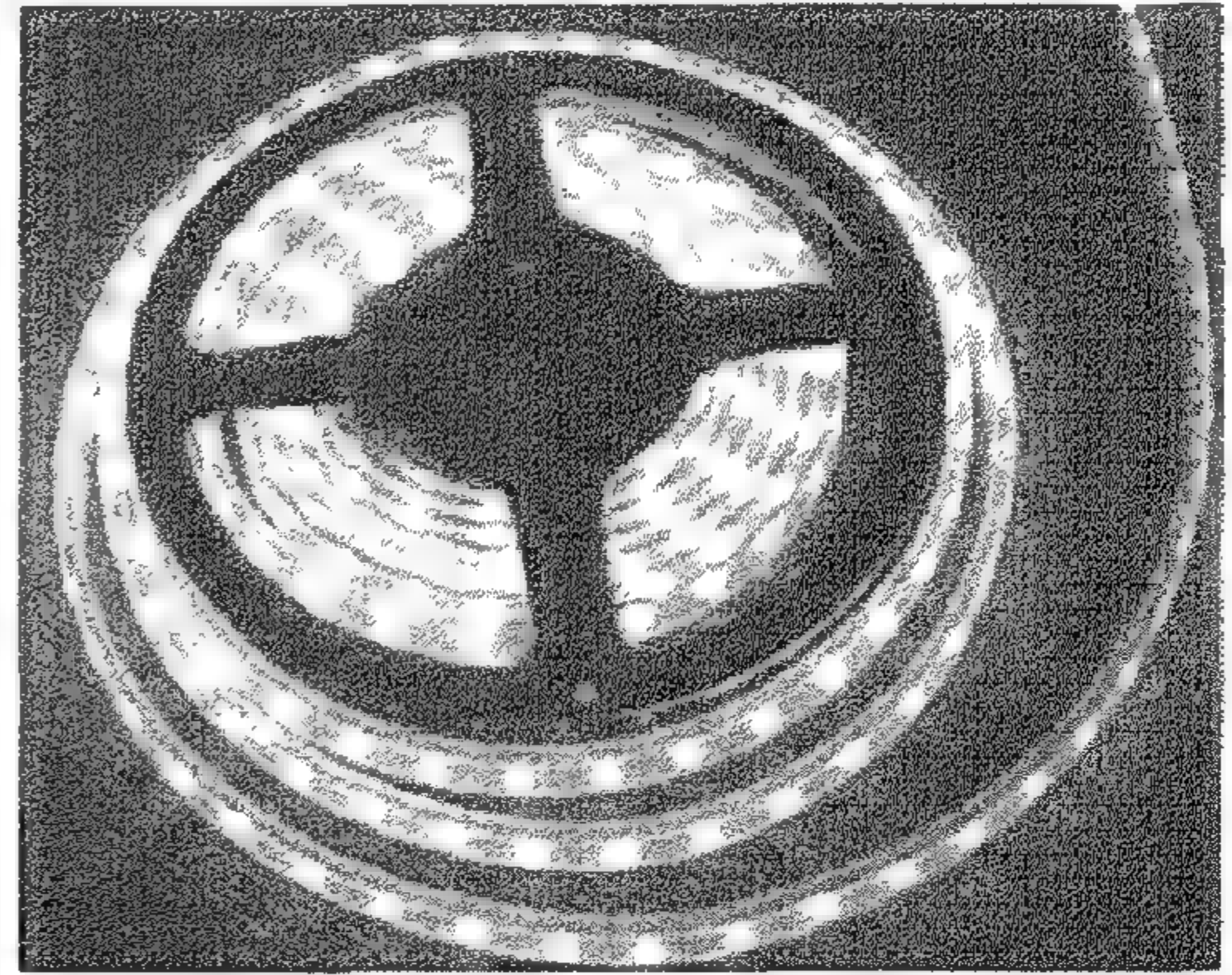

نوع مرن

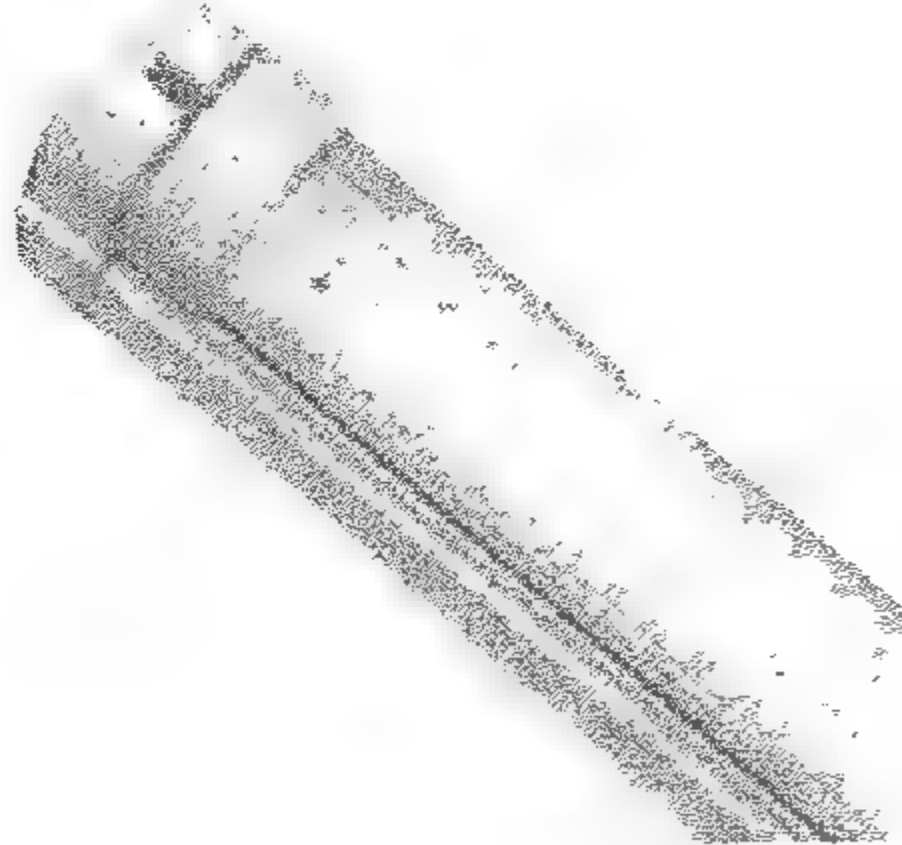

10 واط فلورسنت نوع T8 (750 لومن)

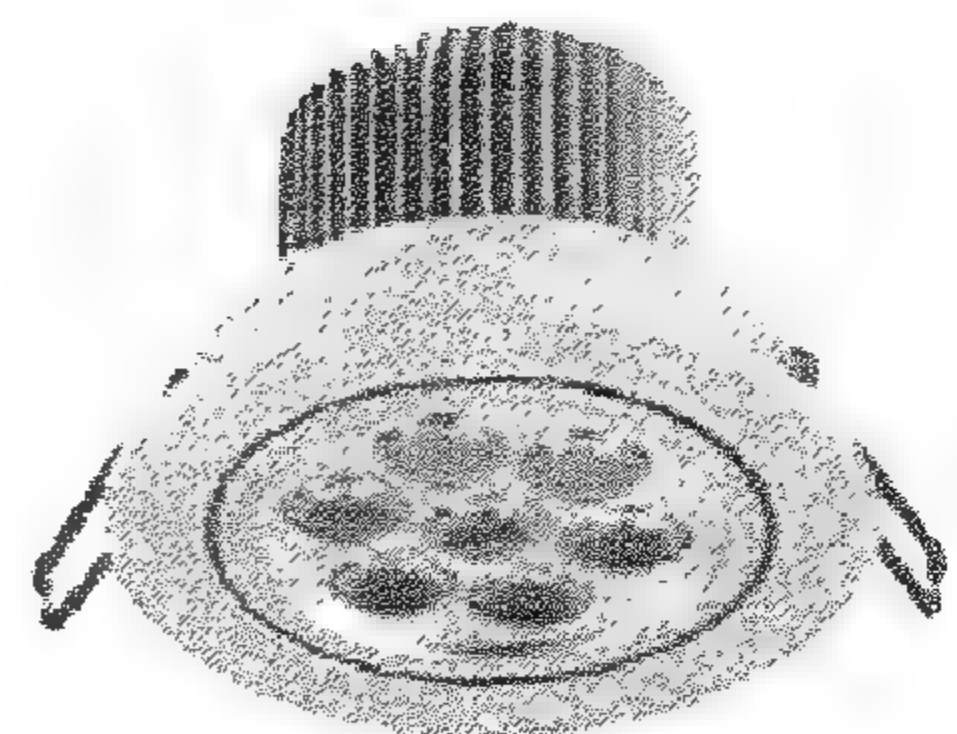


7 واط

الشكل ( 11-23 ) نماذج من أنواع شائعة لمصابيح الثنائي الضوئي .


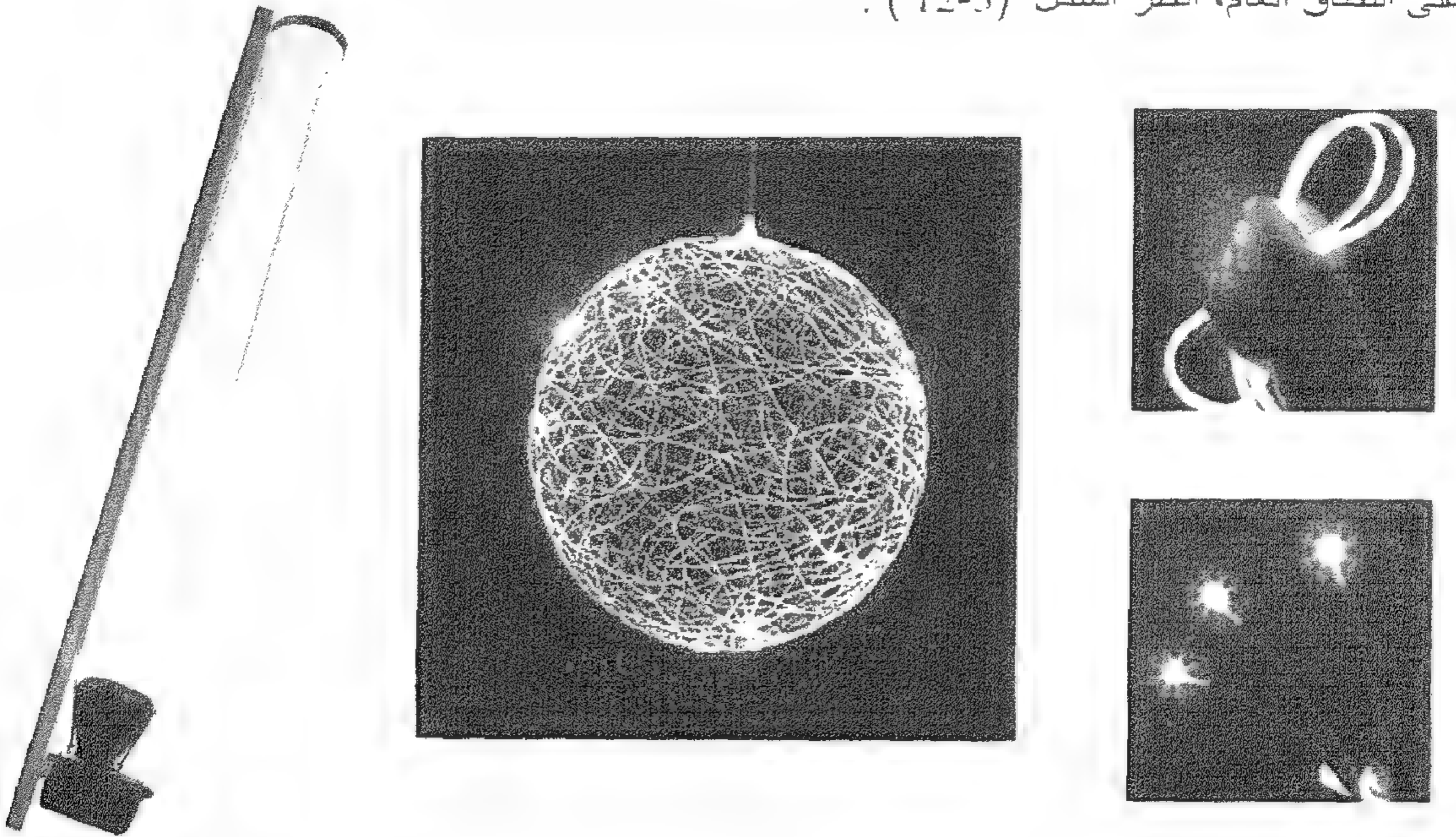
### 3-2-6 مصابيح الألياف الضوئية



بدأ التوجه في العالم لإستخدام الألياف الضوئية منذ اكتشاف الليزر سنة 1958 وفي العقدین الأخيرین من القرن الماضي إزداد إستخدام هذه الألياف الحاملة للضوء والمصنوعة عموماً من مادة السليكا الخالصة الرخيصة الثمن . كذلك بدأ في مطلع الثمانينات إنتاج ألياف ضوئية من البلاستيك الشفاف جداً الذي يدعى بالبولستيرين الذي يعمل بدرجات حرارة عالية (80-100) درجة مئوية . وتتنقل حزم الألياف الضوئية الضوء بداخلها مكونة مايشبه المصباح يستخدم لإنارة أماكن معينة خاصة تلك التي تتطلب درجة وهج قليلة جداً وتكون مريحة لعين الإنسان . هذه المصابيح وتراكيبها الإنارية متوفرة في الأسواق العالمية في الوقت الحاضر، وقد دخلت الوطن العربي مؤخراً بأشكال ديكورية فقط وليست على النطاق العام، أنظر الشكل (3-12) .



الشكل ( 3-12 ) نماذج من مصابيح الألياف الضوئية .


تتألف المنظومات الضوئية لمصابيح الألياف الضوئية من جزئين رئيسيين هما : 1- مصدر الضوء، 2 - الكيبل الضوئي . يكون مصدر الضوء عبارة عن بروجكتور حاوي على مصباح هاليدني Metal Halide Light Sources بقوة 150 – 250 واط (حسب الحاجة) ، حيث يمتاز هذا المصباح بقابليته على اعطاء ضوء قوي وفائق وقد يعطي أكثر من لون ويمكن التحكم بشدة الضوء المنبعث منه بواسطة مخففات الضوء Dimmers . وقد تستخدم مصادر للضوء حاوية على مصباح تنكستون هالوجيني Tungsten Halogen ( 50 – 75 ) واط بفولتية منخفضة جداً ويبين الشكل ( 3-13 ) نوعين من مصادر الضوء المستخدمة في الوقت الحاضر.



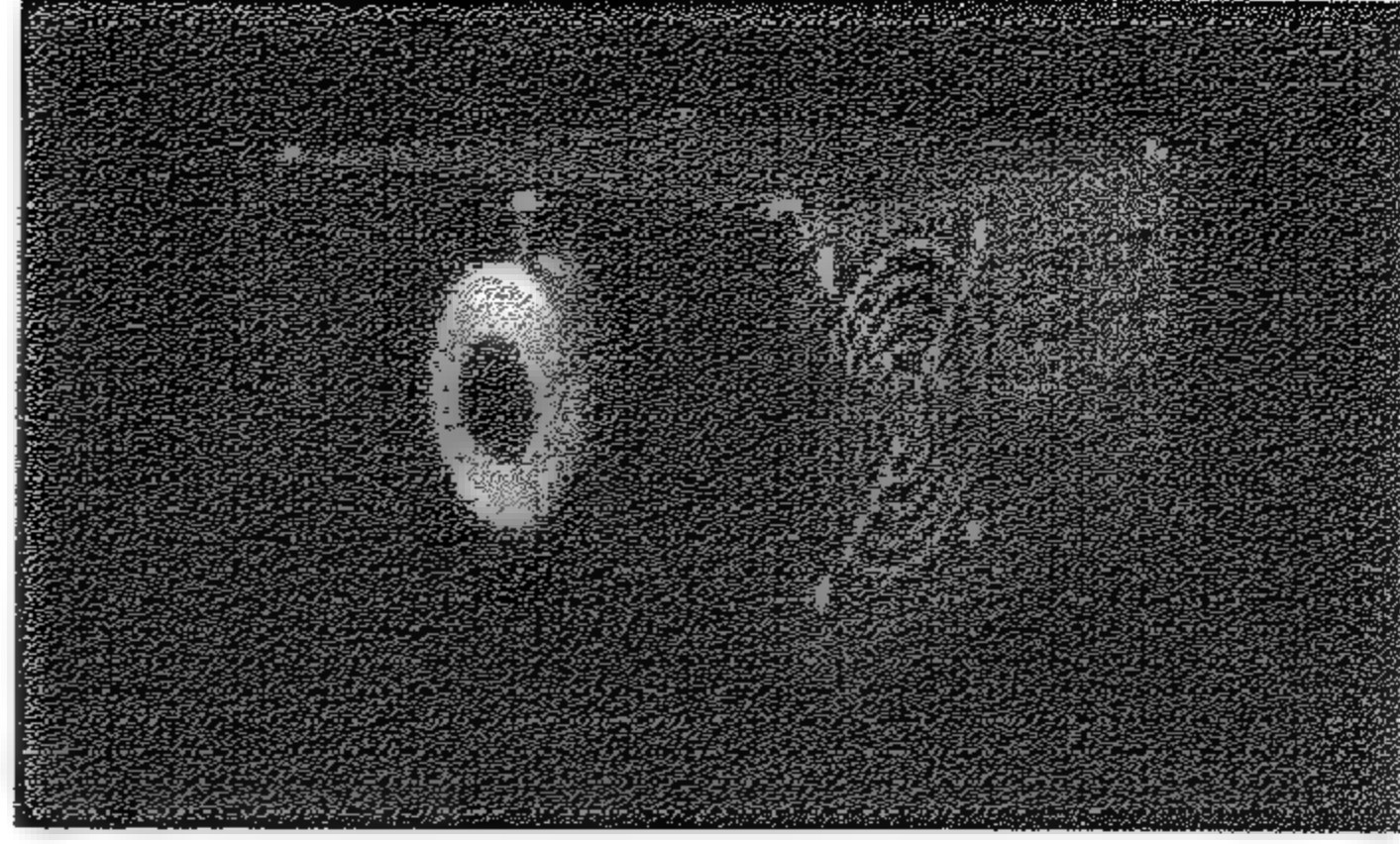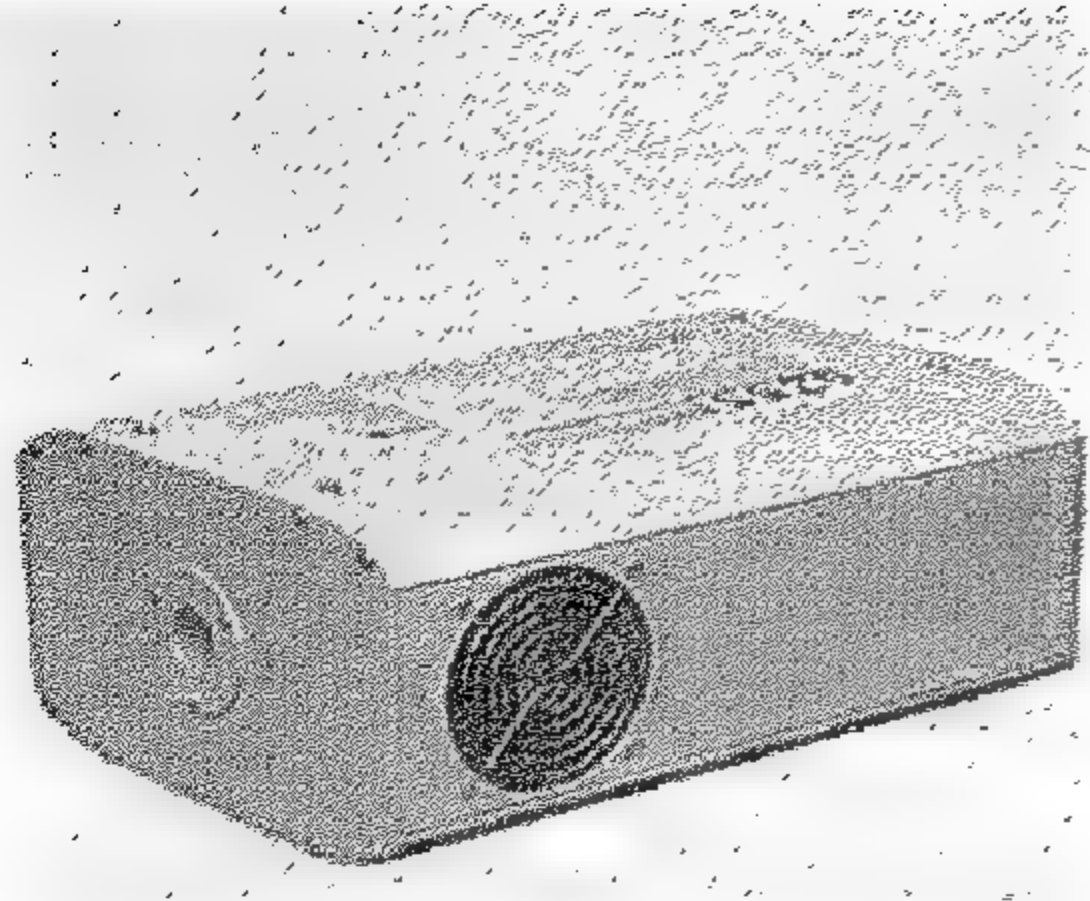

الشكل ( 3-13 ) مصادر ضوئية خاصة بمصابيح الألياف الضوئية.

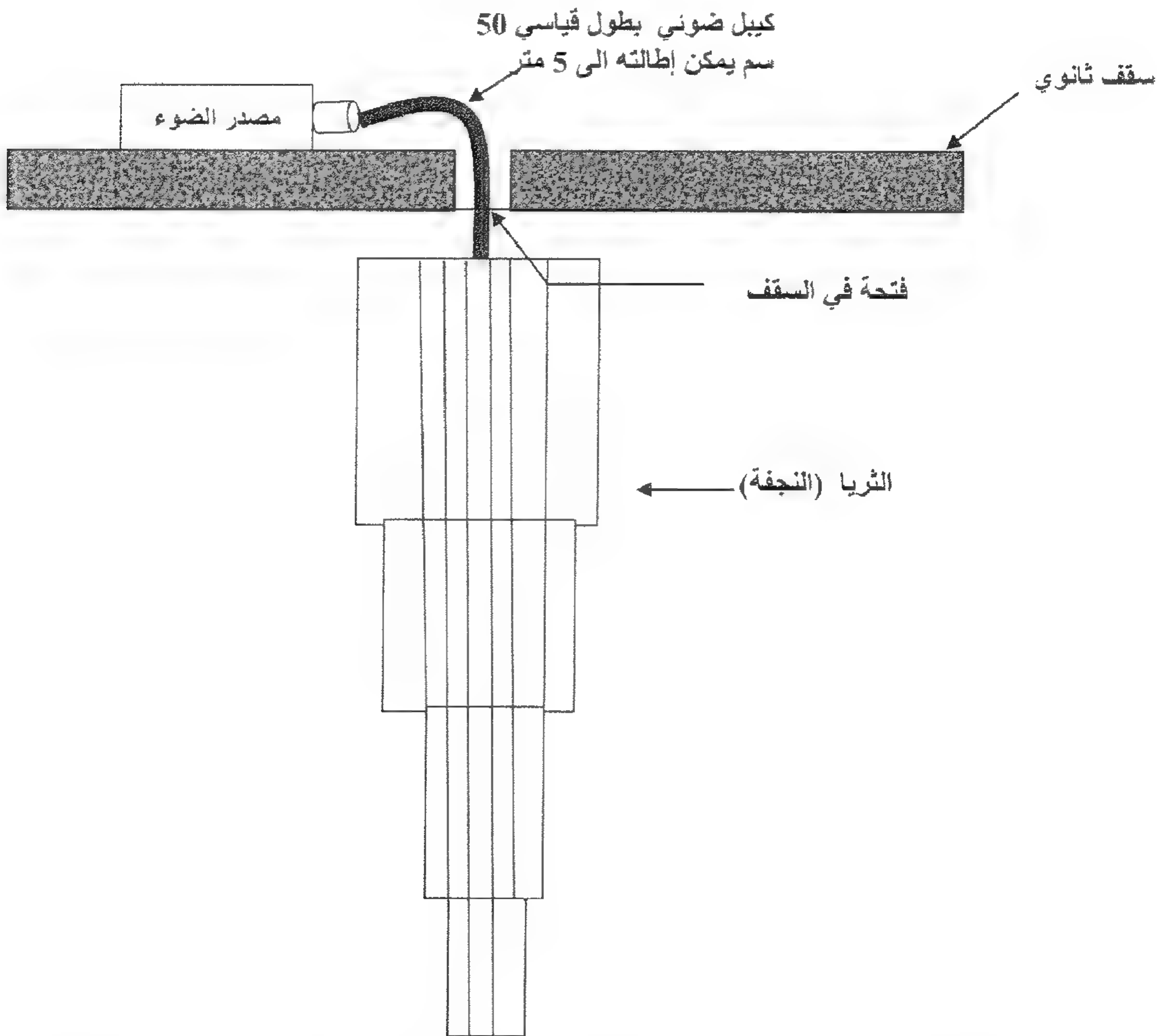يتم تركيب مصدر الضوء في مكان مخفي لا يرى من قبل الناظر (كان يوضع فوق السقف الثانوي مثلاً) ويتم نقل الضوء الى تركيب الإنارة عن طريق كابل الألياف الضوئية الذي يصنع عادة بطول قياسي 50 سنتيمتر ، لاحظ الشكل (3-14) الذي يوضح ثريا كبيرة من الألياف الضوئية تتغذى من



الشكل (3-14) طريقة توصيل مصدر الضوء مع مصباح الألياف الضوئية (الثرىا).

مصدر ضوئي مخفي . كما يمكن وضع مصدر الضوء في مكان بعيد عن الثريا قد يصل الى خمسة أمتار .

تجدر الإشارة الى ان مصابيح الألياف الضوئية انتشرت في دول الخليج العربي لأغراض الإنارة الداخلية Interior Lightings وخاصة في دور العبادة والأبنية العامة ، ويبين الشكل (3-15) استخدام مصابيح الألياف الضوئية في الإنارة الداخلية لأحد المساجد في دولة الإمارات العربية والذي حاز على الجائزة الأولى في تصاميم الإنارة الداخلية العالمية سنة 2007 .



الشكل (3-15) إنارة داخلية لأحد المساجد باستخدام مصابيح الألياف الضوئية.

### 3-3 تصاميم الإنارة

تعد تصاميم الإنارة من التصاميم الأساسية الداخلة في كل بناية أو مشروع ويجب أن تتميز هذه التصاميم بإعطائها الإنارة المناسبة والكافية بطريقة بحيث تفي بالغرض المصممة لإجله في أي مكان من شدة إضاءة ، وتوزيع مناسب وسهولة في التصميم ، وقلة في التكاليف الإقتصادية ، وراحة لعيون الأشخاص الذين يستخدمون البناية . ويمكن تقسيم تصاميم الإنارة بصورة عامة إلى :-

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. الإنارة الداخلية                        | Interior Lighting   |
| 2. الإنارة الجمالية                        | Decorative Lighting |
| 3. الإنارة الخارجية                        | Outdoor Lighting    |
| 4. إنارة الطوارئ (الإضطرابية من المولدات ) | Emergency Lighting  |
| 5. إنارة الأمان (السلامة)                  | Safety Lighting     |



## الإدارة الداخلية

تدخل في عملية تصميم الإدارة الداخلية عدة عوامل مهمة وأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند البدء بتصميم إدارة مبنى أو مشروع ، من هذه العوامل مثلاً معرفة الأمور الآتية :-

- الهدف من المشروع .
- طبيعة استخداماته .
- الشكل المعماري العام.
- الأشخاص الذين يستخدمون المبنى .
- هل المبنى لإغراض دائمية أو وقتية .
- الناحية الاقتصادية ( حسب التخصيصات المالية للمشروع ) .

إن عملية تصميم الإدارة لأي مشروع أو بناية تتطلب معرفة مسبقة للعوامل أعلاه ودراستها بصورة شاملة وفي ضوء هذه الدراسة يتم اختيار طريقة التصميم وأنواع تراكيب الإدارة الملائمة للإستخدام حيث أن طبيعة إستخدام البناية لها أهمية كبيرة في اختيار هذه التراكيب. وكما سيرد لاحقاً ، فإن تراكيب الإدارة المستخدمة مثلاً للأبنية المكتبية تختلف في تصميمها ونوعيتها عن تلك المستخدمة في أبنية الورش الميكانيكية و الصناعية أو تلك التي تستخدم في المخازن ، كذلك فإن لطبيعة العمل في البناية أهمية في اختيار التركيب الملائم ، إذ أن هناك بعض الأبنية أو الورش التي تتعامل بالغازات القابلة للإشتعال أو المتفجرة فيتم في مثل هذه الحالات استخدام أنواع من تراكيب الإدارة تعرف بتراكيب ضد الانفجار Explosion – proof التي تصمم بطريقة بحيث لا يؤدي اشتغالها إلى حدوث شرارة تسبب انفجاراً. وفي بعض المنشآت التي يكون محيطها العام حاوياً على بخار الماء أو رطباً أو تتعرض التراكيب إلى الرش بالماء أو الرذاذ ، يتم اختيار أنواع من التراكيب تكون محمية ضد الرطوبة أو الماء الساقط عليها وتدعى بالتراكيب المطرية Water – Proof . وهكذا فإن لكل مكان ولكل طبيعة عمل توجد أنواع من التراكيب الملائمة إليها والتي تتعلق أيضاً بظروف ذلك المكان مثل درجات الحرارة المحيطة ، حالة النظافة ، فتره العمل ، مدى توفر ضوء النهار الطبيعي ( من الشمس ) في البناية وإمكانية استغلاله.....الخ.

كما أن لشكل البناية العام وطابعها المعماري لهما تأثير كبير في اختيار التصميم والتركيب المناسب حيث أن بعض الأبنية لها أشكال ديكورية يتطلب أن تكون تراكيب الإدارة جزءاً من هذا الديكور تتناسق مع مظهرها إضافة إلى إعطائها شدة الإضاءة المطلوبة ، ويؤخذ بعين الاعتبار عند التصميم أهمية الأشخاص الذين سيشغلون البناية وطبيعة وظائفهم ومناصبهم الإدارية . ويراعى في اختيار التراكيب كذلك معرفة هل أن البناية هي لإغراض دائمية أو وقتية ، كان تكون بناءً جاهزاً مثلاً أو



مسقفاً ، فإن التراكيب المستخدمة في هذه الحالة يجب أن لا تكون مكلفة مقارنة بالتراكيب التي تستخدم للإبنية الدائمة . وفي معظم الأحيان فإن التصميم كثيراً ما تأخذ بعين الاعتبار التخصيصات المالية للمشروع أو المبنى ، لذا يجب أن يكون التصميم اقتصادياً إذا كانت التخصيصات المالية قليلة .

### 3-1-3 تراكيب (وحدات) الإنارة ونظم الإنارة

تنتج الشركات العالمية لصناعة تراكيب الإنارة Luminaires أنواعاً مختلفة وكثيرة جداً من الصعب حصرها إلا أنها متوفرة في العموم في أدلة (كتلوكات) تلك الشركات و مواقعها على الشبكة الدولية (الإنترنت) . ومن أهم تلك الشركات على سبيل المثال شركة فيليبس الهولندية وشركة ثورن البريطانية وشركة رجليكس و شركة سيمنس الألمانية وشركة أكزين الإيطالية وهبل الأمريكية وغيرها ، وتؤمن هذه الشركات تراكيب إنارة للأغراض العامة للأبنية أو التراكيب الخاصة بالمنشآت الصناعية أو التراكيب الخارجية للأبنية والشوارع والساحات العامة وغيرها.

تتكون تراكيب الإنارة بصورة عامة من أجزاء مختلفة حسب أنواعها وأجزاء هذه التراكيب مصممة لتوزيع الإنارة أو لحماية المصباح ، وهناك تراكيب ذات مواصفات معينة تستخدم في بعض المناطق الخاصة ، وتحتوي هذه التراكيب على أجزاء لها القابلية على عكس الإضاءة أو تشتيتها حسب إستخدامها. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الاسم (Luminaire) أطلق على تركيب الإنارة بدلاً من الاسم القديم (Lighting Fitting) لغرض توحيد الاسم بين جميع الدول في المواصفات الدولية القياسية IEC .

وتقسم تراكيب الإنارة الى قسمين رئيسيين:

(1) تراكيب الإنارة الجمالية (الديكورية) Decorative Luminaires

(2) تراكيب الإنارة الوظيفية Functional Luminaires

غالباً ما تتخذ التراكيب الجمالية (الديكورية) أشكالاً مختلفة جميلة المنظر مؤلفة من قطع عديدة أو قطعة واحدة تحيط بمصدر الضوء (المصباح) تبدأ من التراكيب المعلقة أو الجدارية وتنتهي بالثريات (النجفات) الكبيرة ذات الكلف الباهضة والتي عادة ما توضع في مداخل الأبنية والفنادق المراقية والقاعات الرئيسية.

أما التراكيب الوظيفية فتستخدم حينما تكون هناك حاجة للسيطرة أو التحكم في الضوء لتحقيق متطلبات الكفاءة الضوئية العالية والوهج المنخفض Low glare حيث يعد الوهج المنبعث من المصباح من العوامل المؤثرة على العين البشرية نتيجة الانعكاسات الضوئية ويؤخذ بالإعتبار في تصميم الإنارة المريحة. وكلما كان الوهج قليلاً كلما ارتاحت العين البشرية لمصدر الضوء الإصطناعي. على هذا الأساس يمكن تقسيم تراكيب الإنارة من ناحية تشتيتها أو عكسها للضوء حسب مستوى النظر كالاتي :

نوع الإضاءة لتركيبة الإضاءة	للاعلى ( Upward )	للاسفل ( Downward )
مباشر (Direct)	صفر - 10%	90 - 100%
شبه مباشر (Semi-direct)	10 - 40%	60 - 90%
نشر عام للضوء (General diffuse)	40 - 60%	40 - 60%
شبه غير مباشر (Semi-indirect)	60 - 90%	10 - 40%
غير مباشر (Indirect)	90 - 100%	5 - 10%

ويجب أن تتوفر في تركيب الإضاءة المظهر الخارجي الجميل والمقبول للذوق العام والتصميم العملي الجيد والسهل من حيث التجميع الميكانيكي وأغراض الصيانة والتمن المعقول. ويتم تصنيع أجسام تراكيب الإضاءة من مواد متعددة أهمها الألواح المعدنية Sheet Steel والبلاستيك بأنواعه المختلفة مثل البوليستيرين Polystyrene والأكرالك Acrylic والبلاستيك المقوى بالزجاج والفينوليك Phenolic الذي يستخدم عادة في تصنيع ملحقات التركيب مثل حوامل المصابيح وقواعد المصابيح (الفيزوات) لكونه يمتلك خاصية جيدة لمقاومة اللهب عند الحريق Flame-Resistant . ووفقاً لجميع المواصفات القياسية في كل الدول والمواصفات الدولية IEC تخضع تراكيب الإضاءة عند تصنيعها لمتطلبات صناعية قياسية منها :

- (1) المتطلبات الميكانيكية Mechanical Requirements
- (2) المتطلبات الكهربائية Electrical Requirements
- (3) متطلبات الحاويات Enclosure Requirements
- (4) المتطلبات الحرارية Thermal Requirements

إلى جانب المتانة الميكانيكية للتركيب ومتطلبات الأمان الكهربائية ونوعية الحاوية فهناك متطلبات حرارية تتلخص بقابلية التركيب على التخلص من الحرارة المتولدة داخله بالحمل والتوصيل والإشعاع ويعد الصبغ أو الطلاء الأبيض الذي تطلّى معظم قواعد التراكيب به من أفضل عواكس الضوء ويمتصّ قسماً كبيراً من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية ؛ ولا يتسع المجال في هذا الكتاب للتطرق إلى نسب تبديد الحرارة لأنواع التراكيب . وينصح القارئ إلى مراجعتها في المرجع رقم 6 المذكور في نهاية الكتاب.

تقسم الإضاءة الداخلية أيضاً إلى نوعين :-

(1) الإضاءة العامة General Lighting.

(2) الإضاءة الموضعية Local lighting.

## الإضاءة العامة :General Lighting

وتمثل الإضاءة الداخلية العامة للبنائية لكل أجزاءها ومرافقها وتكون شدة الإضاءة في كل جزء منها متجانسة حسب الشدة المطلوبة لكل مكان ، وهذا النوع من الإضاءة يتطلب تقسيم أو توزيع تراكيب الإضاءة بطريقة هندسية متجانسة وليس من الضروري أن تكون لهذا النوع من الإضاءة علاقة بطريقة توزيع الأثاث أو المكنن أو المعدات المستخدمة في ذلك المكان .

## الإضاءة الموضعية : Local Lighting

الإضاءة الموضعية هي الإضاءة التي تضيئ مساحة معينة بصورة مركزة دون الأخذ بعين الاعتبار المساحات المحيطة ، كالإضاءة المركزة على المكنن وصلات عرض الرسوم والمواد الأثرية في المتاحف ... الخ . وتستخدم في هذه الحالات تراكيب الإضاءة التي تثبت بصورة قريبة من المكان المراد إضاءته ، أو في بعض الأحيان من مكان بعيد وذلك باستخدام مصابيح خاصة تدعى الأضواء المركزة النقطية Spot Lights أو الأضواء المتجهة للأسفل Down Lights . وتستخدم هذه الطريقة لتحقيق الإقتصاد في عدد التراكيب حيث لا يتطلب في بعض الأماكن أو القاعات أو الورش شدة إضاءة عالية جداً لجميع المساحة إلا في مناطق معينة . وتؤمن هذه الطريقة أيضاً توفيراً في الطاقة الكهربائية المستهلكة بشكل عام .

### 3-3-2 المصطلحات الأساسية لتكنولوجيا الإضاءة أو الإضاءة

قبل البدء في شرح طرق حساب شدة الإضاءة يجب الإلمام بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية المهمة لتكنولوجيا الإضاءة الآتية:

1 - الدفع المنير Luminous Flux : وهو كمية الضوء الكلية التي يبعثها مصدر الضوء ، ووحدته لومن Lumen ويرمز له بالحرف  $(\Phi)$  اللاتيني.

2 - الشدة المنيرية Luminous Intensity : تعرف الشدة المنيرية لمصدر ضوء نقطي في اتجاه معلوم بأنها الدفع المنير  $\Phi$  الذي يشعه مصدر الضوء النقطي في وحدة الزاوية المجسمة  $\Omega$  في ذلك الاتجاه. وتقدر الشدة المنيرية بالكانديلا (cd) ويرمز لها بالحرف (I) حيث :

$$I = \frac{\Phi}{\Omega} \quad (3-1)$$

3 - شدة الإضاءة (النسوع) Luminance: وهي مقدار الدفع المنير مقسوم على المساحة السطحية المحددة. ووحدتها اللومن/ المتر المربع أو اللوكس ( $\text{lumen/m}^2$  أو Lux) ويرمز لها بالحرف E وهي الوحدة الأساس لحساب الإضاءة في الأبنية والمنشآت ، حيث :

$$E = \frac{\Phi}{A} \quad (3-2)$$



4 - توزيع الشدة المنيرية Luminous intensity distribution : وهي منحنيات توزيع الشدة المنيرية موضحة بالقياس في دليل (كتلوك) تركيب الإنارة حول محور يرسم بزاوية قائمة مع محور المصباح المستخدم في التركيب لمصباح يبعث 1000 لومن من الدفق المنير.

5 - مخطط الأيزولوكس Iso-lux diagram : إن القيم المعطاة في مخطط الأيزولوكس هي لشدة الإضاءة الأفقية . وتحسب قيم هذه المخططات في أغلب الحالات لغرف ذات عوامل انعكاس 0.7/0.5/0.3 وتعني (0.7 للسقف و 0.5 للجدران و 0.3 للأرضية) وسنأتي على ذكر هذه العوامل لاحقاً.

تختلف شدة الإستنارة المطلوبة في أي مشروع أو بداية من مكان لآخر، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها طبيعة استخدام البناية وطبيعة العمل الجاري فيها إضافة للعوامل المحيطة مثل الإنارة الطبيعية (ضوء الشمس) كما ذكر سلفاً . وقد وضعت في دول العالم عدة مواصفات و متطلبات قياسية تحدد معدلات لشدة الإضاءة للأماكن العامة. وهذه المواصفات قد تختلف وتعتمد في تحديدها لشدة الإضاءة لمكان معين من بلد لآخر على عدة عوامل ، منها متعلقة بالطبيعة ومستوى الثقافة ومستوى الصيانة ... وغيرها ، إلا أنه يمكن اعتماد القيم المتوسطة المعطاة وفق المواصفات العالمية المتعارف عليها . و يبين الجدول (3-4) شدة الإستنارة المطلوبة لمختلف الأماكن.

### 3-3-3 حساب شدة الإستنارة

توجد طرق عديدة لحساب شدة الإستنارة ، وتعتبر الطريقة التي تدعى Photometrical Computation أو طريقة اللومن Lumen Method من الطرق المعمول بها والسائدة حيث بواسطتها يمكن حساب شدة الإستنارة المطلوبة ونوعيتها.

ويمكن التعبير عن طريقة اللومن الشائعة بالمعادلة الرياضية الآتية :

$$\Phi = \frac{E_{av} \times A}{UF \times MF} \quad (3-3)$$

حيث أن:

$\Phi$  : الدفق المنير الكلي المطلوب مقدراً باللومن.

$E_{av}$  : معدل شدة الإستنارة الساقطة على منضدة العمل (باللوكس).

$UF$  : عامل الإفادة (الانتفاع) Utilization factor

$A$  : مساحة سطح العمل Area of the working plane

$MF$  : عامل الصيانة ، ويأخذ هذا العامل بعين الاعتبار المفاقد الضوئية بسبب تراكم الغبار على التركيب و المصابيح وكذلك على سطوح الغرفة وغيرها من العوامل.

جدول رقم (3-4) معدل شدة الإستهارة للاماكن العامة و الخاصة .

شدة الإستهارة المطلوبة باللوكنس (Lux)	المكان Area	شدة الإستهارة المطلوبة باللوكنس (Lux)	المكان Area
<u>الاعمال الكيميائية</u>		<u>الفضاءات فى الابنية العامة</u>	
300	المداخل العامة لحقوقول المعامل الكيمانية	100	المداخل
150	العمليات الاوتوماتيكية (التلقائية)	150	الدرج والمصاعد
500	غرف السيطرة والمختبرات	150	المرافق الصحية
<u>المصانع الكهربائية</u>		150	المخازن
300	تصنيع الكيبلاط	<u>ورش التجميع</u>	
750	تجميع الملفات للمحركات والمولدات والمحولات الكهربائية	500	تجميع المكانن
<u>الورش الميكانيكية</u>		750	تجميع الاجهزة الاليكترونية
300	منضدة العمل للاعمال الميكانيكية العامة	1500	تجميع اجهزة القياس والاجهزة الدقيقة
500	منضدة العمل للاعمال الميكانيكية المتوسطة الدقة	300-150	المحطات الميكانيكية والكهربائية
750	منضدة العمل للاعمال الميكانيكية الدقيقة	300	<u>ورش الصباغة</u> صبغ خام
300	أعمال اللحام	750	صبغ اعتيادي
<u>service establishments</u> فضاءات الخدمة		<u>المكتب</u>	
300	المكوى (اللوندرى)	400	مكاتب عامة
500	صالونات الحلاقة	500	غرف الطابعة
750	اماكن التجميل	500	غرف الحاسبة والبرامجيات
300	غرف عرض المبيعات	750	غرفة المرسم
500	غرف صناديق الحسابات (دفع واستلام المبالغ والعملات)	600-500	غرف الاجتماعات والمؤتمرات

تابع جدول (3-4)			
الانارة المنزلية		حقول الطاقة Power Plants	
100	غرف المعيشة	150	غرف المراجل
200	غرف المطالعة (غير الدائمة)	150	غرف مضخات الزيوت
600	غرف الخياطة	100	غرف معالجة الماء
400	غرف القراءة	150	غرف اللوحات الكهربائية ( في المحطات )
200-50	غرف النوم	300	غرفة المولدات
200	المطبخ	فضاءات الخدمة service establishments	
100	الحمام	200	استعلامات الفنادق والنوادي
100	الممرات	500	المطابخ
100-50	الانرج	200	غرف الطعام
400	الورش المنزلية	300	الكافتريات

المكتبات العامة	
200	غرف المطالعة (الصحف و المجلات)
400	مناضد القراءة
600	الاستقبال
100	مخازن الكتب المغلقة
600	غرف تجليد الكتب
400	غرف مخازن الكتب المفتوحة
المستشفيات	
1500-400	غرف العمليات
10000-2000	مصباح العمليات الرئيسي
300	غرفة التخدير
300-50	غرفة الافاقه والانعاش
300-50	غرفة العناية المركزة
200-100	الممرات
200	ردهات المرضى (عام)
50	ردهات المرضى (في الليل)
300	اماكن الممرضات (عام)
30	اماكن الممرضات (في الليل)
300	غرف الاطباء



وتدخل في هذه الطريقة حساب عدة متطلبات وعوامل أخرى هي :

أ - دليل الغرفة Room Index :

ويقصد بدليل الغرفة كل ما يتعلق بالغرفة أو المساحة المراد اضاءتها من أبعاد هندسية ، أي مساحة الغرفة وإرتفاعها والإرتفاع المفيد والانعكاسات الناتجة عن جدران وسقف وأرضية الغرفة ويمكن تفصيل دليل الغرفة كما يلي :-

Room dimensions أبعاد الغرفة ❖

(a) الطول (Length)

(b) العرض (Width)

(h) الإرتفاع (Height)

✳ الإرتفاع المفيد  $(h_k)$  (Useful Height).

ويقصد به الإرتفاع الذي يحسب عليه شدة الإضاءة كأن يكون منضدة عمل مثلاً ، ويمكن حساب الإرتفاع المفيد كما يأتي :-

$$h_k = h - h_d \quad \text{or} \quad h_k = h - h_d - h_v \quad \dots\dots\dots(3-4)$$

### حیث ان:

$h_k$  = useful height

### h = room height      ارتفاع الغرفة

$h_d$  = height of working area      ارتفاع سطح العمل الفعلي ويكون 0.85 متر عادة

$h_v$  = height of illumination unit hanging , measured from the

ارتفاع تركيب الإنارة مقاس من السقف في حالة تعليقه (متر) Ceiling (m).

وبعد معرفة الأبعاد أعلاه يمكن حساب ما يسمى بدليل الغرفة (k) والذي يسمى أحياناً بنسبة الغرفة

(Room Ratio) ایضاً کالاتی :

$$Room\ Index(k) = \frac{a.b}{h_k(a+b)} \quad (3-5)$$

ب۔ معاملہ الانعکاس (p) :

ويقصد به الإنعكاسات الناتجة عن الضوء الساقط على السقف (Ceiling) والجدران (Walls) والأرضية (Floor) ويمكن الحصول على قيم عوامل الإنعكاس بعد معرفة نوع الجدران والسقوف ولون طلائها ، ويبين الجدول (3-5) قيم متوسطة لإنعكاسات مواد البناء التقليدية.

جدول (3-5)

معامل الانعكاس الضوئي لمواد البناء والسطوح الخارجية

المادة	عامل الانعكاس بنسبة الوحدة (P.U.)
الطابوق (الطوب) الاصفر	0.50
الطابوق (الطوب) الغامق	0.40
الطابوق (الطوب) الاحمر	0.30
السمنت	0.27
الكونكريت (الباطون)	0.55
حجر الكرانيت	0.40
المرمر (الرخام) الابيض	0.45
الصبغ (الابيض الثلجي)	0.70
الصبغ الفاتح اللون للجدران	0.5 - 0.3
الزجاج النقي	0.70
الاسفلت	0.40
الأرض الزراعية	0.70
الكاشي (البلاط) الاسود	0.1
الكاشي الموزائيك الابيض	0.70
الكاشي الموزائيك الاحمر	0.30
الكاشي الموزائيك الاسود والابيض	0.20
المرمر الغامق للارضيات	0.1

ج - عامل الإفادة (الارتفاع) لتركيب الإنارة (UF) (Luminaire Utilization Factor):

يقصد بعامل الإفادة ( يطلق عليه أيضا "عامل الارتفاع" في بعض المراجع) هو مقدار شدة الإضاءة المفيدة التي تصل إلى مستوى منضدة العمل من تركيب إنارة معين . أي أن كل تركيب يتم اختياره في مكان ما يحسب له عامل ارتفاع خاص به. ويتناسب عامل الارتفاع مع قيمة دليل الغرفة بحيث كلما ازدادت قيمة دليل الغرفة كلما ازدادت قيمة عامل الإفادة (UF) . ويمكن ملاحظة هذه العلاقة كما موضحة في الجدول (3-6) لتركيب إنارة مفرد معين . وقد يعطى عامل الإفادة لكل تركيب مباشرة ضمن أدلة (كتالوجات) الشركات المصنعة أو يحسب حساباً كما سيرد ذكره لاحقاً . على أية حال ففي المناطق المشمسة مثل منطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة يمكن أخذ عوامل انعكاسات قياسية للمواد المستخدمة في البناء وكالاتي:

السقف 0.7 (السقف البضاء اللون)

الجدران 0.5 (لون الجدار أبيض مصفر)

الارض 0.2 (الكاشي (البلاط) الموزائيك الأسود والأبيض في أسوأ الأحوال)

ومن الجدير بالذكر هو أن بعض الشركات تعتمد هذه القيم وتعطي عوامل ارتفاع لتركيب الإنارة التي تصنعها مباشرة. وهناك عوامل انعكاسات قياسية أيضاً يمكن اعتمادها في التصميم السريع التقريبي وهي (0.1 ، 0.3 ، 0.5) عندما تؤخذ الغرف الإعتيادية الدارجة.

جدول (3-6) عوامل الإفادة (الارتفاع)

لتركيب إنارة فلورسنت ذي مصباح مفرد له غطاء بلاستيك مشتمت للضوء نوع الحبيبات الهرمية (prismatic diffuser) - طول التركيب 1300 ملم .

انعكاسات الغرفة			دليل الغرفة								
Room Reflection			Room Index								
C	W	F	.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
.70	.50	.20	.44	.50	.56	.60	.65	.69	.72	.75	.77
	.30		.38	.44	.50	.54	.60	.64	.68	.72	.74
	.10		.33	.40	.46	.50	.56	.61	.64	.69	.72
.50	.50	.20	.39	.44	.49	.52	.57	.60	.62	.65	.67
	.30		.34	.40	.44	.48	.53	.56	.59	.62	.64
	.10		.30	.36	.41	.44	.50	.53	.56	.60	.62
.30	.50	.20	.34	.39	.42	.45	.49	.51	.53	.55	.57
	.30		.30	.35	.39	.42	.46	.49	.51	.53	.55
	.10		.27	.32	.36	.39	.44	.47	.49	.52	.54
.00	.00	.00	.22	.26	.29	.31	.34	.36	.38	.40	.41

د - إختيار مصدر الضوء Selection of Light Source :

إن أحد النقاط الرئيسية في تصاميم الإنارة هو إختيار مصدر الضوء ، أي نوع المصباح المستعمل ومعرفة كمية الضوء (Lumen) المنبعث منه ولونه . ويعتمد ذلك كما أسلفنا على طبيعة المكان وخبرة المصمم.

هـ - إختيار تركيب الإنارة Selection of Luminaire :

يعتمد إختيار تركيب الإنارة على عدة نقاط منها :

- 1- نوعية إستخدام الغرفة.
- 2- طريقة الإنارة المطلوبة.
- 3- شدة الإستنارة المطلوبة.
- 4- درجة الحماية لمصدر الإنارة (المصباح) بالنسبة لتلك الغرفة.
- 5- الملائمة مع الديكور أو الشكل المعماري للغرفة المضاءة.

و- عامل الصيانة (Maintenance factor) MF :

يدخل عامل الصيانة في حسابات شدة الإضاءة ، حيث أن مصابيح وتراكيب الإنارة تحتاج إلى صيانة أو تبديل بسبب الأوساخ والأتربة التي تتراكم عليها بمرور الزمن ؛ إضافة إلى أن كمية الضوء و شدته المنبعثة من أي مصباح تقل بمرور الزمن . بصورة عامة يؤخذ عامل صيانة موحد للمشروع أو لكل



مكان على حدة فمثلاً يؤخذ في غرف المكاتب النظيفة (MF=0.8) والمتوسطة النظافة (MF=0.7)،  
لاحظ الجدول (7-3).

جدول (7-3) عامل الصيانة (MF)

تصنيف الغرفة من حيث النظافة	عامل الصيانة للمصباح	عامل الصيانة لإتساخ سطح التركيب والغرفة	عامل الصيانة الكلي
very clean نظيفة جداً	0.09	0.85	0.85-0.9
clean نظيفة	0.9	0.9	0.8
average متوسطة	0.9	0.8	0.7
dirty متسخة	0.9	0.7	0.6

وبعد معرفة العوامل أعلاه التي تدخل في حسابات الإنارة يمكن تطبيق المعادلة التالية التي تعطي معدل الشدة المنيرة  $E_{av}$  باللوكنس :

$$E_{av} = \text{Lumen required ( lux )} = \frac{(\phi) \text{ lamp lumen } \times \text{No.of } \text{luminares} \times U.F \times M.F}{\text{Area(sq.m)}}$$

(3-6)

أو أن عدد التراكيب المطلوبة يمكن أن يحسب كالاتي:

$$\text{No. of lamps required} = \frac{E_{av}(\text{lux}) \times \text{Area}(m^2)}{(\phi) \text{ lamp lumen } \times U.F \times M.F}$$

(3-7)

### مثال 1-3:

غرفة مكتب أبعادها 6×8 م وارتفاع سقفها 2.85 م وعوامل الانعكاسات هي كما يأتي:  
السقف (C) = 0.70 ، الجدران (W) = 0.30 ، الأرضية (F) = 0.20  
يراد إنارتها باستخدام تركيب إنارة مفرد من نوع فلورسنت ذو مصباح قدرة 38 واط وبطول 1050 ملم  
يبعث لوناً أبيضاً (يعادل مصباح 40 واط بطول 4 قدم المتوفر في الأسواق)، للتركيب قاعدة تحوي  
المصباح وغطاء بلاستيك شفاف محبب والحبوب على شكل أهرام صغيرة لتشتيت الضوء ويدعى هذا  
الغطاء بالمشتت الضوئي ذي الحبيبات الهرمية Prismatic diffuser . قيمة اللومن لهذا المصباح هي  
( 3300 لومن ) . إحسب عدد تراكيب الإنارة المطلوبة لهذه الغرفة.

الحل:

من أبعاد الغرفة يمكن إستخراج قيمة دليل الغرفة (k) من المعادلة (3-5) كالآتي: يحسب أولاً  $h_k$  وهو الإرتفاع المفيد أي إرتفاع تركيب الإنارة عن مستوى منضدة العمل من المعادلة (3-4) علماً أن مستوى المنضدة هو على إرتفاع (0.85m) تقريباً عن مستوى الأرض ، ونعتبر أن التركيب مثبت مباشرة على السقف ليكون  $h_v$  يساوي صفراً أي أن.

$$h_k = 2.85 - 0.85 = 2m$$

$$k = \frac{6 \times 8}{2 \times (6 + 8)} = 1.71$$

لذا يكون دليل الغرفة

ومن الجدول (3-6) تكون قيمة عامل الإفادة U.F. تقريباً = 0.57

وإذا اعتبرنا غرفة المكتب متوسطة النظافة فمن الجدول (3-7) تكون قيمة M.F. = 0.7 .

وباستخدام المعادلة (3-7) التالية:

$$N = \text{No. of luminaires} = \frac{\text{lumen required} \times \text{Area}(m^2)}{\text{lamp lumen} \times U.F. \times M.F.}$$

ومن مراجعة الجدول رقم (3-4) نعرف أن شدة الإضاءة (الإستتارة) المطلوبة لغرفة المكتب هي 400 لوكس ، عليه يكون عدد تراكيب الإنارة المطلوب :

$$N = \frac{400 \times 48}{3200 \times 0.7 \times 0.57} = 14.58 \approx 15$$

إذا يكون عدد التراكيب هو 15 تركيب من النوع المفرد ونظراً لأن توزيع 15 تركيباً مفرداً داخل الغرفة يكون منظره غير ملائم لذا يفضل استخدام تراكيب ذات مصباح فلورسنت مزدوج أي 2x36W وبهذا يكون عدد التراكيب اللازمة لإنارة غرفة المكتب :

$$\frac{15}{2} = 7.5 \Rightarrow \text{تركيب مزدوج}$$

وبما أنه لا يمكن استخدام نصف تركيب لذا يختار العدد الصحيح الذي يليه وهو العدد 8 ، و يتم توزيع هذه التراكيب كما موضح في الشكل (3-16).


ولأجل توزيع التراكيب في المكتب نتبع الآتي:

بعد التركيب عن الجدار = (من  $\frac{1}{2}$  إلى  $\frac{1}{3}$ ) × إرتفاع الغرفة

وعادة يؤخذ  $(\frac{1}{2})$  إذا كانت أبعادها متقاربة. أما إذا كانت أبعادها غير متقاربة أي أن الطول أكبر بـ

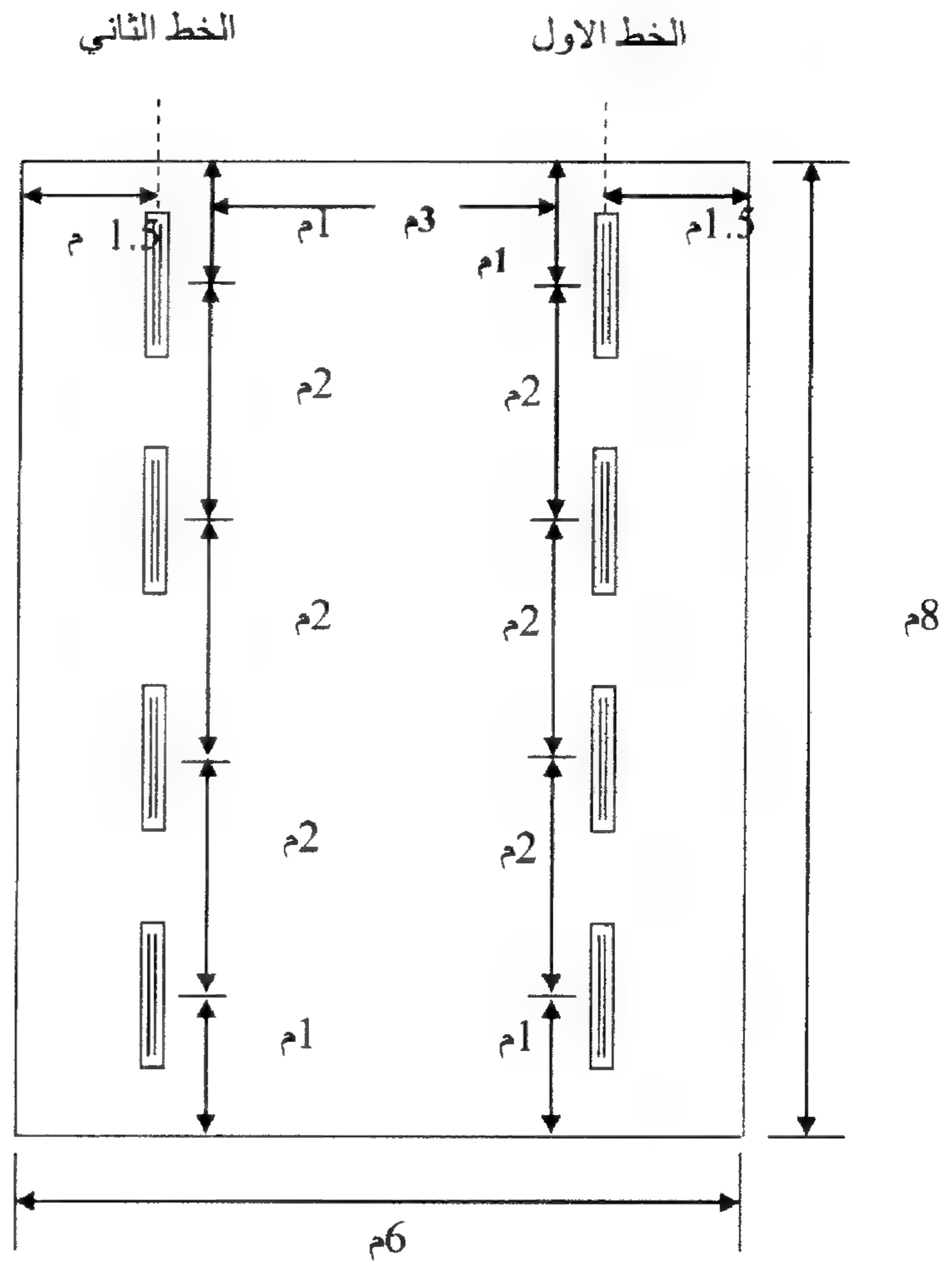(1.6) من العرض فيؤخذ  $(\frac{1}{3})$  الارتفاع.

بما أن ارتفاع الغرفة = 2.85 م وأبعادها متقاربة نوعاً ما ،  
إذن بعد التركيب عن الجدار =  $\frac{2.85}{2} = 1.425$  م أي 150 سم



الشكل (3-16) توزيع تراكيب الإنارة في غرفة مكتب

أما البعد بين تركيب وآخر فيحسب كالتالي :

$$\text{البعد بين تركيب وآخر} = \frac{\text{طول الغرفة}}{\text{عدد التراكيب في الخط الواحد}} = \frac{8}{4} = 2 \text{ م}$$



## مثال 3-2:

احسب معدل شدة الإضاءة  $E_{av}$  لغرفة ذات أبعاد 4 م × 4.75 م بارتفاع 3 م يستخدم فيها تركيب إنارة فلورسنت مفرد 4 قدم (20 اسم) عدد/ 2 نوع التركيب إنتاج شركة Regiolux الألمانية رقم الصنع MSF 1/36 وقد وضع في التركيب مصباح فلورسنت من إنتاج شركة فيليبس الهولندية نوع TL36Wsupper84 علماً أن هذا المصباح وحسب جداول شركة فيليبس يعطي دقفاً منيراً مقداره 3450 لومن . أما عوامل الانعكاسات فهي 0.2/0.5/0.7 والغرفة نظيفة. احسب أيضاً القدرة المصروفة للإضاءة إذا كان معدل القدرة المتبددة في جهاز السيطرة Ballast هي 8.5 واط .

### الحل:

بما أن عوامل الانعكاسات هي:

السقف : 0.7      الجدران : 0.5      الأرضية : 0.2

بمراجعة دليل شركة Regiolux نجد أن عامل الإفادة للتركيب (MSF 1/36) المذكور هو 0.9 .

الآن نختار عامل الصيانة : بما أن الغرفة نظيفة فمن جدول عوامل الصيانة نختار الرقم 0.80 .

مساحة الغرفة (A)  $A = 4 \times 4.75 = 19m^2$

الدفق المنير الكلي للغرفة  $\Phi = 2 \times 3450 = 6900$


عليه فإن معدل شدة الإضاءة تكون :

$$E_{av} = \frac{\phi \times U.F \times M.F}{A} = \frac{6900 \times 0.9 \times 0.8}{19} = 261.4 (lux)$$

قدرة التركيب الكهربائية = قدرة المصباح (36 واط) + القدرة المتبددة في معدات السيطرة (8.5 واط) = 44.5 واط .

عليه تكون القدرة الكلية =  $44.5 \times 2 = 89$  واط .

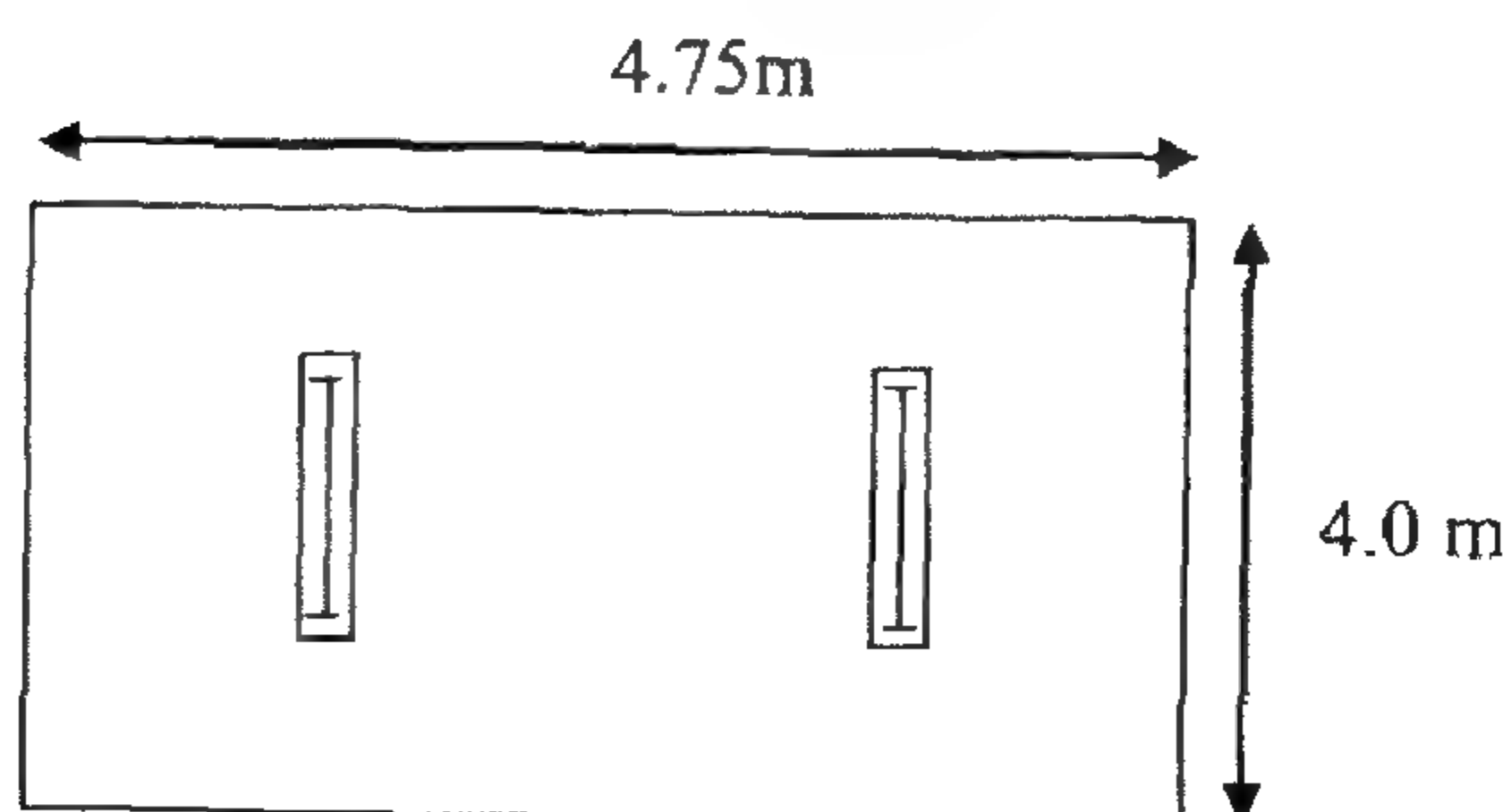ويبين الشكل ( 3-17 ) توزيع المصابيح في الغرفة .




الشكل ( 3-17 ) توزيع المصابيح في الغرفة للمثال 3 - 2 .

كما يبين تقرير الحسابات Calculation notes الآتي الذي يعد من قبل المصمم أسلوب تنظيم حسابات الإستتارة الخاصة بهذه الغرفة :-

معامل الإنعكاس Reflectance	السطح Surface	الإبعاد Dimensions	دليل الغرفة Room Index
0.7	السقف Ceiling	4.0m	العرض Width
0.5	الجدار الأيسر Left wall	4.75m	الطول Length
0.5	الجدار الأيمن Right wall	3.0m	الإرتفاع Height
0.5	الجدار الأمامي Front wall		
0.5	الجدار الخلفي Back wall		
0.2	الأرضية Floor		

#### تركيب الإنارة Project Luminaire

الدفق (لوكس) Flux(lux)	القدرة (واط) Power(W)	نوع المصباح Lamp Type	تركيب (وحدة) الإنارة Luminaire	الكمية Qty	الرمز Symbol	العلامة Code
2x3450	44.5 With control gears	TL 36W supper PHILIPS	REGIOLUX MSF 1/36	2		LF01

عامل الصيانة = 0.80

عامل الإفادة = 0.90

المساحة :  $A = 4 \times 4.75 = 19 \text{ m}^2$

معدل الشدة المنيرة :  $E_m = 6900 \times 0.8 \times 0.9 / 19 = 261.4 \text{ (Lux)}$

نوع التعليق : على السقف مباشرة

القدرة الكلية المطلوبة = 89 واط

#### مثال 3-3 :

إحسب عدد تراكيب الإنارة اللازمة لصالة إجتماعات لمبنى حكومي ذات أبعاد ومواصفات كالآتي:

الطول : 11م ، العرض : 7م ، الارتفاع : 3.6م .

مواد البناء الداخلة في العمل :

السقف : سقف كاذب False ceiling من نوع الستايروبورد الابيض الثلجي معلق بارتفاع 3 متر عن

مستوى تبليط الارضية. الجدران : ألوان فاتحة ، الأرضية : كاشي (بلاط) موزانيك أسود وأبيض ،

تصنيف الغرفة : متوسطة النظافة.

## الحل :

1 نختار أولاً تركيب إنارة ملائماً بالتشاور مع المهندس المعماري وليكن تركيب إنارة فلورسنت مربع الشكل بأبعاد ( 62 سم x 62 سم) لكي يتلائم مع السقف الكائب ومن النوع المخفي (Recessed) . يحتوي على 4 مصابيح فلورسنت قدرة كل مصباح 18 واط وفيضه باللومن 1450.

2- من الجدول (3-5) نجد الانعكاسات كالاتي : السقف : 0.7 ، الجدران : 0.5 ، الأرضية : 0.2

3- نراجع أدلة (كتلوكات) الشركات لتراكيب الإنارة لدينا في المكتبة ونختار (مثلاً) من دليل شركة رجيولوكس Regiulux الألمانية تركيب الإنارة المربع الشكل المطلوب ، ونجد عامل الإفادة للتركيب للانعكاسات أعلاه هو (0.65) .

4- من الجدول (3-6) نجد عامل الصيانة لغرفة متوسطة النظافة هو 0.7 .

5- من الجدول (3-4) نجد شدة الاستنارة المطلوبة لغرف الاجتماعات و المؤتمرات هي 600 لوكس .

6- نحسب الآن عدد التراكيب اللازم من المعادلة (3-7) .

$$N = \text{عدد التراكيب} = \frac{600 \times 11 \times 7}{4 \times 1450 \times 0.65 \times 0.7} = 17.5$$

إذن نختار 18 تركيب إنارة من النوع المذكور في أعلاه. ثم نعيد حساب شدة الإستنارة باللوكس لنعرف ما قيمته الجديدة بالضبط . فمن المعادلة (3-5) أيضاً نجد أن.

$$\Phi = \frac{N (\text{lumen}) (M.F)(U.F)}{A} = \frac{18 (4 \times 1450) (0.65) (0.7)}{(11)(7)} = 616.9 \text{ lux}$$

أما توزيع التراكيب فيتم بجعلها ثلاثة خطوط في كل خط ستة تراكيب. ولكون الغرفة كبيرة نسبياً يكون بعد الخط الأول عن الجدار  $\frac{1}{3}$  ارتفاع التراكيب عن الأرضية ، إذن بعد مركز الخط الأول عن الحائط

الجانبى  $= \frac{1}{3} \times 3 = 1$  متر ويتم توزيع تراكيب الإنارة كما مبين في الشكل ( 3-18 ) .

حساب القدرة المصروفة الكلية :


إذا علمت أن مفايد الموازن الواحد (ballast) هو 3.35 واط

فإن قدرة تركيب الإنارة الواحد بالواط

$$= \text{عدد المصابيح} \times \text{قدرة المصباح} + \text{عدد الموازنات (ballast)} \times 3.35 = 18 \times 4 + 3.35 \times 4 = 85.4 \text{ واط} .$$

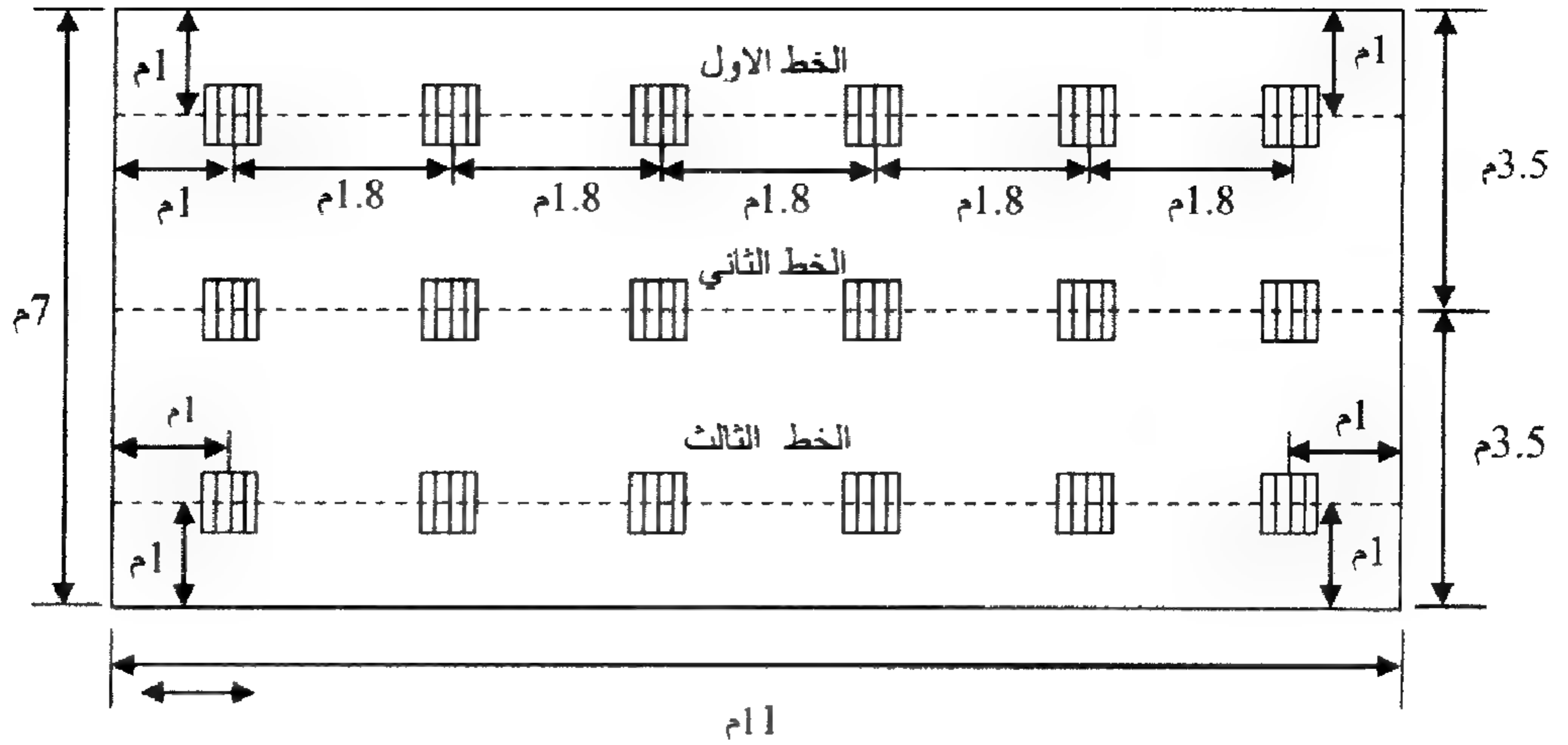لذا فإن القدرة الكلية المصروفة لإنارة الغرفة  $= 18 \times 85.4 = 1537.2$  واط .





الشكل ( 18-3 ) توزيع المصابيح في الصالة للمثال 2 - 4 .

#### مثال 4-3 :

ممر Lobby داخل أحد طوابق بناية طوله 14 متر وعرضه 2.5 متر وارتفاعه 2.5 متر . أعطيت عوامل الانعكاسات له كآتي : السقف : 0.7 ، الجدران : 0.5 ، الأرضية : 0.2 . احسب عدد التراكيب المطلوبة للإستئارة.

#### الحل:

في الممرات والمداخل من الممكن إستخدام تركيب إنارة فلورسنت مستطيل أو مربع الشكل . فإذا تم إختيار تركيب إنارة مستطيل له المواصفات الواردة في المثال (3-3) السابق نفسها إلا أنه يحتوي على مصباحين فلورسنت قطر المصباح 26 ملمتر وطوله 1200 ملم (T8) من النوع التجاري المتوفر في الأسواق المحلية قدرة 36 واط ، فيضه المنير = 2500 لومن حسب ما مؤشر على غلافه ، ومفايد معدات السيطرة 9 واط .

1 من دليل الشركات نختار تركيباً له مواصفات التركيب المربع المذكور في المثال (3-3) نفسها إلا أنه يكون مستطيل الشكل وبطول 1300 ملمتر ويحتوي على مصباحين . لذا يحسب الفيض المنير كآتي:  
الفيض المنير للتركيب = عدد المصابيح × الفيض المنير للمصباح الواحد =  $2500 \times 2 = 5000$  لومن.

2 عامل الإفادة للتركيب = 0.6 (من دليل الشركة الصانعة)

3 عامل الصيانة (إذا فرضنا أن الغرفة متوسطة النظافة) = 0.7

4 من الجدول (4-3) نجد أن شدة الإستئارة المطلوبة للممرات (100-200) لوكس فنختار الرقم 200 .

5 عدد التراكيب المطلوبة باستخدام المعادلة (7-3) :

$$N = \frac{200 \times 14 \times 2.5}{5000 \times 0.60 \times 0.7} = \frac{7000}{2100} = 3.33$$


عدد التراكييب

ونقرب هذا الرقم الى 4 تراكيب.

6 القدرة المصروفة للتركيب الواحد (المصابيح + الموازن)  $= 45 \times 2 = 90$  واط

إذن القدرة الكلية المصروفة لإنارة الممر  $= 90 \times 4 = 360 \approx 400$  واط.

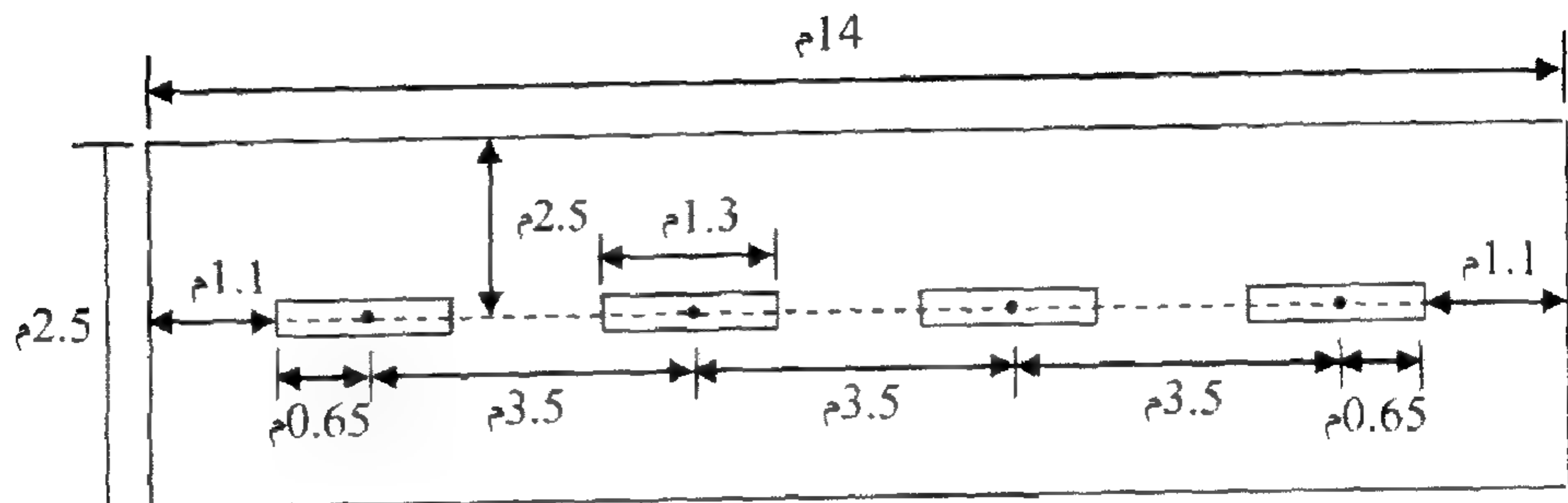ويبين الشكل ( 3-19 ) كيفية توزيع التراكيب في الممر في حالة أخذ التباعد بين تركيب وآخر يساوي 3.5 متر .




الشكل ( 3-19 ) توزيع المصابيح في الممر .

### 3-4 توزيع نقاط الإنارة على الدوائر الكهربائية في المباني

إن عدد نقاط الإنارة التي تربط الى دائرة إنارة واحدة يعتمد على قدرة تراكيب الإنارة المستخدمة في المبنى . ولكن بصورة عامة تربط من 7 إلى 10 نقاط انارة قدرة كل نقطة 100 واط الى دائرة واحدة (طور واحد -230 فولت) محمية بقاطع MCB سعة 10 أمبير. ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 15 نقطة لتراكيب حاوية على مصابيح فلورسنت قدرة 80 واط . على أية حال يتم توزيع نقاط الإنارة داخل الغرف في المبنى بموجب حسابات طريقة اللومن الوارد ذكرها سلفاً ثم يتم بعد ذلك توزيعها على الدوائر الكهربائية ضمن لوحات التوزيع النهائية التي سيرد ذكرها في الفصل السابع. ويوضح الشكل (20-3) والشكل (21-3) النموذج الأوربي والنموذج الدارج لتوزيع نقاط الإنارة داخل الأبنية على التوالي . كذلك يبين الشكلان ( 22-3) و(23-3) توزيع نقاط الإنارة حسب النظام البريطاني الدارج . وأياً كان من هذه الأنظمة في التصميم يمكن اعتمادها حسب إجتهد المهندس المصمم ، والمهم هو إعطاء التصميم بأفضل وجه وبتفاصيل كثيرة وواضحة لتسهيل تنفيذه.



## First floor lighting scheme

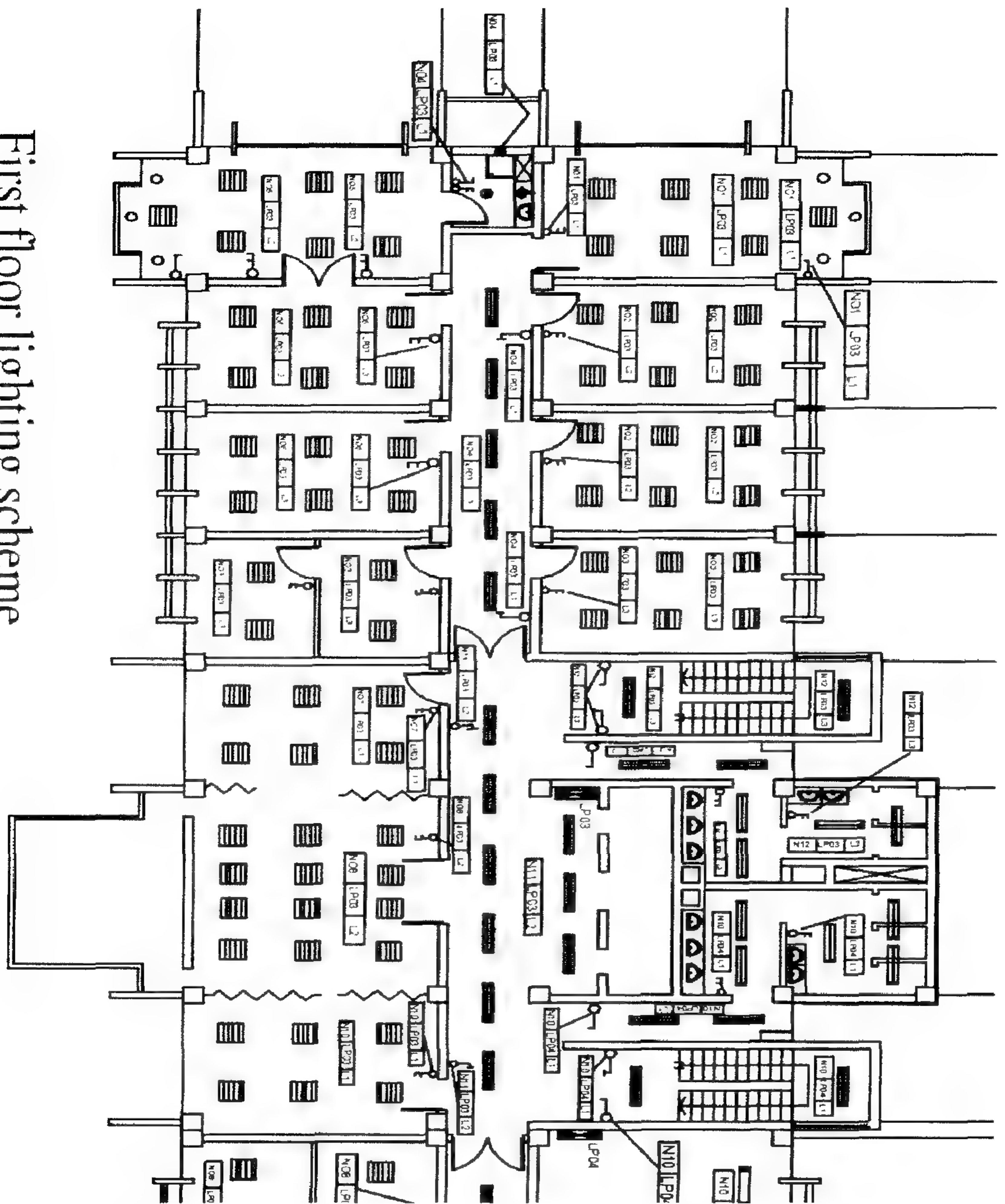

CIRCUIT NO.	BOARD NO.	PHASE	رقم الدائرة في اللوحة	رقم اللوحة النهائية	الطور
N14	LP02	L2			

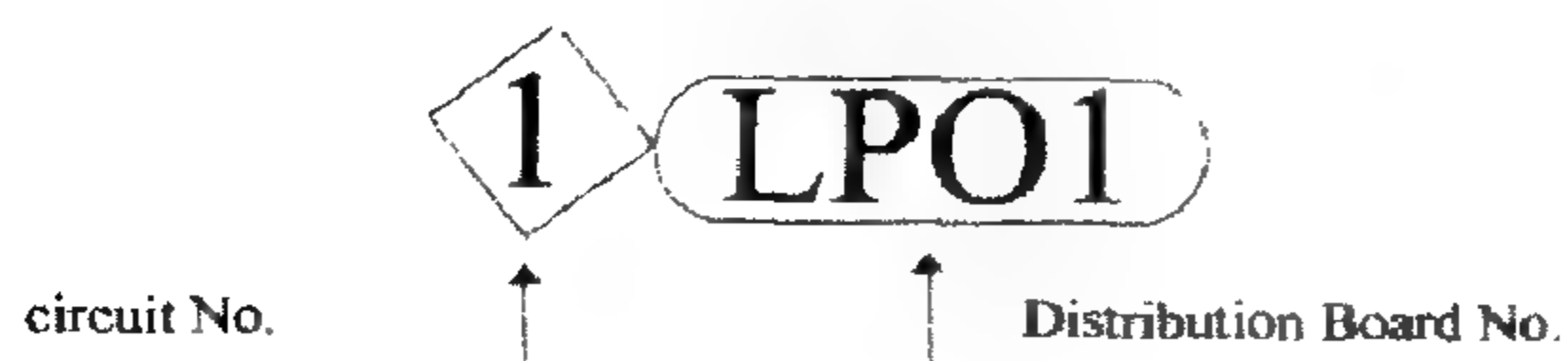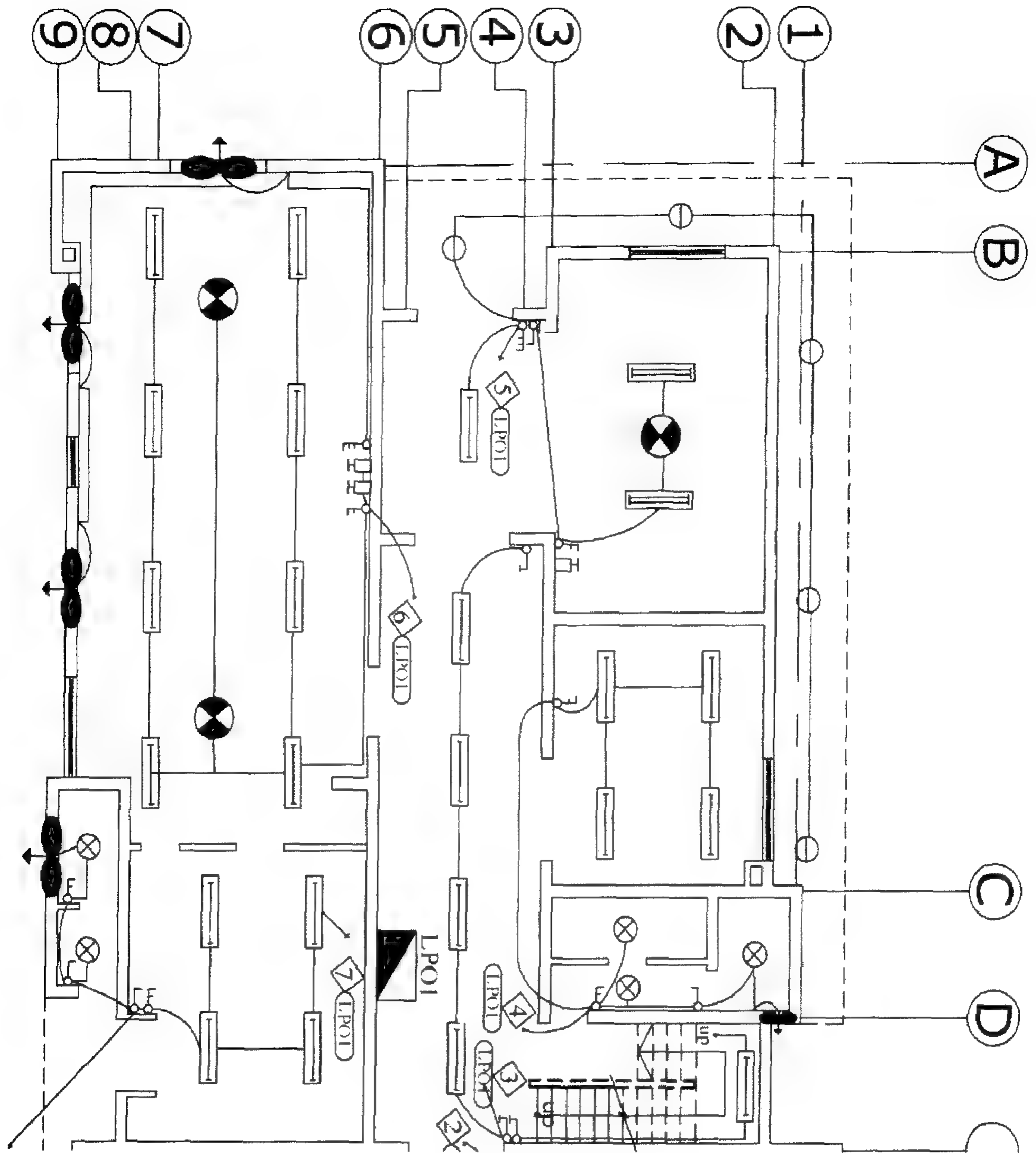الشكل ( 3-20 ) توزيع نقاط الإنارة حسب الطريقة الفرنسية (الأوربية) لجزء من طابق في  
 بناية . حيث تستخدم المربعات المتلاصقة للدلالة على رقم الطور ورقم اللوحة ورقم الدائرة.





رقم الدائرة

رقم لوحة التوزيع النهائية

الشكل ( 3-21 ) توزيع نقاط الإنارة حسب الطريقة الدارجة تبين فيه أسلوب الربط فيما بينها وإتصالها بالمفاتيح وكذلك توزيعها على الدوائر، حيث يشير الرقم داخل المعين الى رقم الدائرة وتشير العبارة الموجودة داخل الشكل شبه البيضوي إلى لوحة التوزيع النهائية .

وتستخدم الرموز المدرجة في الجدول (8-3) للدلالة على تفاصيل وأسماء تراكيب الإنارة ورموز مأخذ القدرة ولوحات التوزيع وغيرها من المنظومات الكهربائية المستخدمة في البناية بموجب النظام الأوربي . أما الرموز المستخدمة في النظام البريطاني فتختلف عن النظام الأوربي وهي مبينة في الجدول (3-9) .


### الجدول (8-3) الرموز والمصطلحات LEGEND حسب النظام الأوربي

الرمز	التفاصيل	الرمز	التفاصيل
1	تركيب إنارة نوع LF01	21	محطة تحكم مركزية للتنبيه للحريق
2	تركيب إنارة نوع LF02	22	منبه صوتي أولي
3	تركيب إنارة نوع LF03	23	كاشف دخان
4	تركيب إنارة نوع LF04	24	كاشف حرارة
5	تركيب إنارة نوع LF05	25	لوحة توزيع
6	تركيب إنارة نوع LF06	26	نقطة نبيه حريق بصر فوجيه
7	تركيب إنارة نوع LF07	27	جرس نبيه
8	تركيب إنارة نوع LF08	28	لوحة توزيع لمنظومة للتنبيه للحريق
9	تركيب إنارة نوع LF09	29	مأخذ 13 أمبير مفرد
10	تركيب إنارة نوع LF10	30	مأخذ 13 أمبير مزدوج
11	تركيب إنارة نوع LF11	31	مأخذ 15 أمبير
12	تركيب إنارة نوع LF12	32	مروحة سقفية
13	تركيب إنارة نوع LF13	33	مأخذ صندوقي 13 أمبير طور واحد
14	مفتاح 10 أمبير طريق واحد	34	مأخذ صندوقي صناعي 16 أمبير طور واحد
15	مفتاح مزدوج 10 أمبير طريق واحد	35	مأخذ صندوقي 32 أمبير 3 طور صناعي
16	مفتاح مزدوج 10 أمبير طريقان	36	منبه صوتي إلكتروني
17	مفتاح ضوء	37	ساحبة (مخلبة) هواء
18	مفتاح للأغراض الصناعية		
19	مفتاح ثلاثي طريق واحد 10 أمبير		
20	مفتاح رباعي طريق واحد 10 أمبير		


الجدول (9-3) الرموز والمصطلحات LEGEND حسب النظام البريطاني.

نقطة مأخذ رئيسية أو لوحة سيطرة		مفتاح طريق واحد قطب واحد	
مفتاح رئيسي أو ثانوي		مفتاح طريق واحد ذو قطبين	
مأخذ (مقبس) رئيسي رمز عام		مفتاح طريق واحد بثلاثة أقطاب	
مأخذ مع مفتاح		مفتاح طريق واحد ذو قطب واحد يعمل بواسطة حبل متدلي	
مأخذ يحتوي على مصباح إشارة		مفتاح ذو طريقين	
مأخذ بعدة مخارج مثال: 3 مخارج		مفتاح وسطي	
زر كبس		نقطة إنارة أو مصباح رمز عام	
زر كبس منير		ملاحظة: عدد مصادر الضوء وقدرتها ونوعها يجب أن يذكر مثال: ثلاثة مصابيح قدرة 40 واط	
جرص كهربائي رمز عام		مصباح أو نقطة إنارة جدارية	
منبه صوتي كهربائي		نقطة إنارة أمان - اضطرارية	
مفتاح توقيت		نقطة إنارة ذات مفتاح ضمني	
كاشف حريق أوتوماتيكي - تلقائي		مصباح أو بروجكتور مع عاكس ضوء	
		مصدر ضوء نقطي	
		مصباح فلورسنت مفرد	



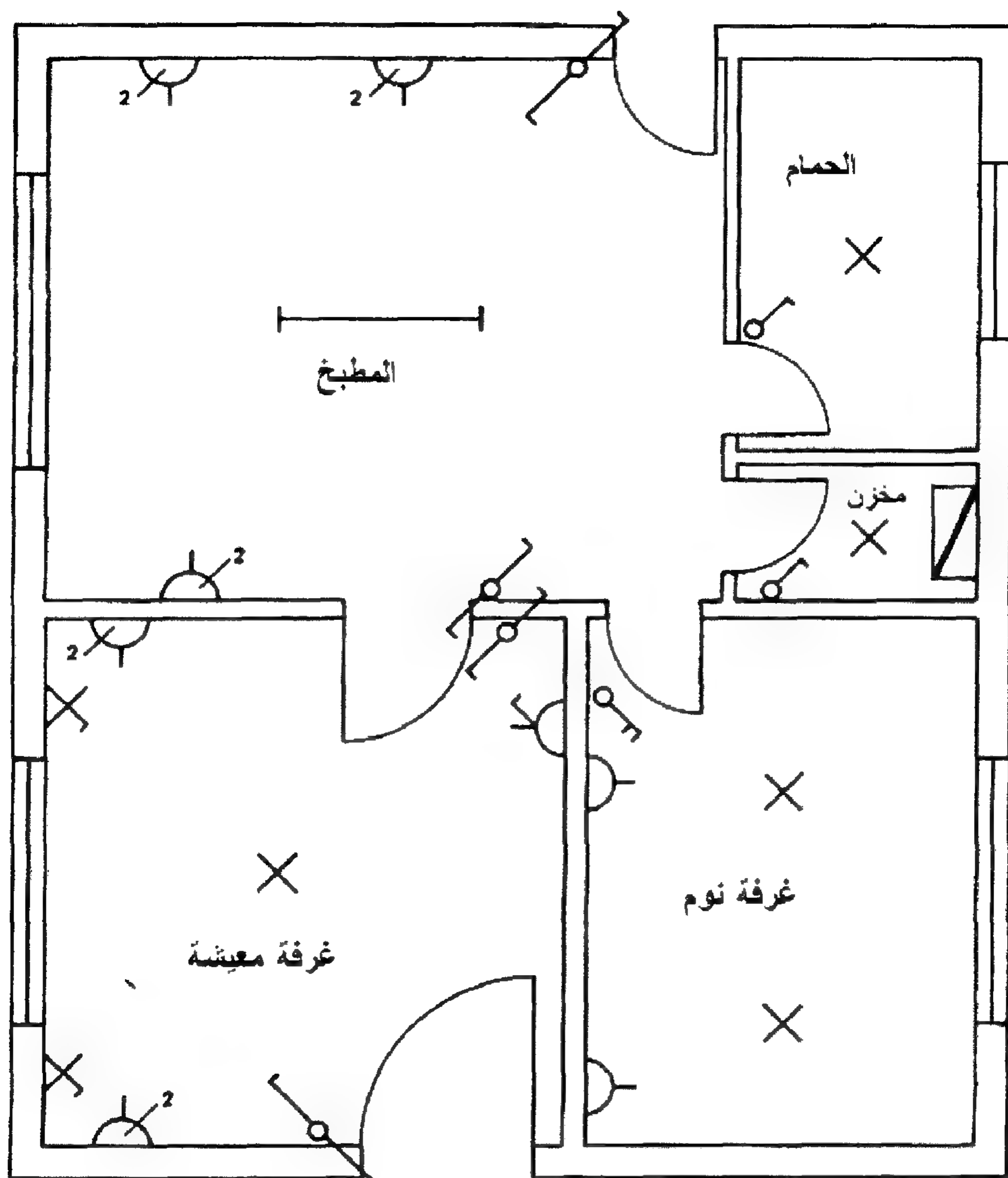

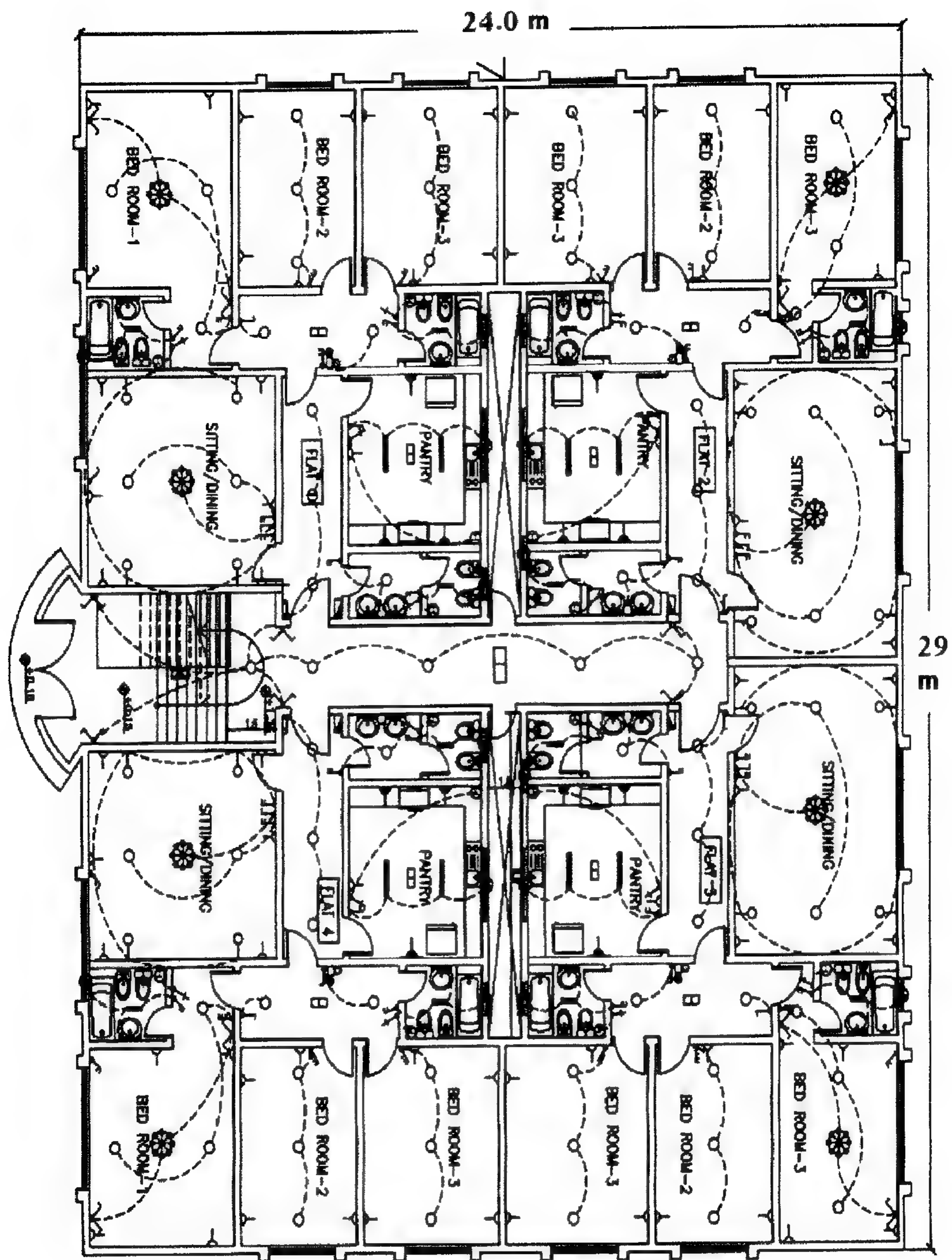الشكل ( 3-22 ) توزيع نقاط الإنارة حسب النظام البريطاني الدارج يبين فيه توزيع نقاط الإنارة والمفاتيح وكذلك توزيع نقاط القدرة الصغيرة (المأخذ) .




الشكل ( 23-3 ) توزيع نقاط الإنارة حسب الطريقة الدارجة تبين فيه أسلوب الربط فيما بينها وإتصالها بالمفاتيح وكذلك توزيع نقاط القدرة الصغيرة لطابق واحد من بناية يحتوي على 4 شقق.
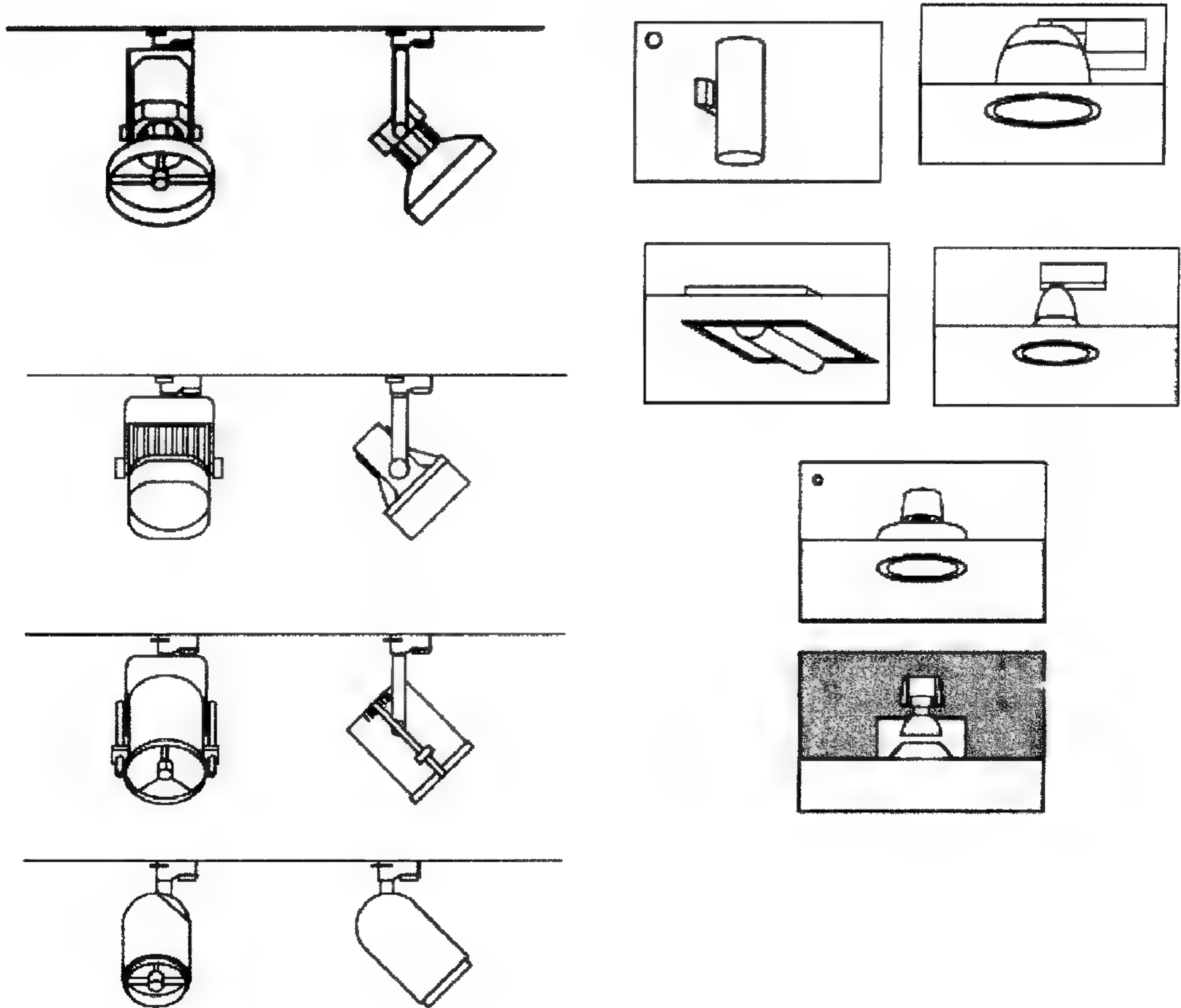
### 5-3 الإضاءة الجمالية Decorative Lighting

تعد الإضاءة الجمالية جزءاً من الإضاءة الداخلية لأية بناية ، إضافة إلى أنها ممكن أن تكون جزءاً من الإضاءة الخارجية ، حيث أن إستخدامها يقتصر على الأماكن التي تتطلب ذلك كصالات الإستقبال ومداخل الأبنية وقاعات الإجتماعات وصالات المطاعم و المكتبات أو إستخدامها خارج البناية لإبراز شكلها المعماري .






وتستخدم في الإضاءة الجمالية تراكيب إنارة أو (براكيتات) تتناسق مع الشكل المعماري والديكور للمبنى داخلياً وخارجياً ، ويكون إختيارها مشتركاً بين المهندس الكهربائي والمهندس المعماري ، وتكون هذه التراكيب على شكل ثريات أو تراكيب فلورسنت أو بروجكترات موضوعة ضمن الأماكن المختارة الديكورية الظاهرة للمبنى وقد تكون مخفية في الجدران أو سقوف المبنى نفسه ، ويبين الشكل (3-24) نماذج من تراكيب الإضاءة الجمالية .



الشكل (3-24) نماذج من تراكيب الإضاءة الجمالية المخفية والظاهرة .



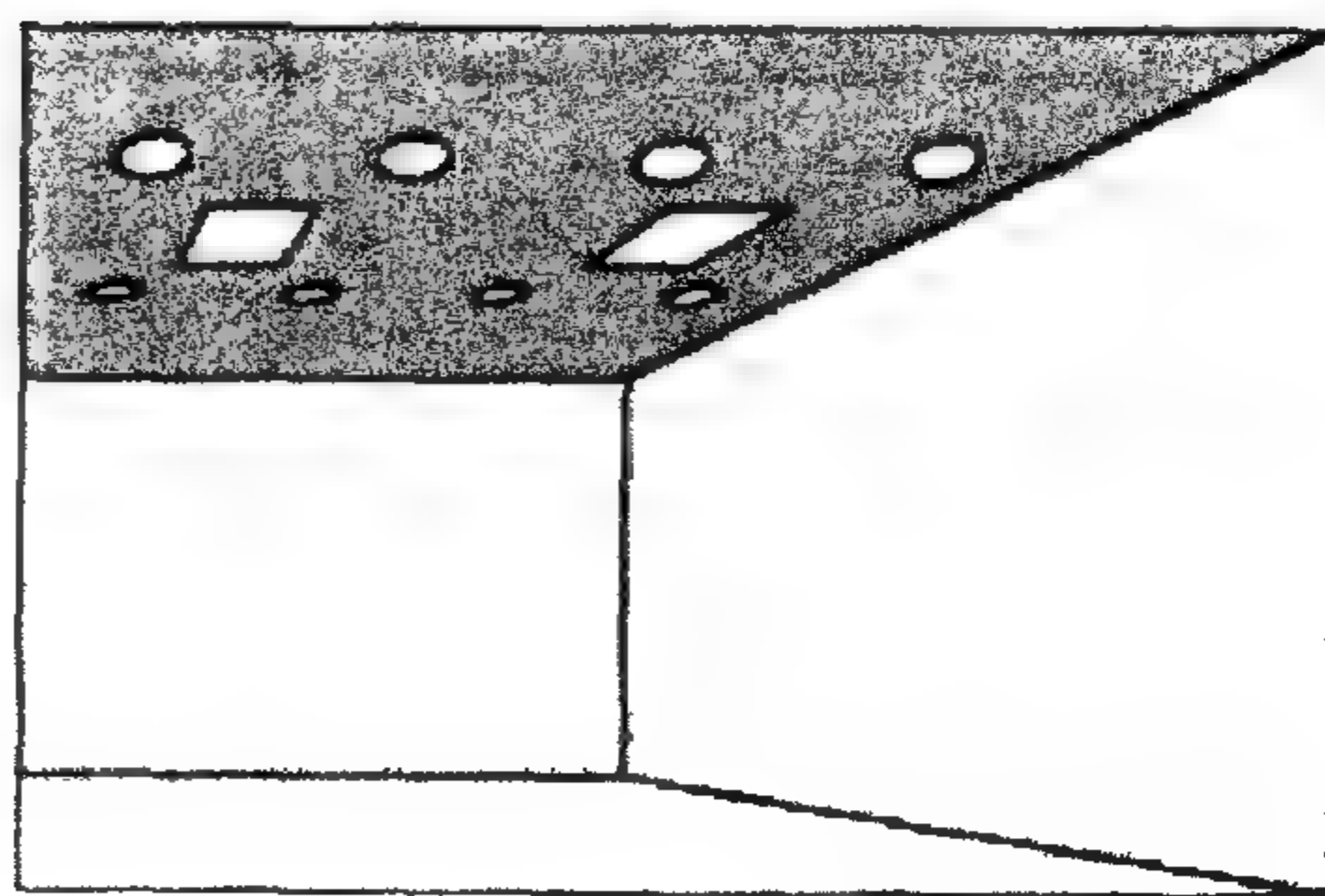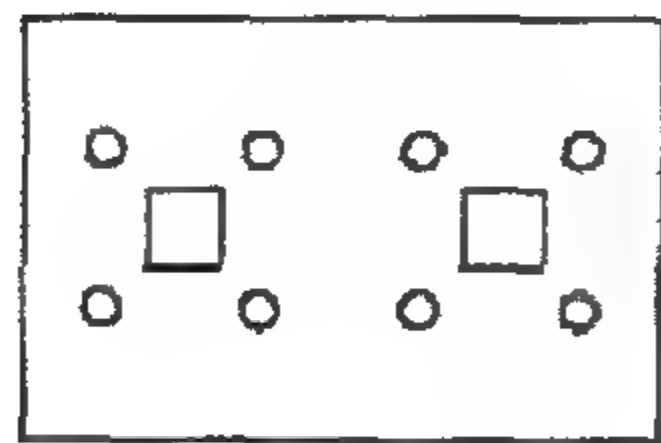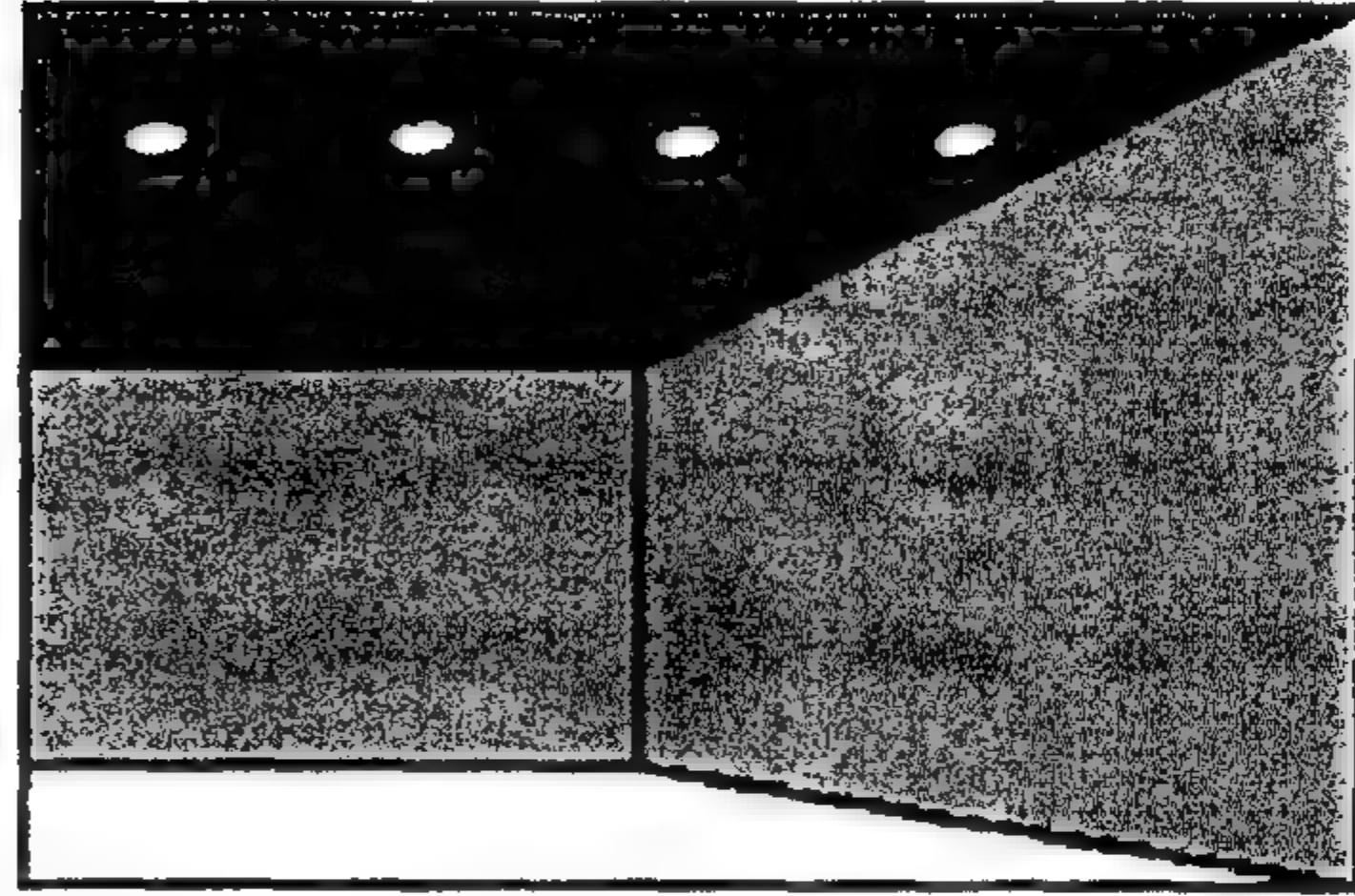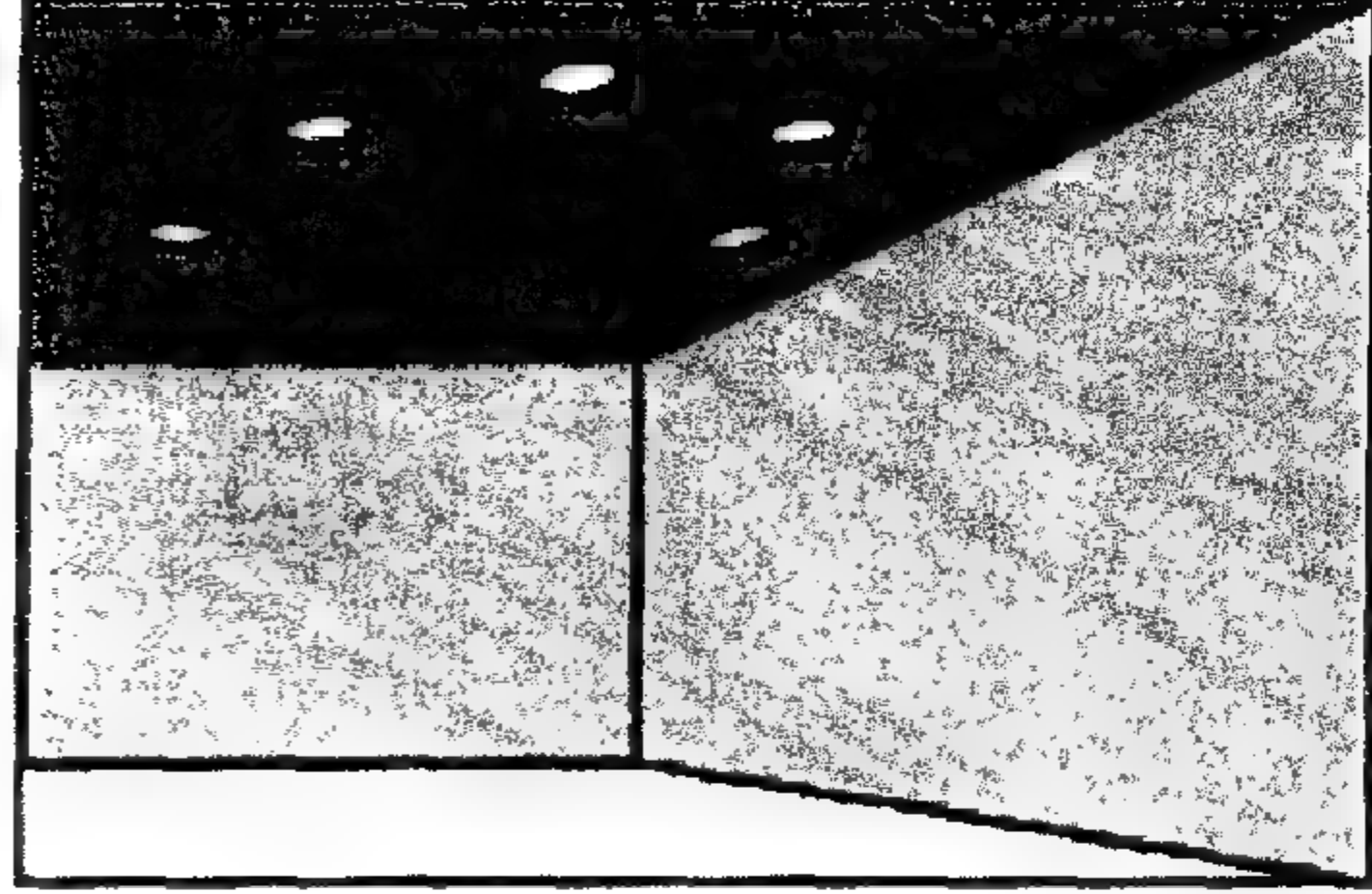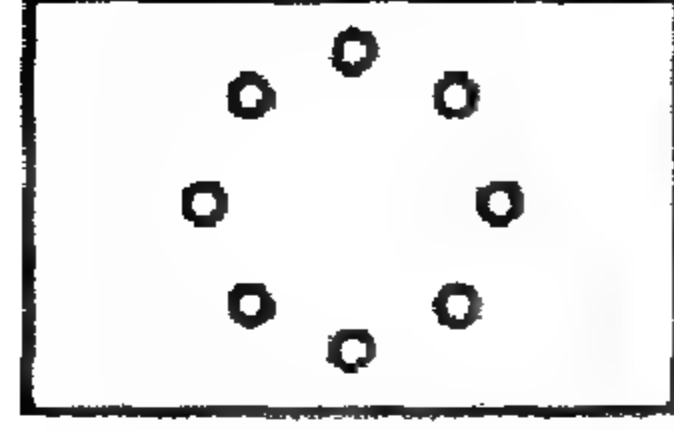أما توزيع تراكيب الإنارة الجمالية فلا يعتمد على قاعدة معينة وإنما يتم توزيعها في الغرف أو الصالات بما يعطي أجمل توزيع للناظر وشدة الإستنارة غير مهمة تقريبا. ويبين الشكل (3-25) نماذج من توزيع نقاط الإنارة الجمالية.



الشكل (3-25) نماذج من توزيع نقاط الإنارة الجمالية.

### 3-6 إنارة الطوارئ Emergency Lighting

وتستعمل هذه الإنارة في الإبنية المهمة والورش الخاصة وبعض المختبرات والتي يتطلب العمل فيها وجود إنارة دائمية فيها ولو جزئية حيث غالبا ما يتم وضع 25% - 30% من الإنارة الكلية لمثل هذه الإبنية كإنارة إضطرارية يتم تغذيتها إما بواسطة مولدات كهربائية منفصلة لكل بناية أو عن طريق مولدات مركزية لمجموعة أبنية أو من خلال اجهزة القدرة اللامقطعة UPS المستخدمة في المستشفيات وغيرها من الأحمال الحرجة المهمة Critical Load .


### 3-7 إنارة الأمان Safety Lighting

وهي الإنارة التي يستخدم فيها تراكيب إنارة ذات شحن ذاتي وتحتوي على بطاريات تشحن ذاتيا عن طريق التغذية الإعتيادية وهذا النوع من التراكيب يتم وضعه في قاعات الورش الكبيرة والمخازن والأسواق الكبيرة والممرات ومخارج البناية لإنارتها عند انقطاع التيار العام وبعضها يوضع عليه علامات الإستدلال مثل الأسهم التي تشير إلى مخارج البناية وقسم منها مكتوب عليها كلمة خروج باللغة العربية أو (Exit) باللغة الإنجليزية .... الخ. وتستخدم في هذه التراكيب بطاريات جافة ذات عمر طويل من نوع النيكل كادميوم قابلة للشحن، صغيرة الحجم لها القابلية على تشغيل مصباح التركيب لمدة قد تصل إلى ثلاث ساعات. وتعيد البطاريات شحن نفسها في وقت قصير جداً عندما يعود المصدر الكهربائي الرئيسي بعد انقطاعه في حالات حدوث الأعطال.
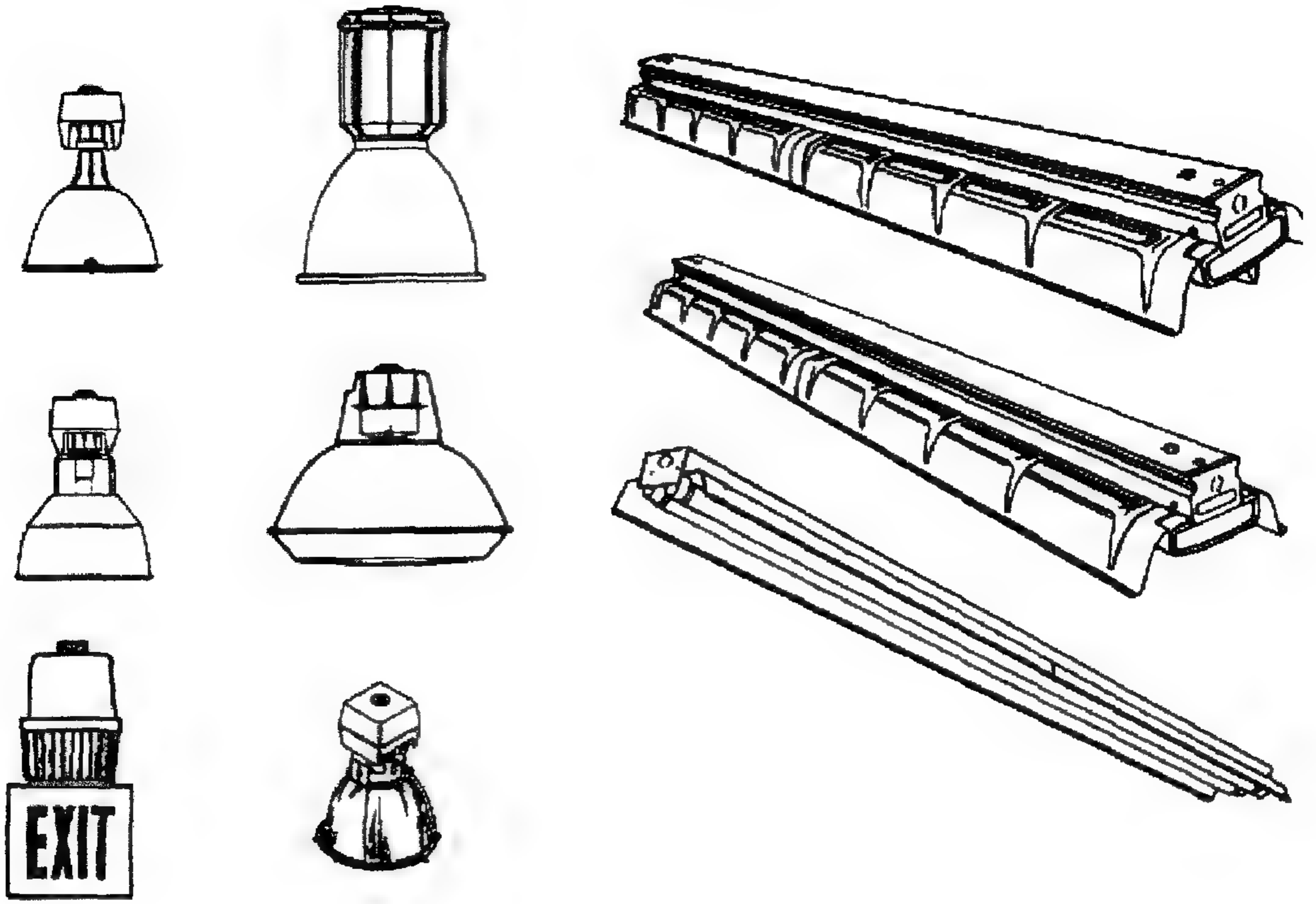
### 3-8 الإنارة الصناعية Industrial Lighting

تختلف إنارة المنشآت الصناعية عن الأبنية السكنية والتجارية وكذلك المكتبية بأنواع تراكيب الإنارة المستخدمة . ولما كان استخدام المصابيح الفلورية هو الأكثر استخداما في الوقت الحاضر فإن الأبنية والمنشآت ذات الإرتفاع العالي تستخدم فيها المصابيح الزئبقية والمصابيح الهاليدية . ويوضح الشكل (3-26) أنواعاً من تراكيب الإنارة المستخدمة في المنشآت الصناعية .

أما بالنسبة لحسابات شدة الإستنارة فتستخدم الطرق نفسها المستخدمة في الأبنية الإعتيادية بأخذ خصائص ومميزات تراكيب الإنارة الصناعية وعوامل الإفادة وصيانتها بعين الإعتبار.



الشكل (3-26) تراكيب إنارة صناعية تستخدم مصابيح فلورسنت (الى جهة اليمين ) وأخرى تستخدم مصابيح تفريغ غازي (HID) ومصابيح توجيهية (الى اليسار) .

مثال على تصاميم إنارة المنشآت الصناعية:

مصنع تابع لشركة انتاج عصائر ومشروبات غازية بطول 168 متر وعرض 23 متر وارتفاع 16 متر. جدرانه الجانبية مبنية من البلوك الكونكريتي الملبوخ بالأسمنت ومصبوغ باللون الأبيض المائل للصفرة . معاملات الانعكاس هي : السقف ( 0.5 ) ، الجدران ( 0.3 ) ، الأرضية ( 0.2 ) . تم الإتفاق مع صاحب المصنع على استخدام مصباح هاليدي 400 واط لإنارة المصنع من نوع MAZDA BERCY 400 AL R2+GLACE ، إنتاج شركة MAZDA . إحتسب عدد تراكيب الإنارة المطلوب لإنارة المصنع وكذلك القدرة المستهلكة للإنارة إذا علمت أن قدرة التركيب الواحد ( مصباح + معدات السيطرة ) هي 425 واط.

الحل: أبعاد المصنع :

الطول ( a ) = 168 متر

العرض ( b ) = 23 متر

الارتفاع ( h ) = 16 متر



معاملات الانعكاس :

السقف = 0.5 ، الجدران = 0.3 ، الأرضية = 0.2

ارتفاع منضدة العمل = 0 (صفر)

$$h_k = 16 - 0 = 16$$

لذا يكون الارتفاع المفيد

$$\text{Room index} = \frac{a.b}{h_k(a+b)} = \frac{23 \times 168}{16(168+23)} = \frac{3864}{3065} = 1.26 \quad \text{دليل الغرفة}$$

$$\text{Maintenance factor} = 0.85 \quad \text{عامل الصيانة}$$

$$\text{From table (2) } U.F = 0.63 \quad \text{عامل الانتفاع}$$

وبفرض أن الشدة المنيرة المطلوبة عند مستوى منضدة العمل = 200 لوكس ، يكون عدد تراكيب الإنارة المطلوب لتحقيق هذه الشدة ، على افتراض أن وفق المصباح الهاليدى الواحد هو 30000 لومن (من دليل الشركة الصانعة) :

$$N = \frac{\text{lumen required} \times \text{Area}}{\text{Lamp lumen} \times U.F \times M.F} = \frac{200 \times (168 \times 23)}{30000 \times 0.63 \times 0.85} = \frac{38.64}{0.85 \times 0.63} = 48$$

عليه يتطلب استخدام 48 تركيب إنارة هاليدى في المصنع .

أما القدرة المستهلكة للإنارة فتحسب كالآتي:

$$\text{Power (W) / lamp } 425 \quad \text{قدرة التركيب الواحد :}$$

$$\text{Total installed power: } 48 \times 0.425 = 20.4 \text{ kW} \quad \text{القدرة المستهلكة الكلية :}$$

تشمل الإضاءة الخارجية بصورة عامة مايلي :

- 1- إضاءة الأبنية
- 2- إضاءة الممرات
- 3- إضاءة الحدائق
- 4- إضاءة النصب التذكارية والتماثيل
- 5- إضاءة الساحات العامة ومواقف السيارات
- 6- إضاءة الشوارع

#### 4-2- إضاءة الأبنية

تتم إضاءة بعض الأبنية من الخارج لأسباب عديدة منها إظهار النواحي الجمالية لجلب النظر إلى شكلها المعماري مثلاً أو لتمييزها عن الأبنية المجاورة ، لذا فإن التصميم يتطلب اختيار المواقع الملائمة لتراكيب الإضاءة لإبراز البناية أو جانب معين منها حيث يجب أن تتناسق هذه التراكيب مع هيكل وشكل البناية المعماري كذلك يؤخذ بعين الاعتبار لون الضوء المنبعث من تراكيب الإضاءة ، وغالباً ما تستخدم تراكيب إضاءة من نوع كشاف الإضاءة الغامرة Flood Light projector لإضاءة الأبنية من الخارج .

إن موقع البناية له أهمية كبيرة في تصميم إضاءتها من الخارج حيث أن الإضاءة المنبعثة من المنطقة أو الأبنية القريبة من البناية لها تأثير كبير في اختيار التصميم وهذا ما يسمى بالجوار والخلفيات Surroundings and background و إذا كانت المنطقة المحيطة مظلمة فلا تحتاج البناية إلى إضاءة عالية (شديدة) لتمييزها ، أما إذا كانت المنطقة المحيطة ذات إضاءة جيدة فإنه يحتاج إلى إضاءة شديدة نسبياً لتمييز البناية ، أو اختيار لون الإضاءة المنبعثة من تراكيب الإضاءة بحيث تختلف عن إضاءة المنطقة المحيطة لغرض تمييزها.

وتتلخص طريقة حساب شدة الإضاءة لواجهات الأبنية بتعيين أبعادها وخاصة إرتفاعها أولاً ثم اختيار نوع تراكيب الإضاءة . وتعتمد أيضاً على طريقه وضع التراكيب باتجاه البناية فإذا اخذنا مثلاً بناية كتلك الموضحة واجهتها في الشكل (4-1) حيث تحسب الشدة المنيرة ( I ) بالكانديلا كما يأتي :

بالنسبة للشكل [ 1-4-1(أ)]:

$$I = Ed^2 \quad (4-1)$$

بالنسبة للشكل [ 1-4-1(ب)]:

$$I = \frac{Eh^2}{\sin^2 \alpha \cos \alpha} \quad (4-2)$$

حيث أن:


E: الإستنارة العمودية على الواجهة مقدرة باللوكس.

h: الارتفاع بالمتر عن مستوى مكان تركيب الإنارة الذي وضع فيه. وهذا الارتفاع يمثل مركز الحزمة


الضوئية Light beam الساقطة على واجهة البناية.

d: المسافة الأفقية من مكان التركيب إلى واجهة البناية.

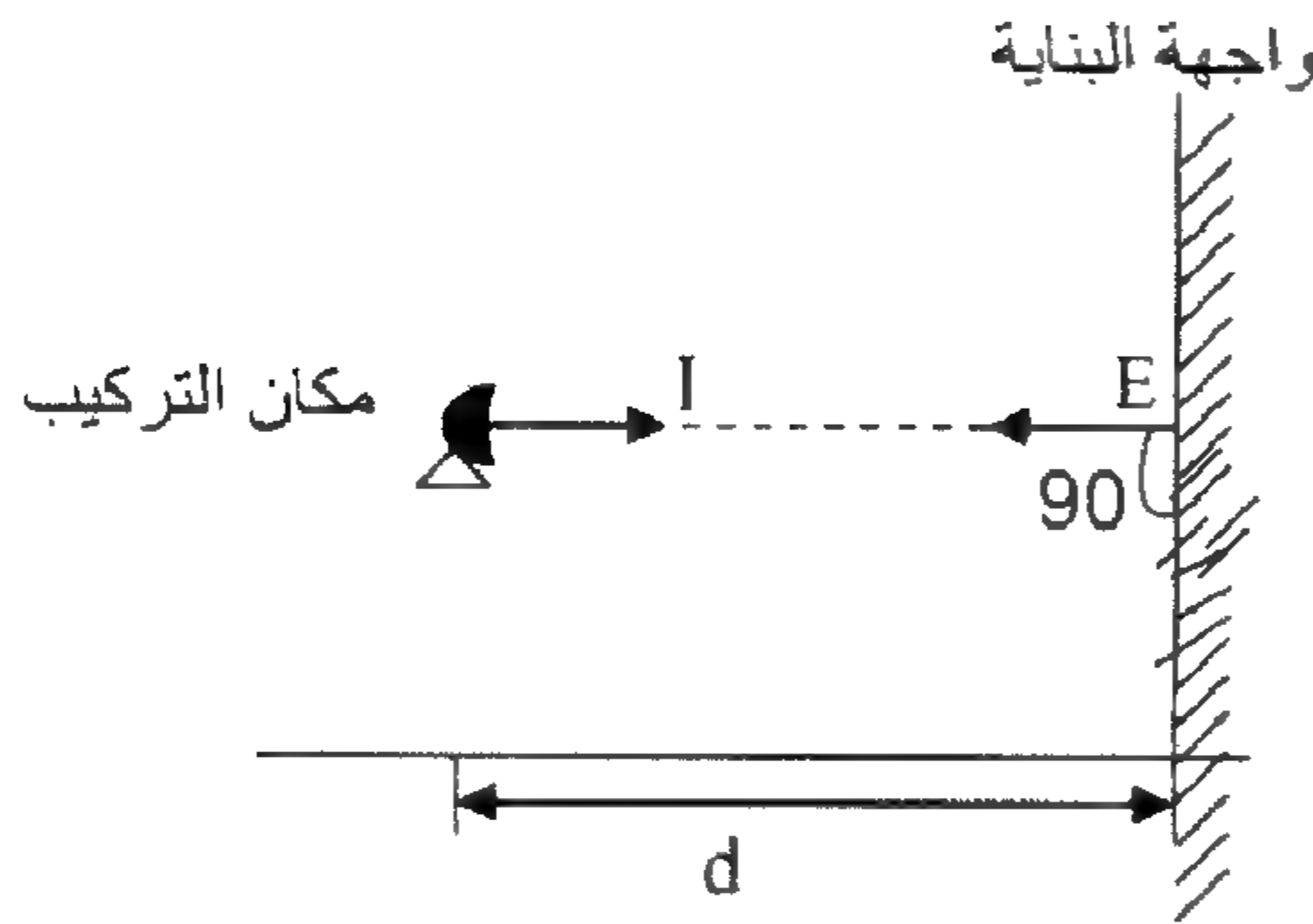$\alpha$ : الزاوية التي يسقط فيها الشعاع الضوئي على الواجهة.



(أ)

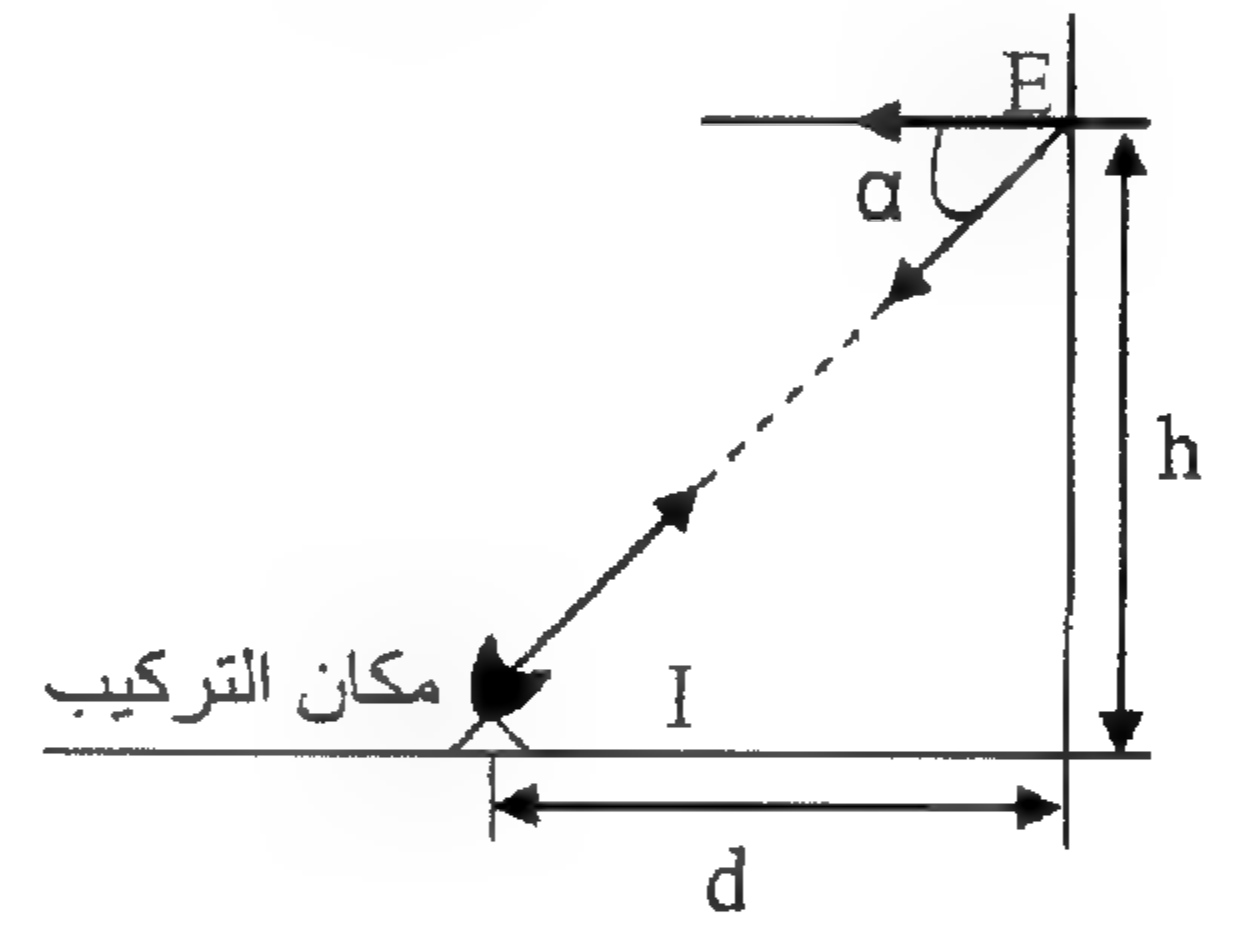

(ب)

الشكل (1-4)


**مثال :-** بناية ارتفاعها 90 متراً تضاء بواسطة كشاف إنارة غامرة موضوع على ارتفاع 20 متراً من بناية مجاورة تبعد مسافة 75 متراً من البناية المراد إضاءتها ، جد قيمة الشدة المنيرية المنبعثة من كشاف (تركيب) الإنارة الذي يضيئها علماً بان الشدة المنيرية المطلوبة للبناية هي 50 لوكس .

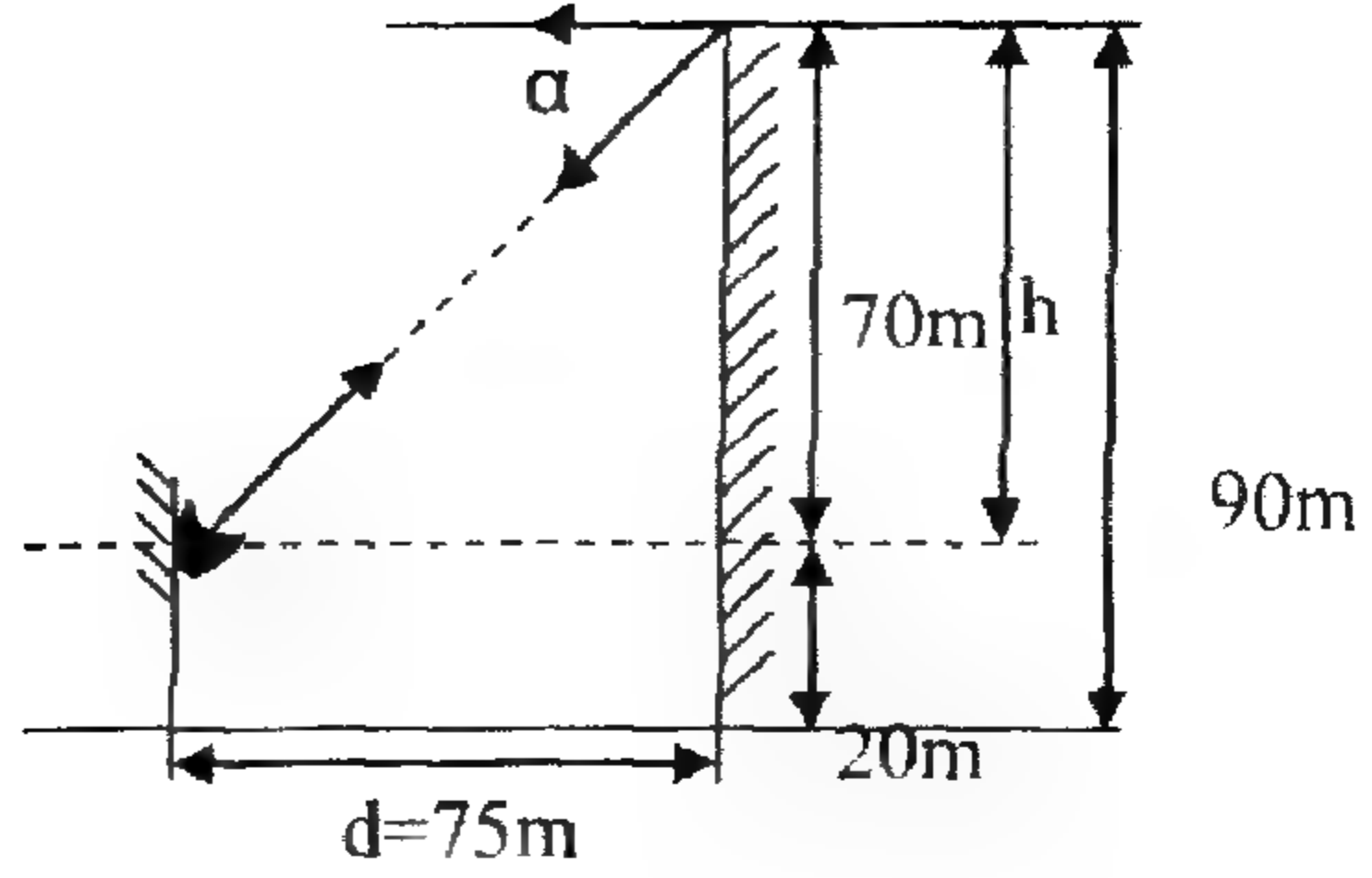**الحل :**

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{90 - 20}{75} = 43^\circ$$

$$\sin 43^\circ = 0.681, \sin^2 \alpha = 0.465 \text{ and } \cos 43^\circ = 0.731$$





وباستخدام المعادلة (4-2) نجد أن الشدة المنيرة مقاسة بالكانديلا :

$$I = \frac{50 \cdot 70^2}{0.465 \cdot 0.731} = 720000 \text{ Candela}$$

لذا يجب أن يتم اختيار تركيب ذي شدة منيرة بقيمة (720000) كانديلا.

ويبين الجدول (4-1) شدة الإستتارة المعتمدة (باللوكس) لأنواع من واجهات الأبنية مقدرة على أساس أن التركيب يبعث ضوءاً أبيضاً . أما بالنسبة للألوان الأخرى مثلاً اللون الأصفر المنبعث من مصابيح الصوديوم وكانت واجهة البناية صفراء أيضاً فيجب أخذ من نصف إلى ثلاثة أرباع (50% - 75%) القيم المذكورة في هذا الجدول .

الجدول (4-1) شدة الإستتارة المطلوبة لواجهات الأبنية

المادة	الحالة	معدل الشدة المنيرة المطلوبة (لوكس)
الطابوق (الطوب) الأبيض	نظيفة	25
	متوسطة النظافة	35
	متربة	75
حجر بورتلاند	نظيف	35
	متوسط النظافة	55
	مترب	110
كونكريت	نظيف	50
	متوسط النظافة	75
	مترب	150
حجر متوسط	نظيف	55
	متوسط النظافة	90
	مترب	180
حجر غامق	نظيف	60
	متوسط النظافة	90
	مترب	180
طابوق اصفر	نظيف	75
	متوسط النظافة	110
	مترب	220
طابوق احمر	نظيف	90
	متوسط النظافة	140
	مترب	280

#### 4-3- إنارة الممرات

وتشمل إنارة المماشي المحيطة بالأبنية المماشي المؤدية إليها وتكون إنارة هذه المماشي بشدة ضوء لا تقل عن 30 لوكس بصورة عامة . وتستخدم تراكيب إنارة جمالية في المماشي وتكون هذه التراكيب مثبتة على جهتي المماشي بواسطة أعمدة ذات ارتفاعات مناسبة أو تكون على شكل تراكيب ديكورية مثبتة على الأرض مباشرة وقد تكون مثبتة على جدران الأبنية بالنسبة للمماشي المحيطة , ويجب أن تكون تراكيب إنارة المماشي من النوع المقاوم لدخول الماء والأتربة والرطوبة إليها ، وتكون السيطرة أو التحكم في إنارة المماشي إما من داخل البناية أو بواسطة الخلايا الضوئية Photocells .

#### 4-4- إنارة الحدائق

وتتضمن إنارة ساحات الحدائق والأشجار والزهور أو النافورات الموجودة في هذه الحدائق وتعتمد إنارة الحدائق على عدة عوامل تؤخذ بنظر الاعتبار :-

- أ - موقع الحديقة واستخداماتها وطابعها المعماري.
- ب - ماهو الشيء المراد إبرازه في الحديقة.
- ج - الألوان المحيطة أو ألوان الأشجار و الزهور المراد إضاءتها.
- د - ماهي الألوان المناسبة التي يفضل إستخدامها لإضاءة المكان.
- هـ - كمية الإضاءة المطلوبة في كل مكان مثل إضاءة الأشجار أو إضاءة المماشي.
- و - نوع التراكيب الملائمة لإستخدامها في المكان مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف التي تتعرض فيها التراكيب للمياه أو الرطوبة أو درجات الحرارة العاليه أو الصدمات .....الخ.
- ز - فترة اشتغال التراكيب إذا كانت دائمية أو وقتية.
- ح - نوع السيطرة المطلوبة لتشغيل تراكيب الإنارة.
- ط - إرتفاعات الأبنية المجاورة.

#### 4-5- إنارة الساحات العامة ومواقف السيارات

تعتمد تصاميم إنارة الساحات على عدة عوامل أهمها طبيعته إستخدام هذه الساحات حيث أن لكل إستخدام شدة استنارته المناسبة , فمثلا ساحات الرياضة تختلف شدة إستنارة كل ساحة حسب الرياضة التي تمارس بها كما تختلف الشدة المنيرة للساحة نفسها من حيث كونها للإستخدامات التدريبية (التمارين ) أو للإستخدامها لإغراض المسابقات الرسمية .

أما إنارة ساحات وقوف السيارات فيتم إضاءتها بشدة إستنارة تتراوح بين (30-50 ) لوكس تقريبا ويتم حساب شدة الإستنارة لساحات وقوف السيارات بالطريقة الإعتيادية لحساب شدة إستنارة أي مساحة

ويتم استخدام البروجكتارت أو تركيب إنارة الشوارع بالنسبة للمساحات المكشوفة . أما ساحات وقوف السيارات المسقفة فتتم إضاءتها بصورة عامة بواسطة تراكيب إنارة من نوع فلورسنت وخاصة إذا كان السقف لا يتجاوز إرتفاعه عن 6 متر. أما إذا كان إرتفاع السقف أكثر من 6 متر فتستخدم تراكيب الإنارة الحاوية على المصابيح الزئبقية من النوع الصناعي Industrial type.

#### 6-4 إنارة النصب

يتضمن هذا النوع من الإنارة إنارة النصب التذكارية كالتماثيل أو الجداريات وتكون التصميم الخاصة بهذه الإنارة معتمدة على شكل النصب وقاعدته والمنطقة المحيطة به والشكل المعماري للنصب أو الجدارية ، وكذلك على الجزء المراد إبرازه من النصب ويتم تنسيق شدة الإضاءة المطلوبة لمثل هذه الأعمال بالتشاور مع المهندس المعماري المصمم .

#### 7-4 إنارة الشوارع Road Lighting

هناك نقاط أساسية تؤخذ بنظر الإعتبار عند تصميم إنارة الشوارع هي :-

أ- مستوى شدة الإستنارة (الإشعاع ) المطلوب- النصوص Luminance level

ب- إنتظام الإضاءة Luminance Uniformity

ج- درجة تحديد الوهج ( الساقط على العين ) Degree of glare limitation

د- التحليل الطيفي للمصباح Lamp spectra

#### 7-4-1 مستوى شدة الإشعاع المطلوب (النصوص) Luminance Level

تعتمد شدة الإشعاع المطلوبة على نوع وطبيعة إستخدامات الشارع ؛ إذ أن نوع مادة تبليط الشارع لها أهمية كبيرة في حسابات شدة الإضاءة حيث أن بعض المواد التي تبلط بها الشوارع تكون ماصة للضوء أكثر من غيرها . وهناك مواد لها قابلية عكس الضوء أكثر من غيرها . فمثلا الشوارع المبلطة بالصب الكونكريتي لها قابلية عكس الضوء أكثر من الشوارع ذات التبليط القيري أو الإسفلتي كما أن شدة الإضاءة المطلوبة للشارع تعتمد على درجة الإضاءة الخارجية المنبعثة من المناطق المحيطة والمجاورة للشارع .

إن طبيعة الحركة في الشارع لها أهمية في إختيار شدة الإضاءة , فالشارع الذي تكون فيه الحركة شبه دائمية ومكتضة بالسيارات أو الأشخاص المارة يجب أن تكون شدة إستنارته عالية نسبيا . أما الشوارع ذات الإستخدام المحدود فتكون شدة أستنارتها قليلة نسبياً.



#### 2-7-4 إنتظام النصوص Luminance Uniformity

يراعى في تصميم إنارة الشوارع أن تكون مواقع المصابيح ذات علاقة بانتظام الضوء الساقط منها على الشوارع بطريقة بحيث تتداخل المساحات المضاءة من كل مصدر (مصباح) و لا تترك مناطق مضاءة بقوة وأخرى مظلمة مما تسبب عدم الراحة لعيون مستخدمي الشارع من سائقي السيارات أو المارة. لذا يراعى في التصميم أن تكون المسافات بين عمود وآخر أو مصباح وآخر ملائمة بحيث لا تؤدي إلى ظهور مناطق مظلمة وأخرى مضيئة على طول الشارع , وهذا يمكن أخذه بعين الاعتبار عند حساب شدة الإضاءة على الشارع الذي سيتم التطرق اليه لاحقاً .

#### 3-7-4 درجة تحديد الوهج الساقط على العين Degree of Glare Limitation

يعتبر الوهج المنبعث من مصدر الضوء (تراكيب الإنارة) والساقط على العين بالنسبة لمستخدمي الشارع مصدر عدم راحة للناظر وهو معيار يقدر بدلالة الإرتياح البصري ، لذا يؤخذ بعين الاعتبار في اختيار تراكيب الإنارة وزاوية تثبيتها وإرتفاعها بحيث يمكن تقليل أو تحديد الوهج الساقط على العين إلى أقل ما يمكن وذلك باختيار تراكيب ذات أغطية مصممة لحجب مصدر الضوء المباشر وكذلك يراعى اختيار الزاوية المناسبة بالنسبة للناظر باتجاهها فضلاً عن وضعها بالإرتفاع الذي يؤمن أقل وهج يسقط على العين . وهناك جداول عالمية تعطي قيمة لدليل الوهج المسموح به للطرق و الشوارع وكذلك المكاتب والغرف المختلفة الإستعمال. فمثلاً يكون دليل الوهج للطرق من 7-10% بينما في المكاتب مثلاً يكون من 16-19% . أما أنواع الوهج فهي :

1. الوهج المزعج Discomfort Glare ويكون على الأنواع والدرجات والتقدير التالية :

درجة الوهج	صفة الوهج	التقدير
1	غير مطاق	ردئ
3	مزعج	غير مريح
5	مسموح	مقبول
7	مرضئ	جيد
9	غير محسوس	ممتاز

2. الوهج المعوق Disability Glare

#### 4-7-4 التحليل الطيفي للمصباح Lamp Sapectra

لكل مصباح مواصفات خاصة بطريقة إشعاع الضوء وتوزيعه حيث أن التحليل الطيفي للمصباح له علاقة بشكل المصباح والتركيب الحاوي للمصباح والعاكس ، كما أن لون الضوء المنبعث يختلف من مصباح لآخر ، وتعتبر معرفة التحليل الطيفي للمصباح أمراً ضرورياً في إعداد التصميم ، وغالباً ما يكون التحليل الطيفي موضعاً في دليل الشركة الصانعة لهذه المصابيح .

#### 8-4 متطلبات إنارة الطرق

تتميز الإنارة الجيدة للطرق بالاستمرارية والتوحيد لإنارة سطح الطريق بحيث تسمح بالتعرف السريع على الأشياء الموجودة على الطريق وتقييم مسافتها وحركتها ، وهذه الأمور تعتمد على نوعية تراكيب الإنارة المناسبة التي يتم اختيارها وخاصة تلك التي تعطي ضوءاً أبيضاً ذهبياً (مصباح صوديوم ضغط عالي مثلاً) . وتؤخذ الاعتبارات والتعاريف التالية عند إجراء حسابات تصميم إنارة الطرق :

##### 1 - شدة الإشعاع (مستوى النصوص)

درجة النصوص	1	ردئ
=	3	غير كافي
=	5	مقبول
=	7	جيد
=	9	ممتاز

ومن نتائج الدراسات على السائقين للحصول على تقدير جيد يجب أن لا يقل النصوص عن 1.5 كنديلام<sup>2</sup> وفي حالة إضاءة الشارع بنصوص 2 كنديلام<sup>2</sup> وجد أن 80% من السائقين لا يستخدمون المصابيح الامامية العالية .

##### 2 - إنتظام النصوص $U_L$ :

هو النسبة بين أدنى قيمة للنصوص  $L_{min}$  والقيمة المتوسطة للنصوص  $L_a$

$$U_L = L_{min} / L_a$$

وهذه النسبة يجب ان لا تقل عن 0.4

##### 3 - معامل الإنتظام الطولي $U_L = L_{min}/L_{max}$

وهو النسبة بين أدنى وأقصى نصوص في إتجاه خط المنتصف لكل جادة (مسرب) مرور وهي تعتمد على تباعد المصابيح وعلى الخواص الفيزيائية لناشر الضوء (تركيب الإنارة المستخدم) .

#### 4-9 توصيات اللجنة الدولية للإنارة CIE

وهي المعايير التي يجب أن تطبق بالنسبة لإنارة الشوارع والجدول (2-4) يعطى ملخصا لهذه التوصيات .

جدول (2-4) توصيات لجنة CIE بالنسبة لإنارة الشوارع

نوع الشارع	طبيعة المنطقة المحيطة بالشارع	متوسط النصوص عند سطح الشارع La(cd/m2)	معامل الانتظام الاجمالي Uo	معامل الانتظام الطولي UL	درجة الوهج المزعج	الوهج المعوق TI%
طريق عام سريع	اي كانت	2	0.4	0.7	6	10
طريق اتصال رئيسي	نيرة مظلمة	2 1	0.4	0.7	5 6	10 10
طريق دائري رئيسي	نيرة مظلمة	2 1	0.4	0.5	5 6	20 10
طريق تجارى بوسط المدينة	نيرة	2	0.4	0.5	4	20
طرق فرعية موصلة الموصلة بين الطرق الرئيسية او التجارية وشوارع في المناطق السكنية	نيرة مظلمة		0.4	0.5	4 5	20 20

ويبين الشكل (2-4) نماذج قياسية من تراكيب إنارة الشوارع.

#### 4-10 طرق توزيع تراكيب الإنارة للشوارع Arrangement Lighting

هناك عدة طرق لتوزيع تراكيب الإنارة على الشارع حسب نوع الشوارع و أبعادها وكما يأتي :

أ - طريقة الجهة الواحدة Single Sided



ب- الطريقة المتخالفة Zig - Zag Arrangement

وتستعمل هذه الطريقة في الشوارع التي يكون عرضها مساوي لإرتفاع التركيب أو اقل (1.5) مرة من إرتفاع التركيب و ترتب التراكيب بطريقة متخالفة على جانبي الطريق و يدعى هذا الترتيب بالتخالف (zig - zag) وهي طريقة يظهر فيها ظاهرة المناطق المظلمة و المضيئة ولكن يمكن تقليل هذه الظاهرة بالتوزيع الملائم و المسافات المناسبة لمواقع تراكيب الإنارة ، لاحظ الشكل (2-4-3-ب).

ج- الطريقة المتقابلة (المتعاكسة) (Opposite)



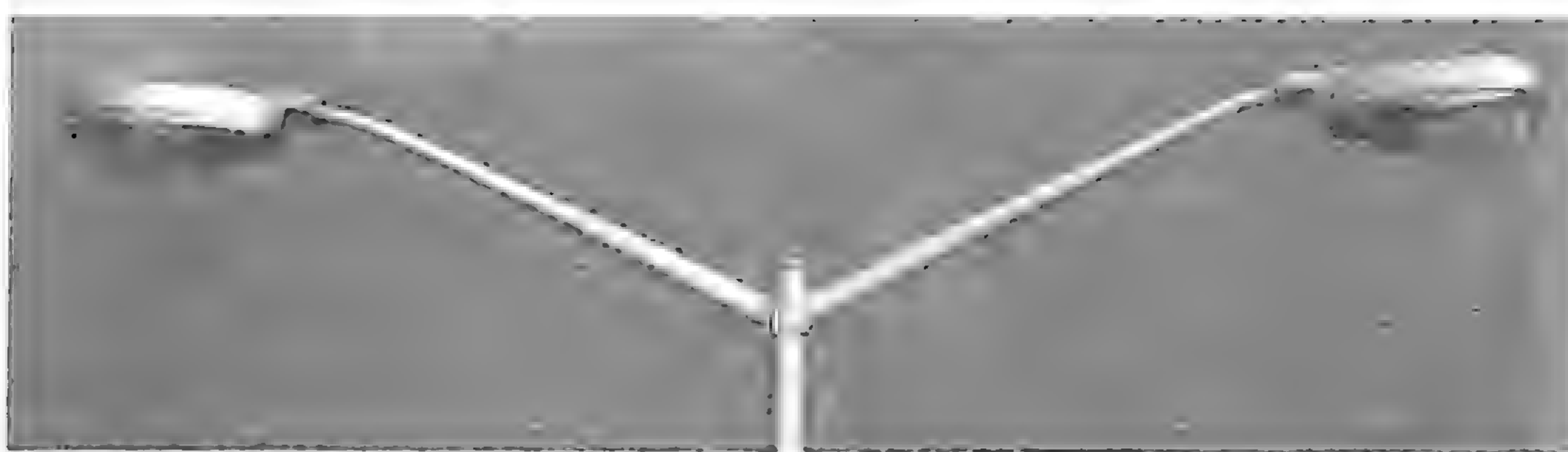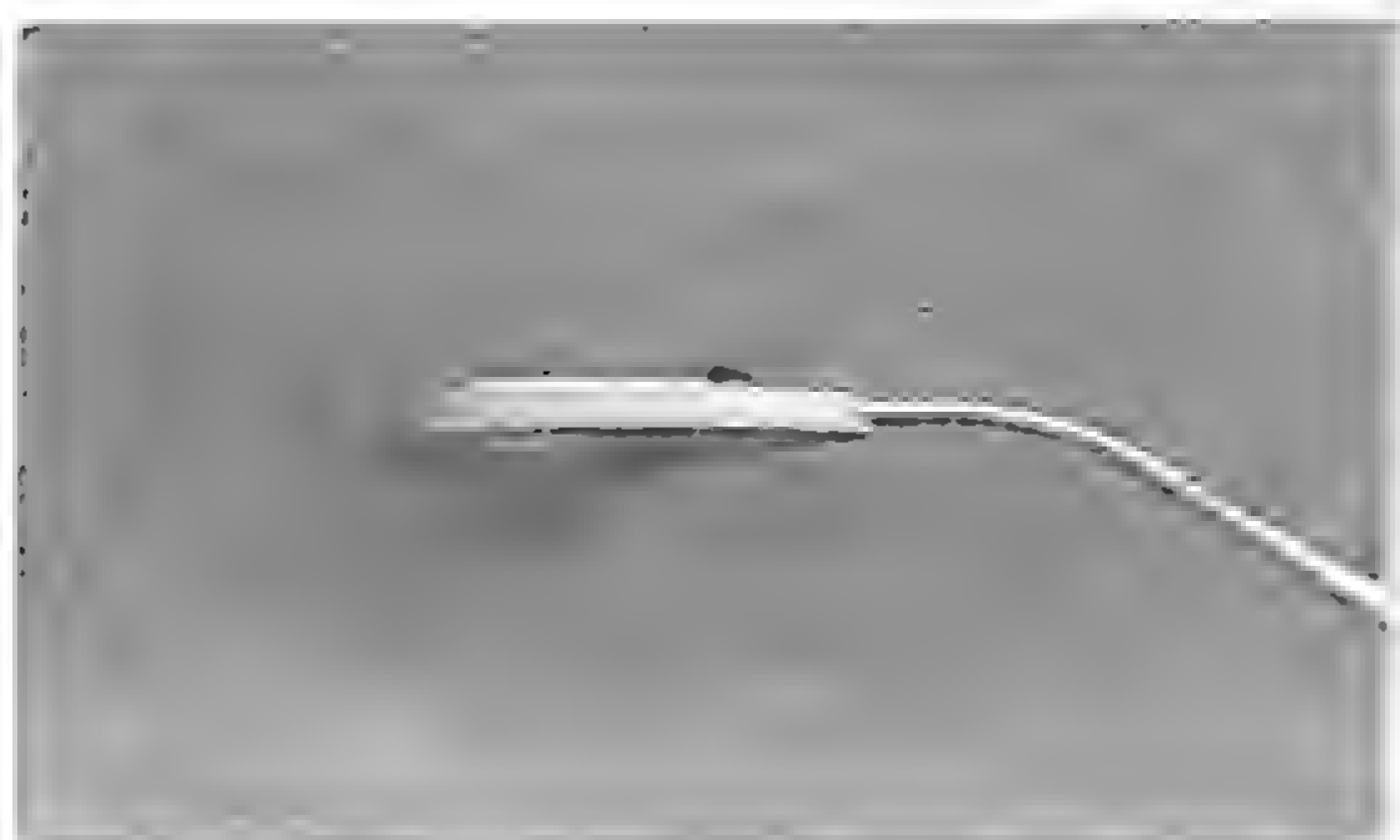يتم فيها ترتيب تراكيب الإنارة بطريقة متقابلة للنعمية على جانبي الشارع ولتعمل هذه الطريقة بصورة عامة للشوارع التي يزيد عرضها عن 1.5 مرة من ارتفاع تركيب الإنارة ، لاحظ الشكل (4-3-ج).



الشكل (4-2) نماذج من تراكيب (وحدات) إنارة الشوارع .


#### د- طريقة التعليق بالسلك Span Wire

يتم بهذه الطريقة تعليق تراكيب الإنارة على سلك بطريقة موازية لطول الشارع ، وتستخدم هذه الطريقة للشوارع الضيقة والتي توجد على جانبيها أبنية بحيث يمكن تثبيت طرفي السلك على هذه الأبنية ، لاحظ الشكل (3-4--د) . كما يمكن استخدام أكثر من طريقة في إنارة شارع واحد ، لاحظ الشكل (3-4) .
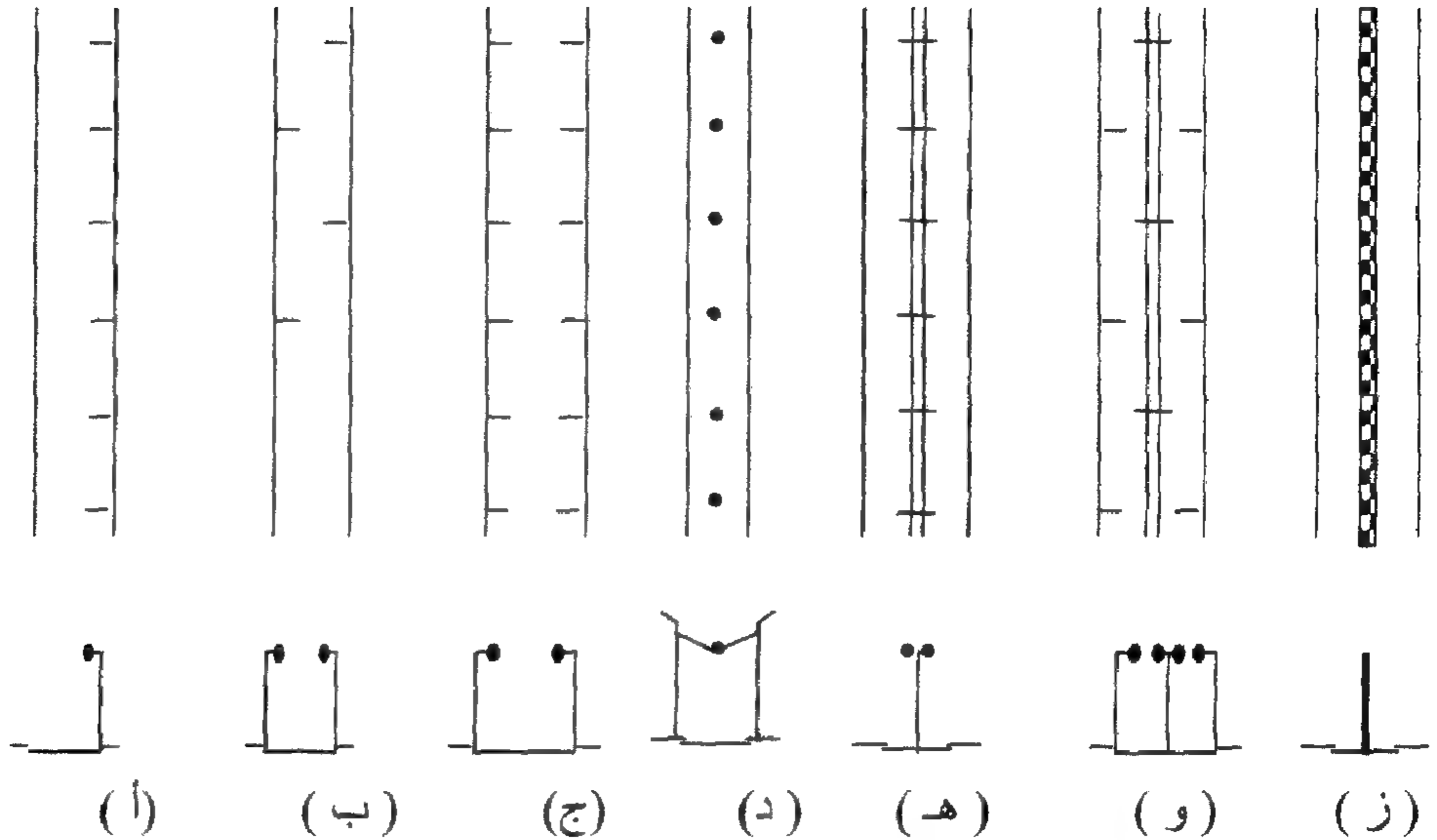
#### 11-4 حساب إستنارة الشوارع Road Lighting Illumination Calculation

يعد حساب شدة الإستنارة للشوارع من الحسابات المعقدة نسبياً و ذلك لكثرة العوامل والمتغيرات التي تدخل في مثل هذه الحسابات مثلاً عرض الشارع و إرتفاعه ونوعية تبليطه إذا كان خشناً أو ناعماً والإضاءة المحيطة وإستخدامات الشارع وزخم الحركة فيه.....الخ.

ومن العوامل الأخرى التي تدخل في الحسابات كذلك هي نوعية التراكيب المستعملة لإنارة الشارع



الشكل (3-4) طرق توزيع تراكيب الإنارة للشوارع.


- (أ) طريقة الجهة الواحدة .
- (ب) الطريقة المتخالفة
- (ج) الطريقة المتقابلة
- (د) طريقة التعليق بالسلك
- (هـ) طريقة التمرکز الثنائي
- (و) الطريقة (ج) زائد (هـ)
- (ز) الطريقة التوسطية

والتحليل الطيفي لمصابيح هذه التراكيب حيث من مخطط التوزيع الطيفي يمكن معرفة شدة الإستنارة المنبعثة من المصباح بالإرتفاع والزاوية التي يوضع فيها المصباح . وغالباً ما يتم حساب الإستنارة

الشارع بواسطة الحاسبات الالكترونية Computers و ذلك لمعرفة شدة الإضاءة في كل نقطة في الشارع حيث تعطى المعلومات الخاصة بالعوامل المؤثرة و الداخلة في الحسابات للحاسبة ويتم الحصول على مسح Scanning شامل لشدة الإضاءة في كل نقطة على الشارع . ومن خلال النتائج يمكن معرفة مدى الانتظام بالإضاءة على الشارع وإذا كان هناك إختلاف في شدة الإضاءة بين مساحة معينة ومساحة أخرى بحيث تؤدي إلى ظهور مناطق مضيئة ومناطق مظلمة حينئذ يتم تغيير مواقع تراكيب الإنارة أو زاوية سقوط الضوء أو إرتفاع التراكيب إلى أن يتم الحصول على شدة الإضاءة متجانسة نسبياً على الشارع. هناك طريقة أخرى أسهل لحساب شدة الإضاءة في الشوارع وذلك بحساب متوسط شدة الإضاءة Average luminance وهي الطريقة السريعة وذلك بالإعتماد على منحنيات عامل الإنارة Utilizations Factor التي يمكن الحصول عليه من أدلة الشركات الصانعة لتراكيب الإنارة.

و يمكن تلخيص هذه الطريقة لحساب متوسط شدة الإضاءة للشوارع بالمعادلة التالية والشكل (4-4):
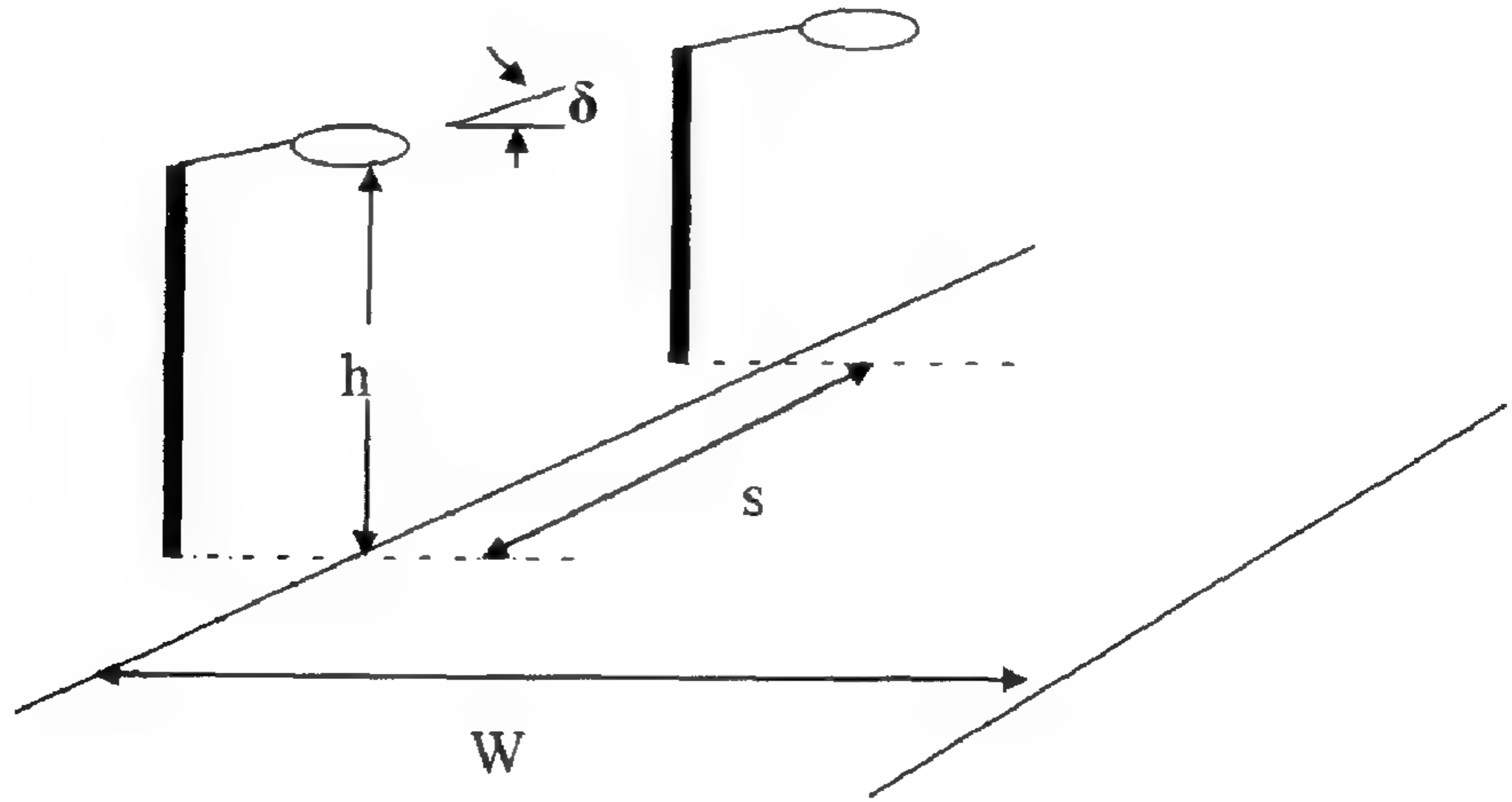
$$E_{av} = \frac{\eta \Phi_L n}{w s} (M.F) \quad (4-3)$$



الشكل (4-4) الشكل الهندسي لعمود الإنارة وأبعاد الطريق.

حيث أن :

$\Phi_L$  = Luminous flux of the lamp

الدفق المنير للمصباح

$n$  = Number of lamp per luminaire

عدد المصابيح لكل تركيب (وحدة إنارة)

$w$  = Width of the road

عرض الشارع أو الطريق

$s$  = Spacing between the luminaires (columns)

البعد بين عمود انارة واخر



$\eta$  = Utilization factor.

عامل الإفادة

M.F = Maintenance Factor

عامل الصيانة (يؤخذ عادة = 1)

أما  $h$  فهو ارتفاع التعليق لوحدة (تركيب) الإنارة ، وهي المسافة العمودية من مركز التركيب إلى سطح الطريق. وتعرف زاوية الميل  $\delta$  بأنها زاوية ميل تركيب الإنارة بالنسبة للمستوى الأفقي.

و يقصد بعامل الإفادة كونه نسبة الدفق الضوئي المفيد المنعكس من المصباح إلى الدفق الذي يصل فعلياً إلى أرض الشارع كما في المعادلة الآتية:

$$\eta = \frac{\Phi_{utilized}}{\Phi_L} \quad (4-4)$$

حيث أن:

$\Phi_{Utilized}$ : الدفق المفيد


$\Phi_L$ : دفق المصباح الأصلي

و تعطى منحنيات عامل الإفادة للمصباح بدلالة إرتفاع المصباح ( $h$ ) أو كدالة للزاويتين ( $\gamma_1, \gamma_2$ )، وهما زاويتا سقوط الضوء على الشارع من المصباح الموضحين في الشكل (5-4) وكالآتي:


أ - يكون المنحني الذي يوضح شكل العلاقة بين عامل الإنارة ( $\eta$ ) و المسافة ( مقاسة بمضاعفات إرتفاع المصباح ( $h$ ) ) كما مبين في الشكل (6-4).

ب - يكون كدالة للزاويتين ( $\gamma_1, \gamma_2$ ) ، كما مبين في الشكل (7-4) .

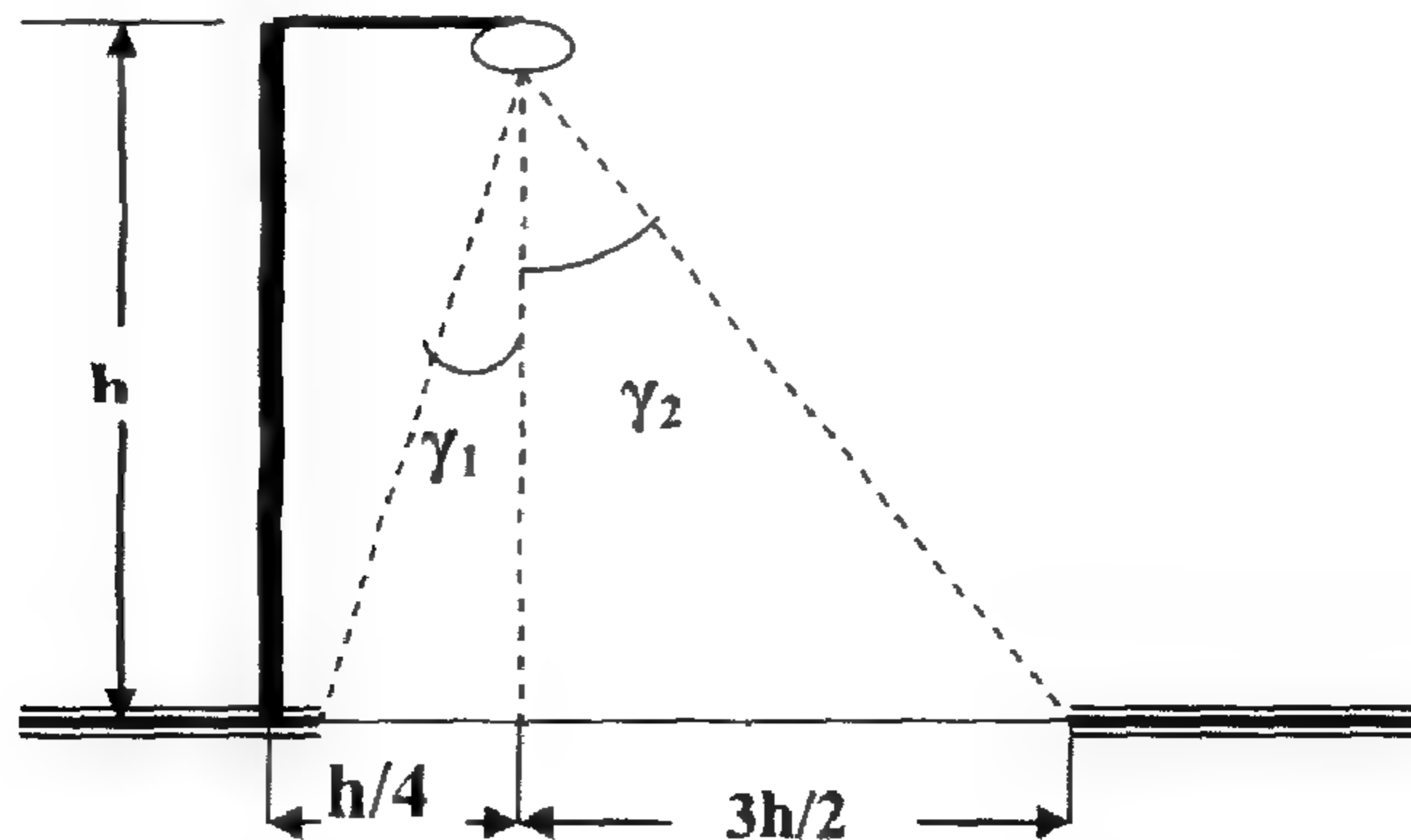
أما عامل الصيانة (M.F) فيؤخذ في العموم = 1 ، إلا إذا تم إعتداد قيمة أخرى مثل 0.8 للشوارع في الأجواء الجافة غير النظيفة التي تكثر فيها العواصف الترابية وقلة الأمطار التي تقوم بغسل التركيب وتنظيفها كما هو الحال في الدول كثيرة الأمطار.



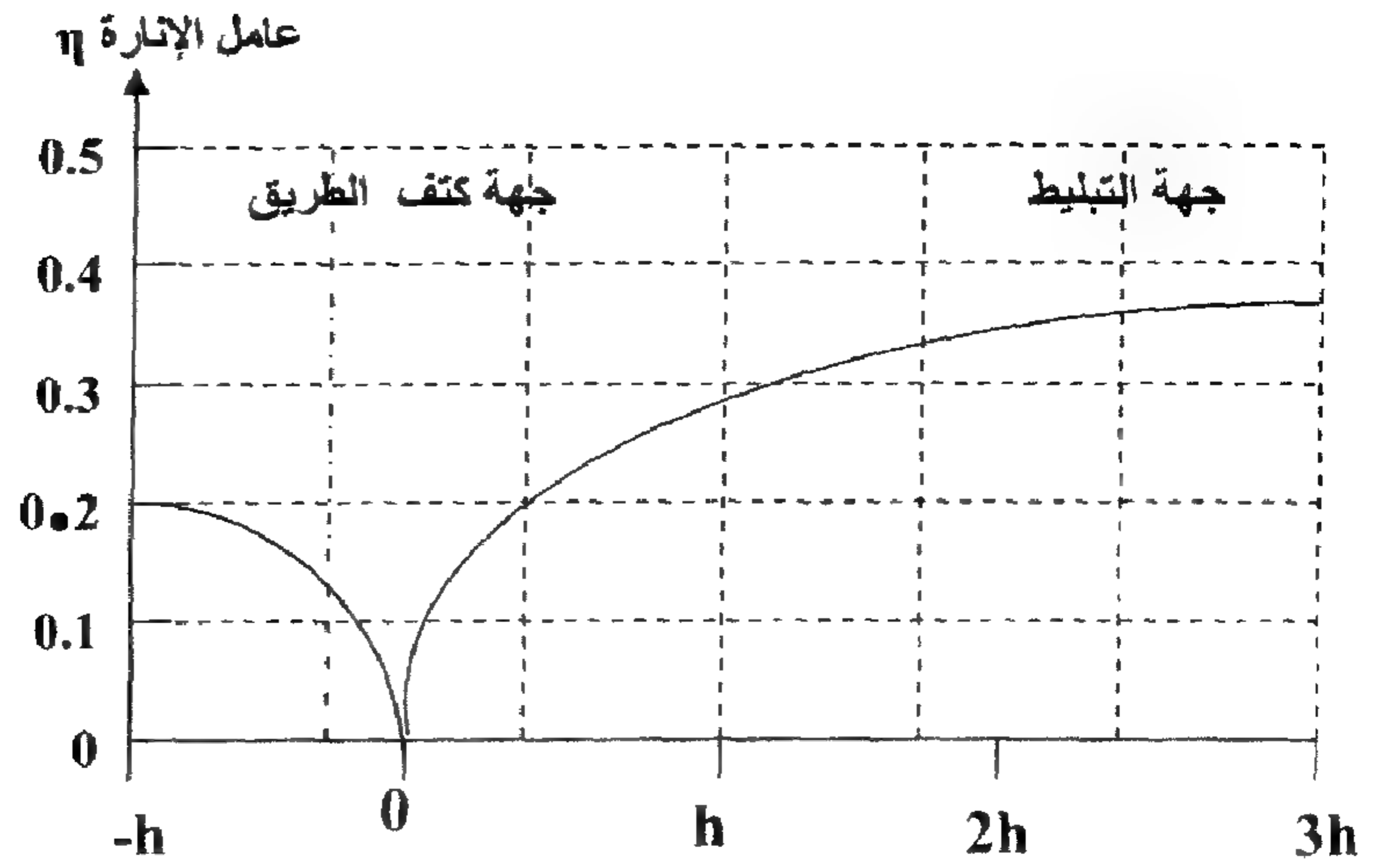الشكل (5-4) إرتفاع التركيب  $h$  وزاويتا سقوط الضوء ( $\gamma_1, \gamma_2$ ).



الشكل (6-4)

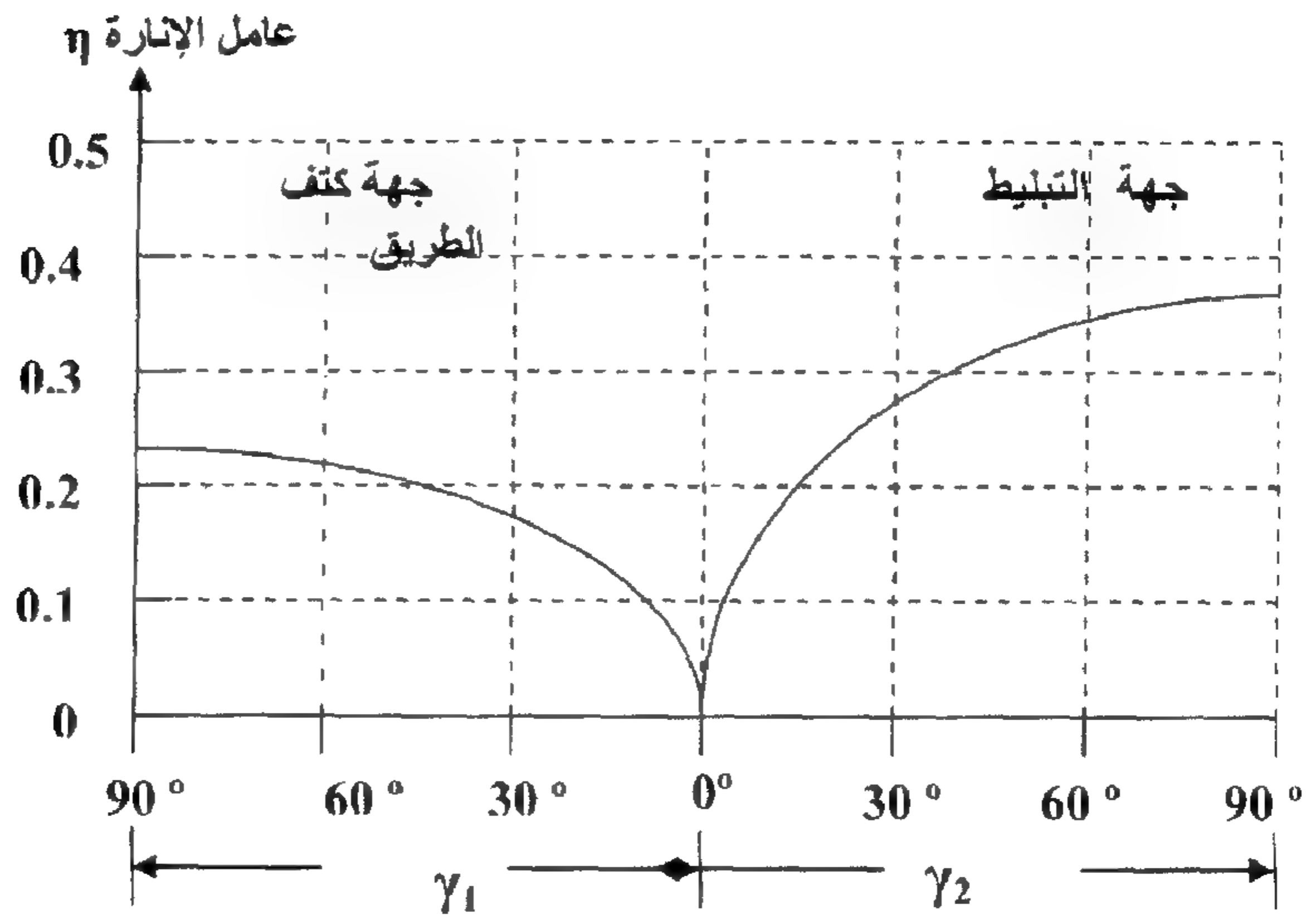


الشكل (7-4).

مثال 4-1:

احسب متوسط شدة الإضاءة لشارع عرضه 7.5م وضعت تراكيب الإنارة في نقطة الصفر كما موضحة في الشكل (8-4) علماً بأن إرتفاع عمود الإنارة هو (10م) وأن مقدار الدفع المنبعث من المصباح هو 40000 لومن.

## الحل:

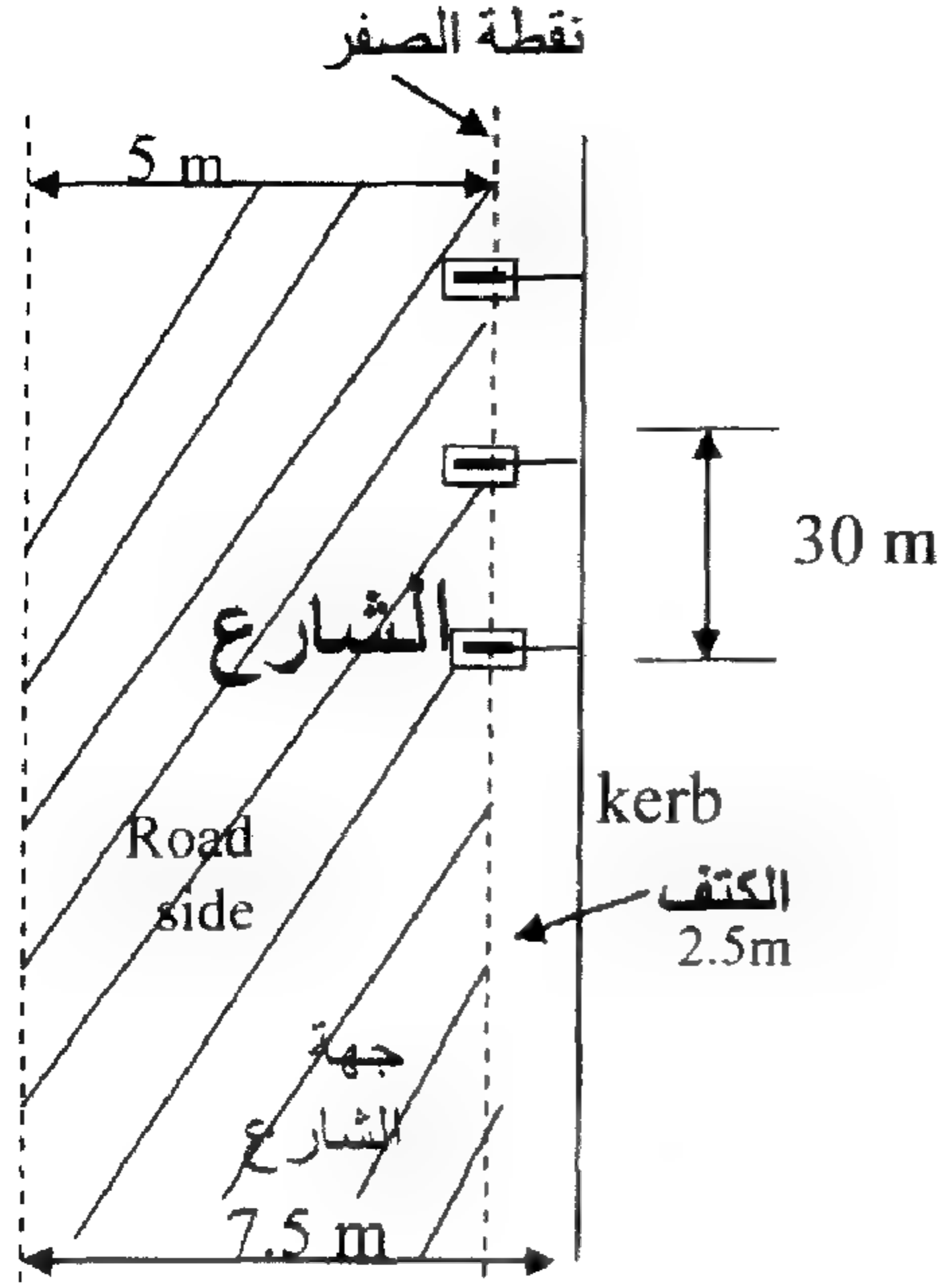

الشكل (8-4)

من منحنيات عامل الإفادة ( $\eta$ ) المعطاة في الشكل (5-4) يمكن حساب قيمتها  
عامل الإفادة لكثف الشارع 2.5m عن نقطة الصفر وهذه تعادل  $0.25h$

$$\eta_1 \text{ kerb side} = 0.075$$

عامل الإفادة لجهة الشارع 5m عن نقطة الصفر وهذه تعادل  $0.5h$

$$\eta_2 \text{ road side} = 0.17$$

وعليه يكون المجموع الكلي لعامل الإفادة

$$\eta_1 \text{ kerb} + \eta_2 \text{ road} = 0.075 + 0.17 = 0.245$$

لذا يكون متوسط شدة الإضاءة من المعادلة (4-3)

$$E_{av} = \frac{\eta \phi_L}{W_s} = \frac{0.245 \times 40000}{7.5 \times 30} = 43.5 \text{ Lux}$$

مثال 4 - 2 :

في المثال رقم (1-4) تم إبدال تركيب الإنارة بتركيب آخر يحتوي على مصباح زينبقي واحد قدرت 400 واط . إحسب متوسط شدة الإضاءة للشارع إذا كان تباعد الأعمدة ( أ ) 30 متراً، ( ب ) 40 متراً علماً أن الدفق المنبعث من المصباح هو 22500 لومن .

## الحل:

1 - الدفق المنبعث من المصباح هو 22500 لومن .

2 - من المثال السابق يكون عامل الإفادة هو 0.245 .

(أ) لتباعد أعمدة 30م يكون متوسط : شدة الإضاءة

$$E_{av} \frac{\eta \phi_L}{W S} = \frac{0.245 \times 22500}{7.5 \times 30} = 24.5 \text{ lux}$$

(ب) لتباعد أعمدة 40 متر يكون متوسط شدة الإضاءة:

$$E_{av} \frac{\eta \phi_L}{W S} = \frac{0.245 \times 22500}{7.5 \times 40} = 18.375 \text{ lux}$$



من الملاحظ هنا أنه كلما تباعدت الأعمدة يقل متوسط شدة الإضاءة.

مثال 3-4:

في المثال (2-4) إذا كان الشارع ضمن منطقة تكثر فيها العواصف الترابية المتكررة الحدوث ويقل فيها هطول الأمطار مثل المناطق الصحراوية بصورة عامة. إحسب متوسط شدة الإضاءة في هذه المنطقة أخذاً بعين الاعتبار عامل الصيانة ولتباعد أعمدة 30 متراً.


الحل :

بما أن تراكيب الإنارة تعمل في منطقة صحراوية تتعرض فيها لتراكم الغبار فسوف نختار عامل صيانة مساوياً إلى 0.8 . لذا يكون متوسط الشدة المنيرة كالتالي :

$$E_{av} \frac{\eta \phi_L}{W S} (M.F) = \frac{0.245 \times 22500}{7.5 \times 30} \times 0.8 = 19.6 \text{ lux}$$

مثال 4-4:

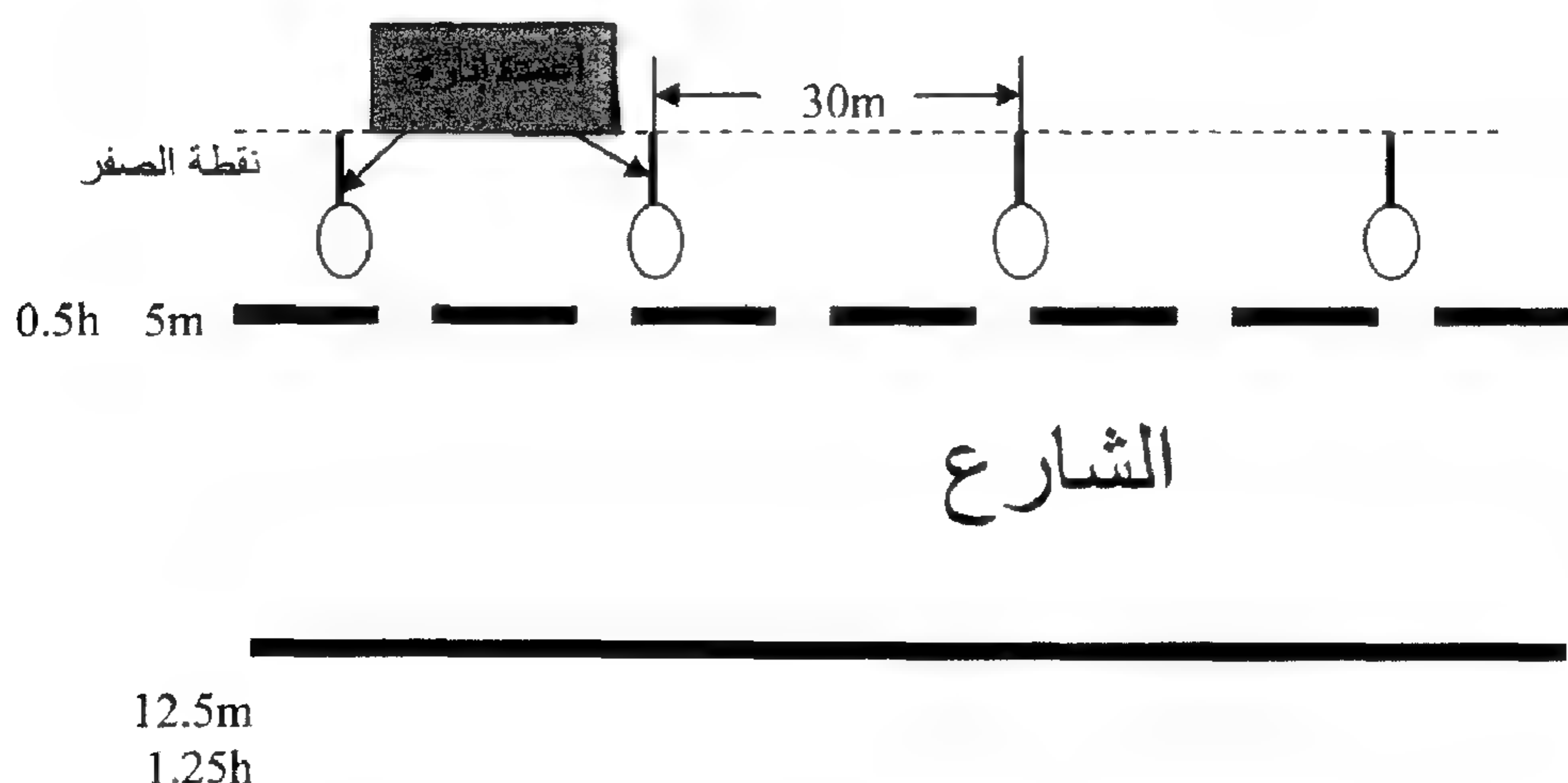إحسب متوسط شدة الإضاءة على شارع عرضه 7.5 م الإعمدة مرتبة كما في الشكل (4-9) علماً أن إرتفاع عمود الإنارة هو 10 م وأن المسافة بين عمود وآخر هي 30 م وقيمة الدفق المنبعث من المصباح المستعمل هو 40000 لومن.



الشكل (4-8)

الحل:

يتم حساب عامل الافادة  $\eta$  للشارع من الشكل رقم (4-6) كما يأتي:

- عامل الافادة لأبعد نقطة في الشارع عن نقطة الصفر

$$\eta_1 \rightarrow 1.25h = 0.30$$

- عامل الافادة لكتف الشارع عن نقطة الصفر

$$\eta_2 \rightarrow 0.5h = 0.17$$

- عليه يكون عامل الافادة الكلي:

$$\eta(0.5h - 1.25h) = 0.3 - 0.17 = 0.13$$

(يطرح هنا لكون نقطة الصفر مابتعدة عن الشارع).


$$E_{av} = \frac{\eta \phi_L}{W_s} = \frac{0.13 \times 40000}{7.5 \times 30} = 23.1 \text{ Lux}$$

ويبين الجدول (3-4) متوسط شدة الإستنارة على السطح الأفقي للطرق بمختلف أنواعها.


الجدول (3-4) متوسط شدة الإستنارة على السطح الأفقي للطرق.

تصنيف الطريق	منطقة تجارية	منطقة سكنية
	شدة الإستنارة (لوكس)	شدة الإستنارة (لوكس)
طريق حرة	6	6
الطرق السريعة	15	12
طريق رئيسي	25	12
طريق جامع Collector	-----	6
طريق محلي Local	12	6
زقاق	8	6

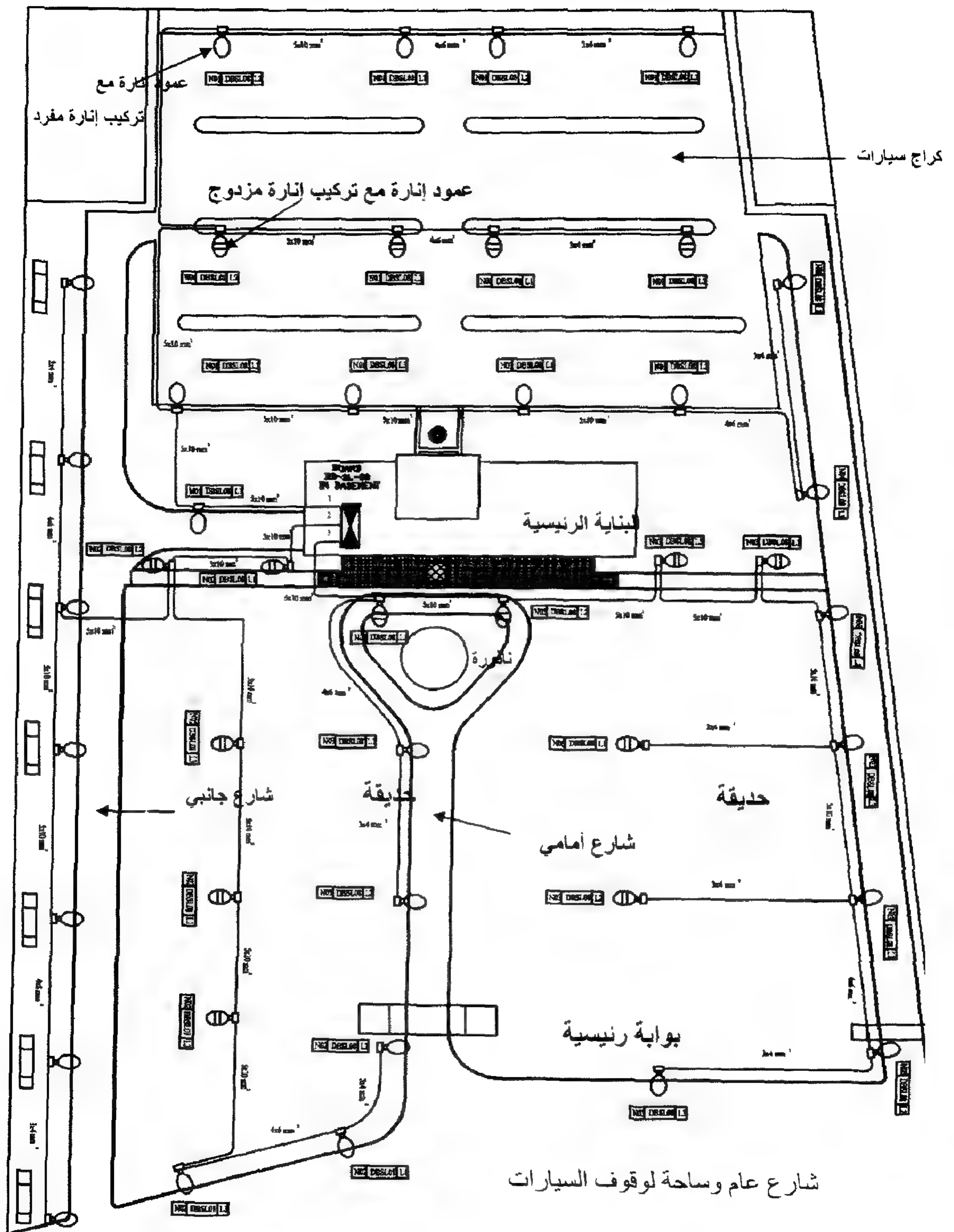كما يبين الشكل (4-7) تصميم إنارة خارجية لبناية كبيرة لغرض الفائدة .



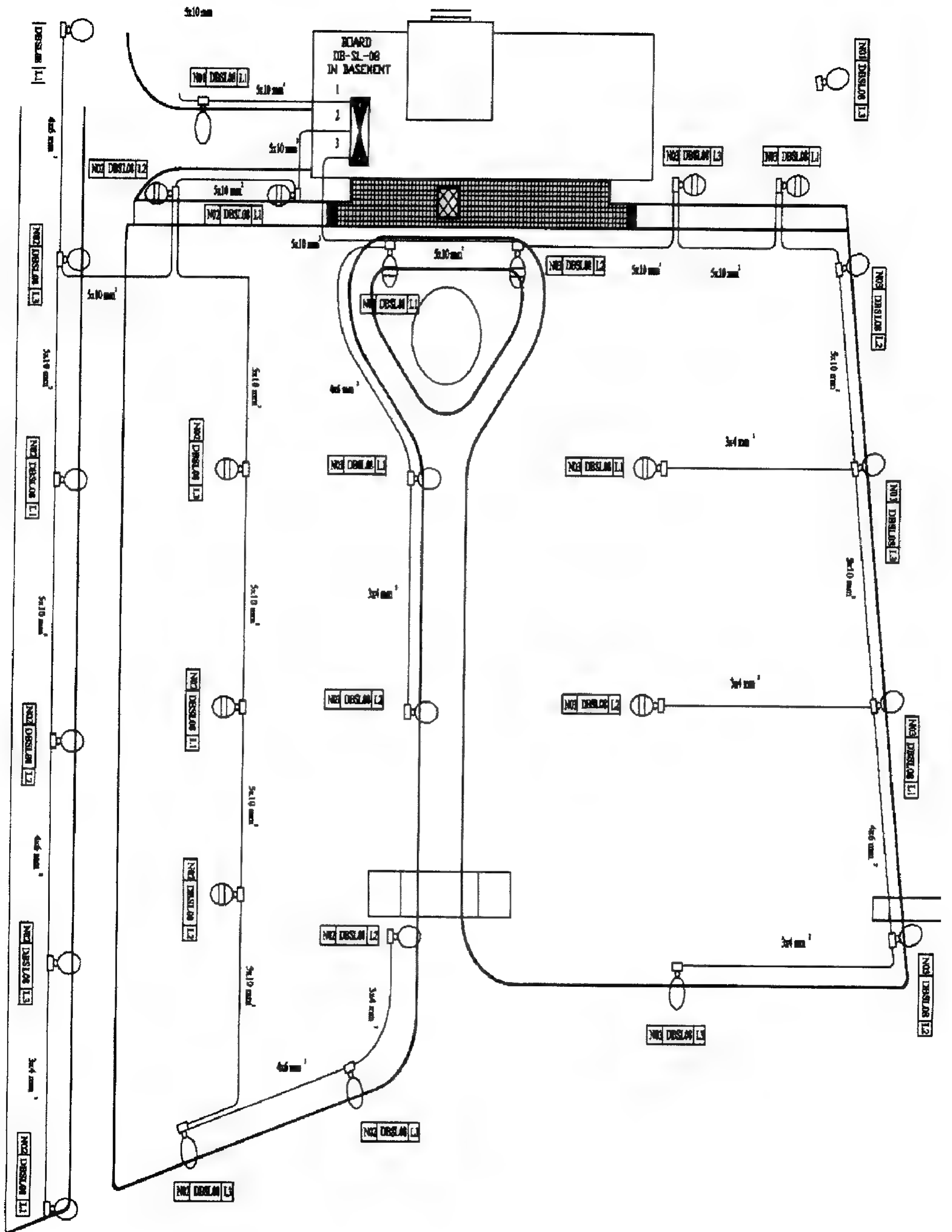الشكل (4-7 أ) مثال لتصميم إنارة خارجية لموقع بناية كبيرة مع مرآب (كراج) خلفي للسيارات .



الشكل ( 7-4 ب ) الجزء الأمامي للموقع .





### 1-5 مقدمة

تعد مآخذ القدرة الكهربائية من أهم الوسائل لخدمة القدرة العامة أو تسمى القدرة الطابقية Floor power لتأمين مصدر كهربائي لتشغيل الأجهزة المتنقلة والثابتة . وينتشر إستخدامها عموماً في الأبنية المنزلية والتجارية والخدمية والصناعية ، وتبدأ ساعاتها المتوفرة في الأسواق العالمية من 2, 5, 6, 13, 15 إلى 16 أمبير بالنسبة لمآخذ القدرة ذات الطور الواحد الإعتيادية . وقد تبلغ قدراتها نحو 60 كيلو واط للأغراض الصناعية . وتصنف في العموم ضمن نوعين رئيسيين:


• مآخذ القدرة للأغراض المنزلية الإعتيادية. Domestic AC power sockets.

• مآخذ القدرة للأغراض الصناعية والخاصة. Industrial & special power sockets.

أما الأنواع الأكثر إنتشاراً في الوقت الحاضر لأغراض القدرة المناسبة لخدمة الأجهزة المتنقلة الخدمية فهي المآخذ ذات ساعات 10 و 13 و 15 أو 16 أمبير المألوفة لما تمتاز بها هذه الساعات من متوسط معدل تيار مقبول ومرن بالنسبة للأجهزة الخدمية . كذلك فإن عمرها التشغيلي يكون طويلاً نسبياً إذا ما أحسن إستخدامها وعدم تحميلها أكثر من حملها الأصلي. وقد تم إختيار هذه الساعات بموجب دراسات إحصائية وتجارب وخدمات سابقة من قبل المصنعين في هذا المجال . حيث كانت ساعات 2 و 5 أمبير هي الأكثر إستعمالاً في بداية القرن الماضي وثبت عدم كفاءتها لاحقاً من الناحية العملية . ما يهمننا في هذا الفصل هو إعطاء معلومات أساسية حول مآخذ القدرة من ناحية توزيعها في الأبنية واختيار أنواعها وأساليب ربطها .
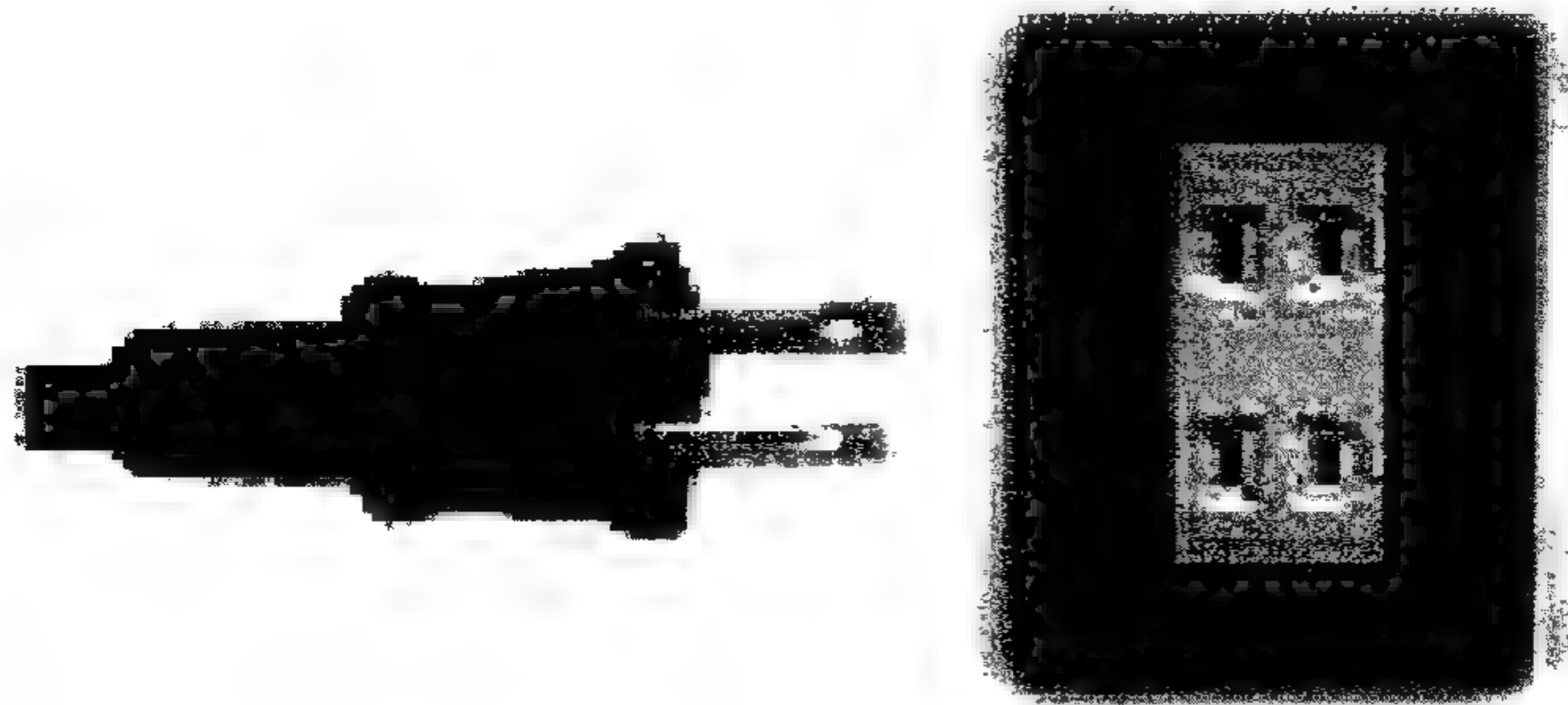
### 2-5 أنواع المآخذ والقوابس الاعتيادية والمنزلية Types of Domestic plugs and sockets


1- النوع A (ثنائي الفتحة الياباني/ الأمريكي) ( Type A (North America/Japanese 2-pin) :



الشكل (1-5) المآخذ ألياباني / الأمريكي نوع A .

يستخدم هذا النوع من المأخذ في أمريكا الشمالية واليابان وبعض الولايات الكندية وقد انحسر استخدامه في الوقت الحاضر لعدم احتوائه على الخط الأرضي الثالث .

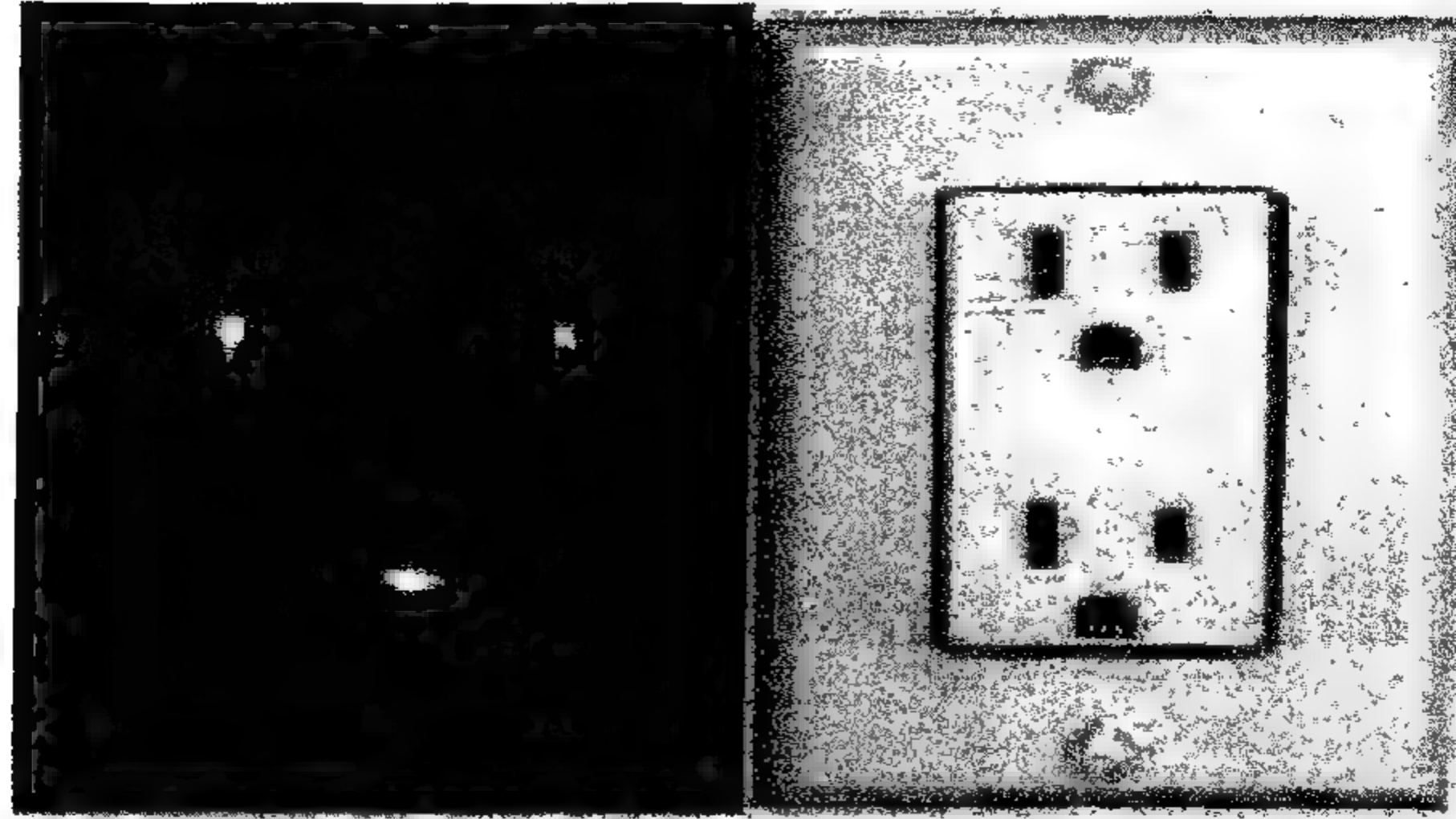
2- النوع B ( الأمريكي ثلاثي الفتحة ) Type B (American 3-pin) :



الشكل (5-2) المأخذ الأمريكي نوع B .

هذا النوع من أكثر الأنواع شيوعاً في أمريكا الشمالية وكندا في الوقت الحاضر وفقاً للمواصفات Canadian standard CSA 22.2, N°42 و American standard NEMA 5-15 الأمريكية ، ويستخدم كذلك في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والمكسيك وجزر الكاريبي وأمريكا الوسطى، ويكون تقنيته 15 أمبيراً- 125 فولت.

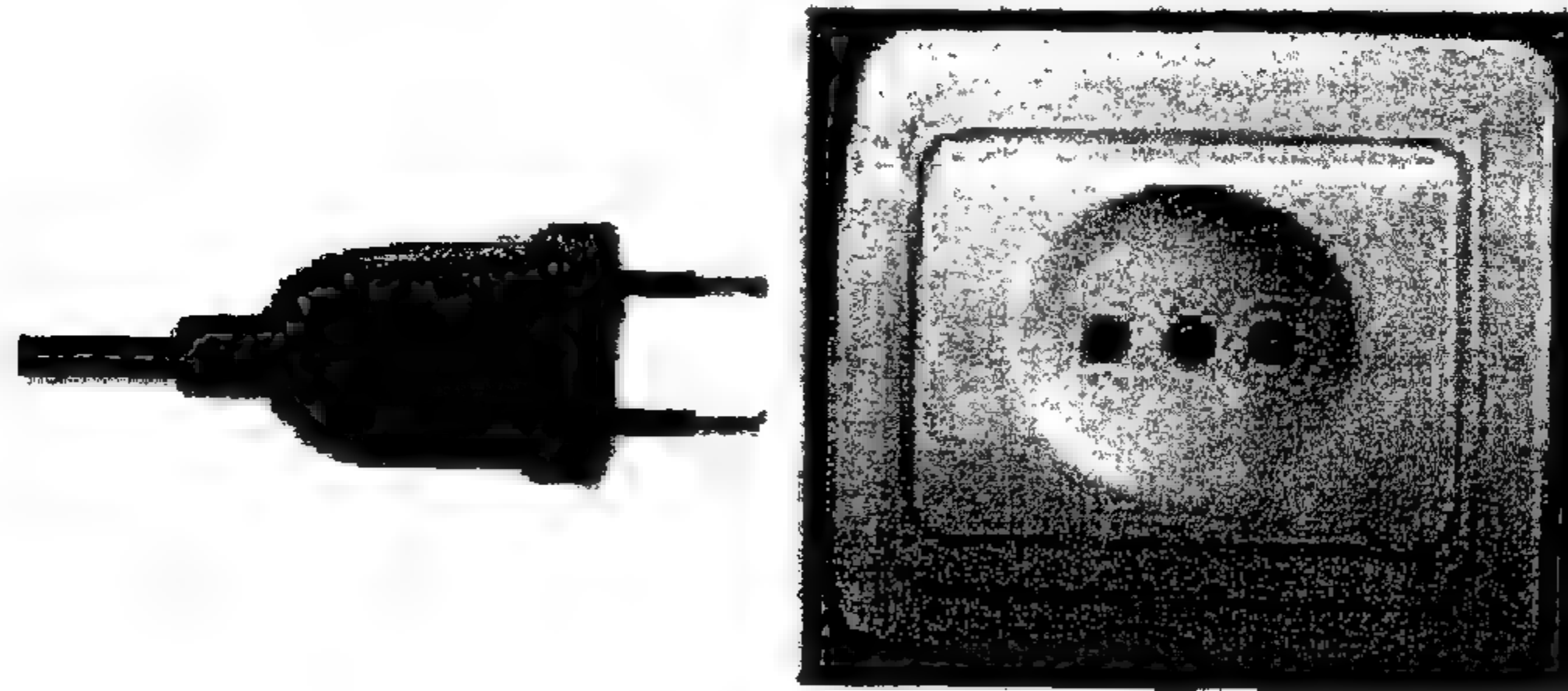3- النوع C ( ثنائي الفتحة الأوربي ) Type C (European 2-pin) :




الشكل (5-3) المأخذ الأوربي نوع C .

يعد هذا النوع من أكثر الأنواع شيوعاً في العالم المسمى (Europlug 2.5 A/250 V unearthed) المصنوع وفق المواصفة الدولية CEE 7/ 16 . ويستخدم في جميع دول أوروبا وروسيا وأمريكا الجنوبية (البرازيل) وتركيا وبعض الدول العربية. ولا يحتوي المأخذ على الأرضي وإنما يحتوي على فتحتين قطر كل منهما 4 ملم والتباعد بينهما 19 ملم ، فتحة للخط Line وفتحة للمحاييد Nuetral .




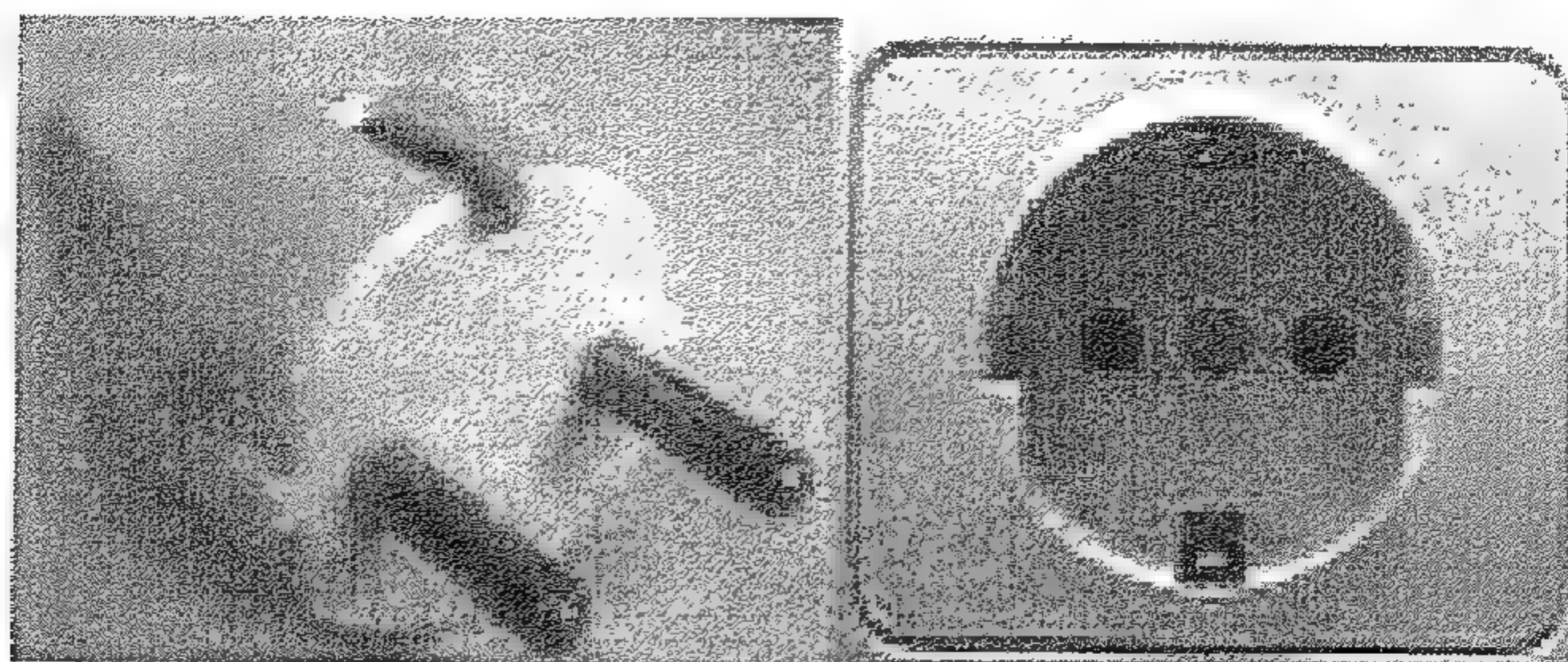4 - النوع D (ثنائي الفتحة الألماني) (Type D – German 2-pin) :  
وهو ألماني الصنع سعة (16 أمبير 250 فولت) مؤرض من جهتين ؛ مصنع وفق المواصفة  
الدولية (CEE 7/14). ويسمى بمأخذ شوكو (Schuko).



الشكل (4-5) المأخذ الألماني نوع D .

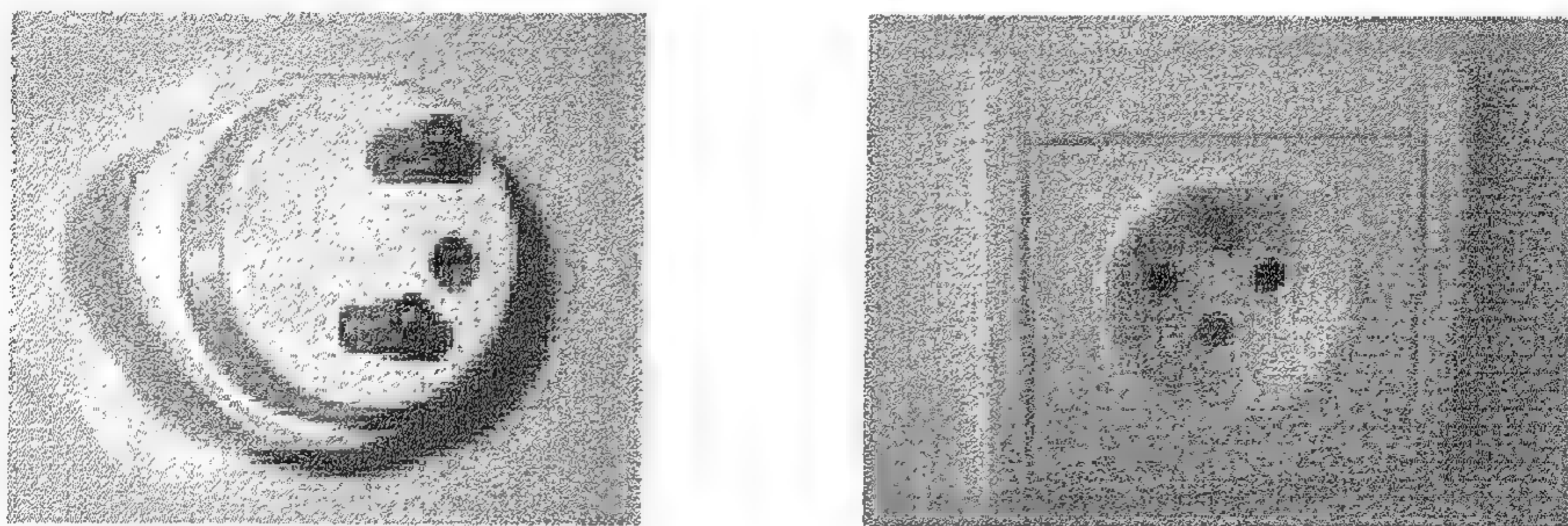5 - النوع E (ثنائي الفتحة الفرنسي المؤرض) (Type E (French 2-pin , female earth) :




الشكل (5-5) المأخذ الفرنسي نوع E .

يتوافق هذا المأخذ عموماً مع المأخذ الألماني السابق ويستخدم في فرنسا وبلجيكا وبولندا وجمهورية  
ألبانيا والسلوفاك. ويصنع بسعة 16 أمبير 250 فولت عموماً .

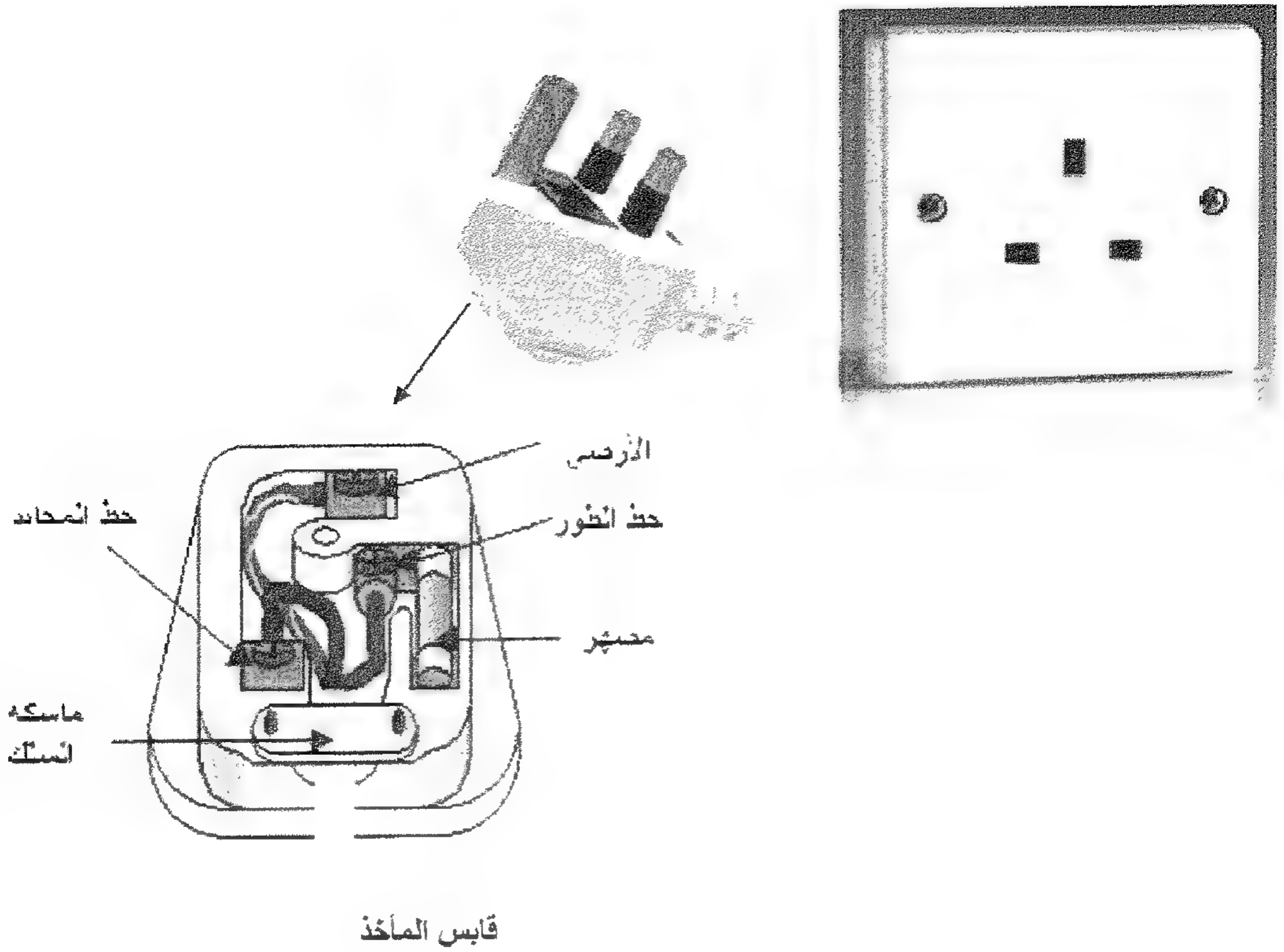
6 - النوع F (البريطاني ثلاثي الفتحة المفرد) (Type F ( British 3- pin) :  
يصنع هذا المأخذ وفق المواصفة البريطانية (BS1363) بشكل مربع مع قابس مثلث حاوي على  
الأرضي مع مصهر خزفي 3 أو 5 أو 13 أمبير {BS 1363 (British 13 A/250 V 50Hz .  
(earthed and fused) . ويستخدم في بريطانيا وإيرلندا ودول الكومنولث وكثير من الدول العربية. هذا  
المأخذ الشائع الاستخدام في البلاد العربية مبين في الشكل (5-6) .







الشكل (5-6) المأخذ البريطاني 13A نوع F .

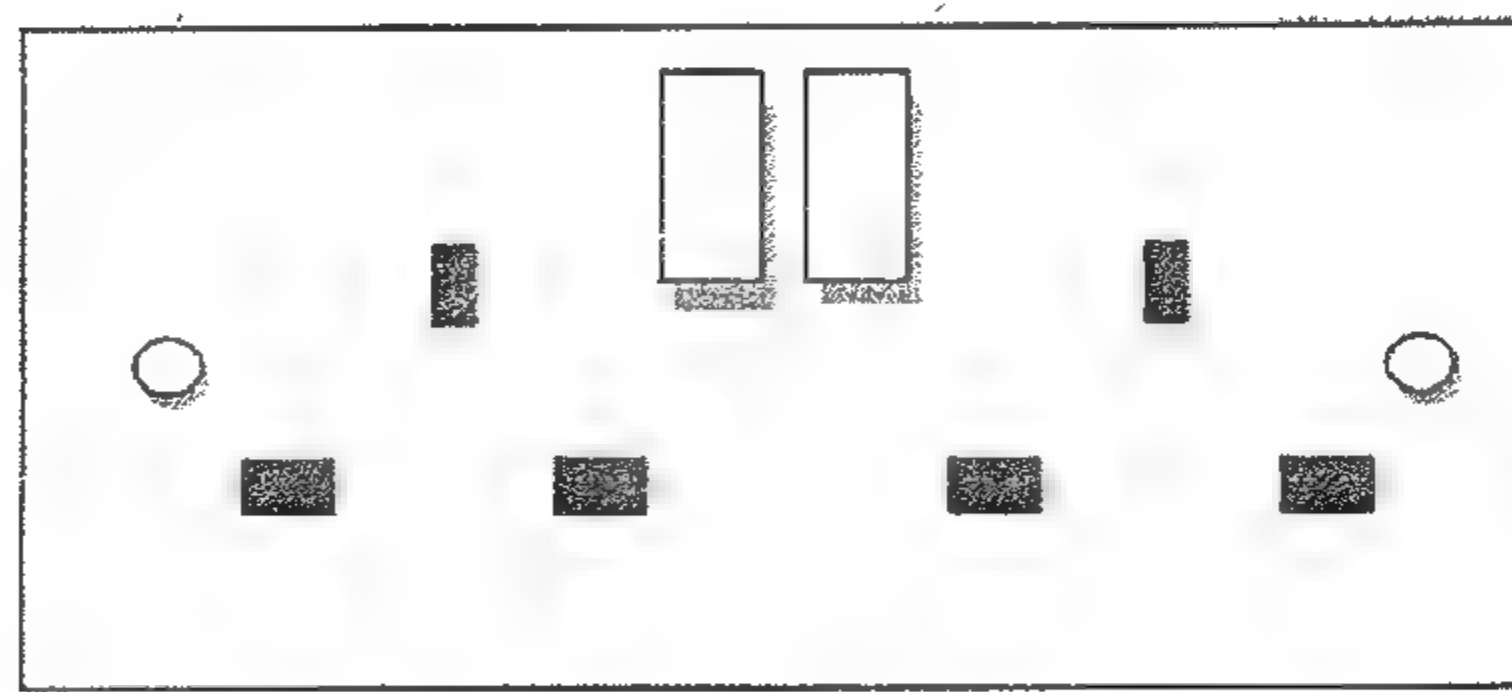7 - النوع الثلاثي المزدوج البريطاني ( Duplex British 3 - pin ) : يشبه هذا النوع المأخذ السابق عدا أنه يكون مزدوجا كما هو موضح في الشكل (5-7) .




الشكل (5-7) المأخذ 13A البريطاني المزدوج نوع F .

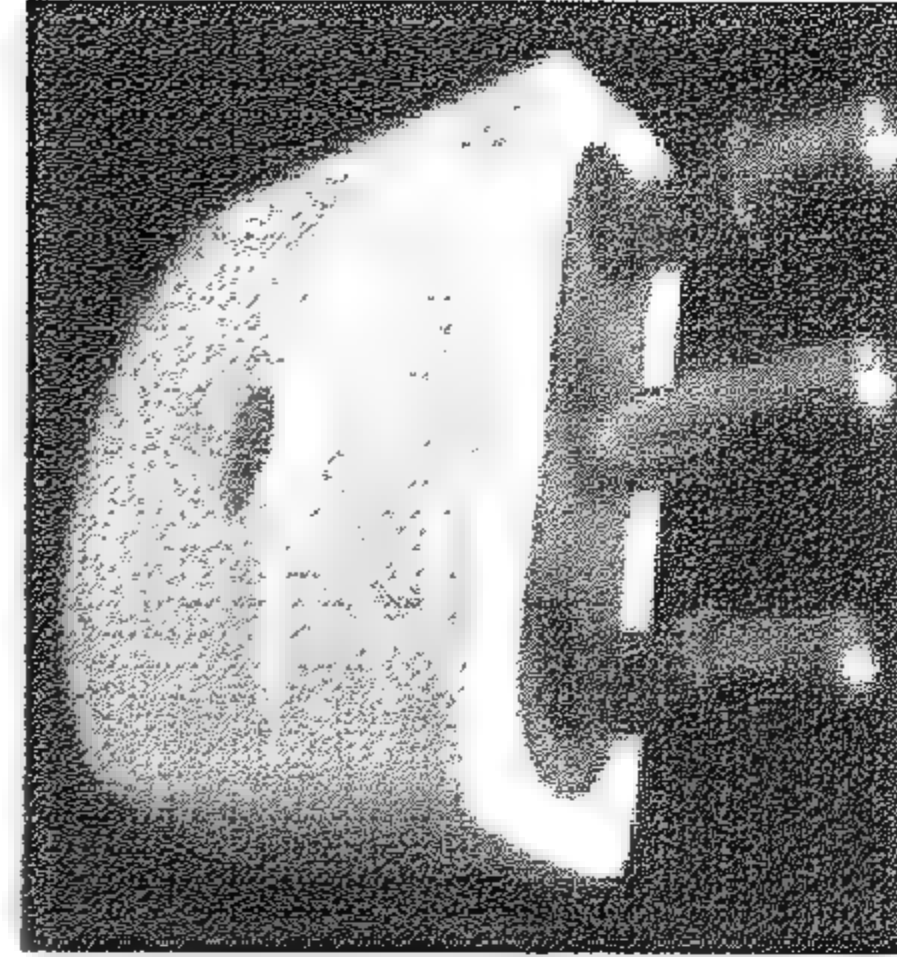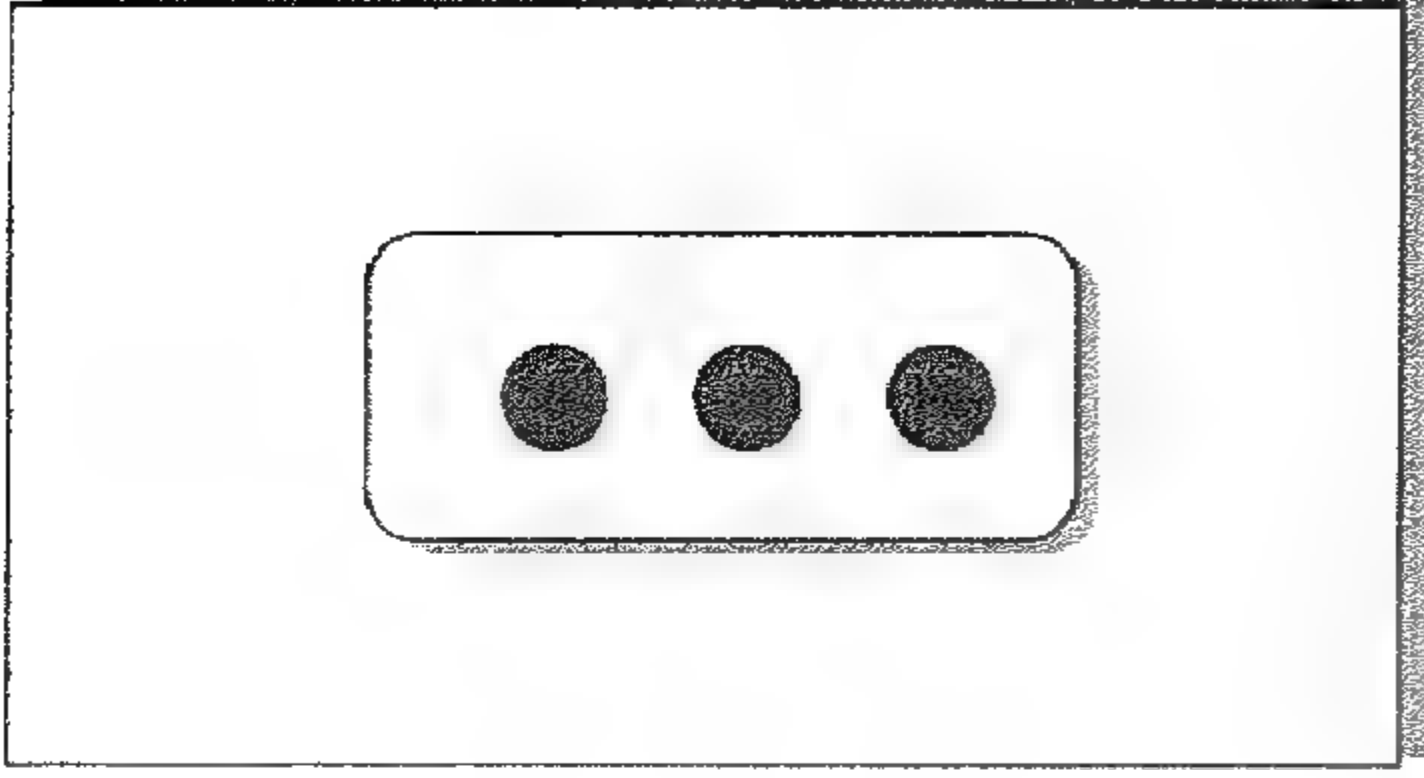8- النوع G الثلاثي الدانماركي (Type G (Danish 3-pin): وهو النوع الشائع الإستخدام في الدانمرك ومصر والأردن وإيطاليا ودول شمال أفريقيا . ويصنع بسعتين 10 أمبير و16 أمبير ويحتوي على السلك الأرضي في الوسط.



الشكل (5-8) المأخذ الدانماركي نوع G .

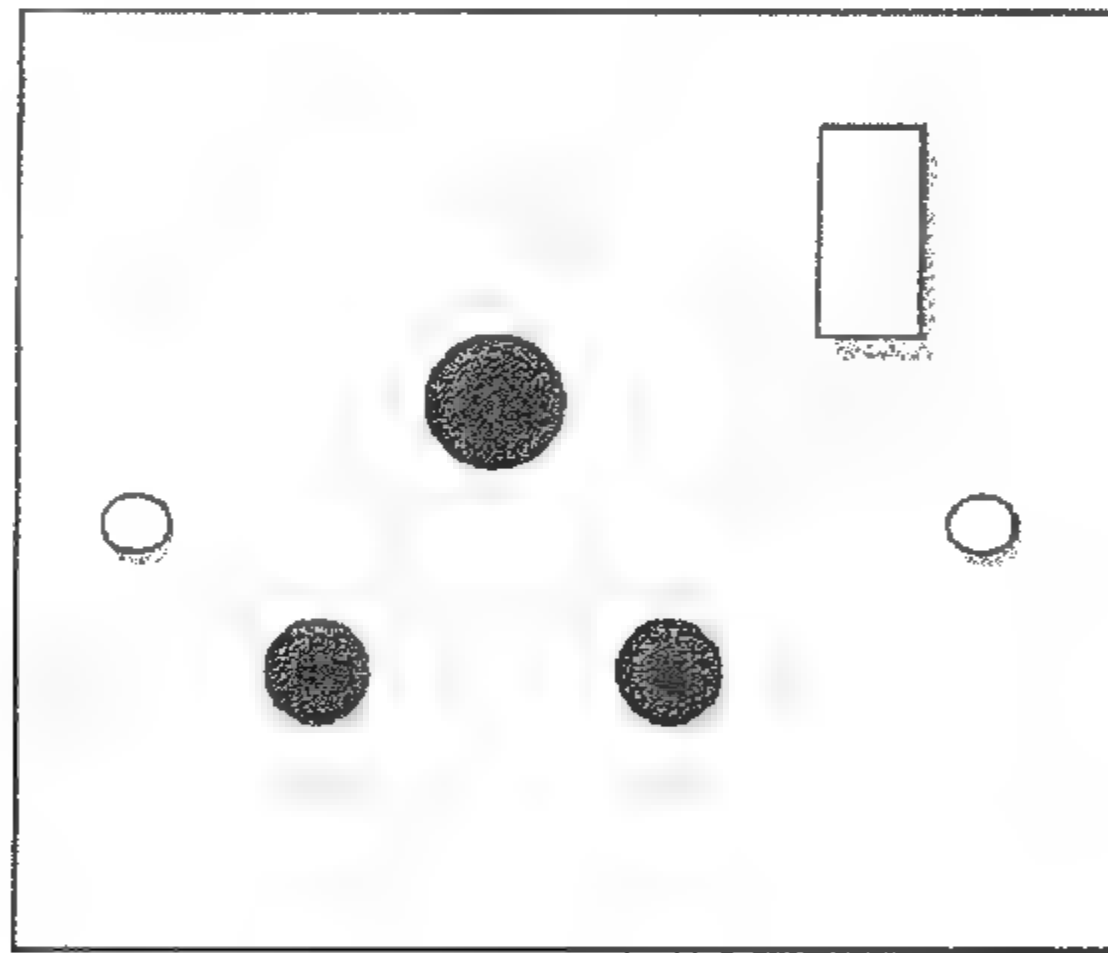9- النوع الثلاثي البريطاني المؤرض سعة 15 أمبير (BS 546 (15 A/250 V earthed) : يستخدم هذا النوع في بريطانيا وجنوب أفريقيا والهند والعراق وبعض الدول العربية لخدمة الأجهزة المكتبية والمنزلية ذات القدرات العالية وخاصة أجهزة التكييف لغاية 1.5 طن تبريد.



الشكل (5-9) المأخذ البريطاني سعة 15 أمبير.



وهناك أنواع كثيرة أخرى من المأخذ في العالم ، كالمأخذ الأسترالي والسويسري والإيطالي وغيرها والتي لا مجال لحصرها في هذا الكتاب .
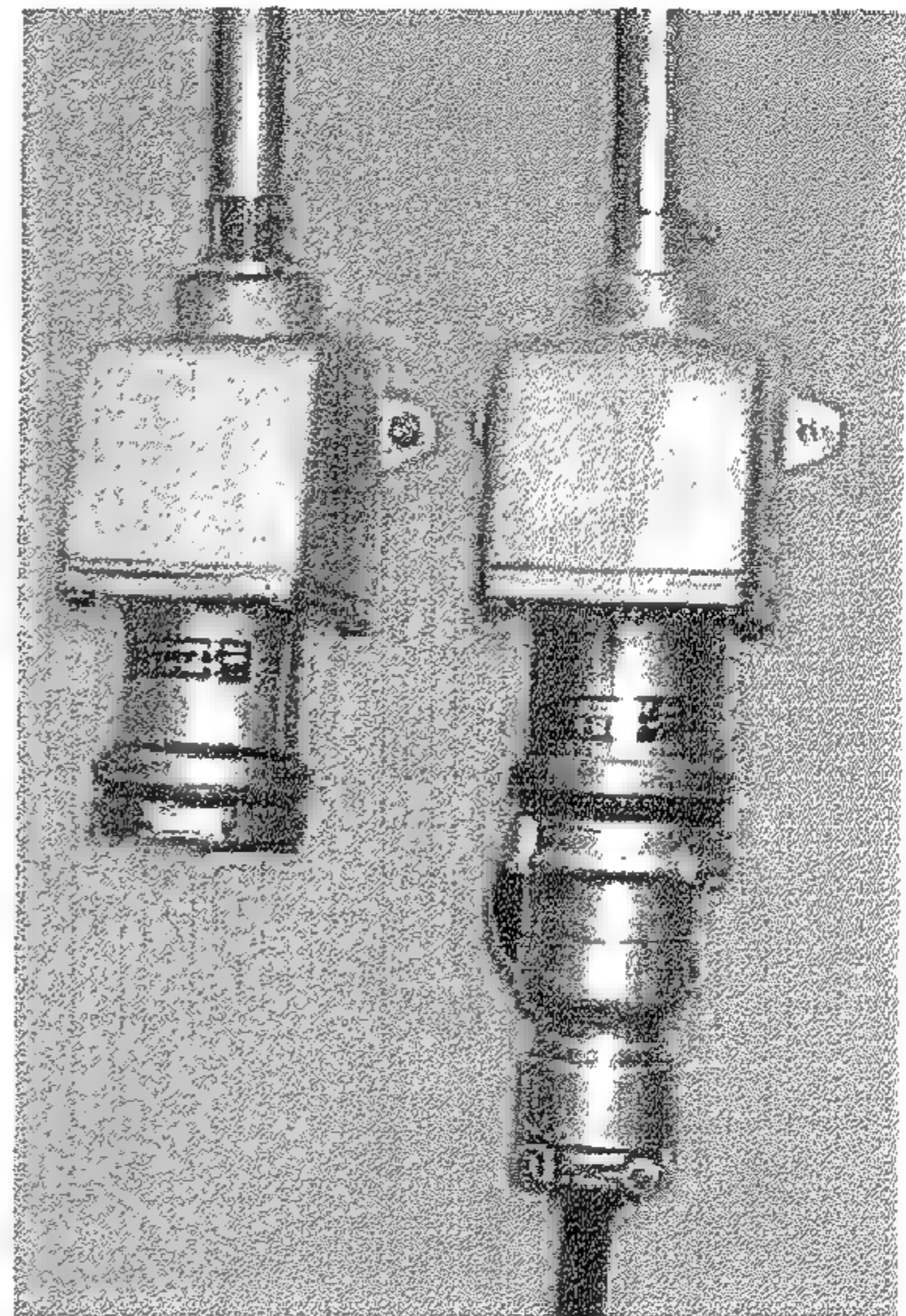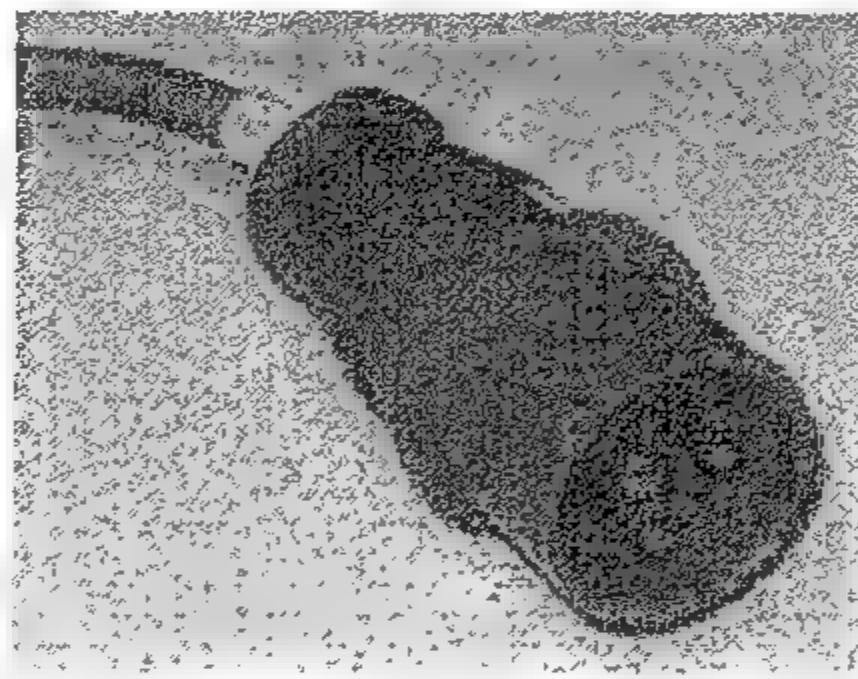
### 3-5 مأخذ القدرة للأغراض الصناعية والخاصة

تؤمن مأخذ القدرة الصناعية إيصال القدرة الكهربائية من المصدر عندما تكون مأخذ القدرة الإعتيادية غير كافية لتغذية الأجهزة والمعدات . كذلك عندما يراد حماية المأخذ من الظروف المحيطة كالحماية ضد



الرطوبة والماء والحريق وغيرها . والأبنية ذات الطبيعة الصناعية مثل الورش والمعامل والمخازن والمختبرات مثلاً تحتاج إلى مأخذ قدرة صناعية تتحمل ظروف العمل الخاصة بمثل هذه الأماكن من حيث تعرضها للصدمات أو الإستعمال المكثف Heavy Duty أو تعرضها لظروف محيطية مؤثرة مثل الرطوبة ورذاذ الماء ودرجة الحرارة العالية والأتربة إلى غير ذلك ، عندئذ تستخدم مأخذ من نوع خاص تسمى بالمأخذ المحمية من الظروف الجوية Weather-proof. كما أن هناك بعض أماكن عمل مثل الورش والمخازن وغرف العمليات وغرف التخدير في المستشفيات التي توجد فيها مصادر غازات قابلة للإنفجار لذا يجب مراعاة ذلك باختيار مأخذ قدرة خاصة ذات مواصفات معينة بحيث لا يؤدي اشتغالها إلى توليد شرارة وبالتالي حدوث إنفجار أو حريق في ذلك المكان . وهذا النوع من المأخذ يسمى ضد الإنفجار Explosive-proof أو عديم الشرارة Sparkless Type . كما أن هناك بعض الإستخدامات في الأبنية قد تحتاج إلى مأخذ قدرة ذات تغذية ثلاثة أطوار أو طورين أو طور واحد ، أنظر الشكل ( 5 - 10 ).



الشكل (5-10) مأخذ القدرة الصناعية .

#### 4-5 توزيع نقاط مأخذ القدرة

يراعى في تصميم توزيع مأخذ القدرة عوامل مهمة عديدة ويكون اختيارها وتوزيعها ضمن الاعتبارات التالية :

- طبيعة إستخدامات البناية.
- الأجهزة المتوقع ربطها بهذه المأخذ .
- الحمل المتوقع لهذه المأخذ.
- المواقع الملائمة لتثبيتها.
- مصدر التغذية لمأخذ القدرة.

## 1- طبيعة استخدامات البناية:

يتطلب إختيار نوع مأخذ القدرة معرفة طبيعة استخدام البناية ، فالأبنية الصناعية تختلف أنواع المأخذ فيها عن الأبنية الإدارية (المكاتب مثلاً) ، حيث أن المأخذ في الأبنية الصناعية تكون أغلبها من النوع الصناعي متعدد الأطوار، بينما في الأبنية المكتبية تكون المأخذ إعتيادية ذات طور واحد ومن النوع الذي يتحمل الإستعمال الخفيف مثل مأخذ القدرة ذي سعة 13 أمبير الشائع إستعماله في المكاتب. ويفضل في البناية الواحدة أن يكون تصميم المأخذ من نوع واحد لغرض التوحيد في مقابس plugs الأجهزة ولا يفضل تنوعها مثل إستخدام مأخذ ذات 13 أمبير و 10 أمبير و 5 أمبير و 2 أمبير في بناية أو غرفة واحدة لإغراض القدرة الخفيفة . أما مأخذ 15 و 16 أمبير فتستخدم عموماً للأجهزة ذات القدرة المتوسطة مثل أجهزة التكييف والتسخين ذات قدرة لحد 2000 واط تقريباً . وسنستعرض لاحقاً أنواع المأخذ الاعتيادية المستخدمة للأغراض المنزلية والمكتبية والتجارية في معظم دول العالم والتي تسمى بالنظام البريطاني Sockets وفي النظام الأمريكي Outlets or receptacles.

## 2- الأجهزة المتوقع ربطها على مأخذ القدرة

يكون إختيار مواقع مأخذ القدرة وعددها حسب نوع الأجهزة التي سيتم إستخدامها في البناية ، لذا يجب أن يكون هناك تصور أولي عند البدء بالتصميم عن جميع متطلبات البناية من الأجهزة التي يتوقع إستخدامها فيها ، إضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تتوفر عند المصمم معرفة أولية عن حمل كل جهاز ليتم إختيار المأخذ المناسب له . ويراعى أيضاً في ما إذا كانت هناك أجهزة في البناية تستخدم التيار المستمر (D.C.) مثل بعض المختبرات الخاصة التي تحتوي على أجهزة فحص وقياس تحتاج إلى تيار مستمر.

## 3- الحمل المتوقع

بعد أخذ كافة المتطلبات الواردة في أعلاه بعين الإعتبار ، يتم حساب الحمل المتوقع ربطه بالمأخذ وساعات اشتغالها وعدد المأخذ التي تستعمل في آن واحد ، لذا يدخل هنا في الحساب عامل التباين Diversity Factor الذي ورد ذكره في الفصل الأول والذي له علاقة بإختيار قاطع الدائرة الخاص بتغذية كل مجموعة من المأخذ . كما يدخل هذا العامل في تخمين حساب الحمل الكلي للبناية وبالتالي له تأثير كبير في إختيار قاطع الدائرة الرئيسي إضافة إلى حجوم الكيبلات الرئيسية والفرعية التي تغذي هذه المأخذ.

## 4 – المواقع الملائمة لتثبيت المأخذ

يعد إختيار مواقع مأخذ القدرة المناسبة ذو أهمية كبيرة في التصميم حيث يجب فيه إن يكون مأخذ القدرة قريباً من الأجهزة التي سيتم استخدامها في البناية كما إن إرتفاع مأخذ القدرة عن مستوى أرضية الغرفة أو الورش له أهمية أيضاً من ناحية الأمان Safety والناحية الجمالية ، إضافة الى عوامل أخرى ، فمثلاً يفضل أن تكون مأخذ القدرة في المكاتب على إرتفاع (30-45) سم عن مستوى الأرضية وأن تكون في



جهة الزواية البعيدة المقابلة لباب الدخول للغرفة حيث موضع منصدة العمل الملائم . أما في الورش والمطابخ فيكون بصورة عامة على إرتفاع 120 سم عن مستوى الأرضية وكذلك بالنسبة للمختبرات فإنه يجب وضعها على إرتفاع لايزيد عن 30 سم فوق مستوى منصدة العمل.

## 5- مصادر التغذية لـ مأخذ القدرة


يأتي إختيار مصدر التغذية لمآخذ القدرة الكهربائية بعد معرفة جميع المعلومات الأولية الواردة في أعلاه وطبيعة الأجهزة المستخدمة وأهميتها ، حيث يتم تغذية مآخذ القدرة الإعتيادية بمصدر التغذية الإعتيادي للبنائية . أما بالنسبة لمآخذ القدرة التي تعمل عليها أجهزة ذات أهمية خاصة بحيث تتطلب تغذية من مصدر كهرباء غير معرض للإنقطاع فيتم تغذيتها من مصادر طوارئ للتغذية الكهربائية الاضطرارية كأن تكون من مولدات كهربائية خاصة بالبنائية أو ربطها بدوائر أجهزة القدرة اللامقطعة [Uninterruptible Power Supply(UPS)] مثل غرف العمليات وغرف الإنعاش في المستشفيات وأجهزة الحاسوب في المصارف ( البنوك) وأجهزة الإتصالات في المطارات وغيرها وتعرف عادة مثل هذه الأحمال بالأحمال الحرجة Critical Loads.

### 5-5 طرق ربط و تغذية مأخذ القدرة سعة 13 أمبيراً

يتم تغذية مأخذ القدرة سعة 13 أمبيراً بإحدى الطريقتين الآتيتين وحسب قناعة المصمم:
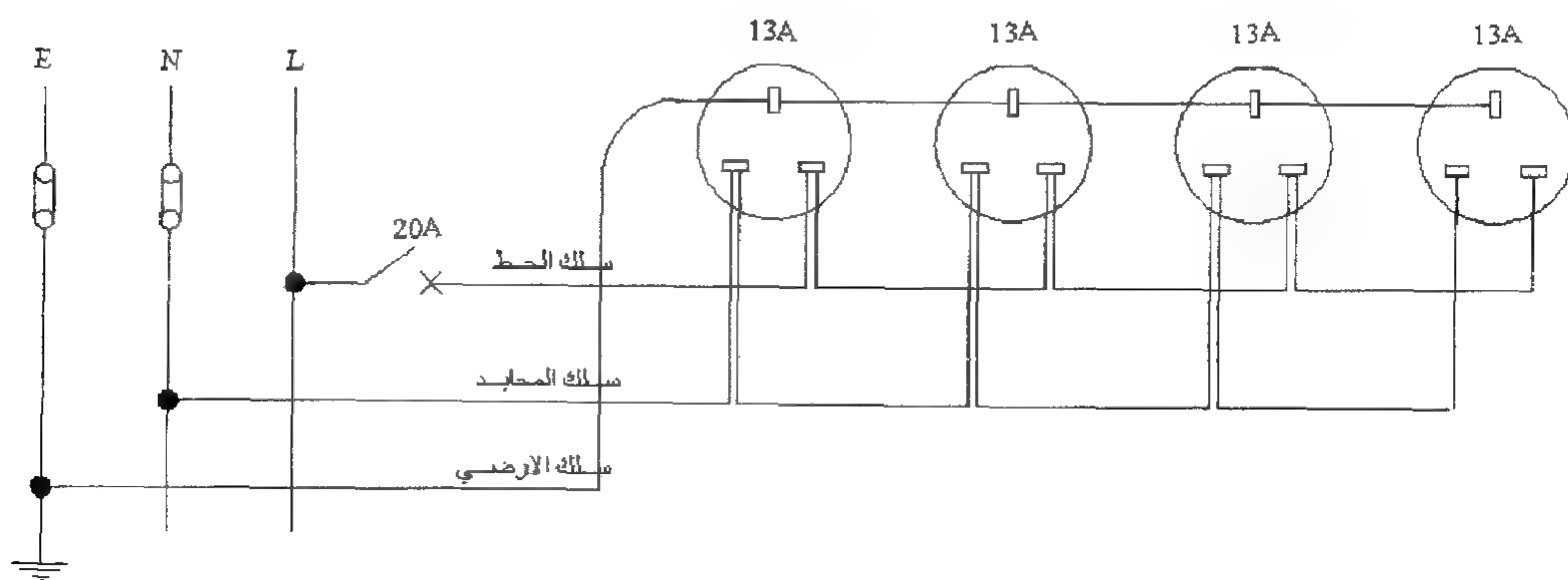
### أ- الربط الشعاعي Radial connection

في الربط الشعاعي يتم ربط عدة مأخذ شعاعياً إلى وسيلة حماية واحدة كأن تكون مصهراً (فيوز) أوقاطع دائرة من خلال لوحة التوزيع النهائية بالإسلوب الموضح في الشكل (5-11) .



الشكل (5-11) أربط الشعاعي لمآخذ القدرة 13 امبير


ويجب في هذه الحالة استخدام أسلاك بتقنين لا يقل عن مقرر (تقنين) جهاز الحماية أو القاطع المستخدم لتغذية الدائرة. أما أقصى عدد للمآخذ الممكن ربطها على قاطع دائرة 20 سعة أمبيراً كما موضح في الشكل (5-2) فهو ثمانية مأخذ (والعدد المفضل المثالي هو ستة مأخذ) قد تكون في الغرفة نفسها أو في غرفتين متجاورتين ويفضل استخدام سلك قياس 2.5 ملم<sup>2</sup> لتغذية المآخذ بالنسبة لسك الخط وسلك المحايد وسلك الأرضي. وتفرض بعض الدول العربية استخدام سلك قياس 4 ملم<sup>2</sup> لهذا الغرض في مواصفاتها.

### ب- الربط الحلقي Ring connection

يستخدم الربط الحلقي للمآخذ في الحالات الآتية:

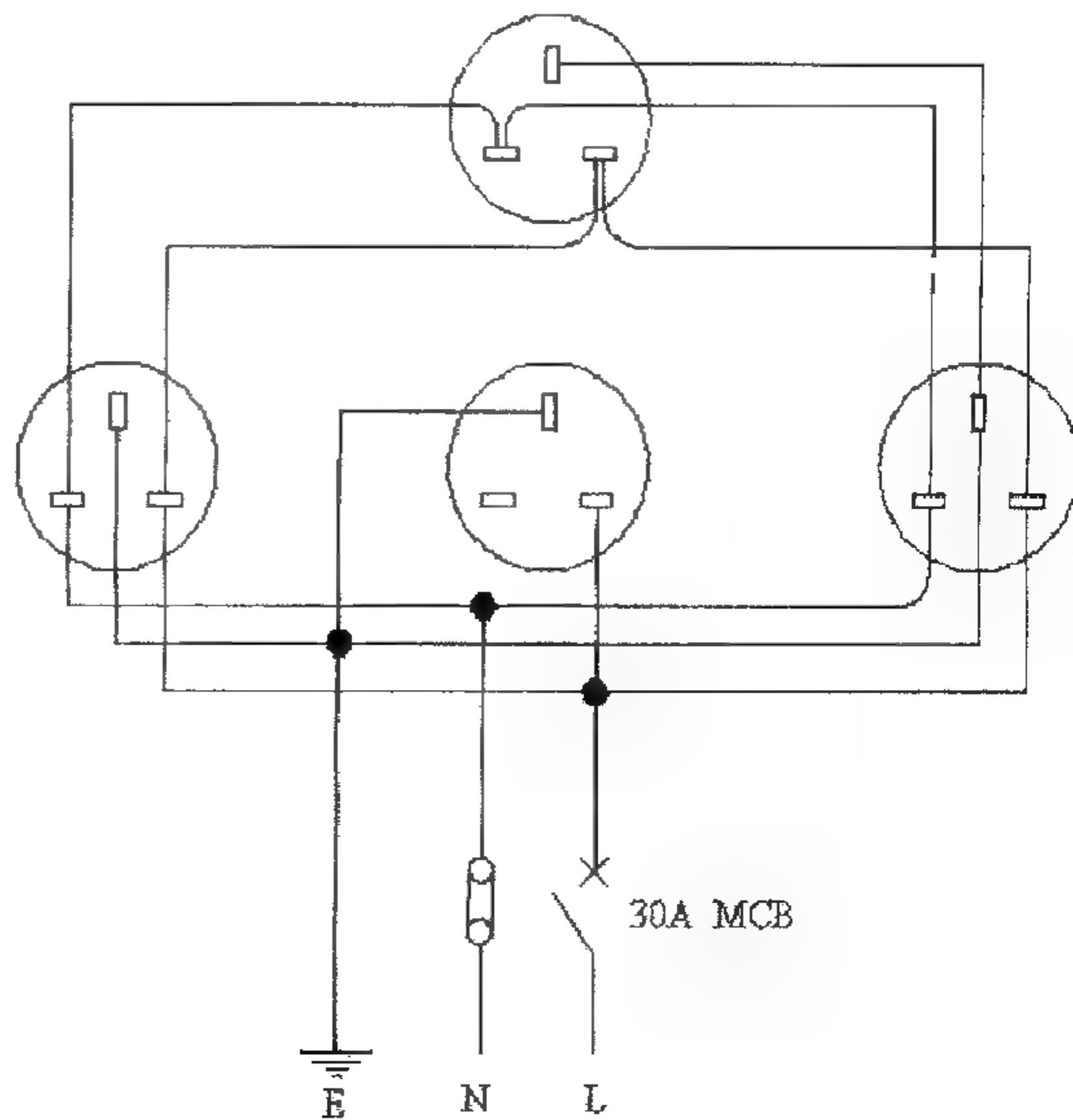- (1) لزيادة وثوقية Reliability الدائرة الكهربائية كون أن المآخذ جميعها تغذى من اتجاهين.
- (2) لخدمة مساحات كبيرة بأقل عدد ممكن من دوائر التوزيع النهائية (تقليل عدد القواطع في لوحة التوزيع).
- (3) بالإمكان تحميل القاطع 150% من سعته لفترة قصيرة بدون التأثير على خواصه ودون الخوف من زيادة التيار على الأسلاك المربوطة للمآخذ كون أن التيار المسحوب سوف يتوزع إلى نصفين على هذه الأسلاك.

ومن الجدير بالذكر أنه في النظام الحلقي يمكن خدمة مأخذ قدرة موزعة على مساحة 90 - 100 متر مربع أي ما يقارب ربط 16 ( ستة عشر) مأخذاً عن طريق دائرة واحدة محمية بقاطع دائرة عيار 30 أمبير وباستخدام سلك قياس 2.5 ملم<sup>2</sup> ، ويبين الشكل (5-12) طريقة للربط الحلقي لمآخذ قدرة سعة 13 أمبير. في كل الأحوال يجب أن لا يقل تقنين التيار للسلك المستخدم في الربط الحلقي عن 67% من تقنين قاطع الدائرة المستخدم للحماية وأقل حجم مسموح به للسلك المغذي هو 2.5 ملم<sup>2</sup>.





الشكل (5-12) الربط الحلقي لمآخذ القدرة سعة 13 أمبير
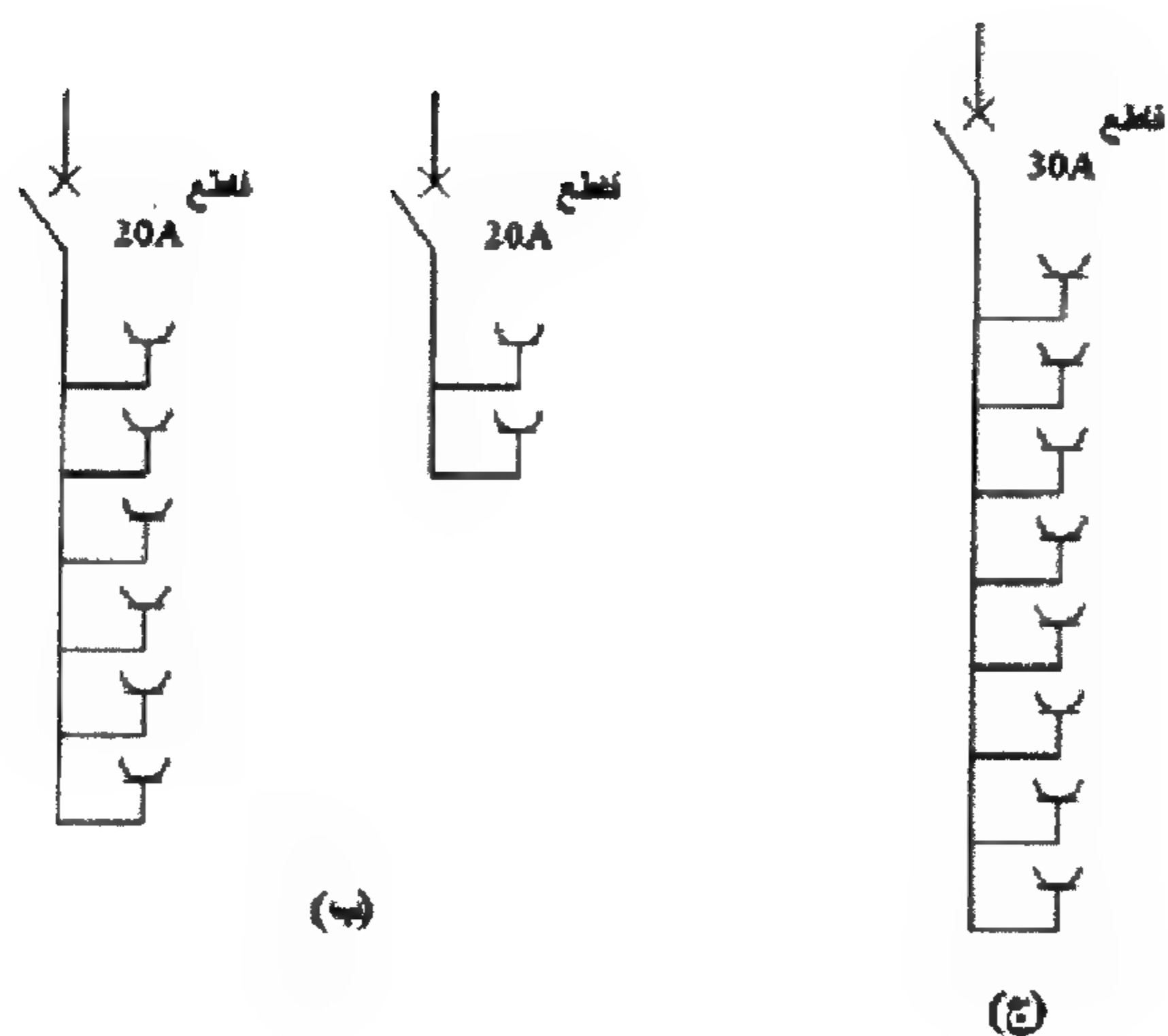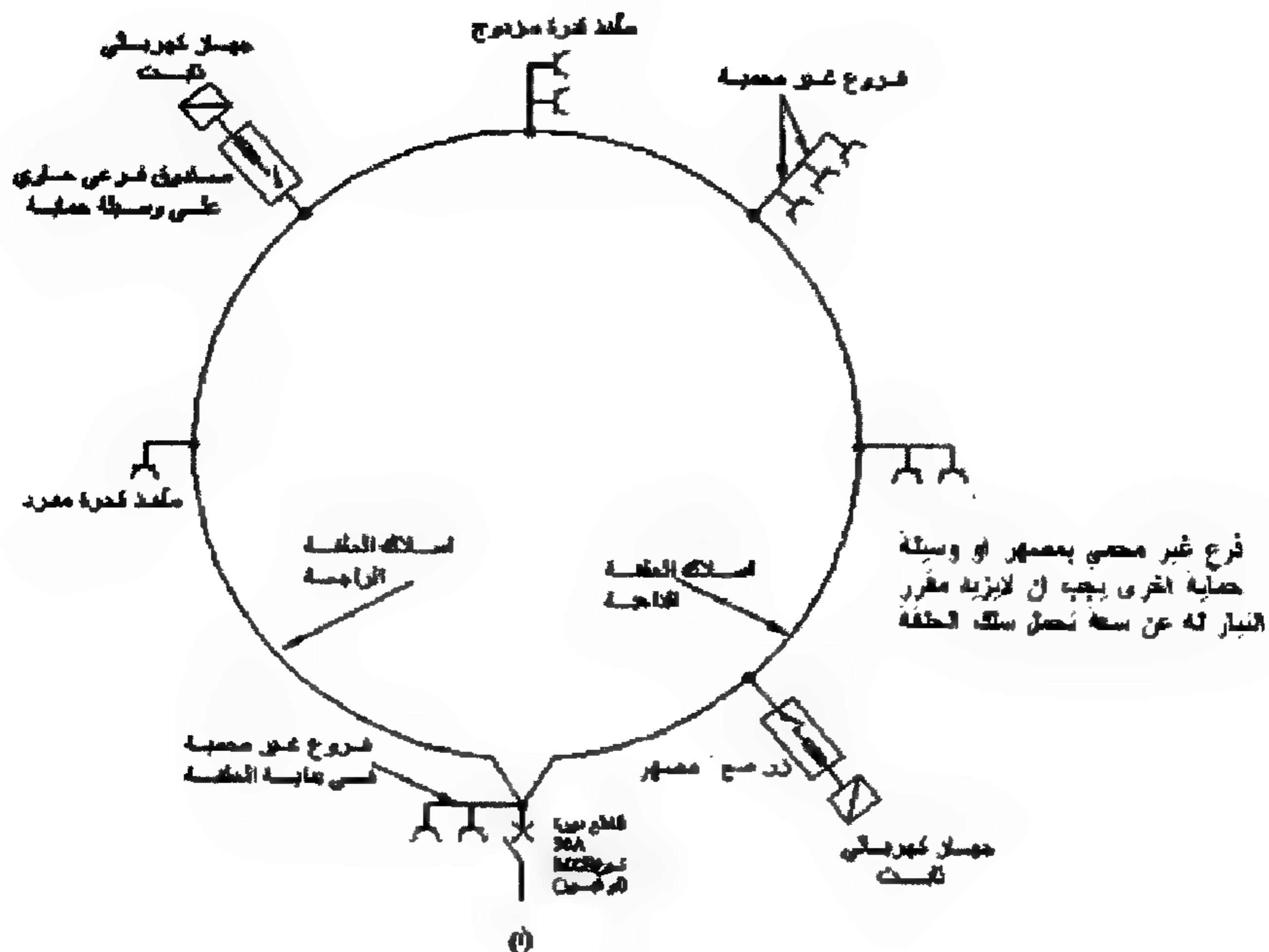
## إختيار عدد المآخذ في الدائرة الواحدة

إن عدد المآخذ في الدائرة الواحدة سواء كانت الدائرة ذات ربط شعاعي أو حلقي ليس ثابتاً. إذ يخضع هذا العدد بحسب نوع الأجهزة التي ستربط على المآخذ الواحد وقدرتها الكهربائية. وطبقاً للمواصفة البريطانية BS1363 يجب أن لا تربط أجهزة ثابتة على مآخذ 13 أمبير تزيد تياراتها عن هذا المقدار. ومن وجهة نظر المؤلف ، عند تصميم دائرة مآخذ ذات الربط الحلقي يجب الإنتباه إلى تجنب ربط أجهزة كثيرة ذات أحمال غير منزلية كبيرة نسبياً إلى هذه الدائرة. فمثلاً إذا كان من المتوقع ربط على دائرة حلقة ثلاثة سخانات كبيرة قدرة كل واحد منها 2250 واط والتي من المتوقع استخدامها جميعها في آن واحد ، فإن احتمال حصول زيادة التحميل Overloading على الدائرة هو شيء وارد بالتأكيد كون أن مجموع الحمل على الدائرة هو 6750 واط أي ما يعادل أكثر من 30 أمبير بفولتية خدمة 230 فولت وهو أكثر من سعة قاطع الدائرة (30 أمبير) المستخدم لحماية الدائرة الحلقية. لذا يجب استخدام دوائر منفصلة لتغذية هذه الأحمال. وحيث أن أقصى حمل ممكن ربطه على دائرة مآخذ حلقية هو 6600 واط (أو ما يعادل 30 أمبير) فإن حمل تدفئة ذي قدرة 6000 واط مربوط على الدائرة سوف لا يترك متسعاً لربط أحمال أخرى عليها ، حيث أن سعة 600 واط الباقية المسموح بربطها سوف لن تكون كافية لربط أجهزة أخرى متوسطة القدرة. لذا يجب إعادة النظر في ترتيب توزيع الدوائر الحلقية كأن تستخدم دائرتان بدل دائرة واحدة مثلاً.

إن الاحتمالات المذكورة في أعلاه بخصوص الدوائر الحلقية قد لا تحدث مع الأجهزة المنزلية Domestic appliances ولكنها واردة جداً في الأجهزة غير المنزلية Non-domestic . نستنتج مما ورد في أعلاه أن عدد المآخذ المسموح بربطها على الدائرة الواحدة سواء كانت حلقية أو شعاعية ليس ثابتاً. وإنما يعتمد على نوعية الأجهزة وأحمالها التي سوف تربط إليها وكذلك إجتهد المهندس المصمم . ويبين الشكلان (5-13) و(5-14) متطلبات الدوائر التي تستخدم مآخذ سعة 13 أمبير للأجهزة المنزلية وغير المنزلية على التوالي مع الملاحظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ويعطي الجدول (5-1) خلاصة الخبرة البريطانية في هذا المجال وفق ما جاء في الكود البريطاني للخبرة العملية British Cod of Practice .





الشكل (5- 13) متطلبات الدوائر التي تستخدم مأخذ سعة 13 أمبير للأغراض المنزلية :  
 ( أ ) دائرة حلقيه ذات فروع واجهزة ثابتة ، ( ب ) و ( ج ) دوائر شعاعية .

#### الملاحظات



( أ ) دائرة حلقيه ذات فروع واجهزة ثابتة:

- يجب أن تكون سعة نقل التيار للسلك الذي يشكل دائرة الحلقة لا تقل عن 67% من سعة وسيلة الحماية المستخدمة (سعة القاطع أو المصهر).

- أقل حجم ممكن إستخدامه للأسلاك في دائرة الحلقة هو 2.5 ملم<sup>2</sup> بعازل كلوريد متعدد الفينيل PVC ، أو 1.5 ملم<sup>2</sup> إذا كان العازل متعدد الأثلين المربوط بالتصالب XLPE أو عازل من نوع مطاط الأثلين بروبيلين EPR محمي بوسيلة حماية مقرر لها 30 أو 32 أمبيراً .
- سلك الأرضي يجب أن يربط أيضاً بشكل حلقة.
- تربط أسلاك الحلقة الذاهبة وأسلاك الحلقة الراجعة مع بعضها بوسيلة الحماية نفسها .

(ب) و (ج) دوائر شعاعية :

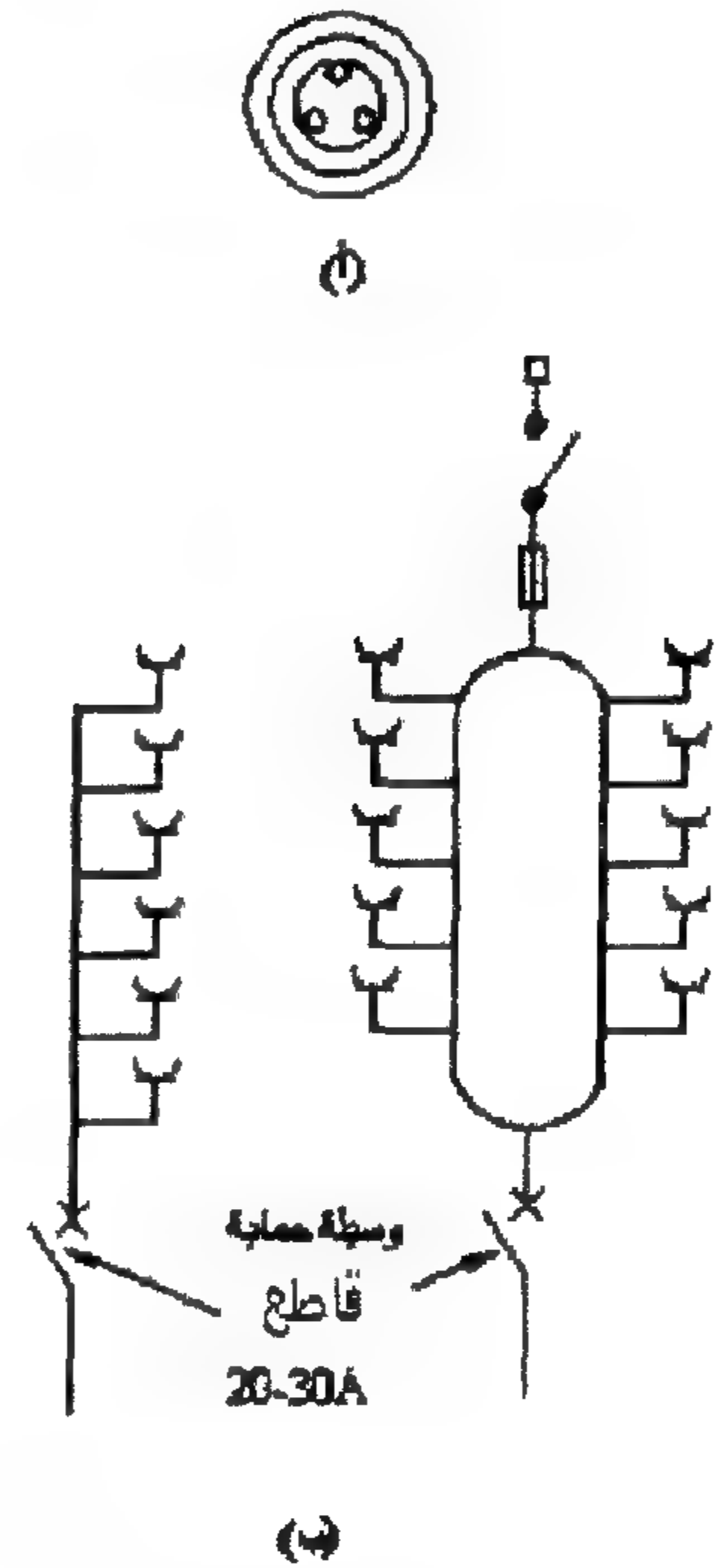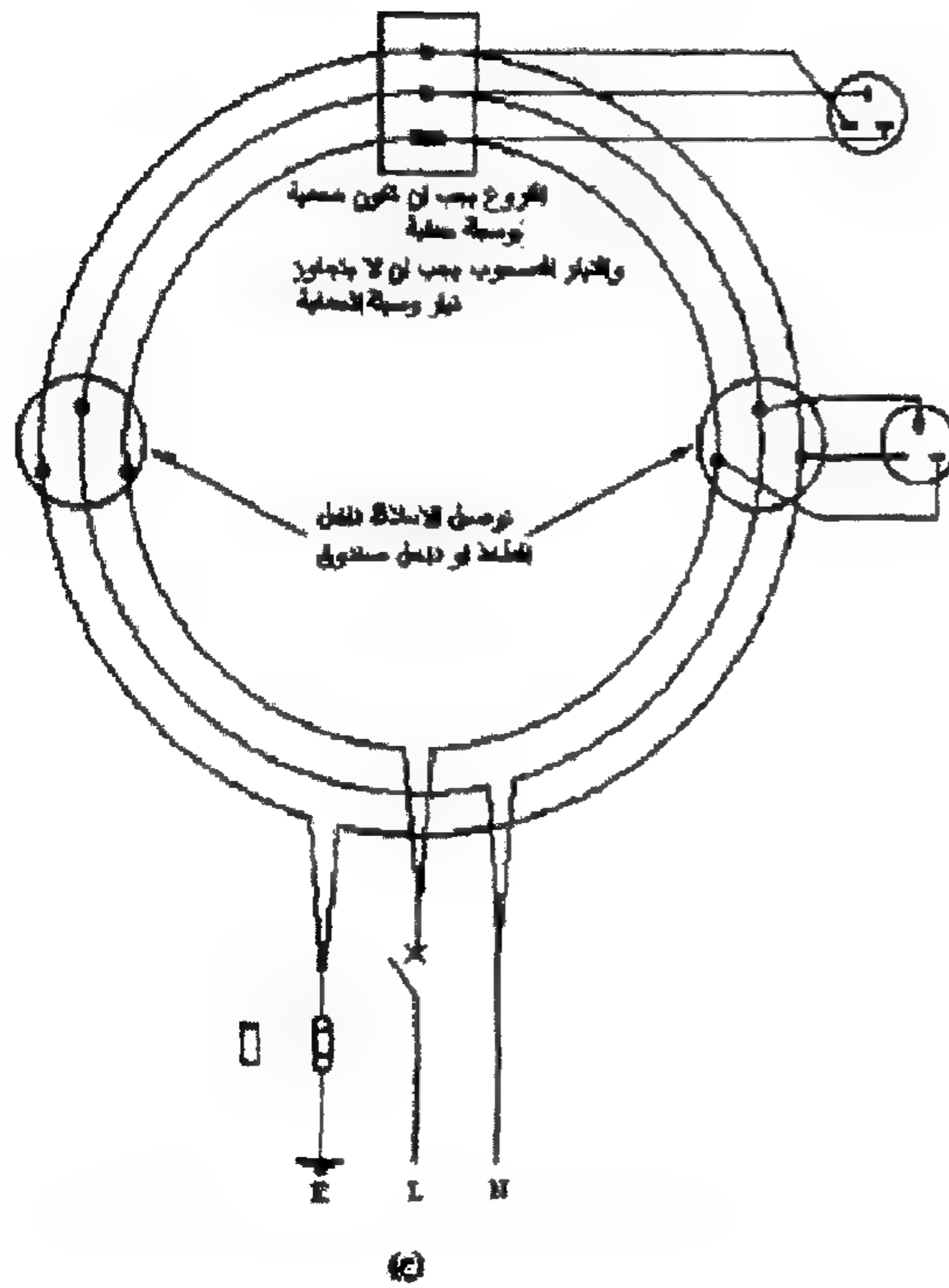- يجب أن تكون سعة نقل التيار للأسلاك لا تقل عن سعة وسيلة الحماية.



الشكل (5-14) دوائر تستخدم مأخذ قدرة غير منزلية أحادية الطور وفق المواصفة البريطانية BS196.

(أ) شكل مأخذ القدرة Socket outlet .

(ب) دوائر شعاعية وحلقية غير منزلية Non-domestic radial and ring circuits .

الملاحظات على الشكل (5-14):

- يجب أن تكون سعة نقل التيار للأسلاك المستخدمة لا تقل عن 67% من سعة وسيلة الحماية.
- عدد وتقنين المأخذ يجب أن يختار بحيث لا يتجاوز التحميل الكلي التيار المقنن لسعة وسيلة الحماية.

- قد تحتوي الدوائر الحلقية على أجهزة أو معدات محمية موقعياً أو ذاتياً بواسطة مصاهر أو مسيطر عليها بواسطة زر موقعي (Local Switch) أو قاطع دائرة تابع للجهاز نفسه.

(ج) دائرة حلقية غير منزلية Non-domestic ring circuit


- يجب أن تبدأ دائرة الحلقة وتنتهي إلى قاطع الدائرة نفسه في لوحة التوزيع.
- يجب أن يكون سلك الأرضي مربوطاً بشكل حلقة إلا إذا كان السلك داخل أنبوب معدني. عندئذ يجوز استخدام الأنبوب نفسه كخط أرضي .

الجدول (1-5) الدوائر الشعاعية والحلقية التي تخدم المآخذ سعة 13 أمبير وفقاً للمواصفات

البريطانيتين BS196 و BS1363

نوع دائرة المآخذ	اصغر حجم للسلك النحاسي الناقل الواجب استخدامه للدائرة بعازل PVC	اصغر حجم للسلك النحاسي الناقل الواجب استخدامه للدائرة بعازل XLPE أو EPR	تقنين قاطع الدائرة أو المصهر المستخدم لحماية الدائرة	أقصى عدد من المآخذ عيار 13 أمبير المسموح ربطها على الدائرة الواحدة
(أ) دائرة شعاعية تخدم غرفة أو غرفتين لا تزيد مساحتها الكلية عن 30 م <sup>2</sup> باستثناء المطابخ	2.5 ملم <sup>2</sup>	2.5 ملم <sup>2</sup>	أمبير 20	(6) ستة مآخذ شرط أن لا يكون احدها يغذي سخان ماء من أي حجم ، أو تخدم مساحة لا تزيد على 50 متر مربع
(ب) دائرة حلقية تخدم غرف غير المذكورة في (أ) أعلاه	2.5 ملم <sup>2</sup> 4	1.5 ملم <sup>2</sup> 2.5	20 30	2 6
(ج) دائرة حلقية ذات فروع تخدم أغراضاً منزلية	2.5 ملم <sup>2</sup>	1.5 ملم <sup>2</sup>	30	12 أو تخدم مساحة لا تزيد على 100 متر مربع

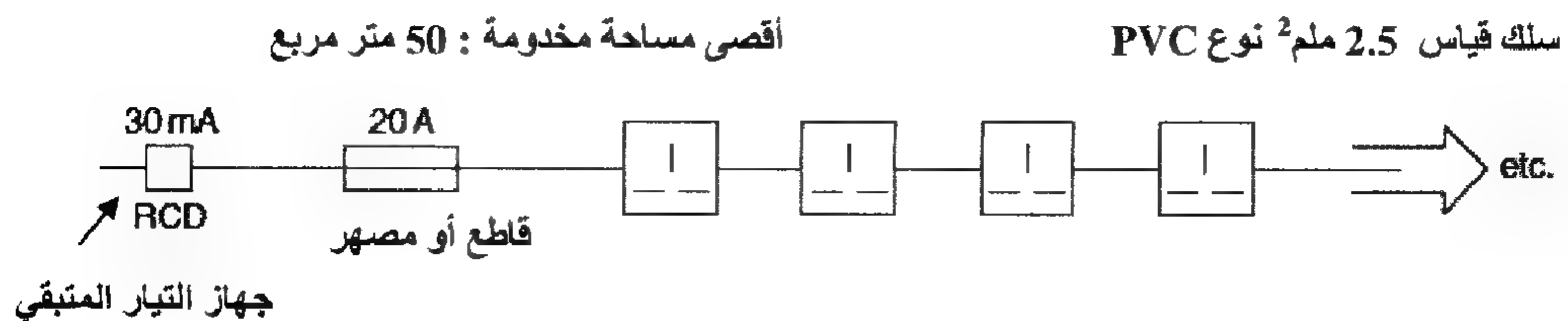وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات البريطانية الحديثة (بعد سنة 2008) أوجبت استخدام جهاز الحماية للتيار المتبقي RCD في بداية كل دوائر المآخذ سواء كانت شعاعية أو حلقية كما في الشكل (5-15) ، وسنأتي على شرح فوائد جهاز الحماية هذا في الفصل التاسع.




الشكل (5-15) استخدام جهاز الحماية للتيار المتبقي RCD .


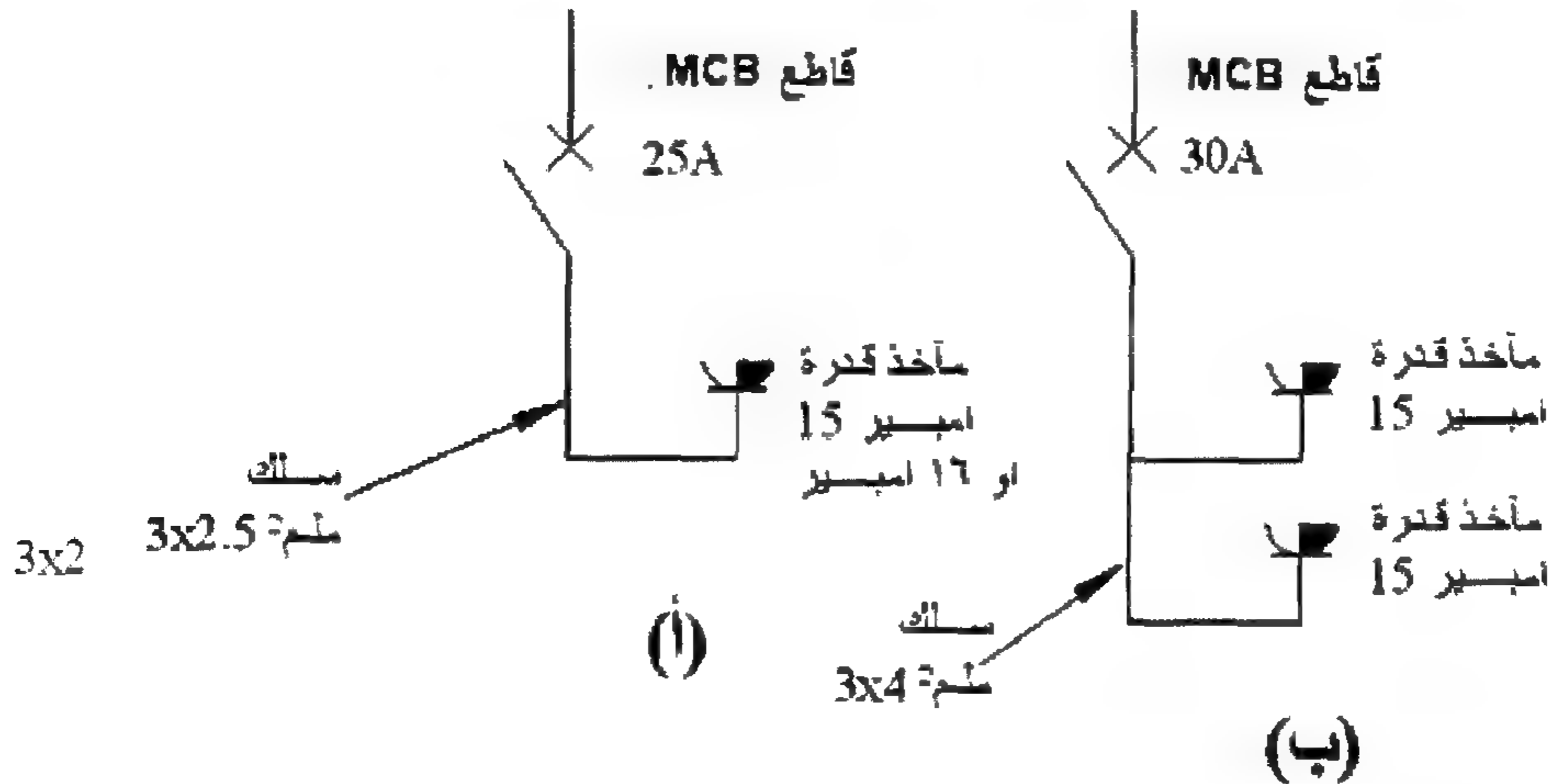
## 5-6 مأخذ القدرة ذات سعات 15 و 16 أمبير أحادية الطور

تستخدم هذه المأخذ للأجهزة المتنقلة أو الثابتة التي تزيد أحمالها عن 1500 واط للجهاز الواحد ولحد 3300 واط . وتغذى عادة من دائرة واحدة خاصة بها في لوحة التوزيع النهائية . ويستخدم النظام البريطاني مأخذ سعة 15 أمبيراً بينما يستخدم النظام الأوروبي (في ألمانيا وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية) نظام 16 أمبيراً للمأخذ . وتربط دوائر هذه المأخذ عادة بأسلاك لا يقل مقطعها العرضي (قياسها) عن 2.5 ملم<sup>2</sup> بعازل PVC ، ويستحسن استخدام أسلاك قياس 4 ملم<sup>2</sup> إذا لم يكن المصمم يعرف بالضبط مواصفات الأجهزة التي ستربط إليها . أما قاطع الدائرة المفضل استخدامه لمأخذ 15 أمبير فهو 25 أمبير إذا كان السلك قياس 2.5 ملم<sup>2</sup> و 30 أمبير إذا كان السلك 4 ملم<sup>2</sup> ويبين الشكل (5-16) أسلوب ربط وحماية دوائر هذه المأخذ. ومن الجدير الإشارة إليه هو أن هذه الدوائر لا يطبق عليها عامل التباين وإذا تم تطبيقه فإنه سيكون على مسؤولية المهندس المصمم حسب ما ورد ذكره في الفصل الأول في موضوع عامل التباين وتخمين الأحمال.



الشكل (5-16) دوائر ربط مأخذ سعة 15 أو 16 أمبير.

- (أ) استخدام دائرة واحدة محمية بقاطع دائرة 25 أمبير لمأخذ واحد سعة 15 أمبيراً أو 16 أمبيراً.
- (ب) جواز استخدام مأخذين سعة كل منهما 15 أمبير بحماية قاطع واحد سعة 30 أمبيراً وبسلك قياس 4 ملم<sup>2</sup> شريطة أن يكون مكان المأخذين في الغرفة نفسها وخلافه يستخدم مأخذاً واحداً فقط .


## 5-7 توزيع نقاط المأخذ على الدوائر الكهربائية في المباني

يتم توزيع نقاط المأخذ داخل الغرف في المبنى حسب حاجة ووظيفة الغرفة ومساحتها كما ذكرنا مسبقاً ، إلا أنه يجب أن لا يقل العدد عن مأخذين إثنين سعة 13 أمبيراً (أو أقل) لغرفة تصغر مساحتها عن 10 متر مربع ، وأربعة مأخذ للغرف التي تكون مساحتها 20 متراً مربعاً أو أقل بقليل . أما بالنسبة للغرف الكبيرة

فيتم وضع مأخذ واحد كل ثلاثة أمتار تقريبا وبحسب الحاجة . ثم يتم بعد ذلك توزيعها على الدوائر الكهربائية ضمن لوحات التوزيع النهائية التي سيرد ذكرها في الفصل السابع . أما مأخذ 15 أمبير فما فوق فيكون إختيار أعدادها وفق الحاجة ؛ فمثلا هناك غرف لاتدعو الحاجة الى إستخدامها نهائيا بينما تدعو الحاجة الى إستخدام أكثر من مأخذ في غرف أخرى تستخدم فيها أجهزة كهربائية تزيد قدرة كل منها عن 1000 واط .


إن عدد نقاط المأخذ التي تربط الى دائرة كهربائية واحدة يعتمد على قدرة المأخذ المستخدم أو نوعه في المبنى . لكن بصورة عامة ، تربط من 6 إلى 8 مأخذ سعة 13 أمبيراً فما دون إلى دائرة واحدة (طور واحد - 230 فولت) محمية بقاطع MCB سعة 20 أمبيراً . ويربط المأخذ سعة 15 أمبيراً أو 16 أمبيراً الى دائرة واحدة وتحمي الدائرة بقاطع ذي طور واحد إما سعة 25 أمبيراً أو 30 أمبيراً . وقد تكلمنا عن أساليب ربط المأخذ في الفقرات السابقة من هذا الفصل . أما المخططات الخاصة بتوزيع المأخذ فهناك عدة أنظمة مستخدمة منها النظام الأوربي والنظام الدارج .

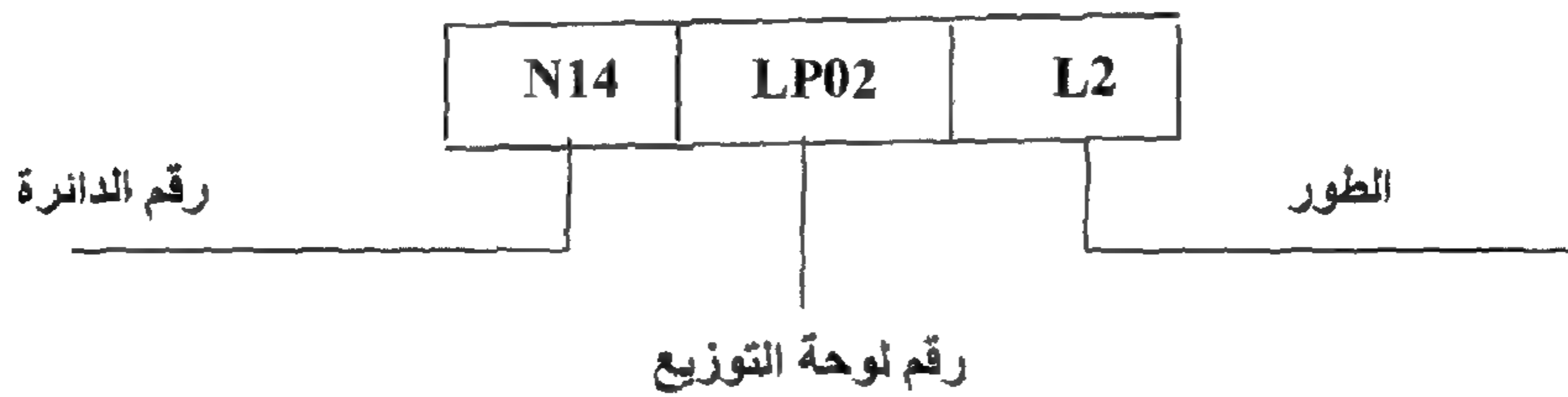النظام الأوربي في التصميم يكون سهلاً نسبياً وواضحاً بالنسبة للمنفذ حيث يكون مختصراً لايعطي تفاصيل ربط المأخذ فيما بينها ويكتفي ببيان رقم الدائرة التي تربط اليها مجموعة المأخذ ضمن مساحة معينة (غرفة مثلاً) ورقم لوحة التوزيع ورقم الطور فقط كما موضح في الشكل (5-17) الآتي :




الشكل (5-17)

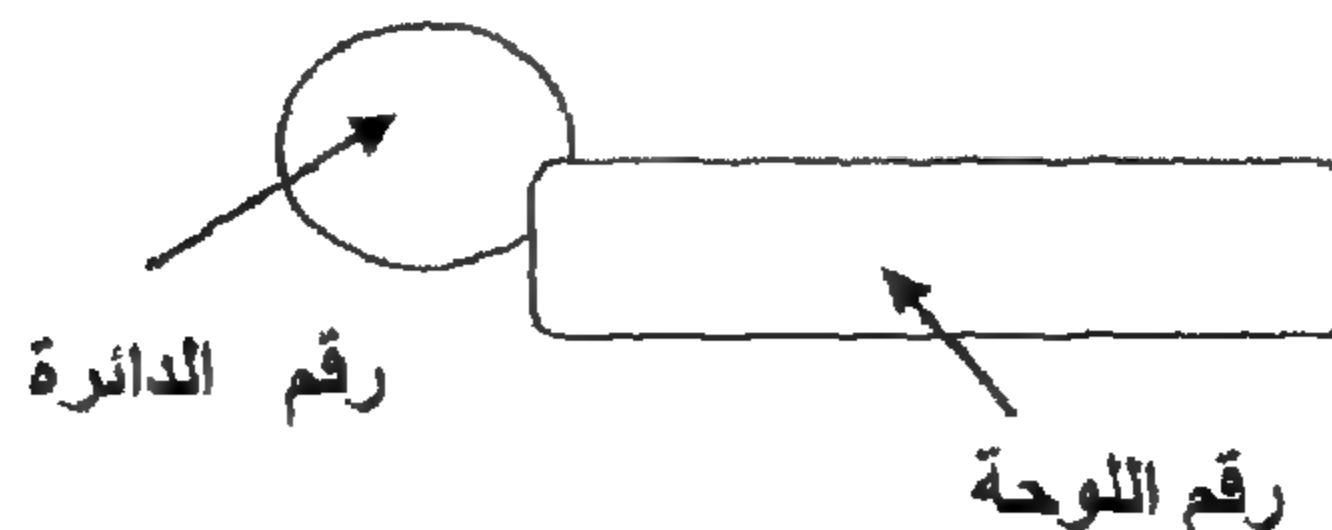أما في النظام الدارج في التصميم يتم بيان ربط المأخذ فيما بينها وكذلك بيان رقم الدائرة الكهربائية في لوحة التوزيع حيث يوضع الرقم داخل دائرة تتصل بشكل مستطيل مدور الأركان أو بيضوي يشير الى رقم اللوحة كما موضح في الشكل (5-18) التالي :




الشكل (5-18)

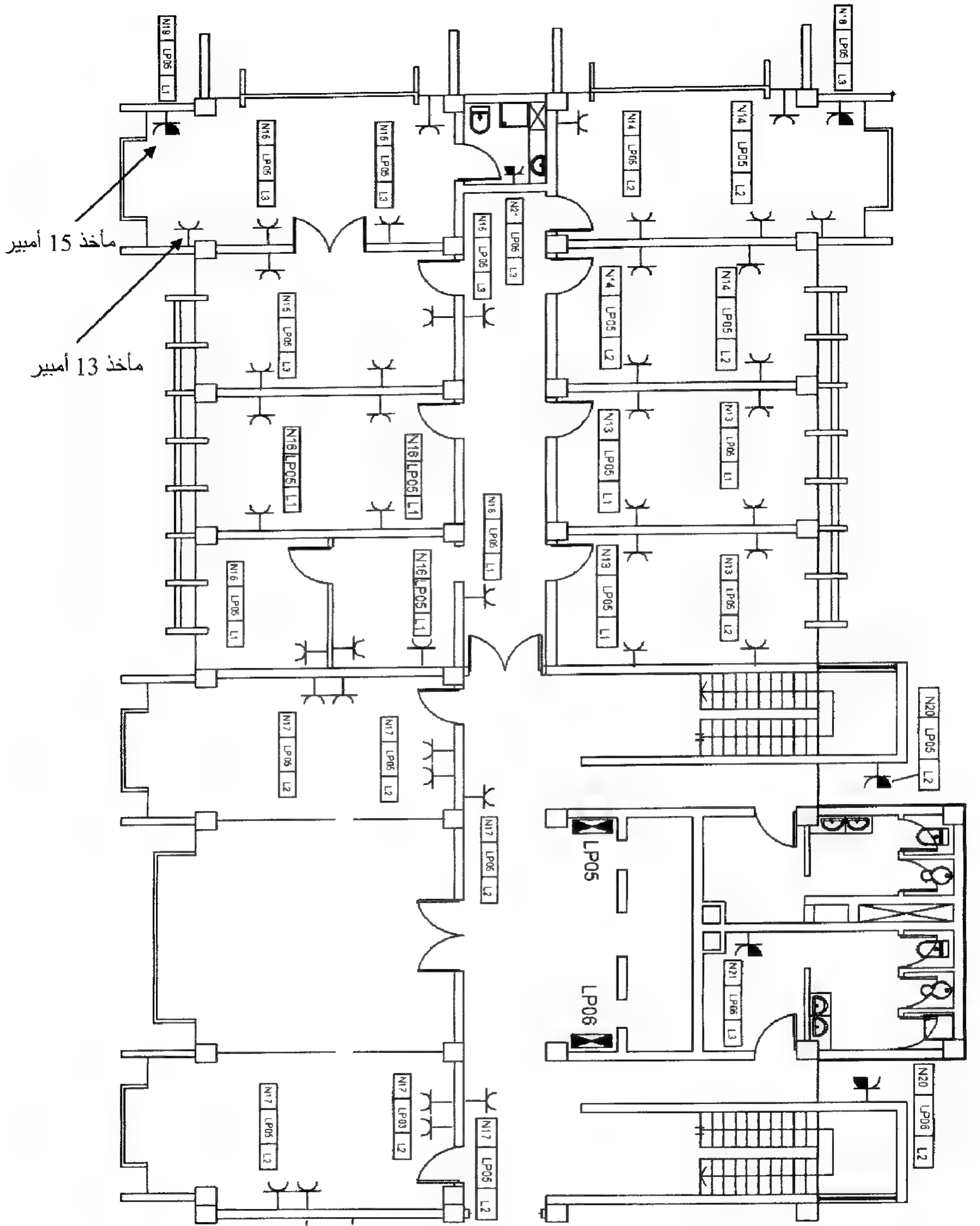على أية حال يوضح الشكل (5-19) والشكل (5-20) النموذج الأوربي والنموذج الدارج لتوزيع نقاط المأخذ الإعتيادية داخل الأبنية المكتتبية على التوالي .



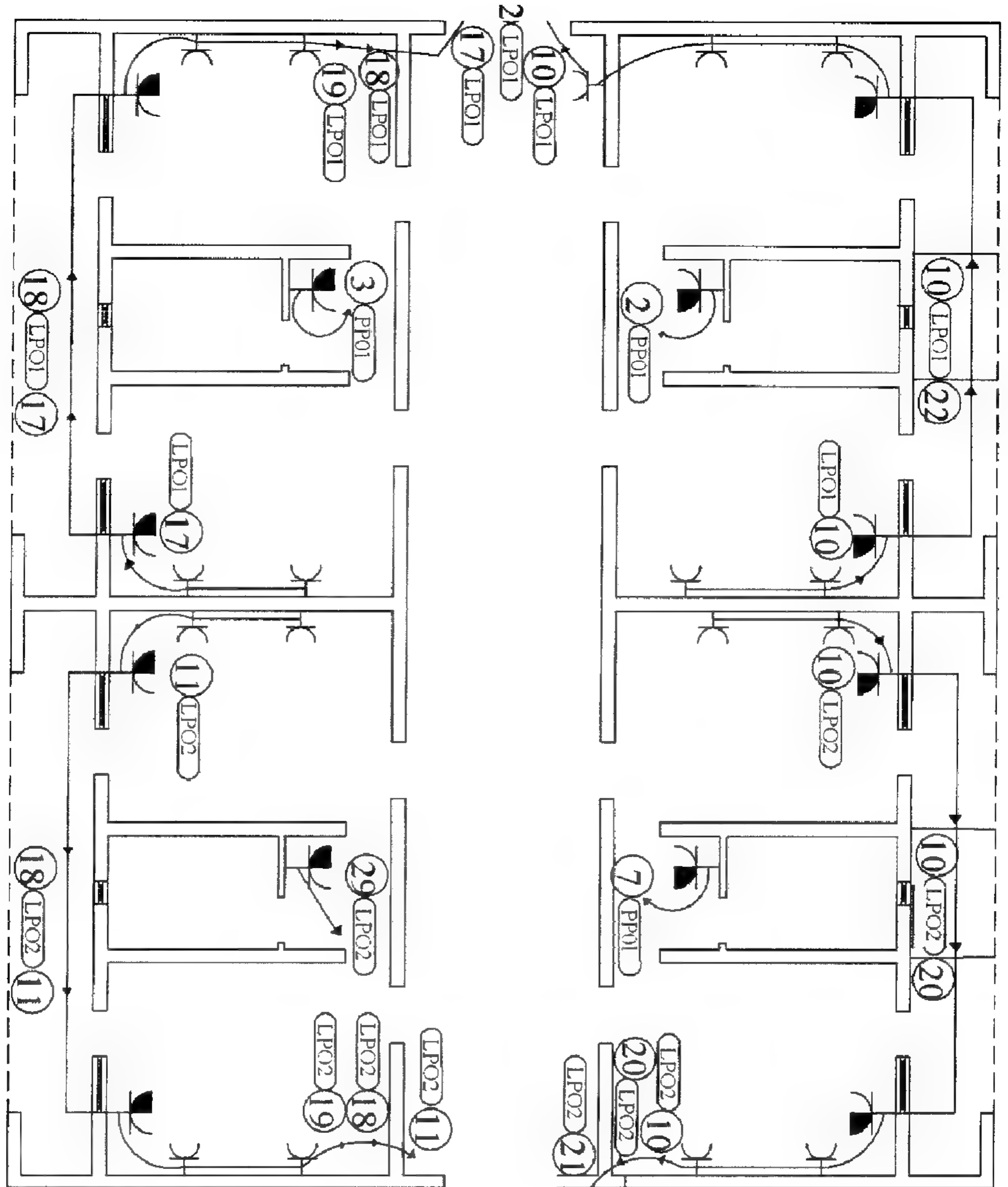الشكل (5-19) توزيع نقاط المأخذ حسب الطريقة الفرنسية (الأوربية) لجزء من طابق في بناية متعددة الطوابق حيث تشير المربعات المتلاصقة الى رقم الدائرة ورقم لوحة التوزيع النهائية ورقم الطور من اليسار الى اليمين على التوالي .



الشكل (5-20) توزيع نقاط المآخذ حسب الطريقة الدارجة تبين فيه أسلوب الربط فيما بينها وكذلك توزيعها على الدوائر، حيث يشير الرقم داخل الدائرة الى رقم الدائرة الكهربائية وتشير العبارة الموجودة داخل الشكل شبه البيضوي الى لوحة التوزيع النهائية .



## 6-1 مقدمة

تتعرض الأجهزة والمعدات والدوائر الكهربائية من خلال إشتغالها اليومي إلى احتمالية الإضطراب والعطل نتيجة لعوامل عدة. لذا يجب أن تجهز الأجهزة والمعدات أو الدوائر المربوطة اليها بوسائل حماية ( وقاية ) مناسبة تقوم في الوقت المناسب وبسرعة بإزالة أو فصل ذلك العطل عن المنظومة الرئيسية لسببين رئيسيين:

1 -تقليل التلف في نقطة العطل ومنع حدوث الحرائق والانفجارات أو الإرتفاع المفرط لدرجات حرارة الأجهزة والمعدات المعرضة للعطل .

2 -إستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية للدوائر والأجهزة والمعدات الأخرى أو البناية وعدم قطعه بالكامل عن جميع مرافقها .

وتعرف الحماية الكهربائية بأنها العلم أو الفن الذي يبحث في إكتشاف وجود العطل والمبادرة في التشغيل الصحيح لوسائل الحماية سواء كانت قواطع دائرة أو مصاهر مصممة لهذا الغرض. وقد أدى الاستخدام المتزايد للطاقة الكهربائية في مختلف مرافق الحياة إلى جعل وسائل الحماية في الأبنية والمنشآت ومنظومات القدرة والوثوق التام في إشتغالها من المسائل ذات الإهتمام الكبير. وبالنظر لوسع علم الحماية الكهربائية وتعدد أبوابه فإنه لابد أن نشرح وبإختصار وسائل الحماية المألوفة ومتطلباته بالنسبة للأبنية والمنشآت .

## 6-2 متطلبات منظومات الحماية

ينبغي أن تمتلك أية منظومة حماية المتطلبات الأساسية الآتية :

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) سرعة الفعل والإستجابة | Speed                         |
| (2) الإنتقائية أو التمييز | Selectivity or discrimination |
| (3) الحساسية              | Sensitivity                   |
| (4) الوثوقية (المعولية)   | Reliability                   |
| (5) التكلفة القليلة       | Cost                          |

إن الفعل أو الإستجابة السريعة لفصل دائرة معرضة لعطل عن الأجزاء المكهربة الأخرى يقلل من كمية العطب ويساعد على إستمرارية تجهيز القدرة للأجزاء الأخرى .

ويقصد بالانتقائية أو التمييز هو قابلية جهاز الحماية على إنتقاء (تمييز) العطل في منطقته ويقوم بفصله عن المنظومة وذلك بصهر أقرب مصهر أو فتح أقرب قاطع دائرة في المنطقة المحصورة بذلك العطل. أي أن وسيلة الحماية يجب أن لا تعمل لحماية أي عطل خارج نطاق منطقتها.

أما الحساسية فهي قدرة وسيلة الحماية للإستجابة للحالات غير الطبيعية حتى وإن كان تيار العطل صغيراً أو أن يكون التحميل بتيار يزيد عن التيار المقرر (المقنن) بقليل ، لكن وسيلة الحماية يجب أن تتحسس التيارات الكبيرة الناجمة عن قصر الدارة أو التيارات المفرطة بسرعة.


أما الوثوقية أو المعولية فيقصد بها أن تكون منظومة الحماية جاهزة للعمل عند الطلب وفي كل الأوقات مهما طال الزمن على عدم اشتغالها وفي اللحظة المناسبة . ويجب أن تمتاز وسيلة الحماية بسهولة التركيب وقلة العناصر المكونة لها ، وقد تؤثر عموماً أعمال الإدامة والفحوصات الدورية الجيدة على وثوقية وسيلة الحماية. كذلك يجب أن تكون أجهزة الحماية قليلة الكلفة (من الناحية الإقتصادية) .

#### 6-2-1 أسباب إستخدام الحماية وأنواعها

إن من أهم التأثيرات التي يحدثها التيار الكهربائي خلال مروره بسلك ناقل هو توليد الحرارة فيه إضافة الى قوى كهروميكانيكية وكهرومغناطيسية ، وتكون كمية الحرارة الناجمة في أي ظرف خاص معتمدة على قيمة التيار وزمن مروره. ففي حالة الكيبلات تعمل العوازل المحيطة بالاسلاك الناقلة على إمتصاص ومنع تسرب الحرارة مما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة العازل نفسه . لذلك تصمم العوازل بحيث تتحمل درجات الحرارة الإعتيادية الذي يحررها التيار المقرر للسلك . أما إذا زادت قيمة التيار فإن الحرارة المفرطة سوف تؤدي إلى تلف العازل وعطب الأجهزة والمعدات الكهربائية أيضاً . وقد تأتي هذه التيارات الزائدة أو المفرطة من التحميل الزائد Overloading أو أعطال قصر الدارة Short circuit faults أو من خلال عطل التسرب للأرض Earth Leakage ، لذلك يجب أن توضع وسيلة حماية مناسبة مثل قاطع دائرة أو مصهر لمنع هذه الحالات. وتسمى الحماية ضد هذه الأعطال عموماً بالحماية ضد التحميل الزائد وقصر الدارة Short circuit and Overload protection أو الحماية ضد عطل التأريض Earth fault protection. إن من أهم وسائل الحماية المستخدمة في الأبنية ضد هذه الأعطال هي المصاهر وقواطع الدائرة. أنظر الشكل (6-1) للحماية بالمصاهر والشكل (6-2) للحماية بقواطع الدائرة للفولتية المنخفضة .

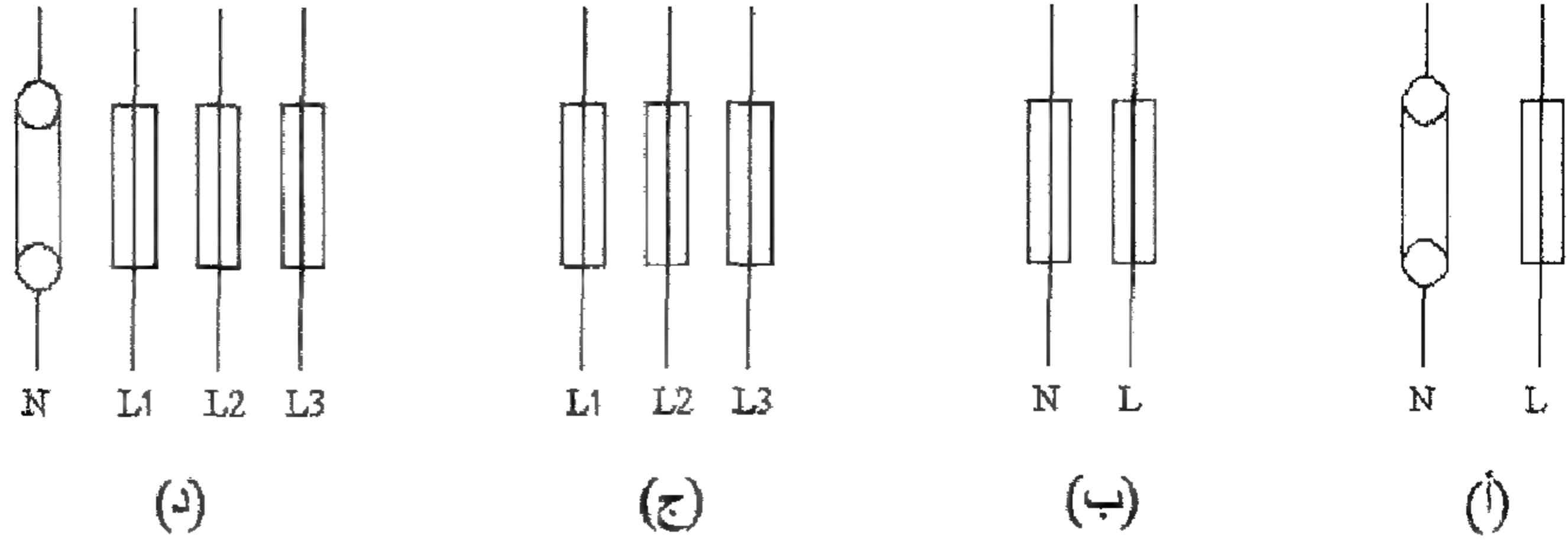
#### 6-2-2 الحماية الأساسية والحماية الساندة Primary and Back-up Protection

لغرض الحصول على وثوقية عالية في منظومات الحماية وكذلك تحسين سرعة ومرونة فعل الأجهزة الحمائية ، فإن أجزاء منظومة القدرة الكهربائية تجهز بحماية ساندة ( Back-up Protection )



الشكل (1-6) حماية ضد التيار الزائد باستخدام المصاهر

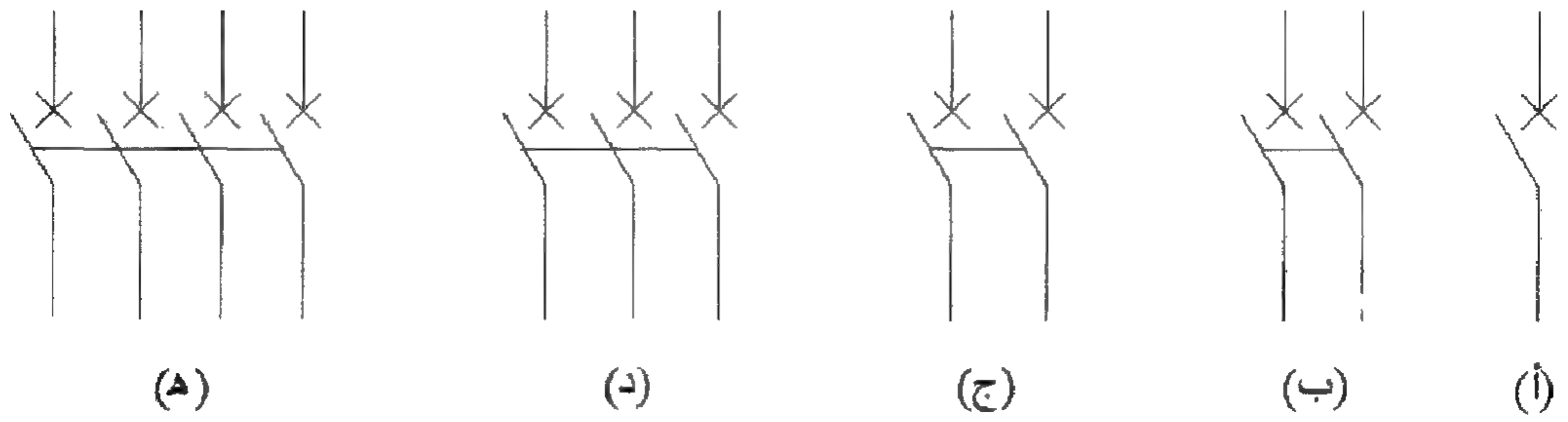- (أ) مصهر أحادي القطب Single – pole fuse  
 (ب) مصهر ثنائي القطب Double - pole fuse  
 (ج) مصهر ثلاثي القطب Triple – pole fuse (لمنظومة ثلاثية الطور - ثلاثية السلك).  
 (د) مصهر ثلاثي القطب Triple – pole fuse (لمنظومة ثلاثية الطور - رباعية السلك).




الشكل (2-6) حماية ضد التيار الزائد باستخدام قواطع الدائرة المصغرة MCB .

- (أ) قاطع دائرة أحادي القطب مزود بوسيلة إعتاق حرارية – مغناطيسية واحدة Single-pole.  
 (ب) قاطع دائرة أحادي القطب + المحايد مزود بوسيلة إعتاق حرارية – مغناطيسية واحدة -  
 Single - pole + neutral  
 (ج) قاطع دائرة ثنائي القطب مزود بوسيلتين للإعتاق حرارية + مغناطيسية Double – pole  
 (د) قاطع دائرة ثلاثي القطب مزود بثلاث وسائل إعتاق حرارية + مغناطيسية Three –pole  
 (هـ) قاطع دائرة رباعي القطب مزود بأربع وسائل إعتاق حرارية + مغناطيسية Four –pole

إضافة للحماية الأساسية Primary Protection التي تحمي الجزء من المنظومة أو المعدة (ولا يقصد هنا الحماية الرئيسية للمنظومة نفسها). وبما أن الحماية الأساسية يجب أن تشتغل آنياً عند حدوث

عطل فإن الحماية الساندة (وهي منظومة حماية ثانوية يكون زمن عملها أبطأ من زمن عمل الحماية الأساسية) تقوم بالحماية عندما تفشل الحماية الأساسية عن أداء عملها لسبب أو لآخر، حيث يكون تنظيم زمن الحماية الساندة أكبر عادة من زمن الحماية الأساسية عندما يكون التمييز بالزمن أو ان تكون سعة تيارها أكبر عندما يكون التمييز بالتيار كما سيأتي شرح التمييز بالزمن أو بالتيار أو كليهما في الفقرات القادمة.

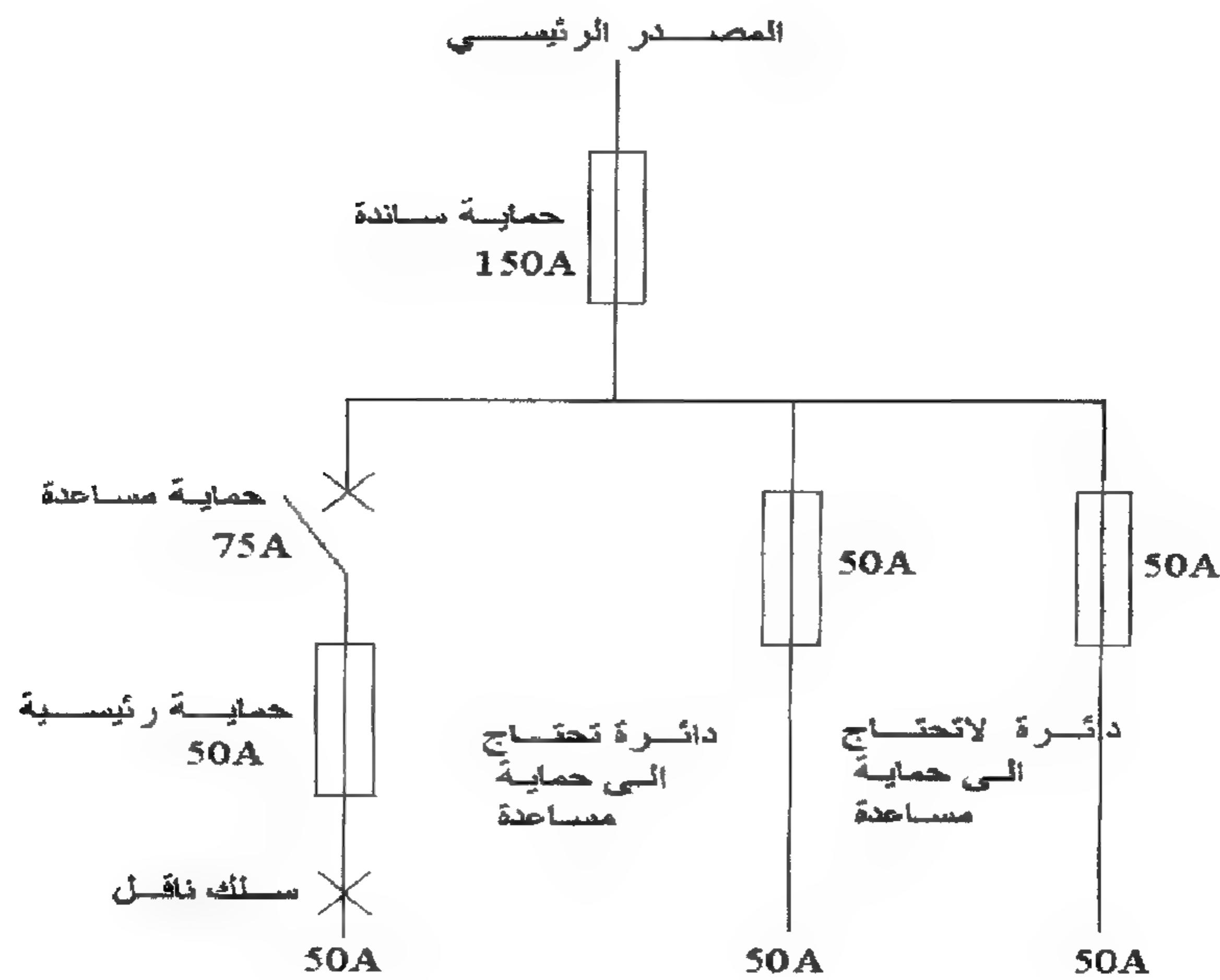أما الحماية المساعدة فتستخدم لتعجيل تشغيل الحماية الأساسية (الرئيسية) خلال الأعطال ضمن المنطقة المحيطة ذاتها وتسند إليها عادة أغراض الحماية عندما تفشل أجهزة الحماية الأساسية في إزالة العطل ويتم اختيار نوع الحماية المساعدة بحيث تكون أبطأ بقليل من الحماية الأساسية كان تكون قاطع دائرة يسند مصهر لحماية دائرة معينة ، أنظر الشكل (3-6).



الشكل (3-6) مصهر 50A يعمل كحماية أساسية رئيسية مزود بحماية مساعدة وحماية ساندة.

هذا الخليط من أجهزة الحماية سيؤدي إلى إشتغال المصهر قبل قاطع دائرة في حالات عطل قصر الدارة الكبير. وتستخدم هذه الأنواع من الحماية مجتمعة لأسباب فنية خاصة وليست عامة ولا يقصد بها هنا هي الانتقائية أو التمييز، إذ أن الزمن هنا لا يدخل في عين الاعتبار بقدر ما يدخل فيها تيار الفعل (التيار الزائد) . ولأجل فهم أجهزة الحماية المتمثلة بالمصاهر وقواطع الدائرة سوف نشرح في الفقرات التالية نبائط أو وسائل الحماية هذه وأنواعها وأسلوب عملها وكيفية إختيارها لحماية الدوائر الكهربائية.



### 3-6 المصاهر Fuses

تتخلل المصاهر (وتسمى في بعض المراجع العربية بالفواصم) الدوائر الكهربائية بصورة عامة لغرض حمايتها من التيارات المفرطة وأعطال الدارة القصيرة. وتستخدم المصاهر أيضا في أبدال (فتح وتوصيل Switching) الدوائر حيث تربط بعض أنواعها على التوالي مع مقاليد (مفاتيح كهربائية) سكينية في حاوية واحدة (switch fuse) أو حاويتين منفصلتين (switch + fuse). وتعرف المواصفات القياسية البريطانية للمعدات الكهربائية الخاصة بالأبنية المصهر بوصفه (وسيلة لفتح دائرة كهربائية معينة بواسطة عنصر منصهر مصمم لكي يذوب عندما يمر تيار زائد خلال الدائرة). ويتألف المصهر بصورة عامة من جزئين رئيسيين هما قاعدة المصهر (fuse-base) ، وعنصر المصهر (fuse-element) ومجموعة من نقاط توصيل (الملامسات contacts) التي يرتبط العنصر المنصهر فيما بينها. وقد تأخذ قاعدة المصهر الشكل الأنبوبي أو حامل لمسك العنصر المنصهر وعزله عن جسم المصهر نفسه كهربائياً. إضافة لذلك قد تحتوي أنواع عديدة من المصاهر على وسائل لإطفاء القوس الكهربائي الذي يظهر عند انصهار عنصر المصهر.

يعد المصهر أقدم وأبسط وسيلة للحماية استخدمت منذ بداية التطور التكنولوجي لإنتاج الطاقة الكهربائية على النطاق التجاري لما يمتاز به من سهولة التصميم وصغر الحجم ورخص الثمن وقلة الإدامة مقارنة مع وسائل الحماية الأخرى. وتستخدم المصاهر عموماً في دوائر الفولتية الواطئة ولحد 1000 فولت وفي التمديدات الكهربائية ذات الفولتية العالية 11-33 كيلو فولت ، وقلما تستخدم المصاهر لفولتيات عالية أكبر من 33 كيلو فولت.

أما استخدامها في منظومات القدرة فتستعمل لحماية المغذيات الشعاعية ذات القدرة المنخفضة ومحولات المحطات الثانوية الصغيرة والمحركات الكهربائية ومحولات التيار والفولتية المستخدمة في المرحلات (Relays) الخاصة بأجهزة الحماية. وتستخدم أيضاً في لوحات التوزيع في الأبنية الكبيرة والمنازل. وتقسم المصاهر من حيث الوظيفة إلى مجموعتين:

#### 1- مصاهر القطع Cut-out fuses

#### 2- مصاهر الأمان Safety fuses

تمتاز مصاهر القطع بالاستجابة السريعة لقطع الدوائر في الحالات غير الاعتيادية وتحدد ساعات تحميل الخطوط ضرورة استعمالها ، فمثلاً تستعمل لحماية خط تغذية ذي مقطع عرضي صغير إذا أريد ربطه مع خط آخر ذي تحميل عال . أما مصاهر الأمان فإن زمن القطع يعتمد على التيار المار فيها وعند الموقع الذي يراد وضع المصهر عنده، أي أنها تعتمد على خصائص علاقة التيار مع الزمن لعنصر المصهر.

### 6-3-1 فعل الإنصهار أو القطع للمصاهر

عندما يزداد التيار المار في دائرة معينة محمية بمصهر بحيث يصل إلى قيمة محددة ، آنئذ سوف يتعرض عنصر المصهر لعملية تسخين حرارية مستمرة إلى أن يصل لنقطة الذوبان الخاصة بالمعدن المصنوع منه العنصر المنصهر نفسه ، عندئذ يحدث فعل الانصهار (القطع) ، مما يؤدي إلى فصل الحمل المفرط أو قسم تيار قصر الدارة، أي الحالتين تحدث. وكلما كان التيار المار خلال المصهر كبيراً إنصهر عنصر المصهر بسرعة لغرض فصل الدائرة وحمايتها.

ويجب أن نميز بين التيار المقنن للمصهر نفسه وبين التيار المقنن لعنصر المصهر المستخدم فيه. إن التيار المقنن للمصهر يدل على سعة حمل التيار للمصهر نفسه ونقاط توصيله وأجزاءه الأخرى ، بينما يمثل التيار المقنن لعنصر المصهر التيار الذي يستطيع ذلك العنصر حمله بدون أن ينصهر وبصورة مستمرة. وتعرف المواصفتان القياسيتان البريطانيتان (BS.88) و (BS.3036) قيمة التيار المقنن للمصهر كونها تلك القيمة التي تكون أقل من قيمة التيار الأدنى للصهر الذي يستطيع المصهر وعنصره المنصهر معه أن يحمله بصورة مستمرة بدون تعريض خواصهما للتدهور. وتثبت قيمة التيار المقرر (المقنن) للمصهر عادة من قبل المصنعين انفسهم.

يعتمد الزمن الذي يستغرقه العنصر المنصهر لكي يذوب على حالة نقاط التوصيل للمصهر وكذلك على العنصر المنصهر نفسه. فإذا كانت سطوح نقاط التوصيل (الملامسات) مثبتة بصورة رديئة أو مغطاة بطبقة من الأوكسيد ، وكذلك إذا كانت لوائب تثبيت هذه الملامسات مرتخية فإن المقاومة العالية التي تنشأ عن ذلك سوف تؤدي إلى تسخين الملامسات وبالتالي تسخين المصهر كله وخاصة عنصر المصهر. إن الحرارة الزائدة سوف تؤدي إلى صهر العنصر حتى وإن كان التيار المار خلاله أقل من القيمة المقننة له. وقد يحدث هذا الفعل أيضاً إذا كانت درجة الحرارة المحيطة بالمصهر كبيرة. وكذلك إذا كان معدن عنصر المصهر قد مضى عليه زمن طويل في الخدمة ، حيث يؤدي ذلك إلى ضمور في مساحة المقطع العرضي لعنصر المصهر بمرور الوقت بسبب التأكسد المستمر. وهذا التأثير يظهر بشدة عندما يتعرض عنصر المصهر لحرارة مفرطة بصورة متكررة خلال فترة عمله. ويعتمد زمن قطع الدائرة لمصهر معين على عاملين:

الأول هو نوع المادة المعدنية المصنوع منها عنصر المصهر ، والثاني هو الوسيلة أو الطريقة المستخدمة لإطفاء القوس الكهربائي الناجم عن فعل القضم أو الفصم. حيث أنه كلما كانت طريقة إطفاء القوس فعالة وجيدة كانت سعة فصم التيار للمصهر كبيرة. ويسمى أكبر تيار يمكن للمصهر فصمه بدون التأثير على كيانه ، بعد أن يتم إبدال عنصر المصهر واعادته للخدمة، بتيار الفصم الأعظم أو سعة فصم التيار القصوى للمصهر. وإذا حدث أن مر تيار في المصهر يزيد عن سعته المقننة في الدائرة المراد

حمايتها بواسطته فإن ذلك يؤدي إلى إنهيار المصهر أو حدوث شرر عرضي (Cross Sparking) فيه أو قصر دائرة مع الطور المجاور.

وقد يتم إبدال هذه العناصر بأخرى ليست ملائمة من حيث السعة التي صمم عليها المصهر ، وهذا ما يحدث كثيراً من قبل العاملين غير الماهرين أو الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة جيدة مما يؤدي الى عدم تجاوب المصهر مع سعة القطع المقررة له وبالتالي إلى قطع المغذيات الرئيسية بدلاً من المغذيات الثانوية المرتبط بها ذلك المصهر . أو قطع المصدر الرئيسي المرتبط اليه المغذيات السليمة (غير المعرضة للعطل) أيضاً.

وتصنع عناصر المصهر عادة من معدن الرصاص أو سبيكة الرصاص والقصدير ، وكذلك يصنع من الخارصين أو الألمنيوم أو النحاس أو الفضة أو من معادن أخرى. ويمتلك الرصاص درجة انصهار واطنة نسبياً حوالي  $327^{\circ}\text{C}$  ، أما سبيكة الرصاص- القصدير فلها درجة انصهار حوالي  $200^{\circ}\text{C}$  ، ودرجة انصهار الخارصين تبلغ حوالي  $420^{\circ}\text{C}$  . وهذه المعادن جميعها لها موصلية كهربائية منخفضة، لذلك فإن مساحة المقطع العرضي لها تكون كبيرة نسبياً. وتستخدم هذه الأنواع من عناصر المصهر عادة ضمن فولتيات لا تتعدى 500 فولت . ويعتبر عنصر المصهر المصنوع من الخارصين أفضل من ذلك المصنوع من الرصاص لعدم تعرضه إلى التأكسد في الهواء ، لذا فإنه يحافظ على خواصه لفترة زمنية أطول. وتعد الموصلات المصنوعة من النحاس والفضة من أفضل النواقل للتيار ، إلا أن درجة إنصهارها عالية ( $1080^{\circ}\text{C}$ ) و ( $960^{\circ}\text{C}$ ) على التوالي. ويمتاز العنصر المصنوع من هذه المعادن بصغر مساحة مقطعه العرضي. ويستخدم عنصر المصهر النحاسي بصورة كبيرة في المصاهر العاملة ضمن فولتيات لحد 1000 فولت. أما العناصر المصنوعة من الفضة فإن استخدامها محدود جداً بسبب كلفتها العالية. إلا أن العنصر المصنوع من النحاس المطلي بالفضة يستخدم على نطاق كبير خاصة في الأماكن التي تتطلب عناصر منصهرة لها مساحة مقطع عرضي صغيرة. والطلاء الفضي يمنع أكسدة النحاس وبذلك يطيل عمره ويمنع تأثير تقادم الزمن عليه.

أما العناصر المصنوعة كلياً من النحاس فلها خاصية خطيرة تكمن في حاجتها الى درجة حرارة عالية لغرض انصهارها ، حيث أنه عندما يمر تيار بصورة مستمرة في المصهر تقارب قيمته للقيمة التي ينصهر فيها العنصر النحاسي ويستمر في العمل لفترة غير محدودة عند درجة حرارة عالية قد تقرب من ( $900^{\circ}\text{C}$ ) أو أكثر بدون أن ينصهر، فإن فعل التسخين لفترة طويلة يؤدي إلى إرتفاع مفرط في درجة حرارة نقاط التوصيل للمصهر وبدنه بصورة خاصة في حالات المصاهر المحكمة الغلق Totally enclosed ويتعرض إلى الإنهيار التام. لهذا السبب فإن المصاهر المحكمة الغلق الحديثة التي تستخدم العناصر النحاسية تجهز بوسائل لتقليل درجة حرارة الإنصهار للعنصر نفسه . ومن أسهل هذه الطرق واغلبها استعمالاً هي وضع مسيل معدني بهيئة كريات صغيرة من الرصاص أو القصدير



بمحاذاة العنصر النحاسي. فعندما تصل درجة حرارة العنصر إلى درجة إنصهار الرصاص أو القصدير تنصهر هذه الكريات وتعمل على إذابة المعدن ذي درجة الذوبان الأعلى المتكون منه العنصر مسببة في حرقه في الأماكن التي تلامسه. حينئذ يصهر القوس الكهربائي المتولد عنصر المصهر على طوله كله. على هذا الأساس فإن استخدام المسيلات المعدنية يجعل من الممكن صناعة عناصر المصاهر بمقاطع عرضية صغيرة قادرة على الإنصهار بدرجة حرارة تتجاوز بقليل درجة إنصهار الرصاص أو القصدير ، بذلك يتم تجاوز أية خطورة قد تنجم عن إرتفاع درجات الحرارة بصورة مفرطة في الملامسات والأجزاء الأخرى من مكونات المصهر خلال فترات التحميل المفرط الطويلة. ويبين الجدول (1-6) بعض المعادن المستخدمة في صناعة عناصر المصاهر ودرجات حرارة إنصهارها.

جدول (1-6)

المعدن	المقاومة النوعية (أوم- م)	درجة حرارة الإنصهار C° (درجة مئوية)
القصدير	$11 \times 10^{-4}$	231.85
الخاصين (الزنك)	$6 \times 10^{-4}$	419
الرصاص	$21.7 \times 10^{-4}$	327
النحاس	$1.66 \times 10^{-4}$	1084
الفضة	$1.557 \times 10^{-4}$	960.5
الالمنيوم	$2.788 \times 10^{-4}$	1004

6-3-2 تيار الحمل ، التيار المقرر (المقنن) للمصهر ، التيار الأدنى للمصهر  
إن من أكبر مساوئ المصاهر هي حاجتها لإبدال عنصرها المنصهر بآخر جديد بعد عملها لمرة واحدة. ولما كان إستخدامها معتمداً على تيار الحمل للدائرة المراد حمايتها ، فإن المصهر يجب أن يكون قادراً على تحمل تيار الحمل الإسمي (Nominal load current) للدائرة بصورة مستمرة ، لذلك يجب أن يكون تقنيته في الأقل بقدر تيار الحمل التام (Full load current). أما تيار الصهر الفعلي فيتراوح بين 1.25 إلى 1.5 مرة بقدر التيار المقنن للمصهر نفسه. هذا المستوى من التيار يؤدي إلى صهر العنصر المنصهر بين ساعة واحدة إلى أربع ساعات اعتماداً على سعة المصهر (يطلق على هذا الزمن بالزمن الإصطلاحي ويكون ساعة واحدة للمصهر من 60 أمبير فما دون) ، أما إذا كانت المصاهر أكبر من 60 أمبير فيكون زمنها الإصطلاحي أربع ساعات بموجب المواصفة القياسية البريطانية BS-88 (الجزء الثاني). وتقضي هذه المواصفة بأن سلك المصهر يجب أن ينصهر بتيار مقداره 1.6 بقدر التيار المقنن للمصهر وليس 1.25. وفي حالة كون الدائرة الكهربائية لها خواص سعوية capacitive مثل دوائر تعديل عوامل القدرة أو تراكيب إنارة تستخدم مصابيح الفلورسنت عندئذ يجب إستخدام مصهر بتقنين لا يقل 1.5 مرة بقدر تيار الحمل التام بسبب التيار الابتدائي الإندفاعي العالي الذي يحدث



نتيجة لشحن المتسعات . أما إذا إستخدمت المصاهر بصفة حماية سائدة Backup protection فقد يصل هذا الرقم الى 2.5 ، لذلك من الضروري فهم الفرق بين التيار المقنن للمصهر وبين تيار إنصهار عنصر المصهر نفسه ، حيث يعرف هذان التياران بموجب الأنظمة البريطانية للمعدات الكهربائية الخاصة بالأبنية كما يأتي:

**التيار المقنن للمصهر:** هو ذلك التيار الذي يحمله عنصر المصهر باستمرار بدون أن ينصهر أو أن تتدهور خواصه الأساسية.

**التيار الأدنى المقنن للمصهر:** هو أقل تيار ينصهر عنده عنصر المصهر خلال زمن معين. ويتراوح هذا التيار بين 1.25 الى 2.5 مرة بقدر التيار المقنن للمصهر . أما العلاقة التي تربط بين التيار المقنن والتيار الأدنى المقنن للمصهر فتسمى بعامل الصهر Fusing factor حيث :

$$\text{عامل الصهر} = \frac{\text{التيار الأدنى المقنن للمصهر}}{\text{التيار المقنن للمصهر}}$$

في الغالب يتم تثبيت التيار المقنن للمصاهر من قبل الشركات الصانعة على جسم المصهر وليس التيار الأدنى المقنن للمصهر أو عامل الصهر السالف.

### 3-3-6 تصنيف المصاهر

ليس هناك نظاماً موحداً يصنف المصاهر المنتجة في دول متعددة من العالم ، لذلك تعتمد كل دولة أو أكثر التصنيف الذي يخضع لمواصفاتها القياسية المحلية ، وبما أن معظم بلدان العالم الثالث تعتمد المواصفات القياسية البريطانية B.S.S وكذلك المواصفات القياسية الألمانية VDE (المستخدمة أيضاً في شمال اوربا) ، فسوف نتطرق إلى تصنيف المصاهر وفق هذين النظامين لتوخي الفائدة ، أما التصنيف وفق المواصفات القياسية الأميركية A.S.S. فسوف نتطرق إليه باختصار لعدم جدوى إستخدام المصاهر الأميركية في معظم الدول العربية ذلك لأن تقنين الفولتية والتردد في الولايات المتحدة هما 110 فولت و 60 هيرتز على التوالي بالنسبة لفولتية الخدمة المنخفضة . أما النظام الدولي IEC فهو قريب جداً من النظام البريطاني كما سنورد ذكره لاحقاً.

بصورة عامة تصنف المصاهر بموجب المواصفات القياسية البريطانية اعتماداً على عامل الصهر الذي مر ذكره في الفقرة السالفة إلى أربعة أصناف كالآتي:

**مصاهر الصنف (P) :** وهذه لها عامل صهر 1.25 أو أقل ، وتعطي حماية للدوائر التي لا يمكن لها أن تتحمل التحميل الزائد Overloading حتى ولو لفترة قصيرة جداً .

**مصاهر الصنف (Q) :** وتستخدم للدوائر التي تتحمل التحميل المفرط الصغير ولكنها تعطي حماية تامة للتحميل المفرط الكبير وتكون على نوعين :

الصنف (Q<sub>1</sub>) : يتراوح عامل الصهر لهذا النوع من 1.25 إلى 1.5

الصنف (Q<sub>2</sub>) : يكون عامل الصهر لهذا النوع بين 1.5 إلى 1.75

**مصابيح الصنف (R) :** وهذه المصابيح لها عامل صهر يتراوح بين 1.75 - 2.5 وتؤمن حماية للدوائر ضد التيارات المفرطة الكبيرة نسبياً فقط. وتستخدم بصورة رئيسية بصفة حماية سائدة في الحالات التي تكون الحماية الأساسية مؤمنة بوساطة وسائل أخرى مثل قواطع الدائرة أو وسائل الإفلات الخاصة بالمحركات الكهربائية. ويعطي المصهر حماية محكمة Close protection إذا كان عامل إنصهاره أقل من 1.5 ويكون هذا المصهر من الصنف (P) أو الصنف (Q<sub>1</sub>). أما المصهر الذي يعطي حماية غير محكمة (ردئية الصنف Coarse protection) فيكون عامل إنصهاره أكبر من 1.5، أي أنه من الصنفين (Q<sub>2</sub>) و (R) .

ويقابل الأصناف الثلاثة P و Q و R السالفة ثلاثة أصناف رئيسية في النظام الألماني (DIN) حيث تكون وفقاً للمواصفات القياسية الألمانية VDE0636 و VDE0660 ، الصنف (gL) والصنف (gT) والصنف (gI) على التوالي ، وتقارب قيم عوامل الإنصهار تلك التي تستخدم في المواصفات القياسية البريطانية. إضافة لذلك قد تقسم بعض الشركات المصنعة في ألمانيا وإيطاليا والدول الإسكندنافية المصابيح إلى ستة أحجام وفقاً للتيار المقنن واستناداً على عوامل الصهر ، حيث تبدأ بالحجم (00) لتيار 6 أمبير وتنتهي بالحجم 4 لتيار 1250 أمبير.

أما في الولايات المتحدة فتقسم المصابيح إلى ثلاثة أصناف هي H و K و RK تقسماً يقارب بالاساس التقسيم البريطاني إلا أنه يختلف بتقنيات الفولتية.

ويصنف النظام الدولي IEC المصابيح الى ثلاثة أنواع وكما يأتي:

1. المصابيح التي تستخدم للأغراض المنزلية أو العامة وتكون من النوع الأنبوبي Cartridge type بتقنين لحد 100 أمبير يرمز لها بالأحرف (gG) وفقاً للمواصفة IEC 269-3 .

2. المصابيح التي تستخدم للأغراض الصناعية وهي :

\* مصابيح الاستخدامات العامة gG .

\* مصابيح لحماية المحركات gM و aM ، وفقاً للمواصفة IEC 269-1 .

الفرق الأساسي بين مصابيح الأغراض المنزلية ومصابيح الأغراض الصناعية هو الفولتية الاسمية Nominal voltage ومستويات التيار Current levels وكلاهما يتطلب أبعاداً فيزيائية كبيرة (حجم المصهر) وكذلك القابلية على تحمل تيار قصر الدارة.

إن المصهر الحديث gM الذي تم اعتماده في السنين الأخيرة لحماية المحركات مصمم ليغطي تيار البدء وتيارات قصر الدارة كليهما ، حيث يكثر استخدامه في قسم من البلدان، ولكن في الوقت الحاضر

فان المصهر نوع aM سوية مع مرحل حراري ضد تجاوز الحمل هو الأكثر استخداما في معظم البلدان.

#### 4-3-6 أنواع المصاهر Type of Fuses

من الصعوبة بمكان الإحاطة التامة بأنواع المصاهر المستخدمة في المجال الصناعي العالمي في هذا المضمار، إلا أنه سوف نقوم بعرض الأنواع الرئيسية منها قدر الإمكان. ويجب إحاطة القارئ علماً بأن أي نوع من المصاهر يتم تصميمه للإيفاء بغرض معين يكون مختلفاً اختلافاً كبيراً عن تصميم مصهر آخر يصمم لغرض ثانٍ، وأن أية محاولة للإستعاضة عن أي نوع معين بآخر يجب أن لا تتم بدون التبصر بالعواقب الوخيمة والمخاطر التي قد تنجم عن هذا الإبدال. على أية حال، قد تمنع حالات الإستعاضة هذه ذاتياً بتصميم المصاهر وقواعدها أو حواملها، كأن تنتج قواعد معينة لإحتواء الأنواع الملائمة من المصاهر أو تنتج المصاهر نفسها بأشكال وأحجام مختلفة لمنع عملية إبدالها بأخرى غير ملائمة. وفي العموم فإن الأنواع الرئيسية للمصاهر هي :

أ - المصاهر شبه المغلقة القابلة على إعادة التسليك Semi-Enclosed Rewireable Fuses  
ب - المصاهر الأنبوبية الصغيرة للفولتية المنخفضة والمصاهر ذات سعة القطع العالية

L.V. Small Cartridge Fuse and High Rupturing Capacity ( H.R.C) Fuses

ج- المصاهر ذات التأخير الزمني Time-Delay Fuses

د- المصاهر ذات سعة القطع العالية للفولتيات العالية H.V. H.R.C Cartridge Fuse


وسوف نناقش في البنود التالية كل نوع من الأنواع الأربعة الواردة في أعلاه على حدة.
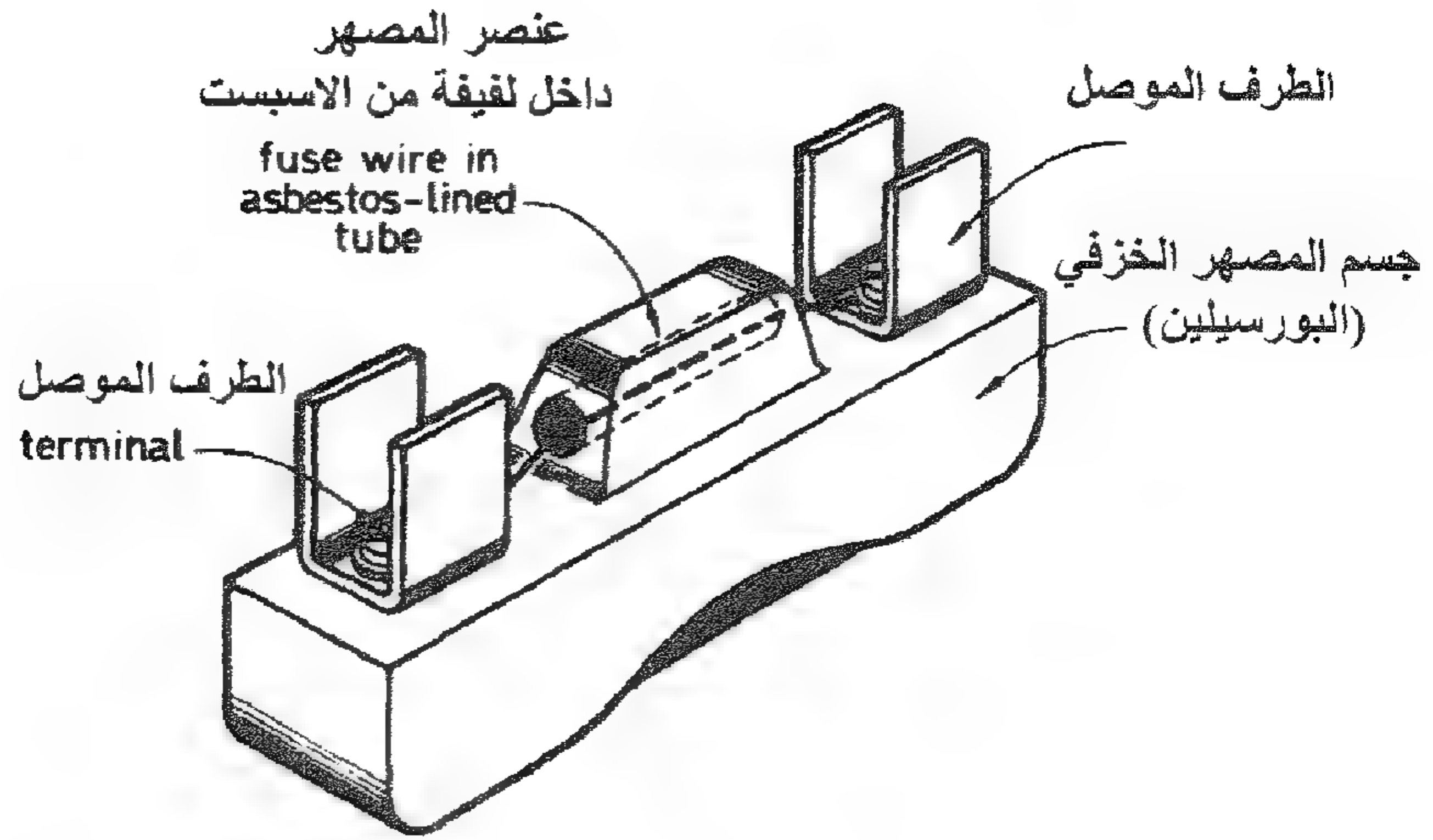
#### (1) المصاهر شبه المغلقة القابلة على إعادة التسليك

تتألف هذه الأنواع من المصاهر من عنصر (سلك) منصهر متكون من سلك واحد أو أكثر يربط بين طرفين موصلين (ملاسمات) من النحاس مثبتيين على حامل من الخزف (البورسلين) كما مبين في الشكل (4-6). وفي الغالب يثقب هذا الحامل الخزفي لكي يمر العنصر المنصهر خلال الثقب بعد ملئه بمادة الاسبست المقاومة للحرارة. وقد تستخدم مواد عازلة أخرى بدل الخزف كالأبونايت والسيراميك والطين الصيني الأبيض المفخور بصورة جيدة. وبسبب عدم الخلق التام في بنية المصهر، يتعرض العنصر المنصهر نفسه إلى التدهور في خواصه بسبب الأكسدة الناتجة عن التسخين المستمر عند حمله للتيار.

على هذا الأساس فإن تيار الصهر لهذه الأنواع من المصاهر يتغير من وقت لآخر ولا يكون ثابتاً على الدوام. ويعمل الهواء الملاصق لسطح العنصر على تبريده وأكسدته بمرور الوقت عند مرور تيار فيه بصورة مستمرة، وبذلك يزيد من قيمة تيار الصهر. لذا يكون هذا النوع من المصاهر غير معول عليه





الشكل (4-6) المصهر شبه المغلق ذو السلك المنصهر .


في حالة الحماية المبنية على أساس اعتماد مميزات التيار Discrimination في عملية الحماية . وفي الدوائر التي لها مستوى عال من الطاقة ، قد يكون هذا النوع من المصاهر مصدر خطر كبير بسبب عدم تمكنه من إطفاء القوس الكهربائي الحادث نتيجة لفصم تيار كبير. لذا فإن استخدام هذه المصاهر يكون محدوداً فقط لمستويات تيار عطل منخفضة نسبياً ضمن منظومات القدرة. وتعاني هذه المصاهر أيضاً من مساوئ كثيرة إلى جانب حاجتها لإبدال عنصر المصهر بعد كل عملية قطع للدائرة بسبب التيارات المفرطة ؛ إذ أن المصاهر من هذا النوع والمقنن بتيار 100 أمبير قد ينصهره بتيار مقداره 200 أمبير بسبب بنيته الفيزيائية وخواصه الكهربائية المتدنية ، أي ضعف قيمة تيار الدائرة الكهربائية المراد حمايتها ، وبذلك يسبب عطب الأجهزة المربوطة إليه بشكل أو بآخر. كذلك فإن السعة الحثية لهذه الأنواع من المصاهر تكون غير مؤكدة. وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها لدرجة عالية ، على سبيل المثال فإن سلكاً نحاسياً مقصداً عيار 33SWG يجب أن يقطع الدائرة عندما يمر خلاله تيار مقداره 15 أمبيراً ، إلا أن هذا لا يحدث عملياً بسبب الخواص المتدنية لبنية المصهر . وإعتماداً على الظروف المحيطة ، قد ينصهر عنصر المصهر ويقطع الدائرة بأقل من هذه القيمة أو بأكثر منها . وتصنع المصاهر شبه المغلقة عموماً لتيار لا يزيد عن 500 أمبير ولسعات قطع منخفضة ( 4 كيلو أمبير لفولتية 400 فولت). أما في ألمانيا وبلدان شمال أوربا فلا يتم تصنيع هذه المصاهر لأكثر من 30 أمبيراً.
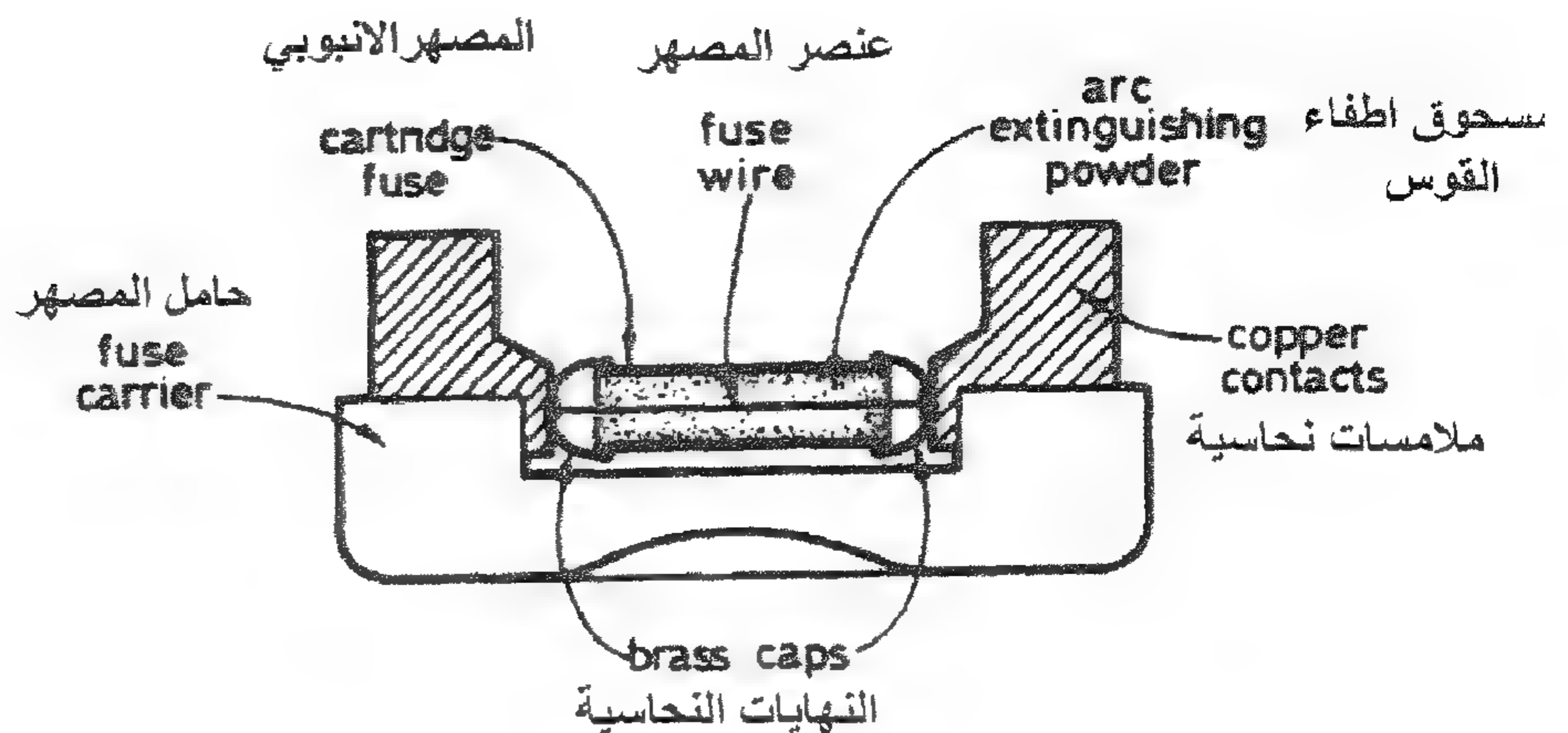
## (2) المصاهر الأنبوبية الصغيرة و المصاهر ذات سعة القطع العالية

في دوائر القدرة تستخدم المصاهر الأنبوبية لتجنب مساوئ المصاهر شبه المغلقة المذكورة في (1) آنفاً ، وتصنع هذه المصاهر عادةً لتيارات متعددة القيمة ، وقد تتخذ الأنبوبة الحاوية لعنصر المصهر



أشكالاً مختلفة حيث يمكن بواسطتها التغلب على مشاكل المصاهر شبه المغلقة ، ويعتمد طولها على سعة المصاهر المطلوب للدائرة المراد حمايتها بحيث لا يمكن إستخدام سلك غير ملائم داخلها. وبعد إدخال عنصر المصهر فيها وربطه بين نهايتيها النحاسيتين يحكم غلقها ، محافظة بذلك على خواص العنصر الكهربائية وعدم تعريضها للتدهور ، انظر الشكل (5-6).



الشكل (5-6) المصهر الأنبوبي Cartridge fuses .

وقد تصنع المصاهر الأنبوبية الصغيرة لتيارات أقل من 5 أمبير ( 6 أمبير في النظام الالمانى) من أنابيب زجاجية فارغة ذات أغشية طوقية ( Ferrule ) حيث يمكن مشاهدة عنصر المصهر خلال الزجاج ، أو قد تصنع الأنابيب هذه من مادة الخزف (البورسلين) ويتم تثبيت تيارها المقنن على جسم الأنبوبة كما مبين في الشكل [6-6(أ)]. أما المصاهر التي تتجاوز تقنيات التيار لها أكثر من 5 أمبير ، فتصنع الأنبوبة عادة من الخزف أو السيراميك ويوضع مسحوق الكوارتز أو السليكا داخلها ، عندئذ



(ب) النوع ذي النصلتان السكينية



(أ) النوع الطوقي

الشكل (6-6) أنواع المصاهر الأنبوبية .

يطلق على هذه الأنواع بالمصاهر الإنبوبية ذات سعة القطع العالية ( H.R.C or H.B.C cartridge fuses) وتستخدم عندما يكون التيار المراد قصمه كبيراً أو عندما يكون مستوى الطاقة في الدائرة عال جداً. ويصنع عنصر المصهر لهذا النوع من المصاهر عادة من مادة الفضة ، فعندما ينصهر السلك الفضي بسبب التيار الكبير ينتج بخار الفضة المنصهر ويتفاعل مع مسحوق الكوارتز مسبباً في تكوين كريات معدنية ذات مقاومة عالية تعترض مسار القوس الكهربائي المتولد مما يؤدي إلى إطفائه تماماً . وبسبب الحرارة العالية الناجمة عن القوس يتكون خليط من الغازات ذو تركيب 40% غاز الهيدروجين و 50% غاز ثاني أكسيد الكربون و 10% بخار الماء. ولما كان المصهر الأنبوبي محكم الغلق من جانبيه وحجمه صغير فإن ضغط الغاز داخله سوف يرتفع بسرعة ويصل إلى عشرات المرات بقدر الضغط الجوي.


تصنع المصاهر الأنبوبية الطوقية عادة لتيارات منخفضة ولحد 60 أمبيراً ، أما تلك التي تتجاوز تقنياتها 60 أمبيراً فتكون من النوع ذي النصلتين السكينتين Knife blades الموضح في الشكل (6 - 6 ب)). ويتألف هذا المصهر عادة من قاعدة ووصيل حيث يمكن سحب الوصيل بواسطة عتلة سحب خارجية تسمى كلابة المصهر Removable fuse puller وتيسر مصاهر من هذا النوع لغرض حماية الكيبلات الرئيسية للأبنية أو الخطوط العلوية المعلقة Overhead lines لفولتيات 500 و 600 فولت لمنظومات التيار المتناوب و 440 فولت للتيار المستمر. وقد تصنع هذه المصاهر لحد تيار مقداره 1250 أمبير أو أكثر. وتنتج المصاهر الإنبوبية ذات الأنصال السكينية بأشكال مختلفة ، فأما أن تكون أسطوانية أو صندوقية مربعة أو مستطيلة الأبعاد أو تكون الأنبوبة مغطاة بالكامل بمادة البلاستيك (اللدائن) في هيئة حاوية لدنة مصبوبة Moulded-case . ويمتاز هذا المصهر بكونه آميناً عند التشغيل بسبب المادة البلاستيكية المصبوبة المستخدمة ، ويكون جسمه المتحرك معزولاً تماماً عن الأجزاء المكهربة للدائرة بحيث أن كلابة السحب التي تستخدم لسحب الوصيل لا تحمل أية فولية . إضافة لذلك لا تحتوي حاوية عنصر المصهر نفسه أية مواد معدنية عدا العنصر نفسه والنصلتين النحاسيتين اللتان تحملان التيار. أما المجالات العملية لإستخدام هذا النوع من المصاهر فتكون بصورة أساسية لحماية الكيبلات والخطوط ضد الأحمال المفرطة وأعطال قصر الدارة. وقد تستخدم أيضاً لحماية الدوائر التي تحدث فيها الأحمال المفرطة خلال زمن قصير عند التشغيل الأعتيادي. مثال على ذلك التشغيل الابتدائي بالربط المباشر إلى المصدر للمحركات الحثية ذات الققص السنجابي الثلاثية الطور. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الأبعاد الخارجية لهذه المصاهر تكون جهد الإمكان مطابقة للأبعاد الخارجية المصاهر ذات سعة القصم العالية H.R.C الأخرى التي لها تقنين التيار نفسه ، لكي تسهل عملية الإستعاضة عن بعضها البعض في حالة عدم توفر إحداها. وبسبب التصميم الخاص للمصاهر ذات الحاوية البلاستيكية المصبوبة تظهر هناك خواص فنية لها ندرج منها ما يلي:

1 - درجة حرارة الوسط المحيط: تعمل هذه المصاهر بكفاءة عالية ضمن درجة حرارة تتراوح بين  $5C^{\circ}$  - و  $45C^{\circ}$  + ، وتستطيع أيضاً حمل التيار المقنن بصورة مستمرة بدرجة حرارة المحيط قدرها  $55C^{\circ}$  . إضافة لذلك يمكنها حمل تيار مقنن لمدة 24 ساعة فقط في درجة حرارة  $65C^{\circ}$  . وهذه ميزة كبيرة يمكن إستخدامها في لوحات التوزيع الداخلية بصورة مجتمعة وقريبة من بعضها البعض لغرض إستغلال أصغر مساحة ممكنة في اللوحة. أما في اللوحات الخارجية المعرضة لحرارة الشمس المباشرة بظروف قارية مثل ظروف الدول العربية فلا يستحسن إستخدام مثل هذه المصاهر.

2 - المفاتيح: تكون المفاتيح الكهربائية لهذا النوع من المصاهر صغيرة ، لذا يمكن إستخدامها أيضاً في صناديق الربط ولوحات الأقفلة (المفاتيح) التامة الغلق Totally enclosed switchboards.

3 - استقرارية الخواص: بسبب الغلق المحكم لأجزاء وصيلة المصهر الحاملة للتيار فإن هذا النوع من المصاهر يقاوم تأثير تقادم الزمن على عنصر المصهر ، أي أنه لا تتبدل خواصه بمرور الوقت حتى وإن تم تحميله بصورة متكررة بأحمال مفرطة.

أما المصاهر الأنبوبية ذات الشكل الصندوقي فتستخدم عموماً في منظومات القدرة لحماية كيبلات وخطوط الفولتية المنخفضة لحد 500 فولت للتيار المتناوب و 660 فولت للتيار المستمر. وقد تستخدم أيضاً لحماية دوائر المقومات السليكونية لحد فولتية مقدارها 1200 فولت. وتختلف وصيلات هذه المصاهر عن وصيلات المصاهر ذات الحاوية البلاستيكية المصبوبة في حقيقة أن أنبوب المصهر يكون على شكل متوازي السطوح ويصنع من مادة السيراميك. وتسد نهايته العلوية والسفلية بصفائح من النحاس. ويمتاز هذا المصهر بقابليته على القسم العالي وصغر مفاقيده الكهربائية وتمييزه للعطل خاصة في الخطوط الشعاعية المغذية للقدرة وكذلك في منظومات القدرة المرتبطة مع بعضها. وتدعى هذه الأنواع من المصاهر تجارياً بالمصاهر ذات سعة القطع العالية ( H.R.C High Rupturing Capacity ) أو ( H.B.C High Breaking Capacity ) ، انظر الشكل (7-6) .

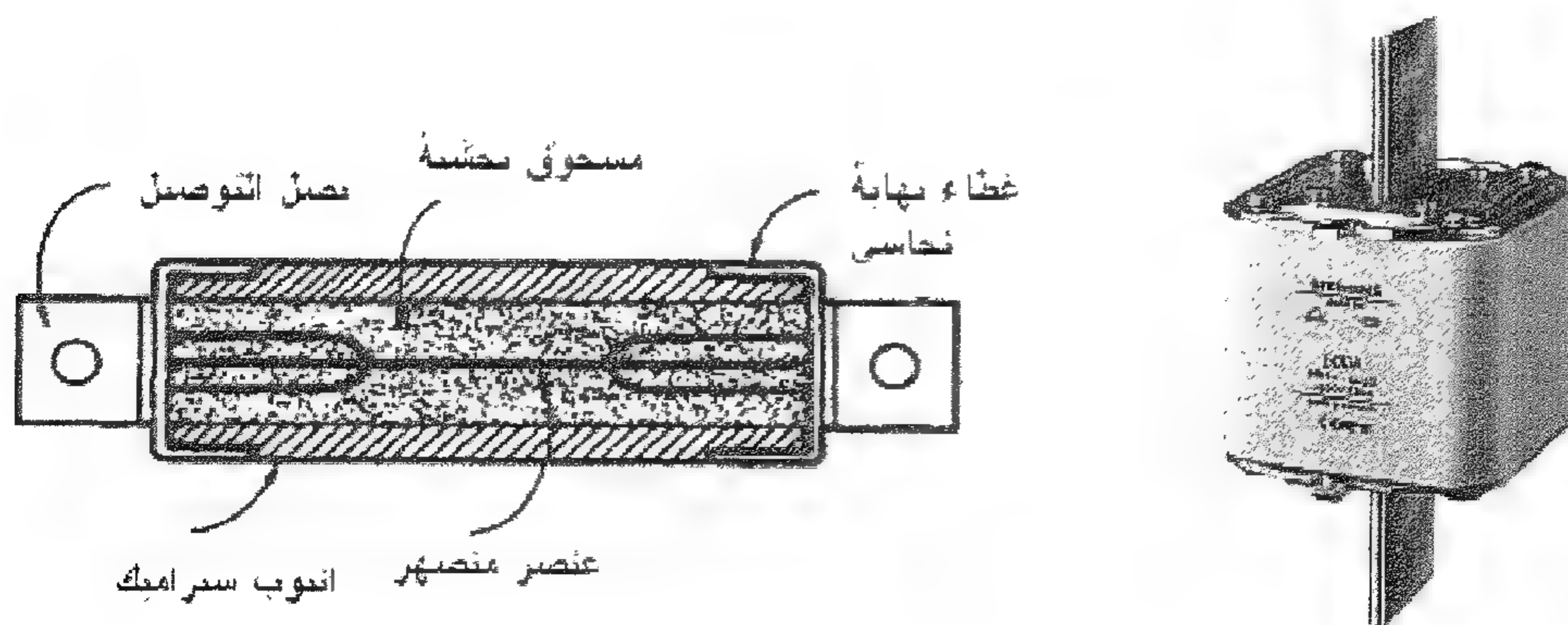


الشكل (7-6) المصهر ذو سعة القطع ( القسم ) العالية H.R.C .



**المصاهر الأنبوبية ذات القاعدة اللولبية (المصاهر المنخذية) Plug type cartridge fuses** وهي مصاهر أنبوبية ذات أبعاد مضغوطة (متراسة) تتألف من القاعدة ، الغطاء ، المهائئ (Adapter) والسداة اللولبية لغرض التأكد من إستخدام المصهر بتقنيته الصحيح. وكذلك يحتوي المصهر على وصيل أنبوبي مسلوب من نهاية واحدة يسمى بمأخذ المصهر (Fuse plug) كما موضح في الشكل (8-6).

وتستخدم هذه المصاهر في حماية الخطوط والكيبلات وينتشر إستخدامها في أميركا وألمانيا وشمال أوربا ودول العالم الثالث. وتنتج بأشكال مختلفة وتسمى بأسماء متعددة منسوبة إلى تسميات الشركات الصانعة التي تنتجها فمثلاً يطلق عليها فيوزترون ( Fusetron ) في أميركا ونيوزيد أو دايزد فيوز في ألمانيا وشمال أوربا (Neozed or diazed). وجميعها تصنع بمجموعتين ، المصاهر الاعتيادية (السريعة الاستجابة) و المصاهر ذات التأخير الزمني (المحددة للزمن).

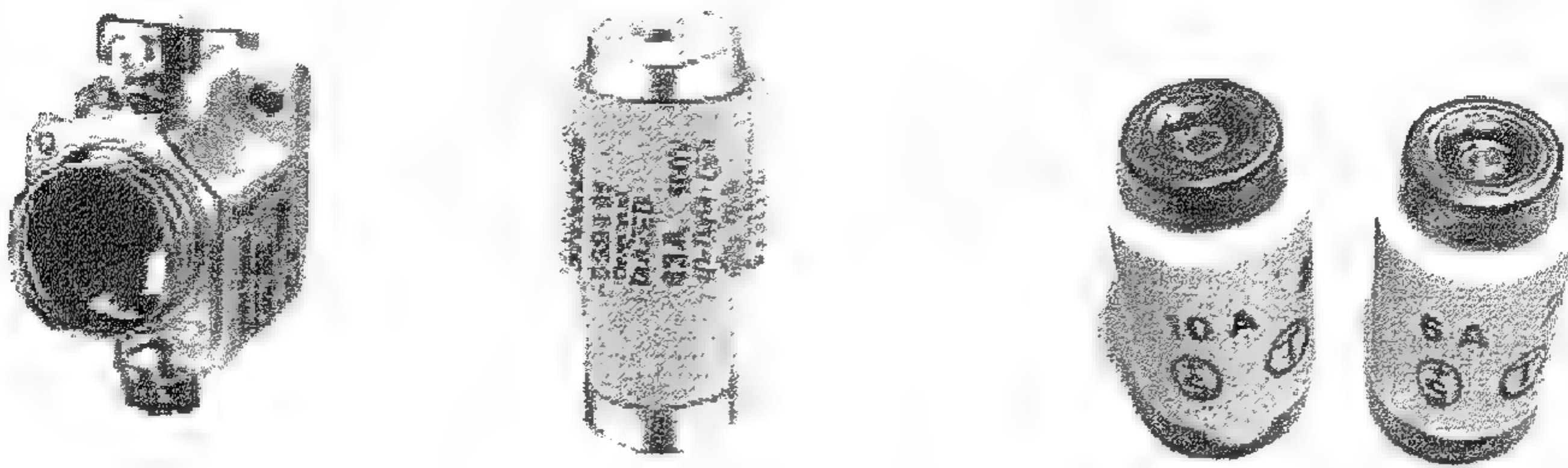


الشكل (8-6) مصاهر الدايزد الأوربية الأنبوبية .
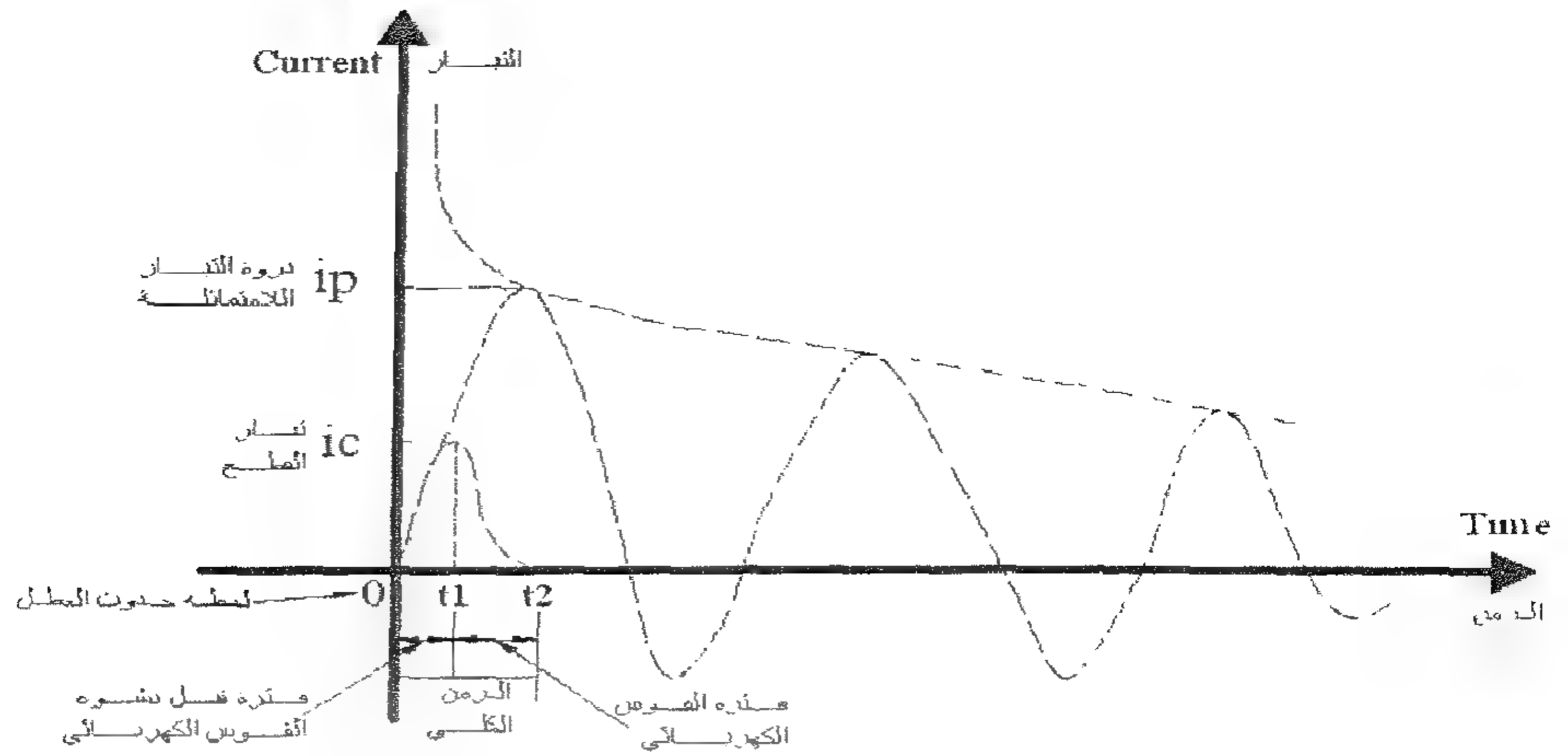
#### تقنين المصاهر الأنبوبية ذات سعة القطع العالية

مهما اختلفت المصاهر الأنبوبية من حيث المظهر ، إلا أن المبادئ الأساسية لإشتغالها واحدة. وقبل الإشارة إلى أساليب تقنين هذه المصاهر ، يجدر بنا في هذه المرحلة دراسة علاقة التيار مع الزمن خلال فترة قطع دائرة كهربائية بوساطة مصهر حيث يوضح الشكل (9-6) منحنياً يبين العلاقة بين التيار والزمن خلال حصول عطل قصر دائرة (المنحني المقطع) والتيار الذي يعمل المصهر على قطعه (المنحني غير المقطع). إن تيار قصر الدارة المبين في المنحني المقطع هو ذلك التيار الذي سوف يمر بالدائرة في حالة عدم وجود المصهر. فإذا حدث عطل قصر الدارة في اللحظة الزمنية  $t_0$  ، يستمر التيار بالإرتفاع خلال فترة  $t_1$  حيث ترتفع حرارة العنصر المنصهر بسرعة خلالها. وبعد اللحظة  $t_1$  سوف ينصهر عنصر المصهر ويظهر قوس كهربائي. وبسبب القيمة العالية لمقاومة القوس يهبط التيار في الدائرة إلى الصفر تقريباً. وتسمى الفترة الأولى ( $0-t_1$ ) التي يحدث فيها إمتصاص الطاقة لغرض إذابة عنصر المصهر بفترة ما قبل نشوء القوس ، أما الفترة من  $t_1$  إلى  $t_2$  فتسمى بفترة القوس ، ويطلق على الفترة ( $0-t_2$ ) كلها بالزمن الكلي ( $t$ ) اللازم لقطع الدائرة بواسطة المصهر (حوالي 0.01 ثانية).





الشكل (9-6) اشتغال المصاهر خلال فترة القطع

وتعتمد فترة ما قبل نشوء القوس على مستوى التيار ، بينما تعتمد فترة القوس على فولتية المنظومة. وتتساوى هاتان الفترتان عندما يعمل المصهر في مستويات عطل عالية للتيار ، أي جزء من الدورة ، لكن في حالة المستويات المنخفضة للعطل تكون فترة القوس صغيرة جداً مقارنة مع الزمن الكلي بحيث يمكن إهمالها. أما مقدار الطاقة الممتصة خلال الفترة فيمكن حسابها بإعتماد المساحة الواقعة تحت المنحنى ضمن الفترة ( t ) أو الزمن الكلي المبينة في الشكل (9-6) حيث تساوي (  $I^2 t R$  ) جول . ويقوم بعض المصنعين بتقنين المصهر أيضاً بالطاقة وليس بالتيار حيث يكتب تقنيته اختصاراً (  $I^2 t$  ) قيمة. وفي ضوء هذا المفهوم إذا لم يحدث أن تعدت قيمة (  $I^2 t$  ) لفترة ما قبل نشوء القوس القيمة المقننة لها فإن خواص المصهر سوف لا يحدث فيها أي تدهور يذكر.

ويلاحظ من الشكل (9-6) بأن تيار قصر الدارة في الدائرة المحتوية على مصهر لا يمكن أن يصل إلى القيمة القصوى غير المتماثلة (قيمة الذروة الأولى) للتيار المنظور  $i_p$  وذلك بسبب قطع المصهر للتيار عند قيمة  $i_e$  التي تكون أصغر من  $i_p$  عادة. وبسبب هذا الفعل يطلق على هذا النوع من المصاهر بمحددات التيار Current-limiting fuse أو قاطعات التيار Current cut-off fuses . وتكون سعة قصم التيار لهذه الأنواع من المصاهر كبيرة حيث تبلغ 24 كيلو أمبير عند فولتية قدرها 400 فولت. وقد يصنع العنصر المنصهر من معادن مختلفة وبأشكال عديدة مثل الخارصين أو الفضة أو القصدير.

### (3) المصاهر ذات التأخير الزمني Time-delay Fuses

تمتاز هذه الأنواع من المصاهر بعدم الإستجابة السريعة لفتح الدوائر أثناء مرور تيار عال خلالها لفترة قصيرة جداً ، أي أنه لا ينصهر فجأة بأحمال مفرطة آنية ، لكنه ينصهر حاله حال المصاهر الإعتيادية بأحمال مفرطة تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً (مستمرة) وينصهر لحظياً في حالات أعطال قصر الدارة ، حيث يعطي في هذه الحالات إستجابة سريعة لحماية الدائرة المربوط خلالها. وتستخدم المصاهر ذات التأخير الزمني عادة في الدوائر الحاوية على محركات كهربائية لغرض إعطاء وقت كاف لتيار البدء الذي يبلغ تقريباً سبعة أمثال التيار الإسمي للمحرك ، أو في حالة تحميل المحرك بأكثر من قدرته لفترة قصيرة بسبب تغييرات العزم الميكانيكي على محور التدوير (Motor shaft) بحيث لا يتعدى التحميل الزائد هذا عن 110٪ من التيار المقنن.


خذ مثلاً عملياً على ذلك محركاً كهربائياً صغيراً يسحب تياراً مقداره 6 أمبيرات في الأحوال الإعتيادية، بينما يسحب هذا المحرك تياراً مقداره 30 أمبيراً تقريباً عند بدء تشغيله لفترة بضع ثواني من الزمن ( الفترة العابرة). فإذا كان المصهر المستخدم للحماية من النوع الإعتيادي فإنه يقطع الدائرة خلال عملية بدء التشغيل لذلك يستخدم المصهر ذي التأخير الزمني لإعطاء سماح وفتي لمرور تيار عال من الممكن تحمله من قبل المحرك والسلك المغذي له بدون إحداث أي نوع من أنواع الخطر عليهما. ويقصد بالخطر الذي يتعرض له المحرك أو السلك المغذي له هو تلف المواد العازلة لهما نتيجة التيار الزائد الذي يمر فيهما حيث أن السلك المغذي للمحرك يصمم عادة ليتحمل تياره الإسمي لفترة غير محدودة من الزمن بصورة أمينة ، وتبقى درجة حرارة السلك وعازله ضمن حدود أمينة. أما إذا ازداد التيار في السلك إلى ضعف قيمته الإسمية مثلاً فإنه سوف لا يرفع درجة حرارة السلك أو عازله خلال نصف دقيقة من الزمن إلى درجة خطيرة ، خاصة إذا كانت قيمة التيار صغيرة جداً قبل أن يزداد إلى الضعف . على هذا الأساس ، ليس من المتوقع إذن حدوث أي خطر على المحرك أو السلك المغذي له خلال فترة بدء التشغيل عندما يرتفع التيار من الصفر إلى سبعة أمثال قيمته المقننة خلال ثوان معدودة. لذا وجب استخدام المصاهر ذات التأخير الزمني لحماية المحركات الكهربائية بصورة عامة بدلاً من المصاهر الإعتيادية التي تنصهر نسبة كبيرة منها عند إستخدامها لهذا الغرض خلال عملية بدء التشغيل. ويبين الجدول (6-2) الفرق بين هذين النوعين من المصاهر من حيث إعطاء أزمان قطع نموذجية مقدره بالثواني .

وتختبر أنواع المصاهر جميعها سواء كانت إعتيادية أو ذات تأخير زمني في محيط الهواء الإعتيادي، ويتم تحميلها لحد 110٪ من تيارها المقنن لزمن طويل بحيث انها لا تنصهر. أما إذا تم اختبارها ضمن اجواء مغلقة (حاوية مغلقة) فيجب أن لا يتعدى تحميلها أكثر من 80٪ من تيارها المقنن

جدول (2-6) مقارنة بين المصهر الإعتيادي و المصهر ذي التأخير الزمني

المصهر 30 أمبير		المصهر 15 أمبير		التيار الفعلي بالأمبير
نوع التأخير الزمني (ثانية)	الإعتيادي (ثانية)	نوع التأخير الزمني (ثانية)	الإعتيادي (ثانية)	
—	—	31	3.9	30
140	2.2	10	0.8	45
27	4.4	5	0.3	60
11	1.8	1.5	0.2	75
5.4	1.0	0.5	0.1	90

بصورة مستمرة. ويجب أن نذكر هنا أن المصاهر الموضوعة في أماكن معرضة لحرارة شديدة سوف تنصهر لأي تيار معين أسرع مما لو كانت موضوعة في أماكن ذات درجة حرارة إعتيادية. تتميز المصاهر ذات التأخير الزمني بأن خواص تقنين الطاقة ( $I^2t$ ) لها تكون ثابتة تقريباً ، وتتراوح تقنياتها بين أمبير واحد إلى مئات الأمبيرات ، ويوضح الشكل (10-6) خواص هذه المصاهر ممثلة بعلاقة الزمن- التيار لثلاثة تقنيات نموذجية منها ولا يختلف شكلها الخارجي من حيث المظهر عن المصاهر الاعتيادية ، ولكنها تختلف عنها في التركيب الداخلي اختلافاً كبيراً.

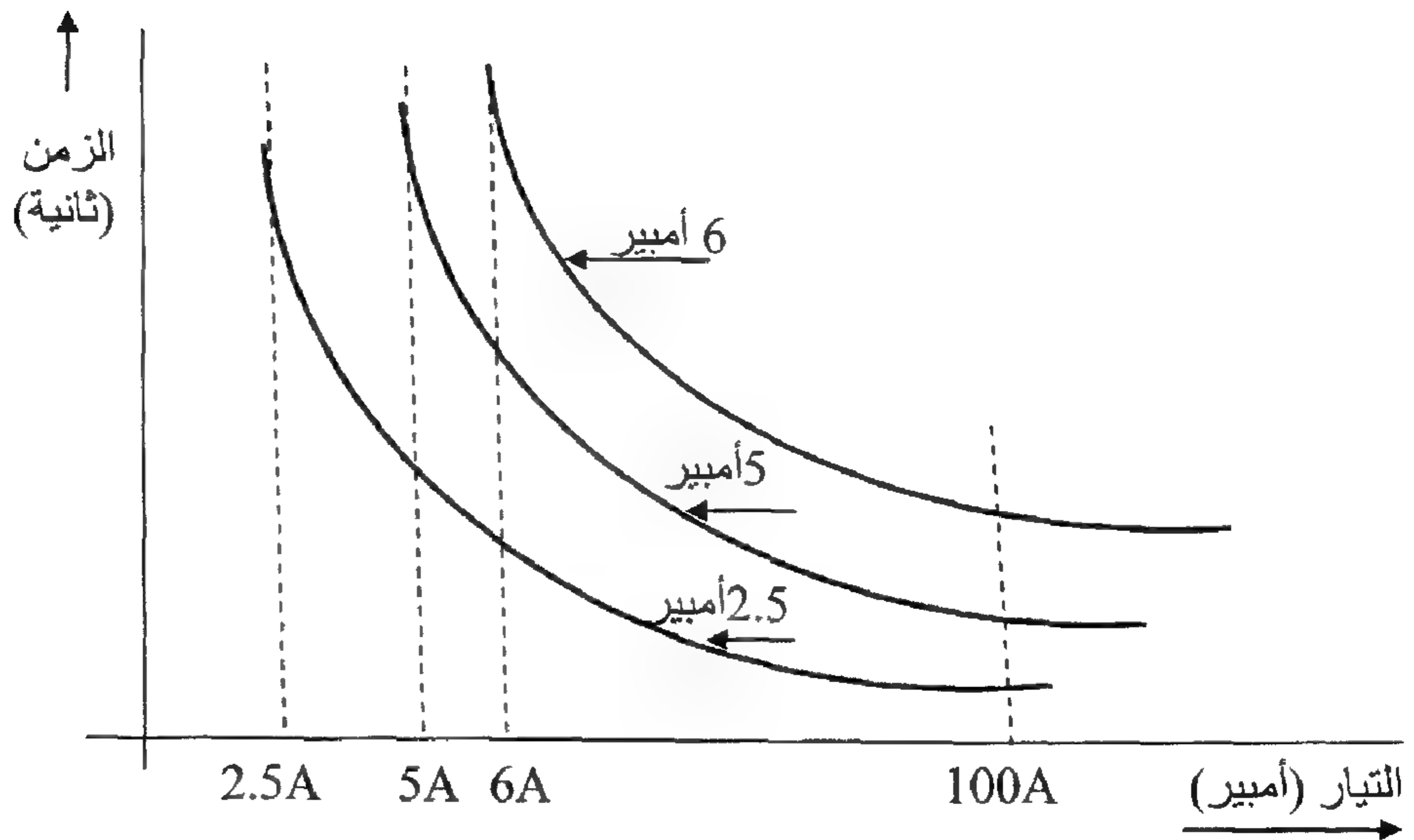


الشكل (10-6) خواص المصاهر ذات التأخير الزمني .

كما أن المصهر ذي التأخير الزمني يستخدم أيضاً في فترة الستينيات على نطاق واسع في تشغيل ملفات الإفلات لمرحلات الحماية. وكان يربط عادة على التوازي مع هذه الملفات بحيث يقصر دائرتها كما موضح في الشكل (11-6) . فعندما يمر تيار مفرط في الدائرة الرئيسية ينتقل بطريقة الحث عبر



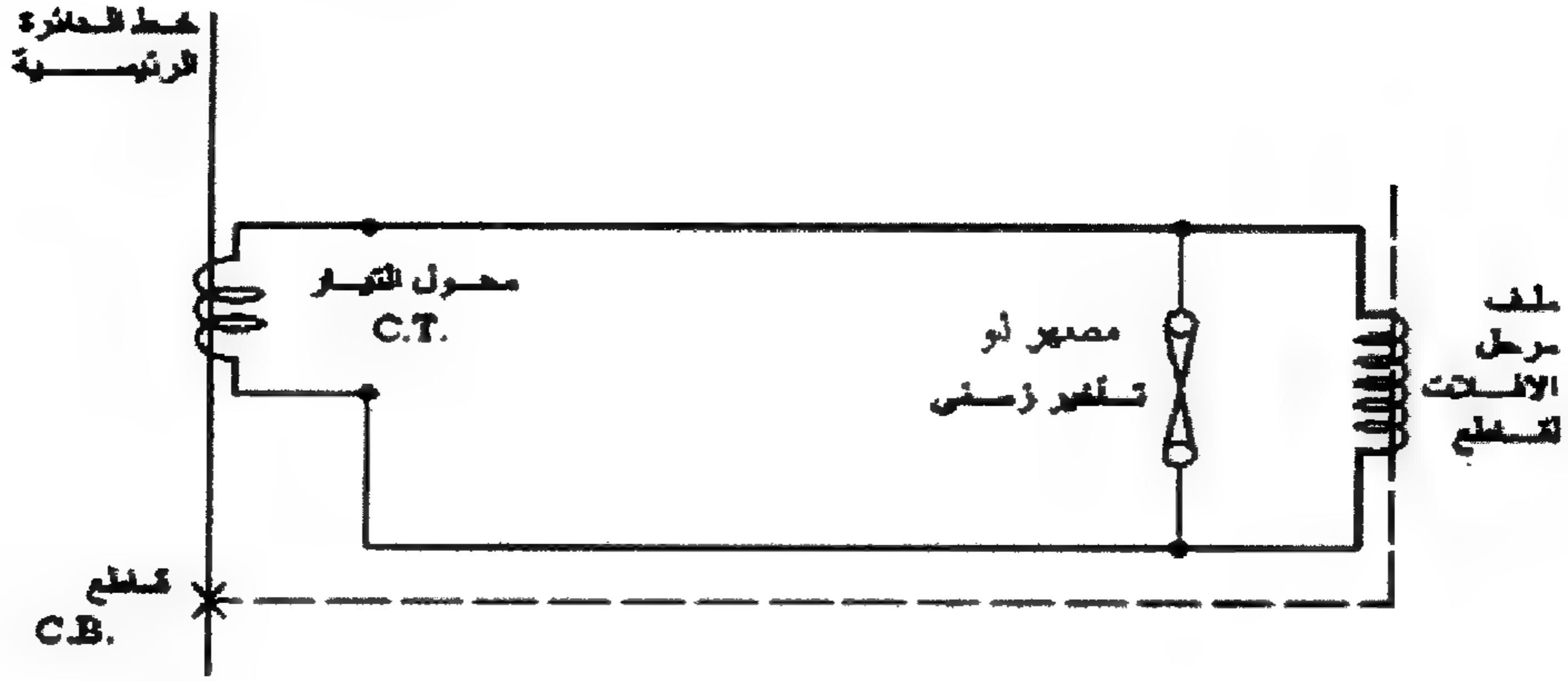محول التيار إلى المصهر، وحالما يذوب عنصر المصهر بفعل التيار المفرط في ملف الإفلات يؤدي ذلك إلى تشغيل قاطع الدائرة الرئيسي . أما في الوقت الحاضر فقد قل استخدام هذه الطريقة في تحديد زمن الحماية بسبب المساوئ الناتجة عن حاجة إبدال المصاهر بعد كل عملية إفلات Trip لقاطع الدائرة، حيث يتطلب تعويض المصهر المنصهر عنصره بأخر جديد ضمن قاطع الدائرة مما يؤدي إلى تأخير




الشكل (6-11) استخدام مصهر ذي تأخير زمني في تشغيل ملف مرحل الإفلات لقاطع دائرة.

عملية إعادة التغذية للمستهلكين وانقطاع التيار الكهربائي عنهم بصورة غير مستساغة . ويستفاد من خاصية المصاهر ذات التأخير الزمني أيضاً للحصول على تمييز حمائي للدوائر المرتبطة تعاقبياً ويطلق على هذه المصاهر عندئذ بالمصاهر المحددة للزمن Time – limit fuses. وقد استخدمت هذه الطريقة قديماً للحصول على التمييز الحمائي بواسطة التأخير الزمني، وسميت آنذاك خطأ بمصاهر مؤخرة الزمن Time-delay fuses. وتعاني هذه الطريقة عموماً من عدم الوثوق في الحسابات الدقيقة لإيجاد قيمة المصهر المراد استخدامه في دائرة ملف الإفلات للقواطع ، حيث أن خواص المصاهر التي تعطيها الشركات الصانعة بصيغة منحنيات ، قد تتغير نتيجة لاشتغال المصاهر في ظروف معينة، وتعتمد على درجات الحرارة والأماكن التي توجد فيها. على أية حال ، يبين الشكل (6-12) كيفية استخدام المصاهر ذات التأخير الزمني للحصول على تمييز حمائي لثلاث مغذيات قدرة ترتبط بصورة تعاقبية.
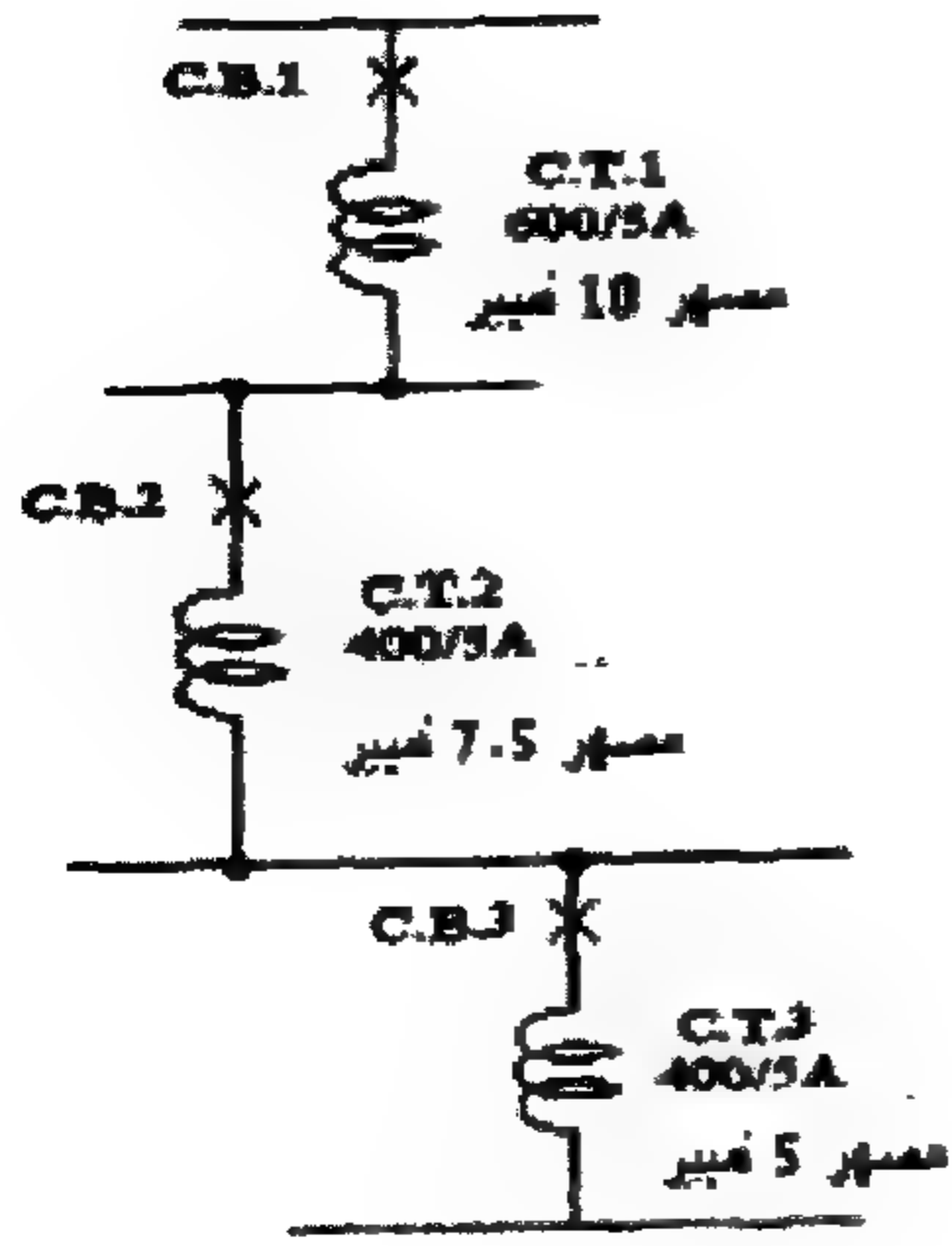
#### (4) المصاهر ذات سعة القطع العالية للفولتيات العالية

تستخدم هذه المصاهر عموماً لحماية المحولات أو الخطوط العلوية المعلقة لفولتيات 11 كيلو فولت أو 33 كيلو فولت في منظومات التوزيع الخاصة بالابنية الحاوية على محطات ثانوية إذا ما أريد تقليل الكلفة الناجمة عن استخدام قواطع الدائرة غالية الثمن. وتكون هذه المصاهر من النوع الإنبوبي وتقسم




الشكل (12-6) تحقيق التمييز الحمائي باستخدام المصاهر المحددة للزمن .

من حيث التركيب والتصميم الى ما يأتي:
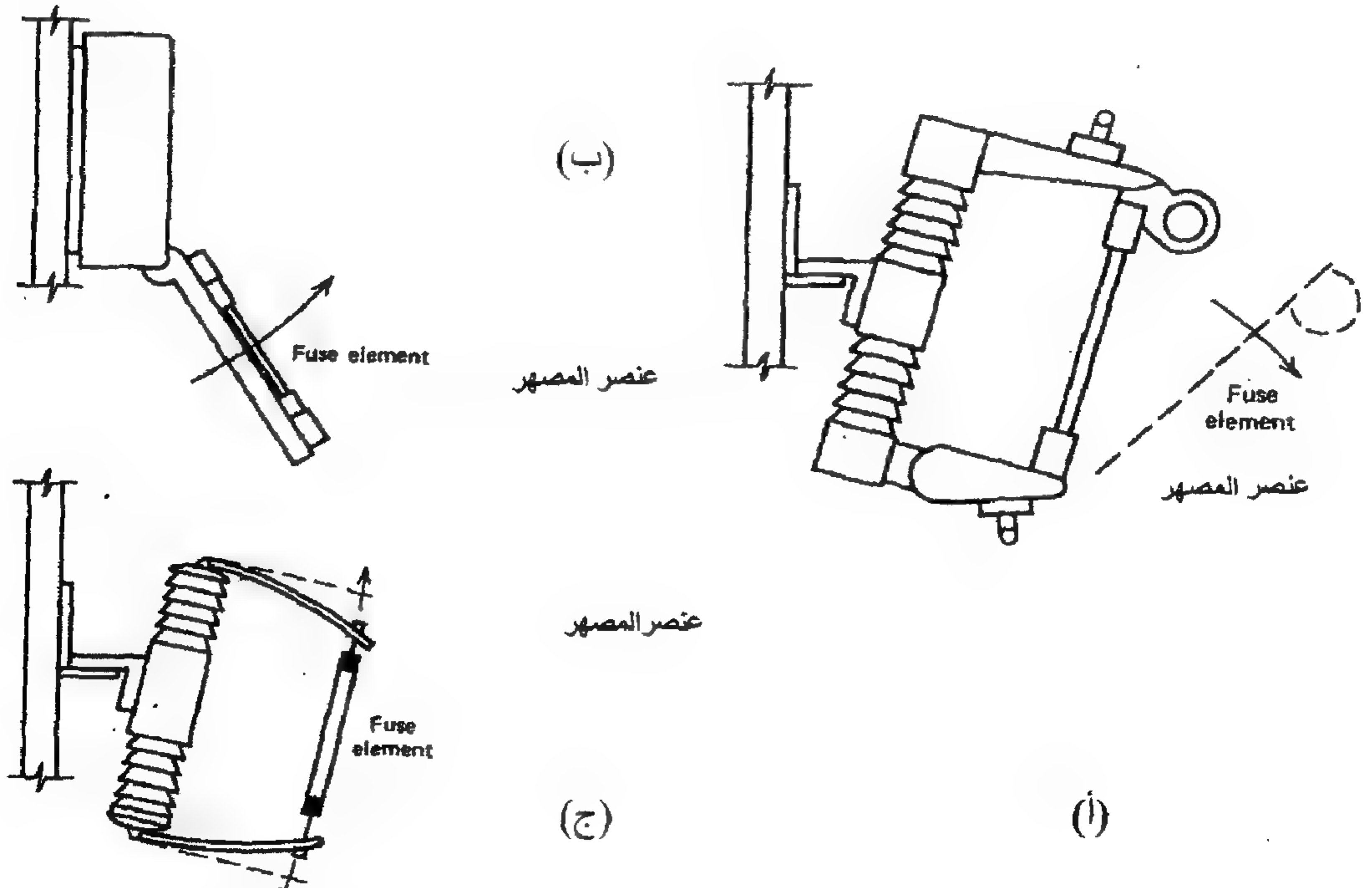
#### 1- النوع المفتوح ( الساقط ) Open (drop out ) type

ويثبت هذا النوع على الجدران بارتفاع مناسب وبصورة مائلة ويحمل عنصر المصهر بواسطة فكي التوصيل المعزولين ، أنظر الشكل ( 13-6 أ ) ، الفك العلوي له القابلية على التمدد بصورة سريعة وكذلك يكون مصمما لمسك عنصر المصهر في حالات الحمل الإعتيادي . أما إذا حدث تحميل زائد أو



لشكل ( 13-6 ) مصاهر الفولتية العالية (أ) النوع المفتوح ، (ب) النوع المغلق ، (ج) النوع النابضي.

تيارات مفرطة نتيجة عطل ما فان الفك الأعلى سوف يسخن سريعاً ويقوم باقلاص عنصر المصهر وإسقاطه وفتح الدائرة الكهربائية . ويتم في كثير من الأحوال إعادة عنصر المصهر الى مكانه إن لم يكن قد تعرض للمصهر بواسطة عصا معزولة خاصة معدة لهذا الغرض.

## 2- النوع المغلق Enclosed type

يكون عنصر المصهر في هذا النوع داخل حاوية خاصة للمحافظة عليه من العوارض الميكانيكية والجوية ، لاحظ الشكل (6-13) (ب) .

## 3- النوع النابضي Spring type

ويشبه هذا النوع النوع الأول المفتوح إلا ان الفكين لهما خاصية نابضية يتقوسان عند تثبيت عنصر المصهر ويبتعدان عند إنصهاره. ، لاحظ الشكل (6-13) (ج) .

## (5)- اختيار المصاهر Selection of fuses

يعتمد الاختيار السليم للمصاهر وكذلك عملية الحماية والتنسيق على المعلومات والبيانات المرفقة مع المصاهر والتي يعدها مصنع المصاهر أو الشركات الصانعة . وتعطى هذه البيانات على صور مختلفة كالمنحنيات على النحو الآتي :-

### منحنيات الزمن - التيار


ترسم هذه المنحنيات على ورق لوغاريتمات ، الشكل ( 6-14أ) ، نظراً لاتساع مدى تغير كل من الزمن والتيار ويختص كل مصهر بمنحنيين ، الشكل ( 6-14ب):

أ- منحنى الإنصهار : ويعطي العلاقة بين قيمة تيار قصر الدارة والزمن المنقضي من لحظة القصر (حدوث قصر الدارة) وحتى تمام انصهار عنصر المصهر .


ب- منحنى الإزالة : ويعطي العلاقة بين قيمة تيار قصر الدارة والزمن المنقضي من لحظة حدوث القصر وحتى تمام إزالته وإطفاء القوس الكهربائي . ويلاحظ دائماً أن منحنى الإزالة يكون أعلى من منحنى الانصهار بزمن يساوي فترة دوام القوس .

وتستخدم منحنيات الزمن - التيار في إجراء التنسيق بين المصاهر أو بين المصاهر وقواطع الدائرة والمرحلات ، ولكي يتم التنسيق بين مصهر وآخر على التوالي يجب أن يكون منحنى الإزالة للمصهر الموجود على جهة الحمل Down Stream واقعاً بأكمله أسفل منحنى الانصهار للمصهر الموجود جهة المصدر Up stream . ويجب اختيار المصهر بحيث يعمل بطريقة سليمة وأمنة في حالات التشغيل الإعتيادي وحالات قصر الدارة ويتم الاختيار بصفة عامة تبعاً لمقننات التيار والفولتية مع الاستعانة بالجداول والمنحنيات الخاصة بالمصهر ويراعى عند الاختيار ما يأتي:-



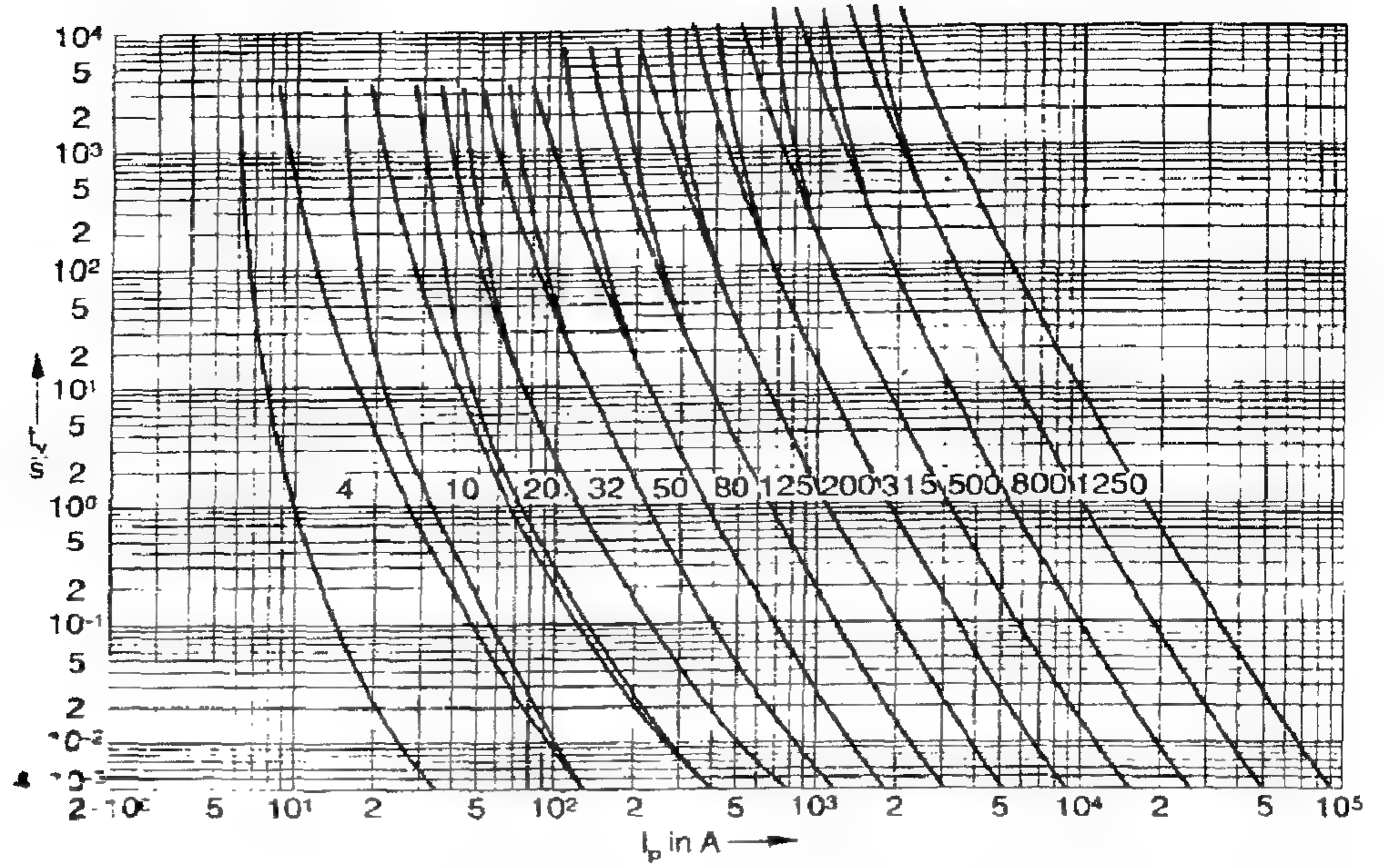

(أ)

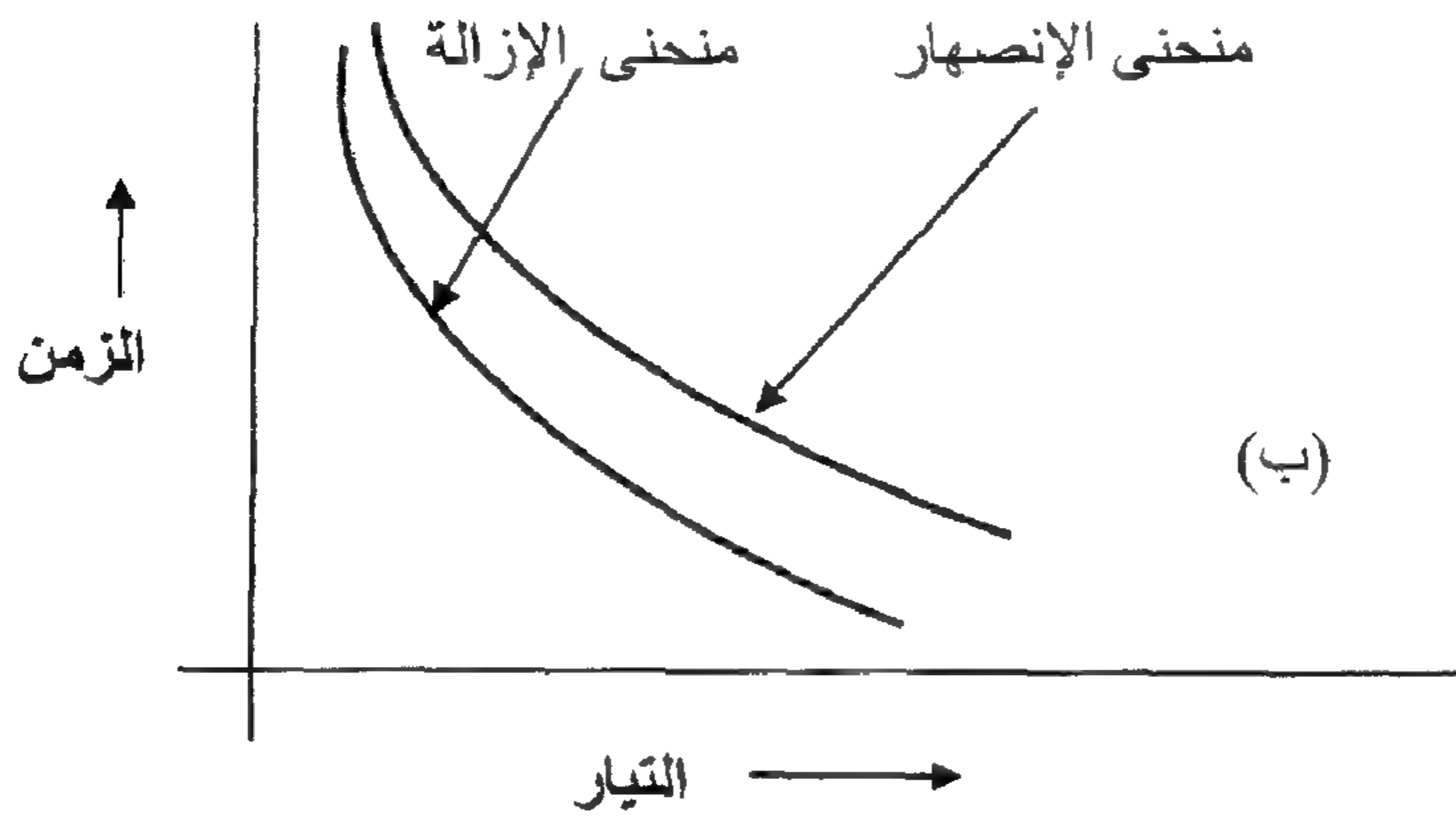

(ب)

الشكل (6-14) منحنيات الزمن - التيار للمصاهر: (أ) منحنيات الزمن - التيار للمصاهر نوع HRC صنف gG، (ب) منحنى الزمن - التيار لمصهر عيار 15 أمبير.

- 1- يجب أن يتحمل المصهر نسبة من زيادة الحمل بصفة مستمرة دون أن تتغير خواصه أو أن يفتح الدائرة ويجب ألا تقل هذه النسبة عن 10% من تيار الحمل.
- 2- يجب اختيار المصهر ذي أقل مقنن تيار ممكن بحيث يتحمل التيار المقنن وتجاوز الحمل المسموح به وذلك بغرض الانتقاء والتمييز .
- 3- تتحدد قيمة مقنن تيار القطع بحيث تكون أكبر من أعلى قيمة متوقعة لتيار القصر ويجب ملاحظة أنه إذا زاد تيار القصر عن سعة القطع أدى ذلك إلى انفجار المصهر ونشوب حريق .

4- يجب ألا يقل تيار القصر في الدائرة التي يتم حمايتها بالمصهر عن ثلاثة أمثال التيار المقنن للمصهر نفسه وذلك حتى يمكن الاعتماد على هذا المصهر في فتح الدائرة بوثوقية عالية .

5- يراعي عند استعمال المصاهر لحماية أجهزة لها خاصية ارتفاع التيار العابر كتيار بدء التشغيل في المحركات أو تيار المغنطة الإندفاعي Inrush current في المحولات ، أن تكون هذه المصاهر ذات تأخير زمني حتى يمكن اختيار التيار المقنن للمصهر بحيث يكون قريباً من التيار المقنن للجهاز ( أي يكون أعلى بقليل ) دون أن يفتح المصهر الدائرة بسبب التيار المندفع العالي الآني .

6 – عدم استعمال مصهرين أو أكثر على التوازي .

7- نظراً للقدرة العالية للمصاهر في الحد من التيار فيجب الإنتباه جيداً لمتانتها الميكانيكية وسلامة تثبيتها.

مثال 1-6 :

أراد صاحب مصنع نصب اربعة مدافئ مروحية لتدفئة مصنعه في فصل الشتاء وكانت قدرة كل مدفأة 11 كيلواط بفولتية 230 فولت (طور واحد) . إحسب تقنين المصهر اللازم لحماية كل مدفأة وتقنين المصهر الرئيسي الذي يتطلب نصبه لحماية المدافئ الأربعة .

الحل : نستخرج أولاً التيار الذي تسحبه كل مدفأة كما يلي على اعتبار أن المدفأة لها عامل قدرة = 1 :


$$I = P/V = 11000 / 230 = 47.82$$

عليه نختار مصهر بتقنين 50A من نوع gG لحماية كل مدفأة . أما المصهر الرئيسي فيحسب تقنيته كالتالي:

تسحب المدافئ الأربعة تياراً كلياً مقداره :

$$I_{total} = 4 \times 47.82 = 191.28 \text{ A}$$

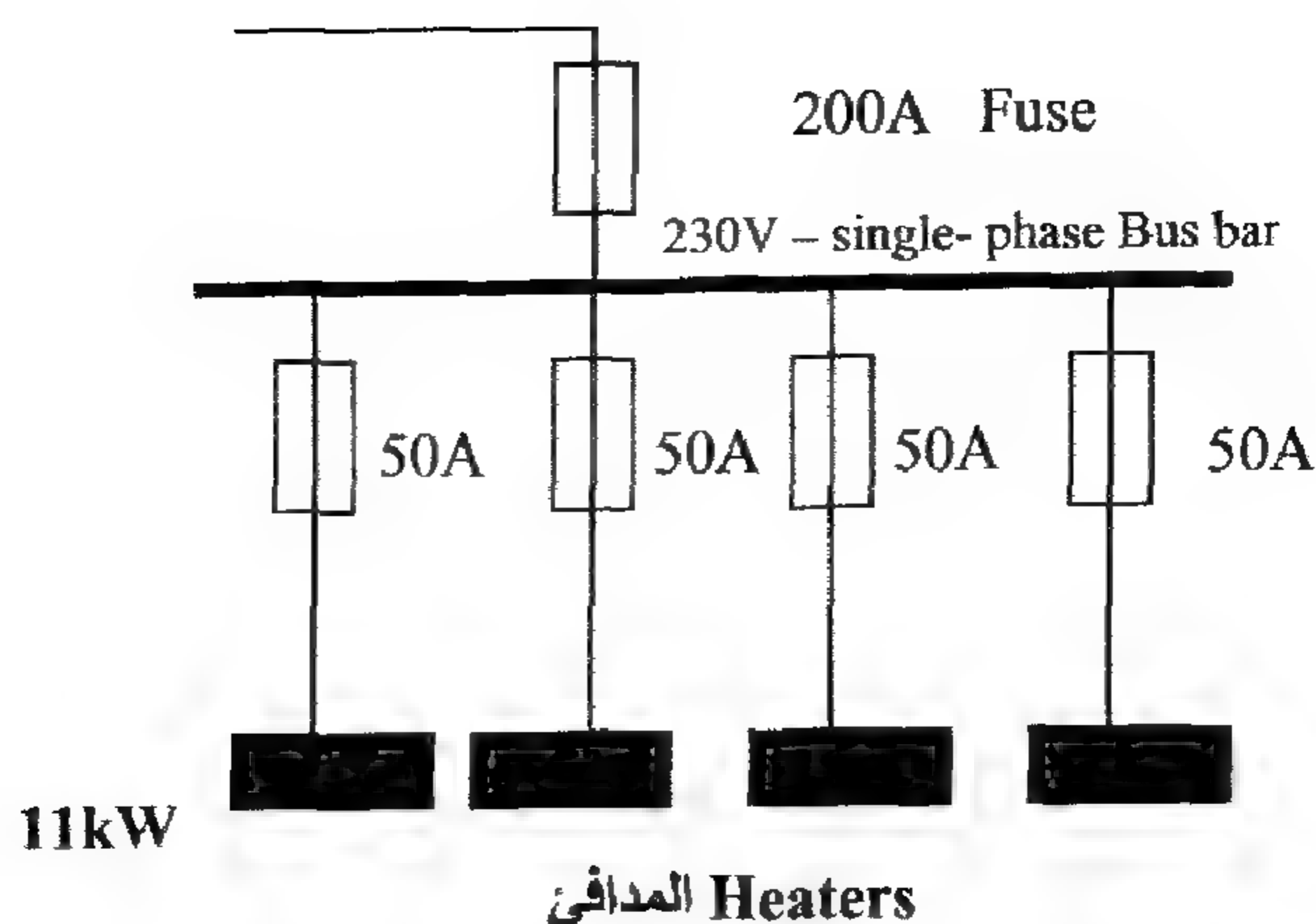عليه يكون اقرب تقنين (مقرر) مصهر يمكن استخدامه لهذا التيار هو 200A كمصهر رئيسي ويكون التصميم النهائي كما موضح في الشكل (6-15) .



الشكل ( 15-6 ) تصميم وحسابات المثال 6- 1 .

#### 4-6 قواطع الدائرة Circuit Breakers

يعرف قاطع الدائرة (ويسمى أيضا بقاطع الدارة أو قاطع الدورة في بعض المراجع العربية) بوصفه جهازا متكاملا للحماية والسيطرة على دائرة كهربائية معينة أو يعرف أيضا بكونه جهازاً ميكانيكياً يعمل على توصيل أو قطع الدائرة الكهربائية في الظروف الطبيعية والظروف غير الطبيعية مثل حصول عطل قصر الدارة حيث يعمل القاطع على فصل الدائرة الكهربائية تلقائياً. ويؤمن القاطع في المنظومات الكهربائية للأبنية الوظائف الحمائية الآتية :

1. الإزالة السريعة للأعطال بصورة تلقائية وأمنية.
2. توصيل و فصل الدوائر الكبيرة الرئيسية والفرعية.
3. تأمين الحماية الرئيسية والساندة والمساعدة للمغذيات والمعدات الكهربائية.
4. تأمين الحماية المطلوبة لأي غرض كان أو جهاز معين مثل:
  - أ- الحماية ضد تجاوز التيار بسبب فرط التحميل Overload protection .
  - ب- الحماية ضد أعطال قصر الدارة Short circuit protection .
  - ج- الحماية ضد إنخفاض الفولتية Undervoltage protection .

د- الحماية ضد أعطال التأسيس والتسريب للأرض Earth fault & Earth leakage protection

وقد تكون جميع هذه الأنواع من الحماية مجموعة ضمن قاطع واحد وخاصة قواطع الدائرة الالكترونية الحديثة. وتمتاز قواطع الدائرة عن غيرها من أجهزة الحماية بكونها أكثر متانة More robust ولها القابلية على قطع ساعات كبيرة من مستويات عطل قد تصل إلى مئات الميغافولت أمبير. كذلك فإن لها القدرة على توصيل و فصل الدوائر الكهربائية Making & breaking تحت ظروف الحمل مهما كانت قيم التيارات المارة بها ، أي أن القاطع يعمل كوسيلة فصل وتوصيل كالمفتاح الكهربائي وفي الوقت نفسه يؤمن الحماية اللازمة للأجهزة والمعدات والكيبلات الكهربائية.



## 5-6 أنواع قواطع الدائرة

تقسم أنواع قواطع الدائرة إلى ثلاثة أقسام:

1 - قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة L.V. Circuit breaker

2 - قواطع الدائرة للفولتية المتوسطة Medium Voltage circuit breaker

3 - قواطع الدائرة للفولتية العالية والفائقة High and Extra Voltage C.Bs

ولما كان موضوع البحث في كتابنا هذا هو مجال التمديدات (التأسيسات) الكهربائية للأبنية والمنشآت لذلك سوف ينحصر شرحنا على قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة والمتوسطة كونهما يستخدمان بنطاق واسع في هذا المجال.

### 1-5-6 قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة

تقسم قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة إلى الأنواع التالية:

● قاطع دائرة مصغر (صغرائي) Miniature Circuit Breaker (MCB)

● قاطع دائرة ذو العلبة المقولبة Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

● قاطع دائرة هوائي Air Circuit Breaker (ACB)

### قاطع الدائرة المصغر (MCB)

تستخدم قواطع الدائرة المصغرة بصورة واسعة في التطبيقات المنزلية والصناعية والتجارية في لوحات التوزيع بكافة أنواعها، وتصنع عادة بسعات لحد 100 أمبير غير قابلة للمعايرة أو التنظيم Non- adjustable، بطور واحد أو بثلاثة أطوار وقد تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية القطب. وتحتوي عادة على وسيلتين للحماية حيث تؤمن هذه القواطع ما يأتي :



أ - حماية الأسلاك والكيبلات ضد زيادة أو فرط التحميل Overloading بواسطة وسيلة الإعتاق الحراري Thermal releases .

ب - حماية الأسلاك والكيبلات والأجهزة والمعدات ضد أعطال قصر الدارة وزيادة التيار short – circuit and overcurrent protection بواسطة وسيلة الإعتاق المغناطيسي . Magnetic releases

ج- التوصيل والفصل تحت ظروف الحمل On-load switching وعزل أقطاب متعددة في

أن واحد Multi- pole isolation .

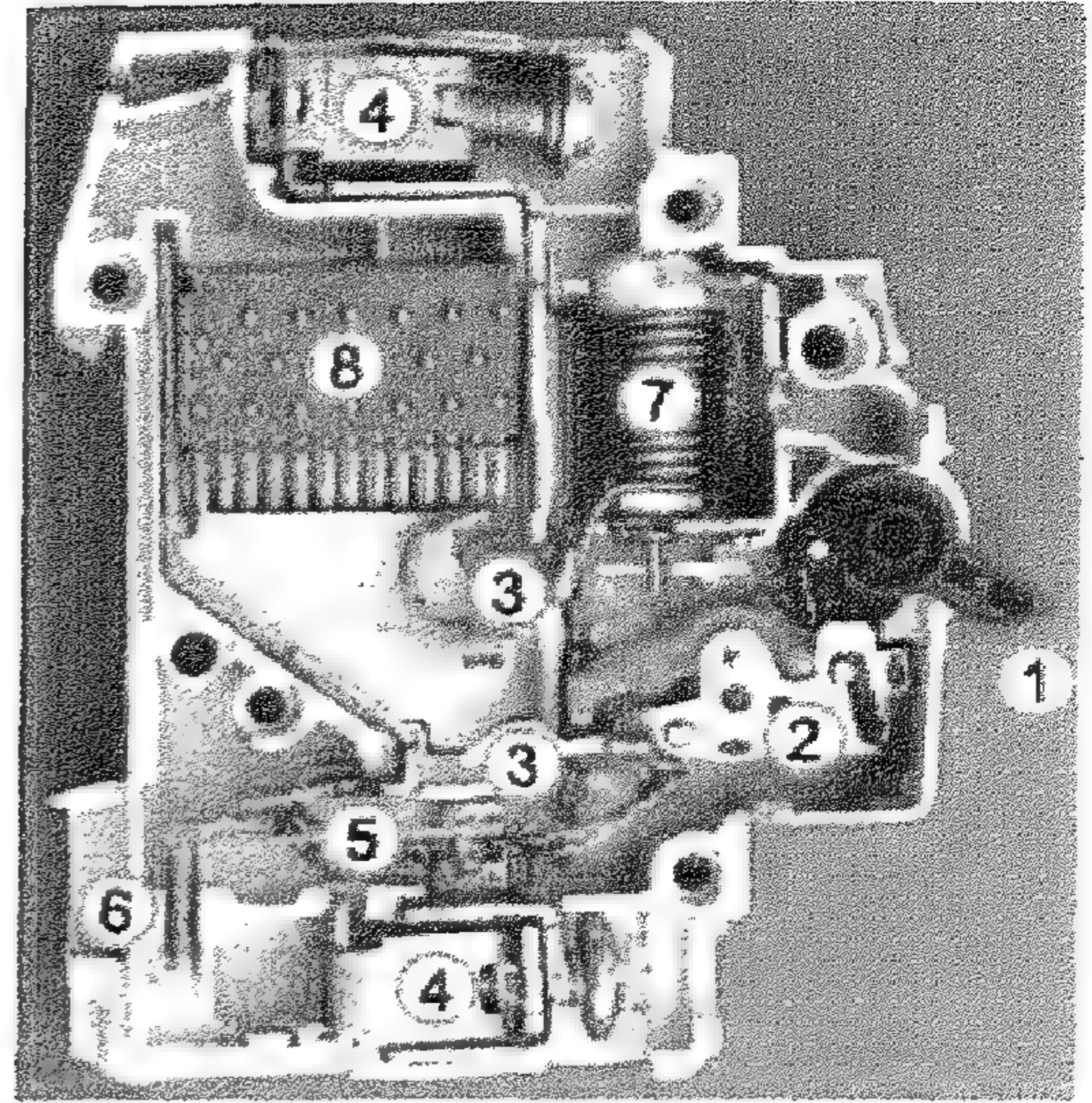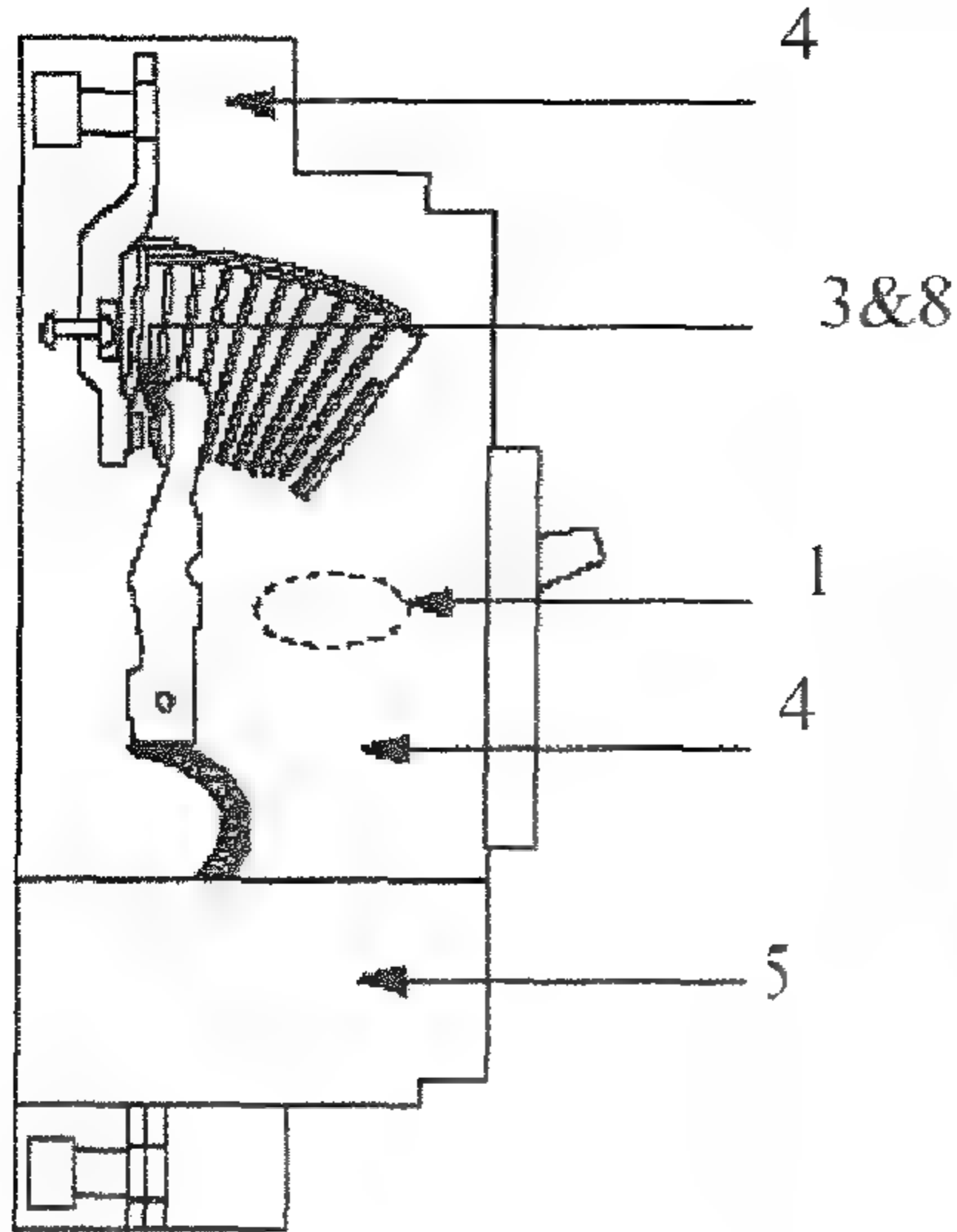لذلك فإن قاطع الدائرة المصغر MCB لا يحتاج إلى أية وسيلة حماية أو سيطرة إضافية، إذ أنه يعتبر جهازاً سهل التشغيل وقليل الصيانة ، إضافة إلى كونه يؤمن خدمة مستمرة للقدرة الكهربائية للأغراض العامة والمنزلية والتجارية والصناعية. ويبين الشكل (6- 16) مكونات قاطع MCB ذي طور واحد .



(ب) رسم تخطيطي مختصر للقاطع

(أ) صورة داخلية لمكونات القاطع

الشكل (6-16) : مكونات قاطع الدائرة المصغر (MCB) .

- 1- عتلة تستخدم لإفلات القاطع يدويا أو إعادة غلقه تبين أيضا وضعية اشتغال القاطع (ON/OFF) .
- 2- محفز ميكانيكي يباعد أو يغلق الملامسات (Contacts) .
- 3- ملامسات تؤمن سريان التيار عند غلقها أو تقطع مروره عند تباعدها .
- 4- نهاية لتوصيل القاطع بالأسلاك الخارجية.
- 5- شريحة ثنائية المعدن ( Bimetallic strip ) تؤمن الحماية ضد تجاوز الحمل Overloading .
- 6- لولب ضبط يستخدمه المصنع لضبط قيمة تيار الإفلات بعد عملية تجميع القاطع في المصنع.
- 7- ملف ( Solenoid ) مغناطيسي يؤمن الحماية ضد زيادة التيار وقصر الدارة.
- 8- قاصم (مطفئ) الشرارة.

وتكون القواطع على نوعين : حرارية أو حرارية مغناطيسية.

تستخدم القواطع الحرارية Thermal breakers وسيلة إفلات عبارة عن شريحة ثنائية المعدن تتألف عادة من قطعتين من النحاس والفولاذ ( الحديد الصلب Steel ) ملتصقتان ببعضهما ، فعندما تسخن هذه الشريحة بفعل التيار الزائد المار في الدائرة الكهربائية المراد حمايتها يحدث فعل الانحناء في القطعتين المعدنيتين نتيجة لاختلاف عاملي التمدد الحراري للنحاس والفولاذ الصلب ، هذا الإنحاء يؤدي إلى تشغيل وسيلة الإفلات الميكانيكية للقاطع .


أما القواطع ذات وسيلة الإفلات الحرارية المغناطيسية Thermomagnetic breakers التي تستخدم بصورة واسعة في لوحات التوزيع Distribution boards فتحتوي على مغناطيس كهربائي يتحسس لحظيا للتيارات العالية الناجمة عن أعطال قصر الدارة وشريحة ثنائية المعدن تتحسس للتيار الزائد القليل تناسبيا مع الزمن. وتحتوي هذه القواطع أيضا على مخمدات أو مشتتات الشرارة الناجمة عن



مرور تيار أكبر بكثير من التيار الاسمي للقاطع. فعندما تنفتح الملامسات لقطع التيار العالي تحدث شرارة ملحوظة بينها. هذه الشرارة تديم مرور التيار وتجعله مستمرا ، لذا يجب تزويد القاطع بوسائل لإخماد هذه الشرارة ، ومن هذه الوسائل المستخدمة عموما في قواطع الدائرة الهوائية والقواطع المصغرة هي مخمدات الشرارة ذات التركيب المظلي Arc chute structure التي تحتوي على ألواح معدنية أو خزفية (سيراميك) تعمل على تبريد وتقطيع وإطفاء الشرارة .

ويصنع قاطع الدائرة المصغر لدوائر أحادية الطور أو ثلاثية الطور بالأنواع الآتية ، أنظر الشكل (17-6):

(1) أحادي القطب	Single – pole	( SP MCB)
(2) ثنائي القطب	Double – pole	( DP MCB)
(3) ثلاثي القطب	Triple (three) pole	( TP MCB)
(4) رباعي القطب	Four – pole	( 4P MCB)

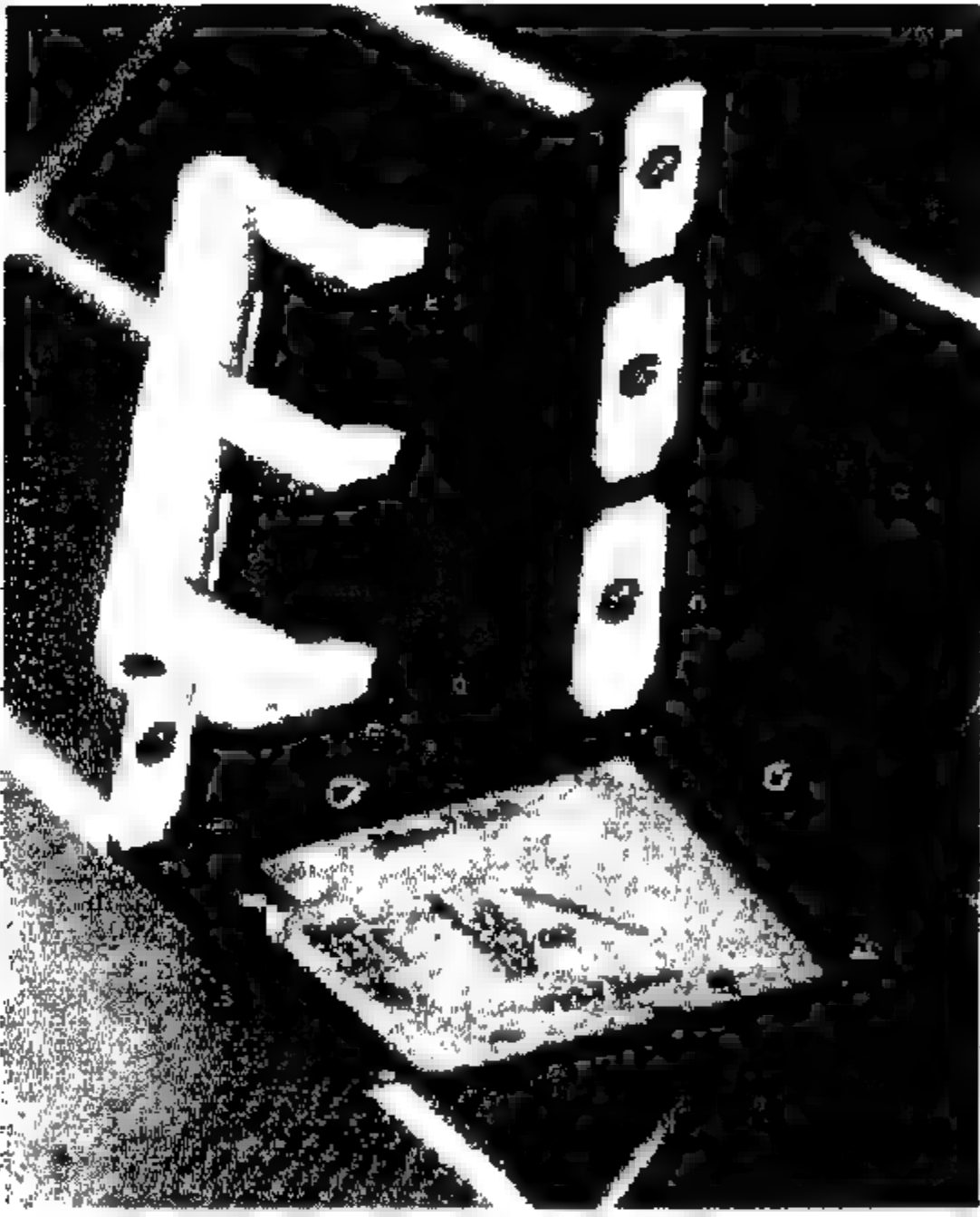

(ج)



(ب)



(أ)

الشكل (17-6): (أ) قاطع أحادي القطب (ب) قاطع ثنائي القطب (ج) قاطع ثلاثي القطب .

ويجب أن يتوافق تصنيع هذه القواطع مع جميع المواصفات القياسية الدولية المعروفة ومنها بالتحديد: IEC60898 و IEC60947-2. ويتراوح تقنين هذه القواطع من 0.5 أمبير الى 125 أمبير بسعات قطع 3 كيلو أمبير إلى 50 كيلو أمبير.

#### الخواص الحمانية لقاطع الدائرة المصغر Protection Characteristic of MCB

خلافاً للمصاهر التي تكون خواص الزمن – التيار لها محدودة بخط أو منحنى واحد فإن خواص الزمن – التيار لقاطع الدائرة تأخذ شكلاً له عدة منحنيات ، انظر الشكل (6-18). وتصنف خواص القواطع المصغرة وفق النظام الدولي IEC 60898 أو النظام البريطاني BS.3871 part.1 بنوعين رئيسيين

B- Curve Utilization


أ- استخدامات المنحنى نوع B

C-Curve Utilization

ب- استخدامات المنحنى نوع C



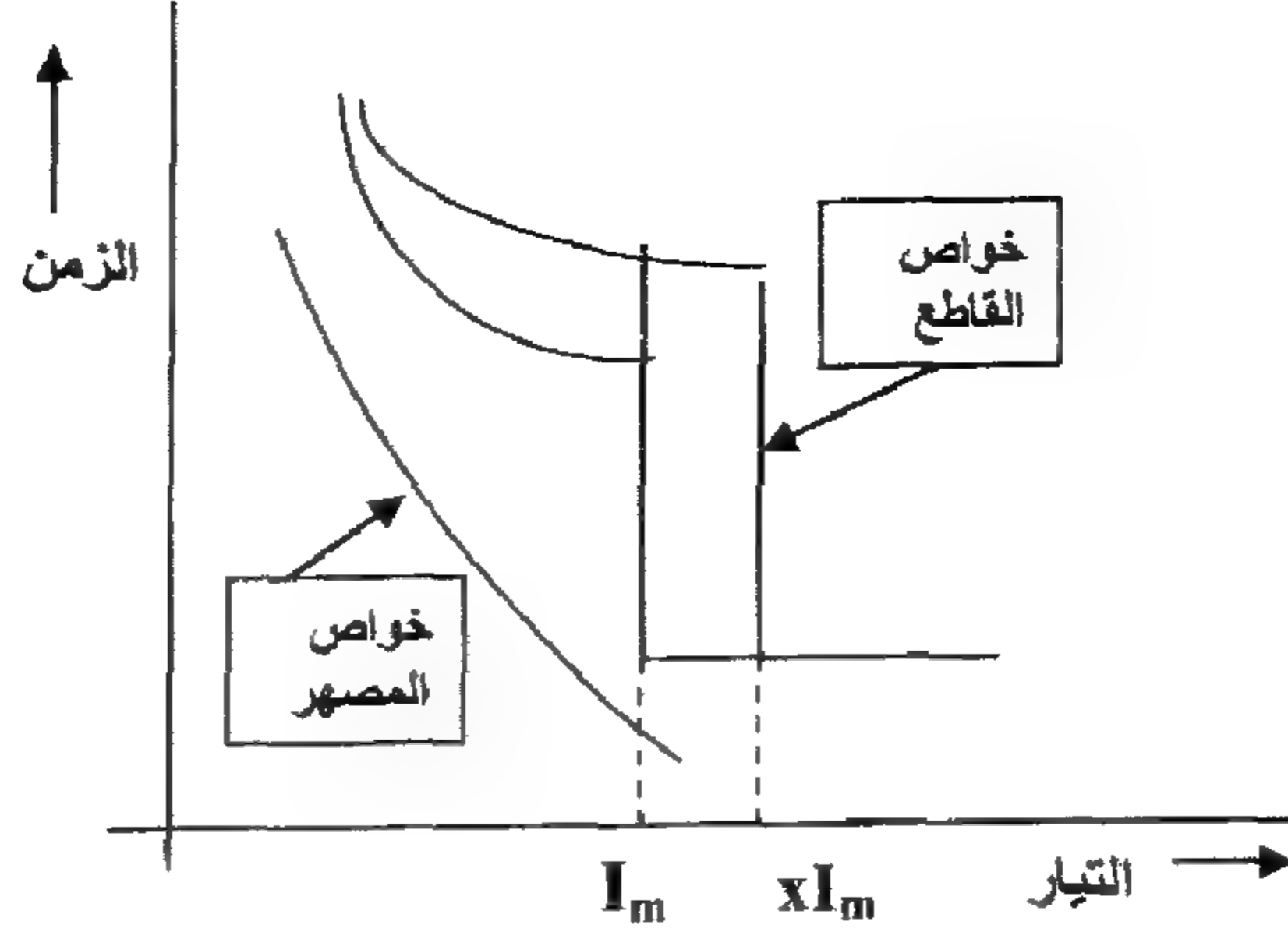ويقابل هذا التصنيف بالنظام الالماني VDE النوعين L و G ، وفي النظام الفرنسي النوعين L و U .




الشكل (6-18) مقارنة بين خواص قاطع الدائرة وخواص المصهر.


ويختلف كل من النوعين B و C عن بعضهما بمديات تيار التشغيل  $I_m$  لوسيلة الإعتاق المغناطيسي Magnetic releases operating range ، الموضح في الشكل (6-18) ، حيث تعمل وسيلة الإعتاق المغناطيسي للنوع B بتيار  $I_m$  يتراوح بين ثلاثة أمثال إلى خمسة أمثال التيار الاسمي  $I_n$  . اما النوع C فتعمل وسيلة الاعتاق المغناطيسي فيه بتيارات من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال التيار الاسمي ( للتيارات المتناوبة (A.C.) ) . وهناك نوع ثالث هو النوع D تعمل وسيلة الإعتاق فيه من عشرة أمثال التيار الاسمي  $I_n$  إلى  $20I_n$  يستخدم في تطبيقات خاصة ، لاحظ الشكل (6-19) . هذه المديات للتيار  $I_m$  ملخصة كما يأتي :

النوع B	$I_m = \text{أعلى من } 3I_n \text{ لحد } 5I_n \text{ (داخل)}$
النوع C	$I_m = \text{أعلى من } 5I_n \text{ لحد } 10I_n \text{ (داخل)}$
النوع D	$I_m = \text{أعلى من } 10I_n \text{ لحد } 20I_n \text{ (داخل)}$

حيث  $I_n = \text{التيار الاسمي (المقنن)}$  Normal (rated) current وهناك أيضا نوعان من القواطع المصغرة ذات الخصائص غير القياسية وهي K و Z ، حيث يستخدم النوع K لحماية المحركات والنوع Z لحماية نبائط أنصاف الموصلات ذات القدرة العالية Power semiconductors . ويعمل النوع K من ثمانية أمثال التيار الاسمي  $8I_n$  إلى  $14I_n$  . أما النوع Z فيعمل بين  $2I_n$  إلى  $3I_n$  خلال فترة زمنية تصل الى عشرة ثواني تقريبا ، لاحظ الشكل (6-19ب) . ويختلف النظام الالماني في النوعين L و G كما يأتي:

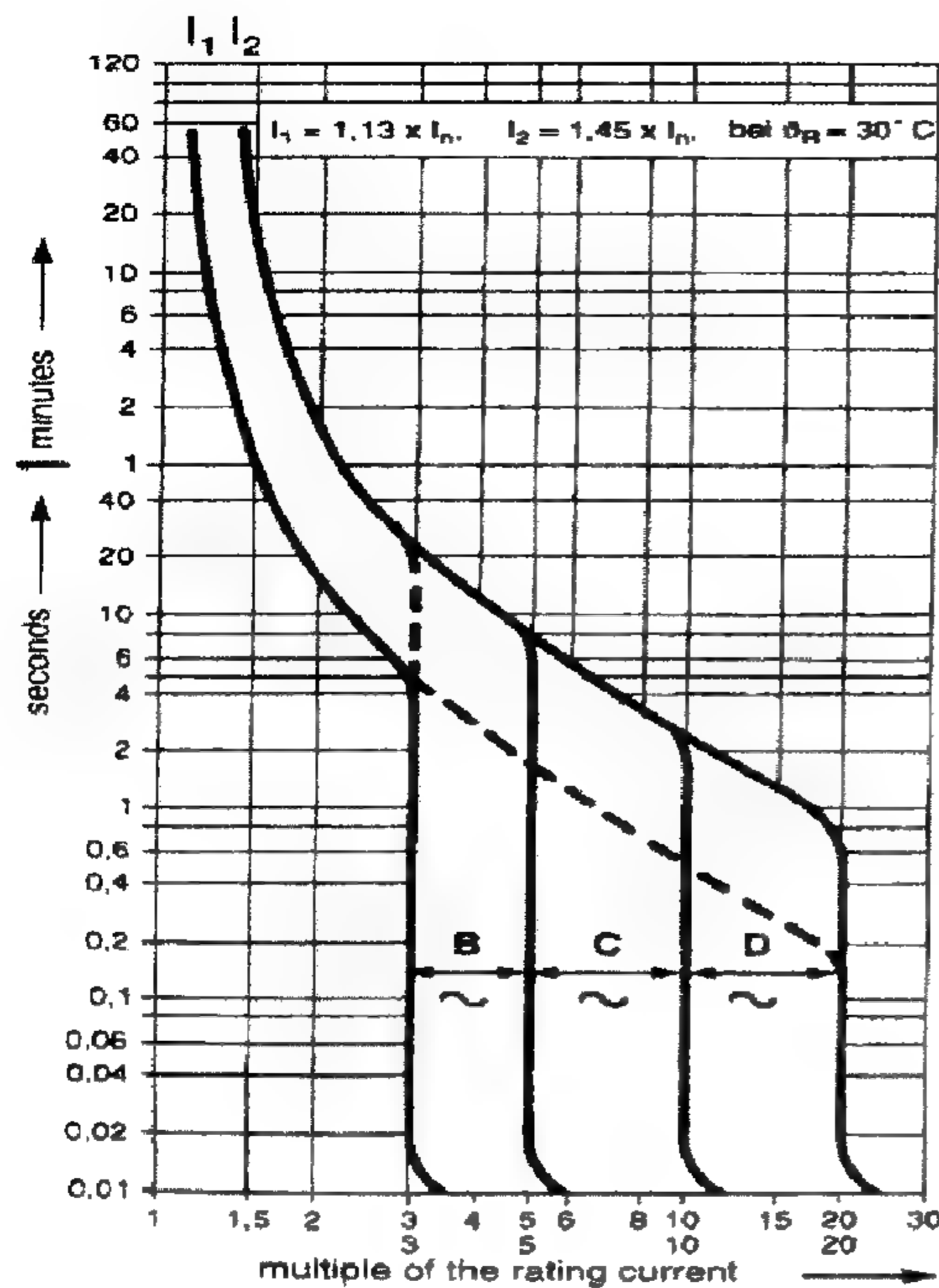

(أ)

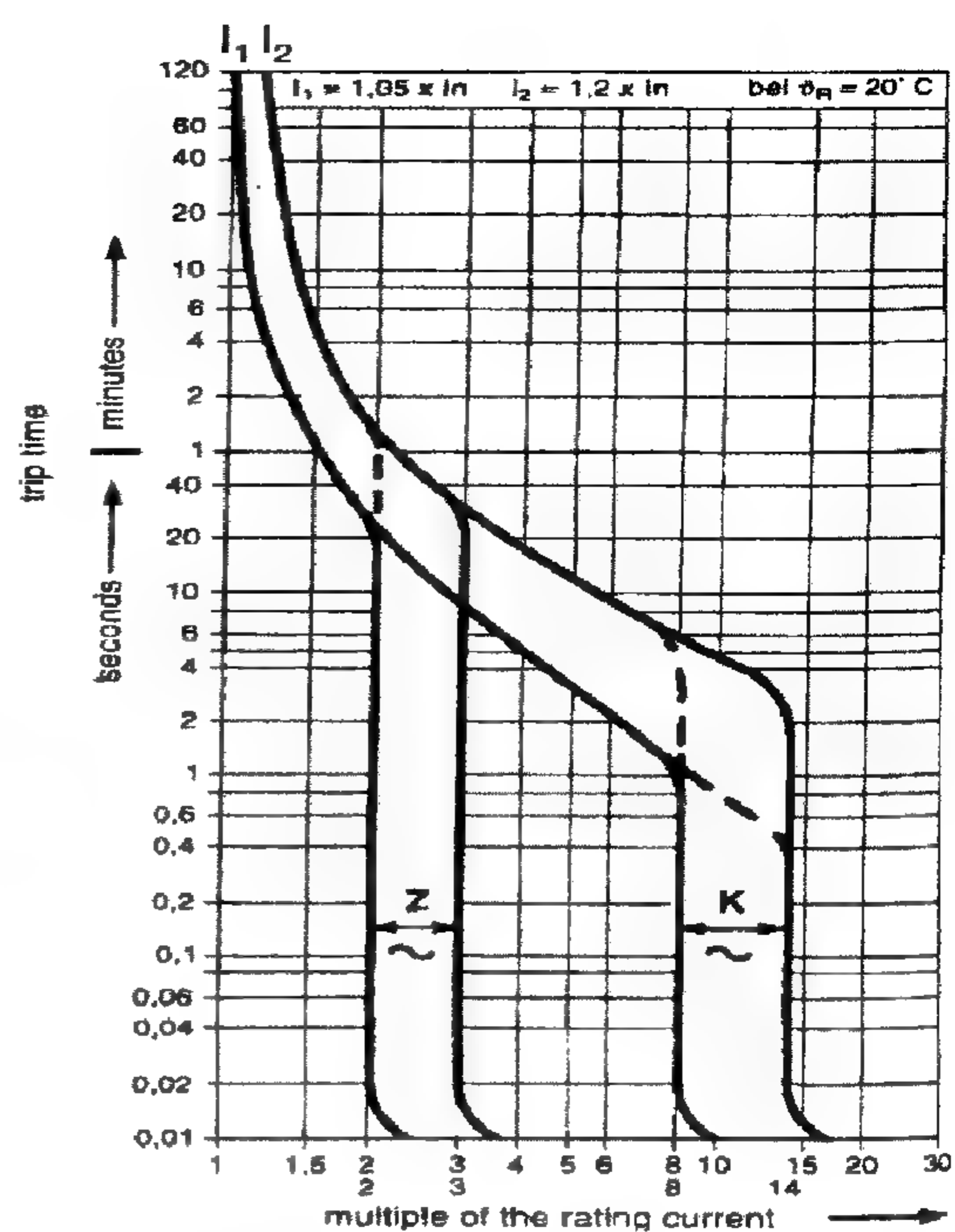

(ب)

الشكل (19-6) خواص الزمن- التيار لقواطع دائرة مصغرة MCB : (أ) الأنواع B و C و D،  
(ب) الأنواع K و Z.

النوع L : في هذا النوع تعمل وسيلة الإعتاق المغناطيسي Magnetic release بتيارات تتراوح بين 3.5 إلى 5 أمثال التيار الاسمي ( $I_n$ ) أي بمدى أكثر بقليل من النظام B الدولي .

النوع G: في هذا النوع تعمل وسيلة الإعتاق المغناطيسي بتيارات تتراوح بين 7 إلى 12 مرة بقدر التيار الاسمي ( $I_n$ ) وهو مدى أكبر من النوع C الدولي .

ويجب الإشارة الى أن لقاطع الدائرة النوع L تعمل وسيلة الإعتاق المغناطيسي فيه بعد أربع ساعات (240) دقيقة إذا مر تيار مقداره 1.5 مره بقدر التيار المقنن خلاله، ويؤمن بذلك حماية محكمة (قريبة)

للتيار الزائد للأجهزة والكيبلات المربوطة اليه Close excess current protection .

أما التيار  $I_m$  فهو ( كما ذكرنا سلفاً ) التيار الذي تعمل عنده وسيلة (أو مرحل) الحماية المغناطيسية للحماية ضد التيار الزائد (المفرط) Overcurrent في الدائرة وكما مبين في الشكل (6-18) وليس

وسيلة الحماية ضد تيار الحمل الزائد Overload current .

في الإستخدامات المنزلية والسكنية Domestic and Residential يفضل استخدام النوع B (أو L) الذي يعطي إنتقائية جيدة مع قاطع الدائرة الرئيسي. ويفضل النوع L أيضاً في الإستخدامات الصناعية لحماية الأسلاك أو الكيبلات الطويلة التي تصل أطوالها إلى 350 متراً ، حيث أن النوع C (أو G أو U) لا يفضل استخدامها لأطوال كيبلات تزيد عن 125 متراً.

عليه فإن :

- المنحنى "B": يختار لحماية المولدات والأشخاص والكيبلات الطويلة .
- المنحنى "C": يختار لحماية الكيبلات المغذية لأحمال إعتيادية.
- المنحنى "D": يختار لحماية الكيبلات المغذية لأحمال ذات تيار التعشيق العالي (محولات الجهد المنخفض والمحركات) .
- المنحنى "K": يختار لحماية بادئات حركة المحركات الكهربائية .
- المنحنى "Z" يختار لحماية دوائر أنصاف الموصلات ذات القدرة العالية.

## 2-5-6 تقنيات (مقررات) تيار قواطع الدائرة Circuit Breakers Current Ratings

يكون لكل قاطع دائرة نوعان من التقنين (المقررات) للتيار:

- أ - تقنين (مقرر) التيار المتواصل Continuous current rating .
  - ب - تقنين (مقرر) سعة قصم تيار قصر الدارة Short circuit interrupting capacity .
- ويعرف التيار المتواصل المقنن (المقرر)  $I_n$  للقاطع كونه التيار الأقصى مقدراً بالأمبيرات الذي يستطيع قاطع الدائرة أن يحمله بصورة مستمرة بدون أن ترتفع درجة حرارته بصورة محسوسة . وبموجب مقرر التيار المتواصل يتم تحديد ما يأتي :

1 -  $I_r$  تيار الإعتاق الحراري (  $I_1$  و  $I_2$  في الشكل (6-19) )

2 -  $I_m$  تيار الإعتاق المغناطيسي

أما سعة القاطع لتحمله تيارات قصر الدارة فهي السعة المقدرة بالكيلو أمبير الذي يستطيع القاطع أن يتحملها خلال عطل قصر الدارة وتحدد هذه القيمة بعد إجراء حسابات قصر الدارة المعروفة. وتكون تيارات قصر الدارة معرفة كالاتي :

1 -  $I_{cu}$  التيار الأقصى للقطع عند حدوث قصر الدارة وهو التيار الذي يتحمله القاطع مرة واحدة ويجب اختبار القاطع بعد حدوثه ، وهذا التقنين (المقرر) هو الأكثر شيوعاً ويعطى أحياناً بالقدرة  $P_{dc}$  أو  $P_{cu}$  .

2 -  $I_{cw}$  التيار المقنن (المقرر) الذي يتحملة القاطع لفترة زمنية قصيرة معينة .

3 -  $I_{cs}$  التيار التشغيلي للقاطع (وهو نسبة مئوية من " $I_{cu}$ ") وهو التيار الذي يتحمله القاطع ثلاث مرات متتالية يفصل بينها ثلاث دقائق ويجب اختبار القاطع بعدها .

4 -  $I_{sc}$  أقصى تيار قصر دارة يمكن حدوثه.

أما إذا كانت البيانات الدقيقة الخاصة بحسابات قصر الدارة Short circuit calculation data غير متيسرة وهذا هو الواقع عند جميع المهندسين المصممين للتمديدات الكهربائية للأبنية فغالباً ما تعتمد



الطريقة التقريبية التالية المبينة على أساس حساب أو قياس الهبوط بالفولتية عند معرفة مقدار التيار المار في أية دائرة. فمثلاً إذا كان مصدر الفولتية بدون حمل هو 400 فولت وبعد أن تم إيصال الحمل إنساب تيار مقداره 40 أمبيراً في الدائرة ووجد بأن الفولتية أصبحت 390 فولت بدلاً من 400 فولت. عندئذ يكون تيار قصر الدارة التقريبي :

$$\text{التيار} = \frac{\text{القدرة (بالواط)}}{\text{الهبوط بالفولتية}} = \frac{400 \times 40}{400 - 390} = 1600 \text{ أمبير}$$

لذلك عند اختيار قاطع دائرة مصغر نوع MCB يجب أن لا تكون سعته أقل من 1600A (1.6kA). وتصنع عموماً قواطع الدائرة المصغرة بسعات قطع مختلفة وفق الأنظمة القياسية الدولية المعتمدة مثل النظام الدولي IEC والبريطاني BSS والفرنسي NFC والاوربي CEE والالمانى VDE وغيرها. وهذه السعات مثلاً 3000A لحد قاطع دائرة بتقنين 32A لفولتية 230 فولت أحادي القطب و6000A لثنائي القطب أو ثلاثي القطب بفولتيات 230 أو 400. أما السعات العالية مثل 80A فقد تصل سعة القطع إلى 15kA. ويمكن الحصول على هذه السعات المختلفة من أدلة الشركات الصانعة.

#### استخدامات قواطع الدائرة المصغرة MCB

تستخدم قواطع الدائرة المصغرة عموماً لحماية دوائر الإنارة والمآخذ في الأبنية وكذلك لحماية المحركات الصغيرة والكيبلات الفرعية المغذية للوحات التوزيع الثانوية ذوات الطور الواحد أو الثلاثية الطور. ففي دوائر الإنارة التي تغذي مجموعة من المصابيح التوهجية مثلاً يكون التيار الإندفاعي الأولي خلالها لحظة التشغيل عال جداً ، إذ يصل إلى قيمة تقارب  $(12 \times I_n)$  حيث  $I_n$  هو التيار الإسمي (المقنن) الذي تسحبه مجموعة المصابيح في الحالة الاعتيادية لذلك لا يفضل استخدام النوع B من قواطع الدائرة وإنما يستخدم النوع C. أما إذا كانت دائرة الإنارة حاوية على مجموعة من مصابيح الفلورسنت الحاوية تراكيبها على متسعات لتحسين عامل القدرة (PFC) فإن التيار الإندفاعي الأولي عند تشغيلها لحظياً لا يكون كبيراً. لذلك من الممكن استخدام قواطع دائرة لحمايتها من النوع B ذات الإستجابة السريعة.

وتستخدم قواطع الدائرة المصغرة من النوع C أيضاً لحماية المحركات الصغيرة لإستجابتها البطيئة لكون أن تيار بدء التشغيل للمحرك يكون عاليا بحيث تصل قيمته (6-7) أمثال التيار الإسمي للمحرك. وإذا استخدم النوع B فإن القاطع يفلت أثناء عملية بدء التشغيل. وهذه الخاصية تنطبق على الضاغطات المستخدمة في أجهزة التبريد الصغيرة دون 1.5 طن.

كذلك تستخدم قواطع الدائرة من النوع B عموماً في حماية دوائر المآخذ بصورة عامة وخاصة مأخذ 13A فما دون. ولحماية المآخذ 15A فإما أن يستخدم النوع B أو النوع C حسب نوعية الجهاز المرتبط اليه إذا تمت معرفته سلفاً.

وخلاصة لما سبق فإنه في الإستخدامات المنزلية والسكنية يفضل إستخدام النوع B من قواطع الدائرة المصغرة لكونه يعطي انتقائية أفضل ويتوافق مع قاطع الدائرة الرئيسي الذي عادة ما يكون صغير الحجم نسبياً. ويبين الجدول (6- 3) مدى تيار الإعتاق للحماية ضد زيادة التيار وقصر الدارة.

الجدول (6 - 3) مديات تيار الإعتاق للحماية ضد زيادة الحمل وقصر الدارة للقواطع MCB.

تصنيف القاطع	نوع الحماية	الحماية ضد زيادة الحمل	الحماية ضد قصر الدارة
منزلي (خدمات عامة)	حرارية- مغناطيسية	$I_r = I_n$	ضبط منخفض نوع B $3I_n \leq I_m < 5I_n$ ضبط قياسي نوع C $5I_n \leq I_m < 10I_n$ ضبط عالي نوع D $10I_n \leq I_m < 20I_n$
صناعي عالي المعيارية	حرارية- مغناطيسية	$I_r = I_n$ ثابت	ضبط منخفض نوع B أو Z $I_m = 7 \text{ to } 10 I_n$
صناعي إعتيادي	حرارية- مغناطيسية	قابل للضبط $0.7I_n \leq I_r < I_n$	- ضبط منخفض 2 to 5 In - ضبط قياسي 5 to 10 In
عام	إلكترونية	تأخير لمدة طويلة $0.4I_n \leq I_r < I_n$	قابل للضبط ، تأخير مدة قصيرة $1.5I_r \leq I_m < 10I_r$ لحظياً (ثابت) $I_r = 12 \text{ to } 15 I_n$

تأثير درجات حرارة الوسط المحيط على مقرر (تقنين) قواطع الدائرة المصغرة MCB تعطى عادة مقررات (تقنيات) قواطع الدائرة MCB بدرجات حرارة معينة ، أما  $20^\circ\text{C}$  أو  $25^\circ\text{C}$  أو  $30^\circ\text{C}$  في أدلة الشركات الصانعة. ويجب الإنتباه هنا إلى أن تقنين القاطع يتأثر بدرجات الحرارة المحيطة ويغير بالتالي من خواصه الحمائية. لذلك فإن قواطع الدائرة يجب أن توضع في أماكن لا تزيد درجات الحرارة فيها عن 30 درجة مئوية . ففي الأبنية تكون هذه القواطع عادة في الممرات أو المداخل أو تحت الأدرج أو في غرف خاصة تكون فيها درجات الحرارة معتدلة وقد تحتوي البناية على تكييف هواء مركزي مما يساعد على عدم تأثر الخواص الحمائية للقواطع أو على مقرره (تقنيته) . أما في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة أو ذات درجات حرارة مرتفعة فيجب أن يعدل تقنين القاطع تبعاً لدرجة الحرارة الفعلية وكما مبين للقيم المعطاة في الجدول (6-4) .

الجدول (4-6) تقنين (مقرر) قاطع الدائرة (MCB) عند درجات حرارة مختلفة.

درجات الحرارة					تقنين القاطع بالمبير (A)
60C°	50C°	40C°	30C°	20C°	
7.1	8	8.7	9.4	10	10
10.2	12	13	14	15	15
13.1	15.2	17	18.6	20	20
15.1	18.5	21	23.1	25	25
0.75	0.8	0.9	0.95	1	1
1.5	1.6	1.75	1.9	2	2
2.25	2.45	2.65	2.8	3	3
3.65	4	4.4	4.7	5	5
18.8	22.8	26.25	29.3	32	32
33	35	37	38.5	40	40
39	42	44.5	47	50	50
50	53	56	59	63	63
61	65	70	73	77	70
70	75.5	80	82	86.5	80

ملاحظة : عند إستغلال أكثر من قاطع في مكان واحد وكانت القواطع متجاورة وقريبة من بعضها فتضرب القيم المعطاة في هذا الجدول (4-6) بعامل تصحيح إضافي مقداره ( 0.75 ) .

**مقررات (تقنيات) قواطع الدائرة المصغرة MCB في دوائر الإنارة لمصابيح الفلورسنت**  
لغرض إختيار مقرر أو تقنين قاطع الدائرة MCB اللازم لحماية دائرة إنارة تتألف من عدة تراكيب إنارة يحتوي كل تركيب على مصباح فلورسنت مفرد أو مزدوج ، يساعد الجدول (5-6) التالي على إيجاد عدد التراكيب وتقنين القاطع بصورة سريعة لفولتية خدمة 220 فولت (خط محايد) 50 هيرتز.  
مثال 2-6 :

من الجدول (5-6) إحسب تقنين قاطع الدائرة اللازم لحماية 22 تركيب إنارة فلورسنت مفرد بدون متسعات PFC ضمن دائرة واحدة أحادية الطور 220V. علماً أن قدرة المصباح 40 واط .  
الحل: نتبع السهم المظلل من قدرة المصباح 40 واط إلى عدد التراكيب 22 نازلاً إلى تقنين القاطع وهو 15 أمبير .

ملاحظة: تم حساب متوسط مقرر (تقنين) القاطع لظروف الدول العربية كالآتي :

• درجة الحرارة 35-40C° (داخل حاوية معدنية).

• قدرة الملف الموازن = 25% من قدرة المصباح.

عامل القدرة بدون تصحيح = 0.6 و عامل القدرة المصحح (المعدّل) = 0.86.



جدول (5-6) اختيار مقرّر (تقنين) قاطع الدائرة المصغر MCB .

اختيار مقرّر (تقنين) قاطع الدائرة المصغر MCB (موضوع داخل صندوق حديد) للإشارة بمصابيح فلورسنت										
عدد تراكيب الإشارة في دائرة واحدة ذات طور واحد 220V										نوع التركيب
										قدرة المصباح (W)
116	100	79	66	45	24	15	10	5	20	مصباح فلورسنت مفرد
57	50	39	33	22	12	7	5	2	40	بدون متسعَات تعديل عامل القدرة (PFC)
36	30	24	20	14	7	4	3	1	65	
166	143	113	94	64	34	22	15	7	20	مصباح فلورسنت مفرد
83	72	57	47	32	17	11	7	3	40	مع متسعَات تعديل عامل القدرة (PFC)
51	44	35	29	20	10	7	4	2	65	
83	72	57	47	32	17	11	7	3	20x2	مصباح فلورسنت مزدوج مع متسعَات تعديل عامل القدرة
41	36	28	23	16	8	5	3	2	40x2	
25	22	17	14	10	5	3	2	1	65x2	
40	30	25	20	15	10	5	3	2		مقرّر القاطع (MCB)

قواطع الدائرة ذوات العلب المقولبة (MCCBs) Molded Case Circuit Breakers

تشابه هذه القواطع في صناعيتها قواطع الدائرة المصغرة MCB إلى حد كبير ، إلا أن مكوناتها توضع مجتمعة داخل علبة بلاستيك مقولبة وتبرز منها عتلة واحدة مثل اللسان، لتشغيلها . وتصنع عادة لثلاثة أطوار فقط أي لا توجد منها أحادية الطور ولسعات أكبر من 100 أمبير ولحد 1600 أمبير أو أكثر. وتكون ثلاثية أو رباعية القطب (3P or 4P) وقابلة للتنظيم Adjustable . لذلك يتم إعطاء ساعاتها في التصاميم بالإشارة إلى سعتها الفعلية (السعة الإطارية Ampere Frame) وتنظيمها (Ampere Trip or Thermal) فمثلا قاطع دائرة نوع MCCB عيار (300AF/200AT) يعني أن سعته الفعلية (الإطارية) هي 300 أمبير (Frame) إلا أن وسيلة الحماية للإعتاق الحراري منظمة على 200 أمبير (Trip or thermal) فقط وهو تيار الإعتاق الحراري ( $I_r$ ) . وتستخدم القواطع المقولبة عادة كقواطع رئيسية أو ثانوية في جميع أنواع لوحات التوزيع. وتمتاز هذه القواطع عن المصاهر بما يأتي:

- 1 - فتح الدائرة الكهربائية لحظيا بعد إزالة العطل .
- 2 - فصل الأطوار الثلاثة في وقت واحد لإستبعاد تشغيل المحركات الثلاثية الطور بطور واحد.
- 3 - تؤمن حماية محكمة (قريبة) ضد زيادة الحمل Close overload protection .
- 4 - سهولة الصيانة والإستعمال والتركيب .

5 - لها ساعات قطع ( قصم ) للتيار عالية نسبيا تتراوح بين 10 إلى 130 كيلوفولت أمبير .  
بصورة عامة ، يتم تجهيز هذه الأنواع من القواطع بوسيلتين للحماية أحدهما ضد التيار الزائد  
Overcurrent والأخرى ضد تيار قصر الدارة Short circuit current ، عليه يسمى هذا القاطع

بقاطع دورة حراري مغناطيسي Thermal and magnetic C.B. .

وسائل تشغيل قواطع الدائرة المقولبة


تستخدم إحدى الوسائل التالية في تصنيع وتشغيل قواطع الدائرة المقولبة :

- 1- التحسس الحراري المغناطيسي Thermal magnetic sensing .
- 2- التحسس الهيدرولي المغناطيسي Hydraulic – magnetic sensing .
- 3- التحسس بوساطة النبائط الألكترونية Solid- state electronic sensing .

وبموجب مبدأ التحسس والتشغيل تقسم انواع القواطع المقولبة الى:

1- القواطع الحرارية المغناطيسية

تحتوي هذه القواطع على شريط حراري يتكون من معدنين مختلفين متلاصقين تماما بلحام ، عادة من  
النحاس وسبائك النيكل أو الفولاذ (حديد الصلب) Bimetal strip ويصنع هذا الشريط بحيث انه إذا  
مر تيار كهربائي معين خلاله لا يحدث فيه تمدد يذكر ويبقى الشريط على هيئته الطبيعية . أما إذا زاد  
التيار عن الحد المقرر فإن الحرارة المتولدة سوف تؤدي الى تسخين الشريط وتقوسه بسبب اختلاف  
التمدد الطولي لكلا المعدنين ، وعندما يصل تقوس الشريط حدا معيناً يقوم بتشغيل وسيلة إفلات القاطع.  
انظر الشكل ( 6 - 20 ) .

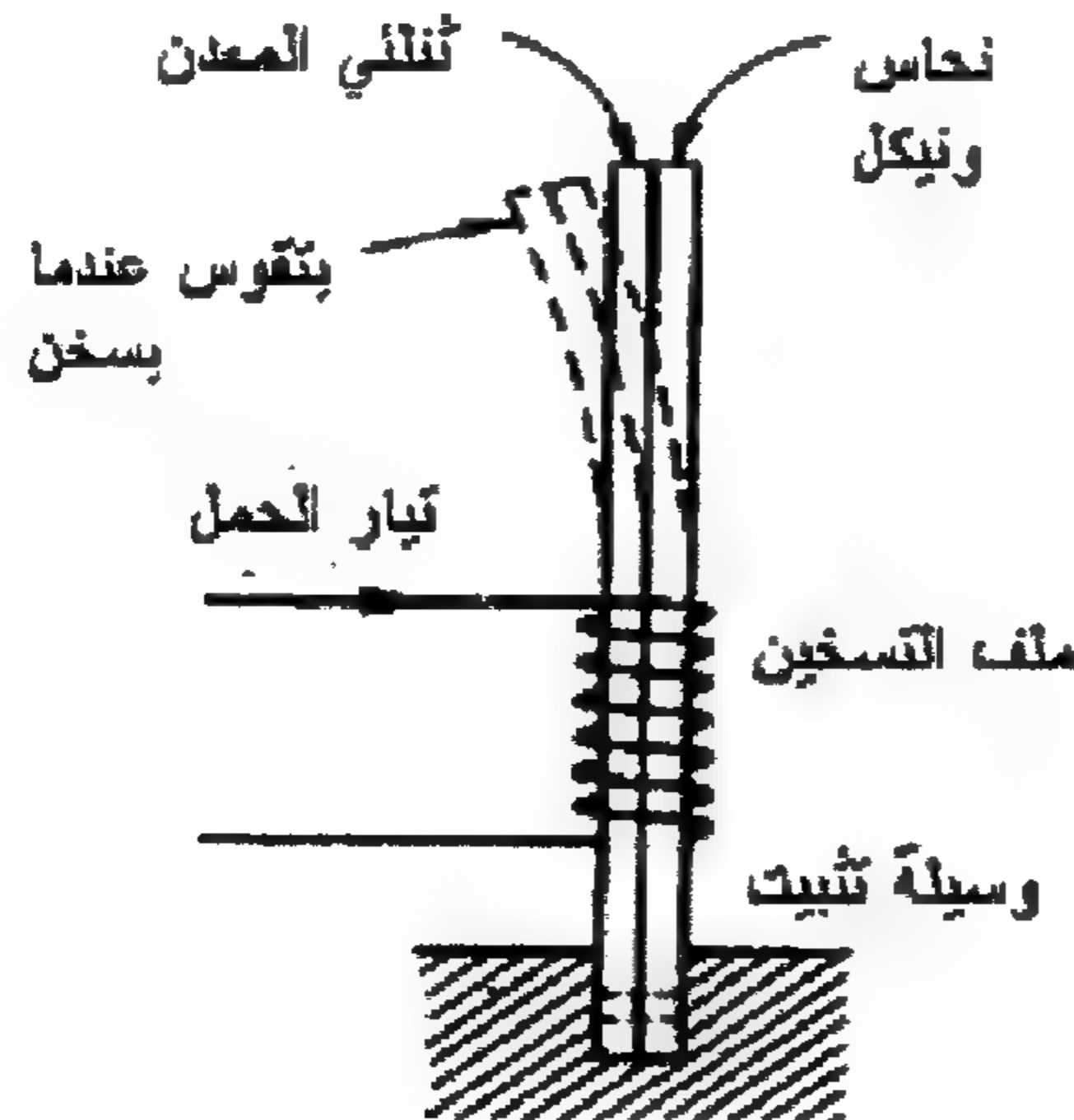


الشكل ( 6 - 20 ) وسيلة إفلات Tripping device حرارية ثنائية المعدن تسخن بملف حامل  
لتيار الحمل.

أما وسيلة الإعتاق المغناطيسي Magnetic release فتكون متألّفة من ملف كهربائي مجوف وبداخله قضيب حديد صغير ينجذب الى الأعلى عند مرور تيار كهربائي عالي نسبيا (تيار قصر دائرة مثلا ) في الملف ويعمل هذا القضيب على إفلات القاطع وقطع الدائرة فوريا . علما أن الملف الذي يسخن وسيلة الإفلات الحرارية والملف الذي يجذب القضيب مغناطيسيا يربطان عادة على التوالي مع الخط المغذي الرئيسي . وفي العموم تكون خواص القواطع المقولبة الحرارية المغناطيسية مشابهة تماما لخواص القواطع المصغرة MCB . على سبيل المثال يبين الشكل (6-21) منحنى العلاقة بين الزمن والتيار لقاطع مقولب سعة 200 أمبير .

إن هذا القاطع سيكون قادرا على عمل الآتي:

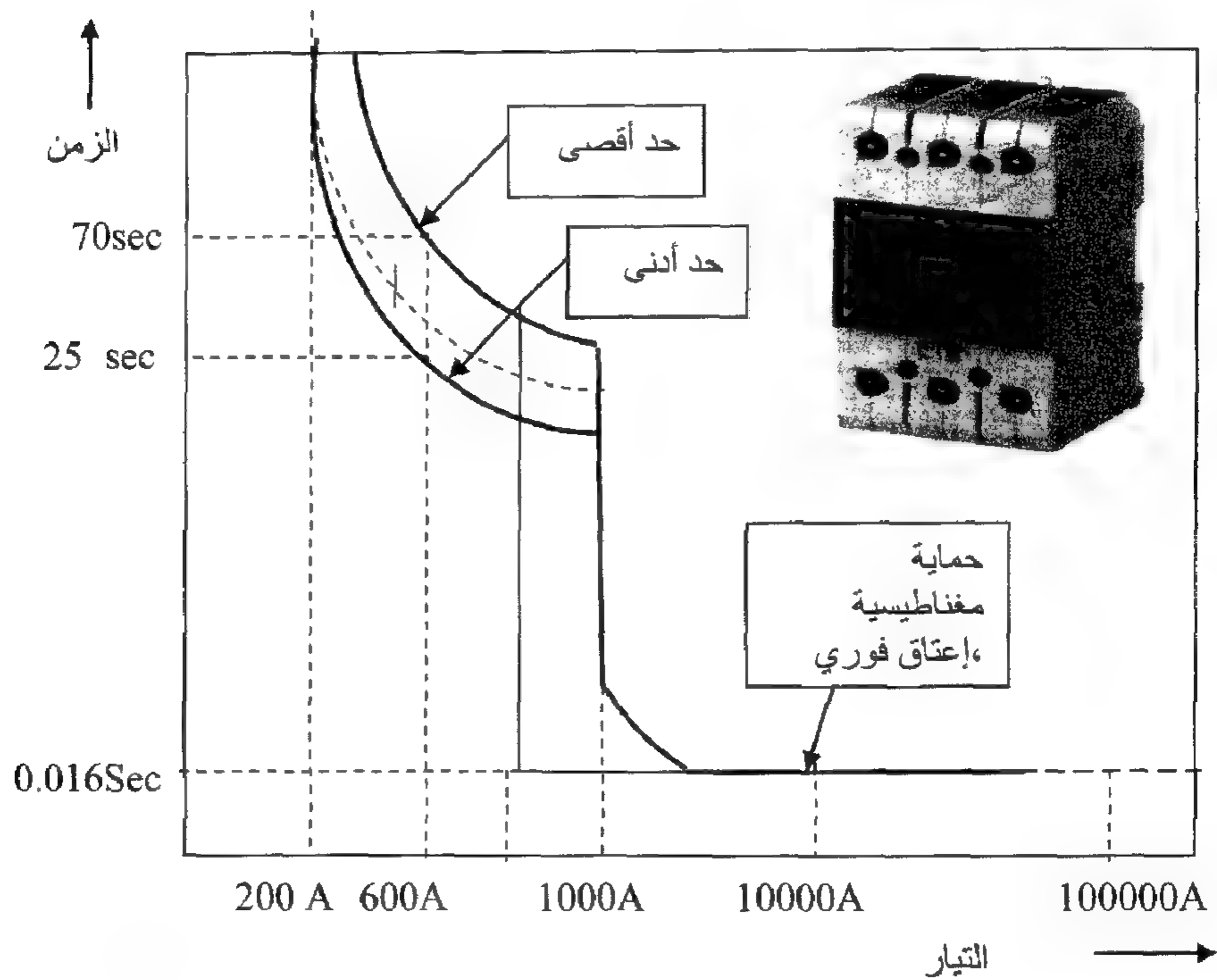- حمل تيار مقداره 200 أمبير الى مالا نهاية بدون أن يؤثر على وسيلتي الحماية الحرارية والمغناطيسية.




الشكل (6-21) خواص قاطع دائرة مقولب نوع MCCB نموذجي سعة 200 أمبير.

- حمل تيار زائد overload مقداره 600 أمبير (300%) خلال فترة 25 ثانية كحد أدنى و70 ثانية كحد أقصى ( لإخماد القوس الكهربائي) .
- فصل الدائرة خلال فترة 16 ملي ثانية (فوريا) اذا كان التيار 10000 أمبير.



وتعتبر فترة 16 ملي ثانية الأخيرة هذه فترة فورية بالنسبة للقاطع كون أن وسيلة الإفلات هي آلية (ميكانيكية) تتطلب هذا الوقت الصغير جداً.

وتجدر الإشارة إلى أن وسيلتي الإعتاق الحرارية والمغناطيسية كليهما يمكن أن تكونا قابلتان للضبط (المعايرة) في قيمهما ، فمثلاً في الشكل (6-21) تكون وسيلة الإعتاق الحرارية قابلة للضبط بين الحد الأدنى والحد الأقصى الموضحين في الشكل نفسه . أما وسيلة الإعتاق المغناطيسية فموضحة في الشكل على أساس كونها فورية (آنية) فقط ، إلا أن هذه الوسيلة تكون في معظم القواطع المقولبة قابلة للضبط والمعايرة. فمثلاً يبين الشكل (6-22) خواص لقاطع مقولب مزود بوسيلة مغناطيسية قابلة للضبط مع وسيلة حرارية. ويتم الضبط لمقدار التيار وكذلك لمقدار التأخير الزمني كما موضح في الشكل (6-22أ) و(6-22ب) على التوالي.

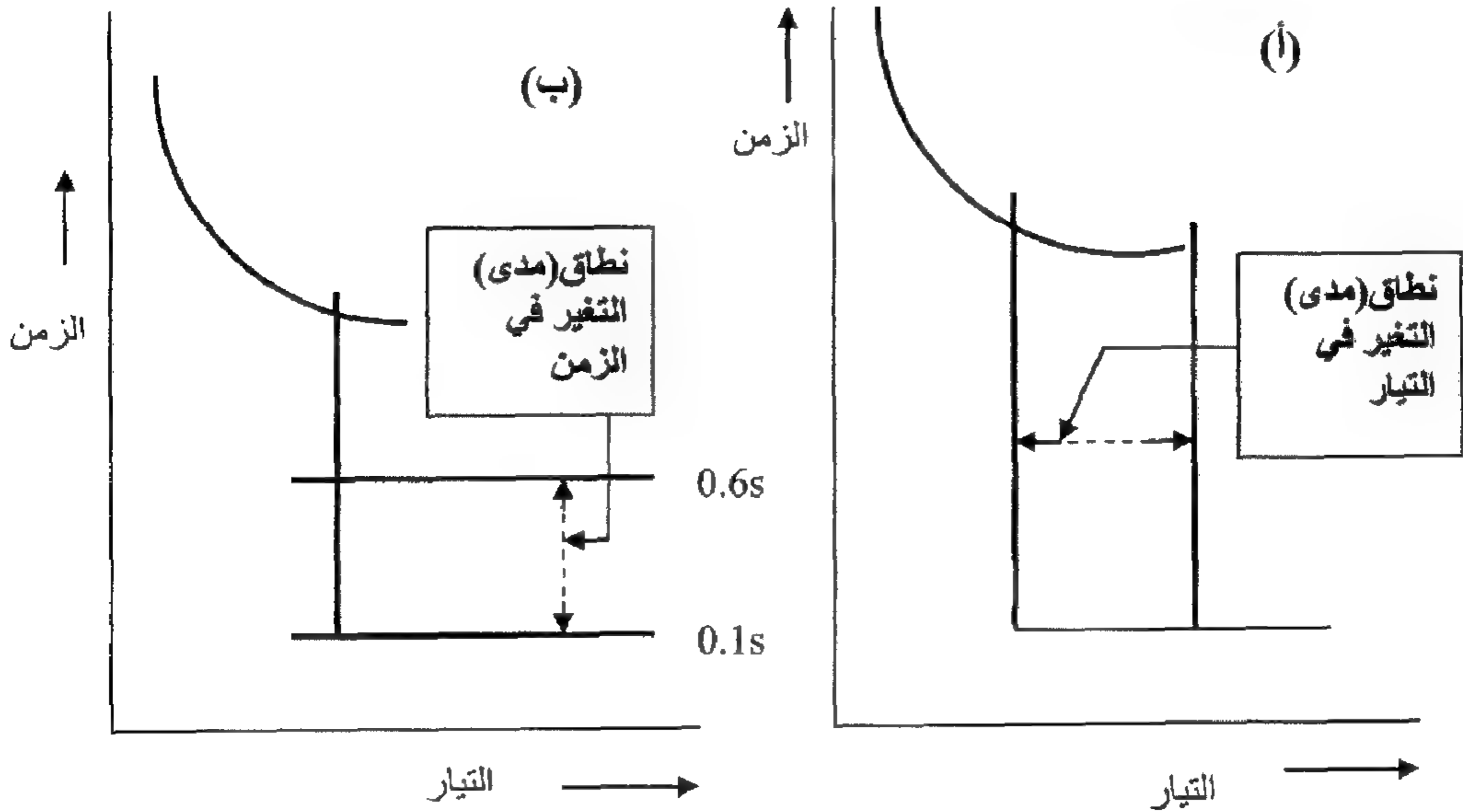

الشكل (6-22) (أ) إعتاق حراري + إعتاق مغناطيسي فوري قابل للضبط (المعايرة).


(ب) إعتاق حراري + إعتاق مغناطيسي ذي تأخير زمني قابل للضبط (المعايرة).

## 2- القواطع الهيدرومغناطيسية

يستخدم في هذا القاطع وسيلة إفلات كهرومغناطيسية تتضمن ملفاً اسطوانياً معزولاً في داخله اسطوانة من الحديد Plunger تنجذب داخل الملف عندما يصل التيار إلى حد معين . ويمكن ضبط قيمة تيار التشغيل بواسطة تغيير موضع اسطوانة الحديد بالنسبة إلى الملف . أما وسيلة التأخير الزمني فتكون عبارة عن نبيطة هايدروليكية متكونة من مكبس اسطواني يتحرك ضمن حاوية فيها زيت ،

ويثقب المكبس لعمل فتحة لإمرار الزيت عند انجذابه للأعلى مكونة قوة هيدروليكية تعمل على إعطاء تأخير زمني محسوب. أنظر الشكل (6- 23) .

هذه القواطع تعتبر في الوقت الحاضر من الأنواع القديمة التي قل استخدامها بسبب صعوبة ضبط زمن التأخير المطلوب ميكانيكيا وكذلك فإن الأجزاء الميكانيكية تكون مكلفة وتأخذ حيزا كبيرا مقارنة بالأجزاء الكهربائية ، إلا أنها قد تستخدم في القواطع الهوائية ذات السعات العالية لقطع التيار وكذلك قواطع الدائرة للفولتية العالية والمتوسطة التي سنأتي على ذكرها لاحقا. لكن وحدات الإفلات الألكترونية الحديثة التي سنأتي على شرحها في الفقرات التالية قد تجعل القواطع الهيدرومغناطيسية خارج الخدمة في وقت أقصر.

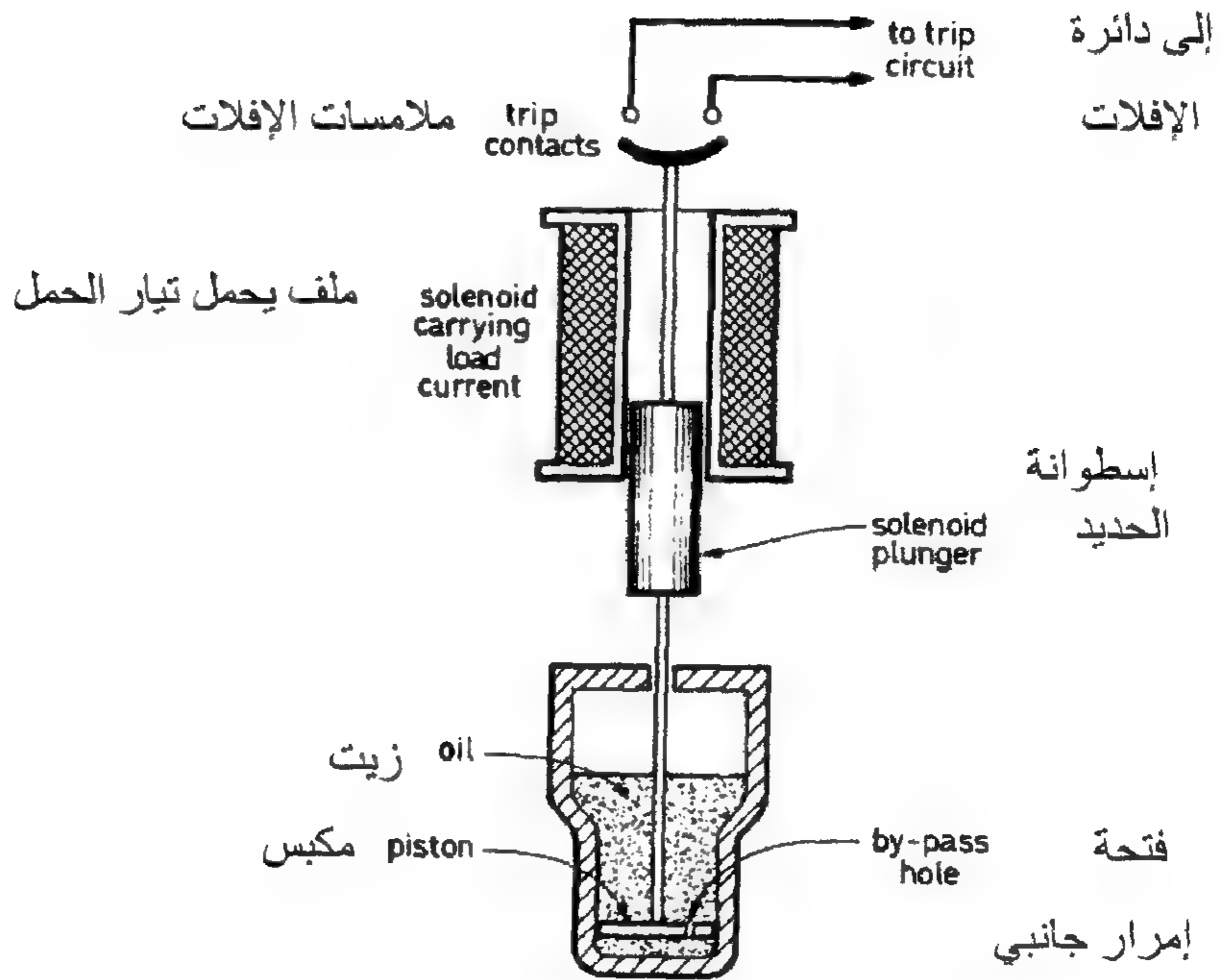


الشكل (6- 23) وسيلة إفلات بتأخير زمن ميكانيكي (هيدروليكي).

### 3- قواطع الدائرة المقولبة الألكترونية

في القواطع الحديثة يتم تزويد القاطع المقولب بوسيلة إفلات ألكترونية Electronic trip unit لذا سميت بالقواطع الألكترونية وقد ظهرت هذه القواطع للخدمة عام 1973 لأول مرة ، وإمتازت بوسع مجال منحنى الإعتاق وإمكانية تنظيمه وضبطه بمدى واسع في كلا المحورين الأفقي والعمودي . وبتطور الدوائر والنبائط الألكترونية الحديثة فقد حدث تطور سريع جدا في هذه الأنواع من القواطع وأصبح القاطع الألكتروني الواحد يؤدي وظائف حماية متعددة مثل الحماية ضد تجاوز التيار وقصر

الدائرة وهبوط الفولتية وإرتفاعها و عطل التآريض وفرط التحميل وفقدان أحد الأطوار .....الخ من أشكال الحماية المعروفة . حتى أن معظم الأنواع الحديثة من هذه القواطع تحتوي على أنواع مبسطة من الحواسيب والمعالجات الدقيقة. وتمتاز هذه القواطع بكونها سريعة الإشتغال (الإستجابة) مقارنة بالقواطع الإعتيادية الأخرى ، ويبين الشكل (6-24) مقارنة بين منحنيات الأداء للقواطع الألكترونية وللقواطع الأعتيادية .

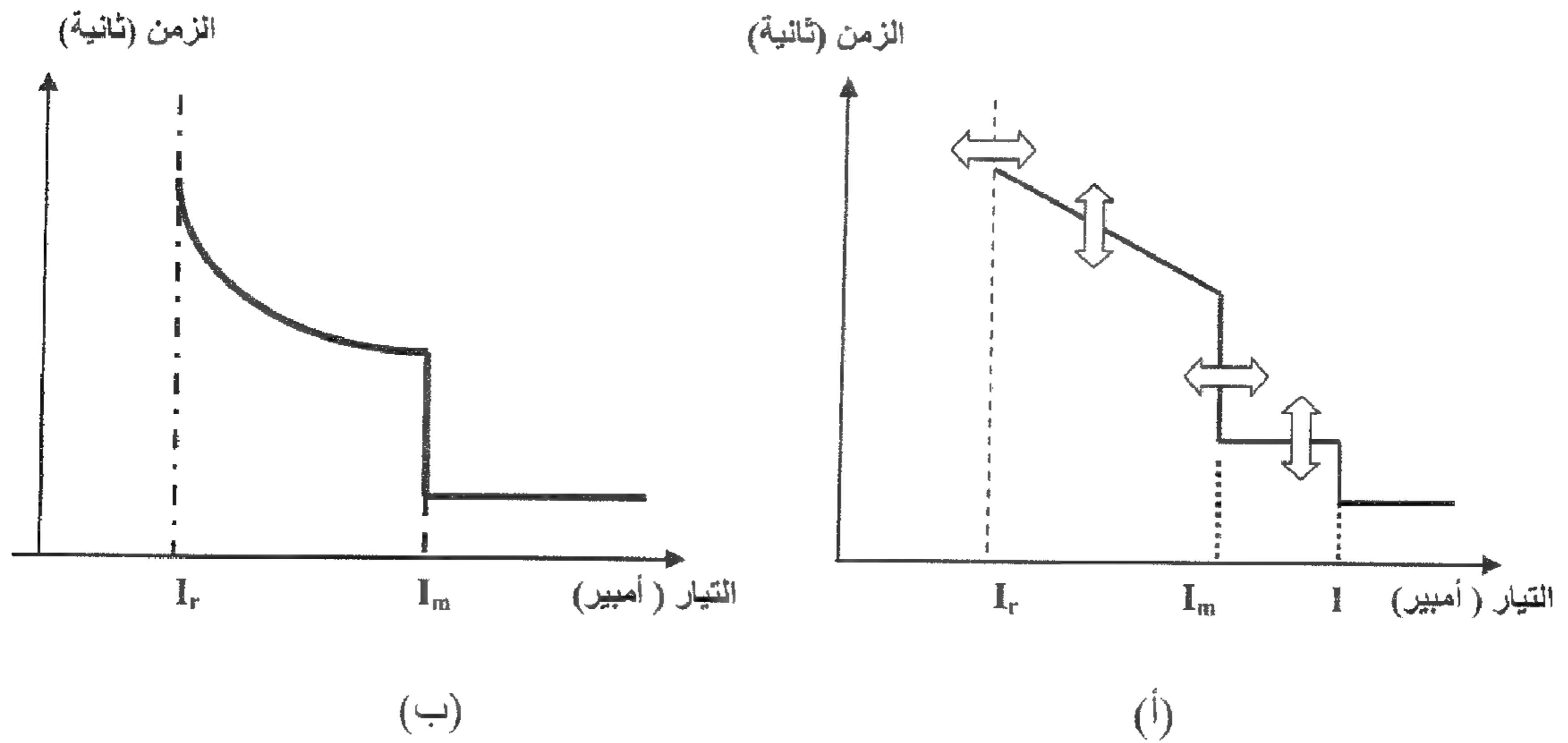يلاحظ من الشكل أن خواص قاطع دائرة الألكتروني تتخذ مسارات مستقيمة متقطعة يمكن ضبطها في كلا المحورين وليست منحنيات ثابتة كما هو الحال في القواطع الإعتيادية . وتأتي هذه الخواص من تزويد القاطع بمرحل إعتاق ضد تجاوز التيار ( حراري في القواطع الإعتيادية) ومرحل إعتاق ضد عطل قصر الدارة (مغناطيسي في القواطع الإعتيادية) لإفلات قاطع الدائرة بسرعة في حالة حدوث قيم عالية لتيار العطل .



$I_r =$  ضبط تيار الإعتاق الحراري ضد زيادة الحمل .

$I_m =$  ضبط تيار الإعتاق المغناطيسي ضد تيار قصر الدارة .

$I =$  ضبط تيار الإعتاق اللحظي ضد تيار قصر الدارة .


الشكل (6-24) مقارنة بين منحنيات الأداء لقاطع الدائرة الألكتروني والإعتيادي . (أ) منحنى الأداء لقاطع دائرة الكتروني ، (ب) منحنى الأداء لقاطع دائرة حراري - مغناطيسي إعتيادي.




تستخدم قواطع الدائرة ذات وسائل الإفلات ( الأعناق) الألكترونية أحد التقنيات التالية:

1- إستخدام مرحلات الحالة الصلبة (الستاتيكية) Solid-state static relays وهي مرحلات مبنية من دوائر الكترونية تناظرية بنبائط مثل الترانسسستورات والمقاومات والمتسعات وكذلك الدوائر المنطقية والدوائر المتكاملة حيث بدأ استخدام وانتاج هذه التقنيات خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ويبين الشكل (6-25) نموذجين لهذه المرحلات.

2- إستخدام المرحلات الرقمية Digital relays ، هذه المرحلات تستخدم الحواسيب الدقيقة Microcomputers مع برمجيات Software's خاصة للكشف عن الأعطال الكهربائية . وتسمى أيضا بالمرحلات العددية Numerical relays. لقد تم استبدال الدوائر التناظرية في المرحلات الستاتيكية سالفه الذكر بالمعالجات والحواسيب الدقيقة لتنفيذ وظائف هذه المرحلات الرقمية ، حيث يتم فيها تحويل الكميات الفيزيائية كالتيار والفولتية الى كميات رقمية من خلال محولات تناظرية/ رقمية Analog /Digital Converters (A/D) لتنفيذ الخوارزمية الخاصة بالحماية .

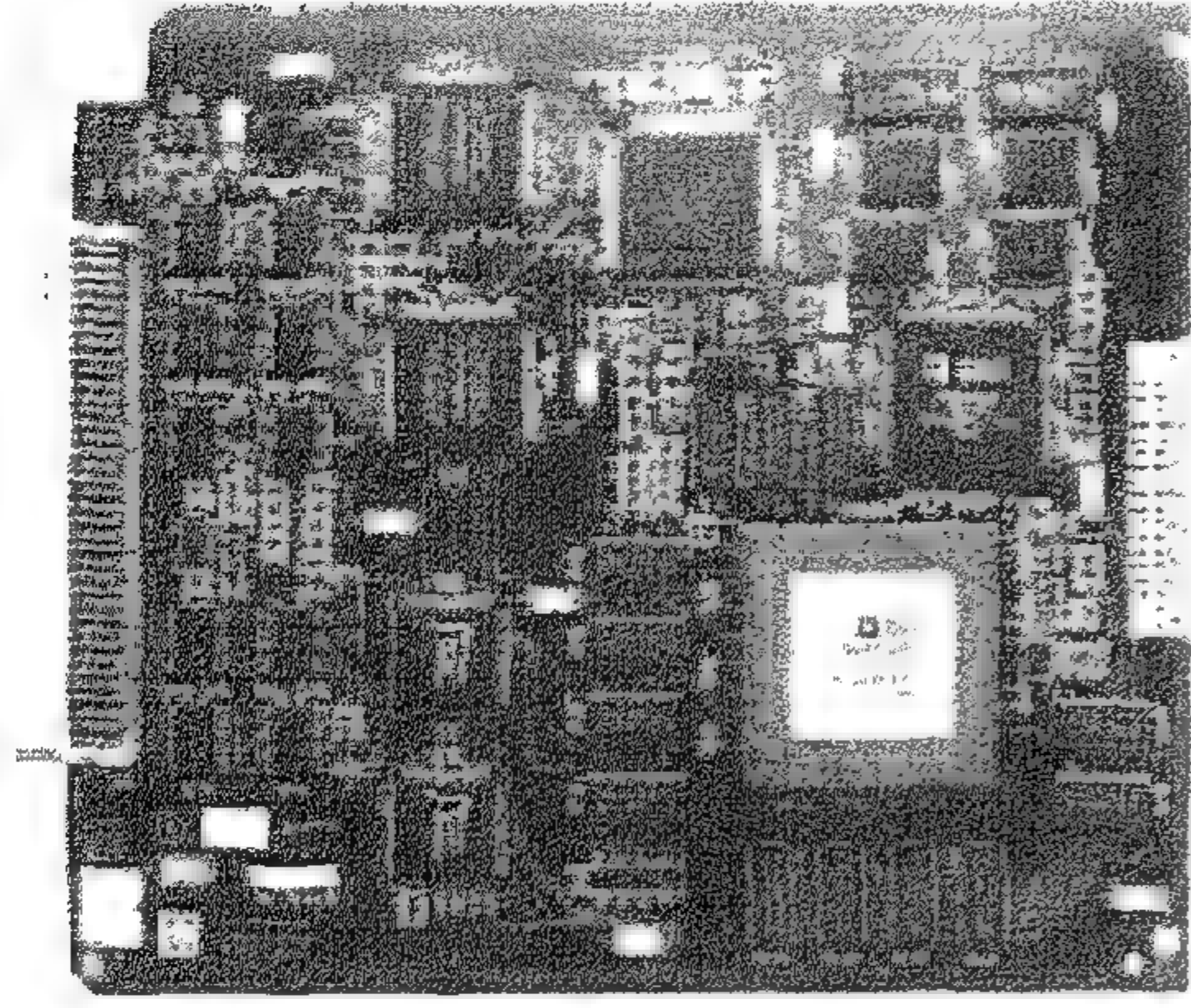

(ب)

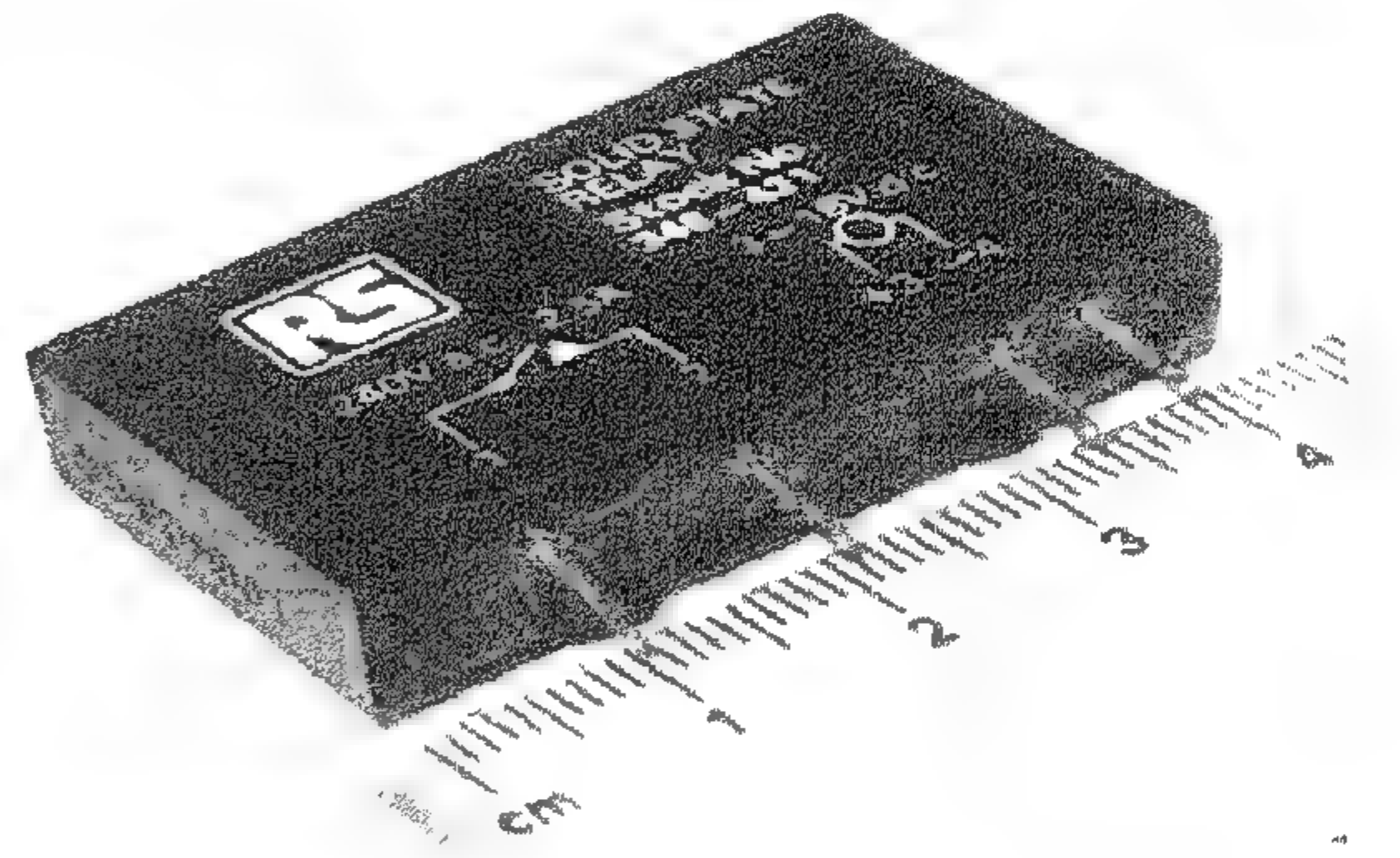

(أ)

الشكل (6-25) مرحلات ستاتيكية (أ) بسيطة التركيب (ب) معقدة التركيب .

وقد يستخدم المعالج الدقيق تقنية العد Counting technique أو تحويل فورييه المنقطع ( DFT ) Discrete Fourier Transform لتنفيذ الخوارزمية. حيث تتم مقارنة الكميات التناظرية المحولة الى كميات رقمية مع كميات رقمية أو عددية مرجعية مخزونة في ذاكرة المعالج أو الحاسب الدقيق وعلى أساسها يتم إعطاء الأمر من المرحل الى القاطع بفصل الدائرة المربوط اليها القاطع من عدمه. ويبين الشكل (6-26) مخططاً كتلياً لمرحل رقمي مبني على اساس المقارنة باستخدام الحاسب الدقيق ، والشكل (6-26 ب) الذي يوضح نماذجاً عملية من المرحلات الرقمية المستخدمة في القواطع. أما الشكل (6-27 أ) فيوضح طريقة استخدام المعالج الدقيق في المرحلات العددية كذلك يبين الشكل ( 6-27 ب) مخططاً انسيابياً بسيطاً لتنفيذ خوارزمية الحماية في المرحلات العددية المذكورة.




يستنتج مما ورد سلفا أن القواطع الألكترونية وخاصة الرقمية منها تعطي المزايا التالية:

- تعددية الوظائف ، أي أن القاطع الواحد يمكن أن يؤمن عدة أنواع من الحماية في الوقت نفسه كالحماية ضد زيادة التيار وقصر الدارة وهبوط وصعود الفولتية وأعطال التأريض بأشكالها وكذلك فقدان الطور الواحد.....الخ.


- القياسات وتسجيل الاعطال والبيانات بصورة دقيقة .
- القابلية على الإتصال مع أجهزة الرصد والمراقبة والتسجيل الأخرى من خلال حواسيب السيطرة .

### بنية المرحل الرقمي

## Digital Relay Architecture

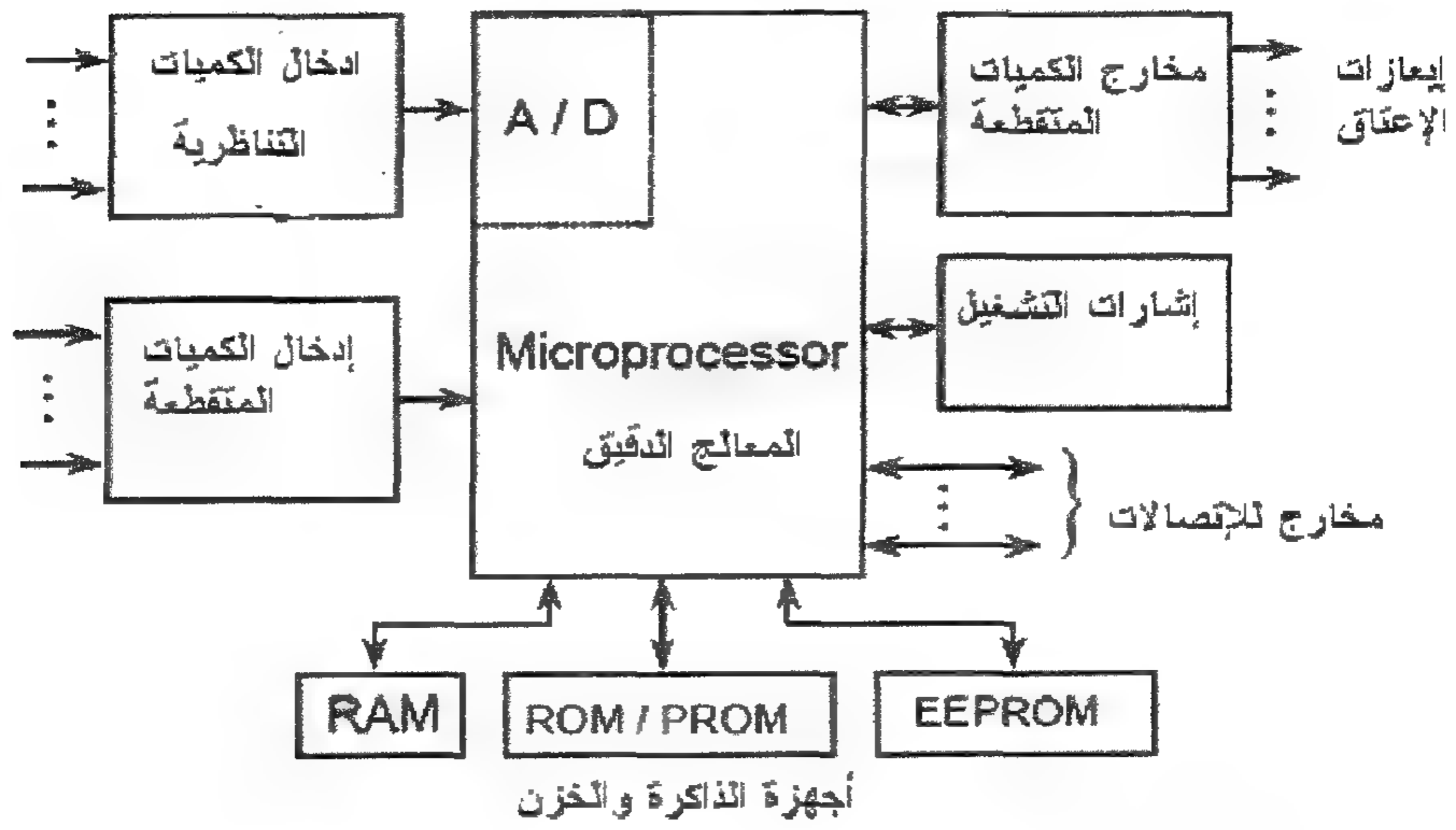


(أ)

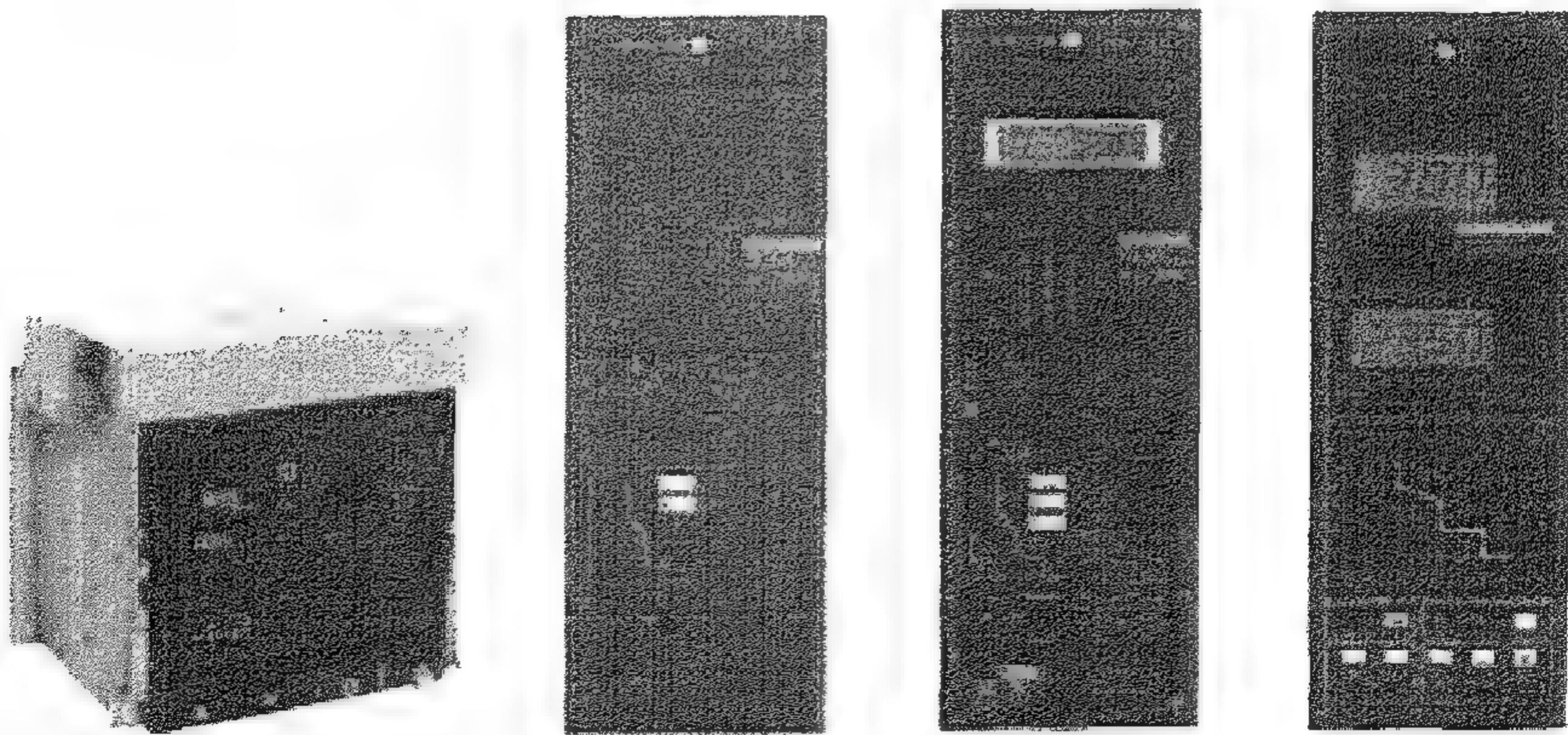


(ب)

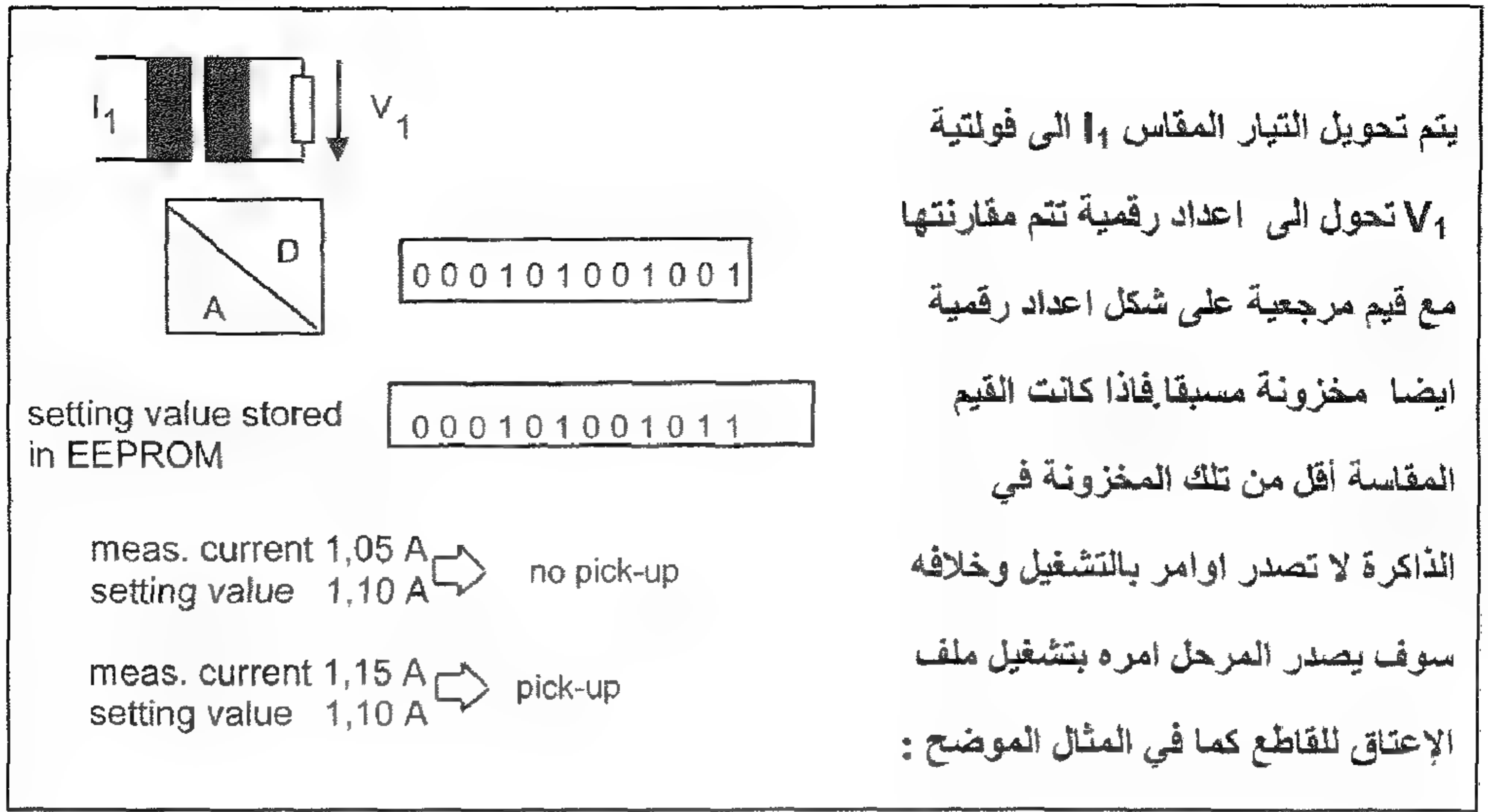الشكل (6-26) المرحلات الرقمية للقواطع (أ) مخطط كتلي لمرحل رقمي ، (ب) نماذج صناعية من المرحلات الرقمية .



(أ)

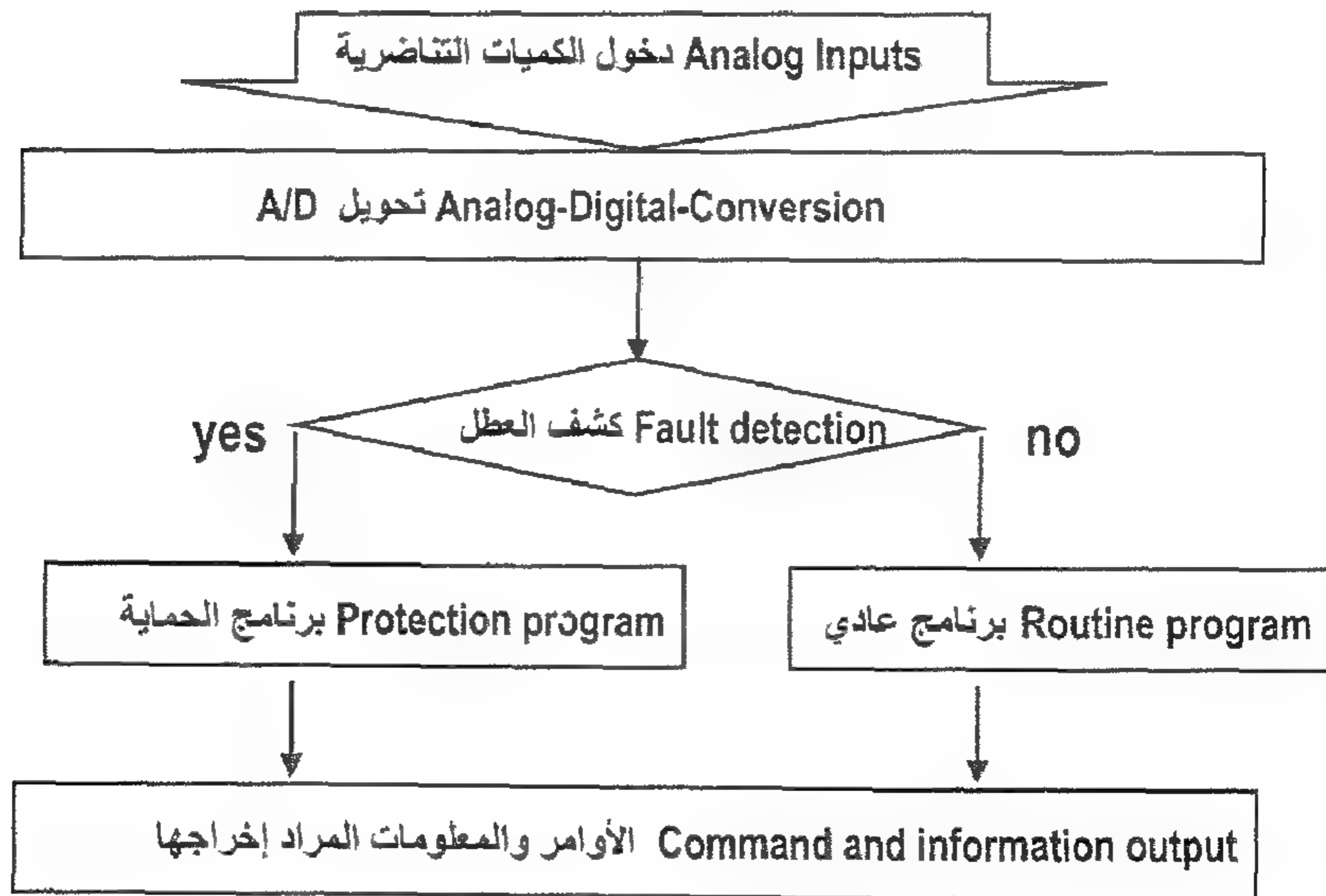

(ب)

الشكل (6-27) المرحلات العددية (أ) معاملة القياسات العددية في مرحل عددي، (ب) : مخطط انسيابي بسيط لتنفيذ خوارزمية الحماية في المرحلات العددية، نمط التشغيل للمرحل العددي .



- وثوقية عالية في التشغيل .
- عمر تشغيلي غير محدود .
- إنتقائية وحساسية عاليتين .
- لا تحتاج الى صيانة دورية .

#### تحسين الأداء الحمائي باستخدام المرحلات الرقمية

عندما يتم تحويل التيارات والفولتيات الى كميات رقمية ، كما هو الحال في المرحلات الرقمية ، عندئذ يمكن اجراء عدة عمليات إضافية وجديدة لمتطلبات الحماية وبكلفة أقل . من هذه العمليات :

- قياس متطلبات الممانعة بدل التيار
- الحماية ضد مركبات التتابع السالب
- الخواص الإتجاهية للمرحلات

كذلك يمكن إضافة إشارات أخرى لتحسين أداء أجهزة الحماية وبكلف قليلة من خلال:

- إعطاء دقة أفضل وبمستوى خطأ قليل عند قياس الزمن أو التيار أو الفولتية أو زاوية الطور أي الكميات التي لها علاقة مباشرة بالحماية.

- التحسس المضبوط والدقيق لقيم جذر متوسط التربيع RMS values بحيث أن قياس هذه القيمة لا يتأثر بالمركبات العابرة Transient components في إشارات فولتية و تيار العطل.
- إستبعاد التيارات ذات الترددات غير الأساسية في حالة حماية عطل الأرض الحساس .
- إعطاء زمن حمائي سريع وتغطية حمائية جيدة وأمان مطلق تقريبا.

- إعطاء قياسات لجميع الكميات الداخلة للمرحل المحولة الى كميات رقمية كالتيارات والفولتيات وغيرها في الوقت نفسه مما يؤمن تخزينها وتسجيلها واستخراجها عند الطلب.


إن تسجيل الأعطال والتشغيل والأحداث بواسطة المرحلات الرقمية هي من الأمور السهلة ويمكن أن تستخرج إما بإظهارها على شاشة حاسوب صغير Labtop يربط إلى المرحل أو بواسطة الراسمات الذبذبية Oscillographs .

#### قاطع الدائرة الهوائي (ACB) Air Circuit breaker

في هذا القاطع يتم فتح الدائرة وإطفاء القوس الكهربائي الناتج من عزل الملامسات عن بعضها البعض في حيز يحتوي على الهواء الإعتيادي . ويستخدم هذا النوع من القواطع في شبكات الفولتية المنخفضة (Low - voltage) 400-1000 فولت ولتيارات حمل كبيرة (Load current) من 1500 أمبير ولغاية 5000 أمبير. وهذا النوع من القواطع يتميز بالبساطة وسهولة الصيانة ( لا يحتوي على زيت

معرض للتلوث ) . وللمساعدة على سرعة إطفاء القوس الكهربائي تستخدم على سبيل المثال مشتتات Splitter لإخماد الشرارة كما هو موضح في الشكل (6-28) .

وفي الأبنية والمنشآت يستخدم هذا القاطع في لوحات التوزيع الرئيسية لحماية المحولات في المحطة الثانوية للبنية أو لحماية المغذيات التي تسحب تيارات عالية (أكبر من 1500 أمبير) أو الأحمال الكبيرة مثل مثلجات وسخانات الماء في منظومة التبريد والتدفئة المركزية للبنىات والأسواق الكبيرة .  
ويستخدم أيضا كوصيل رابط بين قضبان التوزيع Bus Coupler إذا كانت المحطة الثانوية للبنية تحتوي على عدة محولات تعمل على التوازي.

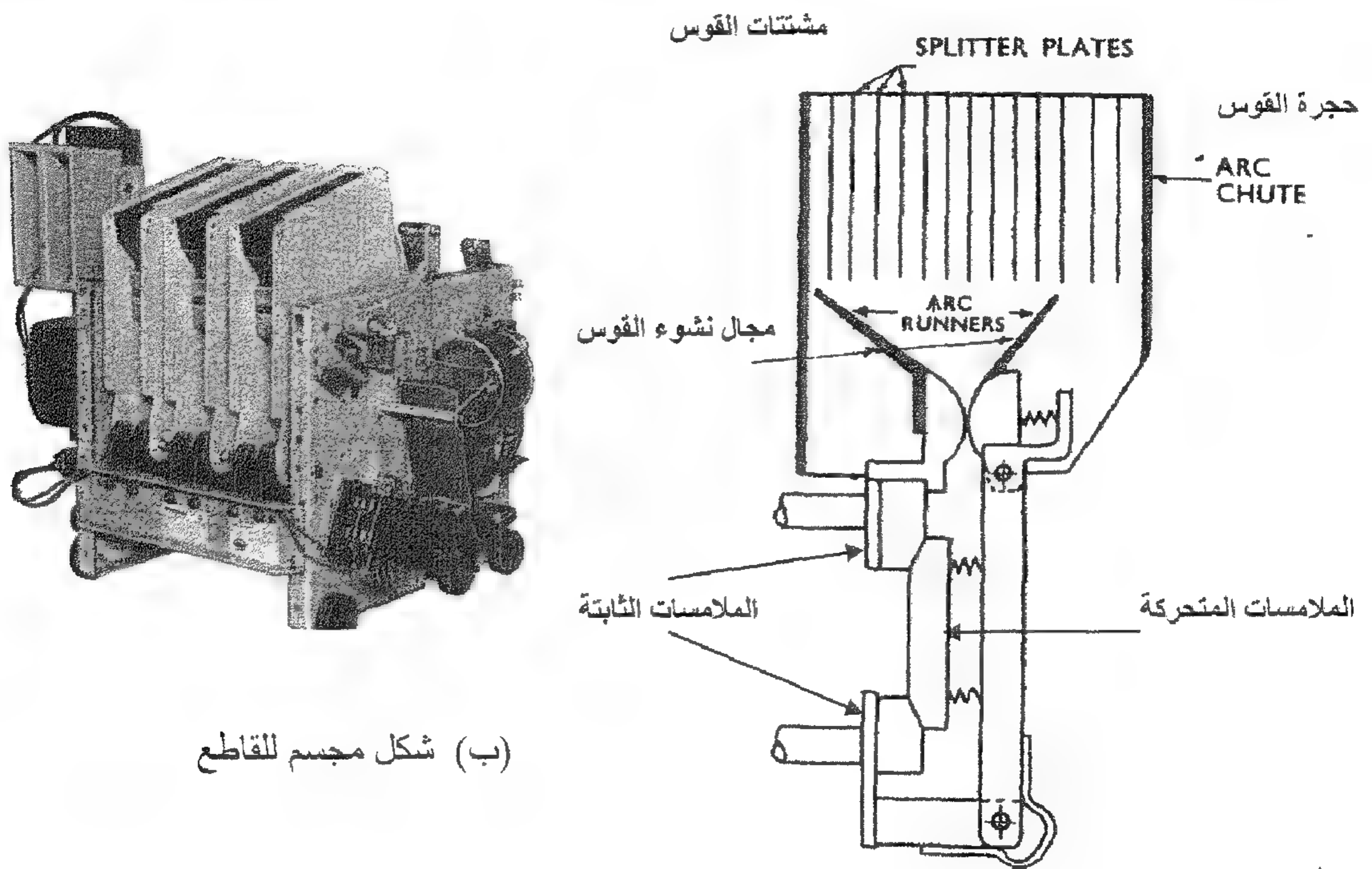

(أ) شكل تخطيطي للقاطع في وضع الإغلاق

الشكل (6-28) قاطع الدائرة الهوائي ACB.

أنواع أخرى من قواطع الفولتية المنخفضة

قواطع حماية ضد العطل الأرضي

يمكن بواسطة هذا النوع من القواطع فصل الدائرة إذا تحسست لوجود تيار تسريبي أو تيار متبقي صغير جدا (30 – 100 ) ملي أمبير. وتكون هذه القواطع بالأنواع الآتية :

- RCD (Residual Current Device) يقوم هذا الجهاز بالكشف عن التيار اللامتوازن الناجم عن العطل الأرضي ويقوم بفصل الدائرة ، هذا الجهاز لايعطي حماية ضد تجاوز التيار.

- RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent protection) وهو قاطع دائرة يؤمن الحماية ضد العطل الأرضي وزيادة التيار ، وقد شاع استخدامه في معظم الدول في الوقت الحاضر بدلا من قواطع الدائرة ذات العطب المقولبة MCCB وخاصة في القواطع الرئيسية للأبنية . وقد ألزمت الأنظمة البريطانية للتمديدات بوجوب استخدام هذا القاطع في الأبنية والمنشآت منذ سنة 2008 وكذلك دول الخليج العربي.

- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) ويقوم هذا القاطع بكشف العطل الأرضي مباشرة من خلال تيار التسرب الأرضي وليس على مبدأ التيار اللامتوازن . هذا النوع من القواطع قل استخدامه في الوقت الحاضر لمساوئه العديدة بعد أن حل محله القاطع RCBO المذكور.

### قواطع دوائر التيار المستمر Direct current circuit breaker

مع زيادة الحاجة إلى استخدام خطوط النقل ذات التيار المستمر أصبح من الضروري تطوير قواطع خاصة بالتيار المستمر؛ وقاطع الدائرة الهوائي يمكن استخدامه في حالة الفولتية المنخفضة ، أما في حالة الفولتية العالية فتستخدم دوائر مساعدة لتقليل قيمة التيار إلى صفر تدريجياً لإطفاء القوس الكهربائي . وفي عام 1985 تم إنتاج قواطع لدوائر تيار مستمر جهد 500 ك . ف و تيار قصر 2200 أمبير. لكن قواطع التيار المستمر للفولتية المنخفضة تستخدم في الأبنية في نطاق ضيق جدا ، ويقتصر استخدامها في المختبرات والغرف المتخصصة . عليه سوف لا يتم التطرق إليها بالتفصيل في هذا الكتاب.



### 3-5-6 قواطع الفولتية المتوسطة (11000-33000 فولت)

تستخدم قواطع الفولتية المتوسطة في البنايات الكبيرة التي يزيد حملها عن 250 كيلو فولت أمبير أو تلك التي تكون معزولة أو بعيدة عن مصادر التغذية للفولتية المنخفضة . وتنصب هذه القواطع في المحطة الثانوية أو الغرف الكهربائية مع المحولات ولوحات التوزيع الرئيسية. أما أنواعها الشائعة فهي:

- قاطع بملاسمات مغمورة في الزيت Oil circuit breaker (OCB)
- قاطع يعمل بدفع الهواء Air blast circuit breaker
- قاطع مفرغ من الهواء Vacuum circuit breaker (VCB)
- قاطع يحتوي على غاز سادس فلوريد الكبريت S F<sub>6</sub> circuit breaker

ويوضح الشكل (6-29) نماذج من هذه القواطع.



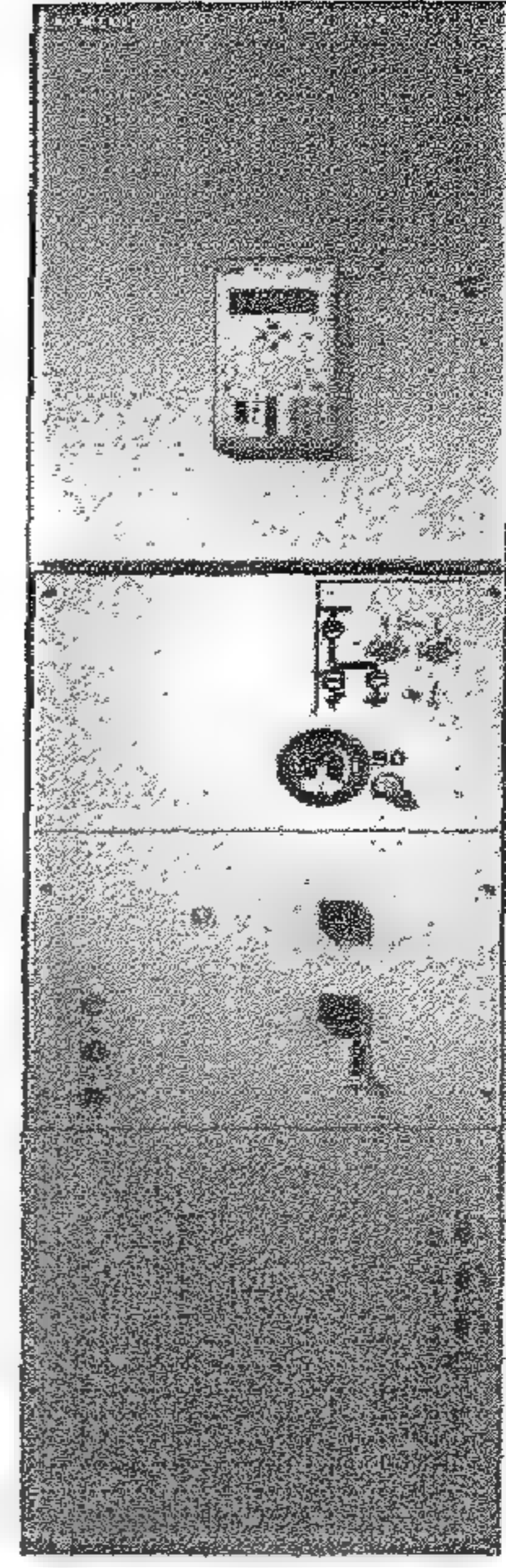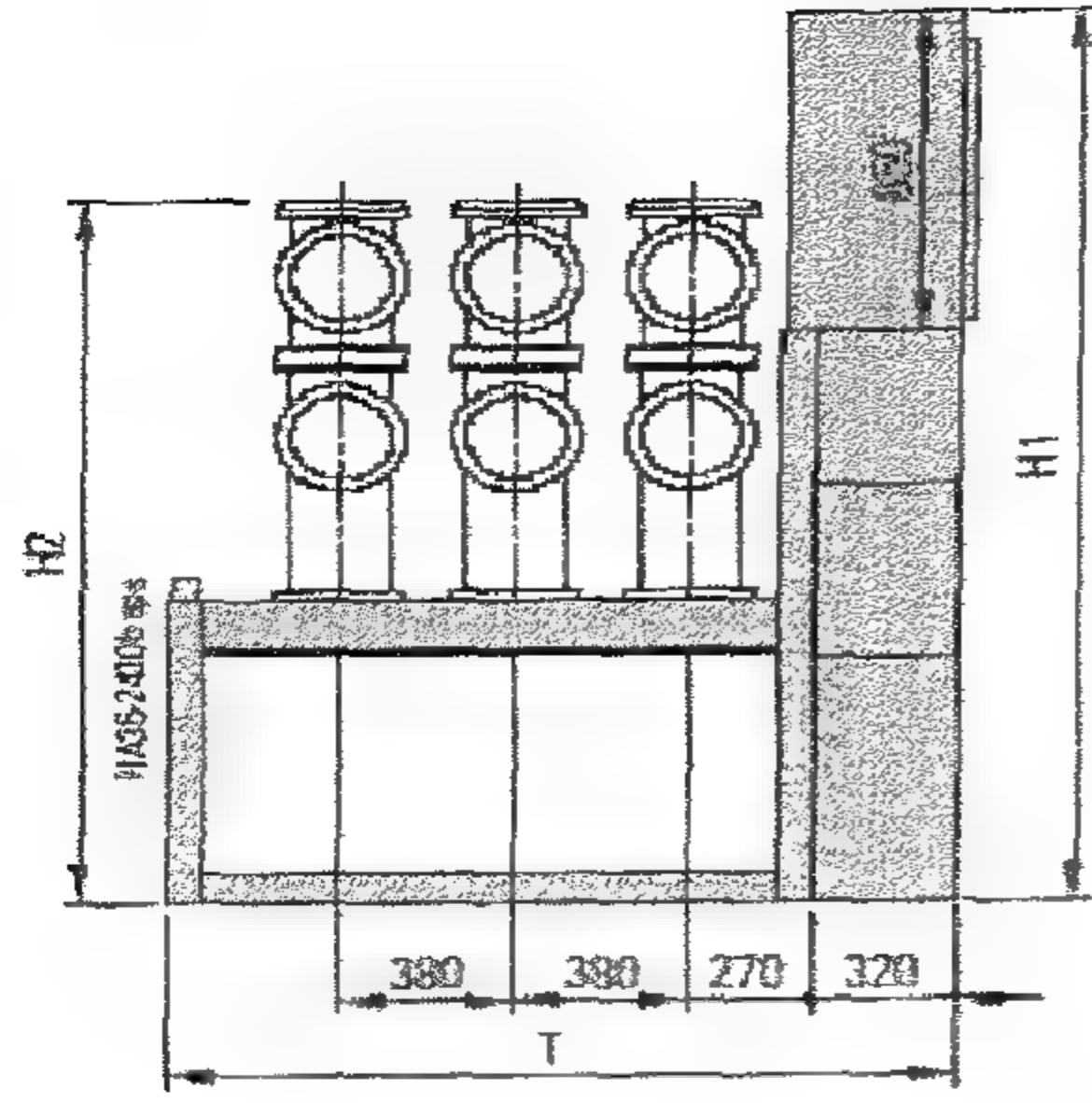


الشكل (6-29) قواطع الفولتية المتوسطة.

### قاطع بملامسات مغمورة في الزيت (OCB) Oil circuit breaker

في هذا القاطع تفتح الملامسات ويطفأ القوس تمامًا في زيت موضوع داخل إناء مؤرض ، وتساعد الحرارة الناتجة من القوس الكهربائي على تبخر الزيت المحيط ، فعند زيادة طاقة القوس الكهربائي يزداد ضغط الغازات الناتجة ويعمل على إخماد القوس. وينقسم هذا النوع من القواطع إلى نوعين :
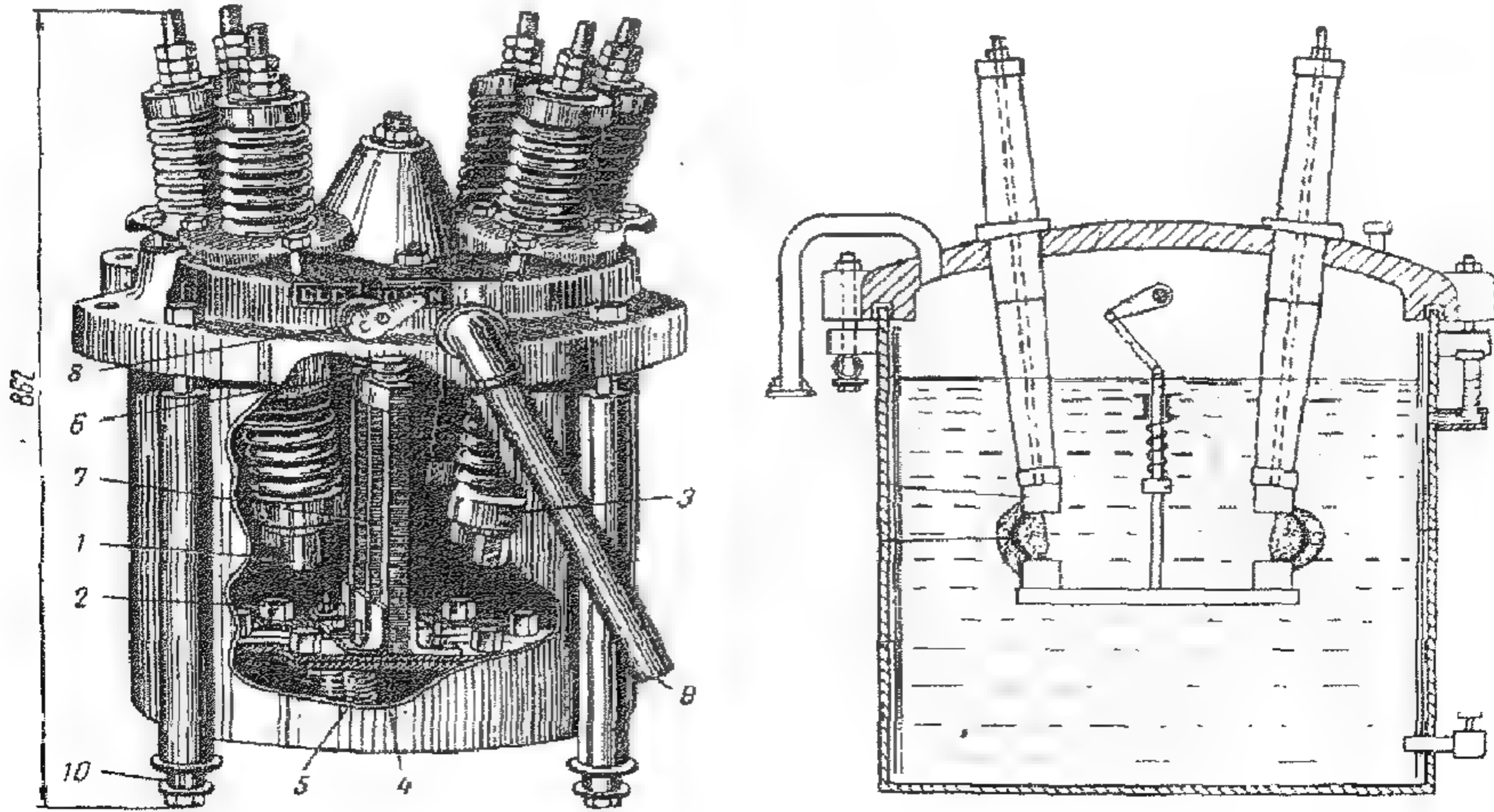
#### (أ) قاطع بملامسات في زيت غزير Bulk Oil Circuit Breaker

تكون جميع الملامسات في هذا النوع مغمورة في إناء كبير مملوء بزيت غزير، (الشكل (6-30) ). فائدة الزيت في هذا النوع هو العزل بالإضافة إلى إطفاء القوس الكهربائي ، ويتم إطفاء القوس بين الملامسات في الزيت بصورة طبيعية . بدأ استعماله بالتلاشي في السنوات الأخيرة لظهور أنواع جديدة من القواطع.




الشكل (6-30) قواطع الدائرة للفولتية المتوسطة بملامسات في زيت غزير.

## (ب) قاطع بملامسات فى زيت قليل Minimum oil circuit breaker (MOCB)

يتم إطفاء القوس الكهربائي فى وعاء به كمية قليلة من الزيت ويوضح الشكل (6-31) هذا النوع من

القواطع ؛ وتستخدم لفولتيات تتراوح بين 11 ك.ف و 132 ك.ف ، وسعة قطع ما بين 1500 الى

5000 ميغافولت أمبير .

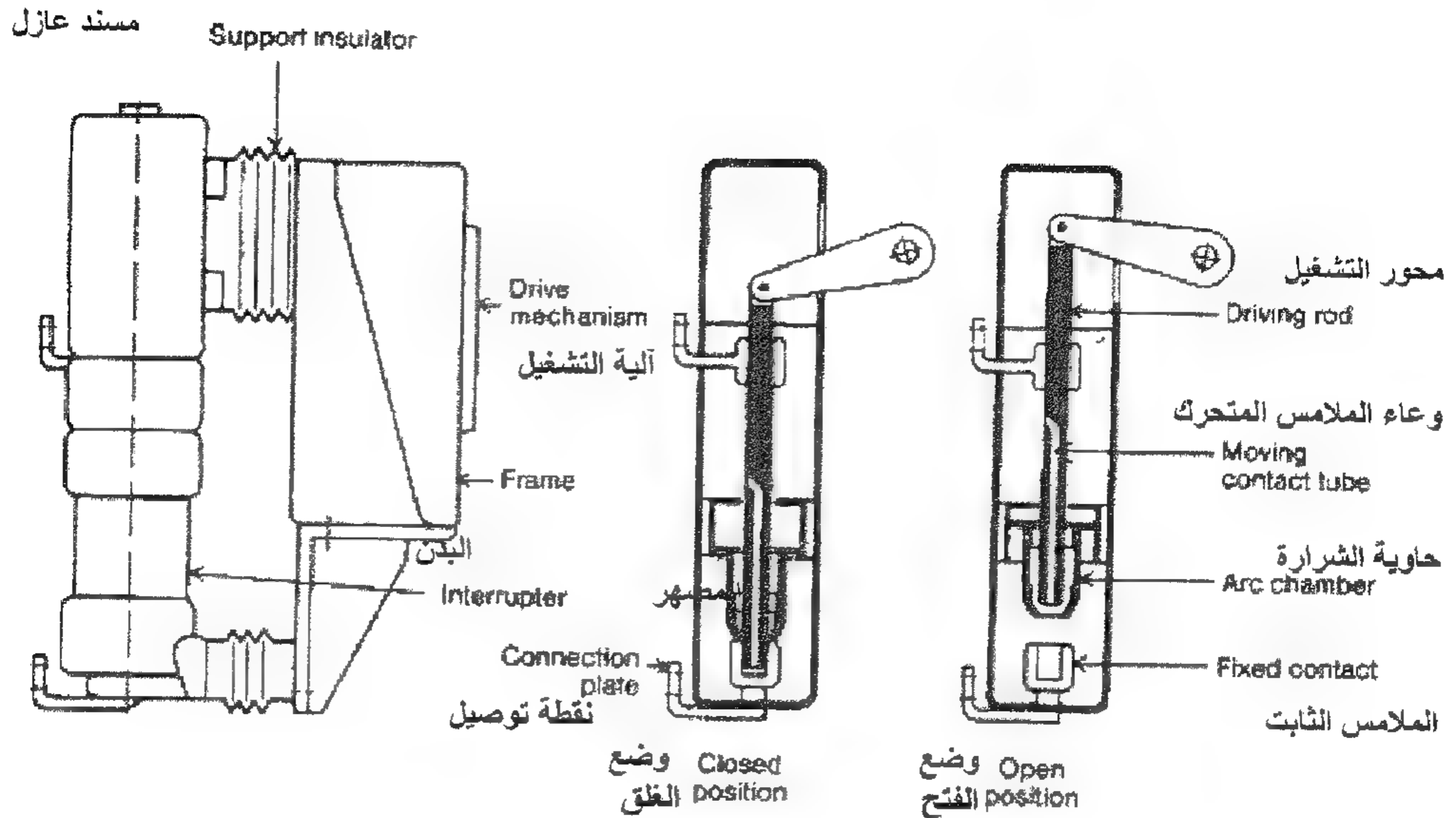

الشكل (6-31) قاطع بملامسات فى زيت قليل .


## قاطع يعمل بدفع الهواء Air blast circuit breaker

يتم فى هذا النوع من القواطع فتح الملامسات وإطفاء القوس بواسطة تيار هوائي أو بواسطة هواء مضغوط يدفع إما رأسياً أو عرضياً مما يسبب إطالة القوس وإبعاد الهواء المتأين . ويتميز هذا النوع من القواطع بعدة مميزات ، منها صغر زمن القوس الكهربائي وسرعة الفصل وإنخفاض معدل تآكل الملامسات نتيجة عمليات الفتح والغلق وسهولة الصيانة ؛ وإن كان إستخدام الهواء المضغوط يرفع من تكلفة القاطع نسبياً . كذلك ينتج عن تشغيل هذه القواطع ضوضاء كثيرة ، لذلك فهي غير مناسبة للمناطق السكنية أو يتم إستخدام وسيلة لتقليل الضوضاء الناتجة عنها . ويمكن أن تستخدم هذه القواطع لفولتيات حتى 110 كيلو فولت ، كما يمكن إستخدامها لجهد أعلى من ذلك ولكن بتصميمات خاصة.



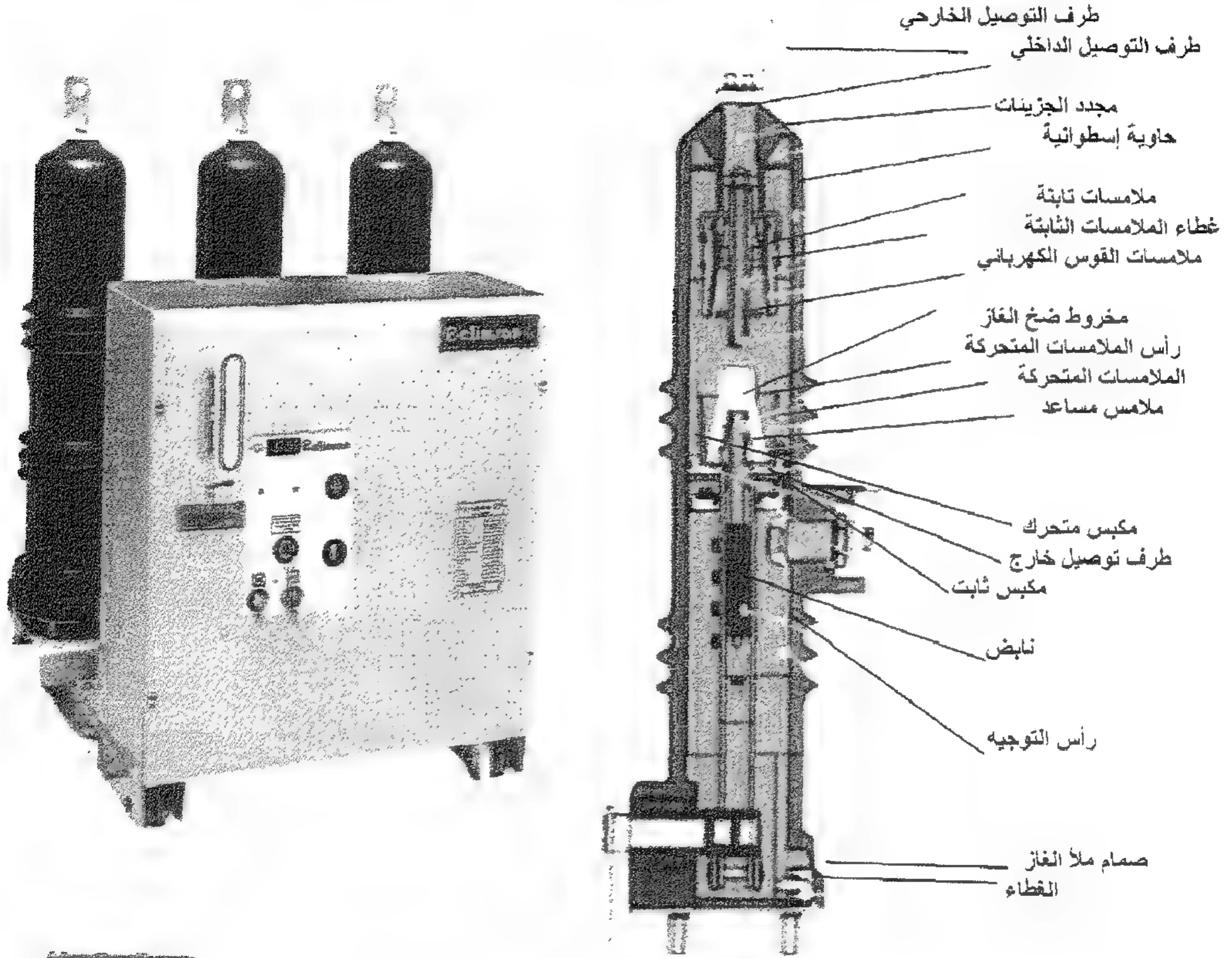
## قاطع يحتوي على غاز سادس فلوريد الكبريت S F 6 circuit breaker

يمتاز غاز سادس فلوريد الكبريت Sulfur hex fluoride بأن له خواص ممتازة في العزل وإطفاء القوس الكهربائي ، لذلك إنتشر استخدامه في السنين الأخيرة في أجهزة القطع المعزولة بالغاز المسماة Gas insulated Switchgear (GIS) . وتوجد أنواع عديدة من هذه القواطع ويوضح الشكل ( 6-32 ) نماذج من هذه الأنواع .



قواطع دائرة SF6 للضغط المتوسط

11 ك ف - 33 ك ف.

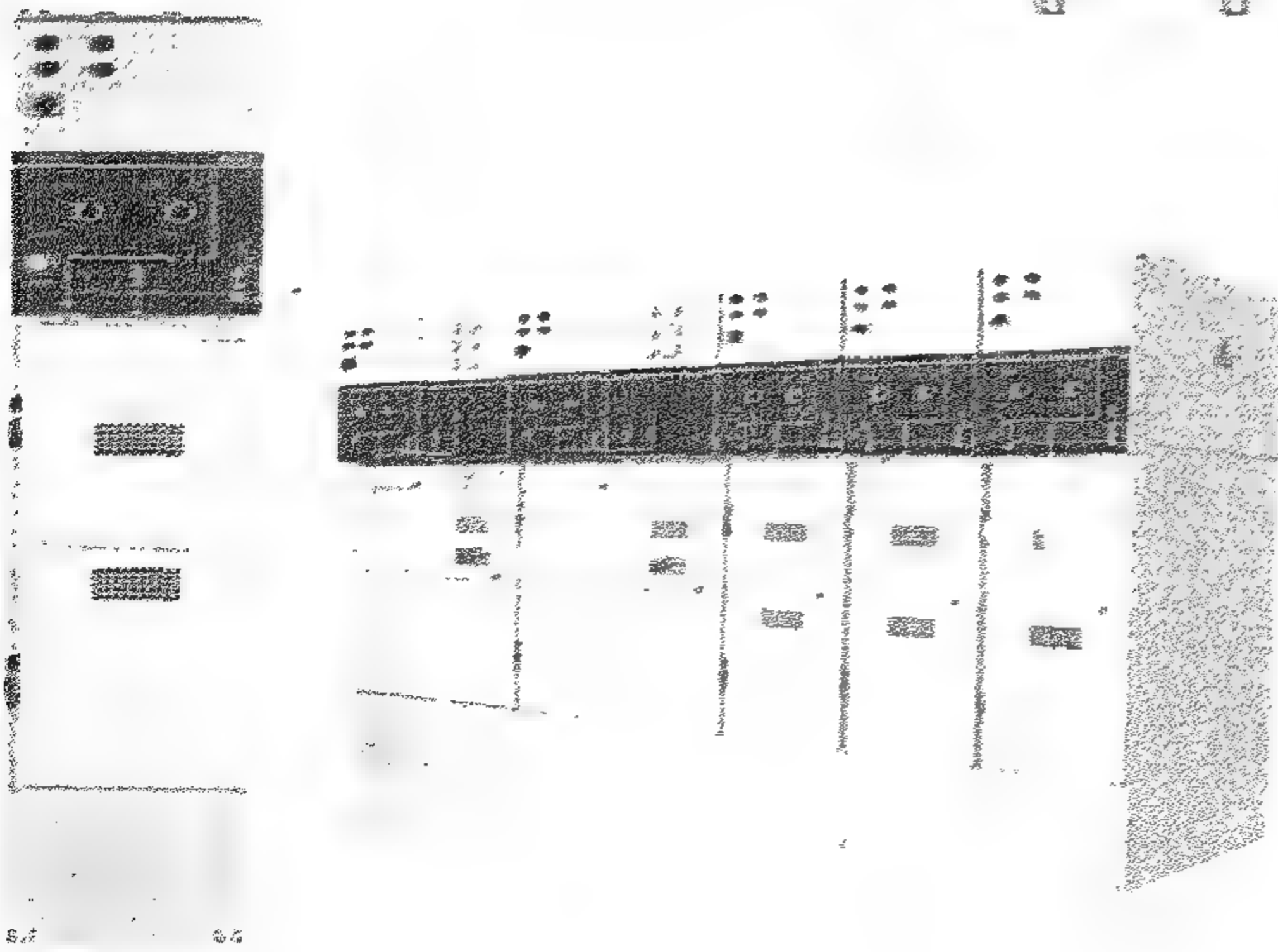


الشكل ( 6-32 ) أشكال لقواطع تحتوي على غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 .



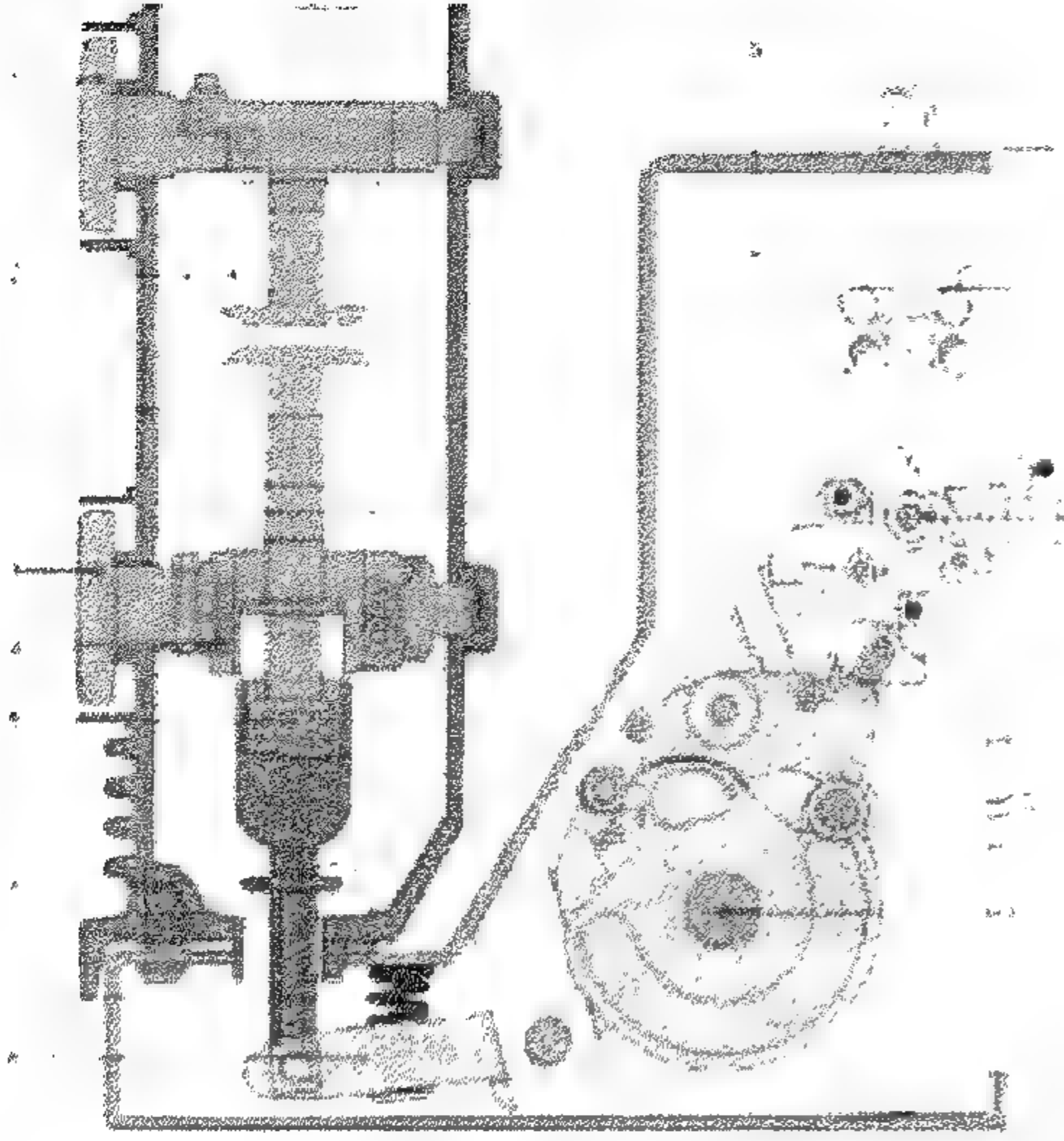
## قاطع مفرغ من الهواء Vacuum circuit breaker (VCB)

الشكل (6-33) يوضح رسماً تخطيطياً لهذا النوع من القواطع . ويتميز بصغر المسافة بين الملامسات، لذلك تكون القدرة اللازمة للفتح أو الغلق صغيرة نسبة لأنواع الأخرى من القواطع كذلك فإن هذا النوع من القواطع مناسب لقطع أو وصل التيارات الحثية والتيارات السعوية Inductive and capacitive currents في الدوائر الكهربائية المختلفة.



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 Upper connection                                  | التوصيلات العليا               |
| 2 Vacuum interrupter                                | القاسم المفرغ من الهواء        |
| 3 Lower connection                                  |                                |
| 4 Roller contact (swivel contact for 630 A)         | اللامسات الدائرية              |
| 5 Contact pressure spring                           | نابض ضغط الملامسات             |
| 6 Insulated coupling rod                            | قضيب التعشيق المعزول كهربائياً |
| 7 Opening spring                                    | نابض الفتح                     |
| 8 Shift lever                                       |                                |
| 9 Mechanism housing with spring operating mechanism | حاوية                          |
| 10 Drive shaft                                      | محور الدفع                     |
| 11 Pole tube  | حاوية القطب                    |
| 12 Release mechanism                                | آلية الإعتاق                   |

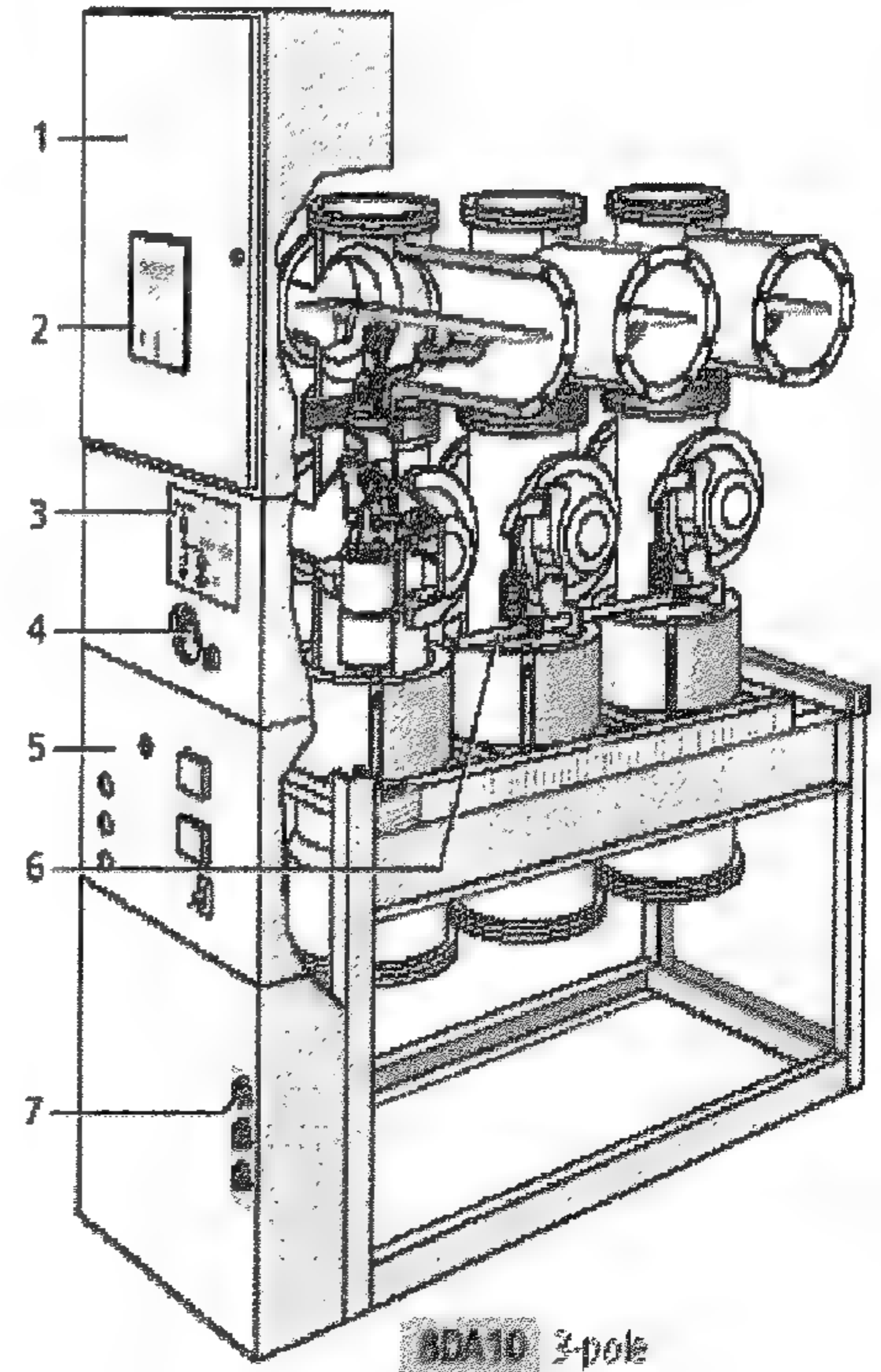

الشكل رقم (6-33) قاطع مفرغ من الهواء VCB

وبعد القاطع SF6 والقاطع المفرغ من الهواء VCB من أفضل أنواع القواطع التي تستخدم في المحطات الثانوية التي تغذي الأبنية والمنشآت في الوقت الحاضر.

### نشوء القوس الكهربائي في قواطع الدائرة

من المعروف إن عملية فتح أية دائرة كهربائية بواسطة مفتاح أو قاطع دائرة تنتج عنها شرارة كهربائية بين ملامسات (Contacts) المفتاح أو القاطع . هذه الشرارة الكهربائية هي عبارة عن التيار الكهربائي الذي تم قطعه بواسطة المفتاح أو القاطع ، وكلما كان التيار كبيرا كانت الشرارة أكبر بحيث يطلق عليها في قواطع الدائرة الكبيرة بالقوس الكهربائي Electric arc .

وبابتعاد الملامسات المتحركة عن الملامسات الثابتة في القاطع أو المفتاح ينشأ قوس كهربائي بينهما ؛ ويكون لهذا القوس منطقتي هبوط أنودية وكاثودية قريبة جدا من الملامسات ، وتنبعث الكترونات من الكاثود لتؤين في طريقها ذرات البخار أو الغاز في نهاية تلك المنطقة. وهذه الألكترونات تحصل على طاقة كبيرة ضمن المجال الكهربائي العالي جدا (يكون بحدود  $10^7$  فولت /سنتيمتر) في منطقة الكاثود. ويتسبب عن ذلك عمود قوس غير مقيد تتصاعد فولتيته من 10 ف/سم الى أكثر من 100 ف/سم ، وتزداد درجة حرارة القوس بصورة كبيرة (50000كلفن تقريبا).



على هذا الأساس يجب أن يتم اطفاء القوس الكهربائي بأسرع وقت وإلا تسبب في تدمير القاطع أو المفتاح خلال لحظات زمنية قصيرة . إن من إحدى وسائل إطفاء القوس هي باستخدام الزيت ( في قاطع دائرة زيتي) حيث تؤدي درجة الحرارة العالية للقوس إلى تبخر الزيت بسرعة ، وينتج عن هذا التبخير غازات مثل الميثان والأستيلين وكذلك الهيدروجين . هذه الغازات تعمل على إطفاء القوس ، بإستثناء التقنيات الصغيرة جدا حيث يكون لهذه القواطع حجرة تقويس تصمم بشكل خاص بحيث ينتج دفع غازي له ضغط عال حول القوس . ونتيجة لمعدل الحمل الحراري العالي عند محيط القوس يصبح القوس أكثر ضيقا وتعرضا للاخماد والقطع . ويتحقق القطع الجيد عندما يكون التيار بقيمة الصفر الطبيعية (في حالة قاطع الدائرة الذي يعمل على قطع التيار المتناوب) إذا تمت إزالة الألكترونات والأيونات الموجبة من الغاز في الفجوة التي بين الملامسات بصورة سريعة بحيث أن فولتية الدائرة التي تظهر حينها بين الملامسات تكون غير قادرة على إعادة إشعال القوس وتجدد إشعاله. إن العمليات والظروف الحرجة التي تحدث خلال فترة قصيرة جدا من الزمن (بضع أجزاء المليون من الثانية) حول قيمة الصفر للتيار والتي خلالها قد يتم منع تجدد إشعال القوس أو لا يتم هي من الأمور غير المفهومة تماما لحد الآن . لذا فإن تصميم القواطع لا يماثل تصميم معظم الأجهزة الأخرى في المنظومة ، حيث أن القواطع ليست سهلة الإنقياد للحسابات التفصيلية . وربما نستطيع القول أن عملية التصميم بالنسبة للقواطع حرفة وخبرة أكثر مما هي علم .

## 6-6 وسائل أخرى للتوصيل والفصل والعزل والوقاية

إضافة إلى المصاهر وقواطع الدائرة التي تمت مناقشتها في الفقرات السابقة فإن هناك معدات وأجهزة تستخدم لفصل وتوصيل وعزل الدوائر الكهربائية للفولتيات المنخفضة والعالية . ومن هذه الأجهزة والمعدات نذكر ما يأتي:
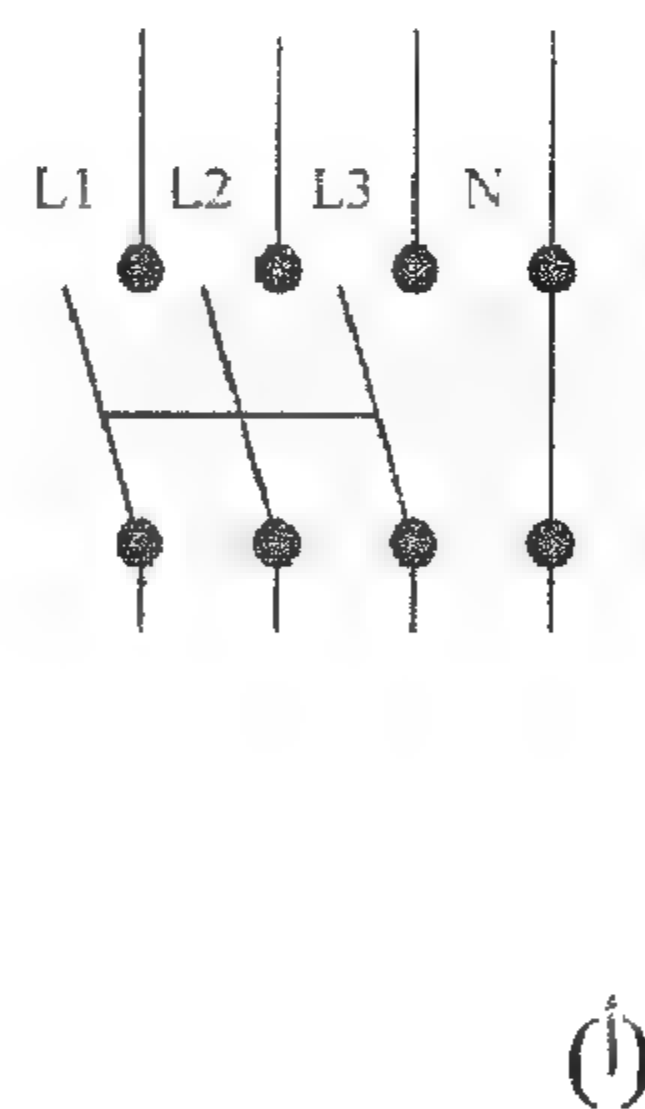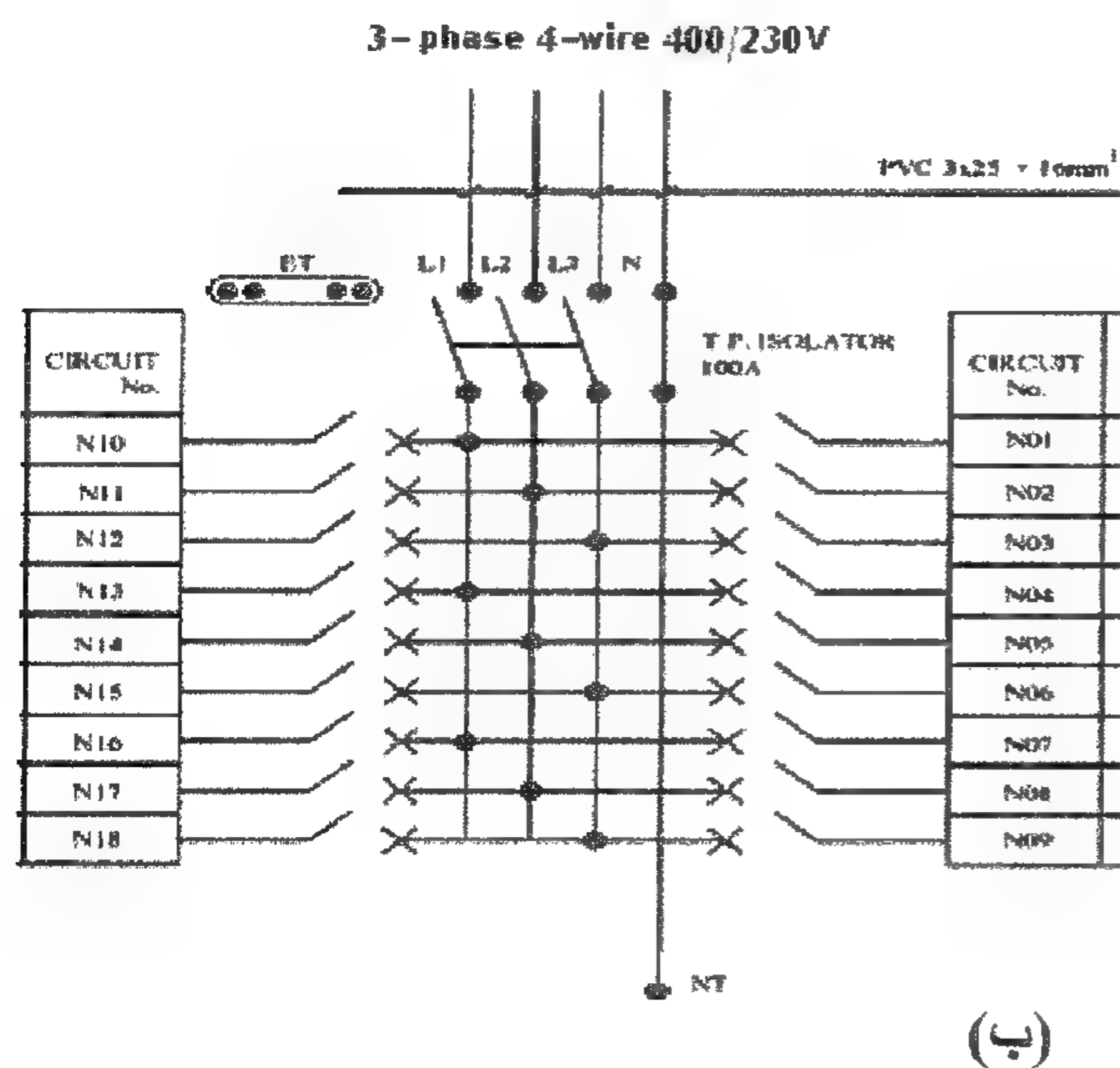
### 1-6-6 الفاصل Isolator - مفاتيح الفصل

تستخدم هذه المفاتيح لفتح الدائرة أو التوصيل بين نقطتين بشرط فصل التغذية الكهربائية ( الفولتية تساوي صفر بين طرفي المفتاح ) . والفاصل هو عبارة عن قاطع غير مجهز بوسيلة افلات ( Without Trip ) وظيفته الأساسية هي عزل أجزاء من المنظومة أو بعض المعدات المفصولة مسبقا بواسطة قاطع عن باقي المنظومة الكهربائية الحية لتمكين العاملين على القيام بأعمال الصيانة بشكل أمين. ويصنع الفاصل عموما بقطبين أو ثلاثة أقطاب ، وفي دوائر الفولتية المنخفضة عادة ما يستخدم الفاصل في لوحات التوزيع النهائية (FDB) التي تغذي دوائر الإنارة والمآخذ في الأبنية متعددة الطوابق والتي تكون محمية أصلا بقواطع من لوحات التوزيع الثانوية الموزعة في البناية. ويبين الشكل (6-37أ) رمز الفاصل ثلاثي الطور والشكل (6-37ب) يوضح ارتباط الفاصل مع بقية أجزاء لوحة توزيع نهائية.



الشكل (6-37) (أ) رمز الفاصل ثلاثي الطور للفولتية المنخفضة (ب) أسلوب ربط الفاصل مع لوحة توزيع نهائية تحتوي على عدة دوائر للإنارة محمية بقواطع دائرة مصغرة MCBs . ويستخدم الفاصل أيضا في الفولتيات التي تزيد عن 1000 فولت (الفولتية المتوسطة والعالية) والذي يسمى أيضا بالمستعزل لتنفيذ الوظائف التالية:

1. وصل وفصل محايد المحولات ومفاعلات التآريض.




2. تفريغ تيار شحن قضبان التوزيع والكيبلات والخطوط الناقلة للقذرة.

3. تأريض أجزاء معينة من المنظومة لأغراض الصيانة.

4. فصل المحولات وقواطع الدائرة لأغراض الصيانة.

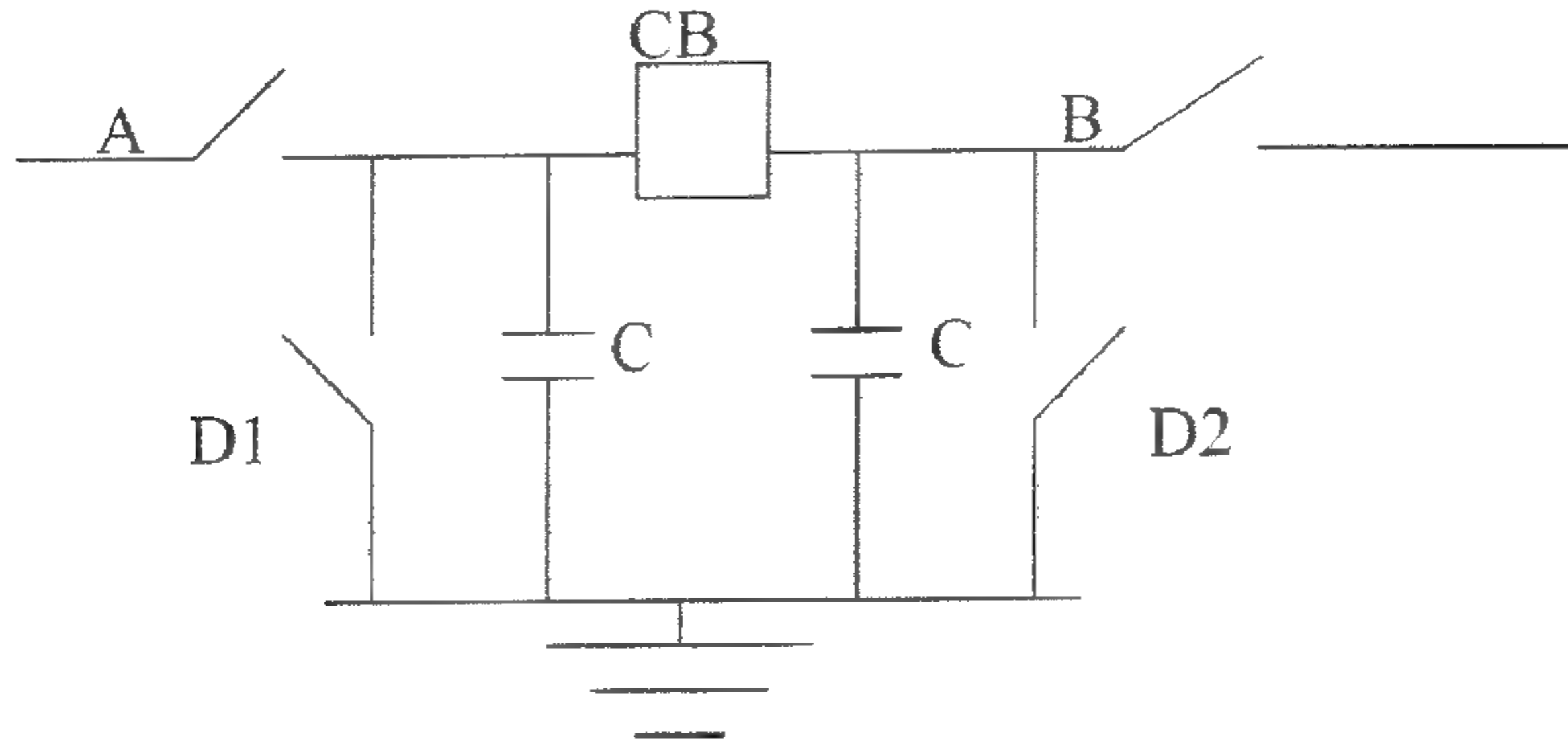
5. عمليات الإبدال في الدوائر الكهربائية.

وبين الشكل (6-38) توضيحاً لعملية تحضير قاطع دائرة CB للصيانة حيث يتطلب الأمر أولاً فتح القاطع ومن ثم عزله عن قضيب التوزيع باستخدام الفاصل A وعزله عن باقي أجزاء الشبكة عن طريق الفاصل B. ثم يجب تأريض خوازن المتسعات C عن طريق مفتاحي (فاصلي) التأريض السكيني D1 و D2 لتفريغ الشحنات التي قد تكون ملازمة للقاطع نفسه مع العلم أن فاصل التأريض السكيني قد يكون جزء من الفاصل الأساسي.



الشكل ( 6-38) عملية تحضير قاطع رئيسي للصيانة باستخدام مفاتيح الفصل.

أما عمليات التبادل بين الدوائر الكهربائية بالاستعانة بالفواصل فتتم تحت ظروف خاصة. فلو فرضنا أن هنالك فرعان متوازيان يحويان على فاصلين 1 و 2 كما في الشكل (6-39) فإنه يمكن إتمام عمليات إبدال الدوائر الكهربائية بالاستعانة بالفواصل. يفتح أحد الفواصل تحت ظروف الحمل طالما أن الفاصل الثاني يكون مغلقاً وذلك لنقل التيار من الفاصل الأول إلى الثاني بدون الحذر من نشوء القوس الكهربائي على أطرافه نتيجة قطع التيار.

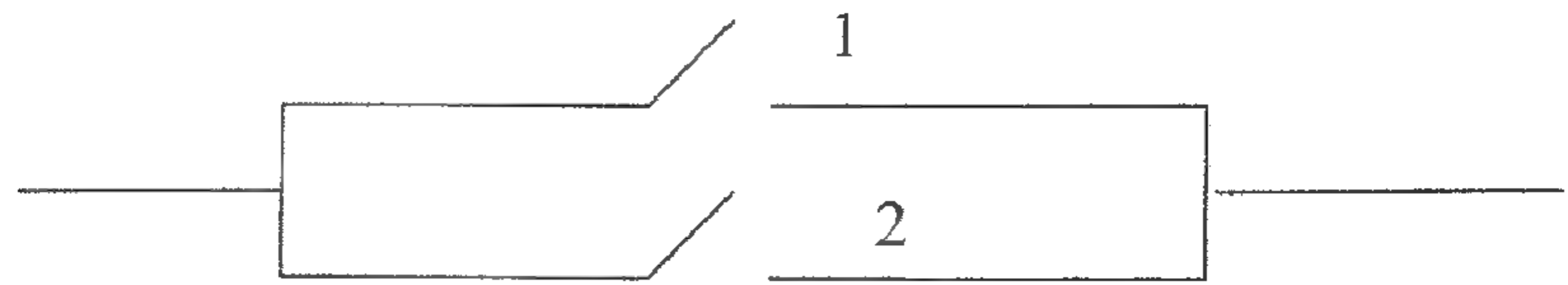

الشكل (6-39) عملية التبادل بين الدوائر باستخدام الفواصل.

## 2-6-6 مفاتيح (مبادلات) التأريض Earthing Switches

بصفة عامة يوجد نوعان لمفاتيح التأريض :

\* مفتاح تأريض بطيء Slow - operating earthing switch

\* مفتاح تأريض سريع Fast - closing (high - speed ) earthing switch

النوع الأول وهو الأكثر شيوعاً يستخدم في حالة إجراء تأريض لغرض حماية الأشخاص بشرط أن تكون التغذية الكهربائية مفصولة عن النقطة التي يتم التأريض عندها ، كما في حالة إجراء الصيانة مثلاً. والنوع الثاني من المفاتيح مصمم للغلق تحت ظروف التشغيل العادية أي يتحمل تيار قصر وجهد التشغيل ويستخدم في حالات محدودة فقط .

وتختلف قواطع الدائرة Circuit breakers عن المفاتيح Switches في أنها يمكنها فتح أو غلق الدائرة في ظروف التشغيل العادية ؛ كذلك في الحالات الخطرة في مثل حدوث عطل قصر الدائرة الذي ينتج عنه قيم عالية للتيار المار في الدائرة الذي يمكن أن يصل إلى عشرة أمثال القيمة المقننة للتيار في الدائرة أو أكثر ، علاوة على أن زاوية طور التيار تكون قليلة . ويتم الفصل خلال زمن قليل جداً يتراوح بين 40 و 60 مللي ثانية . ويتم فصل الدائرة الكهربائية عند طرفي تلامس أقطاب أجهزة القطع التي يتكون بينها قوس كهربائي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وتآكل الوسط المحيط الذي يتم إخماده بطرق متعددة مثل تبريد القوس الكهربائي أو إطالته أو تجزئته .

## 3-6-6 الملامس (الكونتكتور) Contactor

اللامس هو مفتاح كهربائي يتم التحكم في فتحه وغلقه بواسطة ملف كهربائي محفز Solenoid يعمل بفولتية طور واحد ويسيطر عليه عن بعد بواسطة زر كبس Push button . يستخدم الملامس في تطبيقات عديدة منها لتشغيل محركات التيار المتناوب أحادية وثلاثية الطور أو تشغيل مجموعة من المصابيح في الأبنية الصناعية ، ويعطي الجدول (6-6) أنواع الملامسات وتصنيفها وترميزها حسب نوع التيار المستخدم. فمثلاً الملامس AC-3 يمثل الحرفان الأوليان AC نوع التيار المستخدم (متناوب) أما الرقم التالي فيشير إلى الاستخدام ، والرقم 3 يشير إلى إمكانية استخدام الملامس لبدء حركة المحركات الحثية ذات القفص السنجابي Cage motors .

مثال : الملامس نوع AC-3 ذي التيار 150 أمبير يجب أن تكون له المواصفات التالية:


- قابلية قطع التيار Current – breaking الدنيا هي  $I_n$  8 أي 1200 أمبير
- قابلية توصيل التيار Current – making الدنيا هي  $10I_n$  أي 1500 أمبير بعامل قدرة متأخر مقداره 0.35 .




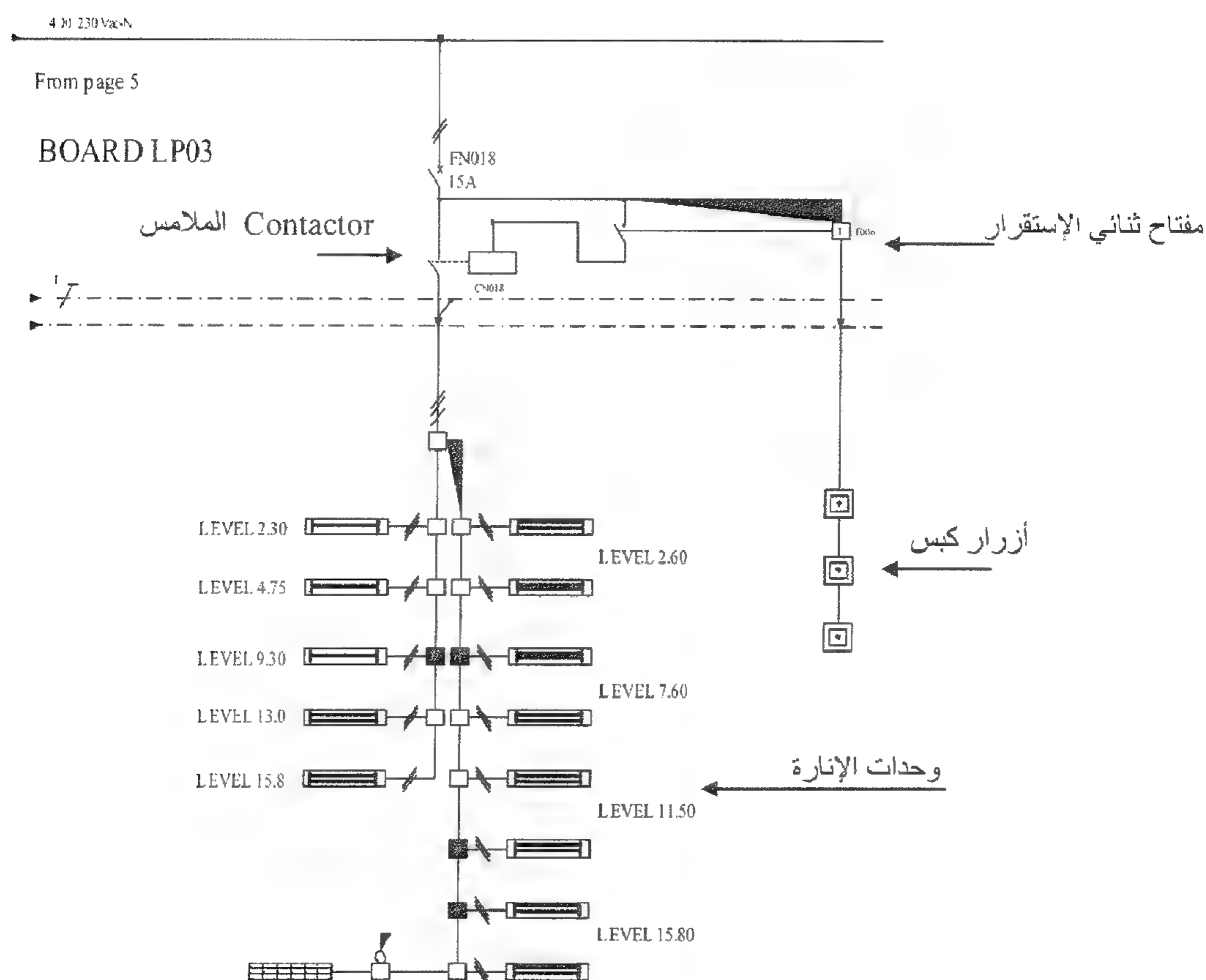
#### 4-6-7 المفتاح ثنائي الاستقرار ( Bi-Stable Switch )

المفتاح ثنائي الاستقرار ويسمى أيضا ( Telerupter switch ) يستخدم للتحكم بتشغيل وإطفاء مجموعة من وحدات الإنارة أو المحركات من أماكن مختلفة بعيدة عن مواقعها . ويستخدم كثيرا في المنشآت الصناعية الكبيرة والمصانع ومحطات التوليد للطاقة الكهربائية . وهو مفتاح يتم التحكم به عن بعد بواسطة أزرار كبس (push button) توضع في أماكن متباعدة في البناية ، وإذا تم الضغط على أي من هذه الأزرار سوف يتحول وضع المفتاح ( من حالة ON إلى OFF أو العكس). ويربط عادة مع ملامس Contactor لتشغيل مجموعة وحدات الإنارة وكما موضح في الشكل (41-6).



	N018	C018
DESIGNATION LOCAL	ELECTRICAL BUILDING STAIR CASE AREA (I-J/14-15)	
NUMBER OF APPARATUS	8xLF005+5xLF002+1xLF009	3xLA011
POWER (WATT)	1035	
PHASE	L3	L3
CABLE SECTION (mm2)	3x2.5	2x1.5

الشكل (41-6) المفتاح ثنائي الاستقرار يتحكم بمجموعة وحدات إنارة لدرج (سلم) بنائية متعدد الأدوار .

## إختيار وسائل الحماية للتمديدات الكهربائية وتصاميم لوحات التوزيع

### 1-7 مقدمة

تم في الفصل السابق التعرف على وسائل الحماية التي تستخدم بصورة عامة في التمديدات الكهربائية الخاصة بالأبنية والمنشآت . في هذا الفصل سيتم التطرق الى الحسابات التصميمية في كيفية اختيار وسائل الحماية المذكورة وخاصة قواطع الدائرة للفولتية المنخفضة التي يكثر استخدامها عن غيرها في التمديدات الكهربائية لحماية الكيبلات والأسلاك والمحولات وكذلك الأجهزة والمعدات الخدمية . ولكون أن وسائل الحماية وتوزيعها في الأبنية يرتبط ارتباطا مباشرا مع لوحات التوزيع وتحديد سعاتها وانواعها فسوف نتطرق في هذا الفصل أيضا الى أنواع وتصاميم لوحات التوزيع المستخدمة في الأبنية.

### 2-7 إختيار سعات قواطع الدائرة الكهربائية MCB و MCCB للفولتية المنخفضة

إن إختيار سعات قواطع الدائرة لأغراض الحماية يجب أن يتم بشكل سليم لكي تؤدي هذه القواطع الوظيفة المطلوبة منها . ويعتمد الإختيار بصورة عامة على محددات تصميمية أهمها :

- عدد الأقطاب Number of poles .
- التيار الإسمي المقنن للقاطع Rated nominal current .
- عيار (ضبط) الحماية الحرارية (  $I_r$  ) Thermal setting .
- عيار (ضبط) الحماية المغناطيسية (  $I_m$  ) Magnetic setting .
- سعة القطع  $I_{cu}$  أو قدرة تحمل القاطع لتيارات قصر الدارة أو مستوى العطل في المكان الذي سوف ينصب فيه القاطع .
- نوع المعدة المطلوب حمايتها (محول، كيبل ، تركيب إنارة ، محرك كهربائي.....الخ).
- التوافق مع المواصفات العالمية IEC .

1- عدد الأقطاب : يتم تحديد عدد أقطاب القاطع وفقا للبيانات الآتية :

- نوعية الشبكة المراد حمايتها :

"1ph+N"      "2ph"      "3ph"      "3ph+N"

- نوعية نظام التأريض المستخدم :

(أ) في نظام التأريض TT تكون القواطع : إما 2P أو 3P أو 4P .

(ب) في نظام التأريض TN-C تكون القواطع : إما SP أو 2P أو 3P .

(ج) في نظام التأريض TN-S تكون القواطع : إما 2P أو 3P أو 4P .

ولإجل الإطلاع على أنواع وتفاصيل هذه الأنظمة على القارئ الكريم مراجعة الفصل التاسع.

## 2- التيار الاسمي :

- يحسب التيار الاسمي للمحولات ووحدات التوليد وفق المعادلة الآتية:

$$I_{bn} = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V_r}$$

حيث  $V_r$  = الفولتية المقنتة للمحول .

- يحسب التيار الاسمي للمعدات والأجهزة الكهربائية كالآتي:

تيار الحمل الأقصى ( Maximum load current )  $I_b$  (يسمى أيضا التيار التصميمي) : ويحسب هذا

التيار على مستوى الدوائر النهائية من قدرة الحمل مقدرة بالكيلوفولت أمبير kVA لحمل واحد كالآتي :

$$I_b = \frac{kVA \times 1000}{V} \quad \text{للدوائر أحادية الطور}$$

$$I_b = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V_L} \quad \text{للدوائر ثلاثية الطور}$$

حيث أن

$V$  = فولتية الطور ( Phase voltage )

$V_L$  = فولتية الخط ( Line voltage )

وبدلالة القدرة الفعالة بالواط  $P$  يكون التيار:

$$I_b = \frac{P}{V} \quad \text{للدوائر أحادية الطور}$$

$$I_b = \frac{P}{V \times \eta \times pf} \quad \text{أو}$$

$$I_b = \frac{P}{\sqrt{3}V} \quad \text{للدوائر ثلاثية الاطوار}$$

$$I_b = \frac{P}{\sqrt{3}V \times \eta \times pf} \quad \text{أو}$$

حيث ان :

$p$  = القدرة بالواط

$v$  = فولتية الطور (خط محايد) بالفولت

$v_L$  = فولتية خط خط بالفولت

$\eta$  = الكفاءة

$pf$  = عامل القدرة

## 3- تحديد الحماية الحرارية

تؤمن الحماية الحرارية وقاية من تجاوز قيمة التيار الاسمي نتيجة للحمل الزائد ( Overload ) :



(أ) للمحولات ووحدات التوليد : تحدد قيمة الحماية الحرارية  $I_r$  بتحقيق العلاقة الآتية :

$$I_r \leq I_b$$

(ب) للمعدات والأجهزة :

- يتم تحديد قيمة التيار الإسمي (التصميمي) للمعدة أو الجهاز  $I_b$  .
- يتم تحديد مقطع الناقل أو الكيل المناسب وفقا لطريقة التركيب المذكورة في الفصل الثاني ومن ثم يتم تحديد قيمة تيار الكيل أو الناقل  $I_z$  (السعة التمريرية للكيل) وهو التيار الأقصى المسموح ( Maximum permissible current ) الذي يستطيع الكيل حمله لفترة طويلة دون أن يؤثر على خواصه أو عمره التشغيلي . وتعتمد هذه القيمة على عوامل عديدة لحجم معين من الكيل منها :

• نوعية الموصل (الناقل) نحاس أو ألومنيوم ونوعية العازل وكذلك عدد النواقل .

• الحرارة المحيطة

• طريقة التركيب

• تأثير الكيبلات المجاورة

بعد ذلك يتم تحديد قيمة الحماية الحرارية  $I_r$  المطلوبة للقاطع بتطبيق العلاقة :

$$I_b \leq I_n = I_r \leq I_z$$

إذا كانت هناك عدة أحمال (معدات وأجهزة) مربوطة إلى اللوحة نفسها فيجب في هذه الحالة وعند حساب التيار الكلي  $I_b$  المناسب من الأعلى Up stream إلى اللوحة Down stream أخذ عامل الطلب وعامل التباين بعين الاعتبار، لاحظ المثال في الشكل (7-1) حيث فرض عامل طلب وعامل تباين حاصل ضربهما 0.864.


4- تحديد الحماية المغناطيسية

تؤمن الحماية المغناطيسية وقاية من التيار المفرط Overcurrent الناجم عن الأعطال حيث تزداد قيمة التيار في الدائرة عن قيمة تيار الحمل الأقصى  $I_b$  أضعافا مضاعفة . ويجب أن يتم قطع (إبراء) هذا التيار بوقت سريع لئلا يسبب تلفا للكيل الناقل للتيار أو الأجهزة المربوطة اليه. ويحدث التيار المفرط عادة للأسباب التالية:

1- تيارات قصر الدارة (Short-circuit currents) الناجمة عن الأعطال المعروفة التي سبق


مناقشتها في الفصل الثاني (الكيبلات والأسلاك الكهربائية).

2- عطل تيار الأرض Earth Fault current .

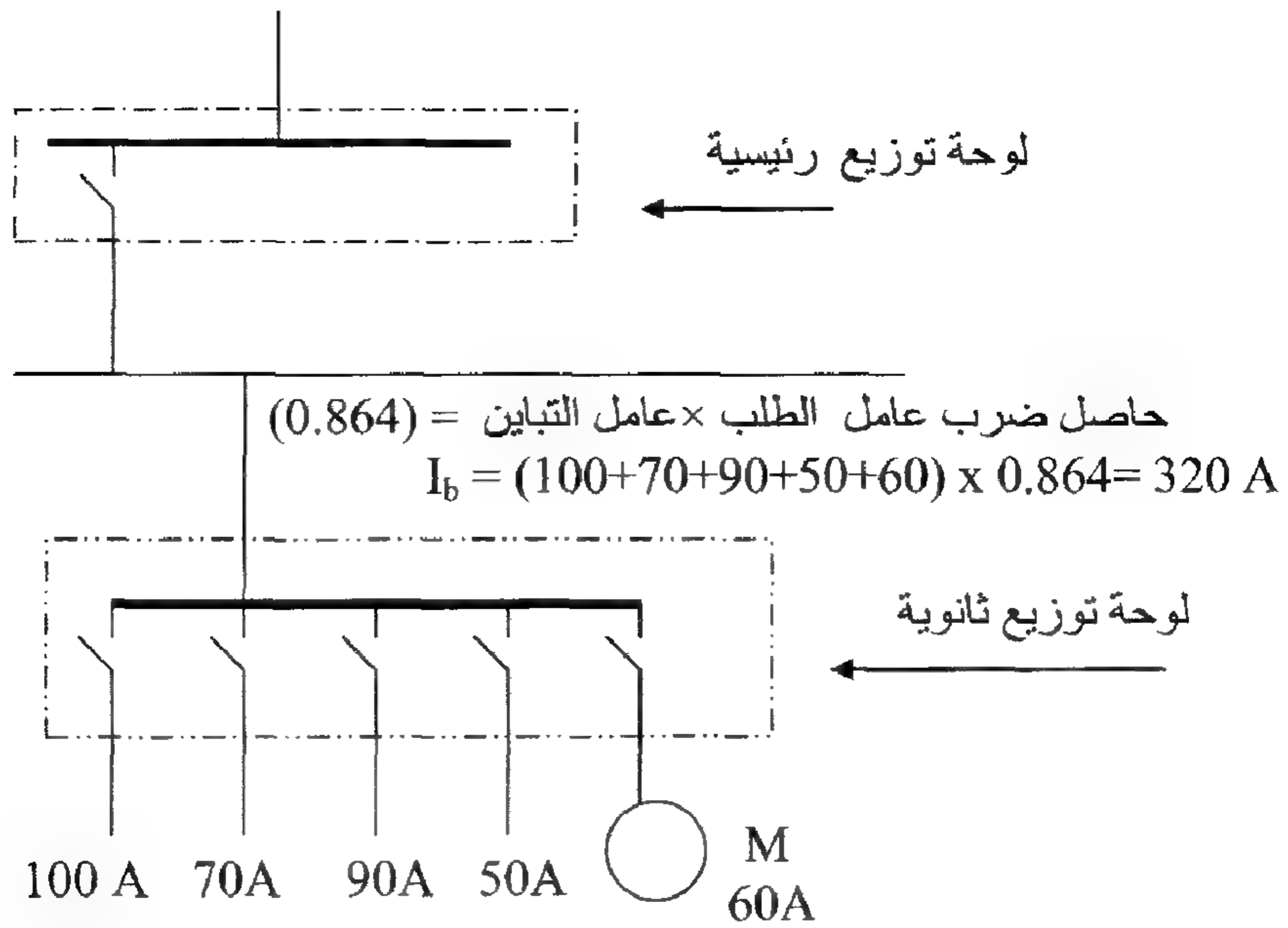

الشكل (1-7) مثال على حساب تيار الحمل الأقصى  $I_b$ .

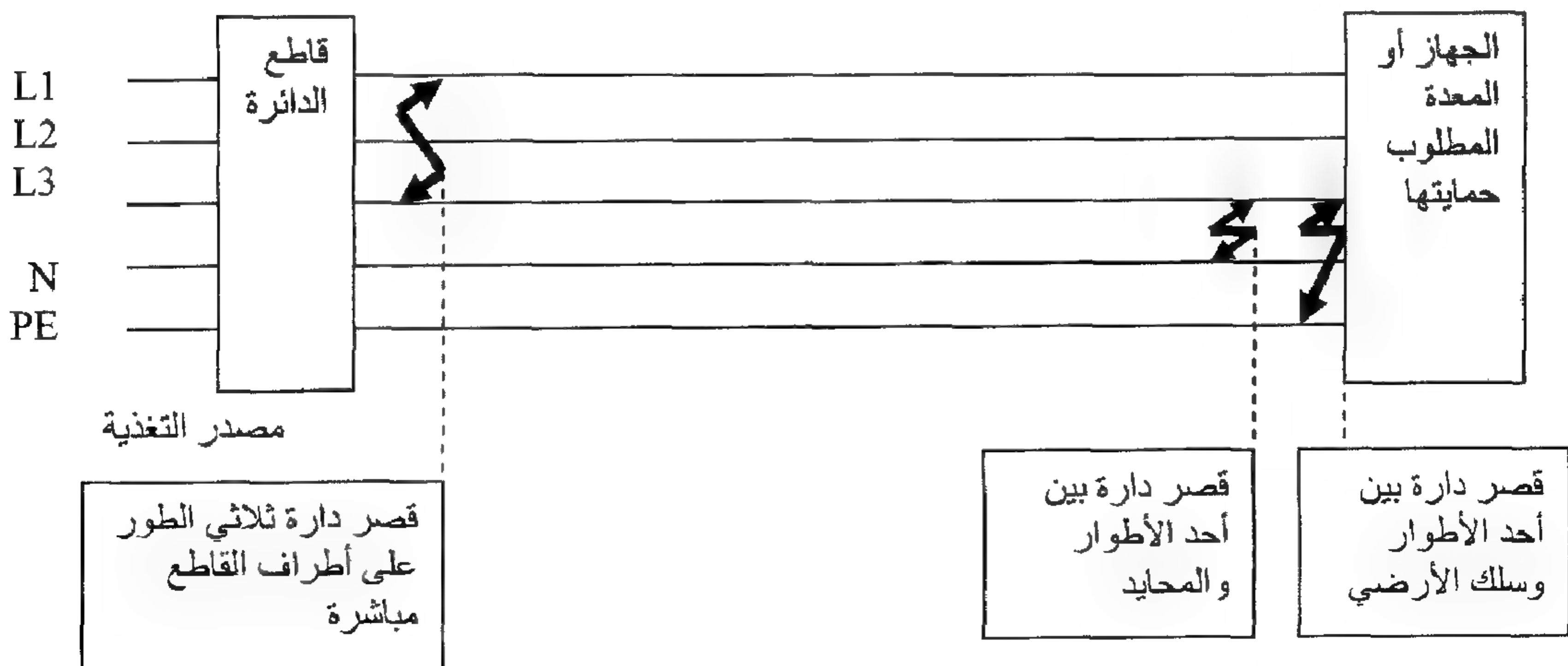وتحدد قيمة الحماية المغناطيسية بقيمة تيار قصر الدارة الأدنى (الأصغر)  $I_{scmin}$  الذي يحدث عندما يكون القصر بين أحد الأطوار والسلك المحايد (Neutral) أو أحد الأطوار وسلك الحماية الأرضي PE وفي أبعد نقطة عن مصدر التغذية ، لاحظ الشكل (2-7) . وعلى هذا الأساس يتم تحديد قيمة  $I_{scmin}$  باستخدام العلاقة الآتية:



الشكل (2-7) قصر الدارة القريب والبعيد عن مصدر التغذية.

$$I_{scmin} = C.V / Z_{sc}$$

حيث أن :

$V$  = الفولتية بين الطور والمحاييد

$Z_{sc}$  = مجموع الممانعات لدائرة القصر لسلكي الطور والمحاييد أو الطور والأرضي بدءاً من مصدر التغذية وحتى نقطة القصر.

$C$  = عامل يمثل نسبة هبوط الفولتية أثناء العطل وتتراوح قيمته بين 5 – 20% .

ولإجل تحديد قيمة الحماية المغناطيسية للمحولات ووحدات التوليد وكذلك الأجهزة والمعدات نستخدم العلاقة الآتية:

$$I_m \leq I_{scmin}$$

وتؤخذ عادة نسبة سماح مقدارها 20% لقيمة المعايير المغناطيسية وفق النظام الدولي IEC-947-2 .

5- تحديد سعة القطع (المزق) Breaking Capacity لقاطع الدائرة ( $I_{cu}$ )

تحدد سعة القطع  $I_{cu}$  لقاطع الدائرة بحساب تيار القصر الأعظم  $I_{scmax}$  عندما يكون العطل بين الأطوار الثلاثة وقريب من مصدر التغذية ومن ثم استخدام العلاقة الآتية:

$$I_{cu} (B.C) \geq I_{scmax}$$

6- تحديد التيار المقرر (الإسمي) للقاطع


كمرحلة أخيرة يحدد التيار المقرر للقاطع  $I_{ncb}$  أو السعة الإطارية بتحقيق العلاقة الآتية:

$$I_{ncb} \geq I_r$$


ويوضح الشكل (7- 3) العلاقة بين التيارات الواردة في أعلاه لقاطع دائرة نموذجي نوع MCB الحماية الحرارية فيه ثابتة وغير قابلة للتغيير ( $I_r$ ).

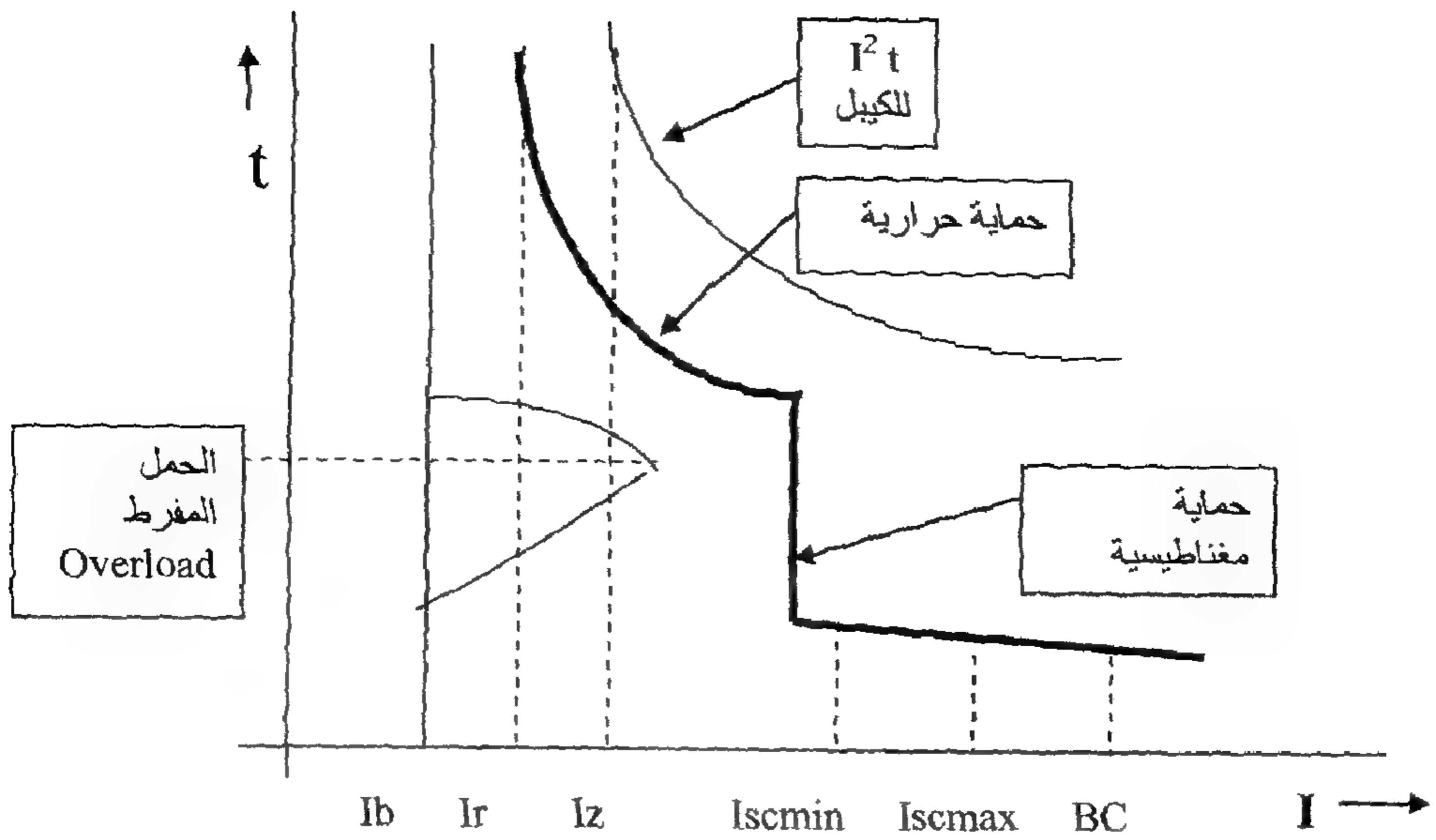أما القواطع المقولبة MCCB فتكون الحماية الحرارية والمغناطيسية كلاهما قابلة للتغيير والضبط، لذا تكون خواصها على شكل مساحة وليست خطاً كما في الشكل (7- 4). وتكون قيمة تيار الضبط للحماية الحرارية الأول  $I_{r1} = 1.15 I_r$  ، والتيار الثاني  $I_{r2} = 1.45 I_r$  حسب شروط المزق (القطع) للنظام الدولي "IEC898" .





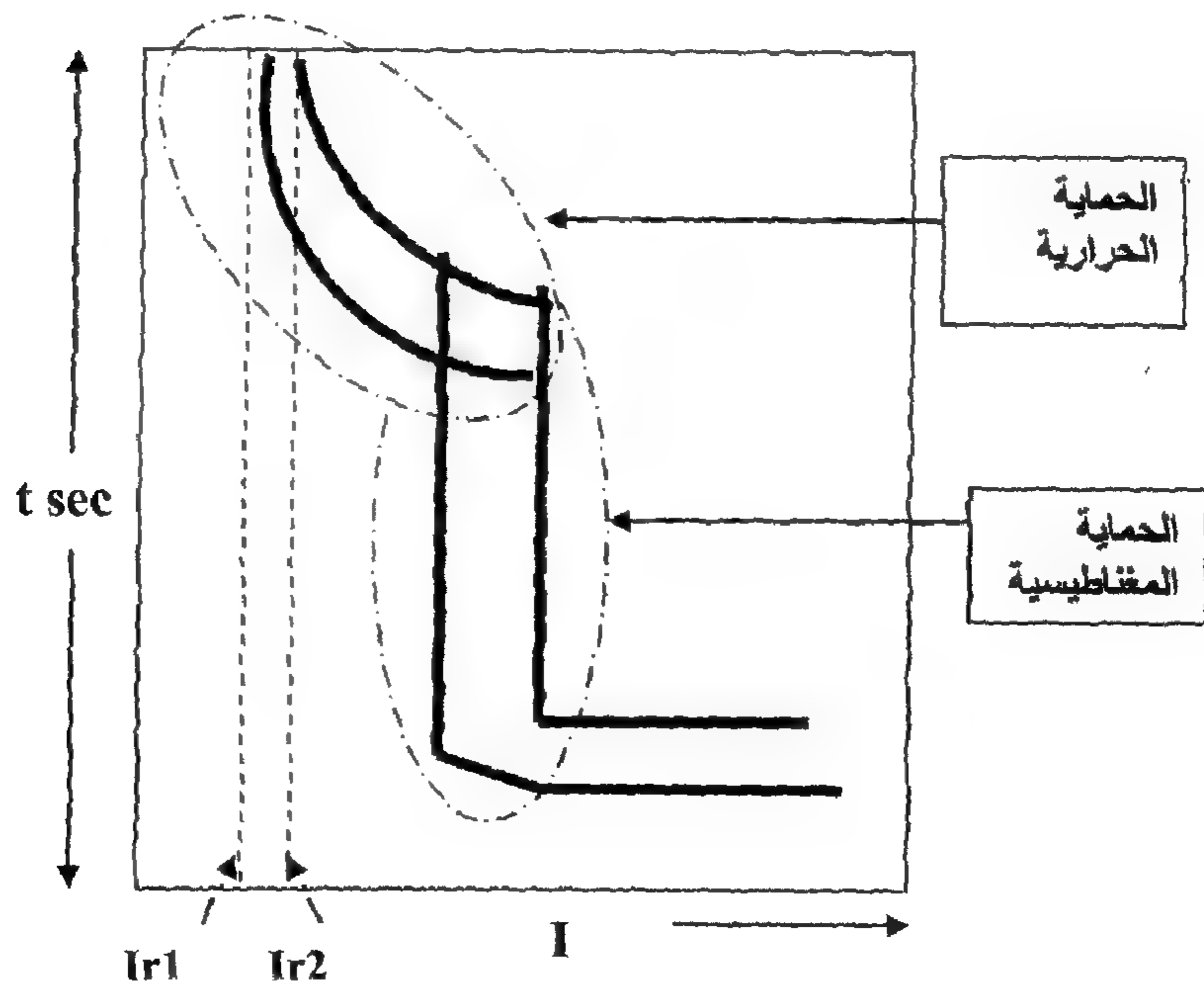الشكل (7-3) العلاقة بين التيارات لقاطع دائرة نموذجي نوع MCB.



الشكل (7-4) خواص قاطع دائرة نموذجي نوع MCCB.

## لعدة العامة لإختيار سعة القاطع

السبق نستنتج أن القاعدة العامة المتبعة في اختيار القاطع هي:

أن يكون التيار الإسمي للقاطع ( $I_n$  (Nominal current أكبر من تيار الحمل الأقصى  $I_b$  إيار التصميمي) وأقل من السعة التمريرية  $I_z$  المسموح للسلك أو الكيل ، أي أن :

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

( أن يكون التيار التقليدي الزائد الناجم عن زيادة الحمل Overload لإفلات القاطع ( $I_{r2}$  ) أقل من 1.45 .

( أن تكون سعة القطع (المزق) لقصر الدارة للقاطع  $I_{SCB}$  أصغر من مستوى تيار قصر الدارة  $I_{SC}$  في لقة الحماية ، أي أن :  $I_{SCB} \leq I_{SC}$  .

نسبة للمصاهر وقواطع الدائرة المصغرة MCB's يجب ان يكون التيار الإسمي لها وفق المعادلة:

$$I_n \leq 0.725 I_z$$

رقم 0.725 مستخرج من كون أن معدل عامل الانصهار للمصهر هو 2 وعليه يكون  $(0.725=1.45)$ .

## 3. حسابات تيار قصر الدارة المبسطة لإختيار سعات قواطع الدارة للمحولات الكهربائية

3-1 - حسابات تيار قصر الدارة على اطراف محول مباشرة :

حسابات تيار قصر الدارة للمحولات في اختيار سعات القطع لقواطع الدائرة الكهربائية وكذلك في يار أحجام الكيبلات. فبعد اختيار سعة المحول الملائمة مقدرة بالقدرة الظاهرية (kVA) يجب معرفة الممانعة لهذا المحول. وتعرف نسبة الممانعة هذه كونها تحدد نسبة الفولتية التي يجب تسليطها على إف الملف الابتدائي للمحول لتسبب امرار التيار المقنن للمحول في الملف الثانوي عندما يكون الاخير موراً (Short - circuited) فمثلاً:

ل أحادي الطور خافض للفولتية 220/1000 فولت ونسبة الممانعة 4% .

بغني ان 4% من الفولتية المقررة للملف الثانوي ( أي 4% من 1000 فولت = 40 فولت =  $V_{sc}$  )

، تسبب امرار تيار مقرر في الملف الثانوي عندما يكون الاخير مقصوراً.

انت فولتية مقدارها 40 فولت تسبب مرور التيار المقرر، عليه فان 1000 فولت سوف تسبب سريان

$1000 \div 40 = 25$  مرة بقدر التيار المقرر. أي أن مضاعفات التيار المقرر =  $100 \div 40 = 2.5$

بناء عليه وكتقريب أولي يفرض ان تكون ممانعة جهة الفولتية العالية للمحول صغيرة جداً بحيث

يمكن إهمالها ، وبفرض أن قصر الدارة يحدث على جهة الفولتية العالية ، عندئذ يمكن إستعمال العلاقات التالية لغرض حساب تيار القصر للمحولات :

$$I_{sc} = (I_n / V_{sc}) \times 100$$

$$I_n = \frac{S \times 10^3}{\sqrt{3} V_o} \quad \text{حيث أن}$$

$$S = \text{مقرر المحول kVA}$$

$$V_o = \text{فولتية الطرف الثانوية في حالة اللاحمل (دائرة مفتوحة)}$$

$$I_n = \text{التيار الاسمي}$$

$$V_{sc} = \text{فولتية ممانعة دارة القصر لمحول كنسبة مئوية \%}$$

ويعطي الجدول (1-7) القيم النموذجية لنسبة الفولتية  $V_{sc}$  لمحولات توزيع إعتيادية.

جدول (1-7) قيم نموذجية لنسبة الفولتية  $V_{sc}$  لمحولات مختلفة لها ملفات فولتية عالية ذات فولتية مساوية الى 20 كيلو فولت أو أصغر منها.

نسبة الفولتية $V_{sc} \%$		سعة (تقنين) المحول kVA
نوع المحول		
جاف (cast resin)	مغمور بالزيت	
6%	2%	300- 50
6%	4%	800-400
6%	5%	1500-1000
6%	6%	2500 - 1600

مثال 7 - 1 :

محول زيتي سعة 400 ك.ف.أ ، 400/11000 فولت في حالة اللاحمل ، إحسب تيار قصر الدارة لهذا المحول على جهة الفولتية المنخفضة 400 فولت.

$$I_n = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V_o} = \frac{400 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 577.3A$$

من الجدول (1-7) نجد أن لمحول سعة 400 ك.ف.أ ،  $V_{sc} = 4\%$  ، عليه يكون تيار قصر الدارة :

$$I_{sc} = \frac{577.3 \times 100}{4} = 14.434 kA$$



ويعطي الجدول (2-7) تيار قصر الدارة على أطراف محولات التوزيع المستخدمة في تغذية الأبنية والمنشآت بفرض ان هذه المحولات تكون فولتية الثانوي ( الفولتية المنخفضة) لها هي 400 فولت وبتردد 50 هرتز. أما جهة الفولتية العالية فتكون الفولتية فيها أصغر من 20 كيلو فولت أو مساوية لها. الجدول (2-7) تيار قصر الدارة على أطراف محول توزيع .

قدرة المحول kVA	الفولتية المنخفضة (فولت)	التيار المقرر $I_n$ بالأمبير	نسبة الفولتية $V_{sc}\%$	تيار قصر الدارة $I_{sc}$ ( kA )
100	400	144.3	2	7.21
150	400	216.45	2	10.82
250	400	360.75	2	18.03
300	400	432.9	2	21.645
400	400	577.2	4	14.43
500	400	721.5	4	18.03
600	400	865.8	4	21.64
800	400	1154.4	4	28.86
1000	400	1443	5	28.86
1250	400	1803.75	5	36.07
1500	400	2164.5	5	43.29
2000	400	2886	6	48.10
2500	400	3607.5	6	60.12

مثال 7 – 2 :

محول توزيع 250 ك.ف.أ ، 400 / 11000 فولت ، 50 هرتز ، إحسب مقرر قاطع الدائرة اللازم لحمايته وكذلك مقرر تيار قصر الدارة المطلوب.

الحل: من الجدول (2-7) نجد أن التيار المقرر لهذا المحول  $I_n = 360$  أمبير ، عليه نختار قاطع بسعة إطارية 400 أمبير مع وسيلة معايرة (ضبط) بمدى 250 – 400 أمبير .

ومن الجدول نفسه نجد ان تيار قصر الدارة لهذا المحول  $I_{sc} = 18$  كيلو أمبير ، لذا نختار قاطع لا تقل سعة القطع لقصر الدارة له عن 20 كيلو أمبير.

وكقاعدة عامة يتم اختيار قاطع ذي تيار قصم (مزق)  $I_{cu} = 1.6 \times I_{sc}$  للأمان ، عليه سوف يكون مقرر القاطع اعلاه  $I_{cu} = 1.6 \times 20 \text{ kA} = 32 \text{ kA}$  .

7-3-2- محولات مربوطة على التوازي

عندما تربط عدة محولات على التوازي كما في الشكل (7-5) نلاحظ الآتي:

• عند حدوث عطل قصر دائرة في النقطة F1 على المغذي الخارج الأول ، يكون تيار العطل عبارة


عن مجموع تيارات العطل الخارجة من المحولات الثلاثة أي أن:  $I_{f1} = I_{sc1} + I_{sc2} + I_{sc3}$

عليه فإن القاطع CBN1 يجب أن يتحمل  $I_{f1}$  . والشيء نفسه ينطبق على القاطع CBN2 عند حصول عطل عند F2 .

• عند حدوث عطل قصر دائرة في النقطة F3 على أطراف المحول الأول TR1 مثلاً ، فإن

المحول TR1 سوف يقوم بتغذية نقطة العطل من جهته . أما المحولان TR2 و TR3 فسوف يقومان بتغذية العطل عن طريق القاطع CBM1 الذي سوف يتحمل تياراً مقداره:

$$I_{f3} = I_{sc2} + I_{sc3}$$

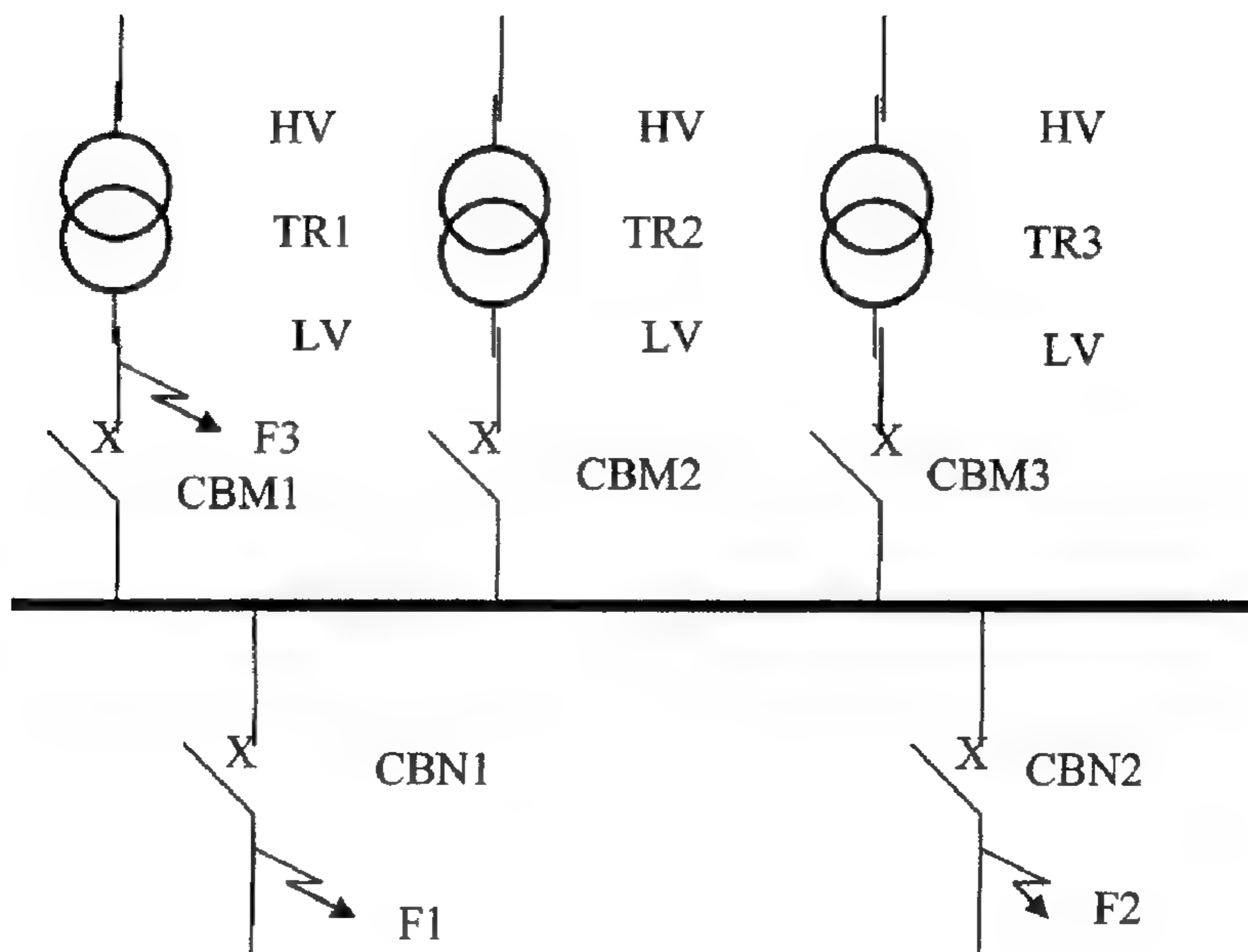

الشكل (5-7) مجموعة محولات على التوازي .

مثال 3 – 7 :

ربطت ثلاثة محولات على التوازي قدرة كل منها 800 ك.ف.أ وفولتياها المقننة 400/11000 فولت وكما موضحة في الشكل (6-7) . أحسب مقررات قواطع الدائرة الرئيسية والفرعية اللازمة وكذلك ساعات القطع (المزق) لتيار قصر الدارة.

الحل : من الجدول (2-7) نجد أن التيار المقرر لمحول 800 ك.ف.أ هو 1154 أمبير تقريباً ، وتيار قصر الدارة له هو 28 كيلو أمبير . لذا نختار قاطع رئيسي لكل محول CBM كالآتي:


مقرر القاطع المطلوب = 1250 أمبير كسعة إطارية .

سعة القطع =  $28 \times 1.6 = 46$  كيلو أمبير ، عليه نختار قاطع ذي سعة قطع  $I_{cu} = 50$  كيلو أمبير .  
أما بالنسبة للقواطع الفرعية فيكون الاختيار كالآتي:

CBN1 : 500 أمبير كسعة إطارية ، وسعة قطع  $I_{cu} = 150$  كيلو أمبير .

CBN2 : 300 أمبير كسعة إطارية ، وسعة قطع  $I_{cu} = 150$  كيلو أمبير

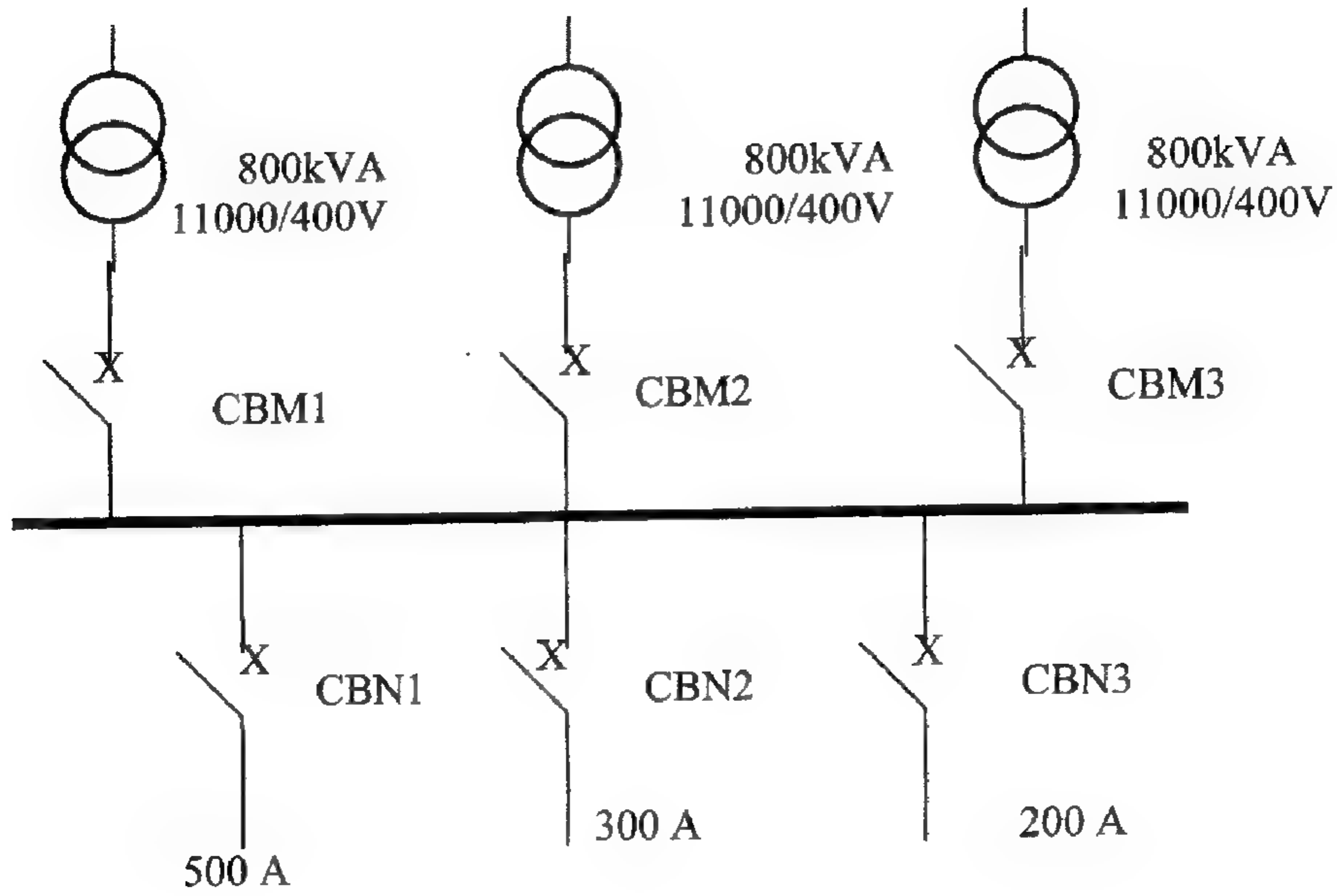CBN3 : 200 أمبير كسعة إطارية ، وسعة قطع  $I_{cu} = 150$  كيلو أمبير



الشكل (6-7) مقررات القواطع للمثال 3-7.

### 3-3-7 محول مربوط الى لوحة توزيع عن طريق كيبيل

في حالة تغذية محول للوحة توزيع DB عن طريق كيبيل لمسافة لا تزيد عن 10 متر ، هنا يتم اختيار مقرر قاطع الدائرة باهمال هبوط الفولتية الناجم عن الكيبيل . أما الحماية ضد تيار العطل فيجب ان يتم التحقق من أن المغذي (الكيبيل أو السلك المستخدم ) يجب أن يكون قادرا على تحمل تيار قصر الدارة أو تيار العطل من المعادلة الآتية المعطاة في الفصل الثاني (بعد معرفة زمن عمل وسيلة الحماية) :

$$I_{sc} = \frac{K.A}{\sqrt{t}}$$




حيث يتم من هذه المعادلة حساب أصغر مساحة مقطع A للكابل المطلوب لتحمل تيار العطل ومقارنته مع حجم المغذي المختار. فإذا كان حجم المغذي أكبر من A فإنه يكون مناسباً كما سيتم توضيح ذلك في الأمثلة المحولة الآتية :-

مثال 7 - 4 :

محطة ثانوية تحتوي على محول 11/0.4 kV قدرة 1000kVA يغذي لوحة توزيع رئيسية للفولتية المنخفضة MDB ، تبعد عن المحول مسافة 10 متر ، بواسطة كابل قياس [3(3C240)] ويعني هذا الرمز 9 كيبيلات مفردة قياس 240 ملم<sup>2</sup> لكل منها أي 3 منها لكل طور] وضعت هذه الكيبيلات متجاورة على حامل مثقب (صينية) . احسب مقرر ونوع قاطع الدائرة الرئيسي اللازم للحماية علماً أن فولتية المحول في حالة اللاحمل للملف الثانوي هي 420 فولت .

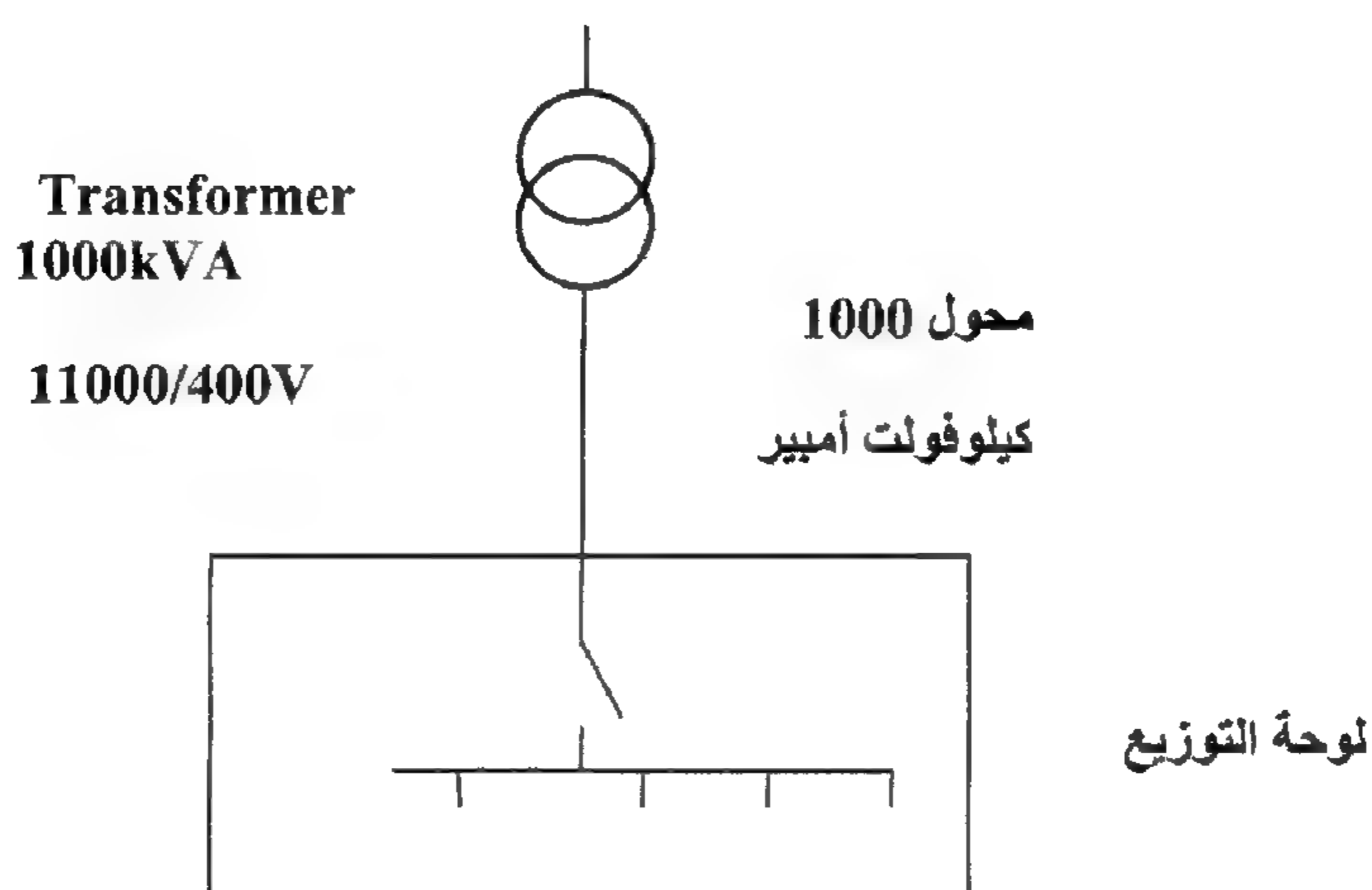الحل: نحسب في البداية مقدار التيار  $I_b$



$$I_b = \frac{kVA \times 10^3}{\sqrt{3}V} = \frac{1000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 420} = 1374A$$

من الجدول (13-2) - الفصل الثاني- نجد عامل التخفيض من أجل المجموعة لطريقة المد أعلاه = 0.82

$$I_b' = \frac{1374}{0.82} = 1675.6A = I_z$$

التيار الفعلي للكابل هو:

وبموجب هذا التيار نختار قاطع ثلاثي الطور نوع MCCB بحيث يكون مقرره محقق للشرط :

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

لذا يكون مقرر القاطع المناسب هو 1600A .

أراد مستهلك نصب سخان كهربائي 9 كيلو واط بفولتية 230 فولت (طور واحد) في منزله وكان المنزل يحتوي على لوحة توزيع ذات 8 طرق وكل طريق محمي بقاطع دائرة، وتتضمن هذه اللوحة قاطعين احتياط . يبعد السخان عن لوحة التوزيع بمسافة 28 متر. إحسب مقرر القاطع اللازم للحماية وكذلك حجم السلك أو الكيبل المستخدم؟

الحل: نحسب أولاً مقدار التيار التصميمي أو تيار الحمل الأقصى  $I_b$  :

$$I_b = P/V = 9000/230 = 39 \text{ A.}$$

• اختيار وسيلة الحماية :

أقرب وسيلة حماية هي قاطع دائرة مصغر MCB سعة 40 أمبير نوع B عليه نختار هذا القاطع ليحقق المتطلب :  $I_n \geq I_b$  .

• اختيار حجم الكيبل أو السلك :

نختار كيبل نوع PVC ثلاثي القلب (اثنان للخط والمحايد والثالث للتأريض) .  
بما أن مقدار التيار التصميمي هو 39 أمبير وبفرض أن عوامل التجاور وغيرها من العوامل المؤثرة على سعة حمل التيار للكيبل تساوي جميعها واحد (1). وعلى فرض أيضاً أن طريقة التأسيس هي C ودرجة الحرارة المحيطة لا تتجاوز 30 درجة مئوية لذا نختار أقرب قيمة لهذا التيار من الجدول (2-9) – الفصل الثاني وهي (43 أمبير) وهي القيمة المقابلة للكيبل حجم 6 ملم<sup>2</sup>.  
وللتأكد من أن حجم هذا الكيبل سوف يحقق متطلبات هبوط الفولتية نستخدم المعادلة التالية لحساب هبوط الفولتية:

$$\Delta V = \text{Voltage drop} = \frac{mV \times I_b \times L}{1000}$$

من الجدول (2-26) - الفصل الثاني نجد أن الكيبل قياس 6 ملم<sup>2</sup> يعطي هبوط فولتية مقداره 6.391 ملي فولت/أمبير/متر عليه فإن مقدار الهبوط بالفولتية يكون:

$$\Delta V = \frac{6.391 \times 39 \times 28}{1000} = 6.97V$$

وبما أن الحد المسموح به لهبوط الفولتية لمعدات القدرة هو 5% من الفولتية العاملة ومقداره (  $230 \times 5\% = 11.5V$  ) لذا فإن  $\Delta V$  هنا هي ضمن الحد المسموح .

الخطوة التالية هي التأكد من أن حجم الكيبل أو السلك الذي تم اختياره يستطيع تحمل التأثيرات الحرارية الناجمة عن عطل قصر الدارة ، وهذا يتم كالاتي :

نجد أولاً ممانعة الكيبل 6 ملم<sup>2</sup> من الجدول (26-2) وهي 3.69 أوم / كيلومتر . لذا تكون ممانعة الكيبل ذهاباً وإياباً ( 2x3.69=7.92 ) أوم / كيلومتر . على هذا الأساس تكون ممانعة الكيبل الكلية :

$$Z_c = \frac{28 \times 7.92 \times 1.2}{1000} = 0.2479 \Omega$$

( العامل 1.2 هو لتحويل الممانعة من درجة حرارة 30 مئوية الى درجة 70 مئوية وهي درجة حرارة الكيبل نوع PVC ).

الآن نحسب تيار قصر الدارة :

$$I_{sc} = \frac{V}{Z_c} = \frac{230}{0.2479} = 926.7 A$$

كذلك نحسب أصغر مساحة كيبل يمكنه تحمل تيار القصر هذا من المعادلة التالية المعطاة في الفصل الثاني:

$$I_{sc} = \frac{K \cdot A}{\sqrt{t}}$$

حيث K=115 وهو ثابت لكيبلات النحاس ، وبفرض أن القاطع 40 أمبير الذي تم اختياره للحماية يفصل التيار الزائد عن 40 أمبير بزمان قدره 0.1 ثانية (من منحنيات القاطع في أدلة الشركات الصانعة) نجد من المعادلة أعلاه :

$$A = \frac{I_{sc} \sqrt{t}}{K} = \frac{927.2 \times \sqrt{0.1}}{115} = 2.54 mm^2$$

عليه يكون الكيبل 6mm<sup>2</sup> الذي تم اختياره مناسباً جداً لتحمل تيار قصر الدارة لفترة 0.1 ثانية لأنه أكبر حجماً من الكيبل 2.5mm<sup>2</sup> .


#### 7-4 التنسيق الحمائي بين قواطع الدائرة
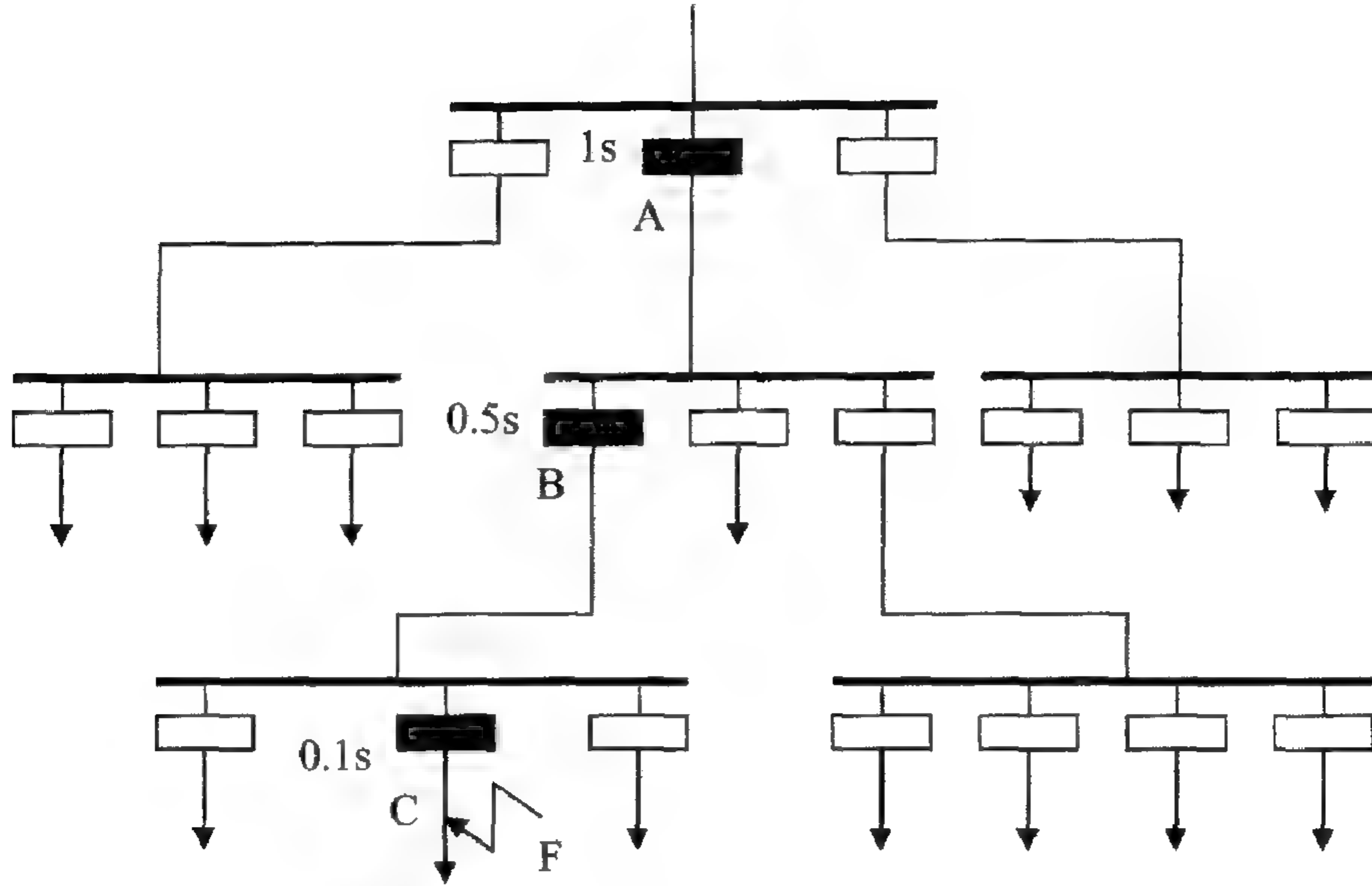
##### 7-4-1 التنسيق والانتقائية في علم الحماية

يقصد بالتنسيق الحمائي بين قواطع الدائرة المستخدمة ضمن لوحات التوزيع في الأبنية هو الاختيار الصحيح لخواص القواطع الرئيسية والفرعية وأزمان الحماية لها بحيث أن عطلاً ضمن منطقة حماية قاطع فرعي معين لا يؤدي الى فصل القاطع الرئيسي للبنية وقطع التيار العمومي عن البنية بأكملها. فمثلاً إذا كانت لدينا لوحة توزيع رئيسية تحتوي على عدة قواطع فرعية تغذي لوحات توزيع ثانوية كما في الشكل (7-7). ففي حالة عدم وجود تنسيق حمائي (تأخير زمني) بين القواطع وحدث عطل عند النقطة F مثلاً ، فسوف يسري تيار العطل خلال المسار A→B→C وسيقوم القاطع A بفصل الدائرة مما يسبب فصل التيار الكهربائي عن جميع اللوحات المحمية بواسطته . بينما إذا تم ضبط القاطع C ليعمل بزمان 0.1 ثانية والقاطع B ليعمل بزمان 0.5 ثانية والقاطع A ليعمل بزمان 1.0 ثانية ، أمكن في هذه الحالة إيجاد تنسيق حمائي بين القواطع أو ما يسمى بالتنسيق الانتقائي في علم الحماية الكهربائية.



إضافة الى حصر العطل وعزله في منطقة معينة والحفاظ علي استمرارية تجهيز الطاقة الى بقية المجموعات الكهربائية فإن التنسيق الإنتقائي يوفر كذلك حماية سائدة Backup protection للدوائر فيما بينها . فلو افترضنا أن القطع C في الشكل (7-7) لم يعمل عند حدوث العطل في النقطة F فإن القاطع B سوف ينتظر لمدة 0.5 ثانية ليعطي الفرصة ثم يقوم بإزالة العطل بعد هذا الوقت. والشئ نفسه ينطبق على القاطع A كونه يوفر حماية سائدة للقاطع B.



الشكل (7-7) التنسيق الحمائي بين القواطع.


#### 2-4-7 اختيار خواص القواطع لتأمين الحماية السائدة

تكون الحماية السائدة على نوعين :

- الحماية السائدة الموقعية ( القريبة ) Local Backup .


- الحماية السائدة البعيدة Remote Backup .

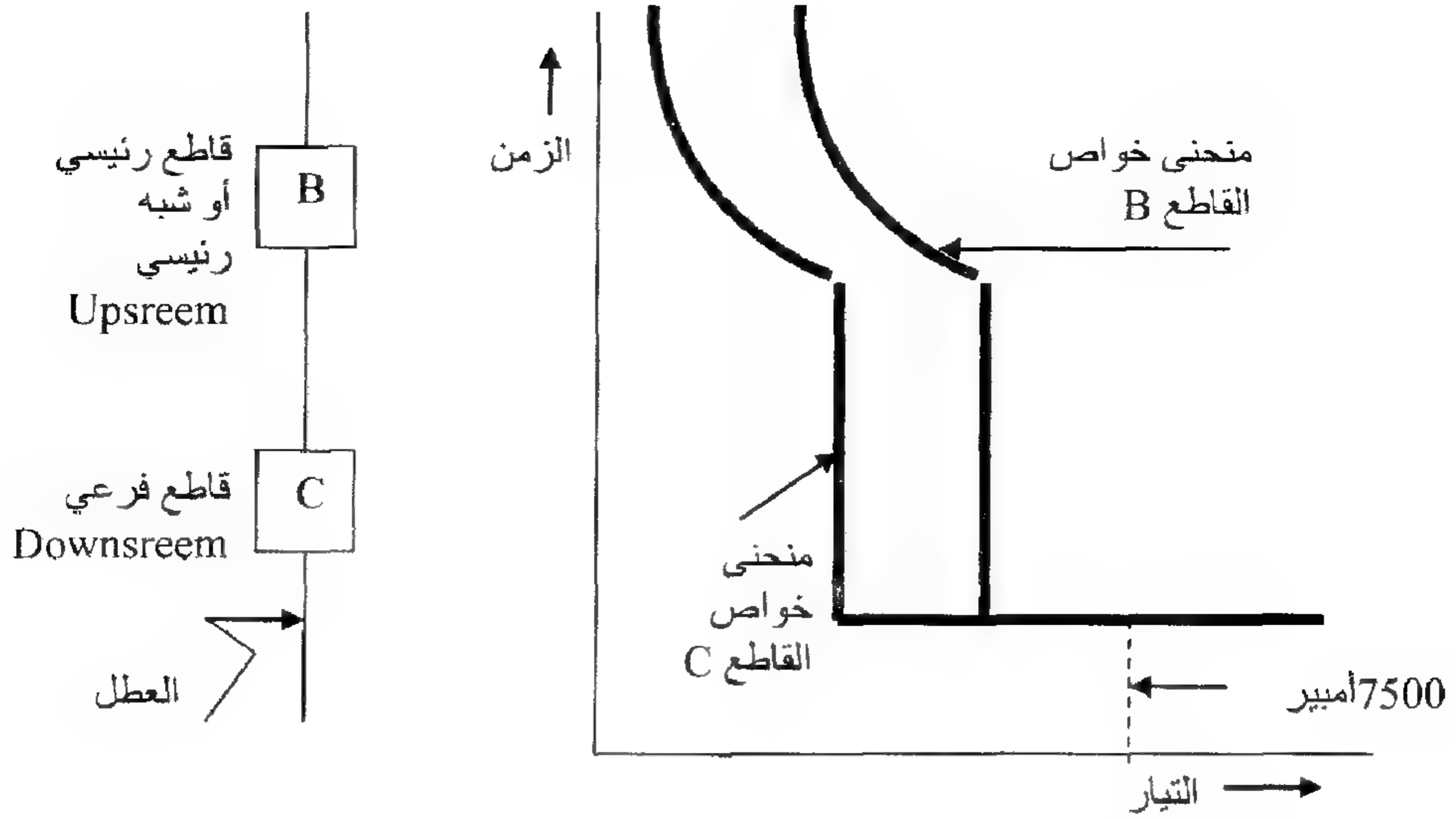ففي الشكل (7-7) يؤمن القاطع B حماية سائدة موقعية قريبة للقاطع C ، بينما يؤمن القاطع A حماية سائدة بعيدة للقاطع C . ولتأمين التنسيق الحمائي يجب أن يكون منحني خواص القاطع السائد (الرئيسي مثلاً) الى يمين منحني خواص القاطع المسنود (الفرعي) ، لاحظ الشكل (8-7).



الشكل (8-7) منحنى خواص القاطع الساند B يجب أن تكون إلى يمين منحنى خواص القاطع المسنود (الفرعي) C لتحقيق التنسيق الحمائي بين القاطعين.


يلاحظ من الشكل (8-7) أنه بالرغم من وجود تنسيق حمائي بين القاطعين إلا أن هذا لا يكفي . فلو فرضنا أن القاطع B سعة 600 أمبير والقاطع C سعة 200 أمبير وكلاهما حراري مغناطيسي ، فعند حدوث عطل قصر دورة وكان مقدار تيار العطل 7500 أمبير مثلاً فإن القاطعين سوف يعملان في الوقت نفسه لإزالة هذا العطل . أي أنه لا توجد إنتقائية زمنية Time selectivity بينهما ، لذا يجب أن تكون هناك إنتقائية بين القواطع وهذا يتم بإبدال القاطع B بحيث يكون منحنى خواصه حاوياً على انتقائية زمنية وكما موضح في الشكل (9-7) لتحقيق تأخير زمني على القاطع الرئيسي بحيث يعمل القاطع C أولاً.

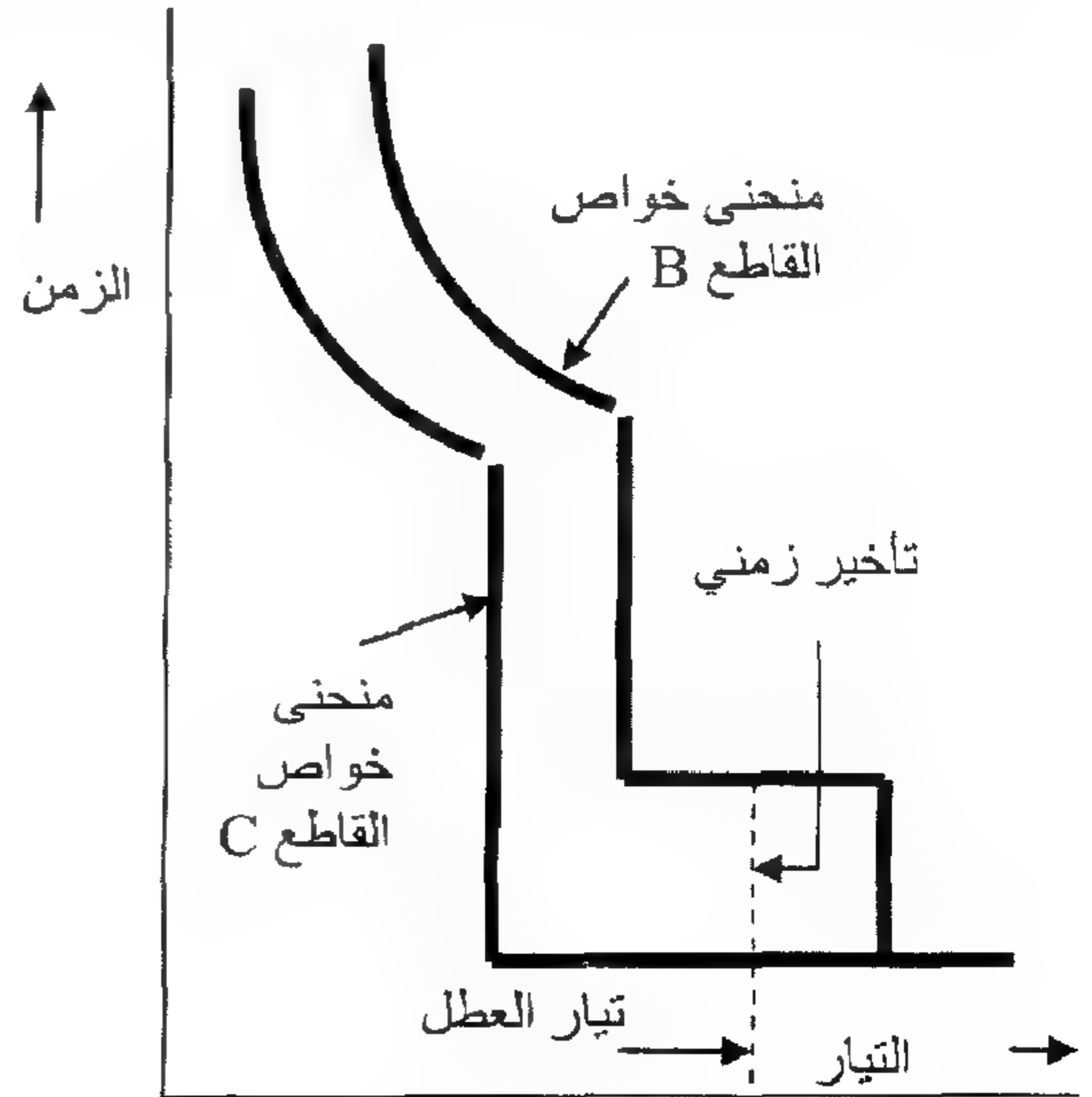

الشكل (9-7) قواطع حرارية مغناطيسية مع وجود تنسيق حمائي إنتقائي زمني .
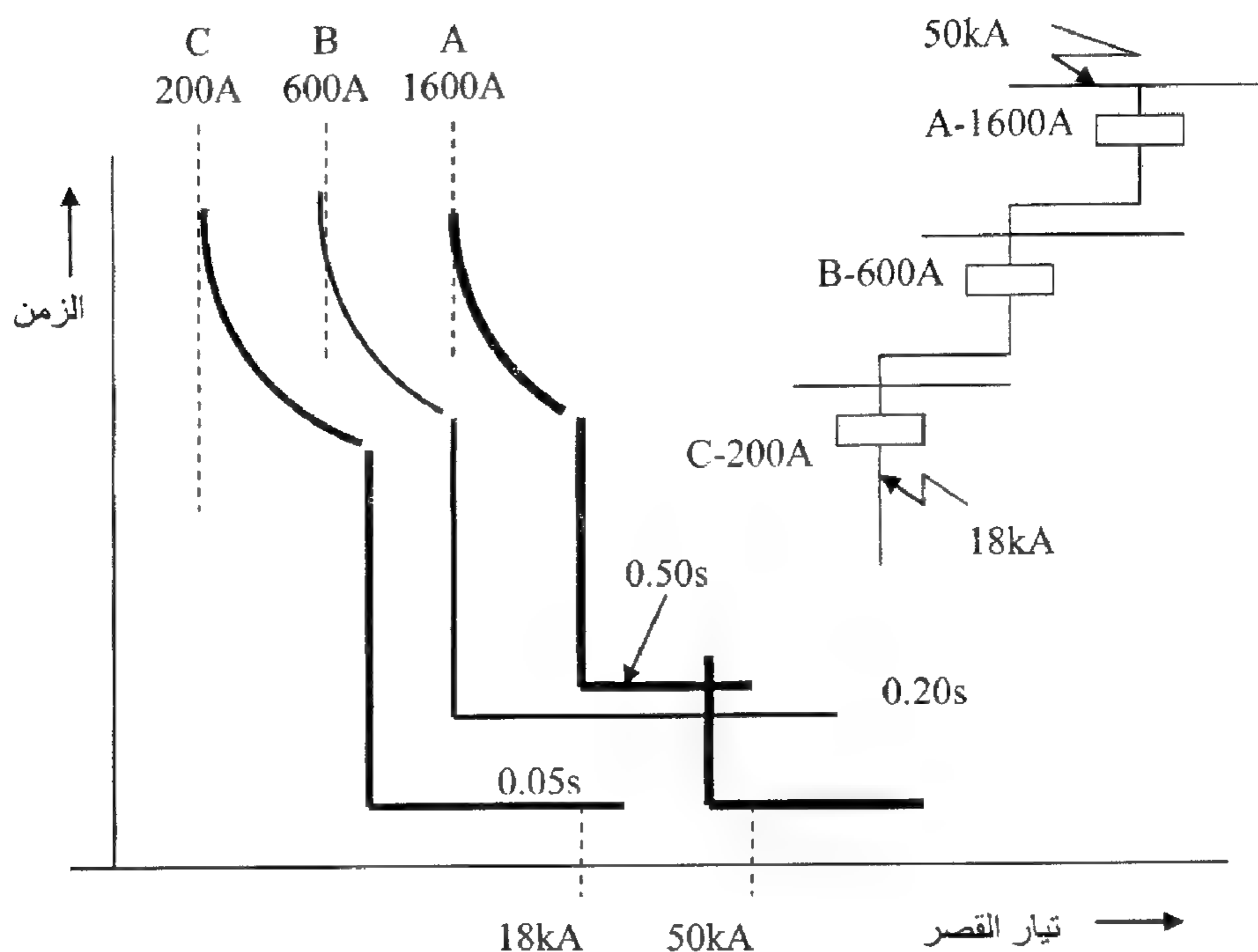
### 7-4-3 التنسيق بين القواطع على التوالي

يلاحظ في الشكل (7-7) أن القواطع A و B و C مربوطة حمائياً على التوالي، ولأجل التنسيق الحمائي بين هذه القواطع يتم اختيار القاطع الأخير C بحيث تكون خواصه : حراري + مغناطيسي فوري ، بينما يكون القاطع B له خواص : حراري + مغناطيسي ذي تأخير زمني ، أما القاطع A الذي يعتبر رئيسياً هنا فيجب أن تكون خواصه : حراري + مغناطيسي ذي تأخير زمني + مغناطيسي فوري لمستويات تيار عطل عال، لاحظ الشكل (7-10) وجدول خواص القواطع (7-3).



الشكل (7-10) التنسيق الحمائي بين القواطع على التوالي.

جدول (7-3) نظم الحماية المطلوبة لقواطع دائرة على التوالي في الشكل (7-10)

قاطع الدائرة	نظام الحماية		
	حراري	مغناطيسي ذو تأخير زمني	مغناطيسي لحظي (فوري)
C	X		X
B	X	X	
A	X	X	X



وخلاصة لإستخدامات وسائل الحماية المستخدمة في الأبنية والمنشآت يعطي الجدول (4-7) التالي أنواعها واستعمالاتها لغرض الفائدة.

جدول ( 4-7 ) خلاصة لوسائل الحماية المستخدمة في الأبنية والمنشآت

الملاحظات	الاستخدامات	وسيلة الحماية
المصهر القابل على إعادة التسليك Re-wireable fuse (المصهر شبه المغلق)	يستخدم بصورة رئيسية للاغراض المنزلية	يتم تدريجيا في الوقت الحاضر إبداله بوسائل أخرى للحماية، لكون أن عامل الإنصهار له كبير مما يؤثر على سعة حمل التيار للكيل أو السلك. أي انه يجعل اختيار حجم الكيل أو السلك اكبر من المطلوب، أما الخاصية الأخرى فانه لا يوفر حماية جيدة ضد أعطال قصر الدارة. يصنع عادة من 5 أمبير ولغاية 200 أمبير
المصهر ذي سعة القطع العالية HRC أو HBC	يستخدم في أغلب الاحوال للاستخدامات التجارية والصناعية	هذا النوع من المصاهر يعطي حماية ممتازة ضد أعطال قصر الدورة ولا يؤثر على سعة التيار للكيل أو السلك ويستخدم النوع "aM" منه لحماية المحركات يصنع عادة من 2 أمبير ولغاية 1200 أمبير وقلمما يستخدم للاغراض المنزلية
قاطع الدائرة المصغر MCB	يستخدم للاغراض المنزلية والصناعية والتجارية	شائع الاستخدام بسبب سهولة عمله يصنع من 1 أمبير ولغاية 63 أمبير بطور واحد أو بثلاثة أطوار. الأنواع القديمة: 1,2,3,4 الأنواع الحديثة: B,C,D سعات القطع من 3 كيلو أمبير الى 25 كيلو أمبير
قاطع الدائرة المقولب MCCB	للاغراض الصناعية عندما يتطلب تيارات عالية وسعات قطع عالية	سعة القطع تتراوح بين 22 كيلو أمبير إلى 50 كيلو أمبير , أما مديات التيار فيصنع من 16 أمبير ولغاية 1200 أمبير بقطبين أو بثلاثة أو بأربعة أقطاب.

## 5-7 لوحات التوزيع Distribution Boards


تستخدم لوحات التوزيع الكهربائية في الأبنية والمنشآت لإغراض توزيع القدرة والسيطرة عليها بصورة علمية ومدروسة لضمان تحقيق إستقرارية تجهيز الطاقة وأمنيتها. فضلاً عن ما توفره لوحات التوزيع من توصيل أو قطع القدرة الكهربائية عن أجزاء أو جميع مرافق البناية عند إجراء أعمال الصيانة فإنها توفر جميع أنواع الحماية للأجهزة والمعدات والأسلاك والكيبلات ضد الأعطال الناجمة عن قصر الدارة وزيادة التيار والفولتية وأعطال الأرض وغيرها من خلال إحتوائها على أجهزة الحماية المتمثلة بقواطع الدائرة والمصاهر والفواصل وقضبان التوزيع ومحولات التيار والفولتية ومرحلات الحماية.... الخ. وتختلف أحجام وأنواع لوحات التوزيع حسب تخصصاتها ووظائفها ومقادير الأحمال التي تسيطر عليها. ويمكن تقسيم ألواح التوزيع في البنايات المتوسطة والكبيرة إلى الآتي :

- لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة Main L.V. Distribution Board (MDB)
- لوحات التوزيع الرئيسية المساعدة Aux. Main Distribution Boards
- لوحات التوزيع الثانوية Sub-Distribution Boards (SDB)
- لوحات التوزيع النهائية (الختامية) Final Distribution Boards (FDB)
- لوحات التوزيع الفرعية Branch Distribution Panels
- اللوحات التخصصية الأخرى Special use Distribution Boards
- مراكز التحكم في المحركات الكهربائية Motor Control Centers (MCC )
- لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية العالية H .V. Main Distribution Board
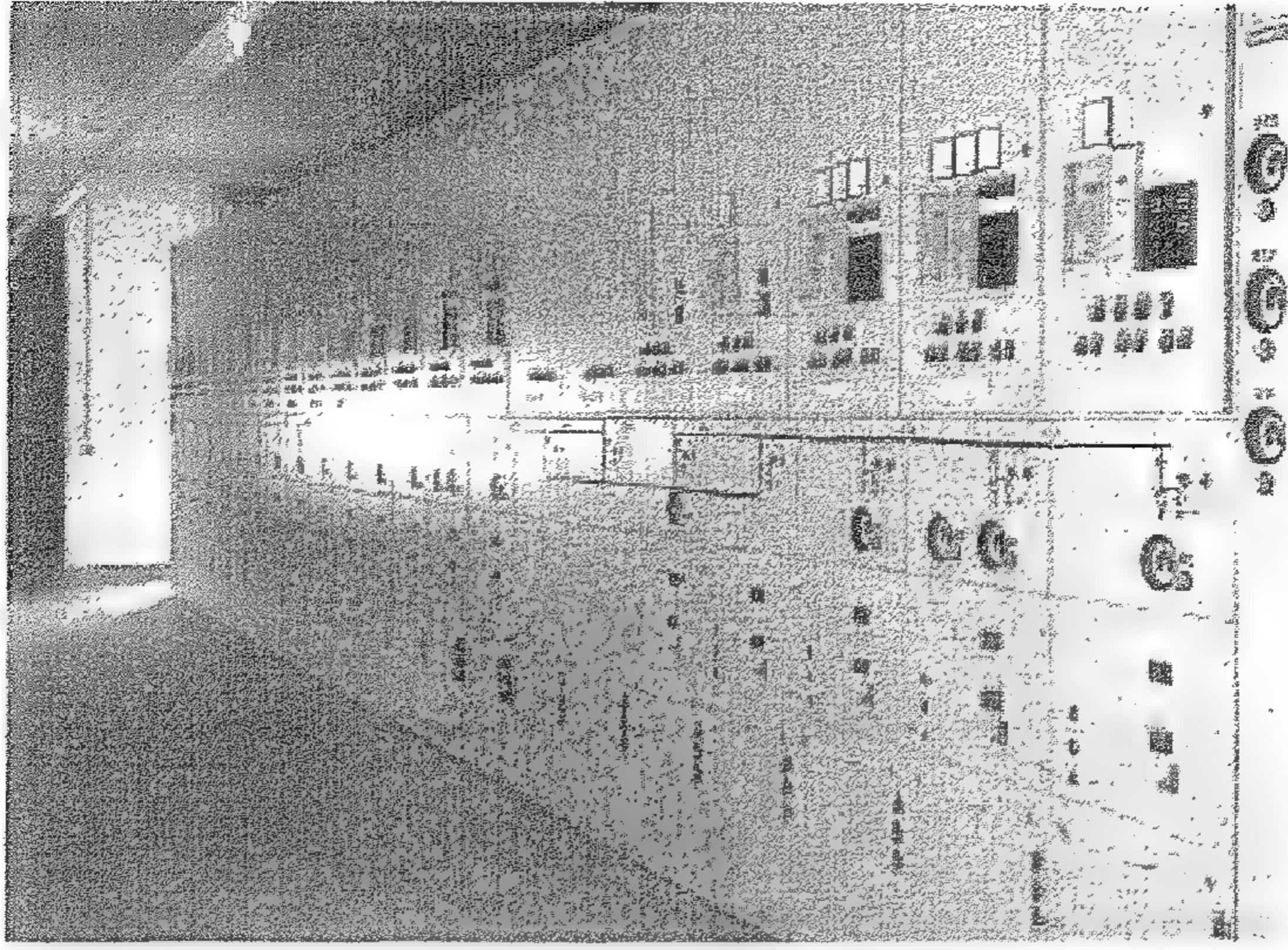
### 1-5-7 لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة Main L.V. Distribution Boards

تكون وظيفة هذه اللوحات هي إستقبال المغذيات الرئيسية للبناية من مصدر القدرة الرئيسي سواء كان مباشرة من المحطات الثانوية التابعة لسلطة أو هيئة توزيع الكهرباء في المدينة ( إذا كان حمل البناية يقل عن 250 كيلو فولت أمبير) أو من خلال محطة ثانوية تنشأ داخل أو خارج البناية إذا كان حمل البناية كبيراً ويزيد عن سعة المحطة الثانوية المحلية Local Substation. وتتم تغذية هذه اللوحة من محول واحد أو أكثر بفولتية 400/230 فولت وبنظام رباعي السلك (4-wire system) . وقد تحتوي هذه اللوحة أيضاً على أجهزة تحويل يدوية أو تلقائية ( أوتوماتيكية ) ( Automatic Transfer Switches ) من المغذيات الرئيسية إلى مولدات الطوارئ في حالة إنقطاع التيار العام . وكذلك قد تحتوي على خوازن متسعات (مكثفات) لتعديل عامل القدرة Capacitor Banks .





الشكل (11-7) لوحة توزيع رئيسية للفولتية المنخفضة.

وتختلف أبعاد وأشكال هذه اللوحات حسب المغذيات الداخلة والخارجة منها . فأما أن تكون صغيرة أو متوسطة الحجم وبذلك يمكن بناؤها وتثبيت أجزائها على الجدار مباشرة وتدعى في هذه الحالة- النوع المثبت على الجدار- Wall Mounted . وأما أن تكون كبيرة تتألف من عدة دواليب Panels قد يبلغ ارتفاعها 2 متر عن الأرضية أو أكثر ؛ فيجب في هذه الحالة أن تكون من النوع المثبت على الأرضية Floor Standing أو Floor Fixing ، الشكل (11-7) . وتصنع هذه اللوحات من صفائح الحديد المغلف ذات سمك لا يقل عن مليمترين يؤسس على هيكل حديد ملائم . ولا توجد لوحات توزيع رئيسية جاهزة في الأسواق المحلية وإنما يتم بناؤها في المصانع المتخصصة لهذا الغرض بموجب تصميمها من قبل المهندس المصمم . ويبين الشكل (12-7) لوحة توزيع رئيسية للفولتية المنخفضة لبناية متعددة الطوابق تحتوي على عدة مغذيات لأحمال مختلفة وقد ربطت هذه اللوحة إلى مولد احتياطي .


#### 7- 2-5 لوحات التوزيع الرئيسية المساعدة

عندما تقتضي الحاجة أن تكون المساحات المتوفرة في البناية غير كافية لنصب لوحة توزيع رئيسية كبيرة واحدة للفولتية المنخفضة عندئذ يتم تصميم لوحات رئيسية مساعدة توضع على مقربة من اللوحة الرئيسية أو في أماكن أخرى . وتكون هذه اللوحات الرئيسية متخصصة نوعاً ما ، كأن تصمم أحداها لتغذية أحمال الإنارة ومآخذ القدرة، والأخرى لأحمال التبريد والتهوية والتكييف أو المصاعد.

وتتفرع من هذه اللوحات المساعدة لوحات توزيع ثانوية إلى الطوابق أو الأماكن الأخرى أو تتفرع منها مراكز السيطرة على المحركات MCCs أو لتغذية أجهزة الأشعة وأجهزة الرنين المغناطيسي والأجهزة الاختصاصية الأخرى في المستشفيات والأبنية المتخصصة . وفي أغلب الأحيان تكون هذه اللوحات



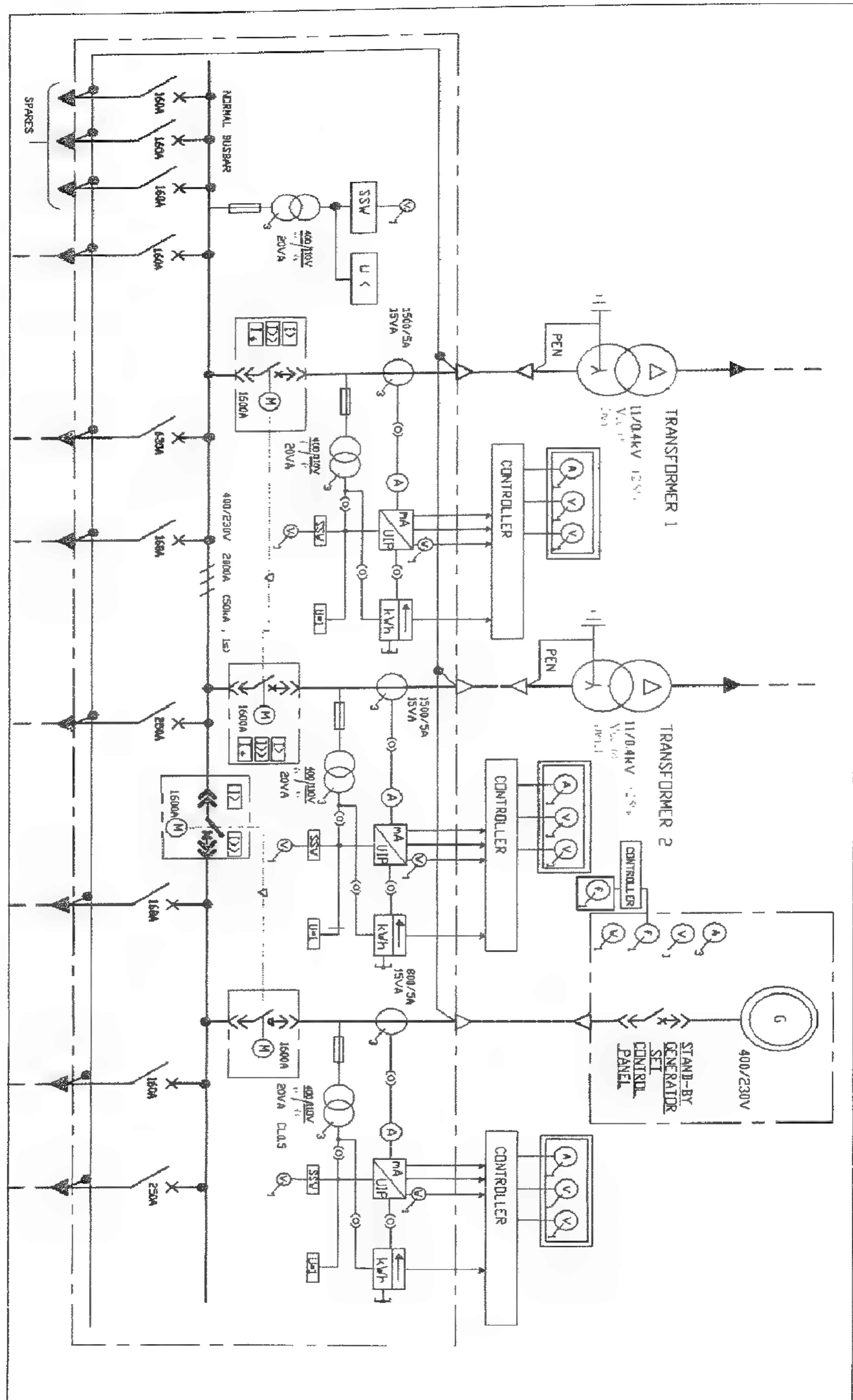متوسطة الحجم نسبياً وتكون من النوع الذي يثبت على الأرضية Floor Standing. وتبين الأشكال (13-7) الى (15-7) نماذج للوحدات توزيع مساعدة لأغراض الإنارة والقدرة والتكييف .



الشكل (12-7) لوحة توزيع فولتية منخفضة رئيسية لبنائية متعددة الطوابق.

### 3-5-7 لوحات التوزيع الثانوية

تستخدم هذه اللوحات في الطوابق ذات المساحات الكبيرة، حيث تعد بمثابة اللوحة الرئيسية في ذلك الطابق وتقوم هذه اللوحات بتغذية اللوحات النهائية المتعددة في الطابق نفسه وتؤدي وظيفة الحماية الساندة والفصل والتوصيل لأغراض الصيانة. ويجب تأمين مكان ملائم لهذه اللوحات في الطوابق بحيث تكون قريبة جداً من المغذي الرئيسي الصاعد للبنية أو من أماكن المهابط. ليسهل تغذيتها بأقصر طول للكابل المغذي. وتتغذى هذه اللوحة إما من لوحة التوزيع الرئيسية للفلوتية المنخفضة مباشرة أو من لوحات التوزيع الرئيسية المساعدة.

### 4-5-7 لوحات التوزيع النهائية ( الختامية ) (FDB)

وتكون هذه اللوحات صغيرة الحجم إما من النوع الذي يثبت على الجدار مباشرة Wall mounted أو تدفن داخله Recessed type . وتتخصص هذه اللوحات بوظيفة معينة فإما أن تغذي نقاط الإنارة والمراوح فقط أو تخصص في تغذية نقاط القدرة الصغيرة كالمآخذ من فئات 16,15,13,5 أمبير وسخانات الماء لحد (3) كيلو واط والمدفئات الزيتية والغسالات والطباخات الكهربائية وغسالات الصحون ومبردات الماء والهواء وغيرها من الأجهزة الخدمية ، أو قد تكون اللوحة مختلطة لجميع هذه الخدمات حسب اقتناع المهندس المصمم . أما أنواعها فتكون إما أحادية الطور ذات 6 , 9 , 12 طريق حسب سعتها (اي مضاعفات العدد 3 ) . أو ثلاثية الطور 36,24,21,18,15 أو 42 طريق . هذه اللوحة إما أن تكون حاوية على مصاهر أو قواطع ويتم اختيار القواطع فيها على النحو الآتي :

- قاطع أحادي الطور أحادي القطب من النوع المصغر (SP-MCB)

Single - Pole Miniature Circuit Breaker

- قاطع أحادي الطور ثنائي القطب من النوع المصغر (2P-MCB)

Two - Pole Miniature Circuit Breaker

- قاطع ثلاثي الطور ثلاثي القطب من النوع المصغر (TP-MCB)


Triple - Pole Miniature Circuit Breaker

- قاطع ثلاثي الطور رباعي القطب من النوع المصغر (4P-MCB)


Four – Pole Miniature Circuit Breaker





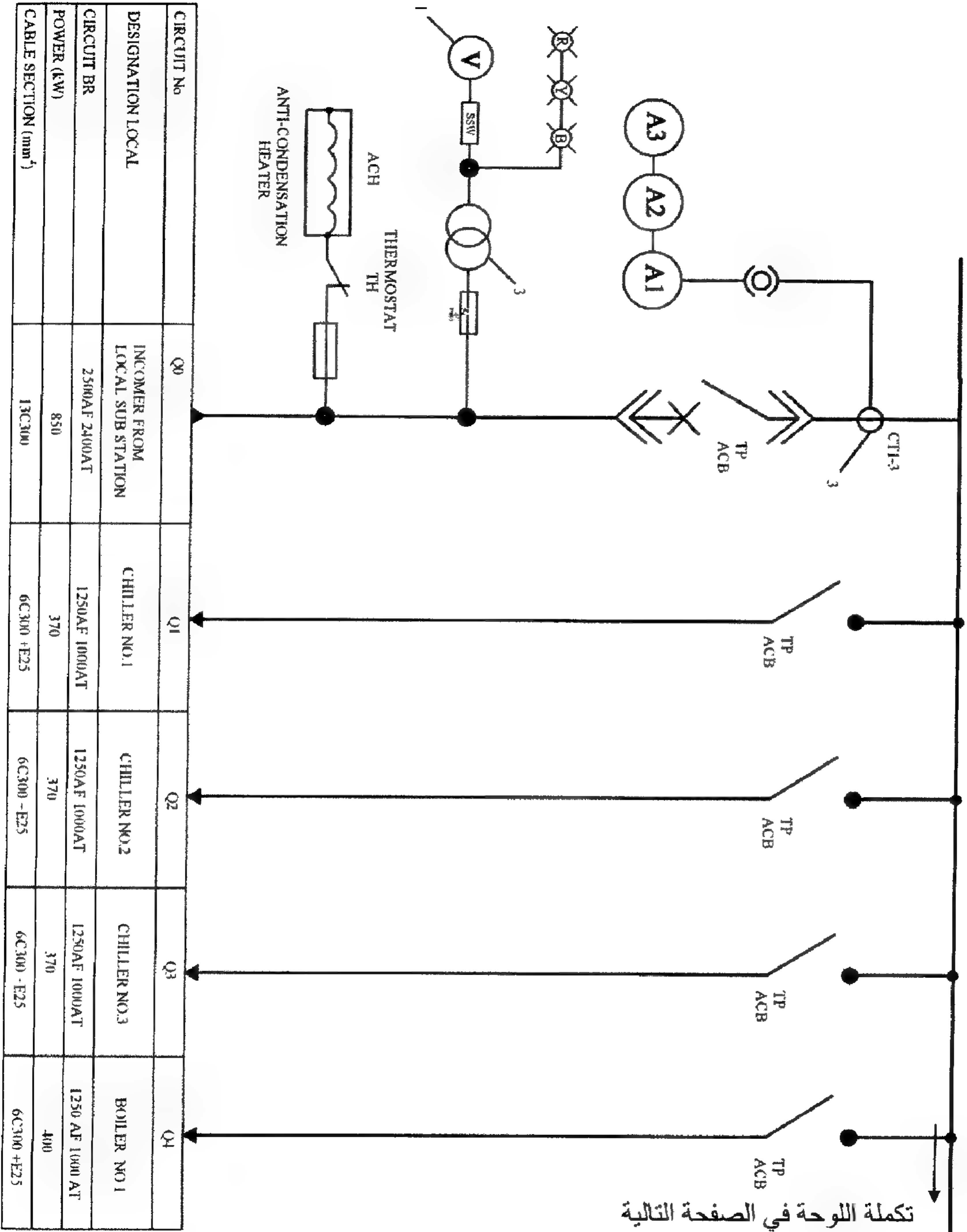


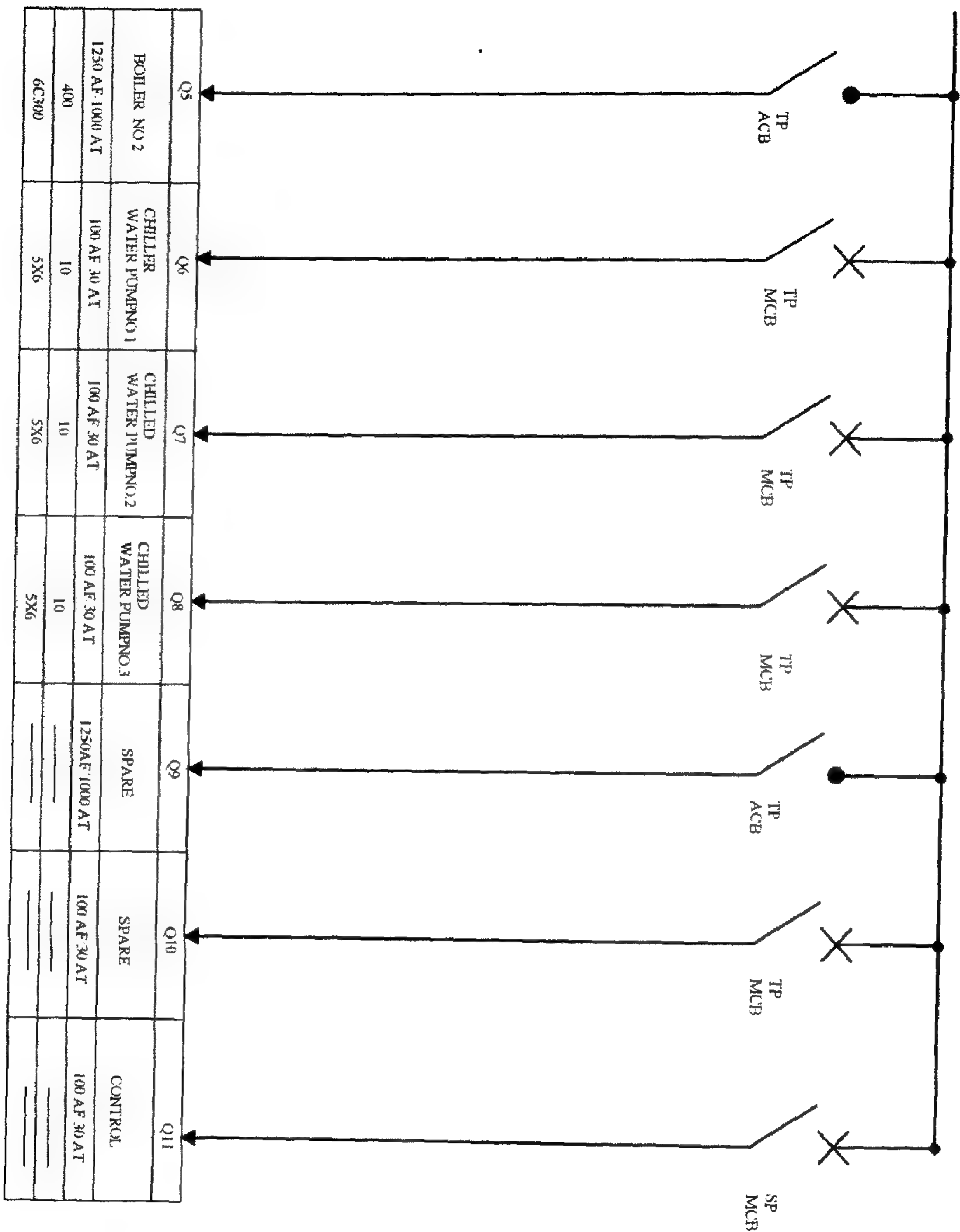الشكل (14-7) نموذج للوحة توزيع مساعدة لأغراض التكييف والقدرة. ملاحظة : يمكن إبدال القواطع نوع ACB بأخرى نوع MCCB ولغاية 1600A .




الشكل (15-7) تكملة للوحة التوزيع المساعدة لأغراض التكيف والقدرة للشكل (14-7) .

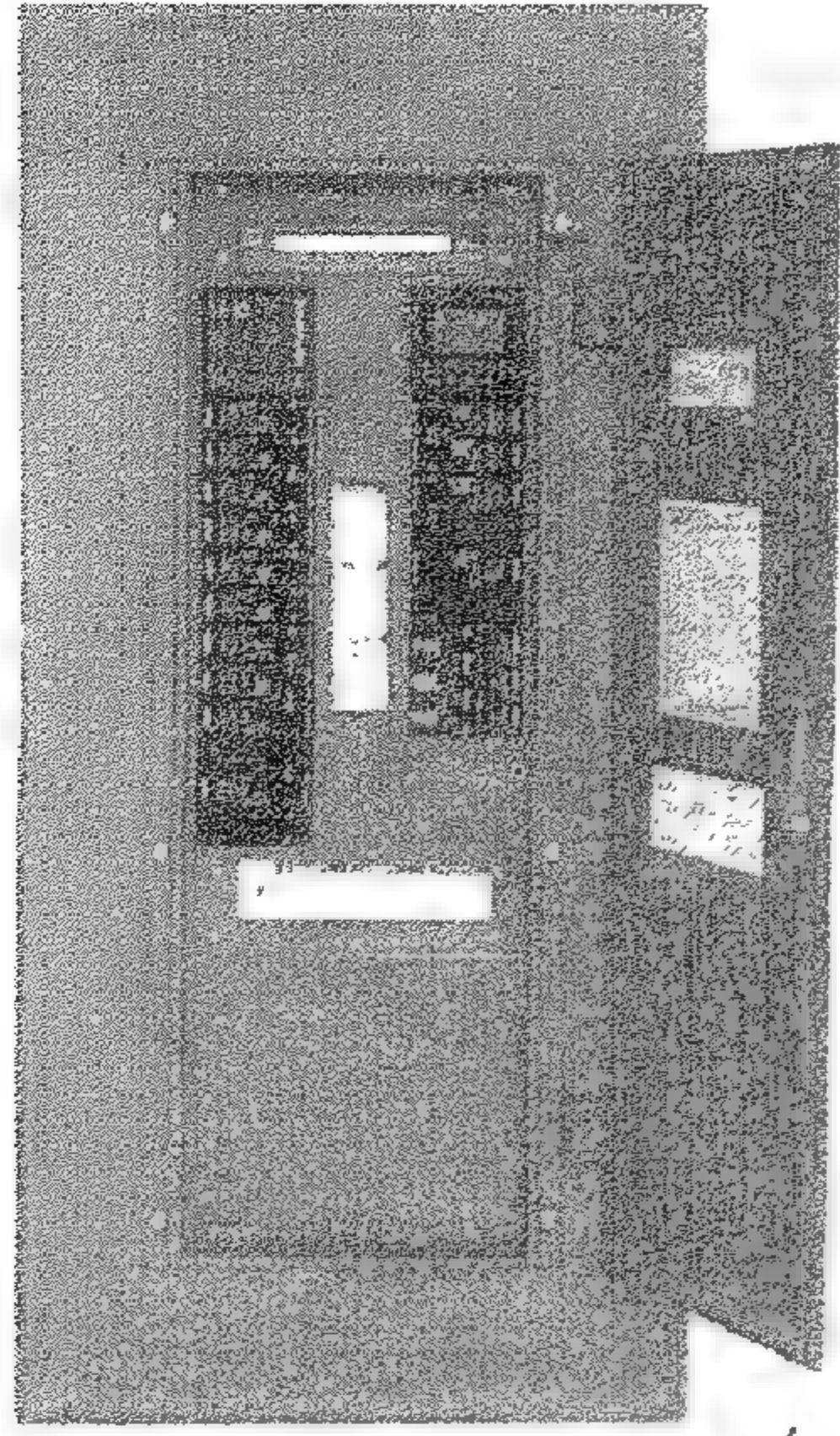وجميع أنواع هذه القواطع يمكن إحتواؤها داخل حاوية لوحة التوزيع النهائية الواحدة ،أنظر الشكل (7- 16ب) . ويجب أن تزود اللوحات النهائية بغطاء أو باب من الحديد مع قفل خاص للحفاظ عليها من



(ب)

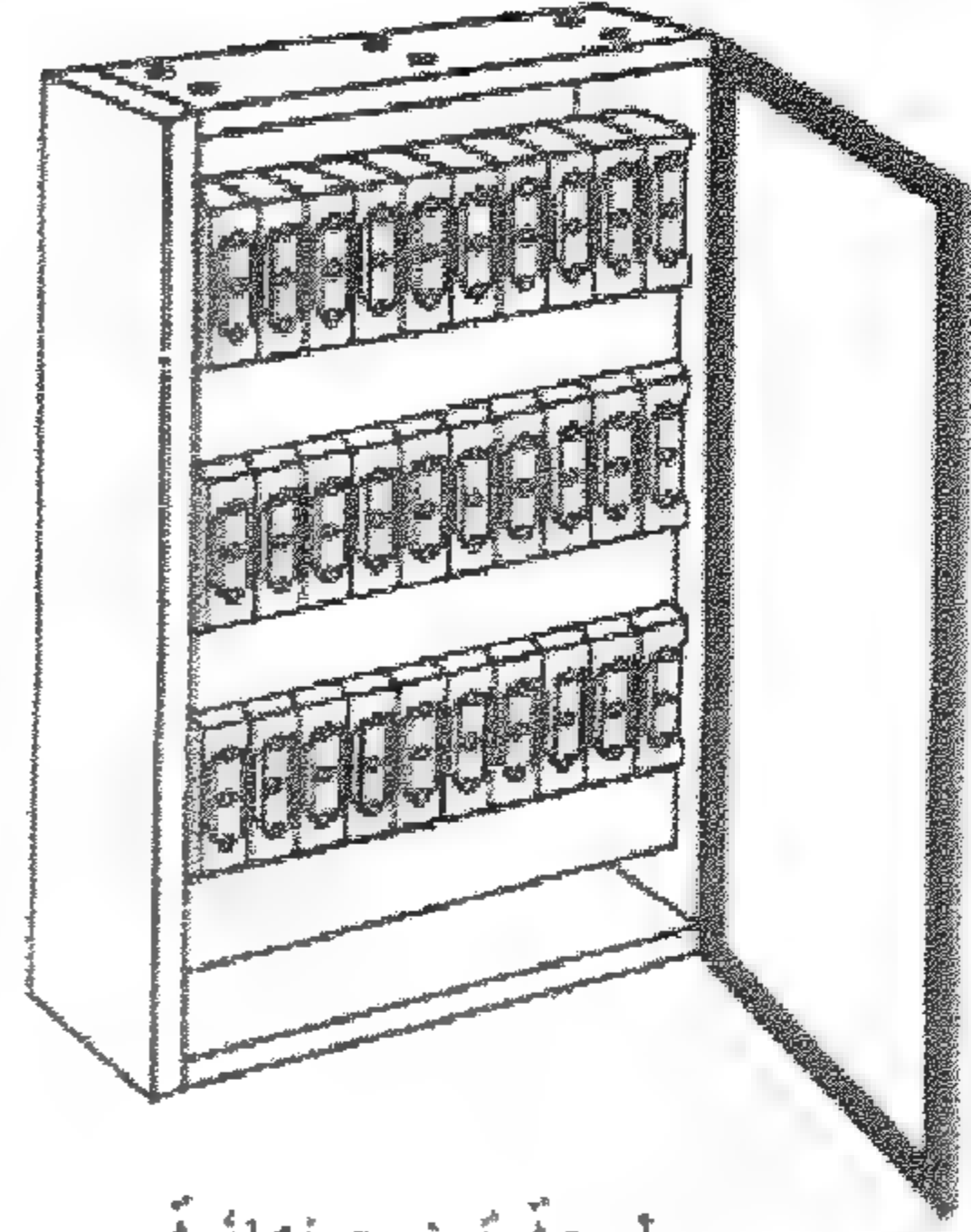

لوحة توزيع نهائية  
ثلاثة أطوار 10 طرق

(أ)

الشكل (7-16) : لوحة توزيع كهربائية نهائية (أ) لوحة حاوية على مصاهر ، (ب) لوحة قواطع. الأشخاص غير المخولين . هذه القواطع عادة ما تصنع بصفين إثنين أو عمودين ؛ وتعد لوحة التوزيع النهائية الوحدة الأساس في توزيع الدوائر الكهربائية في الأبنية ، ويكون غطاؤها الخارجي معزولا كهربائيا وبدرجة حماية IP20 في الأقل ليتمكن العامل الكهربائي من فتح وغلق القواطع بصورة آمنة دون الحاجة لعزل كامل للوحة من المغذي الرئيسي . وتجهز هذه اللوحة بفاصل رئيسي ( Isolator ) بسعة تيار مناسب لغرض عزل اللوحة عن التيار العام لأغراض الصيانة.

### ترتيب القواطع Breakers arrangement



ترتب القواطع في لوحات التوزيع بشكل أعمدة Columns أو صفوف Rows عددها إثنان في الغالب يبدأ ترقيمها من الأعلى إلى الأسفل للعمود الأيسر وكذلك من الأعلى للأسفل للعمود الأيمن وفق النظام البريطاني وكل رقم أو عدد يستخدم لتأشير موقع واحد على كل طور من الأطوار الثلاثة وكالاتي:

الطور	Phase	القواطع	Breakers
احمر	Red	R1	R4
اصفر	Yellow	Y1	Y4
ازرق	Blue	B1	B4
احمر	Red	R2	R5
اصفر	Yellow	Y2	Y5
ازرق	Blue	B2	B5
احمر	Red	R3	R6
اصفر	Yellow	Y3	Y6
ازرق	Blue	B3	B6



ويبين الشكل (7-17) لوحة توزيع نهائية FDB صغيرة ذات 12- موضع (طريق) ، ثلاثية الطور مع الخط المحايد محمية بجهاز RCD ( سوف نأتي على ذكره في الفصل التاسع) حيث تدخل أسلاك الأطوار الثلاثة (الخط الأحمر والخط الأصفر والخط الأزرق) من أسفل اللوحة ، ثم تغذى قضبان التوزيع (الباص بار) عن طريق مفتاح فاصل (Isolator Switch) . أما الخط المحايد (الخط الأسود) فيرتبط مباشرة بنقطة توزيع الخط المحايد في وسط اللوحة على الجهة اليمنى ، وكذلك يوجد قضيب توزيع خاص بالأرضي في الجهة اليسرى من وسط اللوحة يرتبط مع قضيب توزيع الأرضي الرئيسي في اللوحة الرئيسية ويوضع عادة في الجهة العليا اليمنى من اللوحة النهائية موضوعة البحث.

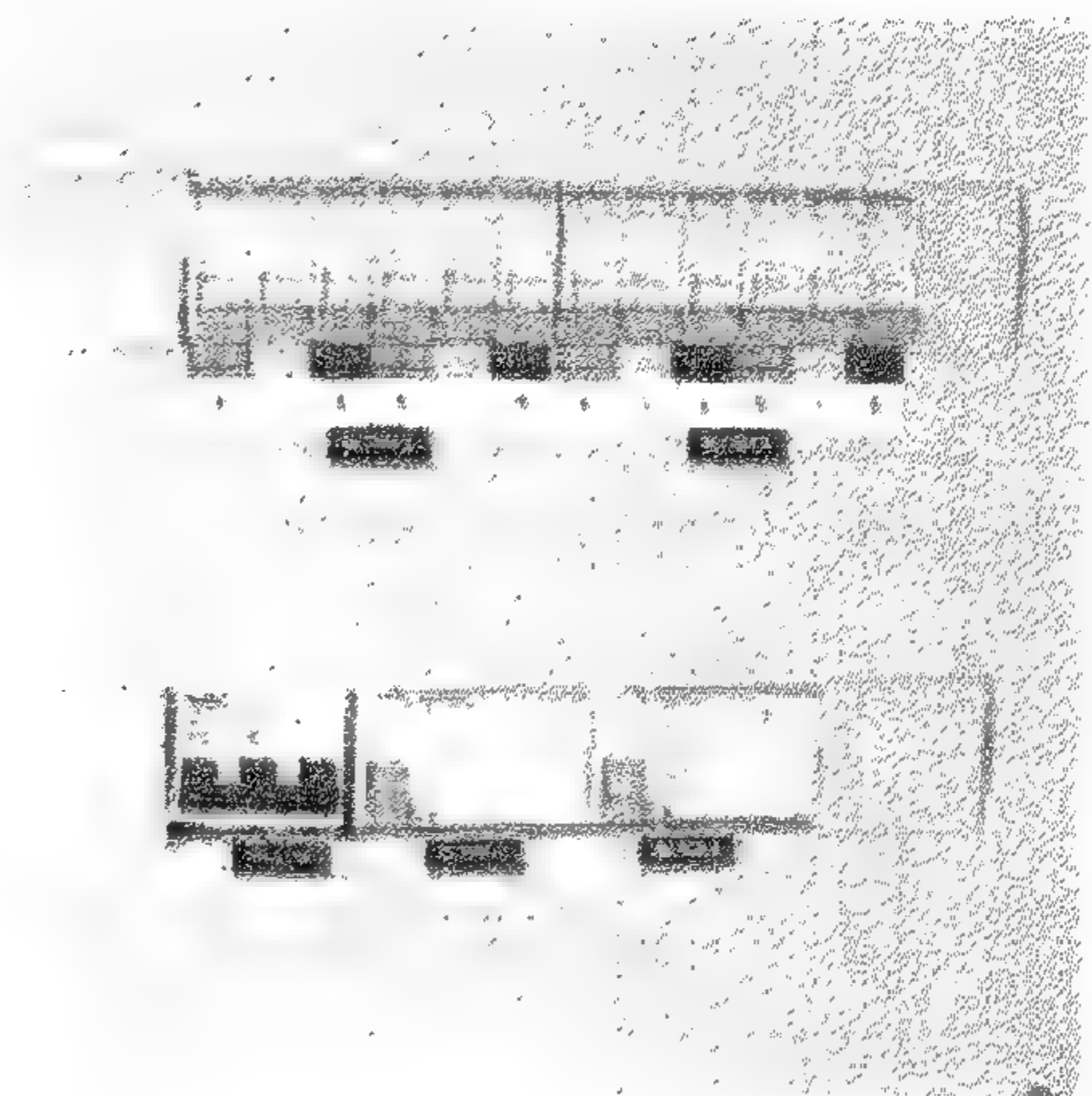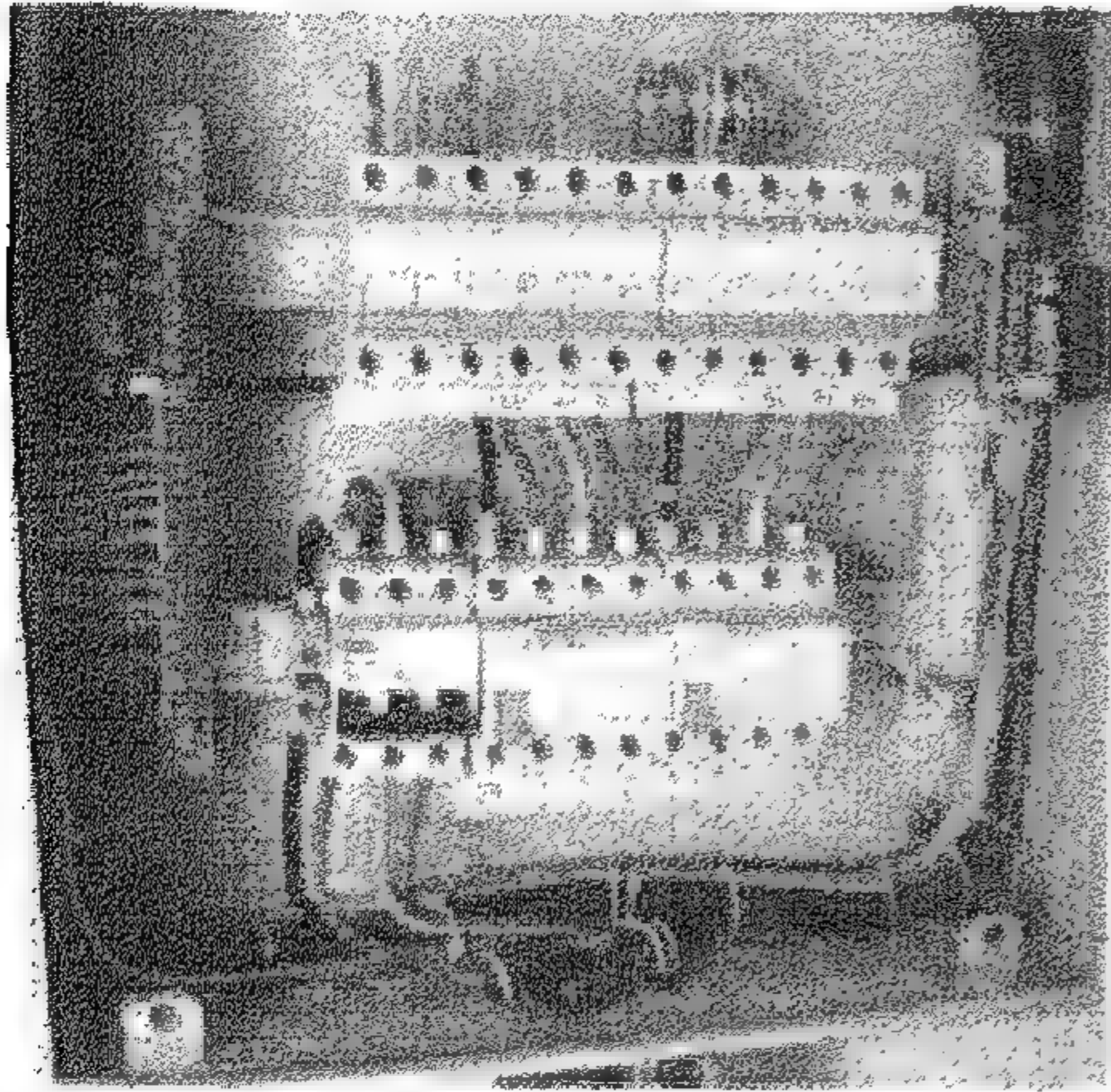قد ينتج المصنع لوحات توزيع ذات 15 أو 18 أو 24- طريق وتكون أماكن تثبيت القواطع مصنعة بحيث تقبل اللوحة تثبيت القواطع المصنعة من الشركة نفسها وليس غيرها ونادرا ما تجد قواطع لشركات مختلفة تثبيت في لوحات مصنوعة من قبل شركات أخرى.




الشكل (7-17) : لوحة توزيع نهائية FDB ذات 12- موضع (طريق) .

كذلك يبين الشكل (7-18) نموذجاً لتصميم لوحة نهائية للإنارة والقدرة سعة 24 خط . وقد تخصص لوحات التوزيع النهائية بالإنارة فقط أو بالقدرة فقط حسب رأي المصمم لعزل دوائر القدرة عن الإنارة في أغلب الحالات لضمان عدم تأثير الأعطال التي غالباً ما تحدث في دوائر القدرة عن دوائر الإنارة ، إلا أن هذه ليست قاعدة ويتبع رأي المصمم. ويبين الشكل (7-19) لوحة توزيع نهائية خاصة بدوائر القدرة. أما الشكل (7-20) فيبين أسلوب آخر لرسم لوحة التوزيع النهائية بهيئة جدول توضح فيه أنواع قواطع الدائرة وحجوم الأسلاك وتوزيع الأحمال على الأطوار الثلاثة.





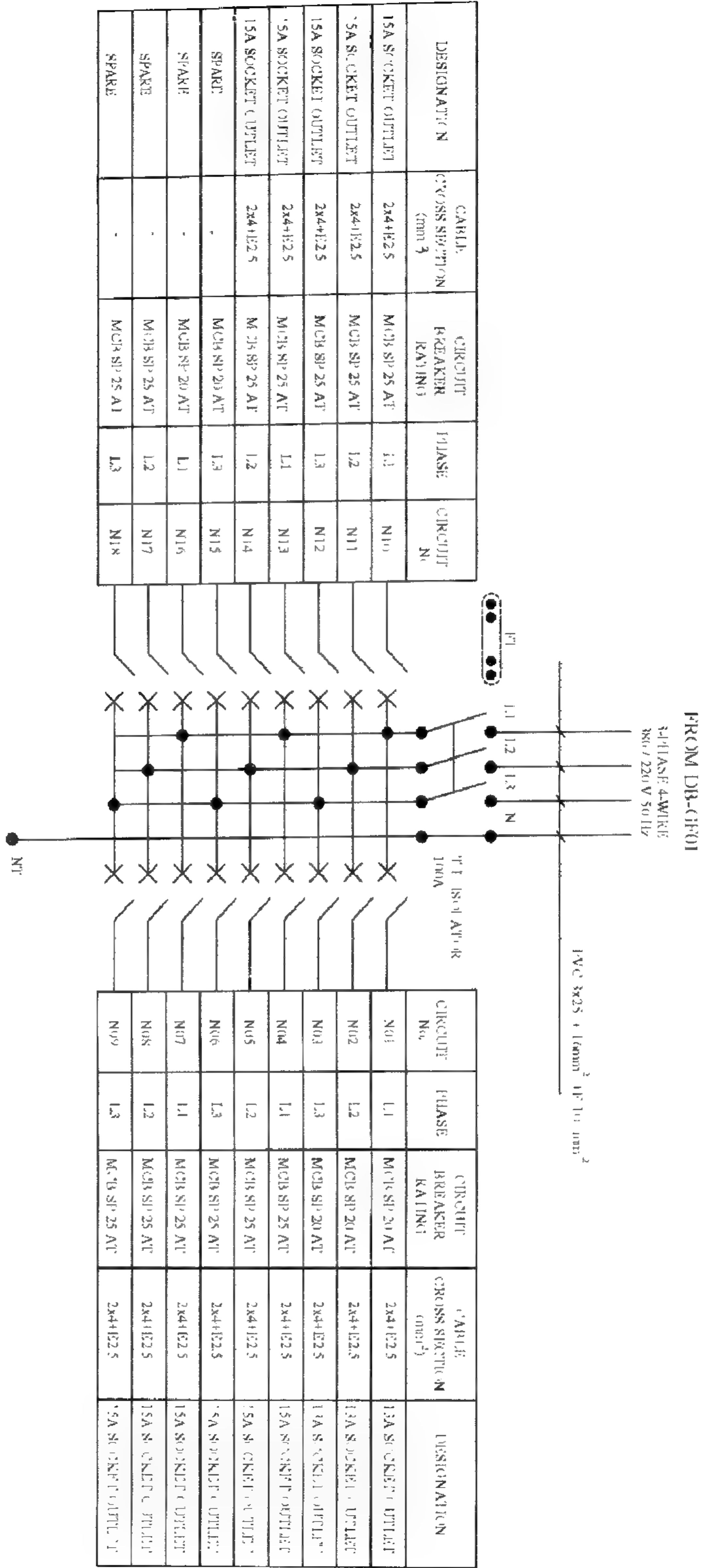SMALL POWER  
FINAL DISTRIBUTION BOARD-PPG02 (25kW)



الشكل (7-19) نموذج لتصميم لوحة نهائية للقدرة الصغيرة فقط سعة 18 خط .



PROJECT: UNIVERSITY- BUILDING 2D						LIGHTING DISTRIBUTION SCHEDULE (3-PHASE)							
PANEL REF: LDB-L1-1 42 Ways													
FED FROM: SMD8-L1-2													
LOCATION: LEVEL 1						CONNECTED LOADS / POINTS					CIRCUIT LOAD (W)		
CIR NO.	MCB RTG. (A)	RCBO (mA)	CT WIRE (mm2)	ECC WIRE (mm2)	ROOM / AREA	No. Load	No. Load	No. Load	No. Load	No. Load	R	Y	B
R1	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FEMALE STAFF AMENITIES						428		
Y1	16	100	2X2.5	2.5	STAFF ENTRY							280	
B1	16	100	2X2.5	2.5	OFFICES								520
R2	16	100	2X2.5	2.5	DISH WASH						1048		
Y2	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	CORRIDOR							508	
B2	16	100	2X2.5	2.5	CROCKERY+HOT WASH								960
R3	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	TILTING&OVENS&GRIDDLES						1320		
Y3	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	KITCHEN CORRIDOR							960	
B3	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	CHEFS OFFICE								1600
R4	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FRYERS& OPEN BURNERS						940		
Y4	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	LOBBY							250	
B4	16	100	2X2.5	2.5	MTR+SMD8'S								480
R5	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	DELIVERIES ENTRY						550		
Y5	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FINAL FINISHING& HOLDING							960	
B5	16	100	2X2.5	2.5	PASTERY&BAKERY								1340
R6	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	SANDWITCH+BBQ AREA						1260		
Y6	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	VEGETABLE PREP.							960	
B6	16	100	2X2.5	2.5	BASTERY&BAKERY								640
R7	16	100	2X2.5	2.5	DRY STORES+DELIVERY						560		
Y7	16	100	2X2.5	2.5	WASTE+MDB+ELEC. CU/PD.							1360	
B7	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FINAL FINISHING& HOLDING								960
R8	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FISH PREPARATION						960		
Y8	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FINAL FINISHING& HOLDING							1280	
B8	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	KITCHEN CORRIDOR								1440
R9	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	TILTING&OVENS&GRIDDLES						960		
Y9	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	TILTING&OVENS&GRIDDLES							960	
B9	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	FRUIT&SALAD PREP.								960
R10	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	KITCHEN CORRIDOR						960		
Y10	16	100	2X2.5	2.5	STAFF ROOM							480	
B10	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	MALE STAFF AMENITIES								510
R11	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	STAIRCASE						180		
Y11	16	100	2X2.5	2.5	DELIVERY LOADING&STORES							880	
B11	16 <sup>+</sup>	100	2X2.5	2.5	BUTCHERY								960
R12	16	100	2X2.5	2.5	HYDRAULIC PLANT ROOM						490		
Y12	16	100	2X2.5	2.5	MECHANICAL PLANT ROOM							1210	
B12	16	100			SPARE								
R13	16 <sup>+</sup>	100			SPARE								
Y13	16 <sup>+</sup>	100			SPARE								
B13	16 <sup>+</sup>	100			SPARE								
R14	16	100			SPARE								
Y14	16	100			SPARE								
B14	16	100			SPARE								
INCOMING CABLE: (4X16)mm <sup>2</sup> CU, XLPE/SWA/LSFOH+ 1X16mm <sup>2</sup> CU, PVC						CONNECTED LOAD:					9640	10080	10370
INCOMER RATING 200A						TOTAL CONNECTED LOAD (W):					30,890		
S.C. RATING (I.C.): 10KA						DEMAND FACTOR:					1		
REMARKS: * 20A CONTACTOR						TOTAL DEMAND (W):					30,890		

الشكل (20-7) نموذج لتصميم لوحة نهائية ذات 42 طريق بأسلوب الجدول.

## 5-5-7 لوحات التوزيع الفرعية

تستخدم لوحات التوزيع الفرعية في أغلب الأحيان في الأبنية المتخصصة مثل المستشفيات والمصارف والمختبرات والبنائات الحكومية المتعددة الطوابق . وغالبا ما تغذى هذه اللوحات من اللوحات النهائية (الختامية) أو من اللوحات الثانوية أو من اللوحات الرئيسية المساعدة الخاصة بالتبريد مثلا . وتكون أما وحيدة الطور أو ثلاثية الطور حسب الحاجة ، ويبين الشكل (7-21) لوحة توزيع فرعية لتغذية مراوح التبريد الثانوية ( Fan coils ) في إحدى البنايات الكبيرة .

وقد تتفرع هذه اللوحات من لوحات التوزيع النهائية ( في حالات خاصة ) لتغذية أحمال تتطلب عزلاً للسلك المحايد من المنظومة الأصلية بواسطة محولات عزل ( Isolating transformers ) وذلك لضمان عدم تأثير عطل التاريز على الأجهزة الحساسة المربوطة الى المنظومة الكهربائية مثل الأجهزة الطبية المتخصصة في غرف المرضى وغرف العمليات و غرف الإنعاش في بنايات المستشفيات أو المختبرات التخصصية ، لاحظ الشكلين ( 7-22 ) و ( 7-23 ) .

## 5-6-7 اللوحات التخصصية

تصمم اللوحات التخصصية لتنفيذ وظائف متعددة ومتخصصة كأن تغذي مجموعة كبيرة من وحدات الإنارة أو تسيطر عليها في مصنع كبير أو محطة توليد أو أوكار الطائرات الكبيرة . وقد تغذي هذه اللوحة مأخذ القدرة الإعتيادية والصناعية إضافة إلى وحدات الإنارة . وعادة ما تحتوي هذه اللوحات على نبائط سيطرة وأجهزة غلق وفتح وملامسات (كونتكترات) ، أنظر الشكل ( 7-24 ) والشكل (7-25) الذي يوضح لوحة سيطرة متخصصة للإنارة الخارجية لموقع صغير .

## 7-5-7 اللوحات المركزية للتحكم في المحركات الكهربائية ( MCCs ) :

ترتبط هذه اللوحات باللوحة الرئيسية للفولتية المنخفضة أو لوحة التوزيع المساعدة في البناية وتكون صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم حسب تصميمها من حيث عدد وقدرات المحركات التي تقوم بالسيطرة عليها .

وتحتوي هذه اللوحة على قواطع الدائرة الخاصة لحماية كل محرك وبواديء الحركة Starters ومفاتيح التشغيل والملامسات Contactors وأجهزة قياس التيار والفولتية وأجهزة حماية ضد عطل الطور الواحد Phase failure وتجاوز التيار والفولتية ، لاحظ الشكل ( 7-26 ) الذي يوضح تصميمًا لمثل هذه اللوحات .

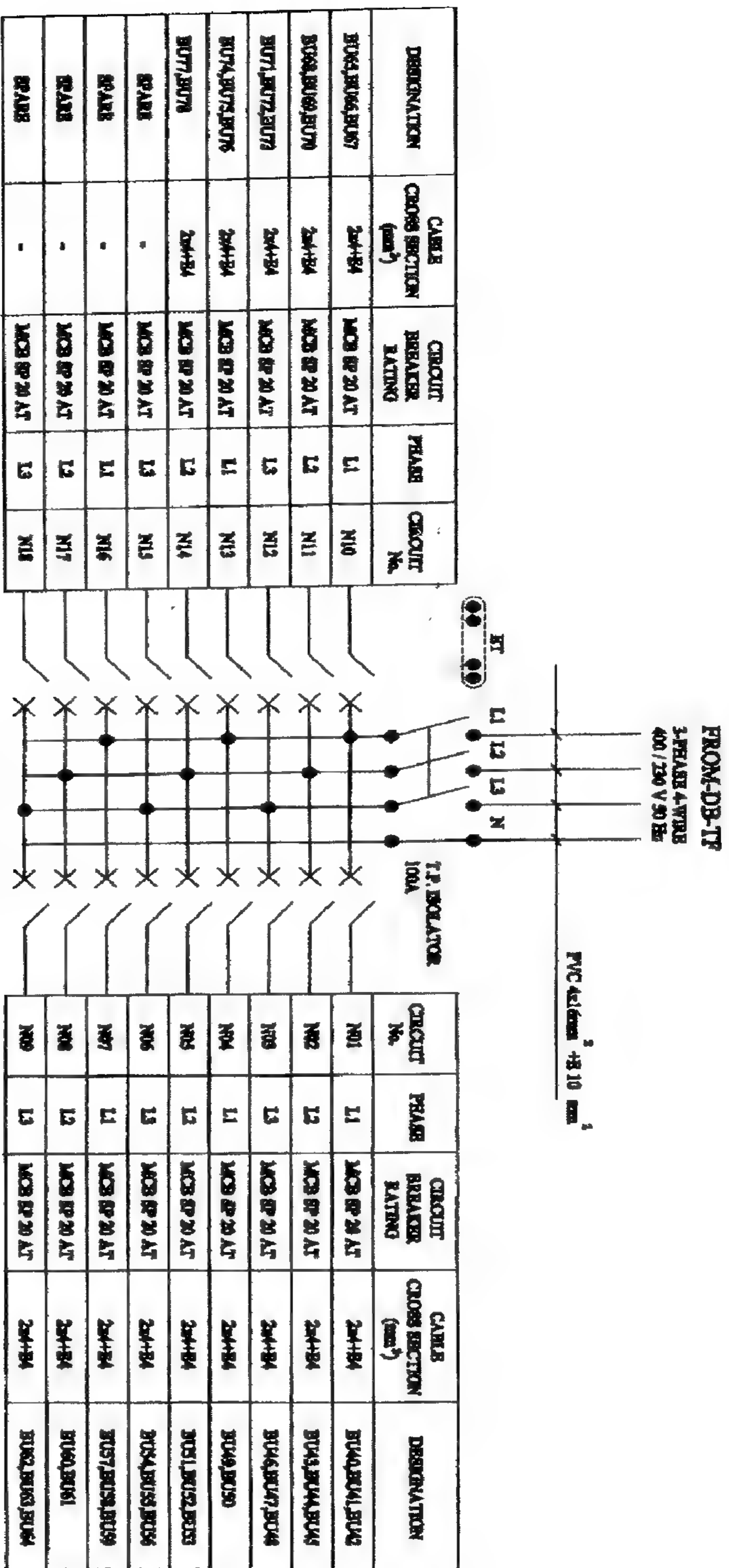
## 5-8-7 لوحات التوزيع الرئيسية للفولتية العالية

سيتم التطرق الى تصاميم هذه اللوحات في الفصل العاشر.











BED HEAD UNITS & SMALL POWER  
FINAL DISTRIBUTION BOARD-PPT03 (21kW)

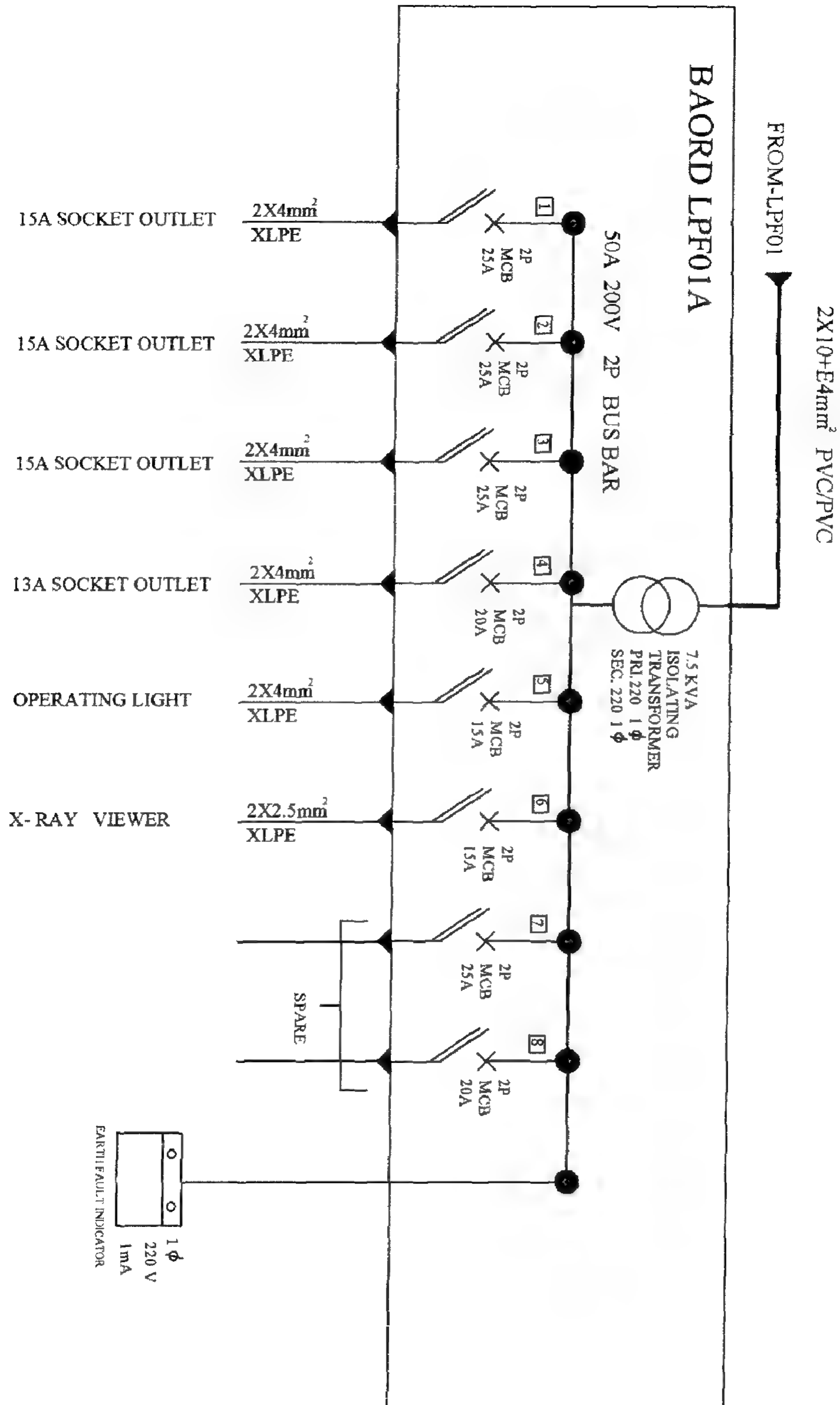الشكل (22-7) تصميم لوحة توزيع فرعية لتغذية وحدات المريض (Bedhead Units) في إحدى المستشفيات .



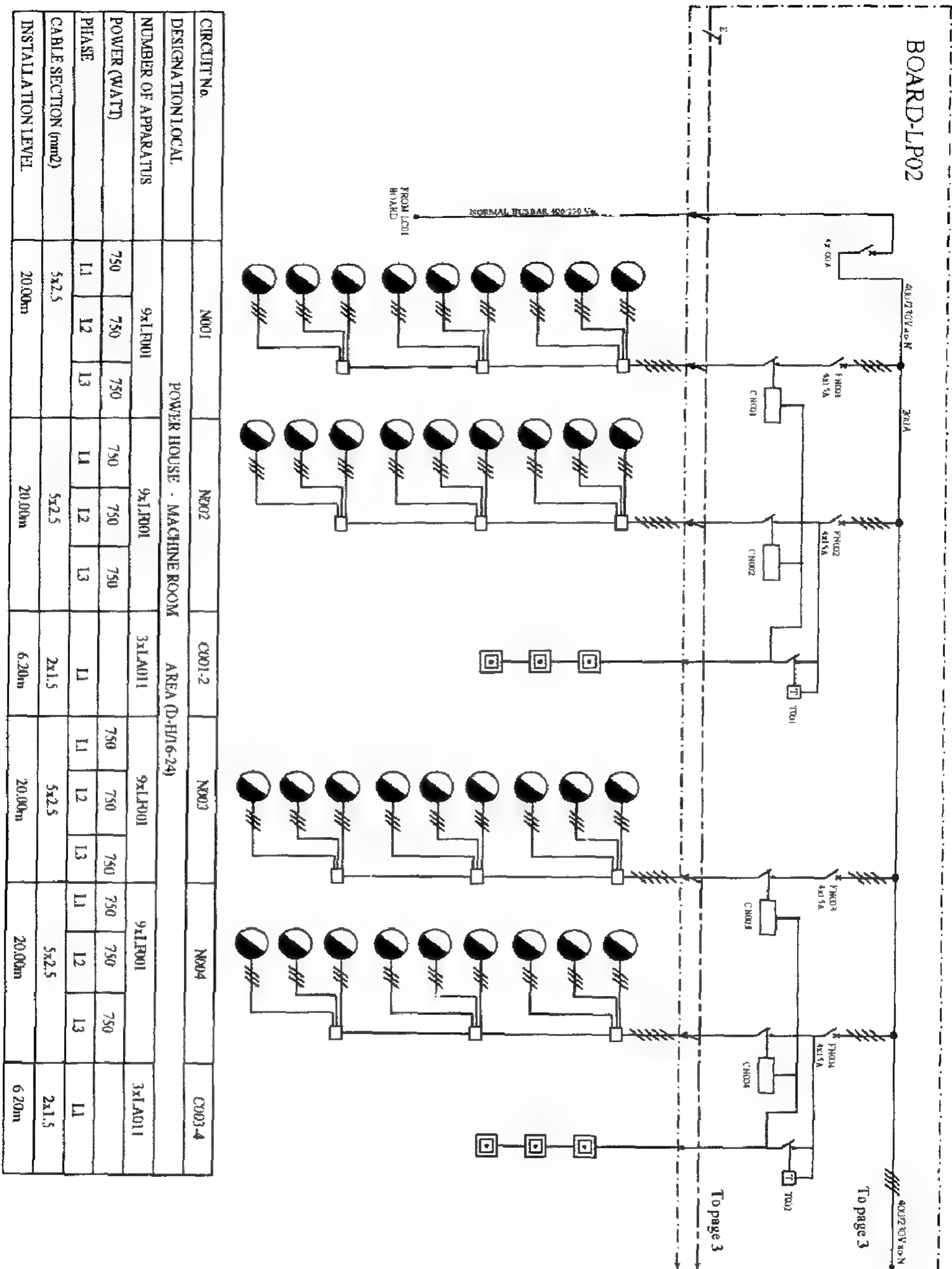
الشكل (7-23) تصميم لوحة توزيع فرعية لتغذية أجهزة غرف العمليات في إحدى المستشفيات، لاحظ إنه تم استخدام محول عازل لحماية الأجهزة الطبية من خطر التداخل أو عطل التاريس.



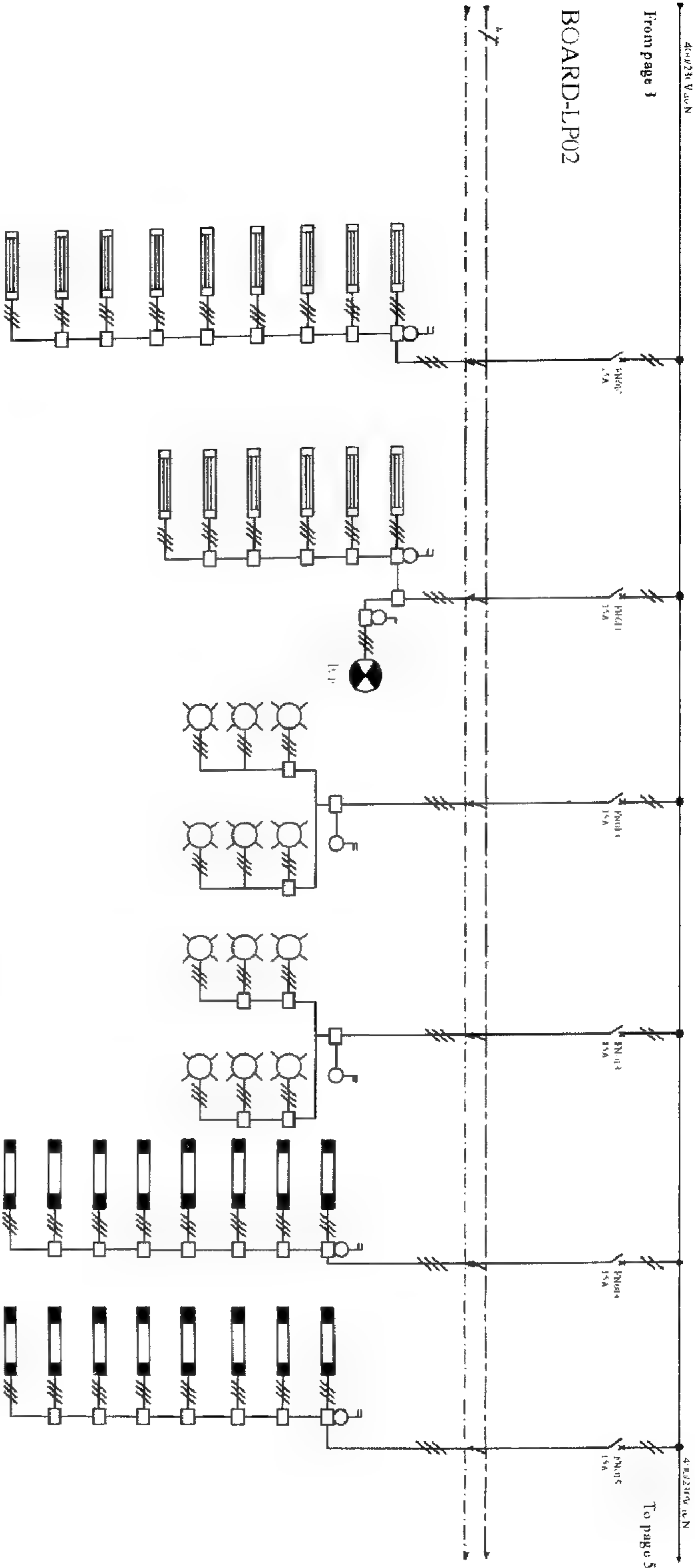
الشكل (24-7) نموذج لتصميم لوحة تخصصية للإنارة والقدرة في محطة توليد (تتمة  
اللوحة في الصفحات (الأشكال) التالية) .







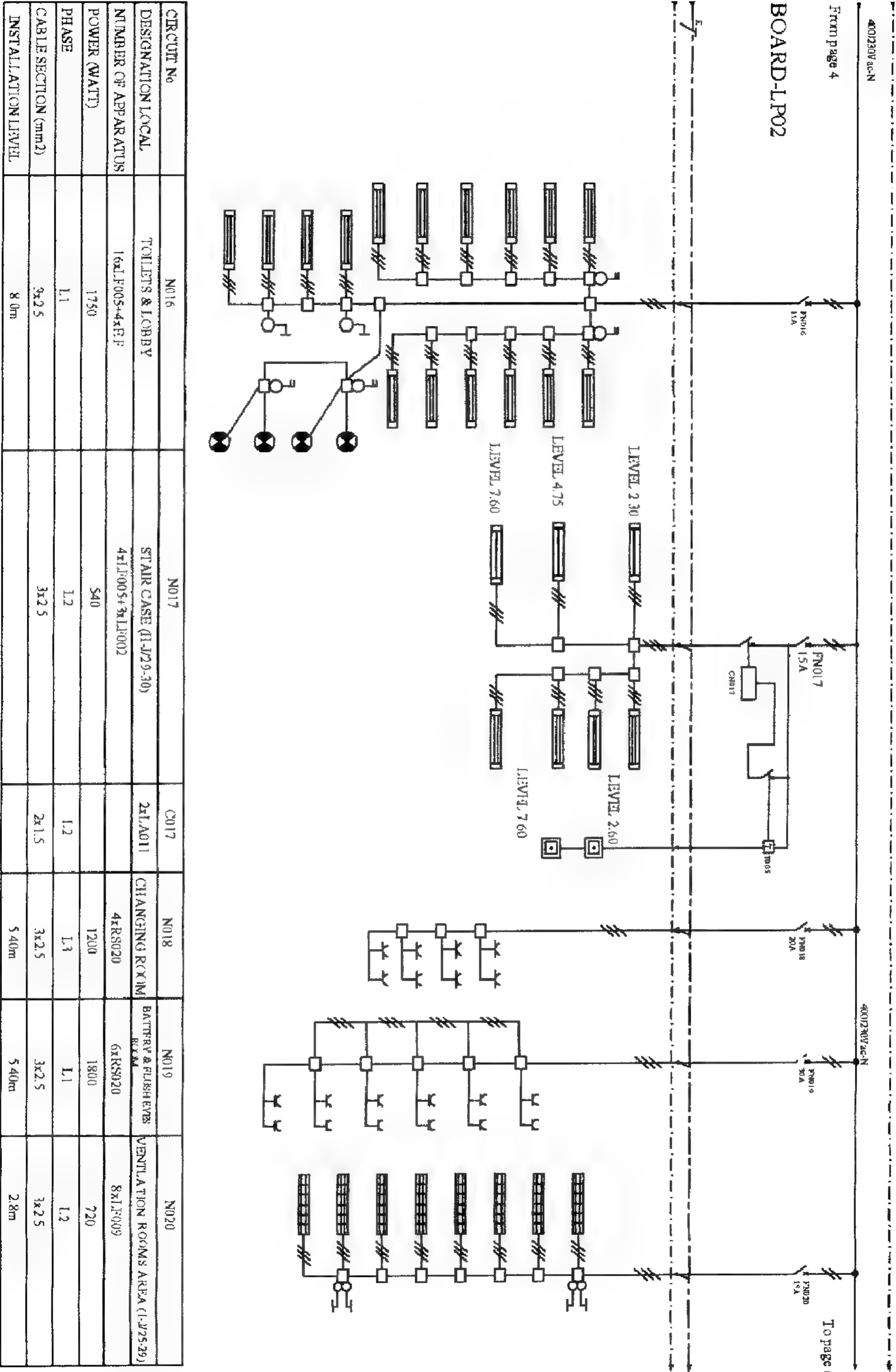
تابع الشكل (24-7) (تتمة اللوحة في الشكل التالي) .



تابع الشكل ( 24-7 ) (تتمة اللوحة في الشكل التالي ) .



BOARD-LP02

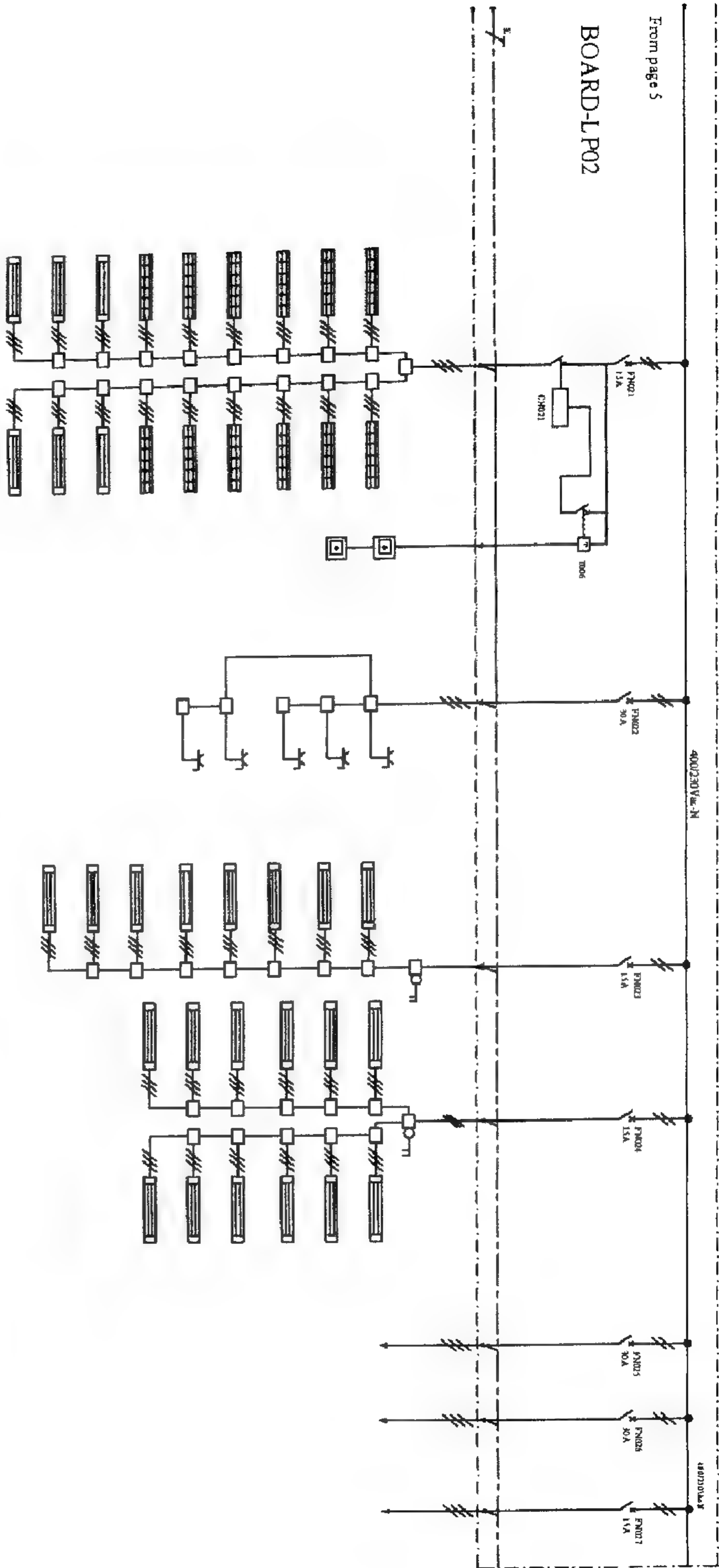
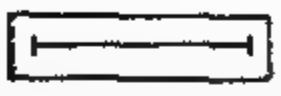













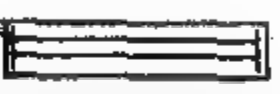






CIRCUIT No.	N021	C021	N022	N023	N024	N025	N026	N027
DESIGNATION LOCAL	VENTILATION ROOMS AREA (HJ17-23)		VENTILATION ROOM	CABLE ROOM AREA (HJ25-30)	CABLE ROOM AREA (HJ17-23)	WATER HEATER AREA (J27-29)	SPARE	SPARE
NUMBER OF APPARATUS	12xLF009+6xLF005		5xLS021	8xLF005	12xLF005	2400		
POWER (WATT)	1670		2500	720	1080			
PHASE	L3		L1	L2	L3	L1		
CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	3x2.5		3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x4		
INSTALLATION LEVEL(m)	LF009(LHVL 2.80) LF005(LHVL 4.30)		0.8m	4.3	4.3			

تابع الشكل (24-7) .














# LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION	CODE
	INDUSTRIAL LUMINAIRE WITH REFLECTOR & METAL HALIDE LAMP 250/150 W	LF001
	WEATHER-PROOF FLUORESCENT LUMINAIRE 1X36W	LF002
	EMERGENCY LIGHTING UNIT "EXIT" 2X8W	LF003
	SAFETY LIGHT LUMINAIRE 36W FLUORESCENT WITH BUILT-IN BATTERY.	LF004
	WEATHER-PROOF FLUORESCENT LUMINAIRE 2X36W	LF005
	FLUORESCENT LUMINAIRE WITH REFLECTOR 2X36W	LF006
	RECESSED FLUORESCENT LUMINAIRE 4X18W 60X60 CM	LF007
	INDUSTRIAL LUMINAIRE WITH REFLECTOR & M.H.LAMP250W	LF008
	HIGHLY PROTECTED FLUORESCENT LUMINAIRE 2X36W	LF009
	INDUSTRIAL LUMINAIRE HIGH-BAY REFLECTOR WITH HIGH-PRESSURE MERCURY LAMP 250W SUITAIBLE FOR WORKING IN AMBIANT TEMPERATURE ABOVE 55C°	LF010
	FLOODLIGHT PROJECTOR SODIUM WITH HIGH-PRESSURE250W	LF011
	ROADLIGH SODIUM HIGH-PRESSURE150W WITH 7m hight pole	LF012
	ROADLIGHT SODIUM HIGH-PRESSURE 2X 150W POLE H=7M	LF013
	2-GANG(2-POLE)10A RECESSED SWITCH	LA010
	WEATHER-PROOF SURFACE-MOUNTED PUSH BUTTON 10A	LA011
	1-GANG(1-POLE)10A RECESSED SWITCH	LA012
	TWO-WAY 10A RECESSED SWITCH	LA013
	ROTARY SWITCH WALL -MOUNTED 10A 2-POLE	LA014
	ROTARY SWITCH SURFACE-MOUTED TWO-WAY 10A INDUSTERIAL TYPE	LA015
	ROTARY SWITCH WALL-MOUNED ONE- POLE 10A INDUSTERIAL TYPE	LA016


تابع الشكلا ( 24-7 ) و ( 7-25 ) : الرموز والمصطلحات .



# LEGEND

SYMBOL	DESCRIPTION	CODE
	TELERUPTER (IMPULSE) REMOTE CONTROL SWITCH SINGLE — POLE 220V AC-16A	T000
	RECESSED SOCKET OUTLET 2P+E-2GANG-13A	RS020
	EXH. FAN 12" DIA.(30cm)	EF00
	INDUSTRIAL TYPE SOCKET OUTLET 2P+E 16A	IS021
	INDUSTRIAL TYPE SOCKET OUTLET 3P+N+E 16A	IS022
	INDUSTRIAL TYPE SOCKET OUTLET 3P+N+E 63A	IS023
	MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)	CB001
	CONTACTOR	CB002
	THREE-PHASE AND NEUTRAL BUSBAR	—
	DISTRABUTION BOARD	—
	WEATHER PROOF 400W HPS PROJECOR	

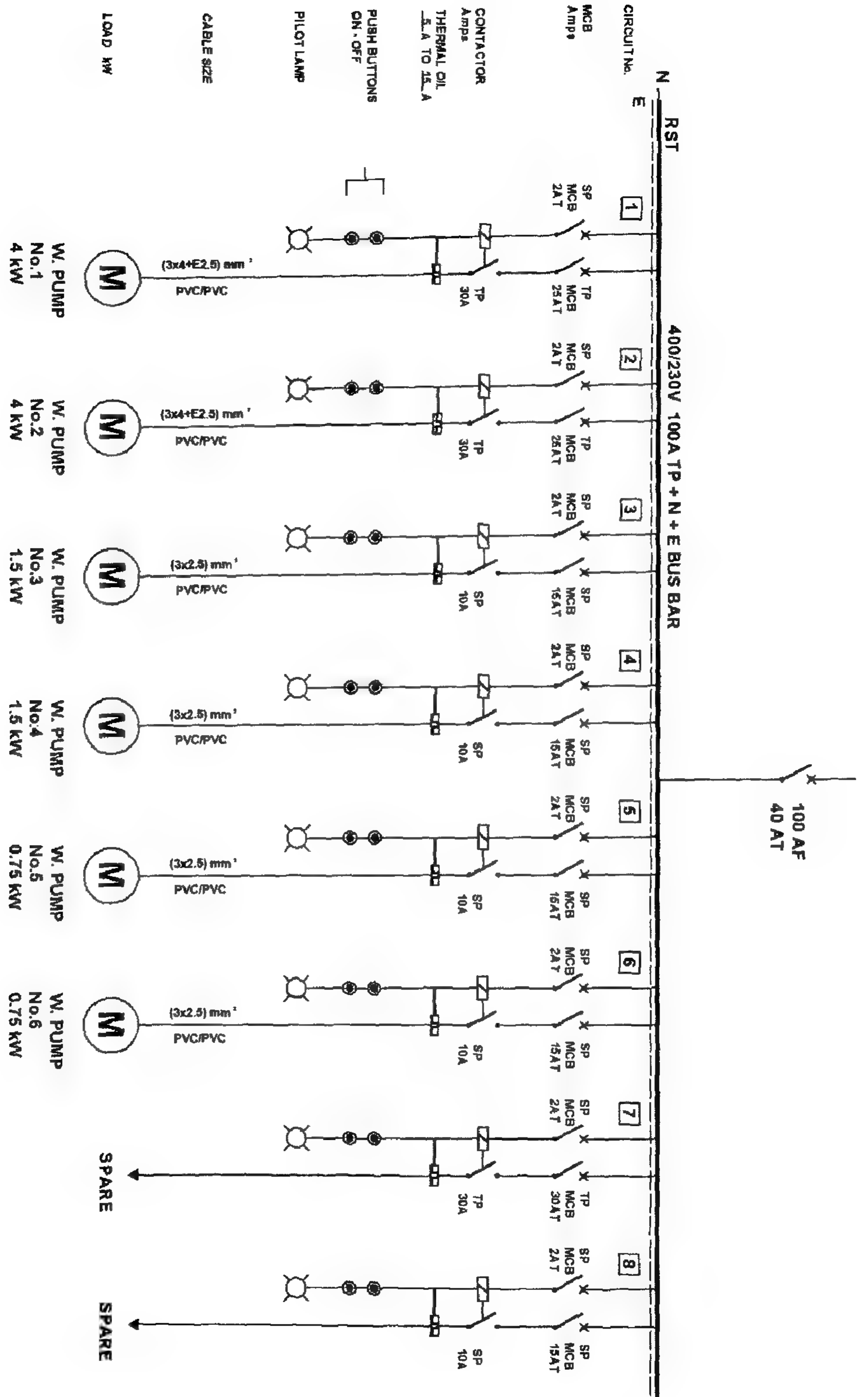تابع الشكلاان ( 24-7 ) و( 25- 7 ) : الرموز والمصطلحات .



الشكل (26-7) تصميم لوحة توزيع وسيطرة لتغذية محركات كهربائية (MCC).

## 6-7 حماية المحركات وتصاميم لوحات MCC

تعد المحركات الكهربائية من الأحمال الفعالة Active loads التي تختلف عن الأحمال الاعتيادية مثل الأحمال المقاومة أو الأحمال الحثية الهامدة Passive loads كون ان المحركات تسحب تياراً كبيراً في مرحلة بدء التشغيل . وقد يصل مقدار تيار البدء الى سبعة أمثال التيار الذي يسحبه المحرك من المصدر في حالة التشغيل الاعتيادي. إلا أن تيار البدء الكبير هذا لا يستمر إلا لعدة ثوان (8-10 ثانية حسب قدرة المحرك ونوعيته) . وقد يسبب التيار العالي هبوطاً حاداً في الفولتية المغذية للشبكة (فولتية المصدر) مما يؤدي إلى فصل بعض الأحمال ، لذلك يجب ألا يزيد الهبوط في فولتية المصدر أثناء بدء تشغيل المحرك عن 4 % ويتطلب ذلك أن يكون جهاز بدء التشغيل قادراً على تحميل المحرك عدة مرات خلال الساعة الواحدة دون مشاكل للشبكة . وقبل الشروع في دراسة وتصاميم وسائل الحماية للمحركات يجدر بنا في هذه المرحلة التذكير واستعراض أهم طرق بدء تشغيل المحرك الحثي كونه الأكثر استخداماً .

### 1- التشغيل المباشر من خط التغذية Direct On Line Starting ( D.O.L)

تستخدم هذه الطريقة للمحركات ذات القدرة المنخفضة مما يضمن ألا تنخفض فولتية المصدر بأقل من 4% عن القيمة المقننة . في هذه الطريقة يصل التيار اللازم لبدء المحرك من 6 إلى 7 أمثال التيار الاسمي.

### 2- التشغيل بواسطة بادئ الحركة نوع مثلثي- نجمي Delta – star starter

في هذه الطريقة ينخفض تيار البدء من 2 إلى 4 أمثال التيار الاسمي وبذلك نؤمن عدم هبوط فولتية المصدر بنسبة كبيرة .

على أية حال هناك طريقتان شائعتان لحماية المحركات الكهربائية ، الأولى باستخدام المصاهر المؤخرة للزمن مع إضافة وسيلة حماية ضد التحميل الزائد Overloading والثانية باستخدام قواطع الدائرة الاعتيادية. وسنشرح كل طريقة على انفراد في الفقرات التالية.


### 6-7-1 حماية المحركات باستخدام المصاهر

تعد حماية المحركات بالمصاهر من أرخص الطرق كلفة ولو ان لها مساوئ عديدة تكمن في وجوب استبدال المصهر بعد كل عملية انصهار عنصره نتيجة العطل ، وكذلك الحاجة الى حماية إضافية وهي حماية فشل الطور Phase failure . ومما ورد سلفاً بخصوص تيار البدء العالي وعند اختيار المصهر لغرض حماية المحرك ، لا يشترط ان نختار تقنين المصهر مساوياً إلى تيار المحرك المقنن أو أكبر منه بقليل . فعلى سبيل المثال ، إذا كان لدينا محركاً تياره المقنن هو 70 أمبير عند اشتغاله في الحالة الاعتيادية فليس من الصحيح أن نختار مصهر ذي سعة 70 أمبير أو أكبر بقليل لغرض حمايته. إن الأسلوب الصحيح



لأختيار المصهر هو أن ندرس خواص البدء للمحرك ( وهذه يجب الحصول عليها من الشركة الصانعة ) وكذلك يجب أن تتوفر لدينا خواص المصاهر على شكل منحنيات (أيضا يمكن الحصول عليها من الشركات الصانعة). وبمواءمة خواص البدء للمحرك مع خواص المصهر يمكن القرار باستخدام التقنين الملائم للمصهر الذي يتطلب استخدامه لحماية المحرك. قد تظهر النتائج استخدام مصهر ذي تقنين أعلى بكثير من تقنين تيار المحرك نفسه والسبب في ذلك هو أن المصهر يجب أن يتحمل تيار البدء للمحرك العالي لبضع ثوان بدون أن ينصهر ويفتح الدائرة الكهربائية.

مثال على ما ورد في أعلاه : محرك حثي ثلاثي الطور موضحة خواص البدء له في الشكل (7-27)، حيث تياره المقنن هو 70 أمبير وتيار البدء له هو 470 أمبير ( 7 أمثال التيار المقنن تقريبا ) وطريقة تشغيله الربط المباشر الى المصدر Direct On Line . يستغرق تيار البدء 8 ثانية ليعود الى القيمة المقننة . على هذا الأساس سوف نختار مصهر له خواص أعلى من خواص المحرك بحيث ينصهر بزمان مقداره 10 ثانية عند تيار مقداره 470 أمبير كما موضح في الشكل ، وهذا المصهر تقنيته هو 125 أمبير .

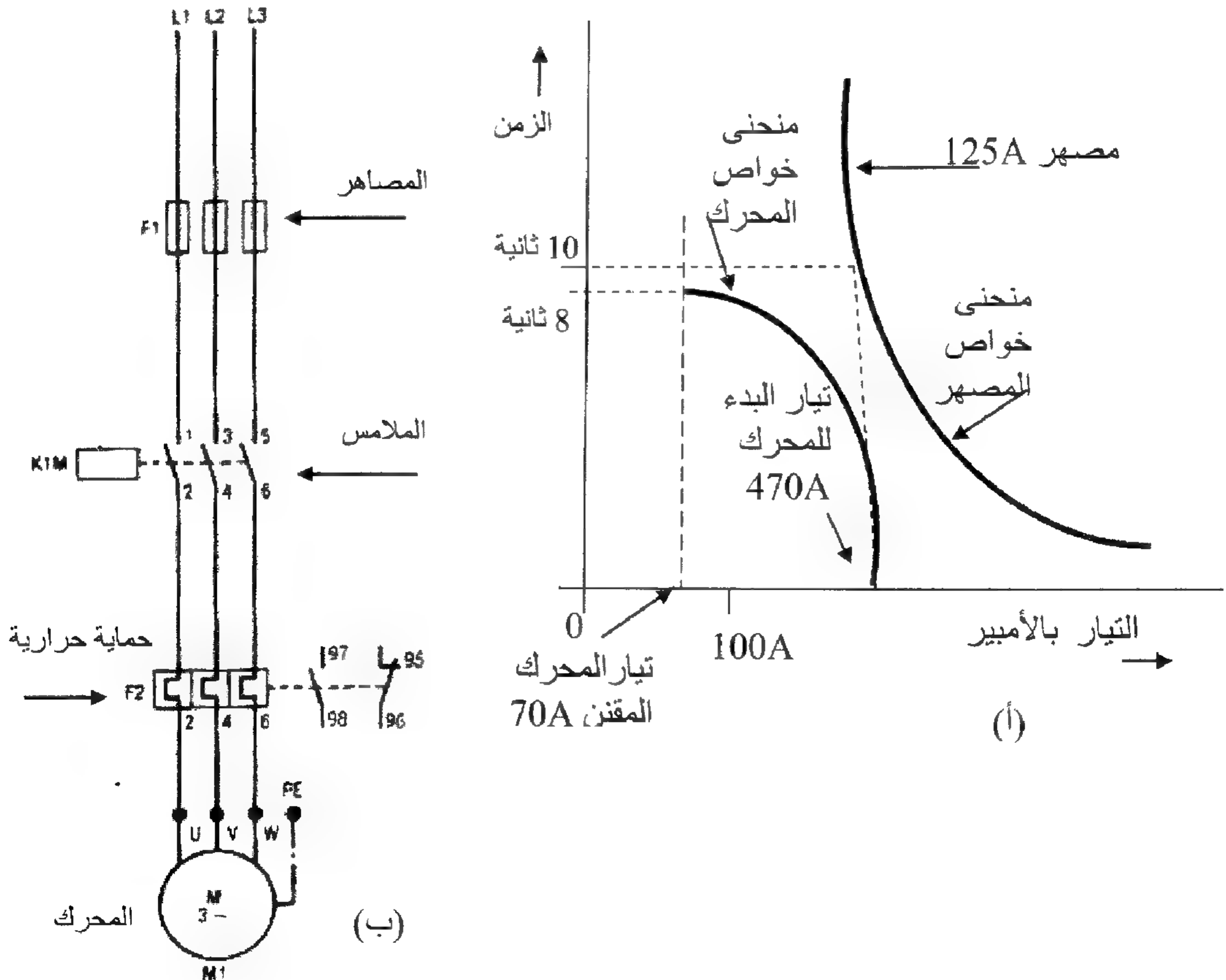


الشكل ( 27-7 ) حماية المحرك الحثي بالمصاهر عندما يربط مباشرة الى المصدر بواسطة ملاص (KIM) Contactor

يلاحظ مما مر في أعلاه أن المصهر 125 أمبير يستطيع حماية المحرك من التيارات المفرطة overcurrents الناجمة عن أعطال قصر الدارة وعطل الأرض Short-circuit and earth faults التي تكون قيمها أكبر من تقنين المصهر (125 أمبير) نفسه . إلا أن هذا المصهر لا يستجيب الى تيارات بين 70- 125 أمبير وهي التيارات الناجمة عن زيادة الحمل Overload ، لذا يجب أن يزود المحرك بوسيلة أخرى لحمايته من زيادة الحمل ، وهذه الوسيلة تسمى بالحماية الحرارية Thermal protectionl وتتكون من مرحل حراري ( Thermal relay ) F2 مع ملامس Contactor (KIM) كما موضحة في الشكل (7-27ب) . ويتم ضبط وسيلة الحماية الحرارية بين 100% إلى 125% من التيار المقنن للمحرك .

مثال 6-7 : اختيار سعة المصاهر لحماية محرك مع أحمال مختلفة

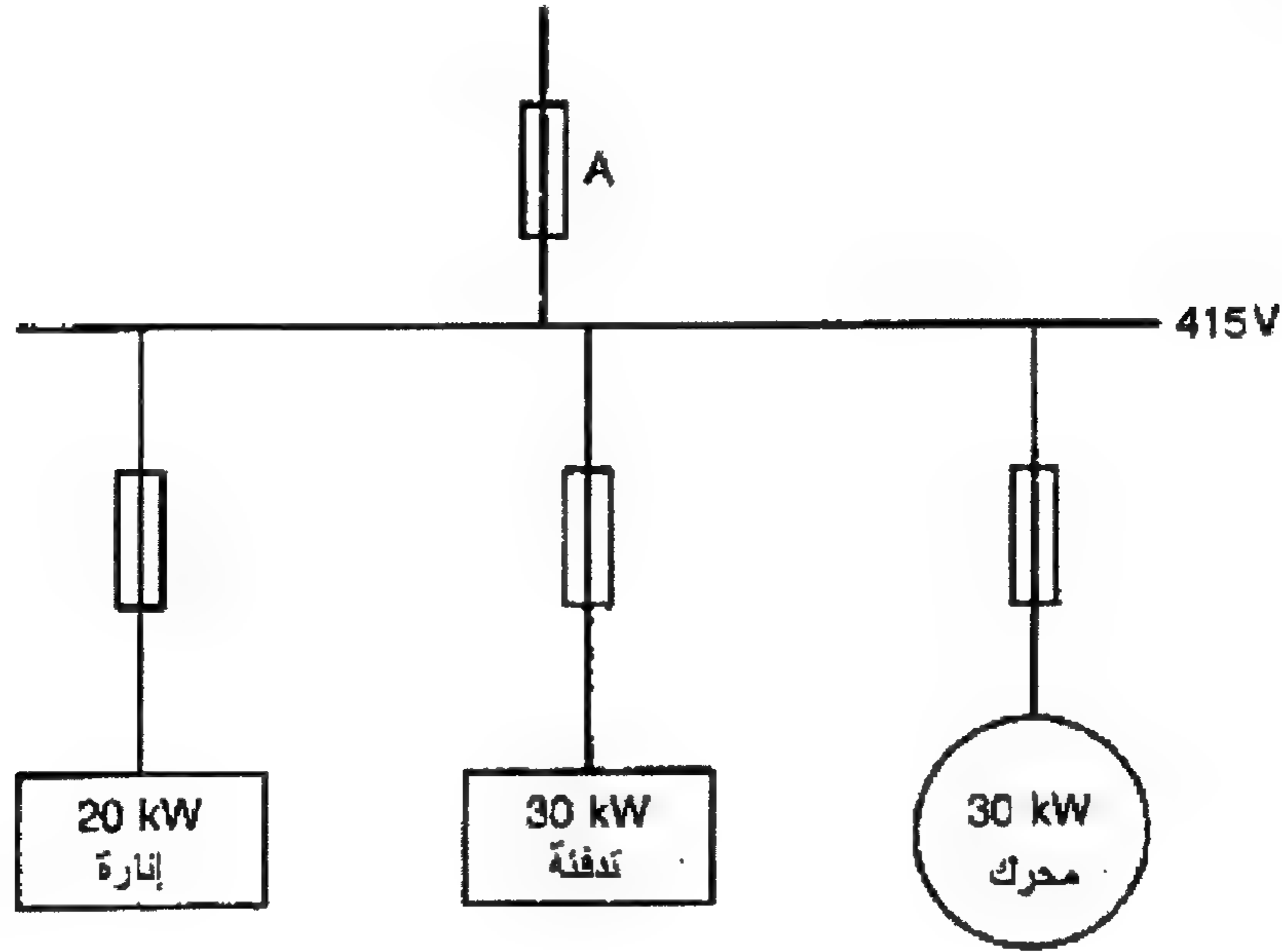لمنظومة التوزيع 415 فولت المبينة في الشكل (7-28) احسب ساعات المصاهر اللازمة للحماية والمبينة في الشكل نفسه.



الشكل (7-28)

الحل:

1- حمل الإضاءة 20 كيلواط

$$I = \frac{20 \times 1000}{\sqrt{3} \times 415} = 27.8 \text{ A}$$

لذا نختار مصهر سعة 30A

2- حمل التدفئة 30 كيلواط

$$I = \frac{30 \times 1000}{\sqrt{3} \times 415} = 41.7 \text{ A}$$


لذا نختار مصهراً سعة 50A

3- محرك 30 كيلواط : لاحظ انه بينما يعطى حمل الإنارة وحمل التدفئة بالقدرة الداخلة Input power فإن قدرة المحرك عادة ما تعطى كقدرة خارجة Output power وبمعرفة كفاءة المحرك يمكن ان نحسب القدرة الداخلة. وبفرض أن كفاءة المحرك في هذا المثال هي 0.92 وان القدرة الداخلة = القدرة الخارجة/ الكفاءة، لذا

$$\text{Input power} = 30 / 0.92 = 32.6 \text{ kW}$$

وبينما يكون حمل الإنارة وكذلك حمل التدفئة ذوا عاملي قدرة يساوي واحداً فإن المحرك يكون دائماً بعامل قدرة متدني نسبياً ولنقل في هذا المثال يساوي 0.83 لذا يكون التيار المقنن للمحرك :
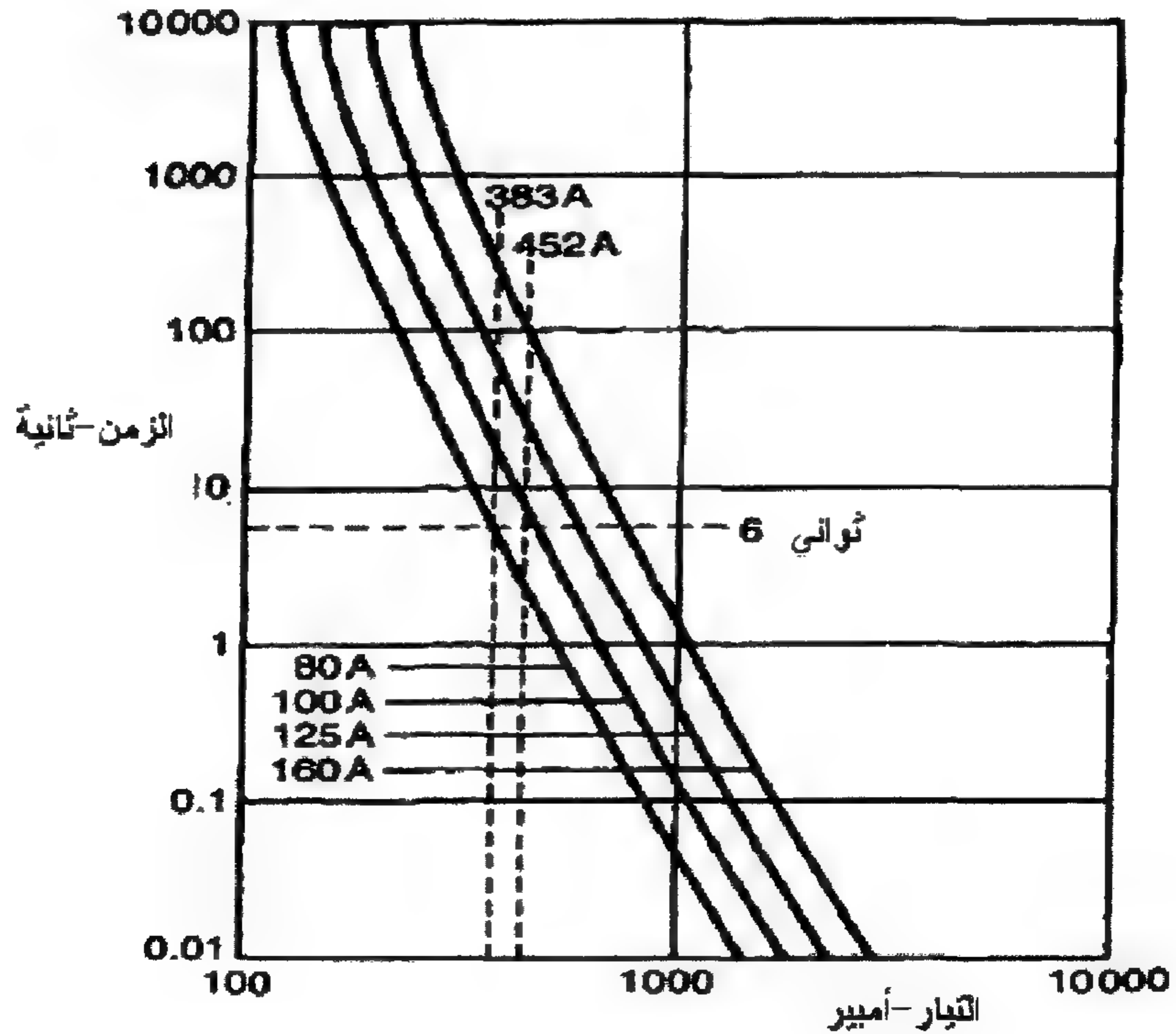
$$I = \frac{32.6 \times 1000}{\sqrt{3} \times 415 \times 0.83} = 54.7 \text{ A}$$



الشكل (7-29) خواص الزمن – التيار لأربعة أنواع من المصاهر .

وبما ان تيار البدء للمحرك يساوي 7 × التيار المقنن لفترة 10 ثواني (تخمينا)

$$I_{st} = 7 \times 54.7 = 383 \text{ A.}$$



من الشكل (7-29) الذي يعطي خواص الزمن/التيار لعدة ساعات من المصاهر نجد أن المصهر سعة 80A سيتحمل تيار 383A لفترة 6 ثواني فقط. لكن المطلوب هو أن يتحمل المصهر المختار 10 ثواني، عليه فان المصهر سعة 100A سيكون هو الموافق للمطلوب لحماية المحرك. ولإختيار سعة المصهر الرئيسي A ولإجل تحقيق التمييز الحمائي يجب أن يحقق هذا المصهر المتطلبات التالية :

- يجب ان يتحمل تيار الحمل الإعتيادي الكلي (حمل الإنارة + حمل التدفئة + حمل المحرك عند الإستقرار) :

$$27.8 + 41.7 + 54.7 = 124.2 \text{ A}$$

- يجب أن يتحمل تيار الحمل مع تيار البدء للمحرك لفترة 10 ثواني :

$$27.8 + 41.7 + 383 = 452.5 \text{ A}$$

على هذا الأساس نختار سعة 125A للمصهر A من الشكل (7-29) ليحقق الطلب. ولإجل تزويد المحرك بوسيلة حماية حرارية وبادئ حركة Starter يضاف بعد المصهر الخاص به مباشرة ملامس Contactor بسعة لا تقل عن التيار الكلي للمحرك في حالة الحمل التام أي نختار سعة الملامس لتكون 60A في الأقل وكذلك حماية حرارية ضمن مدى 40-60A أيضا .

#### 7-6-2 حماية المحركات باستخدام قواطع الدائرة

جرى في السنين الأخيرة إبدال المصاهر بقواطع الدائرة نوع MCB و MCCB لما للقاطع من مزايا وحسنات يمتاز بها على المصهر ولو أنه يكون عادة أعلى ثمنًا . ويشترط بالقاطع المختار لحماية محرك معين أن يكون منحنى خواصه أعلى من منحنى خواص البدء للمحرك ويكون أيضا تقنيته أكبر من تقنين الملامس المستخدم للبدء .

على أية حال يمكن استخدام العلاقة التالية لتخمين سعة القاطع المطلوب لحماية محرك إذا تم معرفة تياره الكلي في حالة الحمل التام:

$$\text{سعة القاطع (أمبير)} = (2 - 1.8) \times \text{التيار الكلي للمحرك}$$

وفي أكثر الأحيان يؤخذ الرقم 1.8 × تيار المحرك لإختيار القاطع.

#### 7-6-3 استخدام الجداول في تصاميم الحماية للمحركات ولوحات التحكم

لإجل تسهيل عملية حساب وتصميم لوحات التوزيع التي تتحكم بالمحركات الكهربائية أمام المهندسين فقد تم اعداد الجدول (7-5) للمساعدة في هذا المجال والذي يخص المحركات الحثية ثلاثية الطور 400 فولت ، 50 هرتز التي تشتغل بالربط المباشر الى المصدر Direct On Line (D.O.L) عن طريق ملامس Contactor . والجدول (7-6) للمحرك الذي يربط الى المصدر عن طريق بادئ حركة Starter نوع نجمي – مثلثي Y-Δ.

الجدول (5-7) محركات ثلاثية الطور 400 فولت ، 50 هرتز تربط مباشرة على المصدر D.O.L

القدرة الحصانية hp	القدرة بالكيلوواط kW	تيار المحرك الكلي (أمبير) <sup>(1)</sup>	سعة الملاص المطلوب AC-3 (أمبير)	المدى المطلوب لمرحل الحماية (أمبير)	سعة المصهر المطلوب (أمبير) <sup>(2)</sup>	سعة قاطع الدائرة المطلوب نوع MCCB (أمبير)	حجم الكيل المطلوب : نحاس pvc (mm <sup>2</sup> )
0.5	0.37	1.03	3.5	0.5-1	4	15	2.5
0.75	0.55	1.35	3.5	1-2	6	20	2.5
1	0.75	1.97	3.5	1-2	6	20	2.5
1.5	1.1	2.7	3.5	1.5-3	6	20	2.5
2	1.5	3.8	5	2-4	10	20	2.5
3	2.2	5	5	3-6	16	20	2.5
5	3.7	8	11.5	6-12	16	20	2.5
7.5	5.5	11.6	11.5	6-12	25	30	4
10	7.5	16	15.5	10-17	25	30	4
12.5	9.3	19.7	20	12-24	35	40	6
15	11	22.8	25	12-24	50	50	6
20	15	30	30	16-32	50	75	10
25	18.5	36.3	40	24-45	60	75	16
30	22	41.5	44	24-45	60	75	25
35	26	48.7	50	32-60	100	100	25
40	30	55	60	32-60	100	100	25
50	37	67.5	72	50-90	100	125	35
60	45	83	85	50-90	160	150	50
75	55	97.5	105	70-110	200	175	70
100	75	131.7	140	90-135	250	250	95
125	90	157.7	140	140-170	250	300	120
150	110	196	205	170-200	300	350	150
200	150	265	300	250-280	350	475	185

- (1) قيمة متوسطة لمحركات ذات 4 و 6 أقطاب صناعة أوربية مختلفة الكفاءة ومختلفة عامل القدرة.  
(2) مصهر ذي تأخير زمني من النوع الأنبوبي Cartridge أو من النوع ذي سعة القطع العالية HRC.

ملاحظة : يتم ضبط مرحل الحماية بعد نصب وتشغيل المحرك في الموقع وذلك بقياس التيار الحقيقي ACTUAL CURRENT الذي يسحبه المحرك بواسطة مقياس تيار (أميتر) . ويجب أن تكون قيمة المعايير للتيار لا تتجاوز قيمة التيار الاسمي المدون على لوحة مواصفات المحرك Name plate .  
تم حساب تيار المحرك الكلي عند الحمل التام وفق المعادلتين التاليتين:

$$I_n = \frac{kW \times 1000}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \cos \varphi}$$

• بدلالة قدرة المحرك بالكيلوواط

$$I_n = \frac{hp \times 746}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \cos \varphi}$$

• بدلالة قدرة المحرك الحصانية hp

حيث  $\eta$  = كفاءة الحرك و  $\cos \varphi$  = عامل القدرة و  $V = 400$  فولت.

الجدول (6-7) محركات ثلاثية الطور 400 فولت ، 50 هرتز تربط الى المصدر عن طريق بادئ حركة Starter نوع نجمي - مثلثي ، يدوي أو تلقائي.

القدرة الحصانية hp	القدرة بالكيلواط kW	تيار المحرك الكلي (أمبير) <sup>(1)</sup> Full load current		المدى المطلوب لمرحل الحماية الحراري (أمبير)	سعة المصهر المطلوب (أمبير) <sup>(2)</sup>	حجم الكابل المطلوب : نحاس pvc (mm <sup>2</sup> ) جهة المصدر	حجم الكابل المطلوب : نحاس pvc (mm <sup>2</sup> ) جهة المحرك
		تيار الخط Line current	تيار الطور Phase current				
3	2.2	5	2.9	3-6	10	2.5	2.5
5	3.7	8	4.6	3-6	16	2.5	2.5
7.5	5.5	11.6	6.75	4-8	16	4	4
10	7.5	16	9.3	6-12	25	4	4
12.5	9.3	19.7	11.4	6-12	25	4	4
15	11	22.8	13.1	10-16	25	6	4
20	15	30	17.5	12-24	50	10	4
25	18.5	36.3	21	12-24	50	16	6
30	22	41.5	24	12-24	60	16	10
35	26	48.7	28	16-32	60	25	10
40	30	55	31.7	16-32	60	25	10
50	37	67.5	38.9	24-45	80	35	16
60	45	83	48.1	32-63	100	50	25
75	55	97.5	56.5	32-63	125	70	35
100	75	131.7	76.7	50-90	160	95	50
125	90	157.7	91.3	70-110	200	150	70
150	110	199	111	70-115	200	185	95
180	132	228.2	131.7	90-135	250	240	120

- (1) قيمة متوسطة لمحركات ذات 4 و 6 أقطاب صناعة أوروبية مختلفة الكفاءة ومختلفة عامل القدرة.
- (2) مصهر ذي تأخير زمني من النوع الأنبوبي Cartridge أو من النوع ذي سعة القطع العالية HRC
- ملاحظة : يمكن استخدام بادئ حركة starter من النوع اليدوي Manual أو تلقائي Automatic وفي كلا النوعين يتم ضبط مرحل الحماية بعد نصب وتشغيل المحرك في الموقع وذلك بقياس التيار الحقيقي للطور وليس للخط ACTUAL PHASE CURRENT الذي يسحبه المحرك بواسطة مقياس تيار (أميتر) حيث يتم ربط وسيلة الحماية في دائرة الطور Phase circuit . ويجب أن تكون قيمة المعايير للتيار لا تتجاوز قيمة التيار الاسمي المدون على لوحة مواصفات المحرك Name plate أي  $0.6 \times$  التيار الاسمي هذا .



صمم لوحة تحكم بأربعة محركات ثلاثية الطور 400 فولت ، 50 هرتز باستخدام حماية بواسطة قواطع دائرة . استخدم الجدول (5-7) لتأمين الحسابات السريعة في هذا التصميم .أعتبر أن وسيلة البدء المستخدمة للمحركات الأربعة هي بواسطة الربط المباشر للمصدر D.O.L ، علما ان المحركات لها قدرات كالآتي:

المحرك الأول 0.37 كيلواط (0.5 حصان)

المحرك الثاني 2.2 كيلواط (3حصان)

المحرك الثالث 7.5 كيلواط (10حصان)

المحرك الرابع 22 كيلواط (30 حصان)

الحل : من العمود الثالث في الجدول (5-7) نجد تيار كل محرك

تيار المحرك الأول = 1.03 أمبير

تيار المحرك الثاني = 5 أمبير

تيار المحرك الثالث = 11.5 أمبير

تيار المحرك الرابع = 41.5 أمبير

● اختيار مقررات القواطع :من العمود السابع في الجدول نفسه نجد مقررات القواطع اللازمة لحماية هذه المحركات وكالآتي:

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الأول = 15 أمبير (100AF/20AT)

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الثاني = 20 أمبير (100AF/20AT)

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الثالث = 30 أمبير (100AF/30AT)

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الرابع = 75 أمبير (100AF/75AT)

اختيار القاطع الرئيسي : يحسب مقرر القاطع الرئيسي على أساس مجموع الآتي:

● 200 % من تيار الحمل الكلي للمحرك الأكبر قدرة

● مجموع 100% من تيار الحمل الكلي لباقي المحركات

عليه يكون مقرر القاطع الرئيسي :  $41.5 \times 2 + (1.03 + 5 + 11.5) = 100$  أمبير

لذا نختار قاطع مقرره 100 أمبير (100AF/100AT) للحماية الرئيسية للوحة.

● اختيار مقرر الملامسات : من العمود الرابع في الجدول (5-7) نجد ان مقررات الملامسات لكل محرك تكون من صنف AC-3 وكالآتي:

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الأول = 3.5 أمبير

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الثاني = 5 أمبير  
مقرر الملامس المطلوب للمحرك الثالث = 15.5 أمبير

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الرابع = 44 أمبير

• اختيار مقاطع الكيبلات: من العمود الثامن في الجدول (5-7) نجد ان مقاطع الكيبلات المطلوبة لكل محرك تكون كالآتي:

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الأول =  $3 \times 2.5 + E2.5 \text{ mm}^2$

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الثاني =  $3 \times 2.5 + E2.5 \text{ mm}^2$

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الثالث =  $3 \times 4 + E2.5 \text{ mm}^2$

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الثالث =  $3 \times 25 + E16 \text{ mm}^2$

حيث يشير الحرف E الى مقطع سلك التأريض المستخدم (راجع الفصل التاسع)

أما مقطع الكيبل الرئيسي الذي يغذي اللوحة فيتم اختياره وفق القاعدة الآتية :

من القاعدة العامة لإختيار مقرر القواطع :  $I_b \leq I_n \leq I_z$  يجب أن تكون سعة حمل التيار للكيبل  $I_z$  أكبر أو مساوية الى مقرر القاطع ، وبما اننا أختارنا مقرر القاطع الرئيسي  $I_n = 100$  أمبير لذا يجب أن تكون سعة حمل التيار للكيبل الرئيسي أكبر أو مساوية الى 100 أمبير . ومن جداول سعات حمل التيار للكيبلات المعطاة في الفصل الثاني نختار كيبل نحاس بعزل PVC قياس  $3 \times 35 + E16 \text{ mm}^2$  .

• أختيار مديات مراحل الحماية الحرارية : من العمود الخامس في الجدول (5-7) نجد أن مدى مرحل الحماية الحرارية لكل محرك يكون كالآتي :


مدى تيار الحماية للمحرك الأول = (0.5 - 1) أمبير

مدى تيار الحماية للمحرك الثاني = (3 - 6) أمبير

مدى تيار الحماية للمحرك الثالث = (10 - 17) أمبير

مدى تيار الحماية للمحرك الرابع = (24 - 45) أمبير

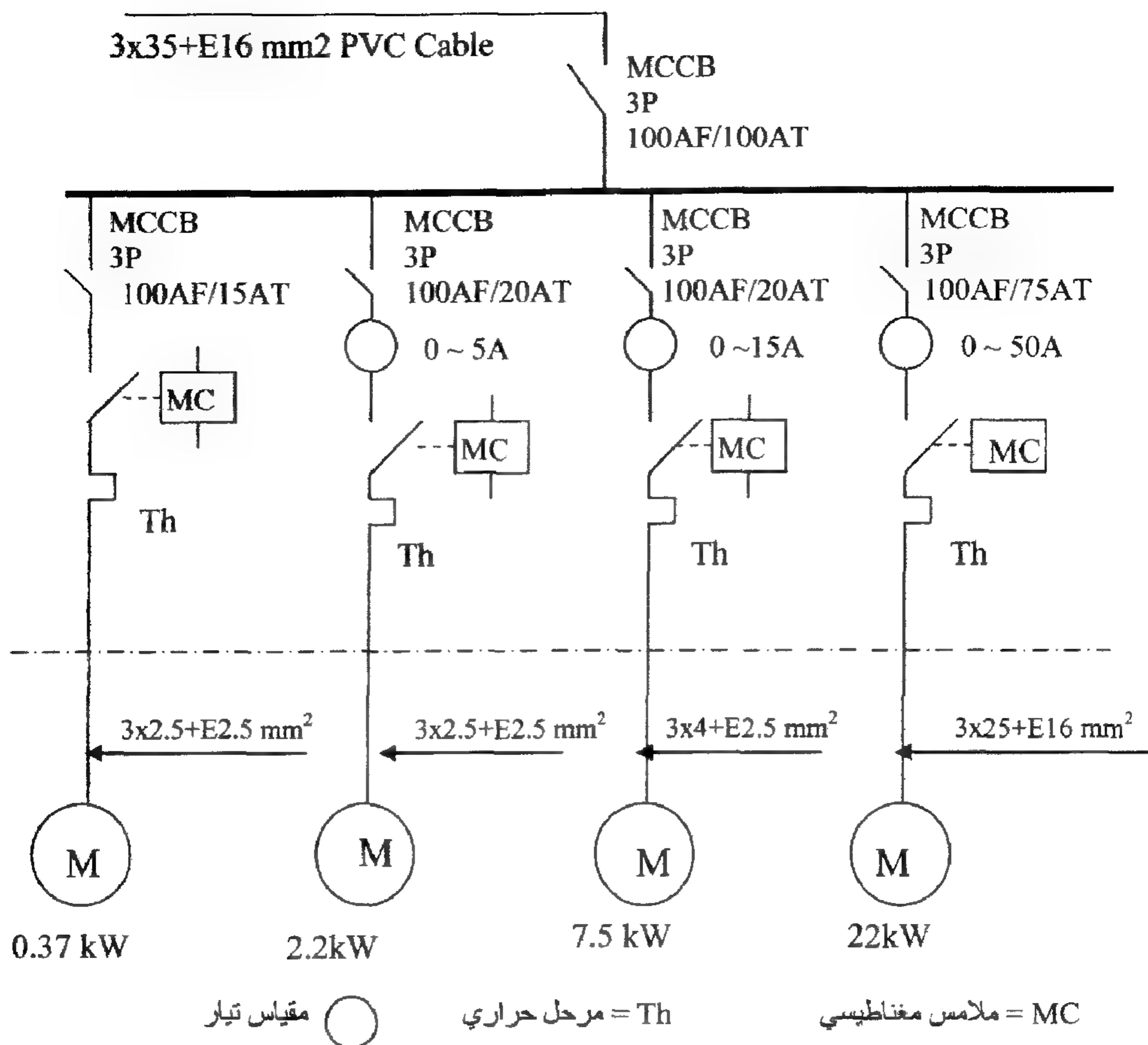وأخيرا يكون التصميم النهائي للوحة التحكم بالمحركات كما موضحة في الشكل (7-30).



الشكل (30-7) المثال 7-7 .

مثال 7 – 8 :

صمم لوحة تحكم بثلاثة محركات ثلاثية الطور 400 فولت ، 50 هرتز باستخدام حماية بواسطة مصاهر مؤخرة للزمن . استخدم الجدول (5-7) لتأمين الحسابات السريعة في هذا التصميم . أعتبر أن وسيلة البدء المستخدمة للمحركات الثلاثة هي بواسطة الربط المباشر للمصدر ، علما ان المحركات لها قدرات كالآتي:

المحرك الأول 37 كيلواط (50 حصان)

المحرك الثاني 22 كيلواط ( 30 حصان)

المحرك الثالث 7,5 كيلواط ( 10 حصان)

الحل : من العمود الثالث في الجدول (5-7) نجد تيار كل محرك

تيار المحرك الأول = 67.5 أمبير

تيار المحرك الثاني = 41.5 أمبير



تيار المحرك الثالث = 16 أمبير

• اختيار مقررات المصاهر

من العمود السادس في الجدول نفسه نجد مقررات المصاهر اللازمة لحماية هذه المحركات وكالاتي:

مقرر المصهر المطلوب لحماية المحرك الأول = 100 أمبير

مقرر المصهر المطلوب لحماية المحرك الثاني = 60 أمبير

مقرر المصهر المطلوب لحماية المحرك الثالث = 25 أمبير

وجميعها من النوع ذي التأخير الزمني وذو سعة قطع عالية .

اختيار المصهر الرئيسي : يحسب مقرر المصهر الرئيسي على أساس مجموع الآتي:

150% من تيار الحمل الكلي للمحرك الأكبر قدرة

مجموع 100% من تيار الحمل الكلي لباقي المحركات

عليه يكون مقرر المصهر الرئيسي  $1.5 \times 67.5 + (16 + 41.5) = 158.75$  أمبير

لذا نختار مصهراً سعة 160 أمبير للحماية الرئيسية للوحة .

• اختيار سعة الملامسات : من العمود الرابع في الجدول (5-7) نجد ان ساعات الملامسات لكل محرك

تكون من صنف AC-3 وكالاتي:

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الأول = 72 أمبير

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الثاني = 44 أمبير

مقرر الملامس المطلوب للمحرك الثالث = 15.5 أمبير

• اختيار مقاطع الكيبلات: من العمود الثامن في الجدول (5-7) نجد ان مقاطع الكيبلات المطلوبة لكل

محرك تكون كالاتي:

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الأول  $3 \times 35 + E16 \text{ mm}^2$

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الثاني  $3 \times 25 + E16 \text{ mm}^2$

مقطع الكيبل المطلوب للمحرك الثالث  $3 \times 4 + E2.5 \text{ mm}^2$

حيث يشير الحرف E الى مقطع سلك التاريض المستخدم (راجع الفصل التاسع)

أما مقطع الكيبل الرئيسي الذي يغذي اللوحة فيتم اختياره وفق القاعدة الآتية :

سعة حمل التيار الدنيا للكيبل الرئيسي تكون مساوية الى مجموع الآتي :

1 150% من تيار الحمل الكلي للمحرك الأكبر قدرة

2 -مجموع 125% من تيار الحمل الكلي لباقي المحركات

لذا تكون سعة حمل التيار للكيبل الرئيسي  $1.25 \times (16 + 41.5) + 1.5 \times 67.5 = 173.12$  أمبير

ومن جداول ساعات حمل التيار للكيبلات المعطاة في الفصل الثاني نختار كيبل نحاس بعزل PVC قياس  $3 \times 150 + E70 \text{ mm}^2$ .

• اختيار مديات مرحلات الحماية الحرارية : من العمود الخامس في الجدول (5-7) نجد أن مدى مرحل الحماية الحرارية لكل محرك يكون كالآتي :

مدى تيار الحماية للمحرك الأول = (50-90) أمبير

مدى تيار الحماية للمحرك الثاني = (24-45) أمبير

مدى تيار الحماية للمحرك الثالث = (10-17) أمبير

وأخيرا يكون التصميم النهائي للوحة التحكم بالمحركات كما موضحة في الشكل (7-31).

مثال 7 – 9 :

أعد تصميم اللوحة في المثال السابق باستخدام قواطع الدائرة بدل المصاهر.

الحل: يبقى التصميم نفسه في المثال 7 – 8 عدا إبدال المصاهر بقواطع دورة وكالآتي:

من العمود السابع في الجدول (5-7) نجد مقررات القواطع اللازمة لحماية هذه المحركات وكالآتي:

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الأول = 125 أمبير نوع MCCB .

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الثاني = 75 أمبير نوع MCB .

مقرر القاطع المطلوب لحماية المحرك الثالث = 30 أمبير نوع MCB .


أما قاطع الدورة الرئيسي فيتم اختياره كما يأتي :

• 200 % من تيار الحمل الكلي للمحرك الأكبر قدرة

• مجموع 100% من تيار الحمل الكلي لباقي المحركات

عليه يكون مقرر القاطع الرئيسي  $67.5 \times 2 + (41.5 + 16) = 193$  أمبير.

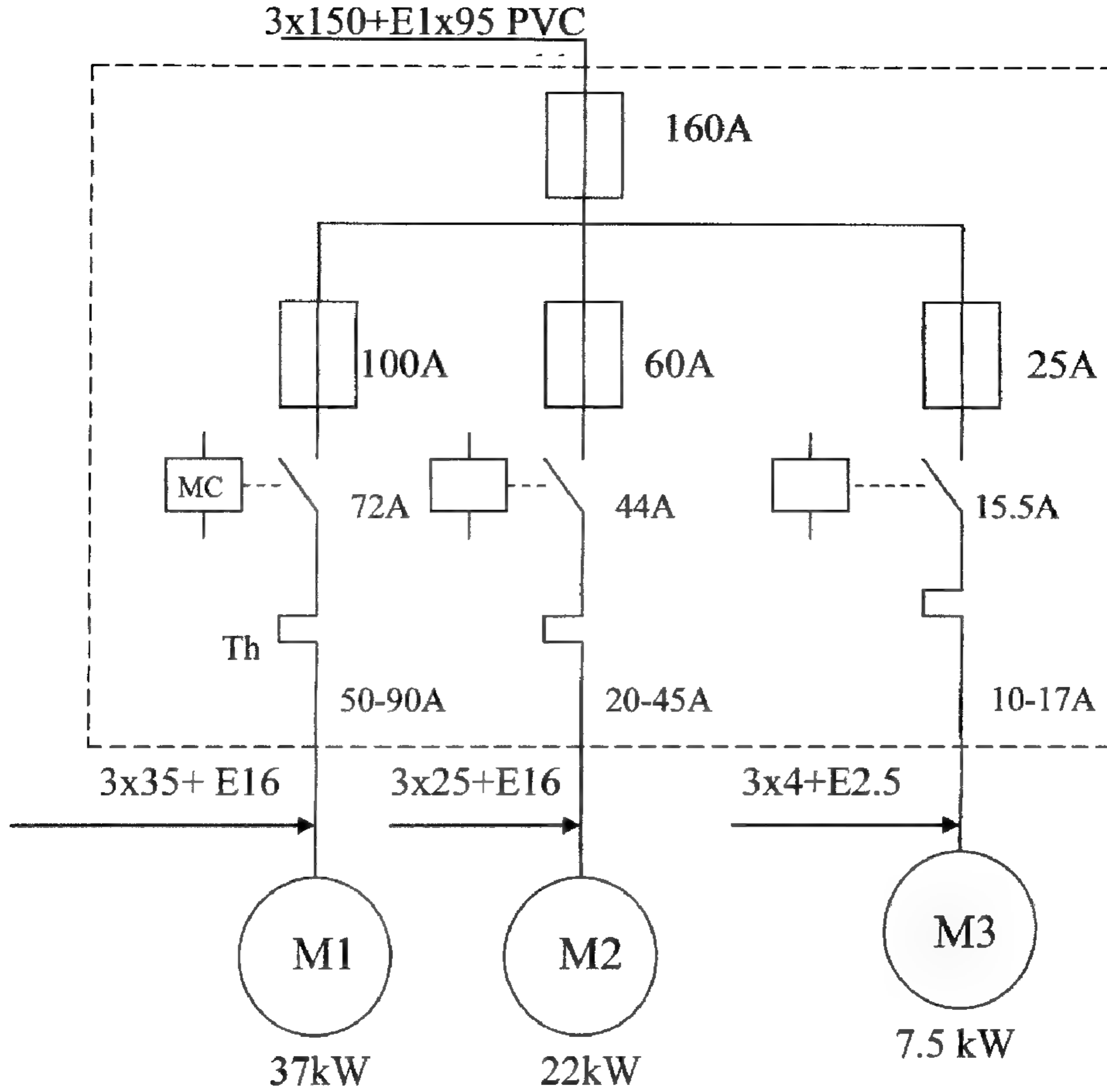لذا نختار قاطع مقرره 200 أمبير نوع MCCB .



الشكل (7-31) التصميم النهائي للوحة التحكم بالمحركات المثال 7-9.

### 7-7 تصاميم اللوحات الرئيسية للأبنية

قبل نختم هذا الفصل المهم لابد من إعطاء مثال بسيط حول كيفية تصميم لوحة توزيع رئيسية باستخدام المفاهيم التي ورد ذكرها في هذا الفصل والفصل السابق. ويبين المثال التالي مانعنيه في هذا الخصوص.

مثال 7 – 10 :

بناية إدارة ومكاتب مكونة من طابقين ( طابق أرضي وطابق أول) . تم حساب أحمال لوحات التوزيع الثانوية (النهائية) فكانت كالآتي:  
الطابق الأرضي :

1- لوحة توزيع ثانوية للإضاءة LP01 قدرة 50kW – الجناح الشرقي من البناية.

2- لوحة توزيع ثانوية للإضاءة LP02 قدرة 40kW – الجناح الغربي من البناية .



3- لوحة توزيع ثانوية للقدرة PP01 قدرة 22kW لجميع مرافق الطابق الأرضي.  
الطابق الأول :

1- لوحة توزيع ثانوية للإنارة LP03 قدرة 46.7kW – الجناح الشرقي من البناية.

2- لوحة توزيع ثانوية للإنارة LP04 قدرة 37.4kW – الجناح الغربي من البناية .

3- لوحة توزيع ثانوية للقدرة PP02 قدرة 23.1kW لجميع مرافق الطابق الأول.

صمم لوحة توزيع رئيسية للبناية واحسب مقاطع الكيبلات المطلوبة لتغذية اللوحات الثانوية والكيبل الرئيسي لتغذية اللوحة الرئيسية آخذا بعين الاعتبار أن عامل القدرة للوحات الإنارة هو 0.9 وعامل القدرة للوحات القدرة هو 0.8 . خذ حاصل ضرب عامل الطلب × عامل التباين = 0.75 . علما أن فولتية المصدر هي 400V رباعية السلك ثلاثية الطور 50 هرتز.

الحل : نحسب أولا تيار كل لوحة ثانوية وكالاتي:

تيار لوحات الإنارة للطابق الأرضي :

$$I_{LP01} = \frac{46.7 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} = 90.2A = I_{LP03}$$

تيار لوحات الإنارة للطابق الأول :

$$I_{LP02} = \frac{37.4 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} = 67.5A = I_{LP04}$$

تيار لوحة القدرة للطابقين الأرضي والأول:

$$I_{PP01} = \frac{23.1 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} = 41.7A = I_{PP02}$$

وبموجب هذه الحسابات الأولية يتم تحديد مقررات القواطع الحرارية وفق القاعدة التالية :

$$\text{مقرر القاطع المطلوب} = AT \times 1.45 \times \text{التيار}$$

- بالنسبة للوحتين LP01 و LP03 :مقرر القاطع المطلوب =  $84.4 \times 1.45 = 122.3 A$

لذا نختار قاطع مقرره 125 A لكل منهما.

- بالنسبة للوحتين LP02 و LP04 :مقرر القاطع المطلوب =  $67.5 \times 1.45 = 97.9 A$

لذا نختار قاطع مقرره 100 A لكل منهما.

- بالنسبة للوحتين PP01 و PP02 :مقرر القاطع المطلوب =  $41.7 \times 1.45 = 60.5 A$

لذا نختار قاطع مقرره 60 A لكل منهما.

ولإجل حساب مقرر القاطع الرئيسي علينا إيجاد التيار الكلي الذي تسحبه اللوحات الثانوية جميعها زائدا تيار دائرة الاحتياط Spare circuit التي يجب وضعها في اللوحة الرئيسية . وعادة ما تكون اعداد

القواطع الإحتياط 30% أو أقل من عدد القواطع الأصلية . وقد تم في هذا المثال اختيار قاطع احتياط واحد ليغذي حمل احتياط للتوسعات المستقبلية في البناية وقدره 20kW .  
على هذا الأساس سوف يكون التيار الكلي الذي تسحبه اللوحة الرئيسية كالآتي بعد حساب تيار الاحتياطي:

$$I_{spare} = \frac{20 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400 \times 1.0} = 28.8A$$

$$I_T = 84.4 \times 2 + 67.5 \times 2 + 41.7 \times 2 + 28.8 = 416A$$

والآن نحسب التيار الفعلي  $I_b$  بعد أخذ عامل التباين وعامل الطلب بعين الاعتبار:

$$I_b = 0.75 \times 416 = 312 A$$

لذا يكون مقرر القاطع الرئيسي المطلوب  $452 A = 312 \times 1.45$  ، عليه نختار قاطع مقرر 500A.

اختيار مقاطع الكيبلات المغذية للوحات الثانوية واللوحة الرئيسية :

بالنسبة للوحات الإنارة جميعها يمكن اعتبار قدراتها متساوية تقريبا ، وبالرجوع الى الجدول (2-9) في الفصل الثاني وبفرض أن طريقة التركيب لهذه الكيبلات هي C وباخذ عامل تصحيح لدرجة الحرارة 0.75 ( 45 درجة مئوية) نختار الكيبل قياس  $3 \times 50 + 25$  ملم<sup>2</sup> لتغذية هذه اللوحات .

وبالاسلوب نفسه نختار كيبل قياس  $4 \times 10$  ملم<sup>2</sup> لتغذية لوحات القدرة .

أما بالنسبة للوحة الرئيسية فمن الجدول (2-8) في الفصل الثاني وبفرض أن الكيبل الرئيسي مدفون تحت الأرض نجد أن حجم الكيبل الملائم لحمل تيار 312 أمبير هو  $3 \times 240 + 120$  ملم<sup>2</sup> .

حساب سعة قضبان التوزيع: تحسب سعة قضبان التوزيع بطريقتين:

$$1- \text{سعة قاطع الدورة الرئيسي} \times 1.25$$

$$2- \text{التيار الفعلي للوحة} \times 1.5$$

وإذا اخترنا الطريقة الأولى فسوف تكون سعة قضبان التوزيع  $= 400 \times 1.25 = 500$  أمبير .


ولإكمال تصميم اللوحة يتم اختيار أجهزة القياس كالآتي:

مقياس تيار (أميتر) 400 أمبير – عدد 3 مع محولات التيار CTs الخاصة بها نسبة (400 / 5 ) أمبير.

مقياس فولتية (فولتميتر ) عدد 1/ مع محولات التيار نسبة 400 / 110 فولت عدد 3/ مع زر اختيار

Selector switch (SSW) عدد 1/ ( الأطوار الثلاثة + طور الى المحايد) . واخيرا يكون التصميم

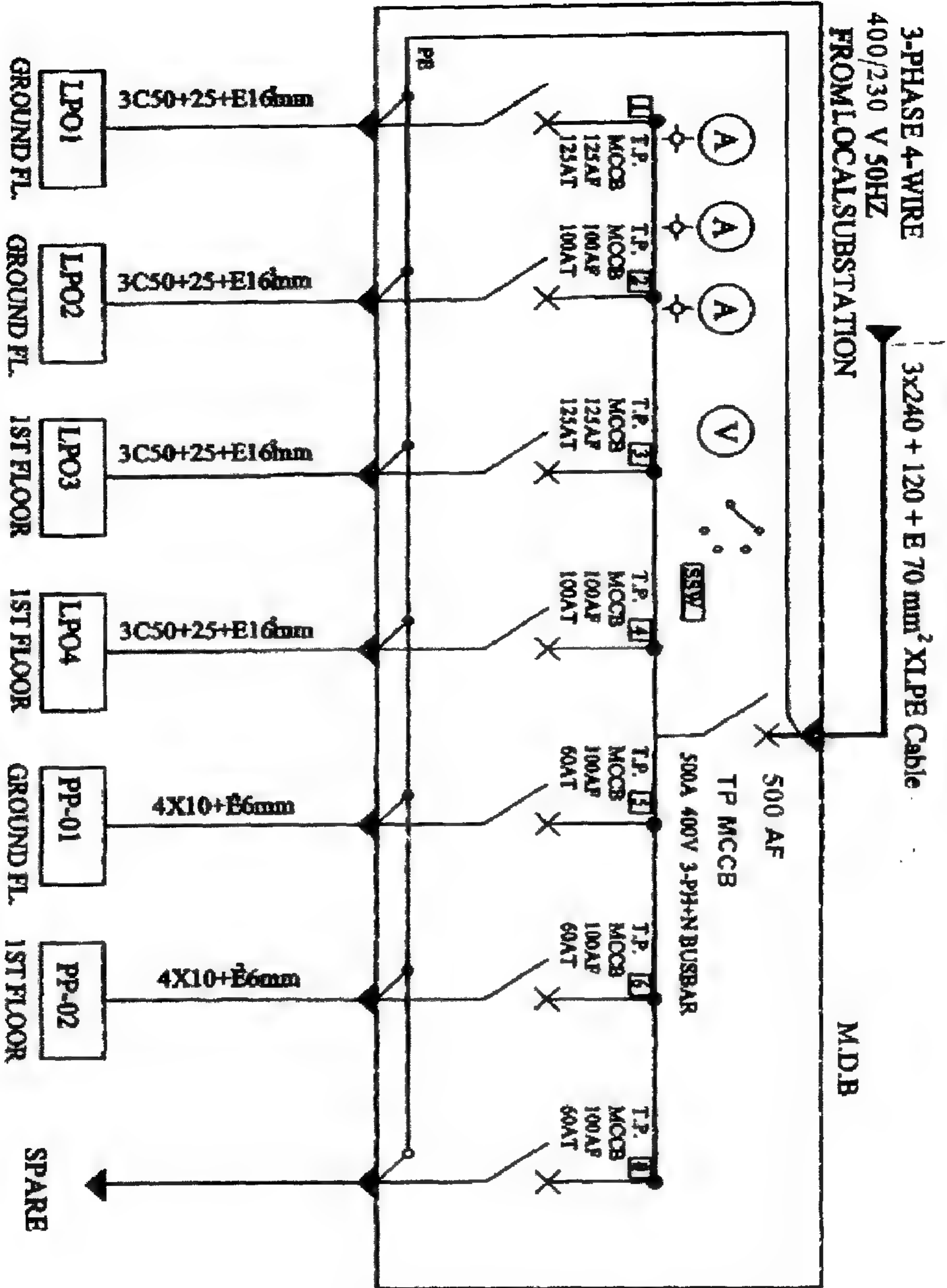النهائي للوحة التوزيع كما مبين في الشكل ( 7 - 31).




الشكل ( 7- 31 ) التصميم النهائي للوحة التوزيع MDB للمثال 10-7 .


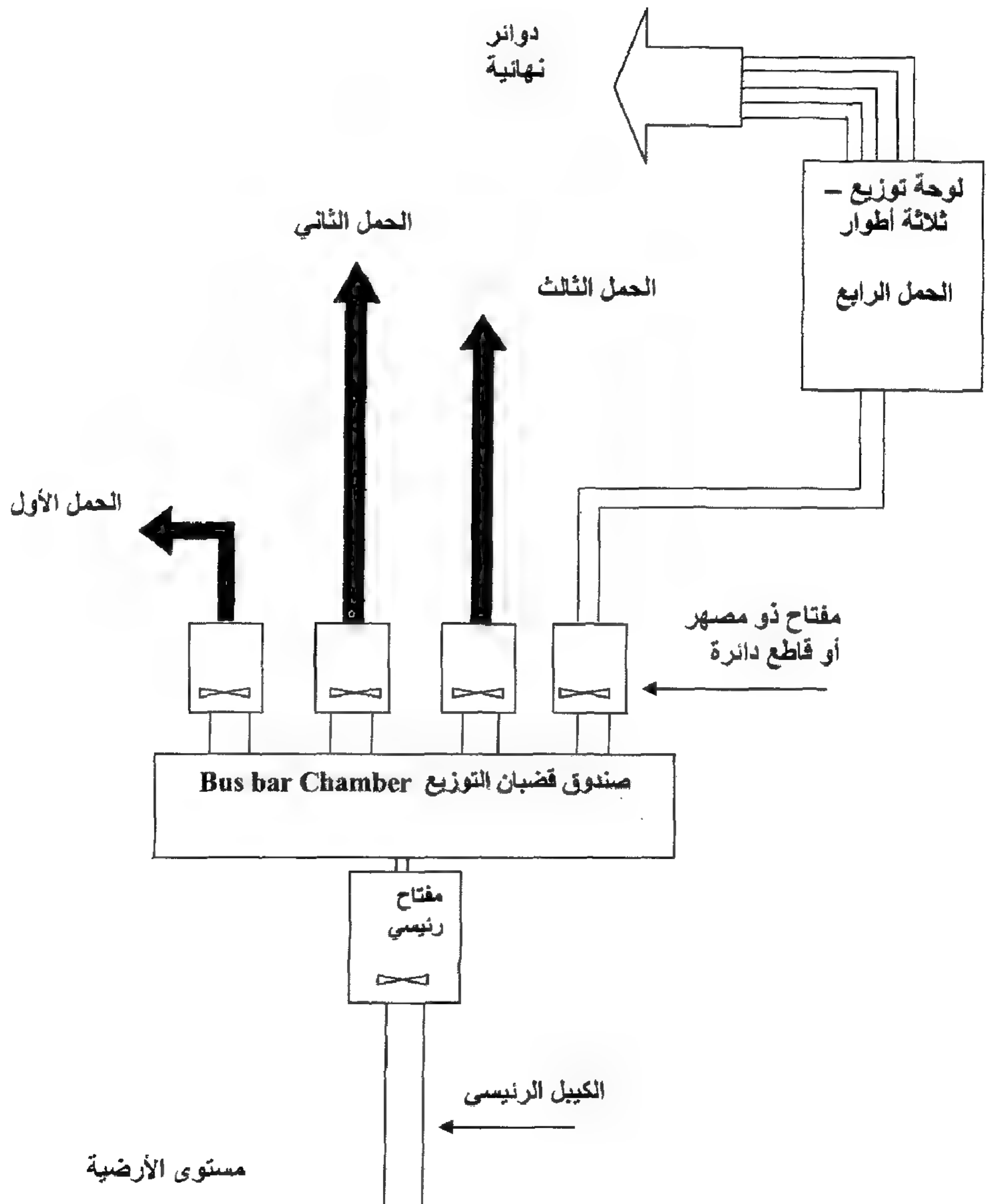
## 8-7 لوحات توزيع تنصب على الجدران Wall – Mounted Distribution Boards

تكون معظم اللوحات الرئيسية للأبنية من النوع الذي يثبت على الأرض Floor fixing و على شكل صناديق كما تم شرحه في الفقرات السابقة . إلا أنه في البنايات الصغيرة والمصانع الصغيرة أيضا يتم تثبيت مكونات اللوحة من قواطع ومفاتيح وقضبان توزيع على جدار من جدران البناية يتم اختياره في مكان أمين وبعيد عن المرافق ذات الإستعمال الكثير ، ويبين الشكل (32-7) احد تصاميم هذه اللوحات لبناية صناعية صغيرة.



الشكل (32-7) لوحة توزيع من النوع الذي يثبت على الجدران.

## منظومات الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي للحريق

## Fire Alarm and Fire Fighting Systems

### 1-8 مقدمة

تعد منظومتا الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي للحريق من المنظومات المهمة التي توفر الوقاية والحماية الضروريتين من حوادث الحريق والانفجارات التي قد تحدث في المنشآت الصناعية أو المباني المكتبية . ورغم الكلفة العالية نسبيا لمثل هذه المنظومات إلا أن أهميتها بالنسبة لمعظم الأبنية والمنشآت الصناعية تفوق كلفتها.

ويتم نصب مثل هذه المنظومات بعد معرفة تامة بطبيعة البناية ونوع العمل فيها وأهمية الأجهزة أو الوثائق الموجودة في هذه البناية ، كما يتم اختيار أنواع كاشفات الحريق بعد معرفة مسبقة أو متوقعة عن نوع الحريق الذي قد يحدث في هذه البناية أو تلك . كذلك يتم في بعض الأبنية وضع منظومة الإطفاء التلقائي للحريق إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر لكشف الحريق ؛ حيث أن هذه المنظومة توضع في الأماكن المهمة جدا مثل غرف الحاسبات أو الأجهزة الأليكترونية أو المكتبات التي تحتوي على وثائق مهمة إضافة إلى أماكن أخرى لها أهميتها ، وفيما يأتي أهم العوامل الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم منظومتي الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي للحريق .

### 8-2 الاعتبارات التصميمية لمنظومتي الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي للحريق

#### أ- طبيعة البناية

توزيع أجهزة كشف الحريق في البناية يعتمد كثيرا على شكل البناية وهيكلها وطبيعة استخدامها.

#### ب- طبيعة العمل

طبيعة العمل في أية بناية يحدد نوع أجهزة الكشف المستعملة .

#### ج- نوع الحريق المتوقع

إن معرفة نوع الحريق المتوقع في البناية وسرعة إنتشاره له أهمية في اختيار نوع المنظومة المستخدمة ونوع كاشفات الحريق المناسبة ويمكن تقسيم أنواع الحريق من حيث إنتشاره كما يلي :-

(1) الحريق بطى الإنتشار : هذا النوع من الحريق يتصف بصورة عامة بدخان كثيف عند بدء الحريق مع قليل من الحرارة وقلة وجود إشعاع حراري ، لهذا فمن المناسب اختيار (كاشف الدخان) لمثل هذا النوع من الحريق .

(2) الحريق سريع الانتشار : يتصف هذا النوع من الحريق بدخان وانتقال حرارة إضافة إلى إشعاع حراري ، لذا فإن كاشف الحرارة وكاشف الأشعة تحت الحمراء وكاشف اللمب تكون جميعها ملائمة لكشف مثل هذا الحريق .


### 3-8 التخطيط والتوزيع

في هذا الفصل سنتطرق إلى الإعتبارات المهمة التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في تصميم منظومة الحريق وتوزيع الكاشفات في المساحات المختلفة في كل بناية , وهذه العوامل تمثل الحد الأدنى لمتطلبات التخطيط والتوزيع لمنظومة الحريق .
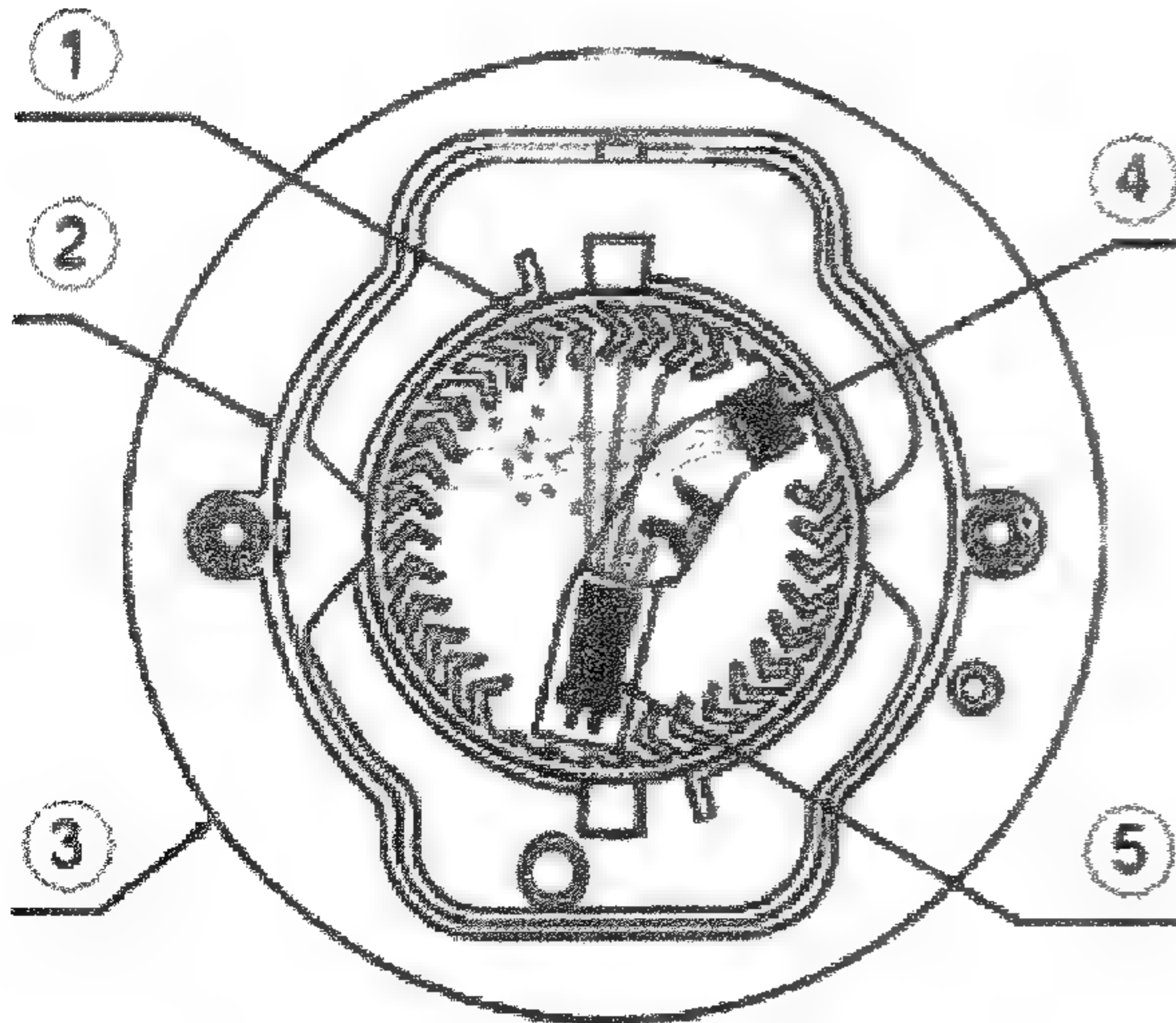
#### 1- إختيار كاشف الحريق

مما سبق يظهر أن إختيار كاشف الحريق يكون بعد معرفة مسبقة بطبيعة البناية وطبيعة العمل الجاري فيها ودرجة الوقاية والحماية المطلوبة ونوع الحريق المتوقع وسنشرح أهم أنواع كواشف الحريق وأماكن استخدامها وملاءمتها بالنسبة لنوع الحريق المتوقع كما يأتي :-

(أ) كاشف الدخان البصري Optical Smoke Detector : يتم إستعمال هذا النوع من الكواشف في حالات الحريق بطئ الإنتشار والحريق سريع الإنتشار عند وجود دقائق الرماد الناتج عن الحريق ، انظر الشكل (1-8). وهو عبارة عن متحسس ضوئي يستخدم للكشف عن الدخان ، ويتألف من مصدر ضوء داخلي (دايود باعث للأشعة تحت الحمراء LED) وعدسة تقوم بلم وتركيز الضوء على شكل حزمة شبيهة بحزمة الليزر. ويحتوي أيضا على ثنائي (دايود) ضوئي photodiode مركب بصورة عمودية على مسار الحزمة يعمل ككاشف ضوء .



1: الغرفة الضوئية Optical chamber

2: الغطاء Cover

3: الحاوية Case molding

4: الدايود الضوئي (detector) Photodiode



5: الدايود الباعث للأشعة تحت الحمراء Infra-red LED

الشكل (1-8) : كاشف الدخان البصري.



فعند عدم وجود الدخان تعبر الحزمة الضوئية أمام الكاشف بصورة مستقيمة . وعند دخول الدخان إلى الغرفة الضوئية (1) ويتداخل مع مسار الحزمة فإن قسما من الضوء سوف يتشتت بواسطة دقائق الدخان يكشفه الكاشف الضوئي ويؤدي ذلك إلى اشتغال منظومة الإنذار.

(ب) كاشف الدخان الأيوني Ionization Detector : يستعمل هذا النوع أيضا لكل أنواع الحريق الذي ينتج عنه دقائق الرماد ولهذا يعتبر هذا النوع شائع الاستعمال في منظومات الحريق ويكون أرخص ثمنًا من الكاشف البصري . كذلك يمكنه الكشف عن دقائق الدخان الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين المجردة. ويحوي هذا الكاشف على كتلة صغيرة جدا من عنصر الأمريسيوم -241 المشع الذي يعد مصدرا لأشعة ألفا . إن هذا الإشعاع يمر عبر غرفة التأين التي هي عبارة عن فراغ مملوء بالهواء وفيه قطبين كهربائيين ينساب بينهما تيار كهربائي صغير ثابت القيمة ، فعندما ينفذ الدخان خلال الغرفة سوف يقوم بامتصاص دقائق أشعة ألفا مقللا من التأين وعاملا على قطع التيار الكهربائي ومؤديا إلى اشتغال أجهزة التنبيه ، أنظر الشكل (2-8) .

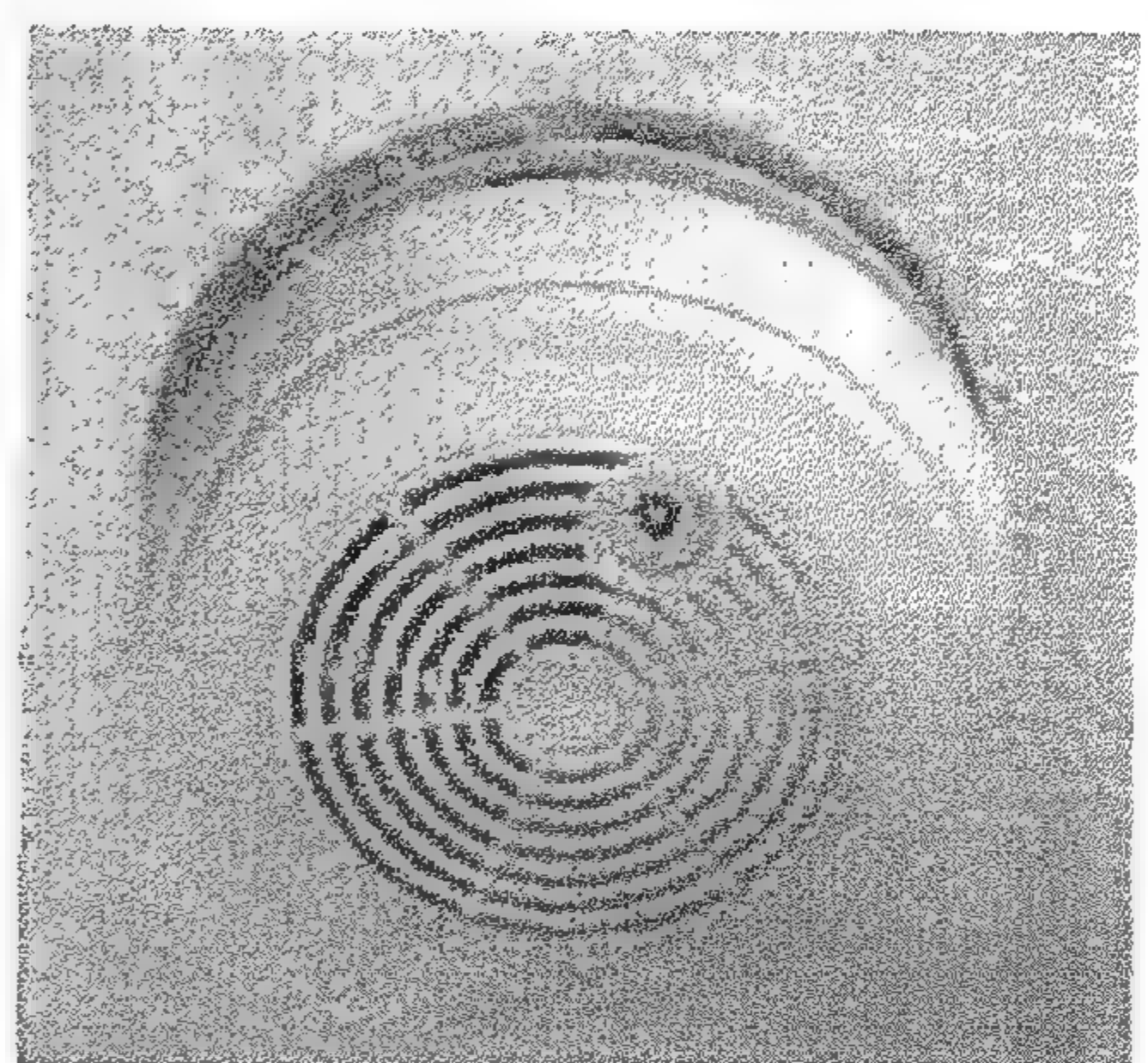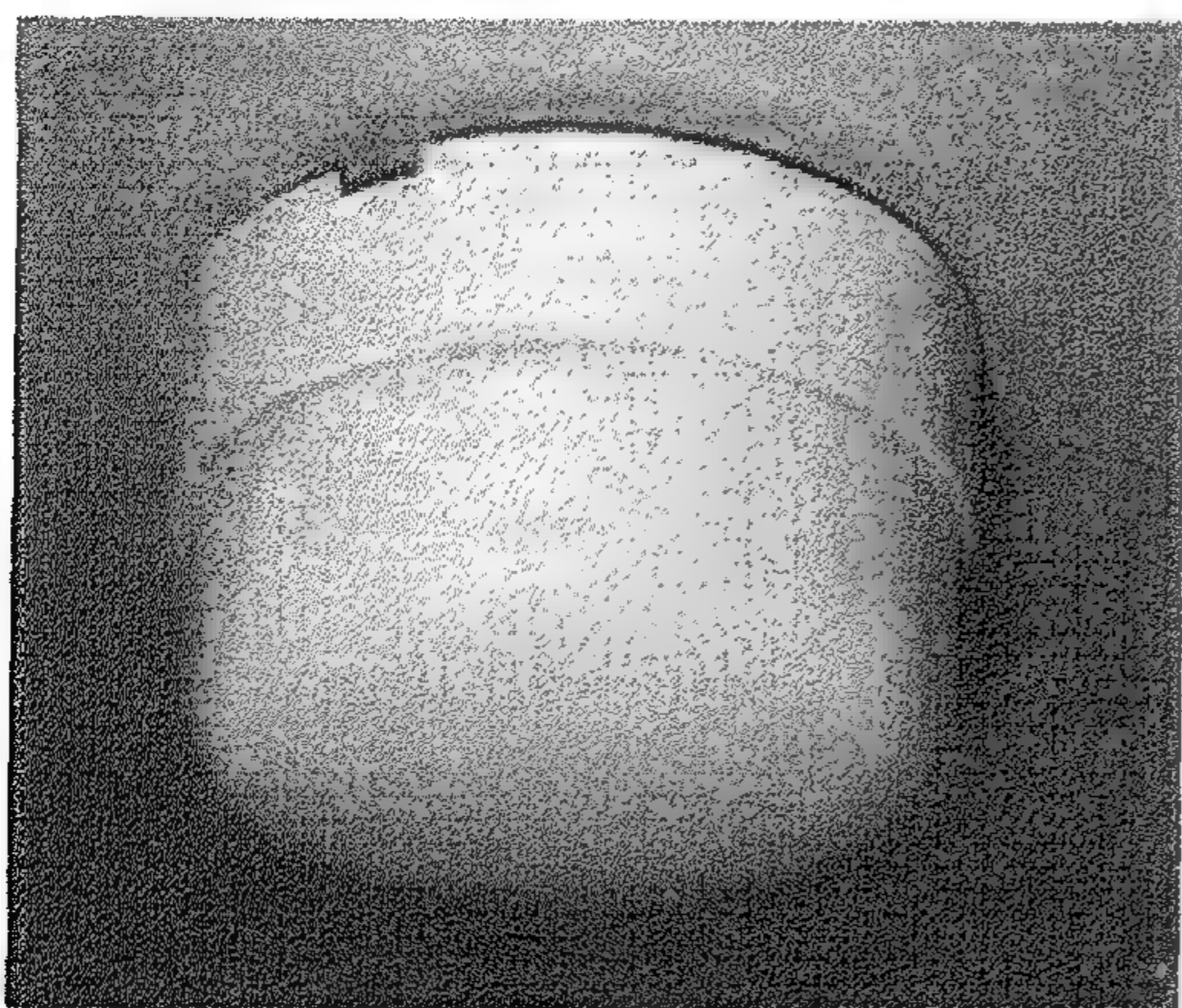

الشكل (3-8) كاشف الحرارة .

الشكل (2-8) : كاشف الدخان الأيوني.

(ج) كاشف الحرارة Heat Detector : إن هذا النوع من الكواشف يكون ملائما لحالات الحريق سريع الانتشار والمصحوبة بارتفاع درجة الحرارة وكذلك في الأماكن التي ترتفع فيها درجات الحرارة رغم عدم وجود الحريق مثل المطابخ و غرف مكائن الإحتراق الداخلي وغرف التوربينات والمراجل الحرارية في المحطات الكهربائية ..... الخ ، أنظر الشكل (3-8) .

ويكون كاشف الحرارة إما كهربائيا أو ميكانيكيا في اشتغاله ، وأشهر الأنواع هي من نوع المزدوج الحراري Thermocouple أو الكهربائي – النيوماتيكي Electro-pneumatic ؛ وكلا النوعان يتمتعان



بالاستجابة السريعة للتغير بدرجات الحرارة . يمكن أيضا تقسيم كواشف الحرارة إلى نوعين رئيسيين هما:

(1) كاشف التحسس بارتفاع درجة الحرارة **Rate-of-rise heat detector** : يستعمل لكشف الحريق أو لكشف زيادة درجة الحرارة عند تعديها الحد المسموح في مكان معين ، مثلا في غرف الحاسبات الاليكترونية .

(2) كاشف ثبوت درجة الحرارة **Fixed temperature heat detector** : يعمل هذا الكاشف على التنبيه في حالة تجاوز درجة الحرارة القصوى المنظم عليها الكاشف , ويستعمل أيضا في الأماكن المهمة مثل غرف الحاسبات وبعض التطبيقات التي تحوي على أجهزة قياس دقيقة جدا تتأثر بزيادة درجة الحرارة عن حد معين .

(د) كاشفات الأشعة تحت الحمراء : هذا النوع من الكواشف ملائم لكشف الومضات الناجمة عن الحريق شريطة أن الدخان الناتج لا يحجب وصول هذه الومضات أو نيران الحريق ، ويدعى أيضا هذا النوع من الكواشف بكاشف اللهب **Flame Detectors** .

(هـ) نقاط الاستدعاء اليدوية **Manual Call Points** : تستخدم هذه النقاط باعتبارها كواشف يدوية يتم تشغيلها من قبل الأشخاص عند حدوث الحريق ، وتسمى أيضا بالزجاج المنكسر **Break glass** . وترتبط إلى لوحات السيطرة المركزية للكشف عن موقع الحريق ، أنظر الشكل (7- 14) .



( ب )



( أ )

الشكل (4-8) (أ) نقطة إنذار ( استدعاء يدوية ) ، (ب) محطة سحب يدوية .

(و) محطة السحب اليدوية Manual pull station : وتستخدم في الأماكن العامة من قبل أشخاص مخولين فقط ، انظر الشكل (8-4ب) .

2- إرتفاع الغرفة : إن إختيار نوع الكاشف الملائم يعتمد أيضا على نوع الغرفة وتعطي الشركات المصنعة للكواشف جداولاً توضح ملائمة الكاشف بالنسبة لأرتفاع الغرف لغرض مساعدة المصمم.

3- الظروف المحيطة: تؤخذ بعين الإعتبار عادة العوامل والظروف المحيطة المتوقعة في المناطق المراد تغطيتها بكواشف الحريق ، مثل تيار الهواء ، الدخان ، ذرات الغبار ، البخار ، الرطوبة، خطر الانفجار..... الخ . هذه الظروف تؤثر على إختيار نوعية أجهزة الكشف المستعملة وحساسيتها وذلك بإختيار الكاشف المناسب لتفادي التنبيه الخاطيء ولإشتغال المنظومة بصورة طبيعية . عليه فإن الشركات المصنعة لهذه الأجهزة لها أنظمتها وتصاميمها الخاصة بحيث تأخذ هذه الظروف بعين الإعتبار في صناعة أجهزة الكشف .

4- مناطق الكشف والمساحة التي يغطيها كاشف الحريق: تعتمد المساحة التي يغطيها الكاشف على نوعيته. ولكن بصورة عامة يوضع كاشف حريق واحد في الأقل في كل غرفة للمنطقة المراد تغطيتها بكواشف الحريق ويجب أن يكون موقع الكاشف واضحاً بحيث تسهل رؤيته وملاحظته ، أما إذا كان الكاشف في مكان لا يمكن رؤيته فيوضع مصباح دلالة أحمر اللون فوق ذلك المكان أو قريباً منه لملاحظة توهج المصباح أثناء حدوث الحريق . وتستخدم هذه الطريقة في حالات وضع الكاشف داخل خنادق الكيبلات المغطاة حيث يكون الكاشف في الخندق تحت مستوى أرضية الغرفة ويوضح مصباح الدلالة في منطقة عالية بالقرب من مكان الكاشف في الخندق لإشير إليه أثناء حوادث الحريق بومضات من الضوء الأحمر . وتستخدم هذه الطريقة أيضاً في مجاري (دكتات ) هواء التكييف حيث تكون الكواشف بداخل هذه المجاري ، وكذلك في الغرف والمناطق المحرم دخولها كالمناطق الخطرة التي تحتوي على غازات سامة أو إشعاع ذري..... الخ .

يجب أن تنظم كواشف الحريق عند التصميم على شكل مجاميع بحيث أن كل مجموعة تغطي مساحة أو جزء من البناية . أي تقسم إلى مناطق كشف Detection Zones وذلك لتسهيل تشخيص مناطق الحريق بسرعة ، وتضم كل منطقة كشف مجموعة من الكواشف التي قد تكون من نوع واحد أو مجموعة أنواع مختلفة . فمثلاً قد تضم المجموعة الواحدة كاشفات دخان مع كاشفات لهب. وتربط كاشفات الحريق لكل منطقة كشف Zone كهربائياً على التوالي Series connection وينتهي الخط Line لكل منطقة كشف بمقاومة تدعى بمقاومة نهاية الخط End line resistance أو ELR إختصاراً ، ويعلم آخر كاشف في نهاية خط منطقة الكشف بإشارة تميزه عن بقية الكواشف للمنطقة الواحدة . ويتم تنظيم مناطق الكشف حسب المواصفات التالية :

(أ) موقع الحريق يمكن كشفه في الحال أو بالسرعة المناسبة .



(ب) منطقة الكشف الواحدة يجب أن لا تحتوي على أكثر من (18) كاشف حريق (من نوع الدخان) و هذا لا ينطبق على كاشف اللهب (كاشف الاشعة تحت الحمراء) ، إذ أن هذا الكاشف له القابلية لتغطية مساحة كبيرة نسبياً لذلك لا يحتاج لكل منطقة كشف Zone أكثر من خمسة كواشف .

(ج) يجب أن يكون لكل طابق منطقة كشف واحدة في الأقل في الأبنية المتعددة الطوابق ، وكذلك في الأبنية التي تحتوي على أجزاء شبه منفصلة ، حيث يجب أن يكون لكل جزء منطقة كشف واحدة في الأقل. (د) يجب أن تحتوي كل منطقة كشف على منبهات يدوية تدعى Alarm push buttons للحالات الطارئة تكون موزعة في الممرات ومداخل الأبنية بصورة عامة .

(هـ) أن تحتوي كل منطقة كشف منعزلة على منبه صوتي إضافة للمنبهات الضوئية مثل سماعة كبيرة من نوع Horn أو جرس كهربائي مناسب . ولدراسة المساحات التي تغطيها كواشف الحريق عموماً سننتظر هنا إلى نوعين أساسيين من الكواشف شائعة الاستخدام هما :

(1) المساحة التي يغطيها كاشف الدخان

(2) المساحة التي يغطيها كاشف الحرارة

#### المساحة التي يغطيها كاشف الدخان.

بصورة عامة يغطي كاشف الدخان الأيوني مساحة مقدارها 120 متراً مربعاً تقريباً لغرفة ذات سقف مستو مسطح خال من الجسور أو الروافد Beams . أما إذا كانت الغرفة ذات سقف حاو على جسور كأن تكون خرسانية أو خشبية أو أية مادة أخرى من السقوف الكاذبة بانخفاض عن مستوى السقف مقداره 30 سم تقريباً وكانت المسافة بين جسر وآخر 2 متر فإن المساحة التي يغطيها كل كاشف تقل إلى 60 متراً مربعاً . وإذا كانت المسافة بين جسر وآخر لا تزيد عن (1) متر فإنه من المستحسن وضع كاشف الدخان تحت الجسر مباشرة أي جعله بارزاً وفي حالة السقوف المائلة بنسبة إنحدار أكبر من (1:1) وكانت خالية من الجسور فإن المساحة التي يغطيها كاشف الدخان تكون 150 متراً مربعاً . وإذا كان للسقف جسوراً بانخفاض 30 سم لكل جسر فإن المساحة المغطاة بالكاشف تقل إلى 100 متراً مربعاً.

#### المساحة التي يغطيها كاشف الحرارة

إن المساحة التي يغطيها كاشف الحرارة لكل غرفة ذات سقف مستو مسطح (لا يوجد فيه فواصل أو جسور) هي بحدود 36 متراً مربعاً . أما إذا كان السقف بارتفاع أكثر من 4.5 متراً فيجب وضع كاشف حراري واحد لكل 30 متراً مربعاً وإذا زاد الارتفاع عن 7.5 متراً فإن من المستحسن استشارة الشركة الصانعة لإختيار كاشف حرارة مناسب لمثل هذا الارتفاع .



## 8-4 لوحة السيطرة الرئيسية لمنظومة الحريق Fire Alarm Control Panel


وهذه اللوحات عبارة عن جهاز سيطرة مركزي للكشف والاستجابة السريعة لإتخاذ فعل سريع عند حدوث الحريق ضمن البناية أو موقع معين ، وتعد هذه اللوحة العنصر الفعال الأساس للحماية ضد الحريق أنظر الشكل (5-8) ، وهناك نوعان من لوحات السيطرة:

1- اللوحات التقليدية Conventional panels وتستخدم للبنائيات والمواقع الصغيرة وتكون رخيصة الثمن نوعا ما .


2- اللوحات التناظرية القابلة للعنونة Analogue Addressable Panels وهي الأنواع الحديثة المتطورة التي تعطي معلومات موسعة عن المنظومة وأجزائها وتاريخ تشغيلها ويمكن أن تربط إليها الحاسبات الرقمية لتنظيم عملها . ويبين الشكل (6-8) نماذج من هذه اللوحات.



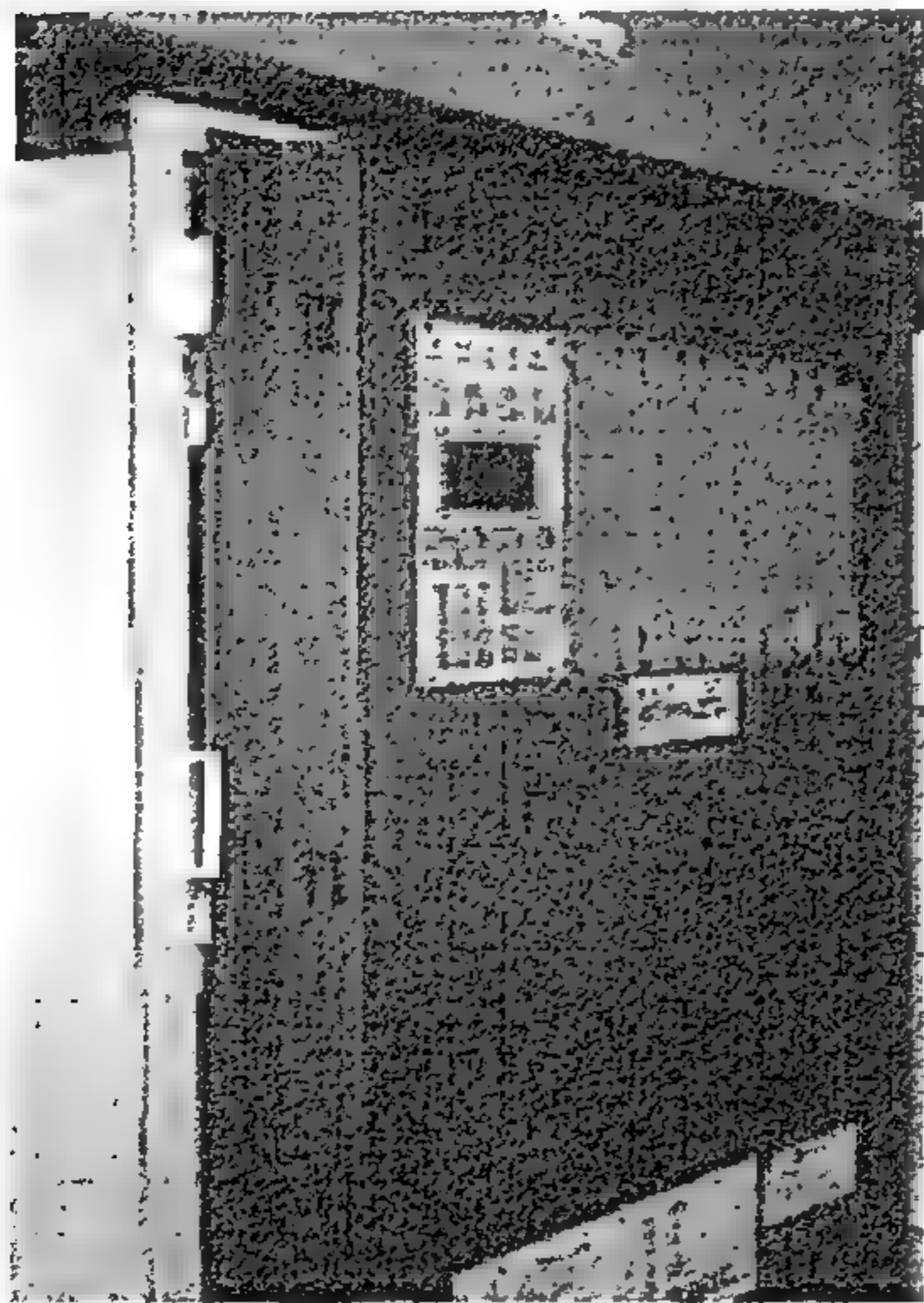الشكل (5-8) لوحة سيطرة مركزية على الحريق .



(ب)

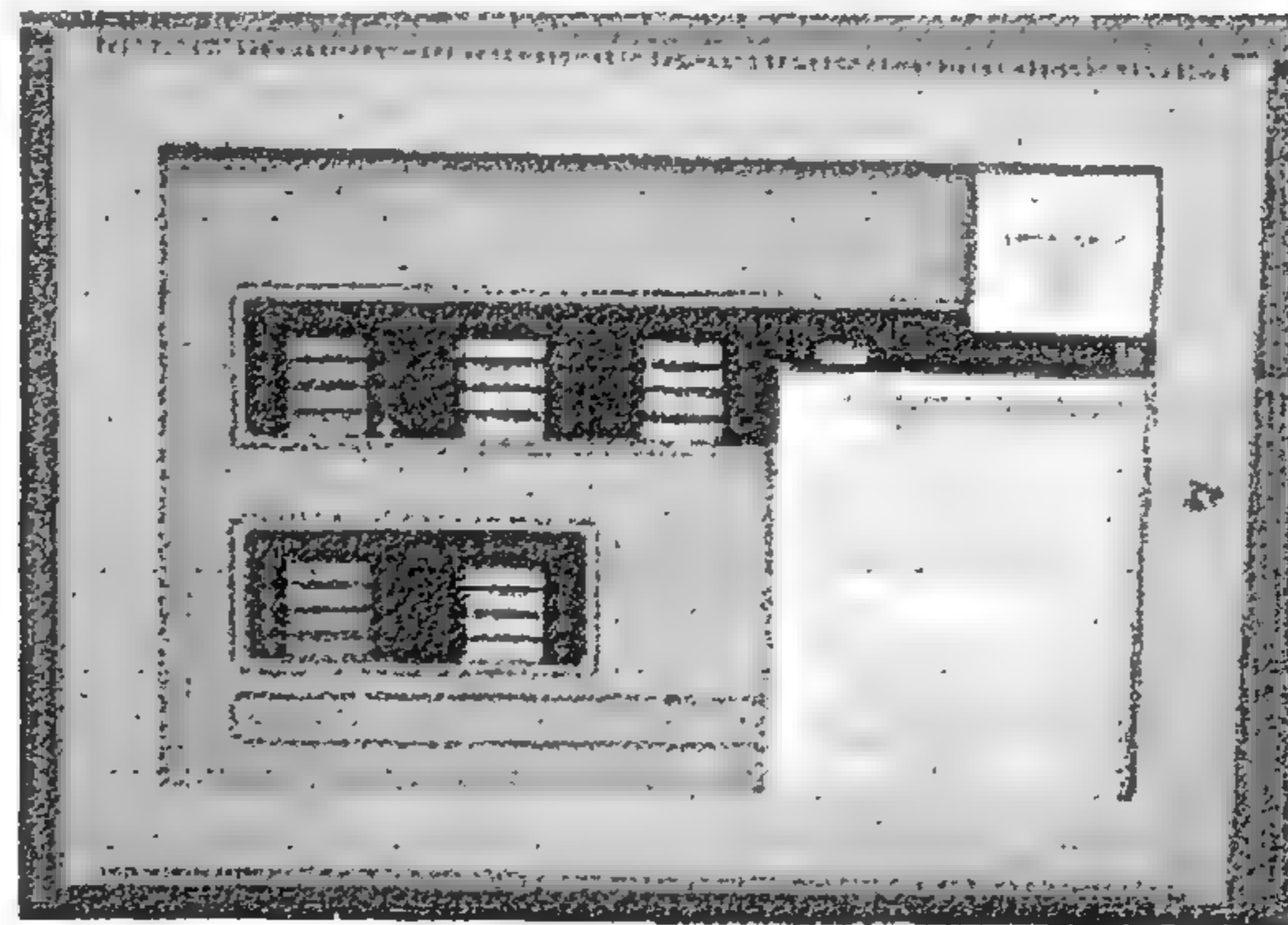

(أ)

الشكل (6-8) (أ) لوحة تقليدية (ب) لوحة حديثة قابلة للعنونة .

**الدوائر Loops :** عادة ما تحتوي لوحات السيطرة على عدد من الدوائر المرتبطة اليها تتراوح ما بين دارتين الى 20 دارة . وكل دارة تحتوي على عدد من الأجهزة مربوطة خلالها ، وكل جهاز يعلم بعنوان خاص به لكي تتعرف اللوحة تلقائيا على حالة كل جهاز على إنفراد ، ومن هذه الأجهزة :

- Smoke detectors كواشف الدخان
- Manual call points or Manual pull stations نقاط الاستدعاء أو محطات السحب اليدوية
- Responders المستجيبات
- Fire sprinkler inputs المرشات
- Switches المفاتيح
- Flow control السيطرة على التدفق المائي
- Pressure السيطرة على الضغط
- Isolators مفاتيح العزل
- Standard switches المفاتيح القياسية


## 5-8 المتطلبات الواجب توفرها في منظومة الحريق

إن منظومة الإنذار المبكر للحريق المتكاملة يجب أن تتوفر فيها منبهات صوتية ،أنظر الشكل (7-8)، ومنبهات ضوئية في لوحات السيطرة الرئيسية والثانوية إضافة إلى الإشارات التي توضح موقع الحريق ، فضلا عن أن لوحة السيطرة يجب أن تكون مجهزة بمفتاح (Key) خاص لاجوز إستعماله لإلأمن قبل الأشخاص المرخصين و المسؤولين عن المنظومة . إن وضع المفتاح في حالة تنظيم إما فترة الليل أو النهار هو الذي يحدد مقدار التأخير بالزمن (Time delay ) لكي تشتغل المنبهات الصوتية الكبيرة . ففي النهار يتم وضع المفتاح على الموضع (نهار Day) ، فعند حدوث حريق يشتغل المنبه الصغير في اللوحة حالا . أما المنبه الكبير (Horn Alarm ) فإنه يحتاج لزمناً إضافي كأن يكون دقيقة أو أكثر حسب التنظيم (Setting) المعد من قبل الأشخاص المسؤولين عن المنظومة . وفي حالة وضع المفتاح على الموضع (ليل Night) فإن المنبه الكبير يشتغل حالا عند حدوث أي حريق وبدون تأخير في الزمن .

تعمل منظومة الحريق بأجزائها بصورة ذاتية في الأحوال الاعتيادية و تجهز لوحة السيطرة الرئيسية بالإشارة اللازمة عند حدوث حريق أو حتى عند حدوث خلل في المنظومة نفسها . وتقوم السيطرة الرئيسية بدورها ذاتيا بإعطاء الإيعازات إلى المنظومات الأخرى التي يستوجب إيقافها عن العمل عند حدوث الحريق ، أو إتخاذ الإجراءات اللازمة مثل فتح الأبواب أوتوماتيكيا و إعطاء الإشارات إلى منظومات التهوية و التكييف لإيقافها مثلا . إضافة إلى تشغيل إشارات التنبيه في البناية أو الإتصال بوحدة الإطفاء بواسطة هاتف مربوط بالمنظومة يعمل ذاتيا أو عن طريق إرسال إشارة إلى السيطرة المركزية في وحدة الإطفاء . ويجب أن توضع لوحات السيطرة في مكان بارز من البناية أو داخل غرف فيها حضور إجباري للأشخاص مثل غرف الإستعلامات أو الحرس ، ولا يفضل وضعها في أماكن بعيدة



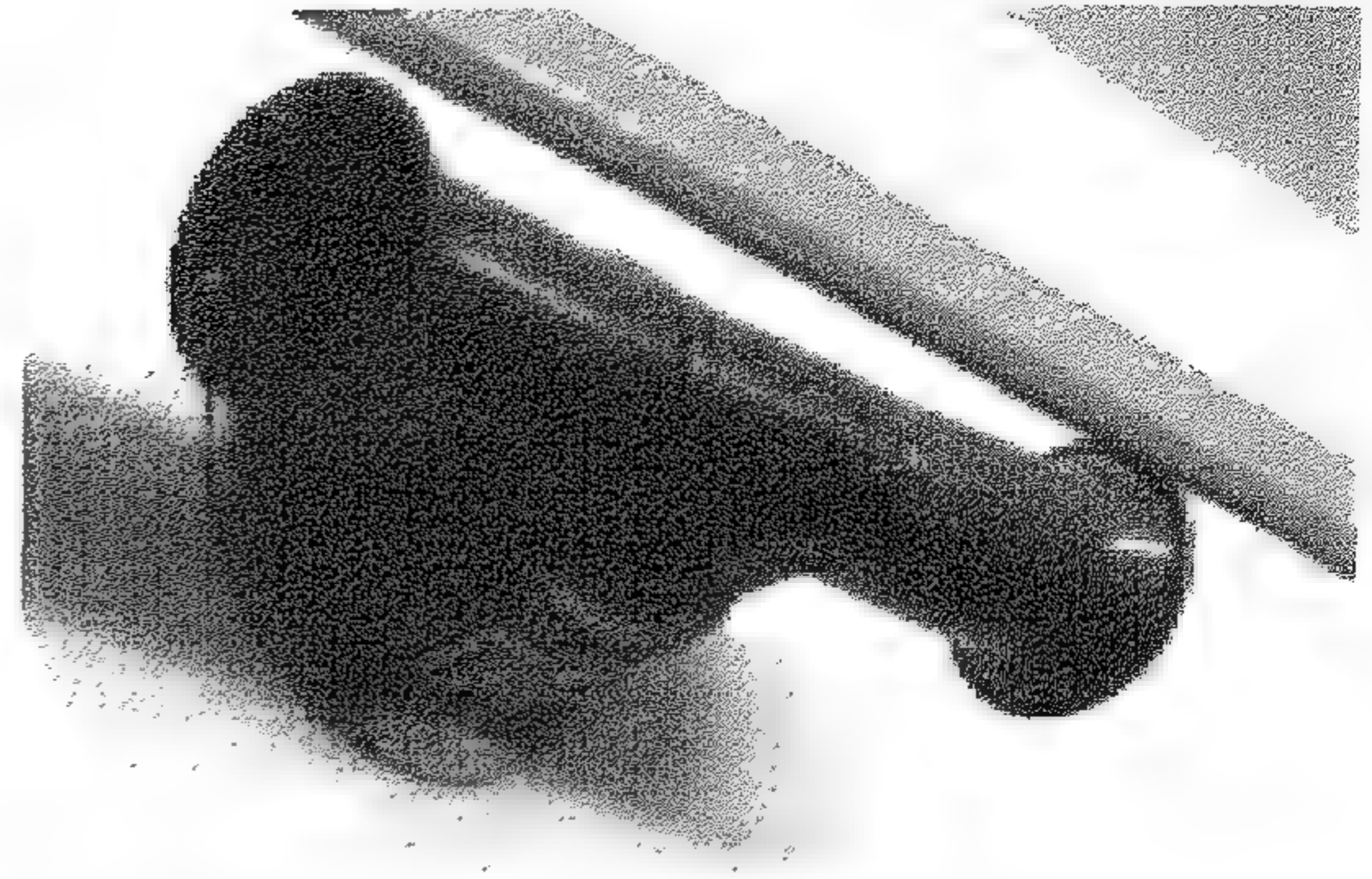ومعزولة . كما يجب ان تكون لوحة السيطرة في مكان تكون فيه الإنارة جيدة ليسهل رؤية الإشارات الضوئية ، كما يجب أن تتوفر الظروف الجوية المحيطة بلوحة السيطرة بصورة ملائمة مثل درجات الحرارة ، نسبة الرطوبة ، الغبار ..... الخ .



(ب) منبه حديث (صوت + ضوء )

(أ) منبه قديم (صوت فقط)

الشكل (7-8) : أنواع منبهات الحريق.

#### 8-6 مصادر تجهيز القدرة الكهربائية لمنظومة الإنذار المبكر للحريق

عرفنا أن منظومة الإنذار المبكر للحريق هي من المنظومات المهمة في الأبنية والمنشآت ، لذلك وجب أن تبقى هذه المنظومة مستمرة في العمل حتى في حالة إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لأي سبب كان ، عليه فإن تعدد مصادر تجهيز القدرة لهذه المنظومة ضروري ، وفي معظم الحالات يكون تجهيز القدرة الكهربائية عن طريق المصدر الرئيسي Normal supply وكذلك التجهيز عن طريق مولدات الطوارئ Emergency supply الموجودة في تلك البناية إضافة إلى البطاريات الموجودة في لوحة السيطرة نفسها .

#### 8-7 منظومة الإطفاء التلقائي

تتكون منظومة الإطفاء التلقائي بصورة عامة من مكونين رئيسيين هما :

1 وحدات الكشف عن الحريق

2 وحدات الإطفاء

إن وحدات الكشف عن الحريق هي منظومات الإنذار المبكر التي سبق ذكرها في الفقرات السابقة ، وتكون طريقة ربط كواشف الحريق في منظومة الإطفاء التلقائي بطريقة خاصة وهي الطريقة المتقاطعة Cross Zoning أي ربط كاشفات الحريق بشكل متقاطع (حرف X) و ذلك لضمان الحصول على إشارة صحيحة ، حيث لا تشغل وحدة الإطفاء للمنظومة إلا إذا تلقت إشارتين من كاشفين في الأقل ، أي من



منطقتي كشف Two zones وذلك لتلافي الإشارة الخاطئة التي قد تصدر من أحد الكواشف التي تغطي جزءاً من المنطقة المراد حمايتها من الحريق .

أما وحدات الإطفاء ( وحدات مكافحة الحريق Fire fitting units ) فإن هذا الجزء من منظومة الإطفاء التلقائي يتكون من قناني الغاز أو المساحيق الخاصة بإطفاء الحريق وغالباً ما يستخدم غاز الهالون أو غاز ثنائي أوكسيد الكربون إضافة إلى أنواع أخرى من الغازات أو المساحيق الخاصة التي يعتمد اختيار أي نوع منها على طبيعة المكان المراد حمايته و نوع الأجهزة أو المعدات الموجودة فيه . ويتم توزيع الغاز أو المسحوق الخاص عبر شبكة من الأنابيب التي تحتوي على فتحات قاذفة Nozzles أو مرشات Sprinklers تعمل على نشر الغاز أو المسحوق في جميع الاتجاهات داخل الغرفة وتعمل لوحة سيطرة الإطفاء على إعطاء إشارة Signal إلى صمامات فتح القناني الخاصة بالغاز أو المسحوق بعد تلقيه إشارتين من كاشفين يعودان إلى منطقتي كشف منفصلتين (2-zones) وبعد فتح الصمامات يبدأ الغاز بالانتشار داخل الغرفة ، أنظر الشكل (8-8) ، ويمكن أيضاً استخدام الماء الإعتيادي بدل الغاز . كما يمكن تلخيص أهم العوامل التي تدخل في اختيار نوعية المنظومة المطلوبة لإطفاء حريق كل منطقة أو غرفة معينة إلى ما يأتي :


- حجم الغرفة المراد حمايتها
- نوع الأجهزة أو المعدات الموجودة فيها
- الزمن المطلوب لإخمادها
- نوع الغاز أو المسحوق المستخدم
- أنواع الكاشفات الملائمة

إن مرشات الحريق Fire Sprinklers هي عبارة عن متحسسات تقوم بتحسس الحرارة وفتح رشاش ماء أو غاز على مكان الحريق تلقائياً ، أنظر الشكل (8-8) .


وعادة ما تجهز منظومات مكافحة الحريق التلقائية بمضخة حريق رئيسية كبيرة Fire Pump ، أنظر الشكل (8-9) ، ومضخة مساعدة Jockey Pump وهي مضخة صغيرة وظيفتها الإبقاء على الضغط في أنابيب المنظومة ثابتاً على الدوام دون الحاجة لتشغيل المضخة الرئيسية .
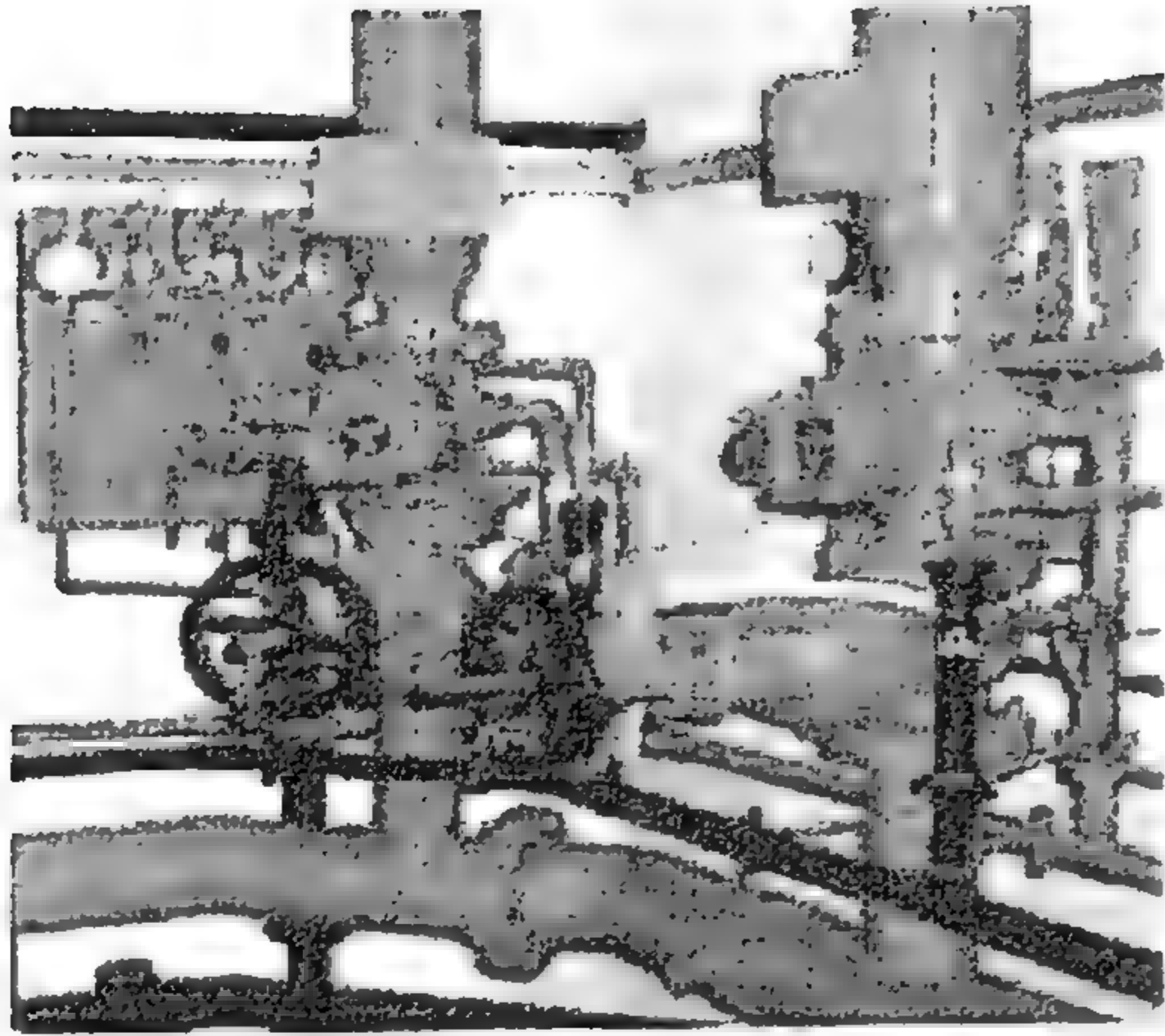
## 8-8 المواصفات الفنية لبعض الأجهزة

لغرض فائدة المصمم ندرج الجدول 8-1 الآتي الذي يتضمن المواصفات الفنية لبعض أنواع المعدات الشائعة المستخدمة في منظومات التنبيه للحريق الحديثة باللغتين العربية والإنجليزية .




(ب)

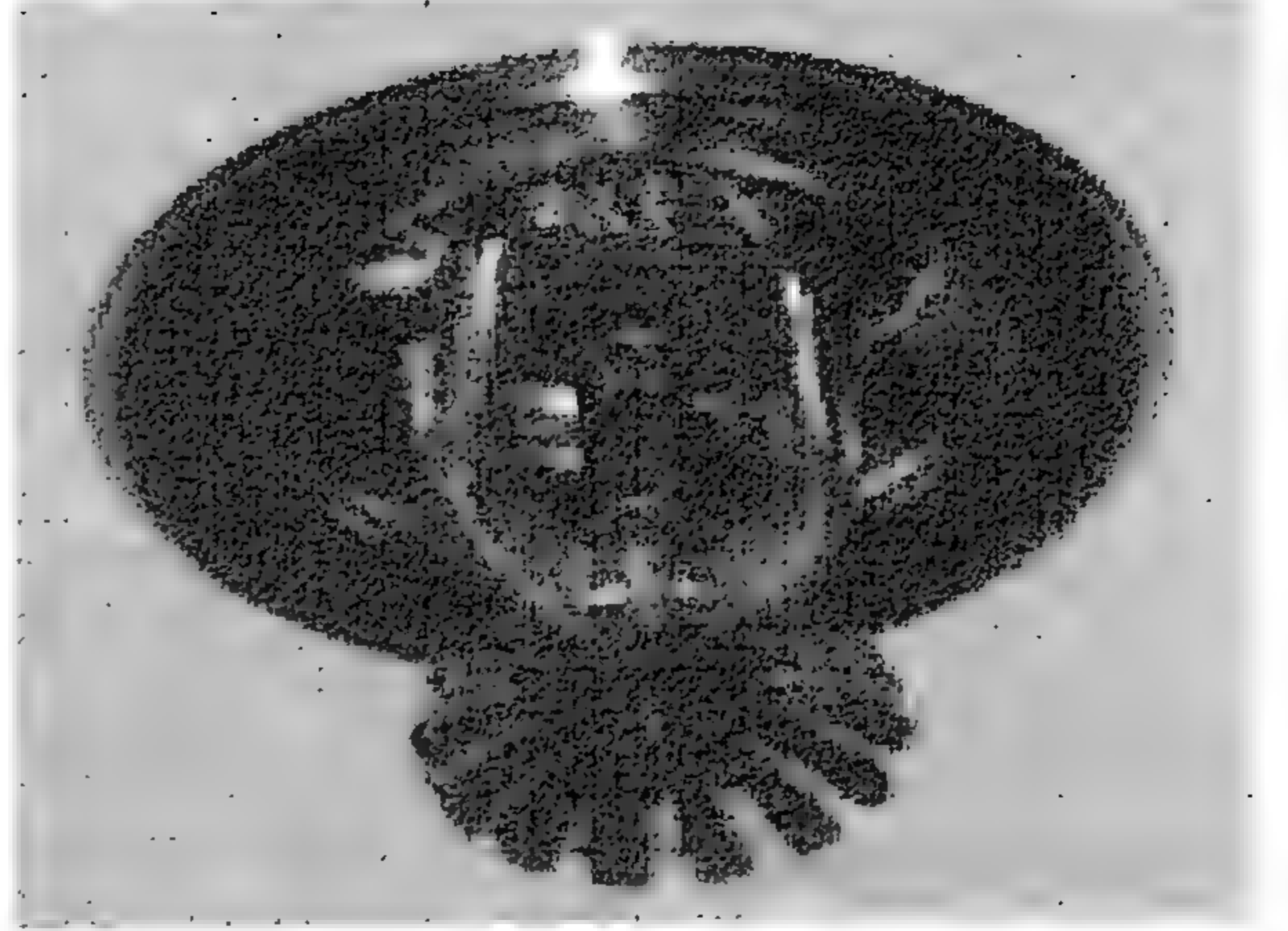

(أ)

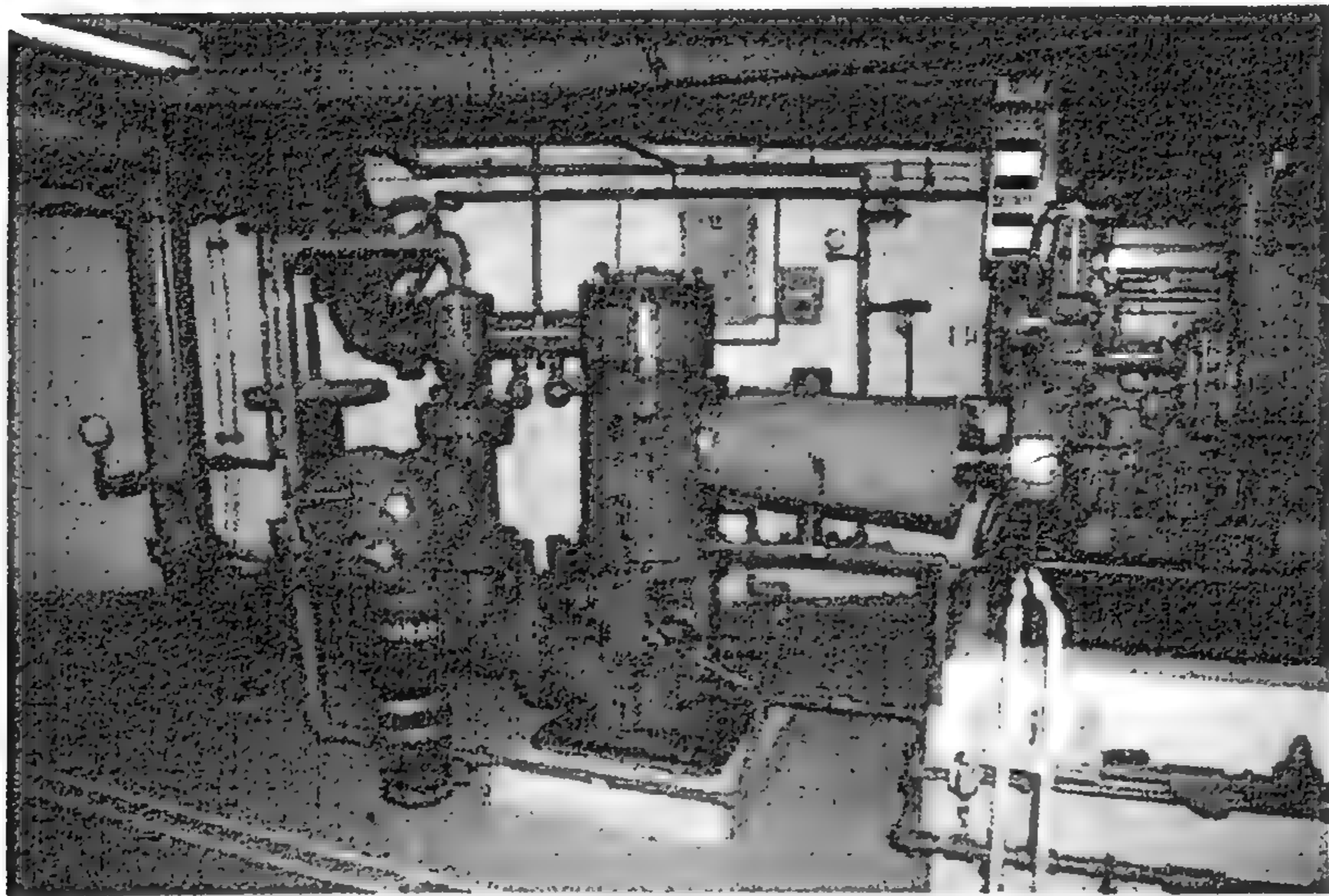


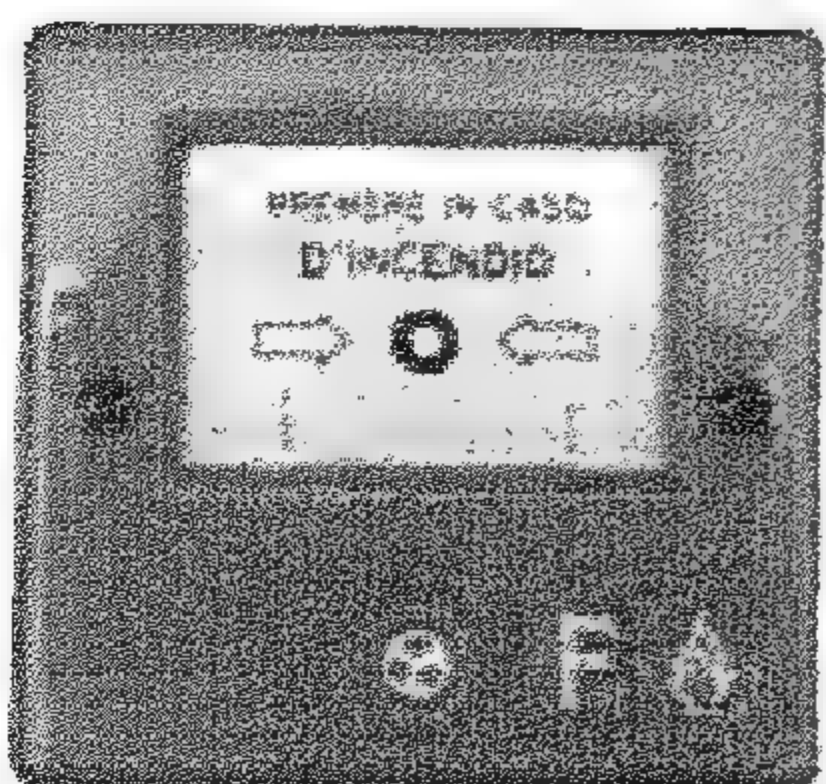
الشكل (8-8): ( أ ) مرش الحريق Fire sprinkler و (ب) مفاتيح السيطرة والأنابيب .







الشكل (9-8): مضخة حريق رئيسية توربينية تدار بماكنة ديزل.



## الجدول 1-8

التسلسل	التفاصيل	الشكل
1	<p>كاشف دخاني ضوئي مزود بمؤشر نوع LED مزدوج مثبت فيه ومزود كذلك بتشخيص ذاتي للغرفة الضوئية ، يثبت الكاشف مباشرة على السقف وتكون مسافة نزوله قليلة نسبياً، فولتية التشغيل <math>V_{cc} = 24/12</math> فولت .</p> <p>Optical smoke detector with double led indicator built into unit, with self-diagnosis of the optical chamber, low profile fitting onto ceiling, 12/24Vcc</p>	
2	<p>كاشف حراري بدرجة حرارة ثابتة 55 درجة مئوية مزود بمؤشر نوع LED مزدوج ، يثبت الكاشف مباشرة على السقف وتكون مسافة نزوله قليلة نسبياً، فولتية التشغيل <math>V_{cc} = 24/12</math> فولت .</p> <p>Temperature detector at fixed temperature 55°, with double led indicator, low profile, complete of base, 12/24Vcc.</p>	
3	<p>كاشف دخاني حراري مزود بمؤشر نوع LED مزدوج ، ذاتي التشخيص للغرفة الضوئية . كامل مع القاعدة ، يثبت الكاشف مباشرة على السقف وتكون مسافة نزوله قليلة نسبياً، فولتية التشغيل <math>V_{cc} = 24/12</math> فولت .</p> <p>Smoke and temperature detector, with double led indicator and self-diagnosis of the optical chamber, low profile, complete of base, 12/24Vcc.</p>	
4	<p>نظام موقعي للتنبيه للحريق يمكن اعادة تشغيله يعمل بزر كبس للمنظومات الرقمية</p> <p>Resetable push-button fire alarm station, digital for systems</p>	

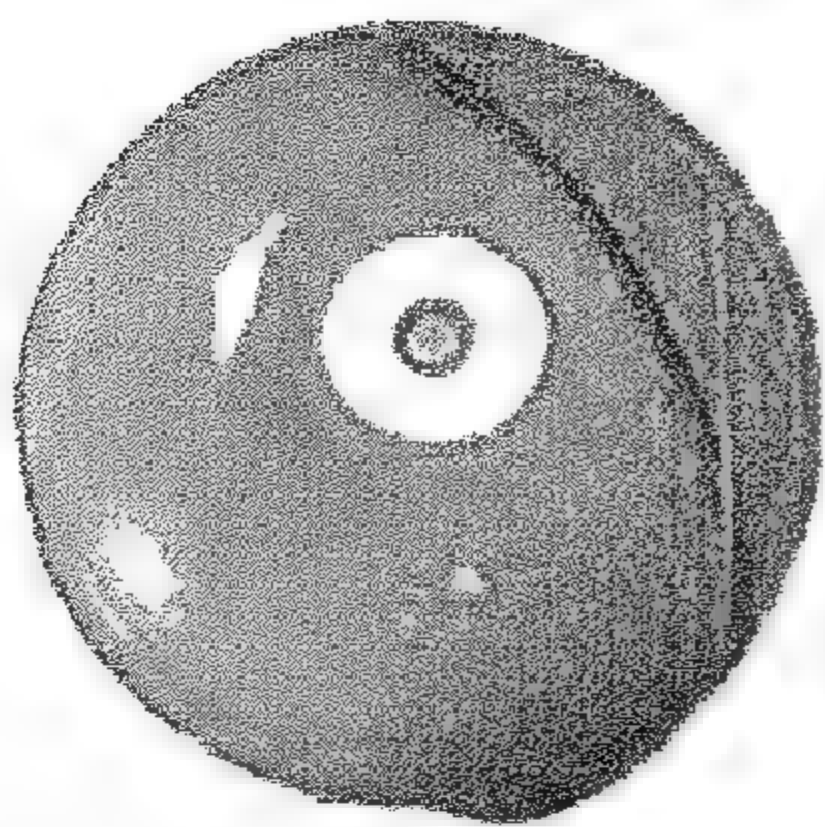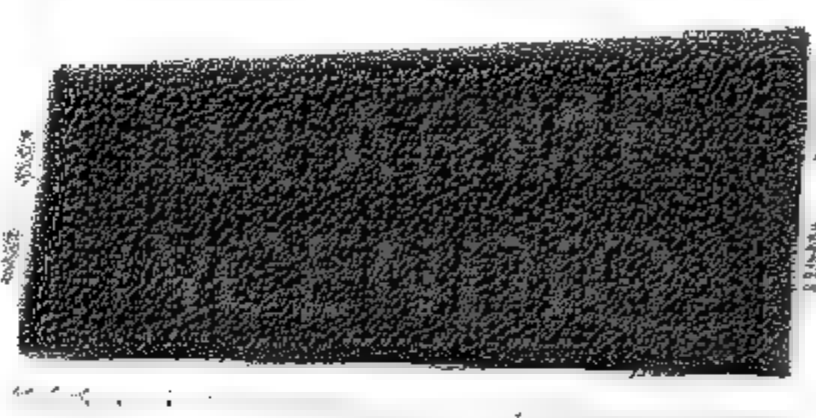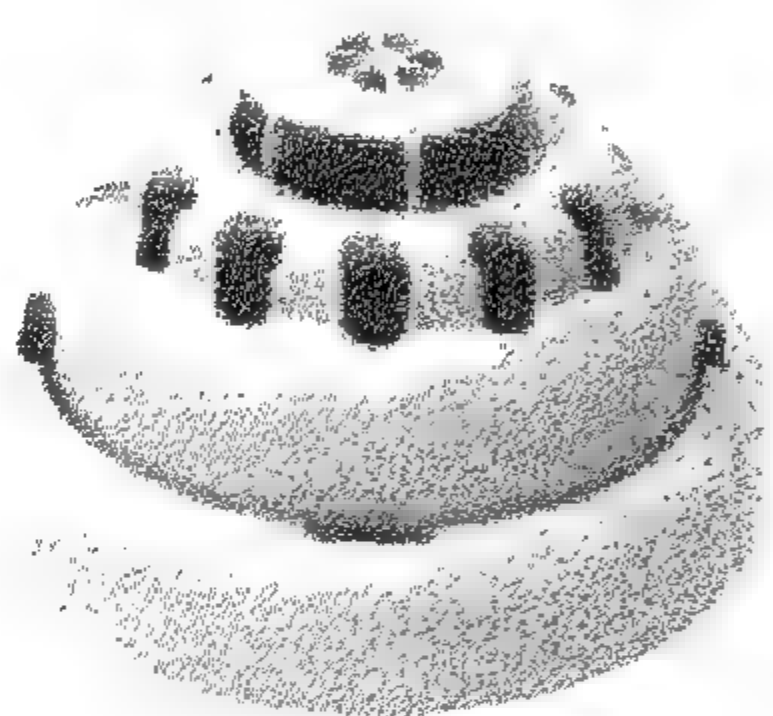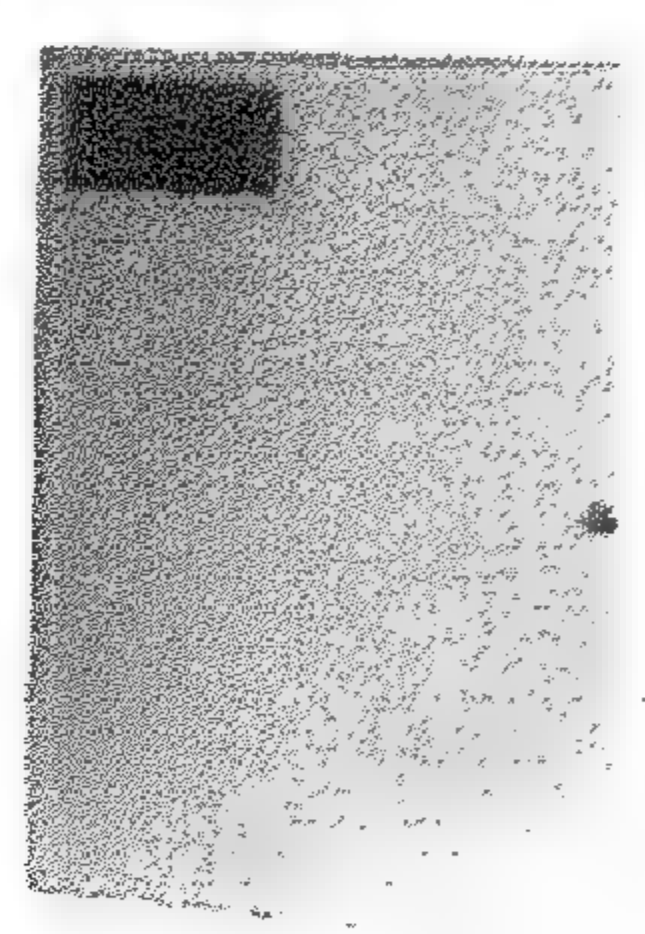


التسلسل	التفاصيل	الشكل
5	جرص كهروميكانيكي بفولتية مصدر 24 فولت Electromechanically bell, power supply 24Vcc.	
6	لوحة ضوئية وصوتية تضاء بوجه واحد وتعطي الإشارة المقروءة كلمة حريق ، 24/12 فولت Light and sound panel, single sided illuminating, the sing reads FIRE, 12/24V.	
7	كاشف حراري بدرجة حرارة ثابتة 55 درجة مئوية مزود بمؤشر نوع LED مزدوج ، يثبت الكاشف مباشرة على السقف وتكون مسافة نزوله قليلة نسبياً، يستخدم للدارات المغلقة، فولتية التشغيل $V_{cc} = 24/12$ فولت . Temperature detector at fixed temperature 55°, with double led indicator, low profile and relies NC function, 12/24Vcc.	
8	مصدر قدرة لتجهيز القدرة الكهربائية عند انقطاع المصدر الرئيسي 24 فولت / 2 أمبير موضوع داخل حاوية معدنية تستوعب مجموعة بطاريات 12 فولت / 7 أمبير ساعة ، لضمان عمل الثنائيات الباعثة للضوء LED والمرحل المحفز أو أي منهما خلال انقطاع المصدر الكهربائي Power supply for black-up, 24Vcc/2A, fitted into metallic container can lodge two backup batteries 12V/7Ah, supervised signaling led and/or excited relay for power loss, low battery.	
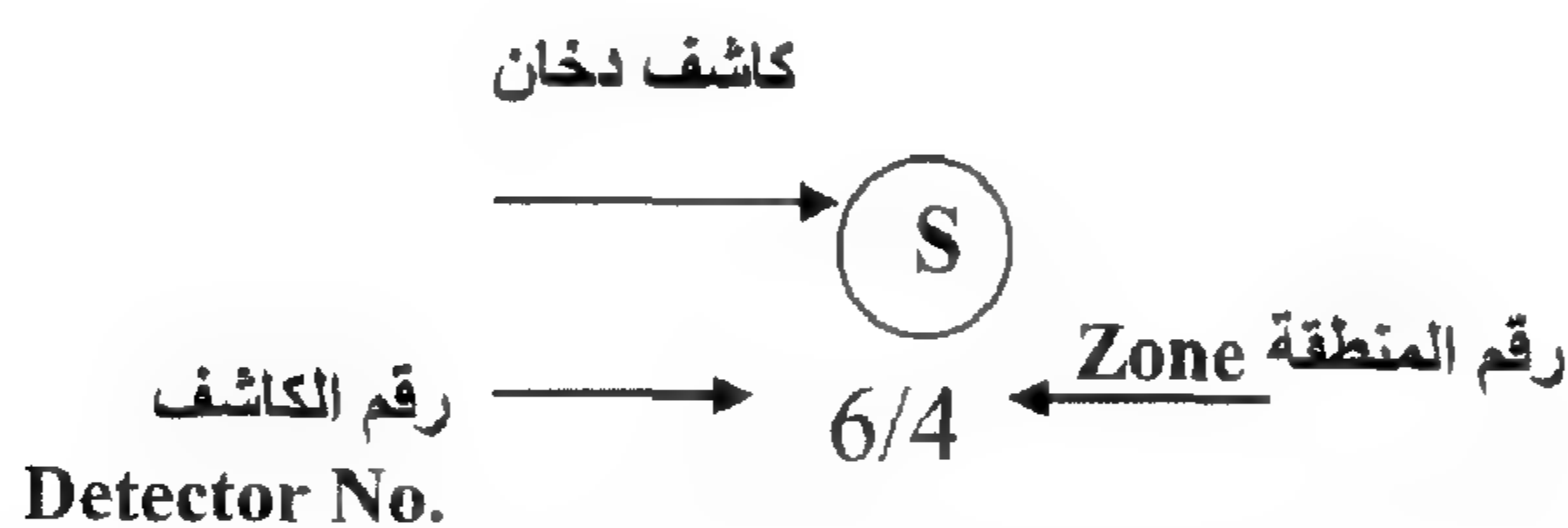
## 8-9 التصاميم الهندسية لمنظومات الإنذار للحريق


يتم إعداد التصاميم الهندسية لمنظومات الإنذار للحريق من قبل المهندس الكهربائي الذي يعد تصاميم التمديدات الكهربائية ؛ وقد يستعان بمصممين إختصاصيين في هذا المجال إن لم يكن لدى المهندس الكهربائي معلومات وافية . على أية حال ، وفي ضوء ما تم شرحه سلفاً يحتاج المصمم للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات المتخصصة من إنتاجها المحدث Up to date ، ومهما يكن التحديث فإن المبادئ الأساسية تبقى نفسها . وفيما يلي الخطوات المتبعة في التصميم :

- 1- إختيار لوحة الرسم التي سوف تثبت عليها التصاميم الخاصة بمنظومة الإنذار للحريق؛ وعادة ما تثبت مع تصاميم مأخذ القدرة ، أو قد يتم رسمها في لوحة مستقلة ، لاحظ الشكل ( 8-10 ) ، ولا يستوجب في الحالتين رسم كيفية الربط بين الكواشف نفسها أو بينها وبين اللوحة الرئيسية لأنه سيتم رسم لوحة مستقلة توضح ذلك . كذلك من المعروف أن الكواشف تربط فيما بينها ربطاً تسلسلياً (توالي).
- 2- يتم في البداية توزيع كاشفات الدخان على الغرف الإعتيادية (عدا المطابخ) في وسط سقوفها ويعطى لكل كاشف رقمان ، الأول على اليمين يدل على رقم المنطقة (Zone) والثاني على الشمال (اليسار) يدل على تسلسل الكاشف في الدارة. وذلك كما موضح في المرسوم التالي :




- 3- توزع الكواشف الحرارية في المطابخ والأماكن التي يحتمل أن توضع فيها أجهزة تنتج اللهب وتثبت الكواشف هذه في وسط سقف الغرف وتربط على التوالي مع كاشفات الدخان في المنطقة نفسها .
- 4- تثبت الكواشف اليدوية على الجدران وفي أماكن يسهل الوصول إليها كالممرات والأدراج وتربط كهربائياً مع الكواشف الأخرى على التوالي ضمن المنطقة الواحدة .
- 5- يربط ما عدده 18 كاشفاً كحد أقصى بحيث يشكل منطقة واحدة One Zone الى لوحة التوزيع الفرعية وينتهي آخر كاشف بمقاومة نهاية الخط ELR . وإذا كان الطابق في البناية يحتاج إلى عدد أكبر من الكواشف فيتم عمل منطقة كشف ثانية وهكذا . وتربط اللوحات الفرعية الى اللوحة الرئيسية في البناية.
- 6- يوضع في كل طابق جرس أو جهاز تنبيه واحد في الأقل لكل منطقة كشف Zone حسب مساحة الطابق ويربط الجرس الى اللوحة الرئيسية .

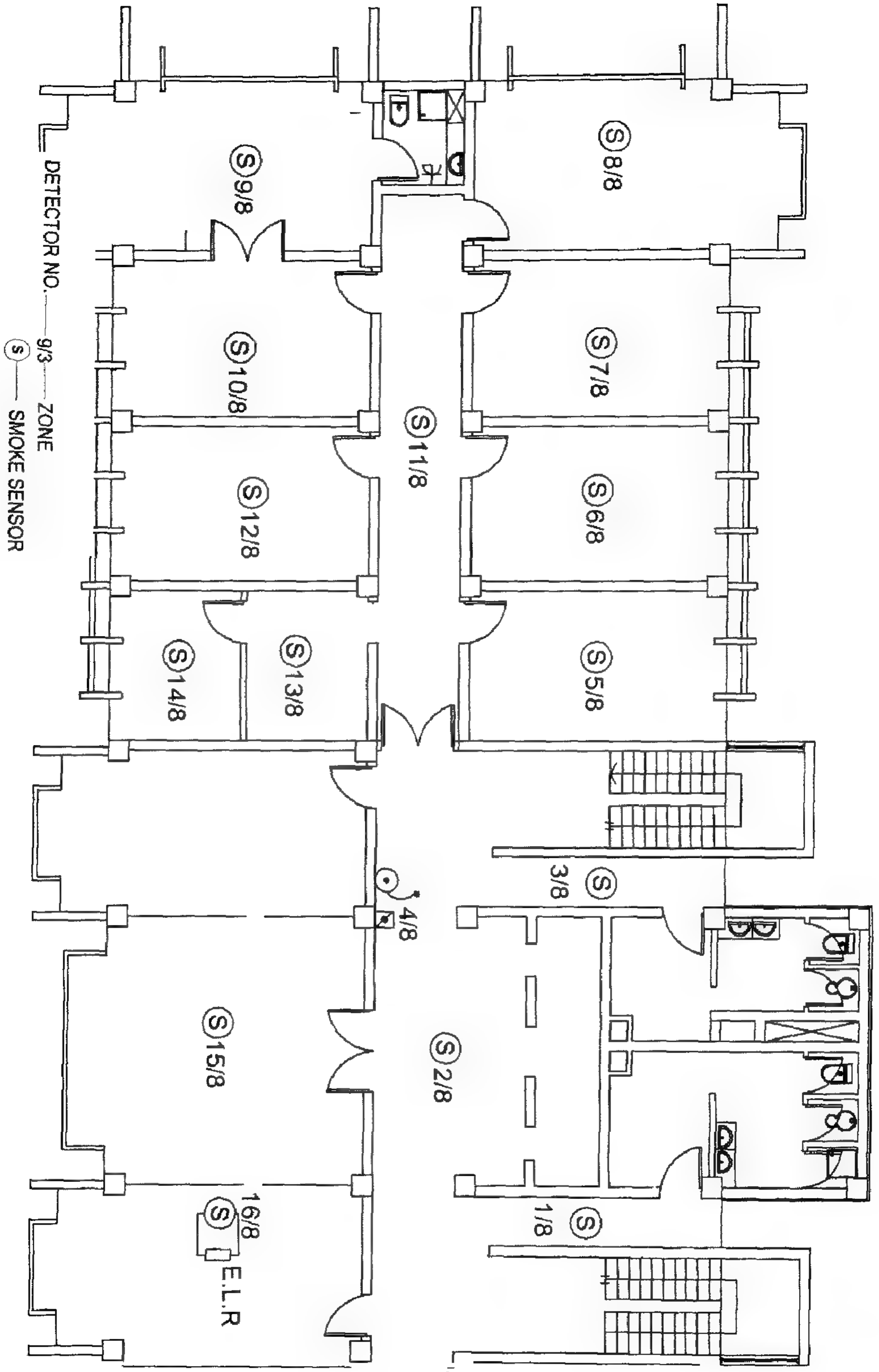وتبين الأشكال (8-10) إلى (8-13) نماذج عملية منفذة لبنايات متعددة الطوابق للإفادة.



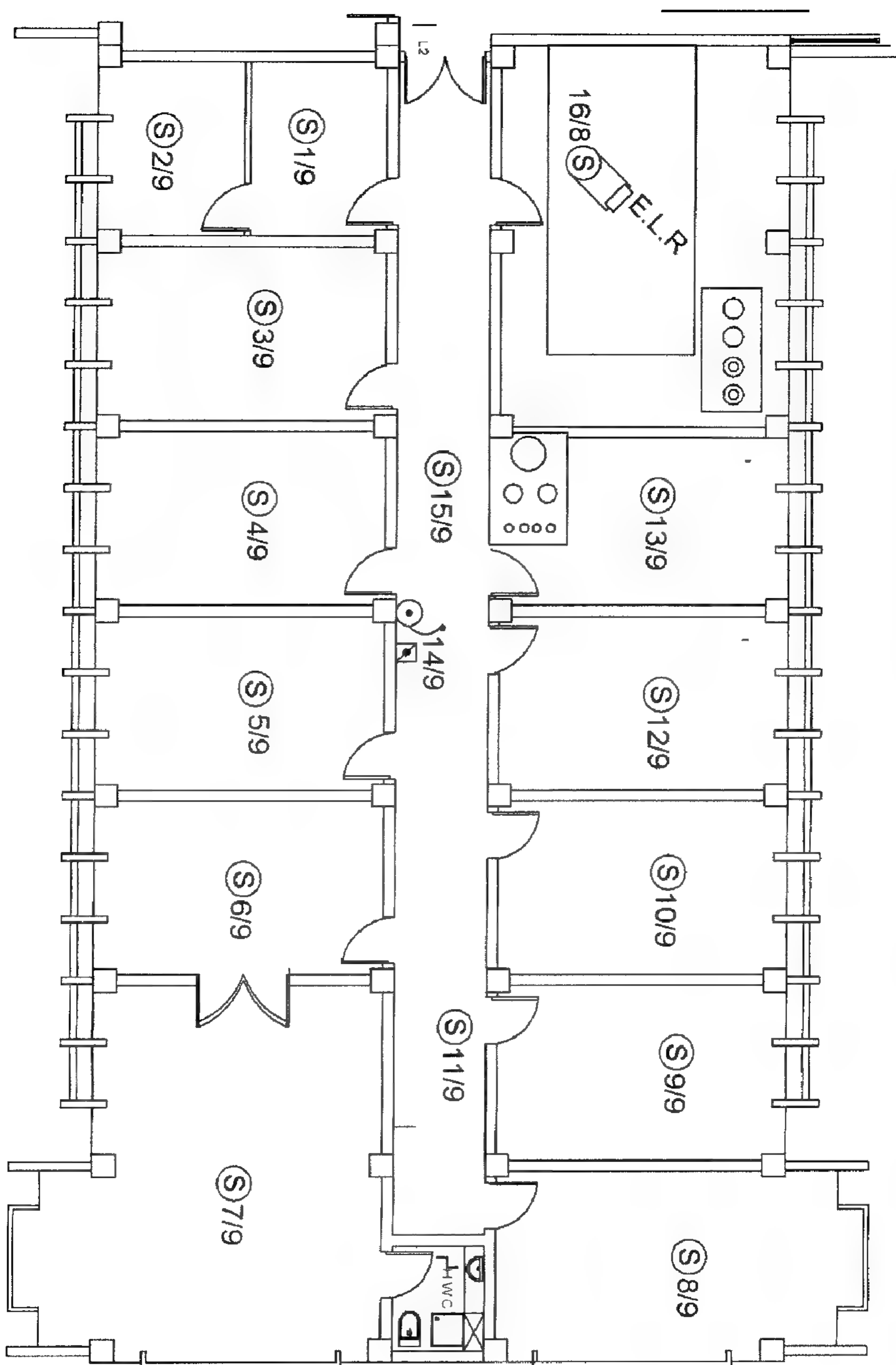الشكل (8-10 أ) توزيع كواشف الدخان في الجانب الشمالي لأحد الطوابق الوسطية لبناية كبيرة ،  
رسمت على لوحة مستقلة .






الشكل (10-8ب) توزيع كواشف الدخان في الجانب الجنوبي للطابق المبين في الشكل (10-8أ) .



أرقام الكواشف

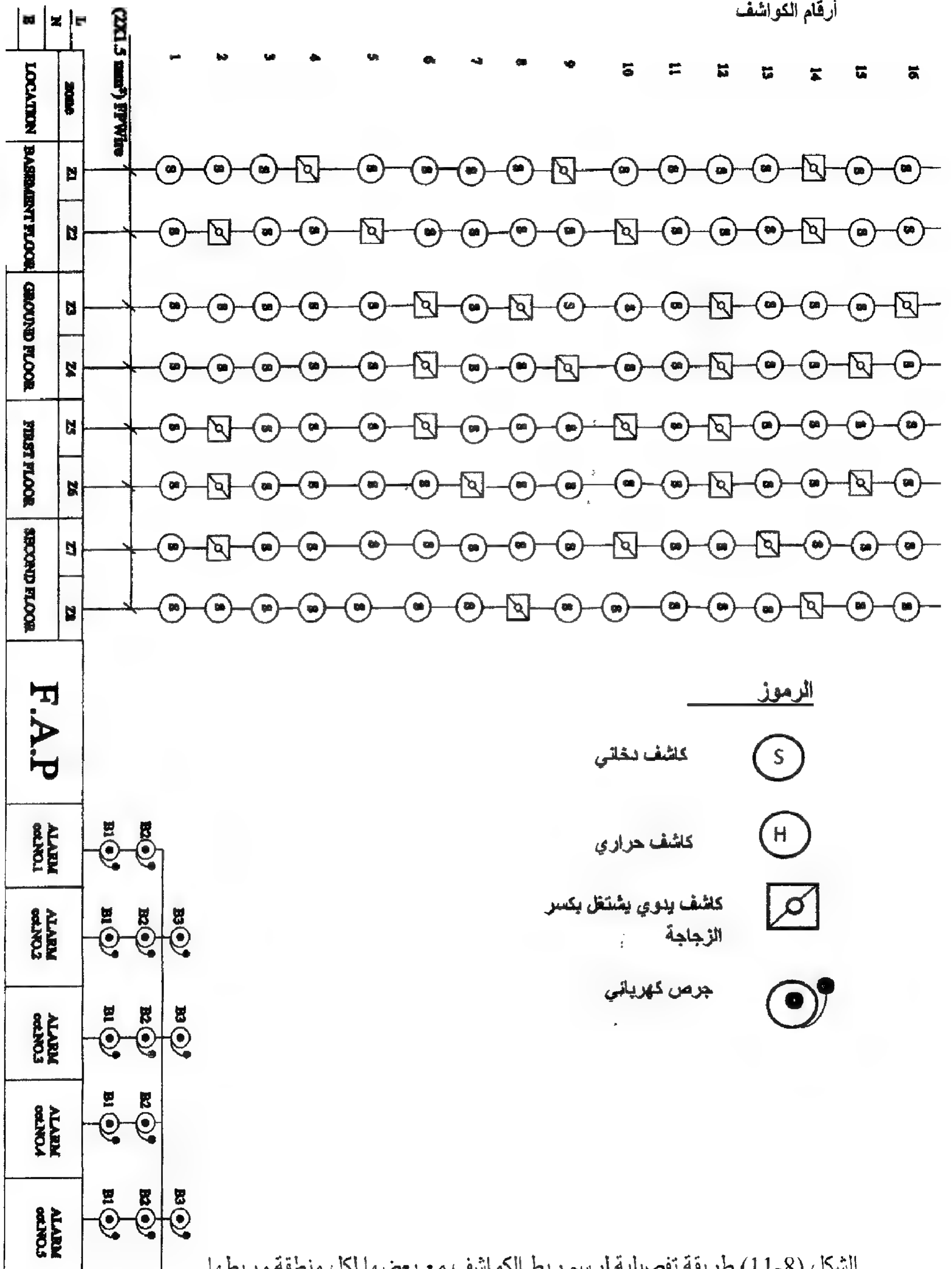


الشكل (8-11) طريقة تفصيلية لرسم ربط الكواشف مع بعضها لكل منطقة وربطها

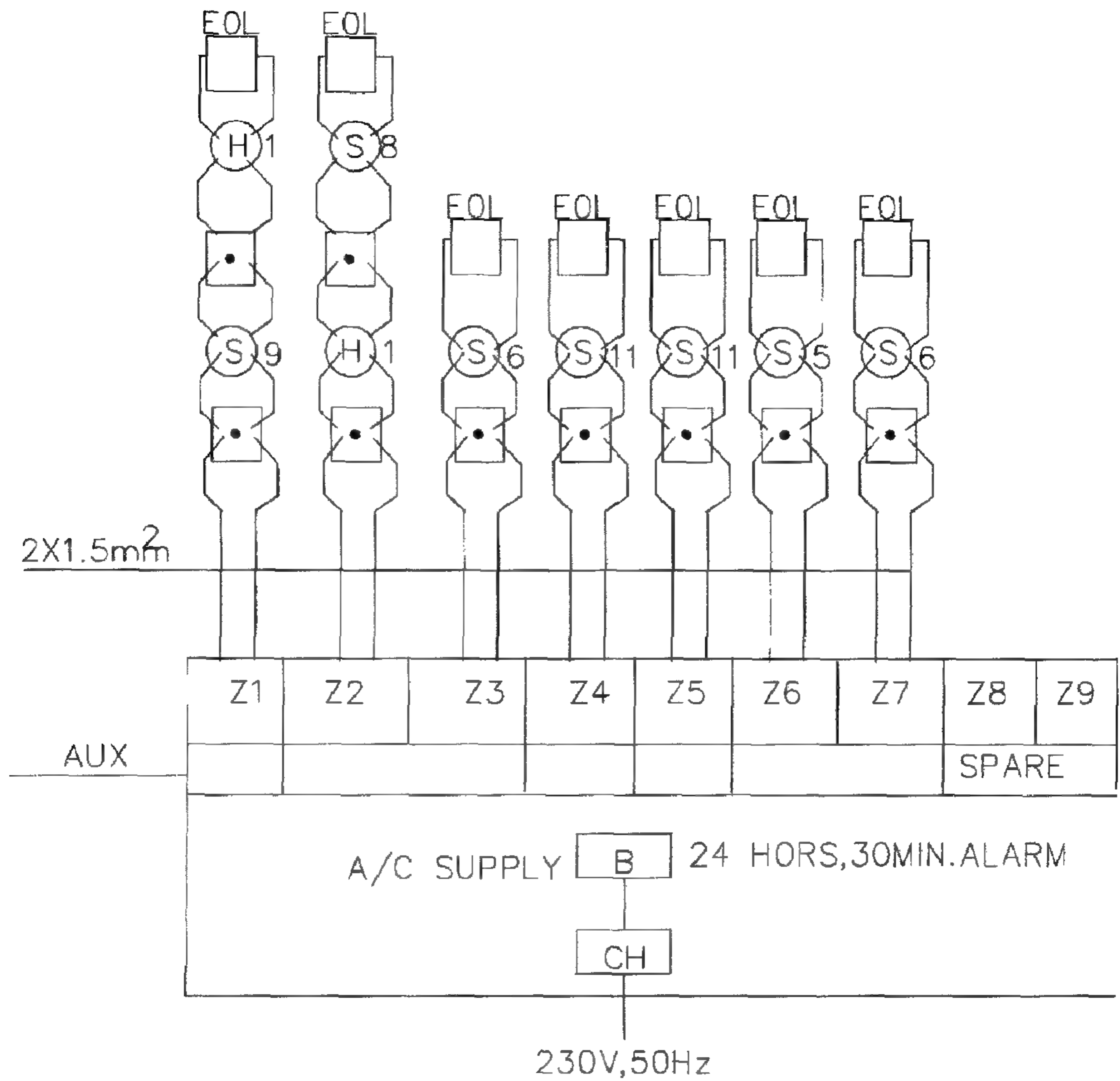إلى اللوحات الفرعية وربط الأجراس وأجهزة التنبيه الأخرى تم بيان قسم منها.







الشكل (8-13) أسلوب آخر مختصر لبيان ربط الكواشف إلى اللوحات الفرعية واللوحات الرئيسية حيث تشير الأرقام على يسار الكاشف إلى أعدادها في الدارة ، أما الرمز EOL فيشير إلى نهاية الخط ( End of Line ) . لاحظ أن الكواشف تسلك عادة بسلك مقاوم للحرارة نوع FP أو MI قياس 2x2.5 ملمتر مربع أو قياس 2x1.5 ملمتر مربع .

## الفصل التاسع منظومات التأريض Earthing (Grounding) system

### 1 9 مقدمة

من المنظومات المهمة التي تدخل في التصميم الكهربائي لكل بناية أو مشروع هي منظومة التأريض (الأرضي) Earthing system وذلك لما لها من أهمية بالغة في توفير الحماية الضرورية للأشخاص والمعدات والأجهزة في تلك البناية. وتسمى هذه المنظومة في اميركا وكندا ( Grounding system ) وتكون بنوعين رئيسيين إعتقادا على إستخدامها:

1 - منظومة تأريض النظام ( System earthing )

2 - منظومة تأريض المعدات ( Equipment earthing )

ويقصد بتأريض النظام هو تأريض نقطة الربط النجمي Star point للمولدات والمحولات الرئيسية في محطات التوليد والمحطات الثانوية التي تغذي الأبنية والمنشآت. أما تأريض المعدات فهو عمل منظومة تأريض مستقلة خاصة بالبناية تربط اليها كافة أبدان الأجهزة والمعدات والأجسام المعدنية الموجودة في البناية التي تكون على تماس مباشر أو غير مباشر مع التيار الكهربائي.

وفي ضوء علاقة الربط بين هاتين المنظومتين تم تصنيف منظومات التأريض للفولتية المنخفضة وفقا للنظام القياسي الدولي IEC كما يأتي:


أ - إذا كانت منظومة التأريض للبناية مستقلة عن منظومة التأريض للمحول في المحطة الثانوية التي تغذيها فيسمى هذا النظام ( TT ) (الشكل 1-9).

ب - إذا كانت منظومة التأريض للبناية مربوطة مع منظومة التأريض للمحول في المحطة الثانوية التي تغذيها عن طريق سلك أرضي خامس مستقل عن محايد المحول Transformer neutral فيسمى هذا النظام ( TN ) ، الشكل ( 2-9 ) . ويقسم هذا النظام الى نوعين :


(1) إذا كانت منظومة التأريض للبناية مربوطة مع منظومة التأريض للمحول في المحطة الثانوية التي تغذيها عن طريق سلك أرضي خامس (PE) - Protective Earth مستقل عن المحايد للمحول فيسمى هذا النظام ( TNS ) .

(2) إذا كانت منظومة التأريض للبناية مربوطة مع منظومة التأريض للمحول في المحطة الثانوية التي تغذيها عن طريق سلك محايد المحول نفسه ، فيسمى هذا النظام ( TNC ) ويسمى الخط المحايد في هذه الحالة بالمحايد الحمائي الأرضي ( PEN ) - Protective Earth Nuetral.



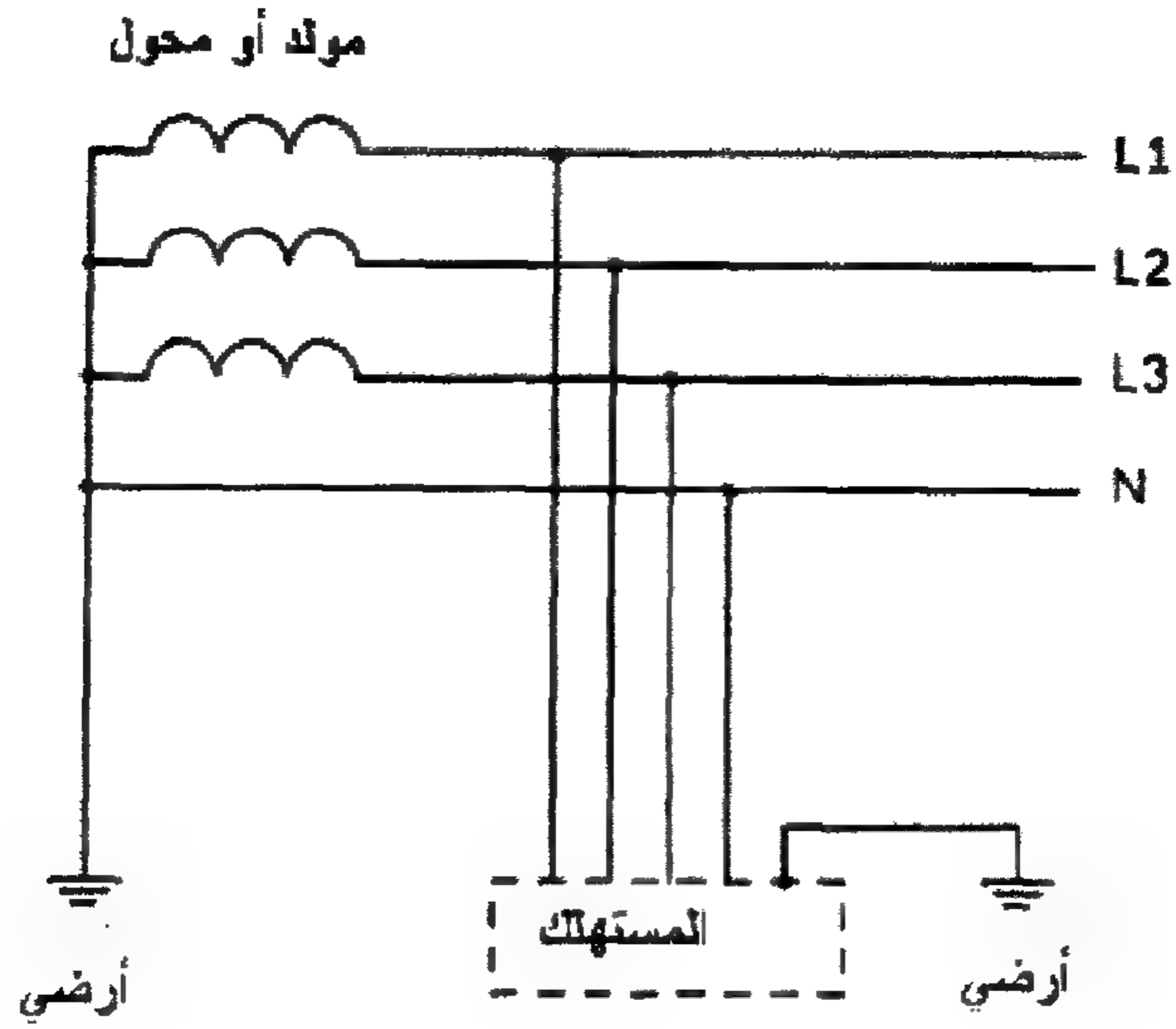


(الشكل 9-1) نظام التأسيس (TT)

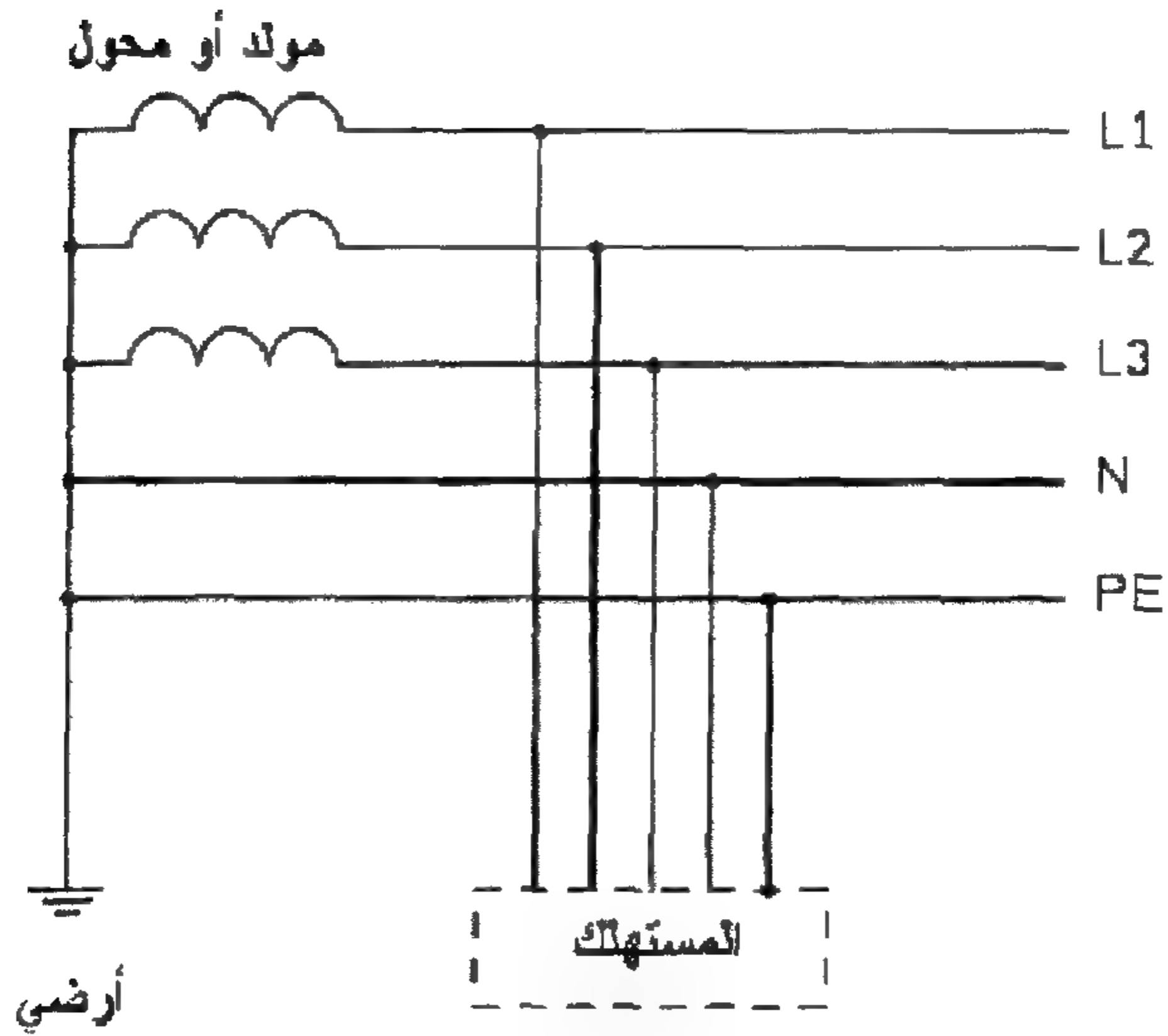

(الشكل 9-2) نظام التأسيس (TN)

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا النظام بالرغم من كونه يخفض من كلفة منظومة التأسيس للبنائية باستخدام المحايد نفسه كسلك تأسيس إلا أن معظم الدول في العالم ( عدا فرنسا وبعض الدول الأوربية ) تمنع استخدامه لإسباب كثيرة لا مجال لحصرها، وقد بدأ التوجه في استخدامه في دول أخرى من العالم في الآونة الأخيرة.

ت - إذا كانت منظومة التأسيس للبناية تتألف من عدة منظومات تأسيس ثانوية مستقلة عن بعضها البعض ومعزولة عن منظومة التأسيس الأصلية للبناية لأغراض وقاية المعدات والأجهزة الإلكترونية من الأخطار الناجمة عن التيارات والفولتيات العالية في المنظومة الأصلية فيسمى هذا النظام ( IT ) ، الشكل (3-9) .

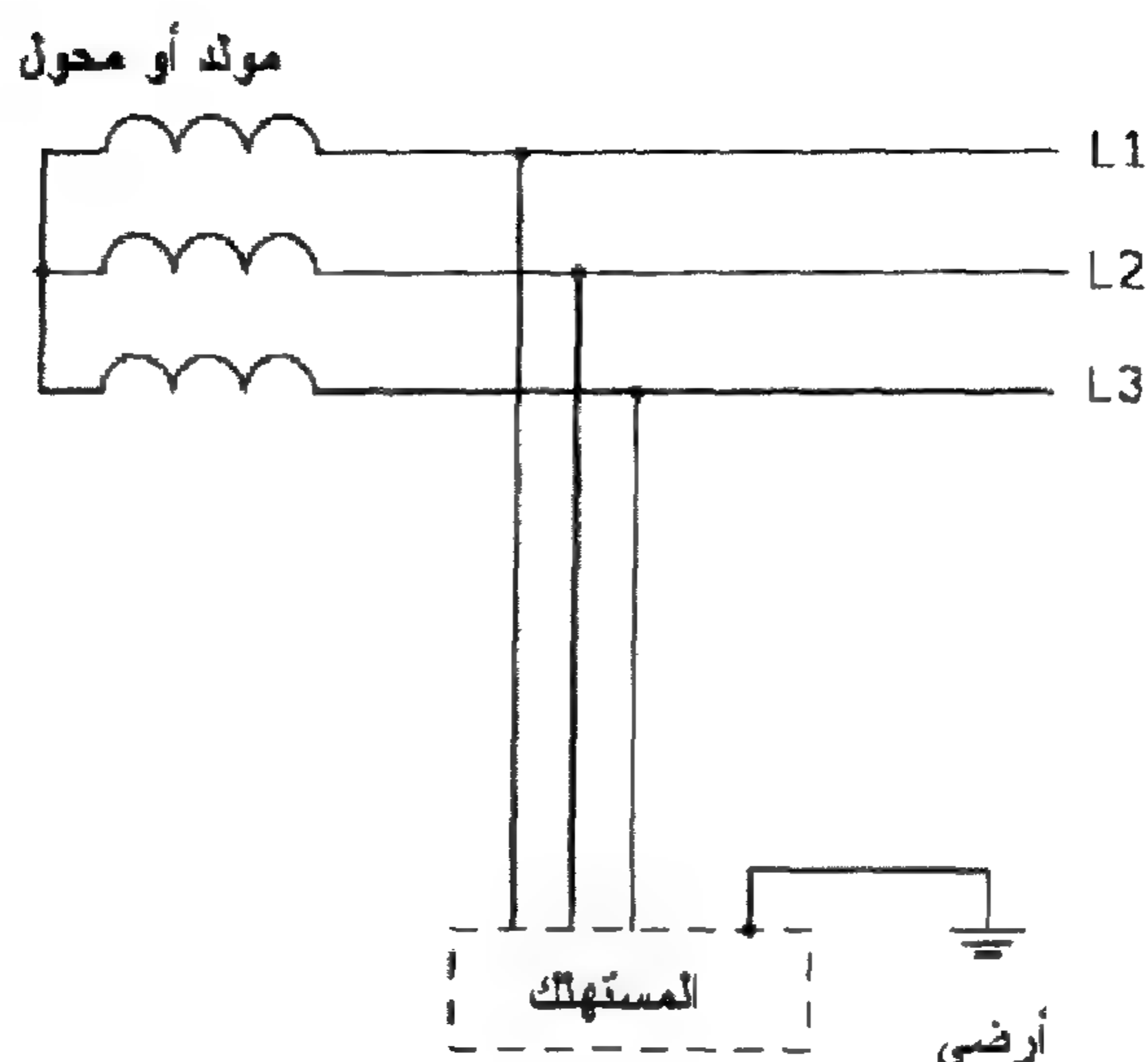

(الشكل 3-9) نظام التأسيس ( IT )

### حروف التسمية بموجب النظام الدولي IEC60364 ( IEC nomenclature )

يتم التفريق بين أنواع الأنظمة الثلاثة للتأسيس بموجب النظام الدولي باستخدام رمز بحرفين اثنين وهي :

TN, TT, and IT.

يشير الحرف الأول إلى الربط بين الأرض ومصدر التغذية ( مولد أو محول ) وكما يأتي:

T - مربوط ربطاً مباشراً للأرض ( مأخوذ من الفرنسية : terre ) أو I - توجد نقطة مربوطة للأرض ( لكن بعزل تام ) .

ويشير الحرف الثاني إلى الربط بين الأرض والجهاز أو المعدة المراد تغذيتها وكما يأتي :

T - ربط مباشر للأرض ، مستقل عن أي ربط لأرضي المولد أو المحول (المصدر).

N - ربط للأرضي عن طريق أرضي المحول أو المولد ( المصدر ) .

وأيا كان شكلها يتم تصميم منظومة التأريض بحيث تكون الأسلاك أو القضبان المستخدمة ذات مقاومة قليلة جدا للتيار الكهربائي وذلك لكي تكون دائرة التأريض الممر السهل للتيار و تبعد الخطر عن الأشخاص الذين قد يلامسون أجزاء معدنية أو اللوحات الكهربائية في تلك البناية ، لذا فان جميع الأجزاء المعدنية الموجودة في كل بناية يجب أن تربط بمنظومة التأريض ومن هذه الأجزاء :

ا- جميع الأجهزة أو المعدات الكهربائية بما فيها تراكيب الأنارة و مفاتيحها ومآخذ القدرة ومماشي الكيبلات (cable trays) المعدنية .

ب- جميع الأجهزة و المعدات الميكانيكية .

ج- السلالم و المماشي و الأبواب المعدنية وهياكل الأبنية المعدنية الجاهزة.

د - المغاسل وأنباب المياه المصنوعة من المعدن و مجاري الهواء و تربط هذه الاجزاء منفردة بواسطة كيبلات أو أسلاك أو روابط نحاسية إلى شبكة التأريض المركزية للبناية.

## 9-2 القواعد العامة لحماية الأشخاص والمعدات

### 9-2-1 تأثير التيار الكهربائي على الإنسان

يعتبر الإنسان بالنسبة للمصدر الكهربائي مقاومة إعتيادية موصلة للتيار. ومن المعروف أن التيار الكهربائي هو الذي يقتل الإنسان . ويكمن الخطر في أن الكهربائية التي تسري في جسم الإنسان سوف تحدث تأثيرا كبيرا على وظيفتين مهمتين في الجسم : التنفس والدورة الدموية . يضاف الى ذلك ما تحدثه من حروق داخلية وخارجية للجسم .

وتختلف الحساسية للتيار الكهربائي من شخص لآخر ، فبعض الأشخاص يمكن أن يستشعر تيار أقل من 1 ملي أمبير ، بينما لا يشعر أشخاص آخرون بتيار مساويا إلى 2 ملي أمبير أو أكبر من ذلك . أما تأثيرات قيم التيار للجسم بصورة عامة فتكون كالآتي:

• تيار 10 ملي أمبير يسبب شدا عضليا للإنسان ويجعله يمسك بالجزء المكهرب بدون شعور .

• تيار 20 - 30 ملي أمبير يسبب شدا عضليا كبيرا قد يصل إلى الجهاز التنفسي ويسبب الإختناق.

• تيار 70 - 100 ملي أمبير يؤدي الى شلل الدورة الدموية وإيذاء القلب .

• تيار 1 أمبير يؤدي الى توقف القلب تماما .

هذه الحقائق لا تجعلنا نغير الإهتمام للتيار فقط ، إذ أن الفولتية أيضا قد تكون خطرة في الأجزاء المعرضة للعطل بحيث ترتفع فيها الفولتية الى قيمة تعد خطرة على الإنسان وهي عندما تكون قيمتها أكبر من 50 فولت . ويمكن أن تصل قيمة الفولتية الخطرة الى 25 فولت أحيانا عندما يكون الجو شديد الرطوبة أو كانت يد الإنسان مبتلة بالماء.




## 9-2 - 2 التماس المباشر وغير المباشر

يعرف التماس هو مس الإنسان للأجزاء الحية المكهربة ويكون على نوعين:

• التماس المباشر هو مس الأشخاص للأجزاء الحية المكهربة من التمديدات الكهربائية ( سلك الخط أو سلك المحايد) أو جهاز كهربائي .

• التماس غير المباشر هو تماس الأشخاص مع جسم موصل (جهاز كهربائي) أصبح مكهربا نتيجة حدوث عطل أو عارض .

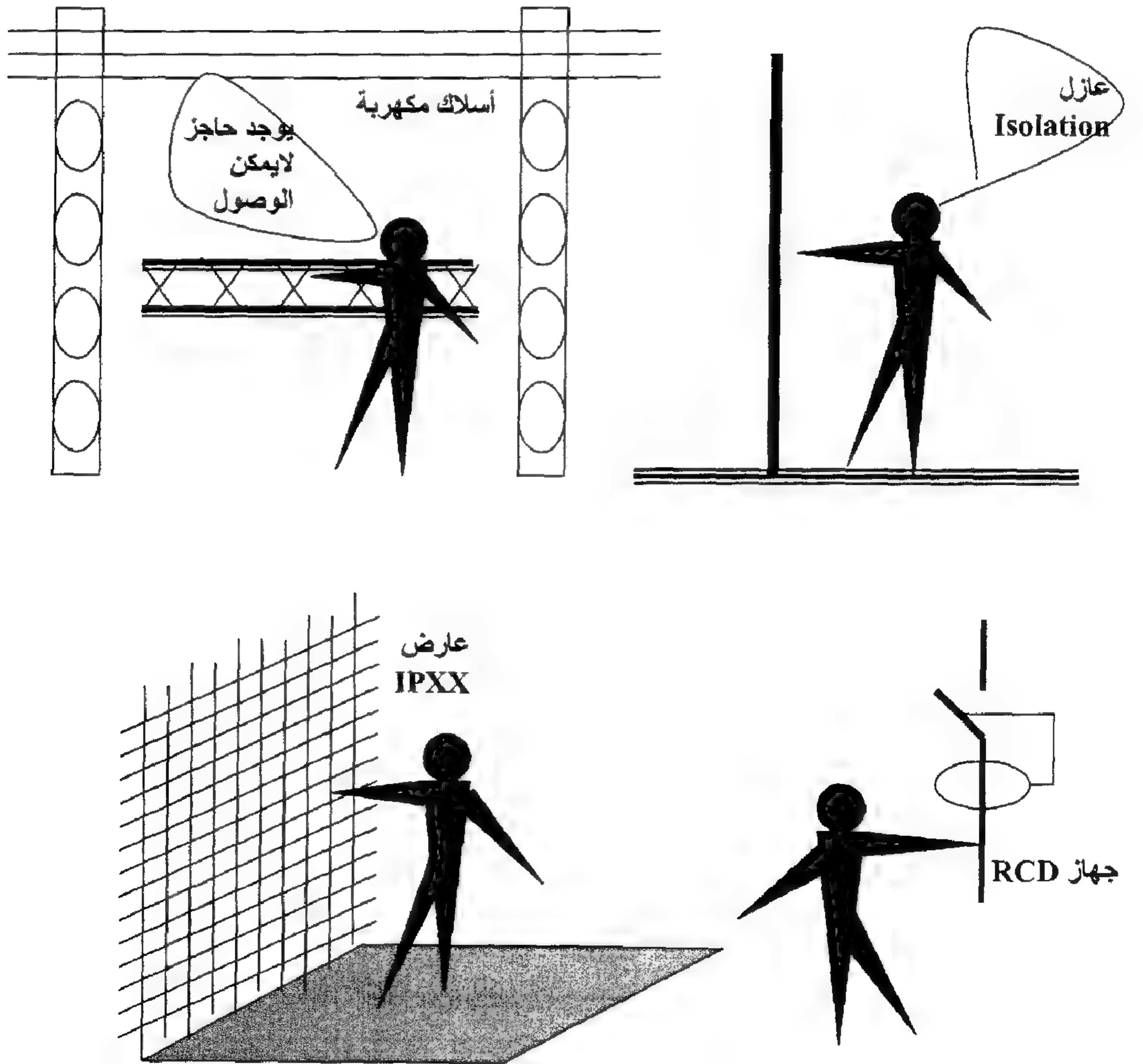لحماية الأشخاص من التماس المباشر مع الأجزاء المكهربة تتبع عموما طرق الوقاية الآتية ، لاحظ الشكل ( 4-9 ) :



الشكل (4-9) طرق حماية الأشخاص من التماس المباشر مع الأجزاء المكهربة .


الوقاية بعزل الأجزاء المكهربة

الوقاية بواسطة الحواجز الإصطناعية والحاويات IP2X

الوقاية بواسطة الموانع والعوارض

الحماية المكتملة بواسطة أجهزة التيار المتبقي RCDs .

أما الحماية ضد التماس غير المباشر فتشمل :

- الوقاية باستخدام أجهزة معزولة بعزل مضاعف ( الصنف 2 ) . هذه الأجهزة موجودة عادة في الأسواق وتحمل الرمز مربعين أحدهما داخل الآخر للإشارة إلى العزل المضاعف :  علما أن هذه الأجهزة لا تؤرض.

- الوقاية باستخدام محولات عزل على أن يتم عزل الملف الثانوي عن الابتدائي كهربائيا.

### 9 - 2 - 3 الحماية باستخدام أجهزة تفصل المصدر تلقائيا

تعد هذه الطريقة من الطرق الشائعة الاستخدام في الوقت الحاضر لحماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية وتكمن في استخدام قواطع دائرة آلية تعمل على فصل المصدر عند التحسس بوقوع عطل خطر على الأشخاص . ويعتمد اختيار نوع القاطع على نوع منظومة التأسيس المستخدمة في التمديدات الكهربائية للأبنية ، كذلك يعتمد زمن اشتغال القاطع على قيمة فولتية التماس Contact Voltage أو ما تسمى عادة فولتية اللمس Touch Voltage ويعطي الجدول (9-1) الآتي القيم الدنيا لعمل هذه القواطع أو أجهزة الحماية.


الجدول (9-1) القيم الدنيا لزمن عمل قواطع أو أجهزة الحماية لفولتية تماس.

فولتية التماس (فولت )	زمن اشتغال جهاز الحماية ( ثانية)
أقل من 50	مالانهاية
50	5
75	0.6
90	0.45
120	0.34
150	0.27
220	0.17
280	0.12
350	0.08
500	0.04

### 9 - 3 نظرية العطل في منظومات التأريض

لإجل توضيح تأثير الأعطال وحساب التيارات والفولتيات الخطرة الناجمة عنها تبصر جيداً في الشكل (5-9) الذي يوضح جهازاً كهربائياً ذي طور واحد يتغذى من لوحة توزيع مستهلك DB وقد حدث عطل أرضي ( الخط L الى الأرض ) ، في هذه الحالة سيكون مسار تيار العطل  $I_f$  ضمن دائرة العطل الموضحة في الشكل نفسه . وتكون الممانعة الكلية لدائرة عطل الأرض  $Z_S$  كالآتي :

$$Z_S = Z_e + (R_1 + R_2) \Omega$$

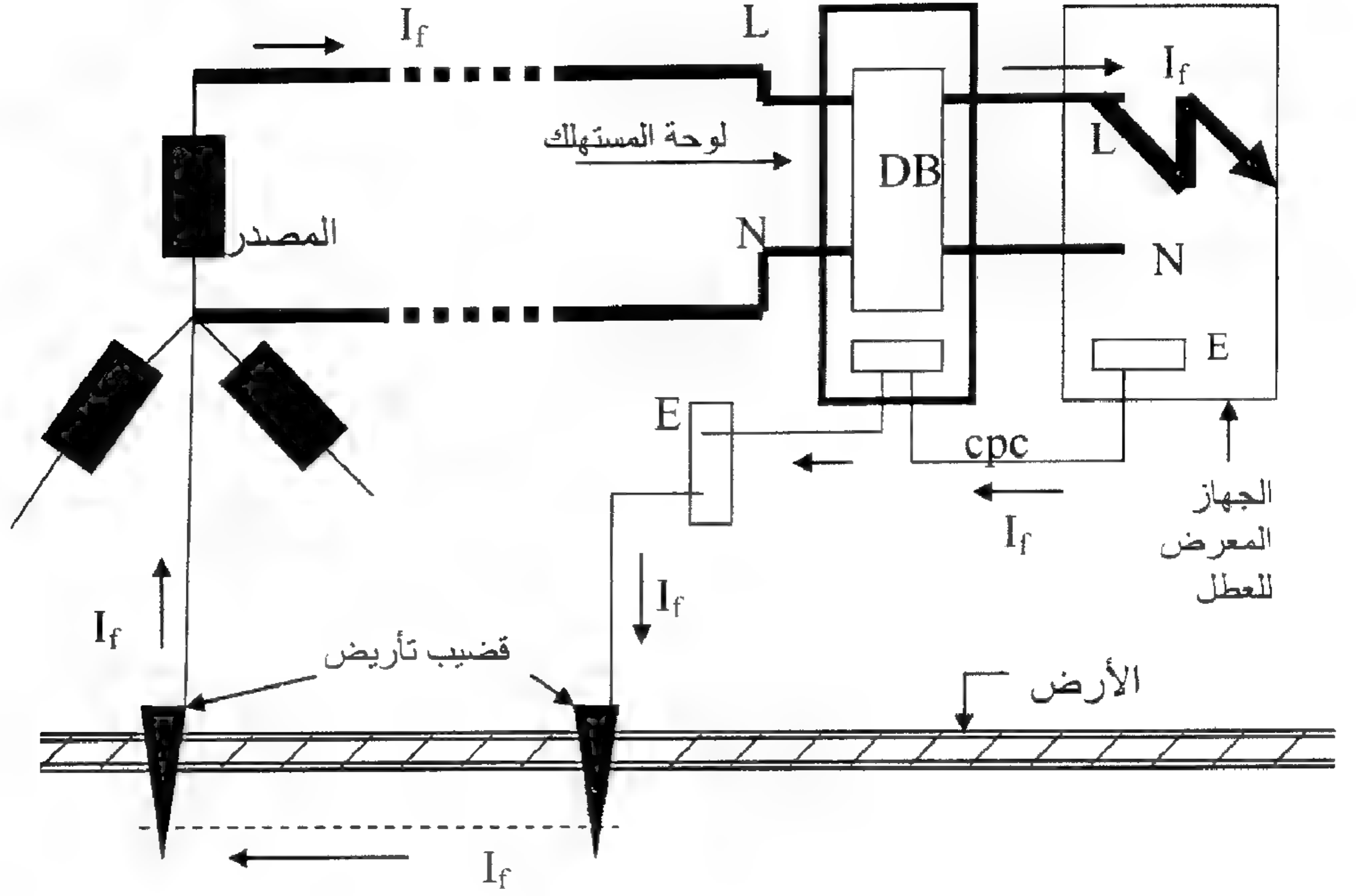

الشكل (5-9) مسار تيار عطل الأرض.

حيث أن :

$Z_e$  = ممانعة المصدر (المحول) والمجهز وكيبلات التجهيز مضافاً إليها مقاومة قضبان التأريض في نظام

TT .

$R_1$  = مقاومة سلك الخط المغذي للجهاز من لوحة المستهلك .

$R_2$  = مقاومة دائرة موصل الحماية الأرضي cpc - Circuit protective conductor .

إن قيم  $R_1$  و  $R_2$  يمكن إيجادها بسهولة من جداول الأسلاك والكيبلات المعطاة في الفصل الثاني. أما  $Z_e$  فمن الصعوبة بمكان إيجادها أو قياسها . على أية حال يمكن الحصول على قيمها التقريبية من الجدول (2-9) الآتي لغرض الفائدة:




الجدول (2-9) .

نوع نظام التأسيس	الممانعة $Z_e$ بالأوم
TT	21
TN-S	0.8
TN-C	0.35
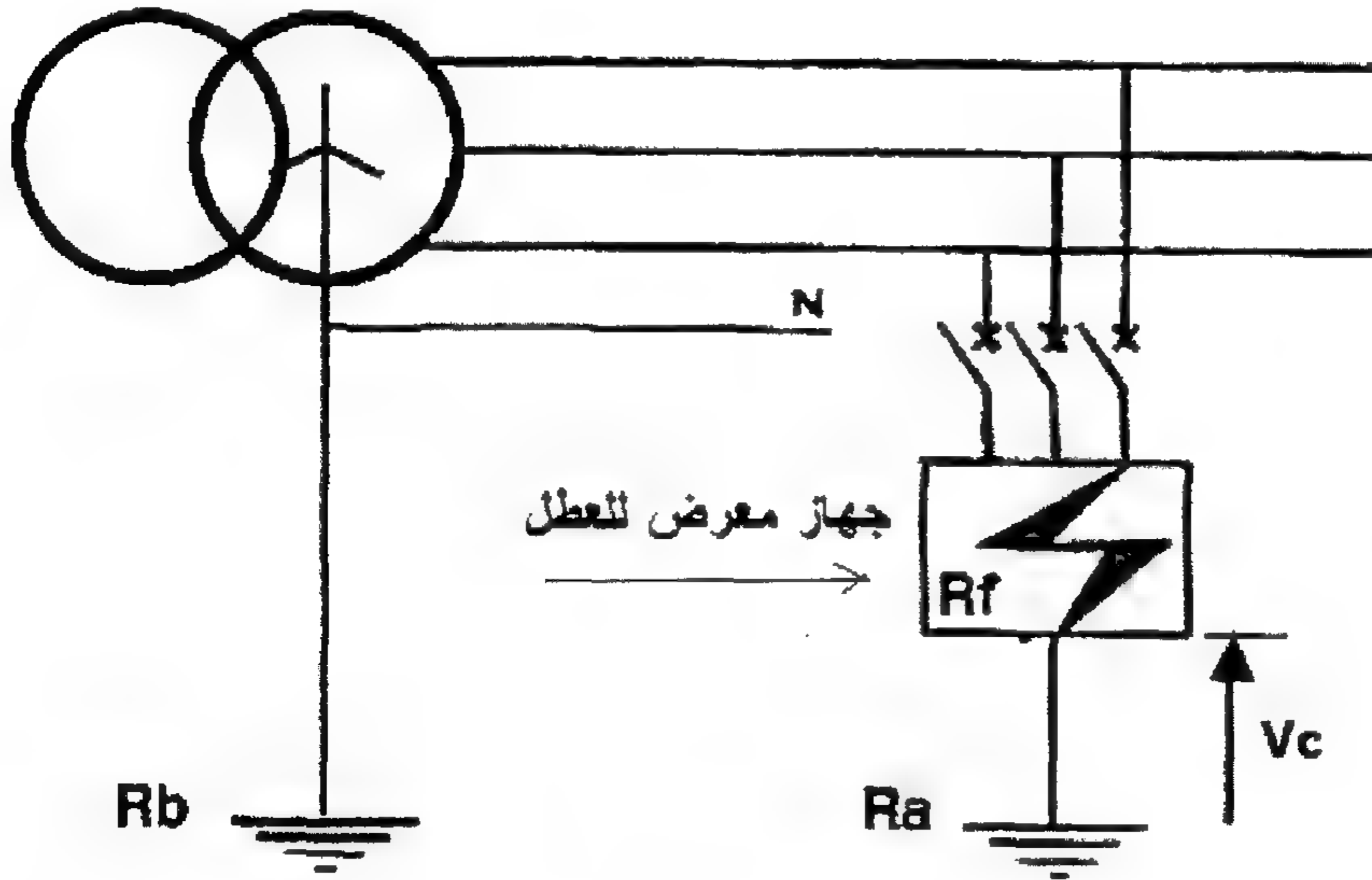
### نظرية العطل في منظومة TT

تعد منظومة التأسيس نوع TT من أكثر المنظومات إستخداما في التمديدات الكهربائية للأبنية . ويتم في هذه المنظومة تأسيس نقطة محايد محول المصدر Star point of the transformer من خلال قضيب تأسيس (مكهر) في المحطة الثانوية وكذلك عمل قضيب تأسيس مستقل لكل مستهلك كما موضح في الشكل ( 6-9 ) ، لذلك يستوجب قيام المستهلك بإجراء فحص دوري لمعرفة قيمة مقاومة التأسيس ما أمكنه ذلك .



الشكل ( 6-9 )

بالإشارة الى الشكل ( 6-9 ) يلاحظ أن الجهاز قد تعرض إلى عطل خط - أرض عن طريق بدن الجهاز المعرض وكانت مقاومة العطل نفسه هي  $R_f$  . في هذه الحالة سيمر تيار العطل خلال الآتي:

- الخط المعرض للعطل نفسه مقاومته  $R_1$

- الموصل الحماي cpc الذي مقاومته  $R_2$  + مقاومة العطل  $R_f$

- قضيب التأسيس (المكهر) الذي مقاومته  $R_a$  للمستهلك

- قضيب التأسيس (المكهر) الذي مقاومته  $R_b$  للمحول

لذا تكون ممانعة دائرة العطل الكلية:

$$Z_S = R_a + R_f + R_b + (R_1 + R_2)$$

وإذا اعتبرنا أن قيم المقاومات  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_f$  صغيرة بحيث يمكن إهمالها ، عليه يكون تيار العطل :

$$I_f = V_0 / Z_S = V_0 / (R_a + R_b) = V_0 / Z_e$$

وإذا أخذنا  $R_b = R_a = 10$  أوم بحيث تكون  $Z_e = 20$  أوم مثلاً ستكون قيمة تيار العطل :

$$I_f = V_0 / Z_e = 230 / 20 = 11.5 \text{ A}$$

هذه القيمة لتيار العطل تكون كبيرة من ناحية وصغيرة من ناحية أخرى :

تكون كبيرة إذ أن مقدار فولتية التماس Contact Voltage ،  $V_C$  للجهاز خلال العطل هي:

$$V_C = I_f R_a = 11.5 \times 10 = 115 \text{ V}$$

هذا المقدار من فولتية التماس يكون خطراً جداً على الأشخاص فيما لو لمس أحدهم الجهاز العاطل ، لذا على جهاز الحماية فصل الدائرة بسرعة وبأقل من 0.2 ثانية من الزمن.


أما كونها صغيرة فليسوء الحظ قد لايسبب هذا التيار اشتغال وسيلة الحماية ضد زيادة الحمل Overload المنظمة ضمن الدائرة وبوقت قصير (0.2 ثانية) وقد لا نتوقع أيضاً أن قاطع آخر يقوم بالحماية الساندة أن يفصل الدائرة بهذا المقدار الصغير من التيار .

على هذا الأساس نحتاج الى جهاز حمائي يتحسس التيارات الصغيرة هذه ويبادر باعطاء أمر الى قاطع دائرة أو وسيلة فصل أخرى لعزل الدائرة عن المصدر. هذا الجهاز يدعى بجهاز التيار المتبقي RCD الذي مر ذكره في الفصل السادس.
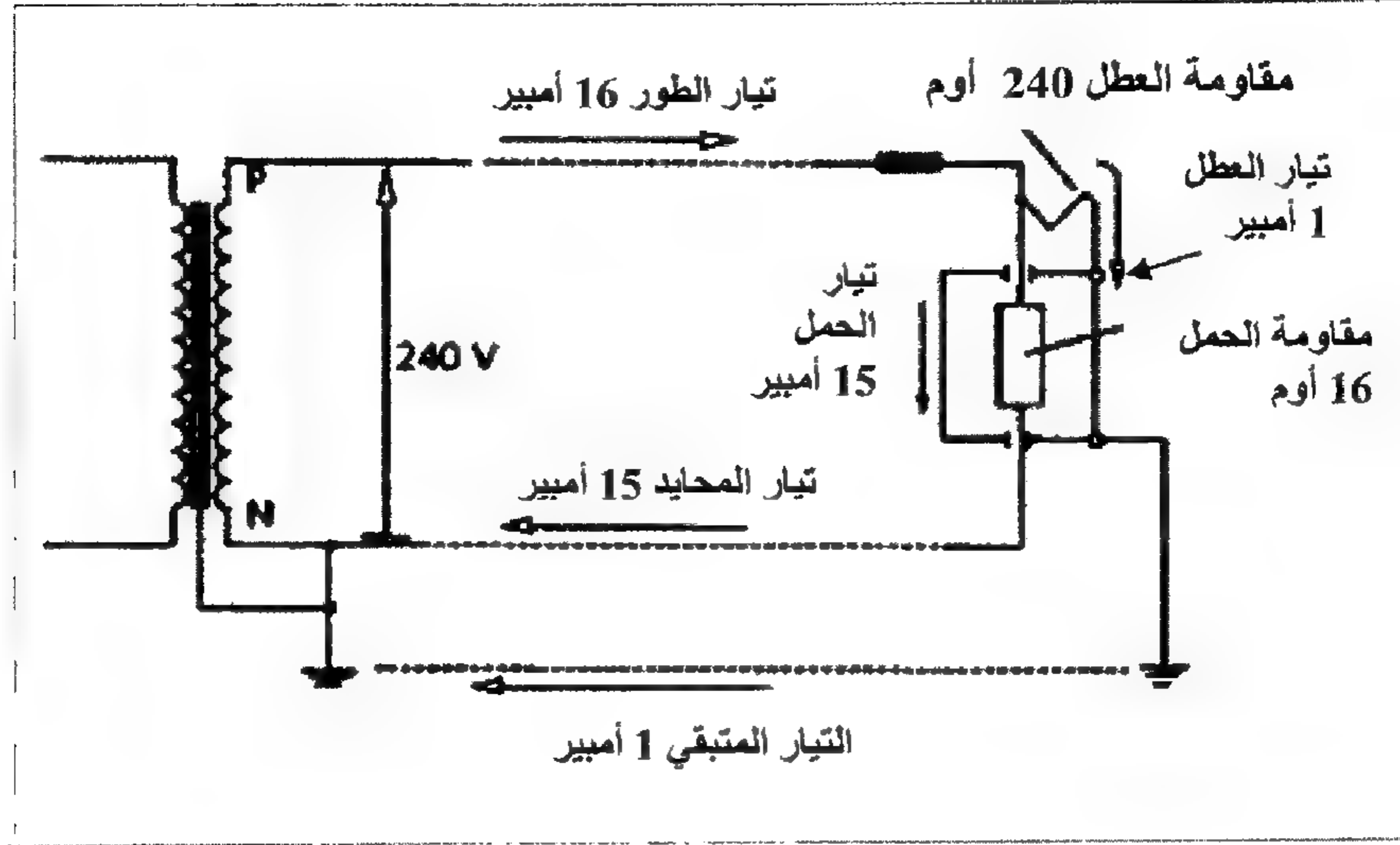
### جهاز التيار المتبقي RCD – Residual Current Device

نظرية عمل هذا الجهاز سهلة للغاية : من حيث المبدء فان جهاز RCD هو قاطع دائرة يقارن باستمرار التيار المار في سلك الطور Phase Current مع التيار الذي يمر في السلك المحايد Neutral Current والفرق بينهما وهو التيار المتبقي Residual Current سوف يسري الى الأرض كونه يترك المصدر من خلال خط الطور وليس له عودة عن طريق الخط المحايد ، ففي الشكل (7-9) الذي يبين حمل مقاومي مقدار مقاومته 16 أوم يتغذى من مصدر 240 فولت يسحب تيار مقداره 15 أوم وقد حدث عبره عطل ( تسربي عبر مقاومة الحمل الى الأرض ) مقاومته 240 أوم فالتيار الذي يسري الى الأرض سوف يكون 1 أمبير يسري عن طريق الأرض راجعاً الى المصدر . في كل الأحوال ينشأ دائماً تيار متبقي في مقاومة العزل والمتسعة الناجمة مع الأرض لجميع الأحمال ، الا انه في الدوائر غير المعرضة للعطل يكون هذا التيار ضئيل جداً وقلما يزيد عن 2 ملي أمبير.

والغرض من جهاز التيار المتبقي هو مراقبة التيار المتبقي وقطع الدائرة بسرعة عندما يصل هذا التيار الى مستوى معين . ويربط هذا الجهاز ببساطة كما موضح في الشكل (8-9) حيث تغلق الملامسات




الشكل ( 7-9 ) معنى التيار المتبقي .

الرئيسية ( Main contacts ) تعاكسها قوة ضغط ل نابض ( Spring ) الذي يقوم باعطاء الطاقة اللازمة لفتحهما عند اشتغال وسيلة الإفلات للجهاز . ويمر كل من تيار الطور وتيار المحايد في ملفين متعاكسين في طريقة اللف لدائرة مغناطيسية بحيث يولد كل منهما فيضا ( دفقا ) مغناطيسيا يساوي في المقدار ويعاكس في الاتجاه كل منهما الآخر بحيث يكون التيار المتبقي صفرا .

اما التيار المتبقي المتسرب الى الأرض الناجم عن ملف خط الطور فسوف يرجع عن طريق السلك الأرضي متجنباً المرور في ملف خط المحايد الذي سوف يحمل تياراً أقل ، وهذا يعني ان الفيض المغناطيسي المتسبب عنه سوف يكون أقل من ملف خط الطور ، عليه سوف ينشأ فيض مغناطيسي في قلب الدائرة المغناطيسية وهذا الفيض سيتعشق مع ملف البحث ( Search coil ) الملفوف على الدائرة المغناطيسية نفسها مولداً فيه قوة دافعة كهربائية تعتمد قيمتها على شدة التيار المتبقي، هذه القوة ستدفع تياراً الى منظومة الإفلات أو الإعتاق Tripping system . فاذا كان مقدار هذا التيار اكبر من قيمة معينة سوف يقوم بإفلات القاطع وفصل الدائرة عن المصدر. وفي قواطع الدائرة التي تعمل بتيارات متبقية منخفضة قد يضاف مضخم Amplifier في دائرة الإعتاق كما موضح في الشكل ( 8-9 ) .



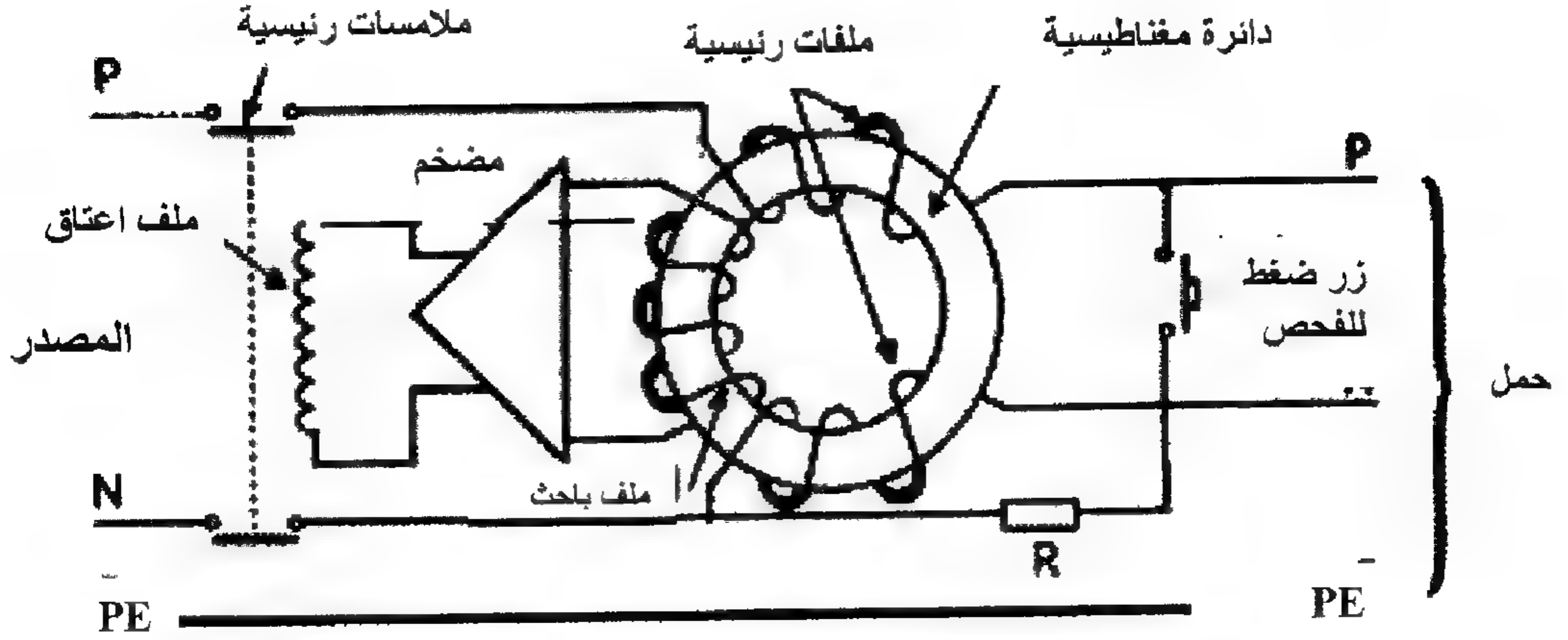وفي الدوائر ثلاثية الطور يوضع محول ذي قلب حديد حلقي الشكل Toriod حول جميع الخطوط الفعالة بما فيها الخط المحايد ويستثنى من ذلك سلك الحماية الأرضي E أو PE ، كما في الشكل (9-9). هذا المحول الصغير البسيط سوف يقوم بعمل محول تيار ويقوم بجمع التيارات المارة من خلاله ، فإذا



الشكل (9-8) جهاز التيار المتبقي في الدوائر احادية الطور.

كان مجموع التيارات المارة من خلاله صفرا فسوف لا يحدث أي تيار في ملفه الثانوي . وخلافه سوف يتحسس المحول الى تيار العطل  $I_{\Delta n}$  مهما كان صغيرا ويرسل إشارة خطر الى جهاز التيار المتبقي الذي بدوره سيصدر أمرا الى وسيلة إفلات قاطع دائرة لفصل الدائرة عند حدوث عطل. وتقسم أجهزة التيار المتبقي الى عدة أنواع حسب حساسيتها ، ويقصد بالحساسية هنا هي نسبة الى قيمة التيار  $I \Delta n$  ، وهو مقدار تيار العطل الذي يكفي لأن يقوم الجهاز بإرسال الأمر الى القاطع لكي يفصل الدائرة. ويحدد التيار  $I \Delta n$  حساسية أجهزة RCD كما يأتي:

- جهاز RCD عالي الحساسية :  $I \Delta n \leq 30 \text{ mA}$
- جهاز RCD متوسط الحساسية :  $30 \text{ mA} \leq I \Delta n \leq 3 \text{ A}$
- جهاز RCD منخفض الحساسية :  $I \Delta n \geq 3 \text{ A}$

#### كيفية اختيار حساسية جهاز RCD


المسألة بسيطة جدا ، نختار حساسية الجهاز من المعادلة البسيطة التالية :

$$I \Delta n < V_{Cmax} / R_a$$

حيث أن :  $R_a$  = مقاومة التأريض المربوط اليها الجهاز المعرض للعطل.

$V_{Cmax}$  = فولتية التماس القصوى الآمنة التي لا يجب أن تتجاوزها (50 فولت مثلا) .

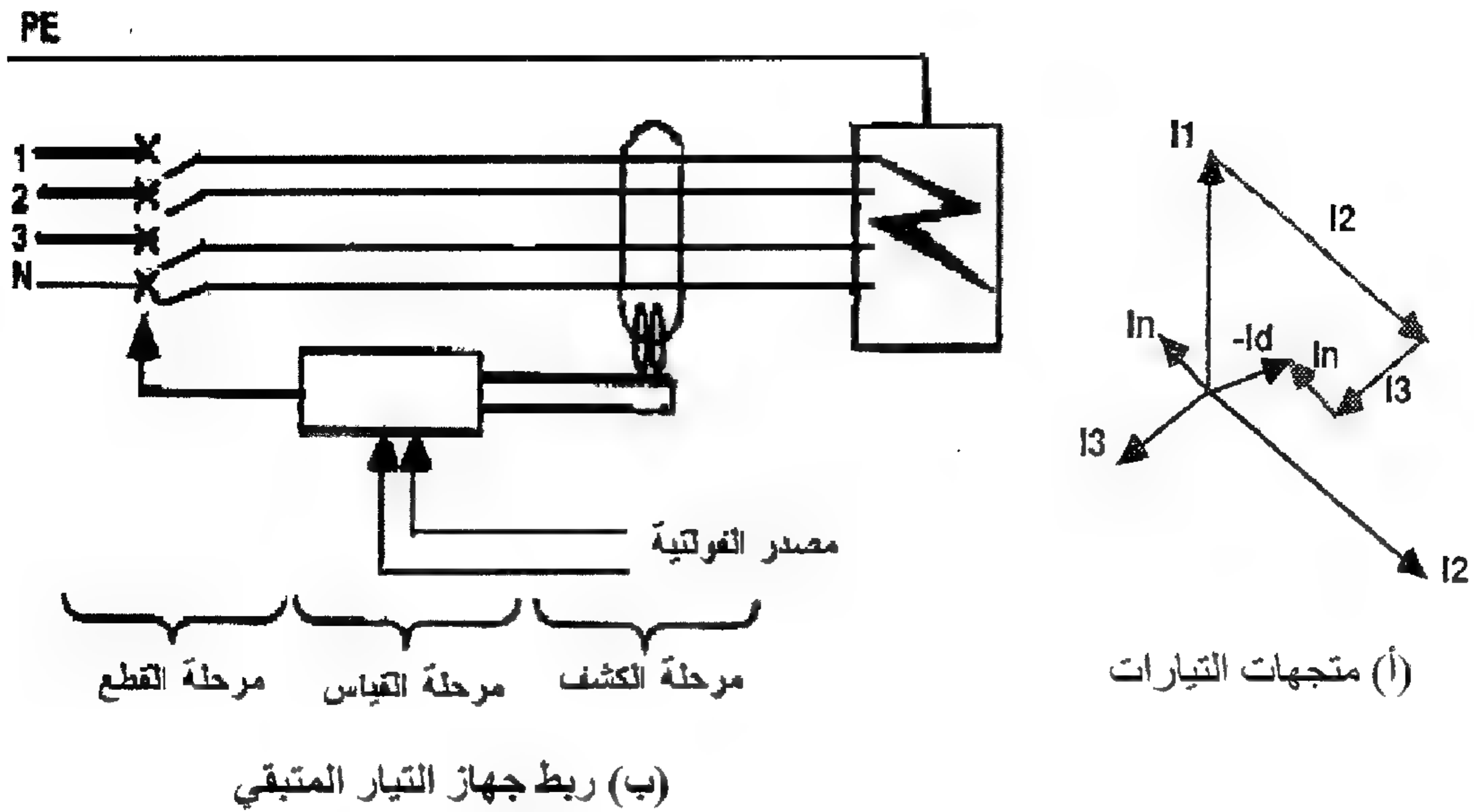والحقيقة أن هذا ليس هو العامل الوحيد الذي يؤخذ في ضبط جهاز RCD وإنما يجب الإنتباه الى عامل التأخير الزمني المطلوب أيضا.




الشكل (9-9) نظرية جهاز التيار المتبقي للدوائر ثلاثية الطور .

أين نضع أجهزة التيار المتبقي؟


■ إذا كانت منظومات التاريض متصلة مع بعضها فإن النظام الدولي يقضي بوضع جهاز RCD واحد عند بداية المصدر كما موضح في الشكل (9-10 أ) .

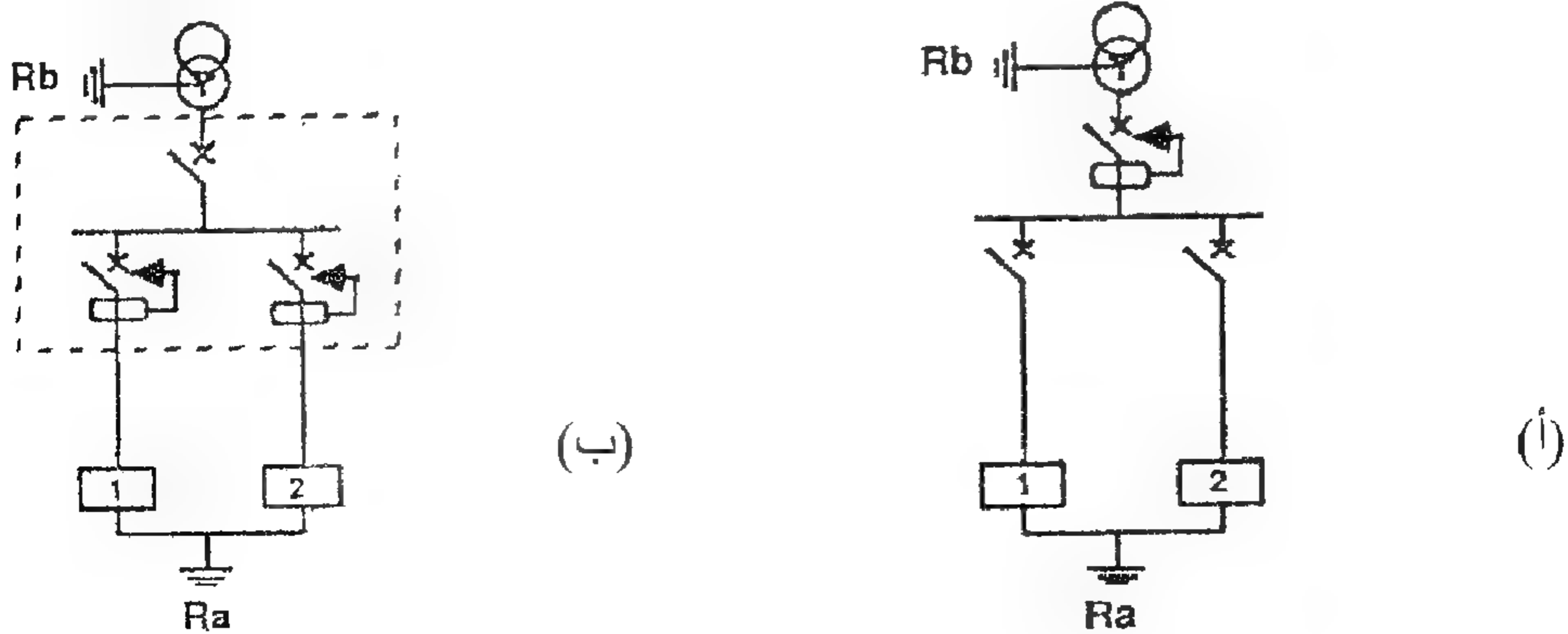يلاحظ ان هذا الترتيب يؤمن الحماية للمستهلكين إلا أنه يقوم بفصل التيار الكهربائي عن جميع المستهلكين في آن واحد عند حدوث عطل في أحد المغذيات . ولأجل تفادي هذه المعضلة يمكن استخدام جهاز RCD واحد لكل مستهلك شريطة وضع جميع هذه الأجهزة في لوحة توزيع واحدة ، لاحظ الشكل (9-10 ب) . هذا الترتيب يسمى بالتمييز الحماائي الأفقي Horizontal Discrimination .




الشكل (9-10) أماكن وضع أجهزة التيار المتبقي RCDs لمجموعة مغذيات لها منظومات تاريض متصلة.

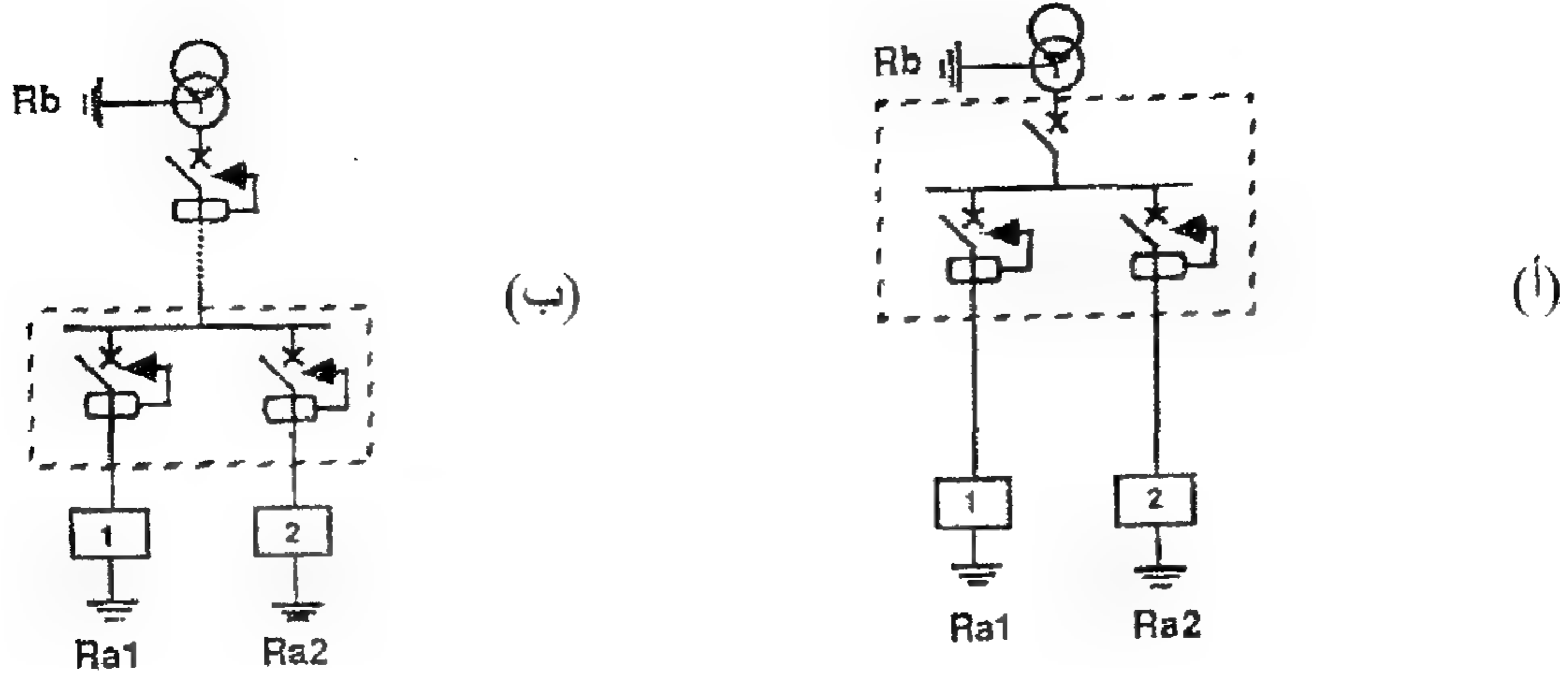■ إذا كانت منظومات التأسيس للمستهلكين (المغذيات) غير مرتبطة مع بعضها : يمكن في هذه الحالة نصب جهاز RCD واحد لكل مستهلك (مغذي) شريطة أن تكون جميع المغذيات تتغذى من لوحة توزيع واحدة كما موضح في الشكل (9-11 أ) . وخلافا لهذا الشرط يجب نصب جهاز RCD لكل مغذي ونصب جهاز RCD عند المصدر الرئيسي للتغذية كما موضح في الشكل (9-11 ب) .



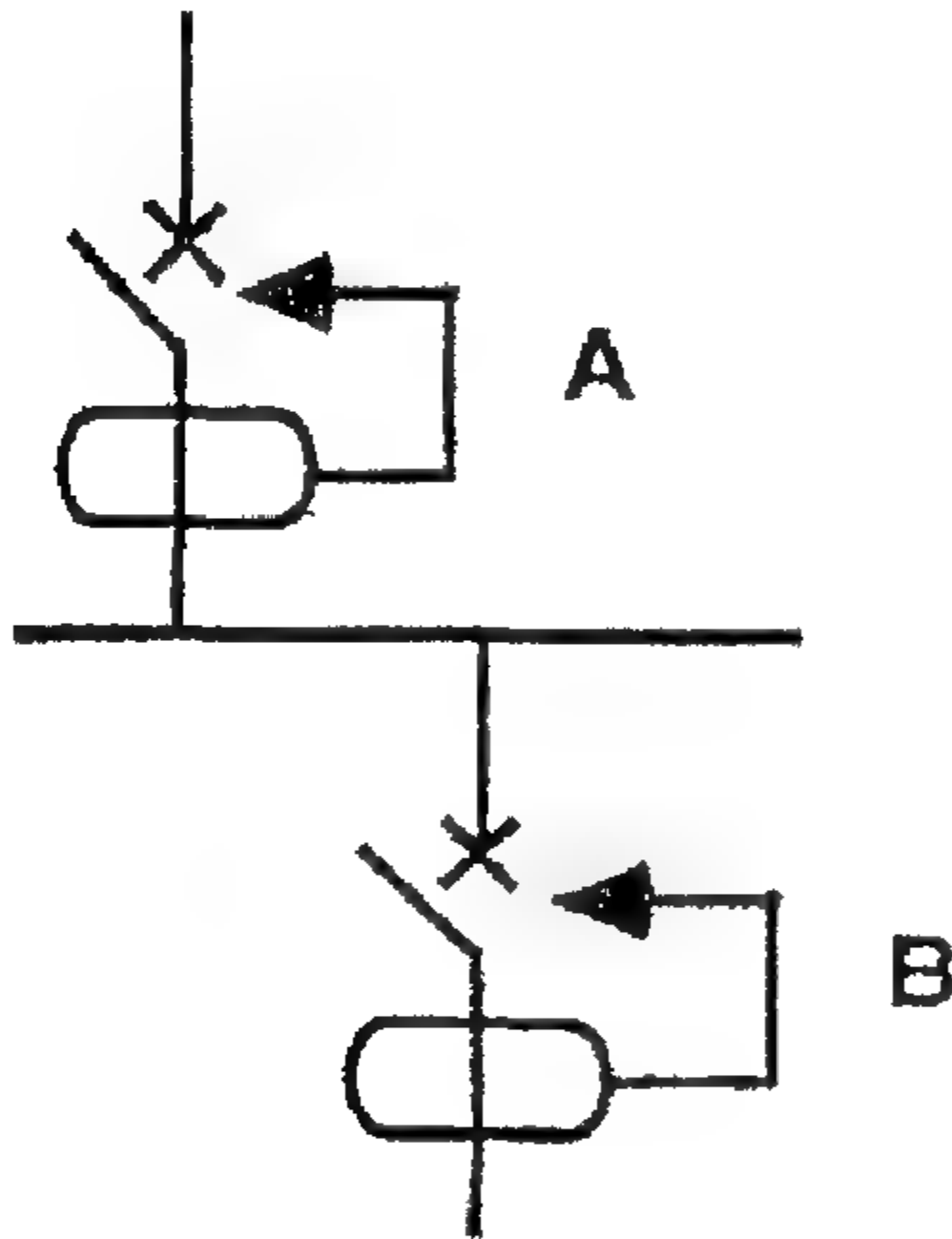الشكل (9-11) أماكن وضع أجهزة التيار المتبقي لمجموعة مغذيات لها منظومات تأسيس منفصلة .



**التمييز الحمائي العمودي لأجهزة RCD**

لتحقيق التمييز الحمائي العمودي بين أجهزة RCD

كما موضحة في الشكل (9-12) ، يجب تحقيق الشرطين التاليين:

$I \Delta n (A) < 2 I \Delta n (B)$
زمن تأخير A أكبر من زمن تشغيل B الكلي

الشكل (9-12) .

ويجب الإنتباه إلى أنه بالإضافة للشرطين أعلاه يتطلب تنظيم الجهاز B أولا وبعدها يتم ضبط الجهاز A . أي أنه يتم معايرة الجهاز البعيد عن المصدر Downstream أولا ثم الإنتهاء بالجهاز القريب من المصدر Upstream .


### التحديدات

1- جهاز التيار المتبقي بوصفه قاطع دائرة لا يؤمن الحماية الكاملة ضد الصدمة الكهربائية أو حوادث الحريق ، خاصة أن هذا الجهاز لا يعمل عند حالات قصر الدارة وزيادة الحمل . لذا يستوجب أن يربط معه على التوالي مصهر إعتيادي أو قاطع دائرة خاصة في الدوائر الفرعية مثل دوائر المآخذ وغيرها



كما موضح في الشكل (9-13) . وفي الآونة الأخيرة تم صنع جهاز (قاطع) يؤدي وظيفة RCD مع حماية ضد التيارات المفرطة Overcurrents في الوقت نفسه. هذا الجهاز يدعى RCBO ويتوفر في الأسواق بقطب واحد الى أربعة أقطاب . وتم فرض استخدامه في كثير من دول العالم بدلا من قواطع الدائرة المصغرة MCB أو المقولبة MCCB الاعتيادية وخاصة في الدوائر ولوحات التوزيع الرئيسية.

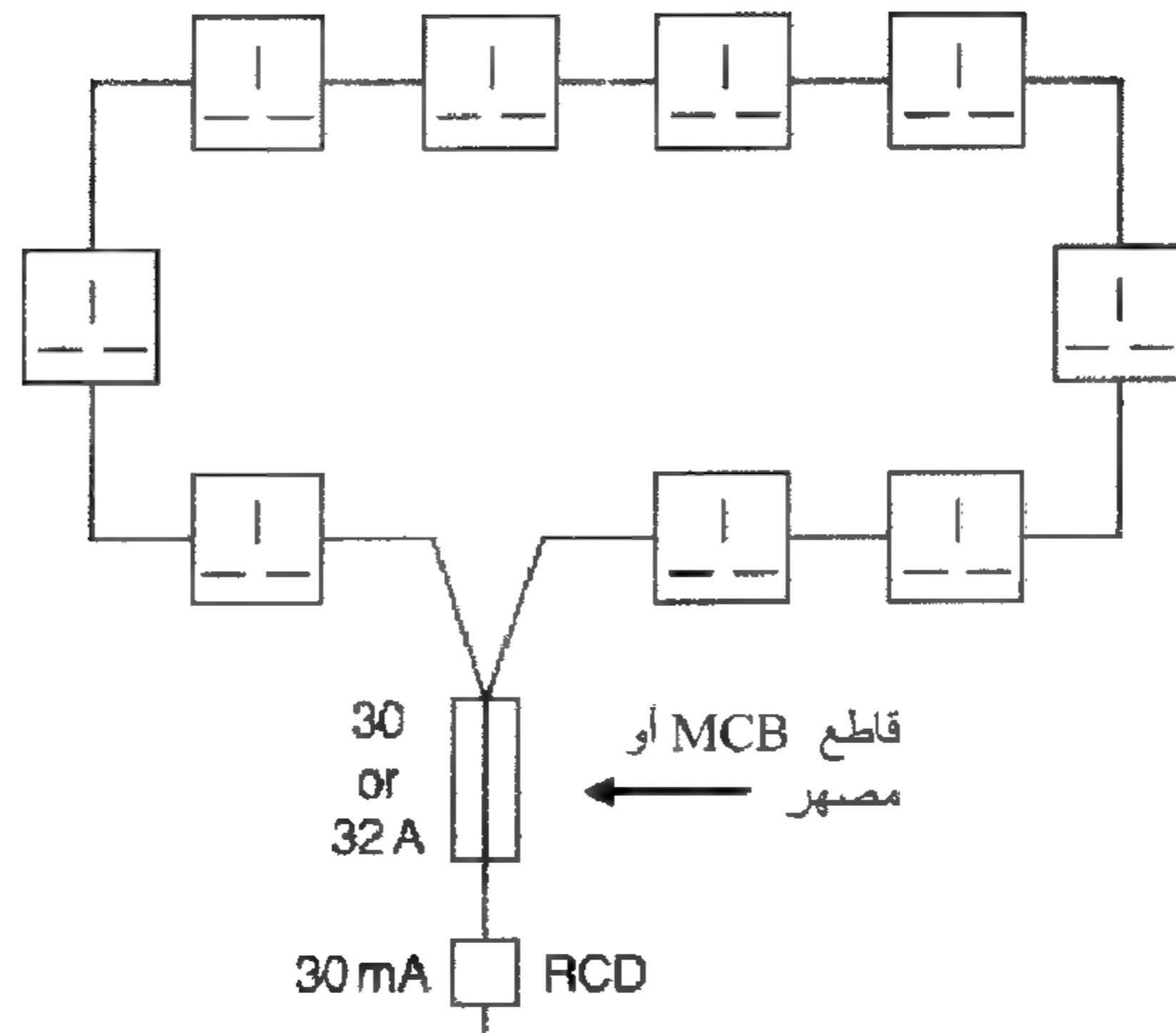2- لا يمكن استخدام جهاز RCD في التمديدات التي تستخدم نظام التأسيس TN-C بأي حال من الأحوال لكون أن مقاومة التأسيس لهذا النظام تكون صغيرة جدا بعكس نظام TT.



الشكل (9-13) استخدام جهاز RCD لحماية دائرة مأخذ حلقية.

#### 9-4 مكونات شبكة التأسيس


تتكون شبكة التأسيس بصورة عامة من الأجزاء الآتية :

- أ - الموصلات المعدنية
- ب - القضبان الأرضية (قضبان التأسيس) وتسمى أيضا بالمكاهر
- ت - نقاط الفحص

و فيما يلي شرح لهذه الأجزاء:

تختلف أنواع الموصلات المعدنية المستخدمة في شبكة التأسيس وذلك حسب المقاومة المطلوبة لمنظومة التأسيس و قد تكون إما على شكل كيبيلات نحاسية أو أسلاك نحاسية عارية أو معزولة أو على شكل أسرطة نحاسية . و تمتد هذه الموصلات بصورة منتظمة داخل البناية و يتم ربط جميع اللوحات الكهربائية والمكائن والمعدات والأجزاء المعدنية الأخرى إليها بواسطة أسلاك ذات أحجام مناسبة .

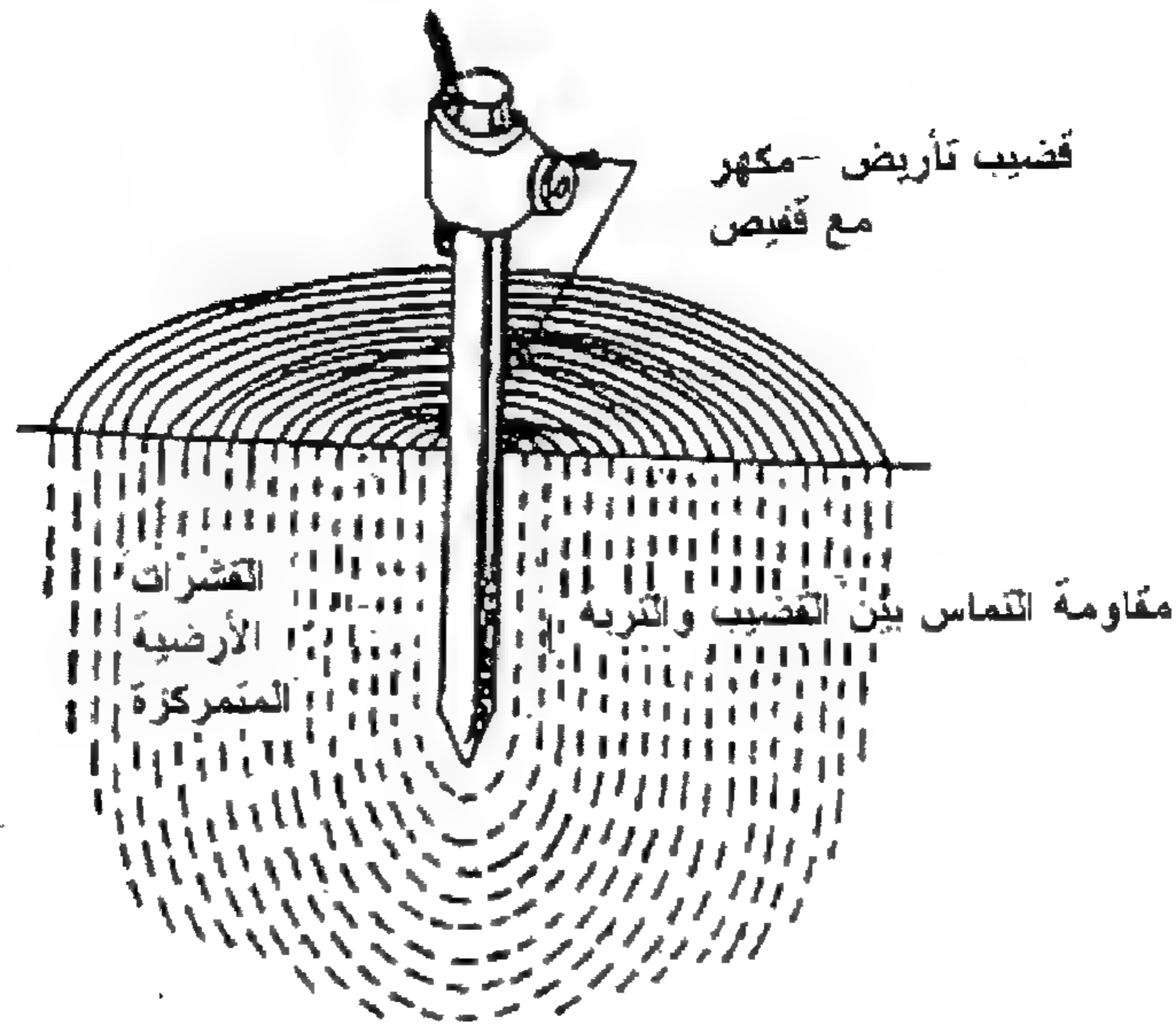وبعد ذلك تربط الشبكة الخاصة بالأرضي بموصلات نحاسية تمتد خارج البناية إلى قضبان التأسيس النحاسية (المكاهر) التي تدفن في الأرض بأطوال معينة تعتمد على قيمة المقاومة المطلوبة ونوعية التربة في تلك المنطقة . ويوضح الشكل ( 9-14 ) شكل قضيب تأسيس قبل غرضه في الأرض بطريقة الطرق.



الشكل (9-14) قضيب التأسيس (المكهر) Grounding rod.

و توضع قضبان التأسيس داخل فتحات تفتيش (مانهولات) لأغراض الفحص حيث يمكن فصل هذه القضبان عن نقاط ربطها بالموصلات النحاسية القادمة من داخل البناية . وقد تكون نقاط التأسيس أكثر من واحدة في البناية الواحدة ومنفصلة أو متصلة مع بعضها و ذلك يعتمد على حجم البناية أو عدد المكائن والأجهزة الموجودة في هذه البناية وأنواعها.

ففي الأبنية الصغيرة التي توجد فيها أجهزة قليلة لا تحتاج أكثر من قضيب نحاسي واحد أو قضيبين بطول ثلاثة امتار تقريبا و بمقطع لا يقل عن 2 سنتيمتر، يدفن على انخفاض 50 سنتيمتر عن مستوى الأرض الطبيعية مع عمل فتحة تفتيش (مانهول) إسمنتية أو من الكونكريت ذات غطاء حديد مناسب ، وتربط بهذا القضيب شبكة التأسيس بواسطة موصل ذي مقطع مناسب يتم حسابه اعتماد على التيار المتوقع المار به (سيرد شرحة لاحقا) ، ويربط هذا الموصل بقضيب التأسيس بواسطة كلاب معدني (قفص) متين ، كما مبين في الشكل (9-15). وفي بعض الأماكن يزداد طول قضيب التأسيس ويدفن على عمق أكبر، وخاصة في بعض المناطق التي تكون فيها تربة الأرض جافة ومقاومتها عالية نسبيا .





الحل :

$$RI = ( \rho / 2\pi l ) [ \ln (8l / d) - 1 ] = ( 60 / 2\pi \times 3 ) [ \ln (8 \times 3 / 0.02) - 1 ] = 19.4 \Omega$$

ولغرض تقليل مقاومة التأريض يتم ربط عدة قضبان على التوازي ، فمثلا إذا ربط قضيب آخر إضافي إلى القضيب المذكور في المثال أعلاه وعلى بعد D متر منه فإن مقاومة التأريض الكلية RII سوف تكون :

$$RII = ( (1 + \alpha) / 2 ) RI \quad (9-2)$$

حيث:

$$\alpha = ( \rho / 2\pi D RI ) \quad (9-3)$$

مثال 9 - 2 :

احسب مقاومة التأريض لقضيبين من النحاس مربوطين على التوازي ومدفونين في الأرض بطريقة الدفع التدريجي علما أن طول كل منهما 3 متر وقطر كل منهما 2 سنتيمتر إذا كانت مقاومة التربة 60 أوم . متر والبعد بين القضيبين هو 3 متر .


الحل : من المثال السابق  $RI = 19.4 \Omega$

$$\alpha = ( \rho / 2\pi D RI ) = ( 60 / 2 \times 3.14 \times 3 \times 19.4 ) = 0.16$$

من المعادلة (9-2) نجد أن :  $RII = \{ ( 1 + 0.16 ) / 2 \} ( 19.4 ) = 11.25 \Omega$

يلاحظ من النتيجة أن مقاومة التأريض قلت إلى النصف تقريبا .

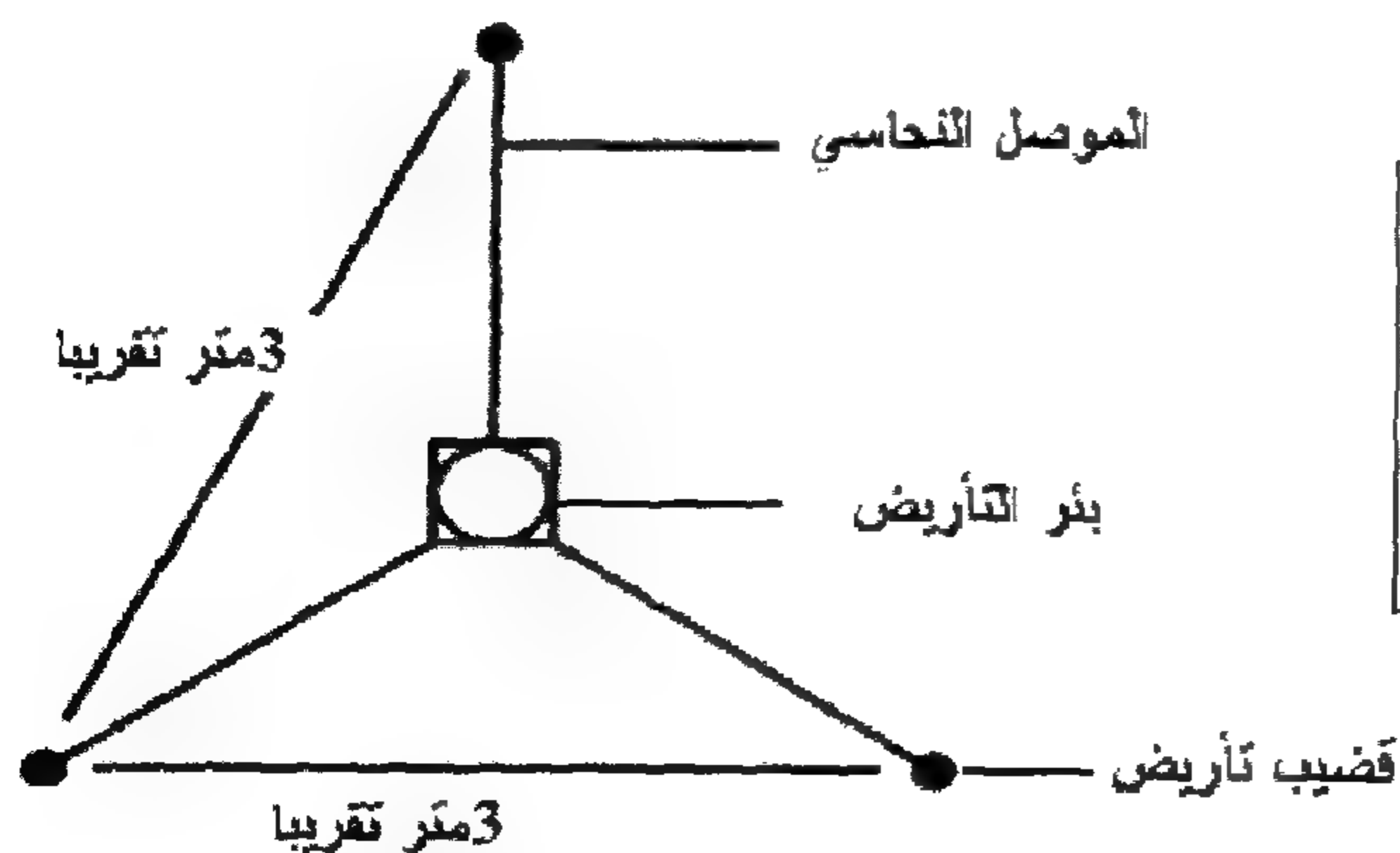مما تجدر الإشارة إليه هو أن أفضل منظومة تأريض للأبنية المتوسطة الكبر تكون مؤلفة عموما من ثلاثة قضبان نحاسية مربوطة مع بعضها على شكل مثلث ، الشكل (9-16) . ويكون طول ضلع المثلث بقدر طول القضيب نفسه . في هذه الحالة تقل مقاومة التأريض إلى الثلث أي أن :  $RIII = RI / 3$  .



عدد قضبان التأريض الكلية هو ثلاثة ويجب أن يكون كافيا لإعطاء مقاومة تأريض مقدارها 2 أوم أو أقل.

الشكل ( 9-16 ) منظومة تأريض ذات ثلاثة قضبان أرضية.

أما علاقة عدد القضبان مع مقاومة التأسيس فقد وجد بأنه إذا زاد عدد القضبان على ثلاثة فإن المقاومة ستقل بنسبة ضئيلة ؛ فمثلا إذا زيد العدد إلى ستة قضبان فإن المقاومة ستقل بنسبة 10% فقط عن ما كانت عليه في حالة ثلاثة قضبان . لذلك فإن ثلاثة قضبان يعتبر العدد المثالي في العموم . والمعادلة الرياضية التالية تعطي حسابا سريعا لمقاومة التأسيس لمنظومة متعددة القضبان إذا علمت مقاومة القضيب الواحد ( RI ) :

$$R_{eq} = [ RI / \text{No. of rods.} ] \times F \quad (9-4)$$

حيث أن  $R_{eq}$  هي المقاومة المكافئة و  $F$  هو عامل المضاعفة معطى بالجدول التالي:

عدد القضبان	العامل F
2	1.16
3	1.29
4	1.36
8	1.68
12	1.8
16	1.92
20	2.0

أما في الأبنية و المنشآت الكبيرة أو الورش الصناعية التي تحتوي على أجهزة ومكائن كهربائية أو محطات كهربائية ذات حمل كبير فيتم عمل نقاط تأسيس كثيرة حول البناية ، وتتكون كل نقطة تأسيس من ثلاثة قضبان تربط على شكل مثلث متساوي الأضلاع و تدفن في الأرض على أبعاد مناسبة وتربط هذه النقاط مع بعضها بواسطة موصل نحاسي مشترك مدفون تحت الأرض بعمق معين (H) مع عمل فتحات تفتيش لهذه القضبان لأغراض الفحص والصيانة . وتعتمد أطوال القضبان وأبعادها التي تشكل المثلث على المقاومة المطلوبة لتحقيق أفضل تفريغ للتيار المار بالشبكة الى الأرض ، والمقاومة المطلوبة تعتمد على نوع التربة التي تدفن بها القضبان النحاسية (رطوبتها ودرجة الملوحة فيها) كما لوحظ من المعادلات الرياضية المارة في أعلاه ، (9-1) و (9-2) ، أنها تعتمد مباشرة على قيمة مقاومة التربة  $\rho$  التي بدورها تكون معتمدة على نوع التربة نفسها . والجدول (9-3) يبين المقاومة الكهربائية للتربة لأنواع مختلفة من الترب لغرض التوضيح .

الجدول ( 9-3 ) تركيب التربة ومقاوميتها .

تركيب التربة	المقاومية أوم . متر ( m. Ω ) .
مستنقعات وترب مغمورة بالماء	5 - 30
تربة طينية	20 - 100
طين - رمل	50 - 500
رمل سليكوني	200 - 3000
أرض صخرية	1500 - 3000

## 9-6 حساب حجم الموصلات لمنظومة التأريض

يمكن حساب أبعاد أو مساحة مقطع كل سلك توصيل من الأسلاك النحاسية أو الروابط (الأشرطة النحاسية) لمنظومة التأريض التي توصل مابين قضبان التأريض والأجهزة والمعدات المراد تأريضها، وذلك بعد معرفة حمل البناية . ويتم ذلك على أساس إفتراض أعلى تيار ناتج عن وجود تماس بين أي خط من خطوط التغذية الكهربائية والأرض ويؤخذ في هذه الحالة حساب أعلى تيار يمر بالخط المار من خلال موصلات شبكة الأرضي و بعد ذلك يتم إختيار حجم الأسلاك أو الأشرطة النحاسية لهذه المنظومة. فمثلا لو حدث تماس بين أي خط والموصلات الأرضية و كان التيار المار (15000A) تقريبا و كانت مقاومة شبكة الأرضي هي (0.5) أوم فإن الفولتية أو فرق الجهد الناتج سوف يكون ( I xR=7500 V ). وتعد هذه الفولتية خطيرة للأشخاص بالإضافة إلى كون أن لها تأثير خطير على أجهزة الإتصالات إن وجدت في تلك البناية أو بالنسبة لكيالاتها المارة بقرب موصلات هذه المنظومة إذا لم تكن هذه الأجهزة معزولة بصورة جيدة ومربوطة بمنظومة تأريض خاصة بها . لذا فإن الأبنية أو المنشآت التي تحتوي على أجهزة اليكترونية أو أجهزة قياس حساسة أو أجهزة إتصالات يجب أن تكون لها منظومتا أرضي منفصلتين، أحدها عامة للبناية و معداتها و الأخرى للأجهزة الأليكترونية. و بصورة عامة هنالك طرق عديدة يمكن بواسطتها حساب مقاومة الأرضي ومن هذه الطرق المعروفة هي المعادلة (9-5) التالية :

$$R = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{l^2}{H.d} [\Omega] \quad (9-5)$$

حيث أن :

$\rho$  = مقاومية التربة بالأوم.متر

$l$  = طول الموصل الكلي المدفون تحت الأرض ( متر )



H = عمق الدفن ( متر )

d = قطر الموصل الكلي ( متر )

وقد تجد في الكتب والمراجع معادلات مشابهة أو مختلفة عما ورد في أعلاه ، لكن النتائج في العموم تكون نفسها أو متقاربة كون ان اكثر هذه المعادلات هي معادلات مستتبطة وتقريبية.

### 9-7 حساب تيار الدارة القصيرة

إن أكثر الحالات خطورة في الدوائر الكهربائية هي حالة حدوث تماس بين طور واحد والأرض Single- phase to earth short circuit الذي يحدث في جهة الفولتية العالية من المحطات الكهربائية الثانوية حيث يمكن حساب تيار الدارة القصيرة Short- circuit current بإستعمال المعادلة الآتية:

$$I_{SLP} = \frac{1.1 * \sqrt{3} * V}{2X_t + X_0} \quad (9-6)$$

حيث أن :

$I_{SLP}$  = تيار الدارة القصيرة الطوري

$V$  = الفولتية المقننة

$X_t$  = المفاعلة العابرة للمحول

$X_0$  = مفاعلة التتابع الصفري العابرة للمحول

وإذا كانت نقطة المحايد Neutral للمحول مربوطة على منظومة الأرضي تكون قيمة ( $X_0/X_t=0.8$ )

ويمكن التعويض بالمعادلة (9-6) أعلاه لتصبح كما يأتي :

$$I_{SLP} = \frac{1.1 * \sqrt{3} * V}{2.8 * X_t} \quad (9-7)$$

و يتم حساب قيمة  $X_t$  من المعادلة التالية:

$$X_t = \frac{V_s \% \cdot V^2}{100 * S_t} \quad (9-8)$$

حيث أن :

$V_s\%$  = فولتية الدارة القصيرة المتحولة بالنسبة المئوية

$S_t$  = قدرة المحول المقننة بالميجا فولت أمبير

$V$  = فولتية المحول المقننة بالكيلو فولت

ويمكن أيضا حساب الحد الأدنى لمساحة مقطع سلك أرضي من المعادلة الآتية:

$$s \geq \sqrt{\frac{t I_{slp}^2}{K}} \quad (9 - 9)$$

حيث ان :  $S$  = المقطع العرضي للموصل بالملمتر المربع

$t$  = زمن إفلات قاطع الدائرة ويؤخذ عادة 0.02 ثانية

$K$  = عامل يعتمد على نوعية الموصل ويؤخذ عادة 115 بالنسبة للنحاس

8-9 دليل إختيار حجم سلك التأريض لتراكيب الإنارة والمآخذ والمحركات الكهربائية

تعطي القياسات الدولية دليلا سريعا لإختيار حجم سلك التأريض لتراكيب الإنارة والمآخذ والمحركات الكهربائية كما يأتي:

- إذا كان السلك المغذي لتراكيب الإنارة ذي مقطع عرضي مقداره أقل من أو مساوي الى 16 ملمتر مربع فإن المقطع العرضي لسلك التأريض يكون بقدر السلك المغذي نفسه. أما القياسات البريطانية فتسمح باستخدام مقاطع لسلك التأريض أصغر من ذلك ( راجع المواصفة BS7671:2001 ) فمثلاً:

4 ملم<sup>2</sup> سلك تأريض لسلك مغذي مقطعه 6 ملم<sup>2</sup>

2.5 ملم<sup>2</sup> سلك تأريض لسلك مغذي مقطعه 4 ملم<sup>2</sup>

- إذا كان السلك المغذي لتراكيب الإنارة ذي مقطع عرضي مقداره أكبر من 16 ملمتر مربع وأقل من 35 ملمتر مربع أو مساويا له فإن المقطع العرضي لسلك التأريض يكون 16 ملمتر مربع .

- إذا كان السلك المغذي لتراكيب الإنارة ذي مقطع عرضي مقداره أكبر من 35 ملمتر مربع فإن المقطع العرضي لسلك التأريض يكون بقدر السلك المغذي نفسه مقسوم على اثنين.

ويوضح الجدول (4-9) ملخصا للنقاط الواردة في أعلاه .

الجدول (4-9) .

المقطع العرضي لموصل (سلك) الطور المغذي للتركيب أو المحرك $S$ ( $\text{mm}^2$ )	أقل مساحة المقطع العرضي لسلك التأريض $S_E$ ( $\text{mm}^2$ )
$S \leq 16$	$S$
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

## 9-9 دليل إختيار حجوم أسلاك التاريض للمنظومات ذات فولتية 600 فولت فما دون.

لمنظومات فولتية 600 فولت فما دون ، يتم إختيار حجم سلك التاريض لخزانات المحولات ونقطة المحايد للمحولات وكذلك لوحات التوزيع للفولتية المنخفضة وعدد قضبان التاريض (المكاهر) على أساس تقنين التيار لجهاز الحماية المستخدم لحماية الدائرة وموصلاتها ضد تجاوز التيار Overcurrent . ويعطي الجدول (5-9) هذه المعلومات .

الجدول(5-9) أقل حجم سلك تاريض للمعدات والأجهزة .


مقرر قاطع الدورة الرئيسي (أمبير)	أقل عدد لقضبان التاريض (المكاهر)	أقل مقطع للسلك الأرضي الرئيسي (ملمتر مربع)
60/100	1	16
200	1	50
300	1	50
400	1	70
500	2	70
600	2	70
800	2	70
1000	2	70
1600	2	70
2000	2	150
2500	2	150

ملاحظة : أقطار قضبان التاريض القياسية : 9 ملمتر ، 12.5 ملمتر أو 15 ملمتر للحديد الصلب المطلي بالنحاس copper-clad steel أو 16 ملمتر للحديد الصلب المقاوم للصدأ stainless steel . أما أطوالها القياسية فتكون 1.2 أو 1.5 متراً (راجع المواصفة البريطانية BS 7430) .
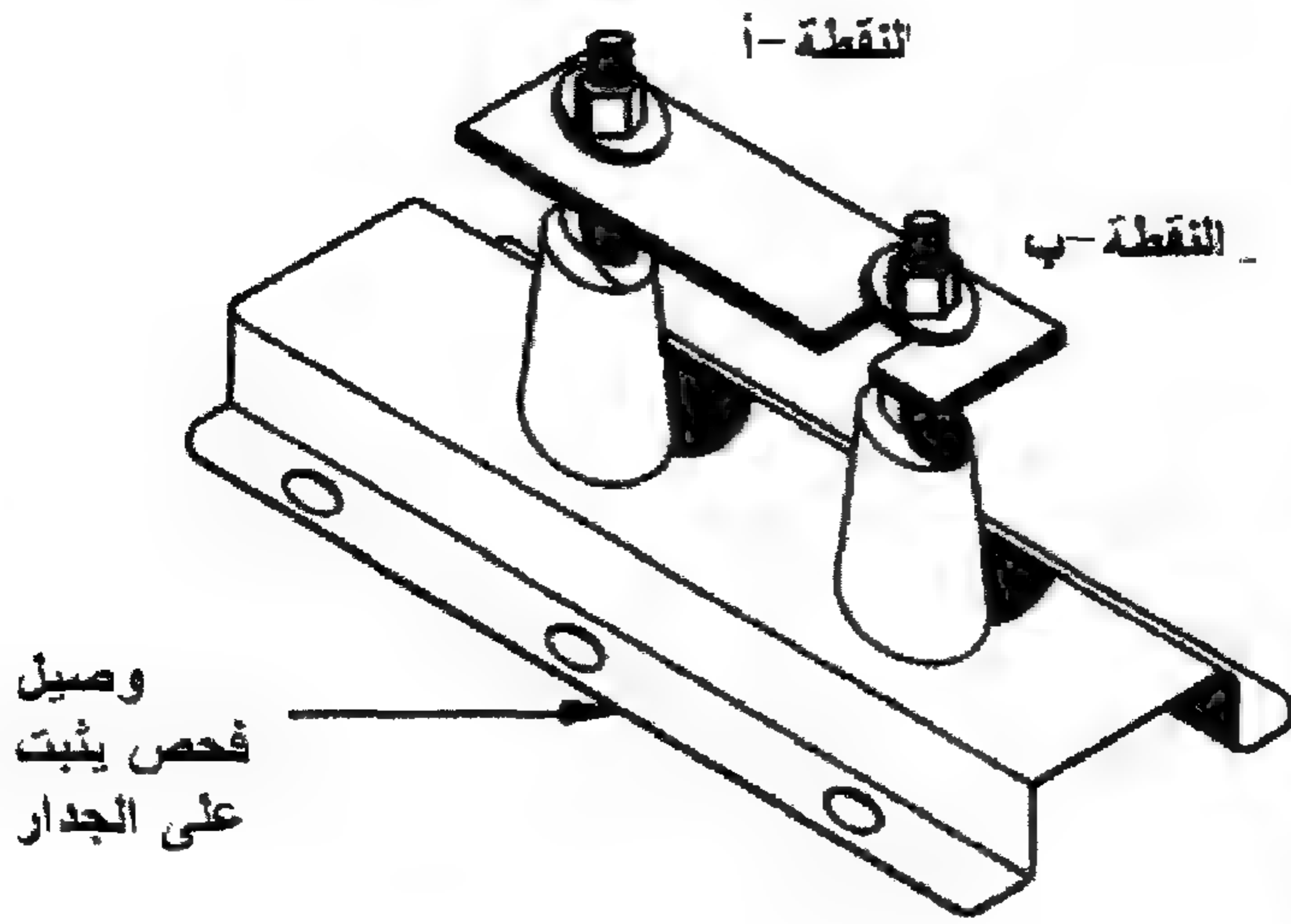
## 10-9 نقاط الفحص

تتألف نقاط الفحص من شريط نحاسي صغير يثبت على عازلين خزفيين مثبتين على قاعدة حديدية وتثبت الأخيرة على الجدار في أماكن مختارة تكون عادة قرب لوحات التوزيع الرئيسية أو في غرف الكهرباء ، أنظر الشكل ( 9-17). ويتصل الطرف العلوي لنقطة الفحص بالموصلات الأرضية التي تتصل بلوحات التوزيع والأجهزة المورضة في البناية ، أما الطرف الأسفل فيتصل بمنظومة التاريض والقضبان المدفونة في الأرض . ويتم قياس مقاومة التاريض للمنظومة من خلال فصل الشريط النحاسي بين


النقطتين أ و ب في الشكل بين حين وآخر للتأكد من قيمة مقاومة التآريض الملائمة التي تكون قيمتها عادة بين 1 إلى 4 أوم .



الشكل (9-17) نقطة فحص نموذجية لمنظومة التآريض تثبت على الجدار .
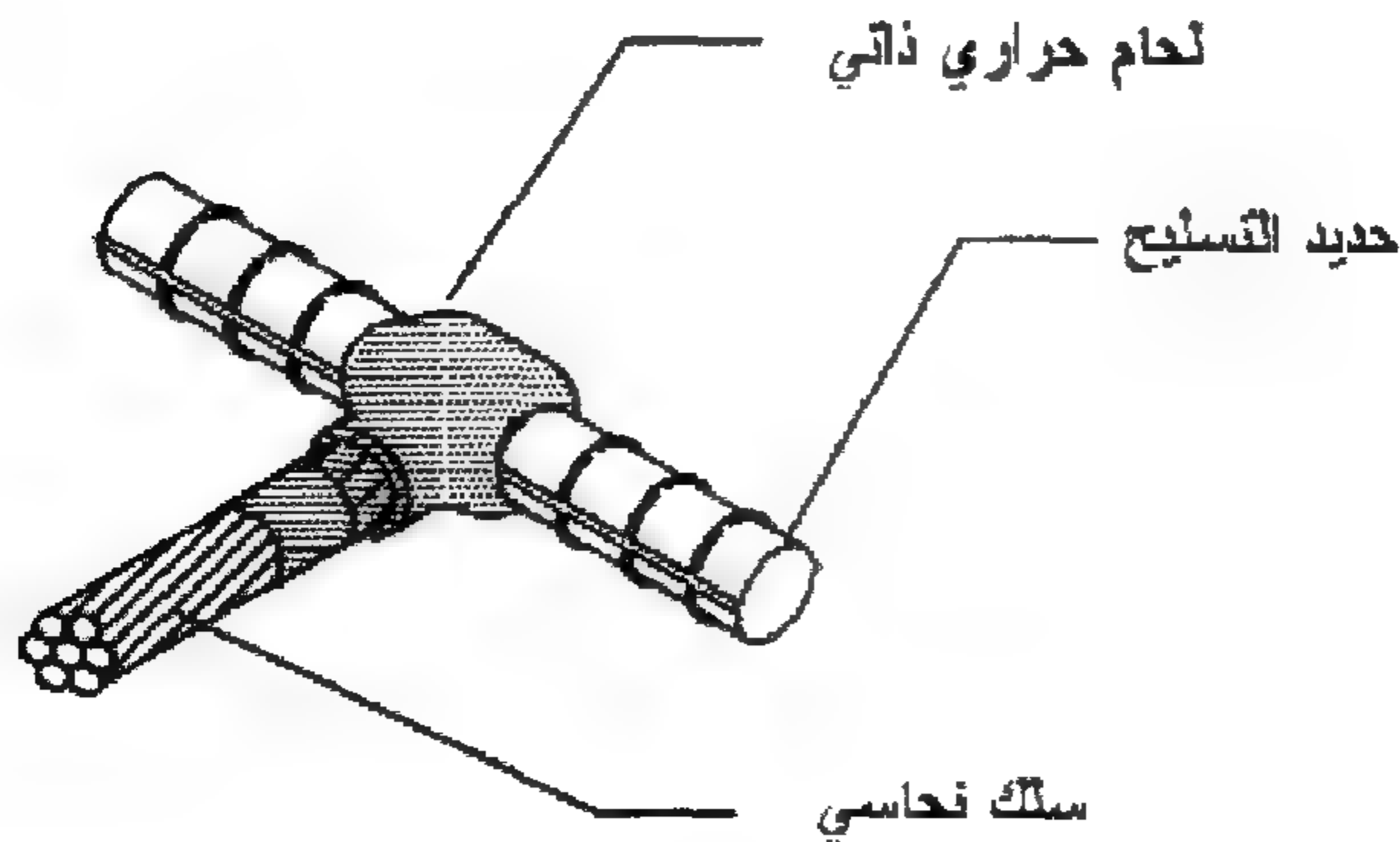
#### 11-9 تآريض الأسس والقواعد الكونكريتية للأبنية


لغرض الحصول على مقاومة تآريض منخفضة وكذلك لوقاية البناية من ضربات الصواعق بجعل الجهد في أعلى نقطة فيها متساوياً مع أوطأ نقطة ، يتم في أغلب الحالات ربط شبكة تسليح الخرسانة المسلحة (الكونكريت) في قواعد البناية وأعمدتها بمنظومة التآريض للبناية . وتربط أسلاك منظومة التآريض النحاسية بحديد التسليح مباشرة ومن عدة نقاط باستخدام طريقة اللحام الحراري الذاتي (الأكزوثيرمي)، ويبين الشكل (9-18) أسلوب الربط .




الشكل (9-18) أسلوب الربط بين حديد التسليح وأسلاك التآريض النحاسية .



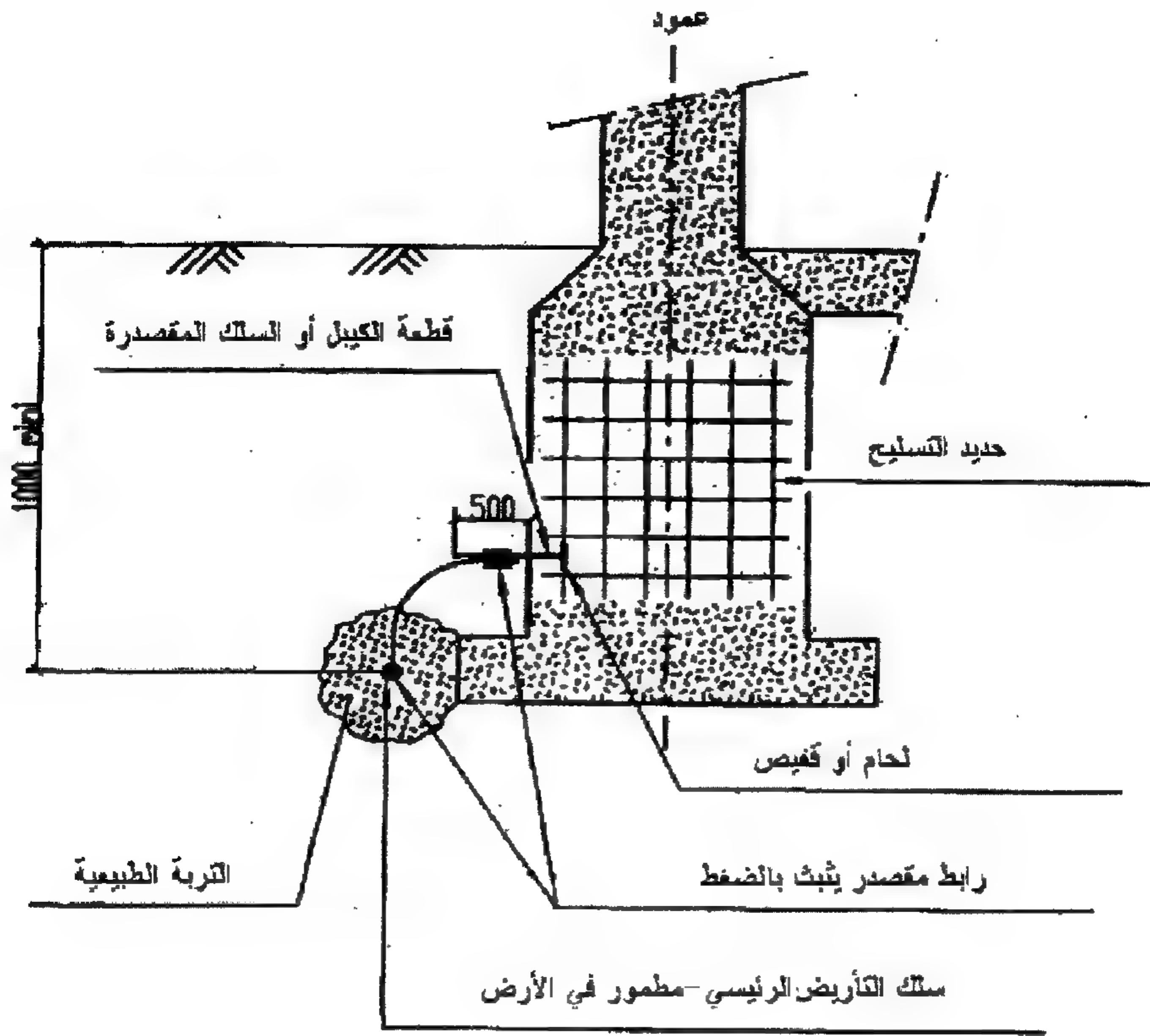وقد يتم لحام قطعة من النحاس المقصدر الى حديد التسليح بطريقة تسمى (Brazing) ثم تربط هذه القطعة الى الموصلات الأرضية بواسطة قفائص نحاسية مقصدة على شكل حرف C تعقص بالضغط الميكانيكي، أنظر الشكلين ( 19-9 ) و ( 20-9 ) .



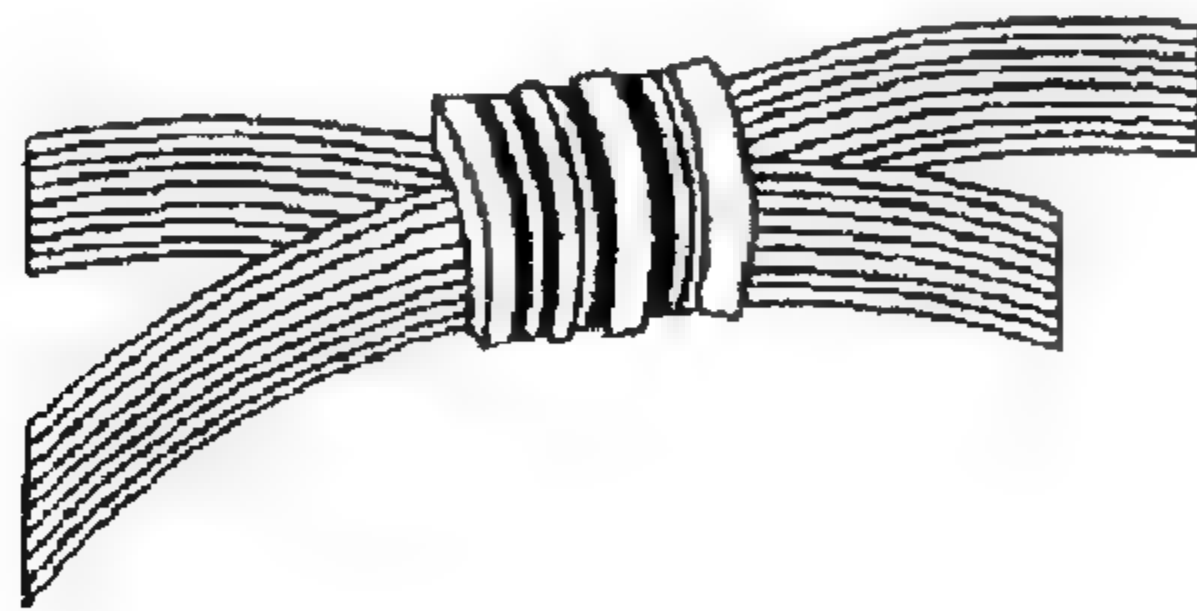الشكل (19-9) ربط عمود بناية كونكريتي للأرضي الرئيسي .



القفص على شكل حرف C

ربط موصلين أرضيين بالقفص

الشكل ( 20-9 ) قفص التثبيت .

## 9-12 تصميم منظومة أرضي عامة

من المفيد أن نذكر أن معظم المهندسين المصممين تنقصهم الخبرة العملية والنظرية في مجال تأريض المباني والمعدات . وكثير منهم لا يعير إهتماما كبيرا للتصاميم الخاصة بها ، ويعتمد في تصاميمه تصاميم سابقة تعلمها من زملائه (تقليد التصاميم) ، ويعتبر هذا الموضوع ثانويا بالنسبة الى التصاميم الأخرى . وقد يرى البعض أن الموضوع سهل جدا وهو مجرد غرز قضيب نحاس في الأرض وتوصيله الى لوحة التوزيع الرئيسية في البناية . ولا يفرق تماما بين تأريض المعدات وتأريض منظومة التغذية الرئيسية System earthing & Equipment earthing.

ولأجل مساعدة المهندسين بصورة عامة سوف نستعرض تصميميا لمنظومة تأريض عامة تفيد في تأريض الأبنية ومحاييد المحولات كليهما، وهي بسيطة التركيب وتصنع محليا حيث تم إستخدامها في مشاريع كثيرة ، صغيرة وكبيرة لمدة أكثر من عشرين عاما وأثبتت فاعليتها ، وهي من إحدى تصاميم مؤلف الكتاب . هذه المنظومة مبينة مبدئيا في الشكل (9-21) وتتكون مما يأتي :

● بئر التأريض (مشار اليه بالرقم 1 وموضح تخطيطيا في الشكل (9-22) : يتألف بئر التأريض من أنبوب مصنوع من الحديد أو الصلب المغلفن Galvanized steel طوله 50 سنتمتر وقطره الداخلي 32 سنتمتر تقريبا ولايهم سمك الأنبوب في هذه الحالة .

يلحم في داخل الأنبوب أذنان من الحديد على جهتين متقابلتين وعلى بعد 20 سنتمتر من مستوى سطح الأرض الطبيعية وتتقب الأذنين لغرض تثبيت مسطرة من النحاس بينهما ، لاحظ التفصيلين A&B المبينين في الشكلين ( 9 - 21 ) و (9-23) .

يتم تثبيت مسطرة النحاس ذات سمك مناسب لا يقل عن 3 ملمتر بين الأذنين المذكورتين وتتقب هذه المسطرة بسبعة ثقوب قطر الواحد الثقب الواحد 11 ملمتر وكما مبين في التفصيل رقم 2 الشكل (9-24). ويدفن الأنبوب الحديد داخل الأرض ويحاط بخلطة من الأسمنت ( تحشية ) ، لاحظ الشكل (9-22)، ويوضع فوق الأنبوب غطاء لوحة تفتيش Manhole cover من أي نوع بأبعاد 45 x 45 سنتمتر تقريبا كما موضح في الشكل نفسه .

● قضبان التأريض (المكاهر) : تستخدم ثلاثة قضبان مصنوعة من النحاس عالي النقاوة أو من الحديد الصلب المطلّي بالنحاس Copper-clad steel أو من الحديد الصلب المقاوم للصدأ Stainless steel بقطر 16 ملمتر وبطول 2.5 متر تقريبا وتدفن هذه الأنابيب في الأرض بطريقة الدق بصورة شاقولية وتكون نهايتها العليا على بعد 80 سنتمتر من مستوى الأرض الطبيعية . ويتم وضع هذه القضبان بحيث تشكل رؤس مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 3 متر أي بقدر طول القضيب .

● أسلاك التأريض وتكون على نوعين :

- أسلاك عارية غير معزولة قياس 50 ملم 2 تربط بين المسطرة النحاسية في بئر التأريض وقضبان التأريض النحاسية الثلاثة بصورة مستقلة الواحد عن الآخر كما موضحة في الشكل (9-22).

- سلك نحاس معزول بمادة كلوريد متعدد الفينيل PVC قياس 70 ملم 2 يربط بين المسطرة النحاسية داخل البئر وقضيب التأريض Earthing bus bar في لوحة التوزيع الرئيسية داخل البناية أو محايد المحولات إذا استخدمت هذه المنظومة لتأريض نقطة محايد المحول Transformer . neutral


• تترك فتحات إحتياط على المسطرة النحاسية لغرض الربط المستقبلي بينها وبين بئر تأريض آخر قد تقتضي الحاجة لإنشاءه لغرض تقليل المقاومة.

### 9-13 الربط المتساوي الجهد في البناية

ان الهدف من الربط متساوي الجهد في البناية هو حماية الأشخاص والمعدات من المخاطر الناجمة عن تأثير الأعطال الأرضية الحاصلة في الشبكة الرئيسية للتغذية حيث انه في أغلب الأحيان تظهر فولتية العطل على طرف التأريض الرئيسي للبناية MET كذلك قد تظهر على جميع الأجزاء المعدنية المكشوفة والموصلة للتيار في البناية غير الداخلة في منظومة التأريض مثل أنابيب المياه وأنابيب الغاز وغيرها. عليه يتم ربط كل الأجزاء المعدنية في البناية من أنابيب المياه وأنابيب الغاز وحديد التسليح وأجسام لوحات التوزيع للفوتية العالية والمنخفضة وكذلك الهياكل الحديدية والموصلات الهابطة لمنظومة الحماية من الصواعق ..... الخ ، ويبين الشكل (9-26) مخططا عاما لما يستوجب تأريضه من الأجهزة والمعدات ضمن تصاميم تأريض الأبنية وربطها إلى منظومة تأريض البناية بموجب المواصفات الدولية IEC . كذلك تبين النماذج من نموذج رقم (1) الى رقم (11) أساليب تأريض بعض المعدات والأنظمة الكهربائية لفائدة المهندسين المصممين .


NO	DESCRIPTION
1	EARTHING WELL (G. STEEL)
2	COPPER BAR
3	EARTHING ELECTRODE 16mm $\phi$ 2.5m L
4	EARTHING WIRE TAP
5	SLEEVE (COMP. TYPE)
6	COVER
7	TERMINAL LUG
8	BOLT (SUS)
9	NUT (SUS)
10	WASHER (SUS) FLAT
11	WASHER SPRING

جميع القياسات بالملمتر

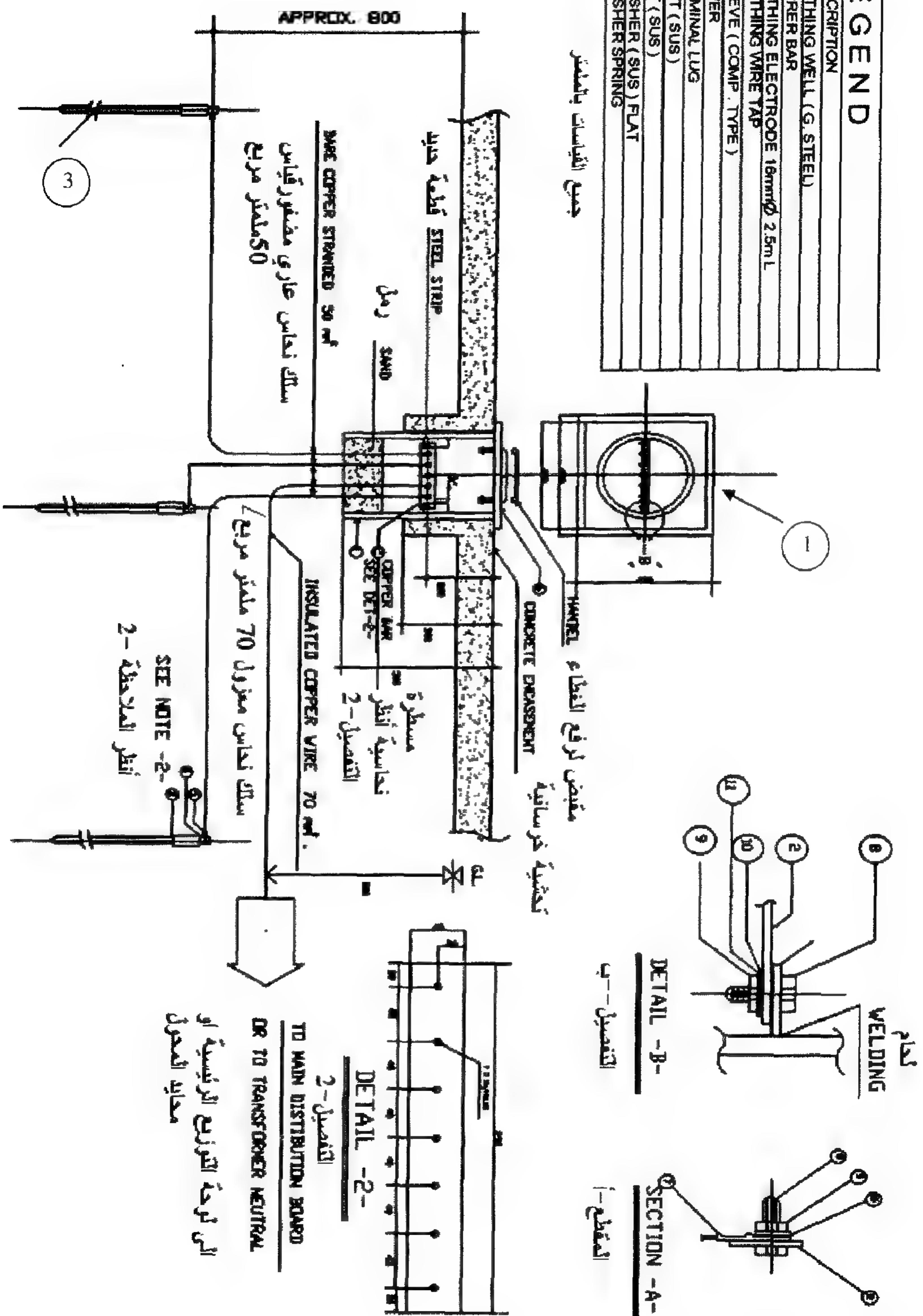


الشكل (21-9) منظومة تأريض عامة .



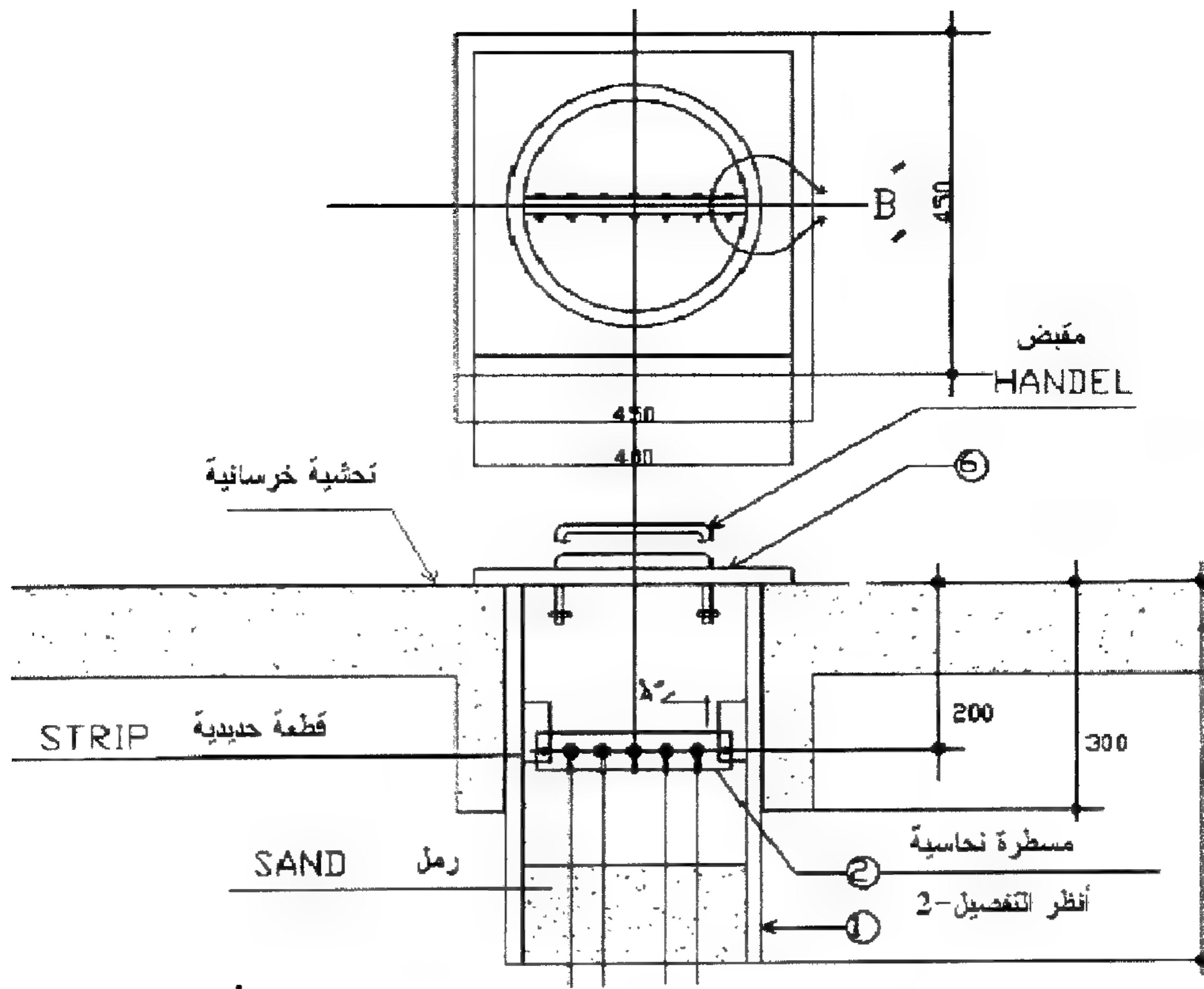


أسلاك التاريز النحاسية

الشكل ( 22-9 ) تفاصيل بئر التاريز .

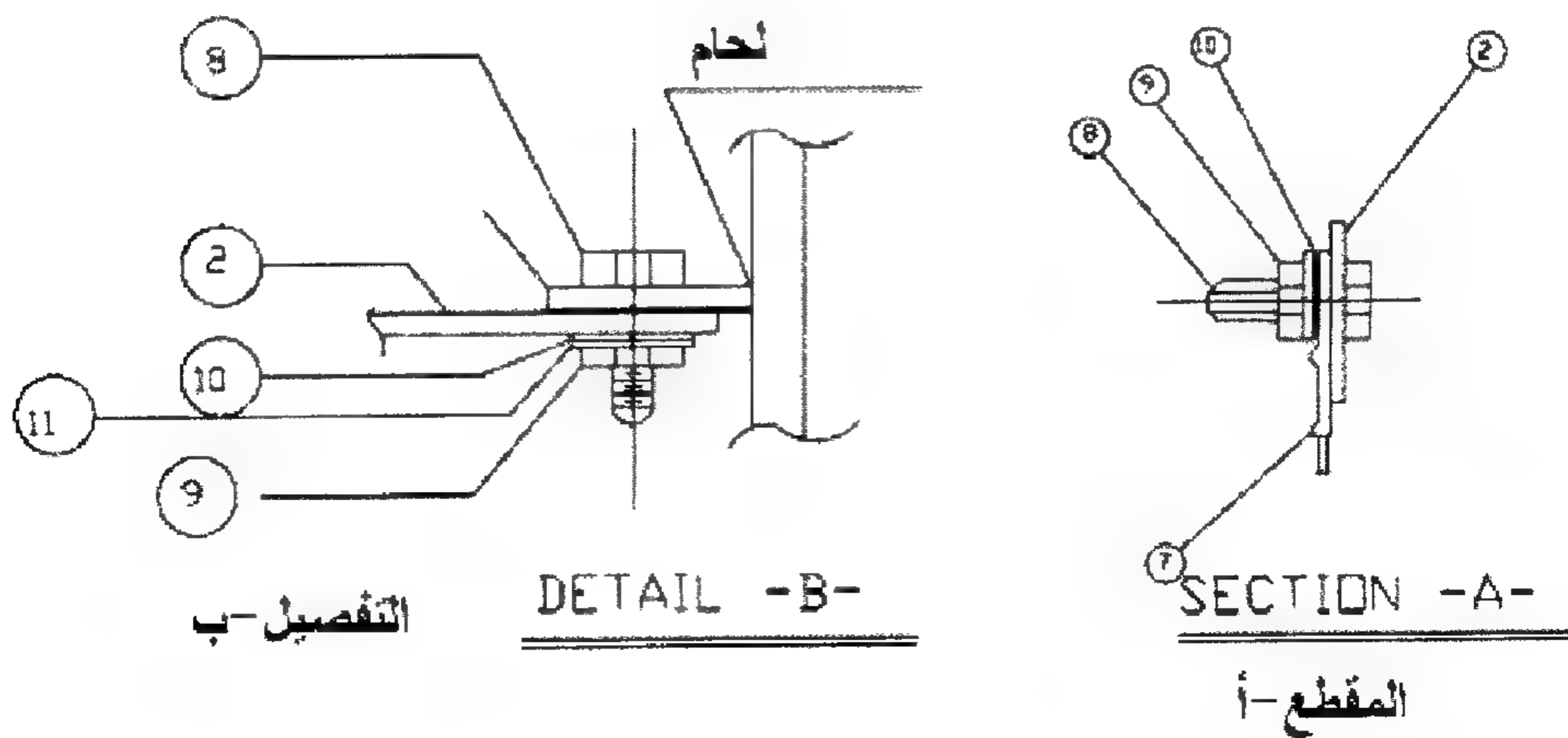


الشكل ( 23-9 ) تفاصيل أذني تثبيت المسطرة النحاسية .

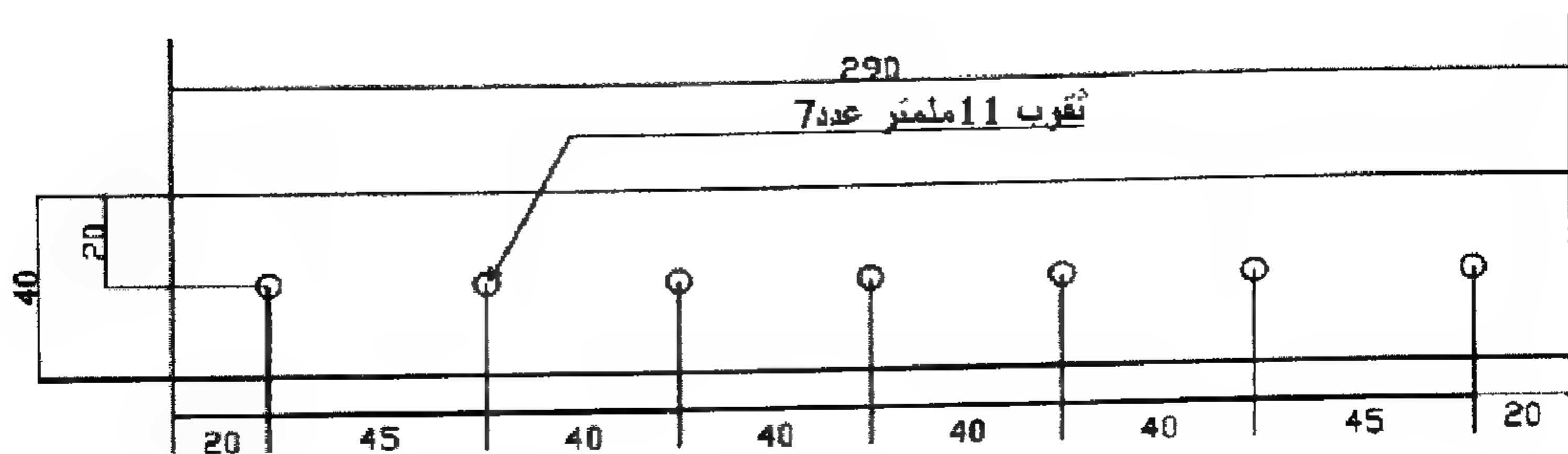


التفصيل 2-2

DETAIL-2


الشكل ( 9-24 ) تفاصيل المسطرة النحاسية .

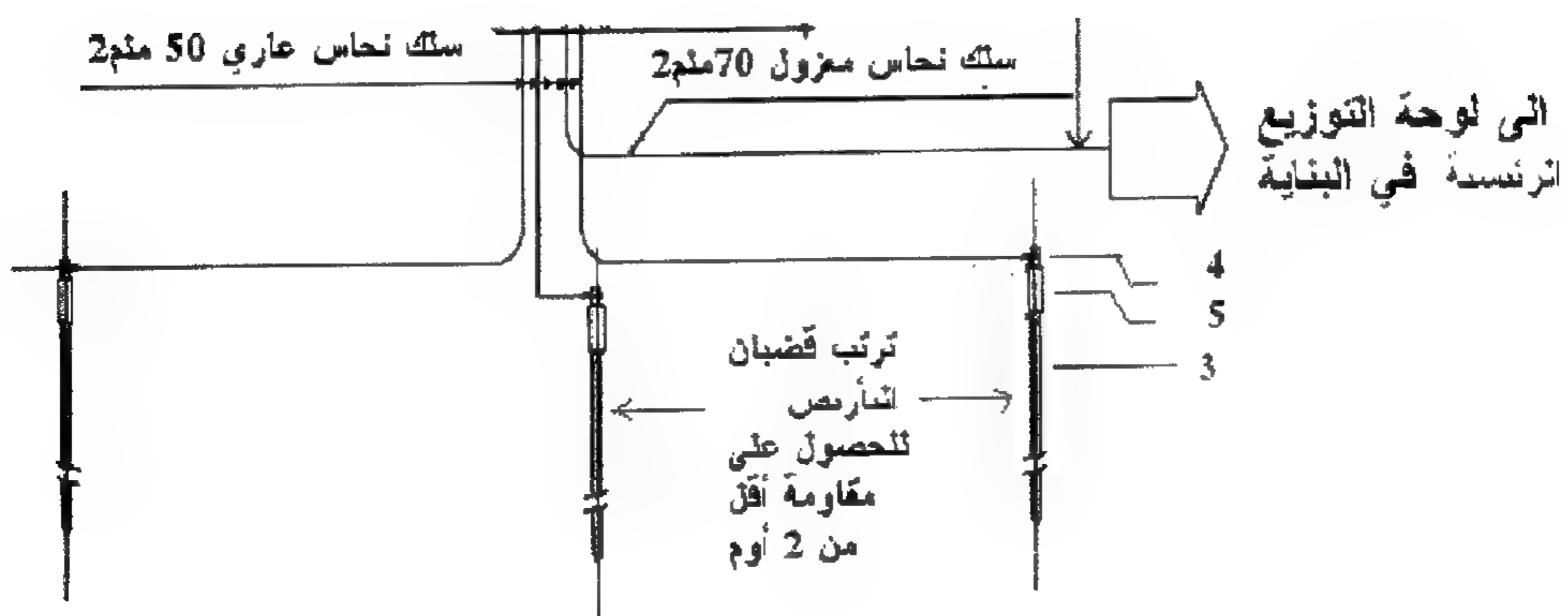


ترتيب قضبان التأريض

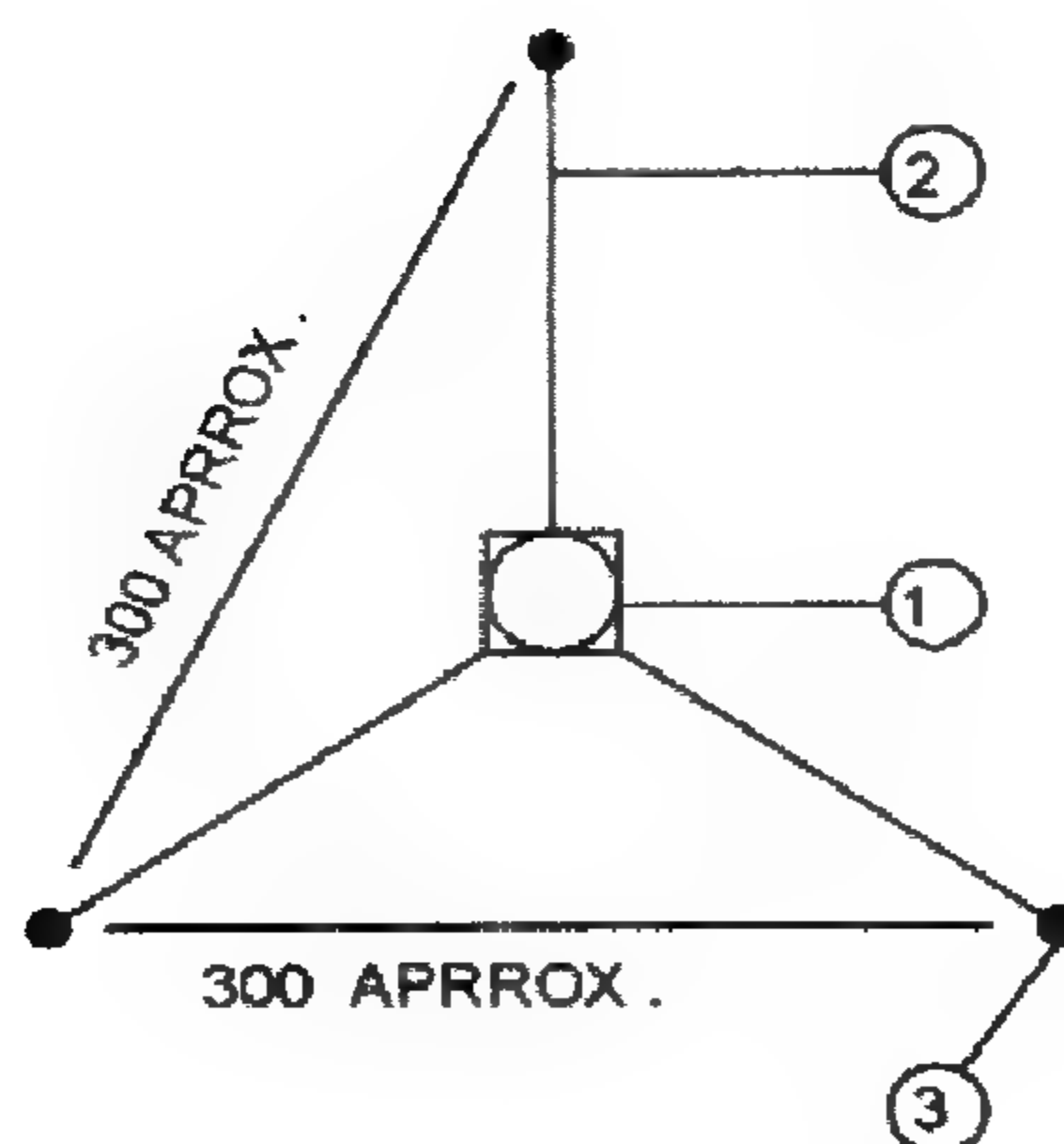

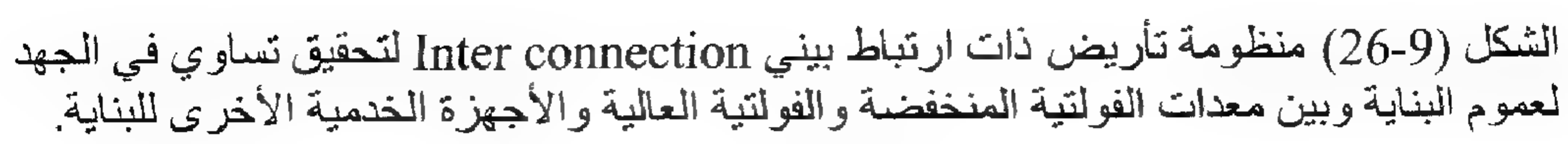الشكل ( 9-25 ) قضبان التأريض وأسلاك التأريض (الموصلات النحاسية).




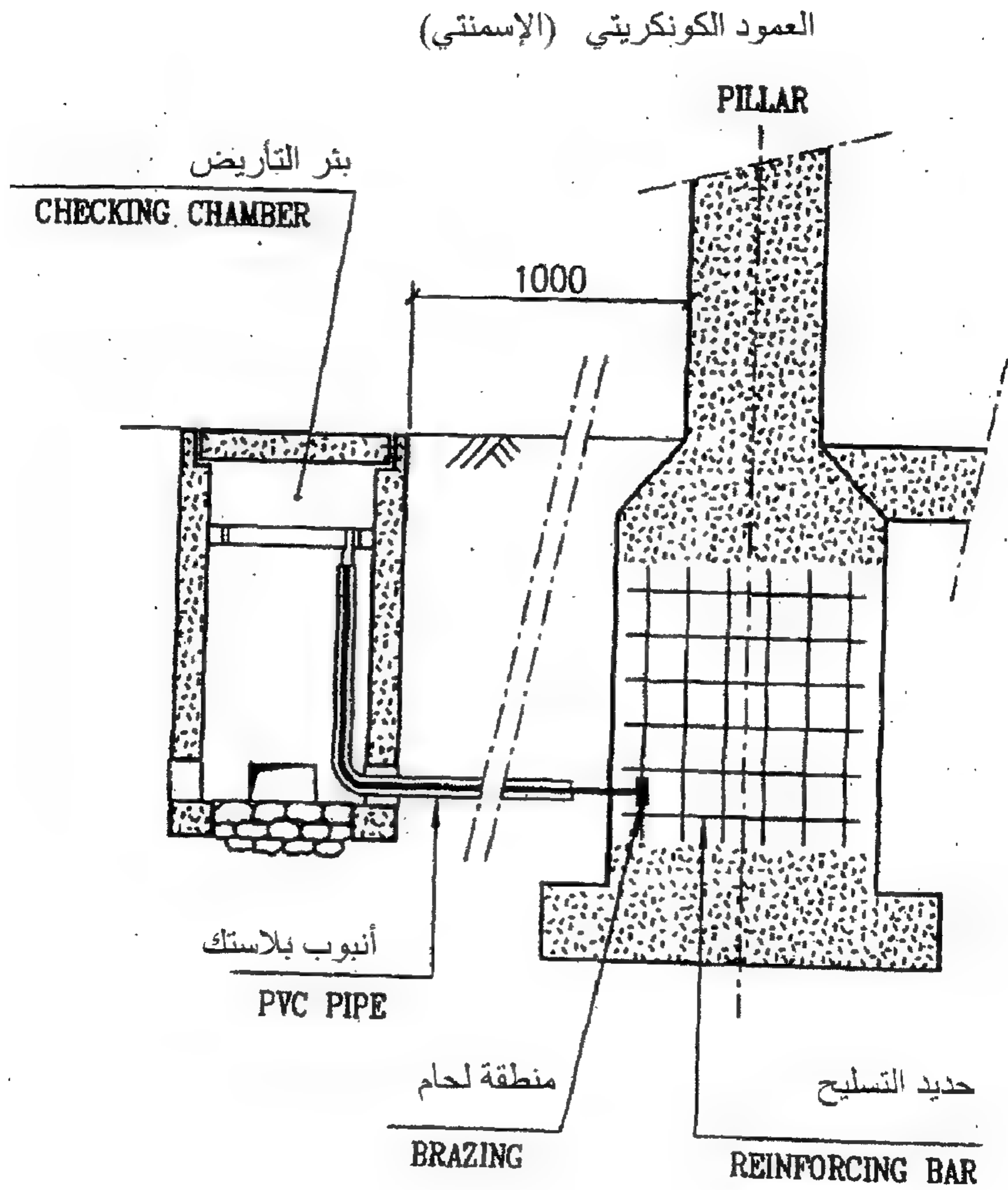نموذج رقم (1) : تأريض حديد التسليح للأبنية بواسطة بئر التأريض  
STEEL REINFORCING BAR EARTHING






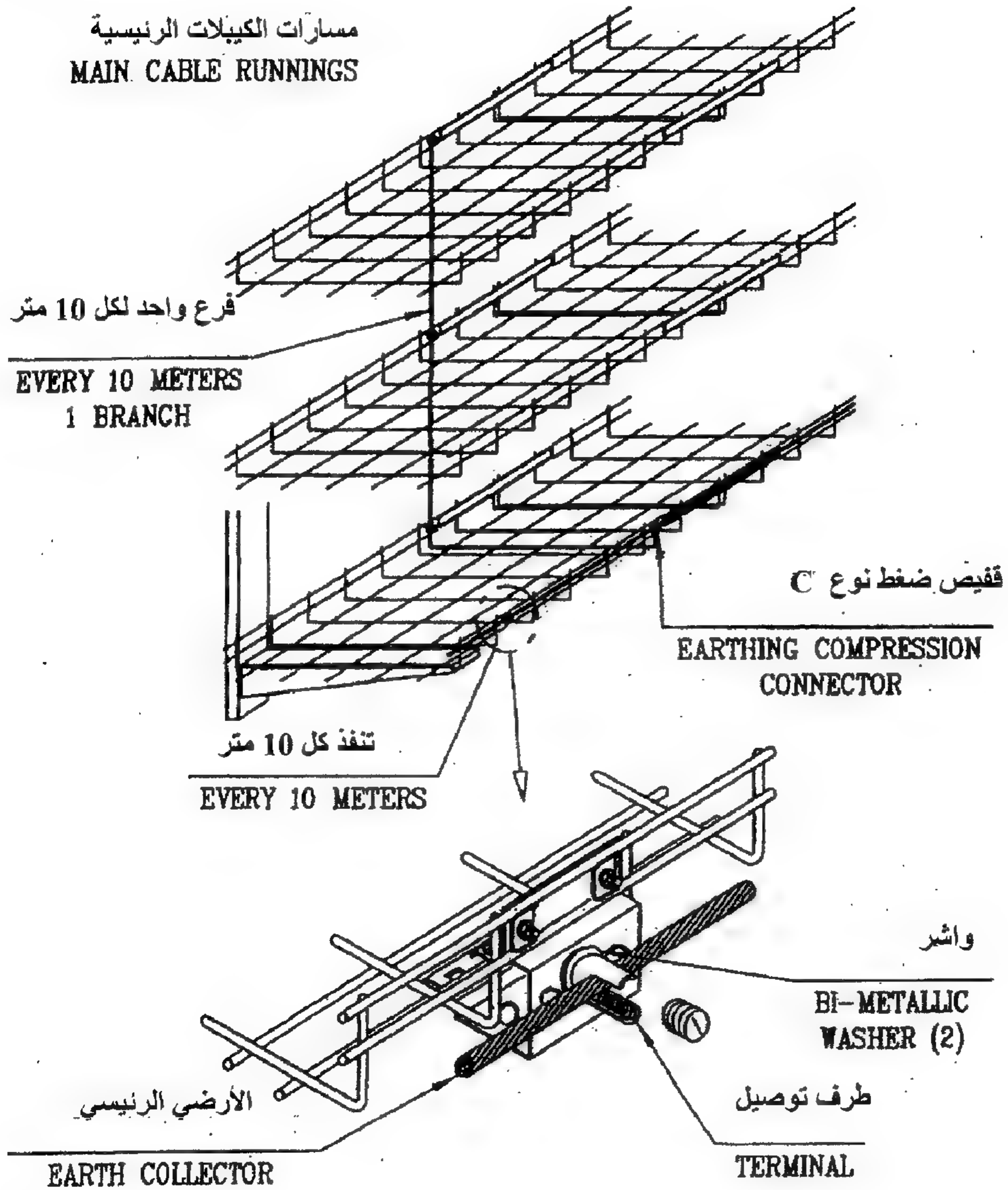
نموذج رقم (2) : تأريض حاملات ومماشي الكيبلات  
CABLE TRAYS EATHING



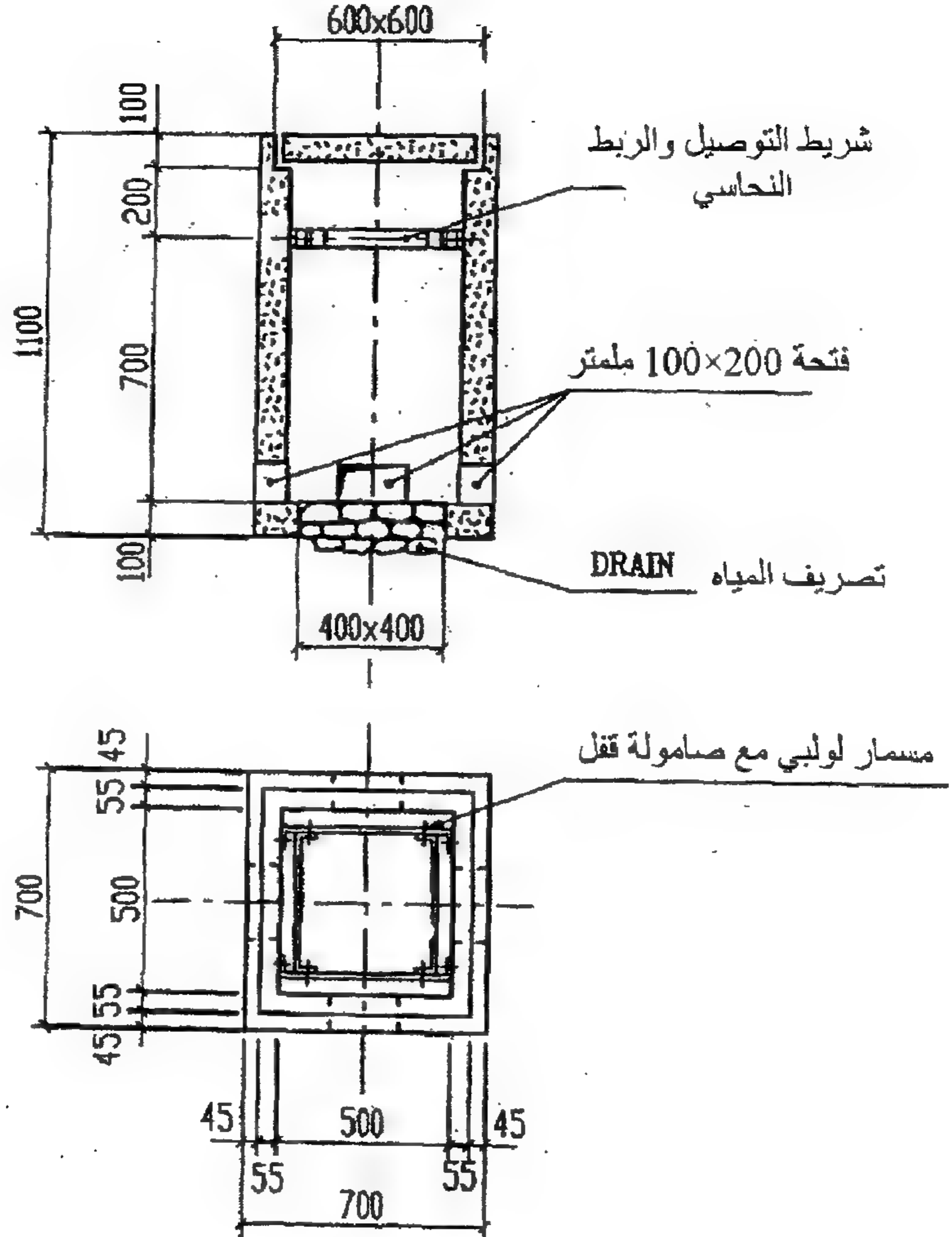
نموذج رقم (3) : أعمال الهندسة المدنية لبئر تأريض أو فتحة فحص أرضي  
TYPICAL CIVIL WORK FOR EARTHING CHEKING  
CHAMBER



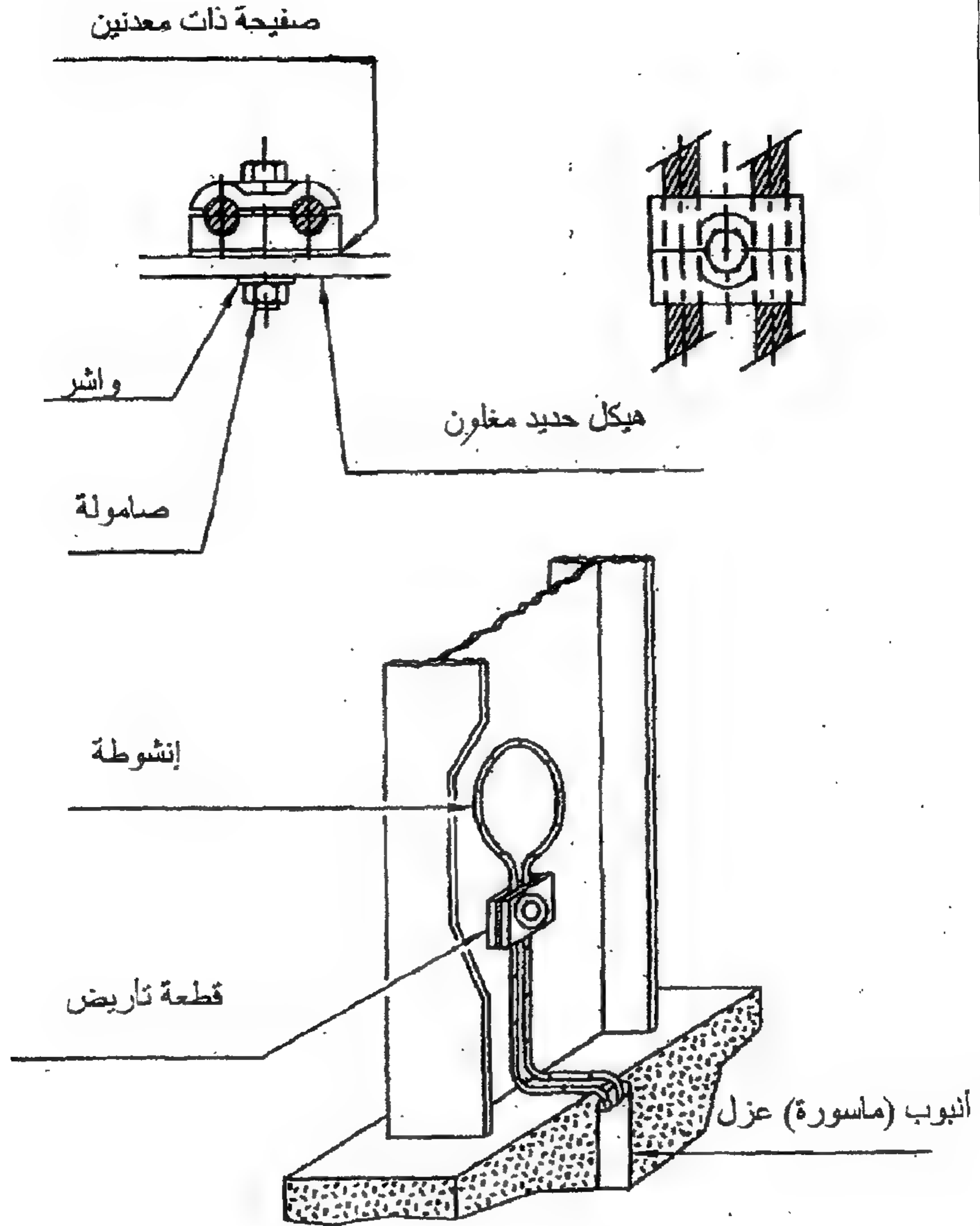نموذج رقم (4) : تأريض الهياكل الحديدية للأبنية



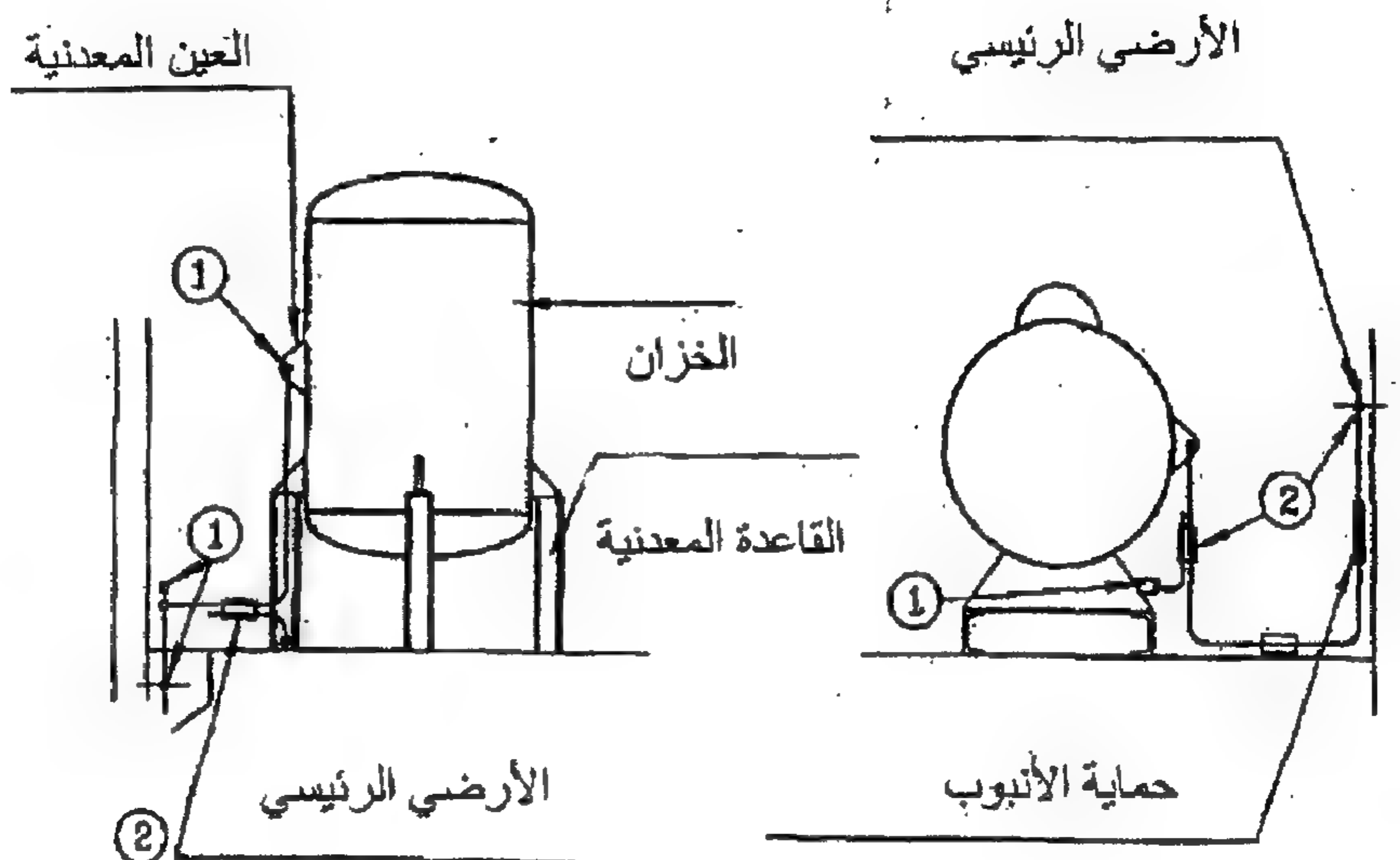
نموذج رقم (5) : تأريض الخزانات الحديدية  
TANKS EARTHING



ملاحظة :  
لخزانات الوقود والغاز يتم تأريضها من الجهتين وليس من جهة واحدة فقط.




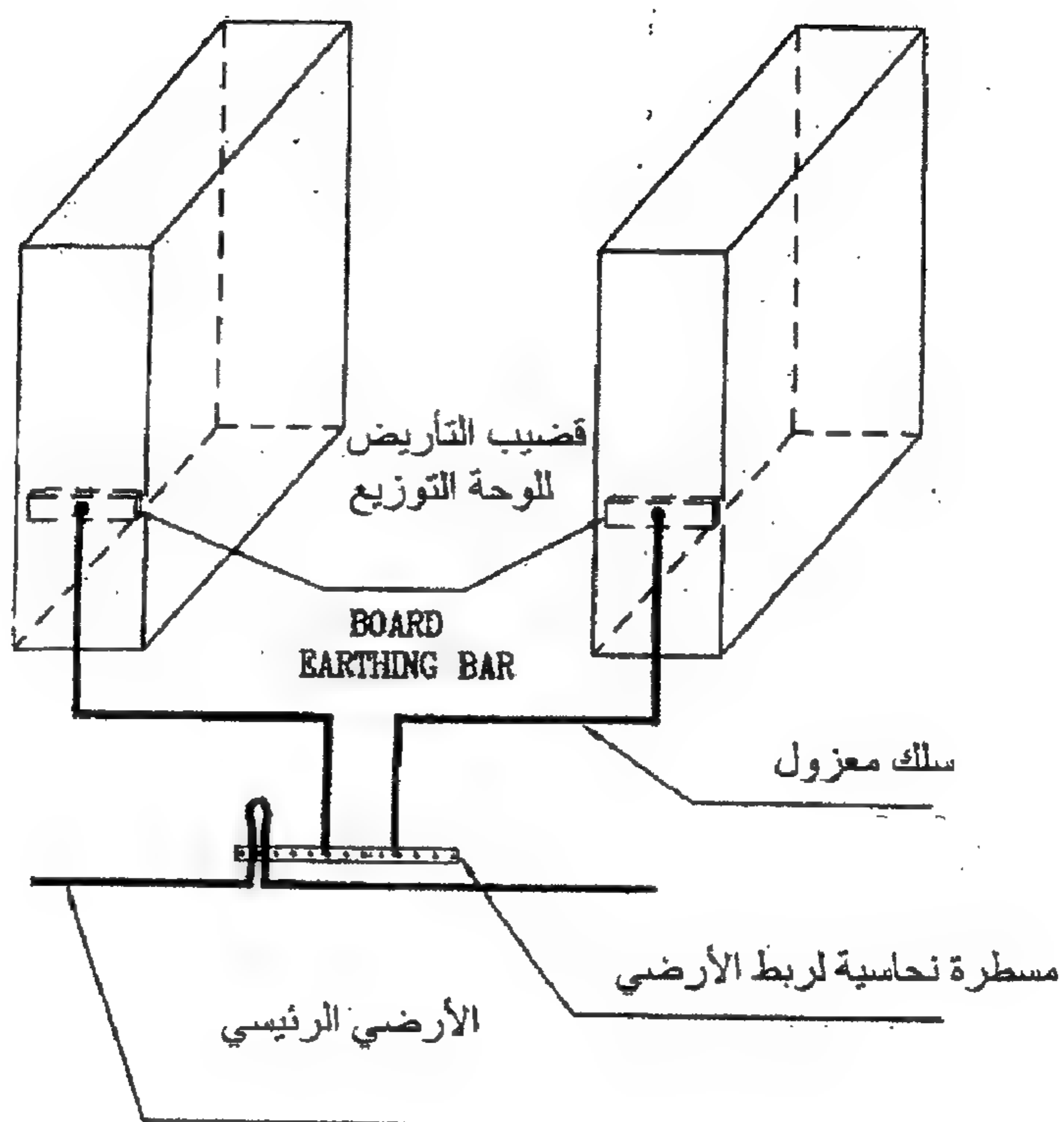نموذج رقم (6) : تأريض محايد لوحات التوزيع  
ELECTRICAL BOARD OR PANAL NEUTRAL POINT




نموذج رقم (7) : تأريض الكابل المسلح  
CABLE EARTHING

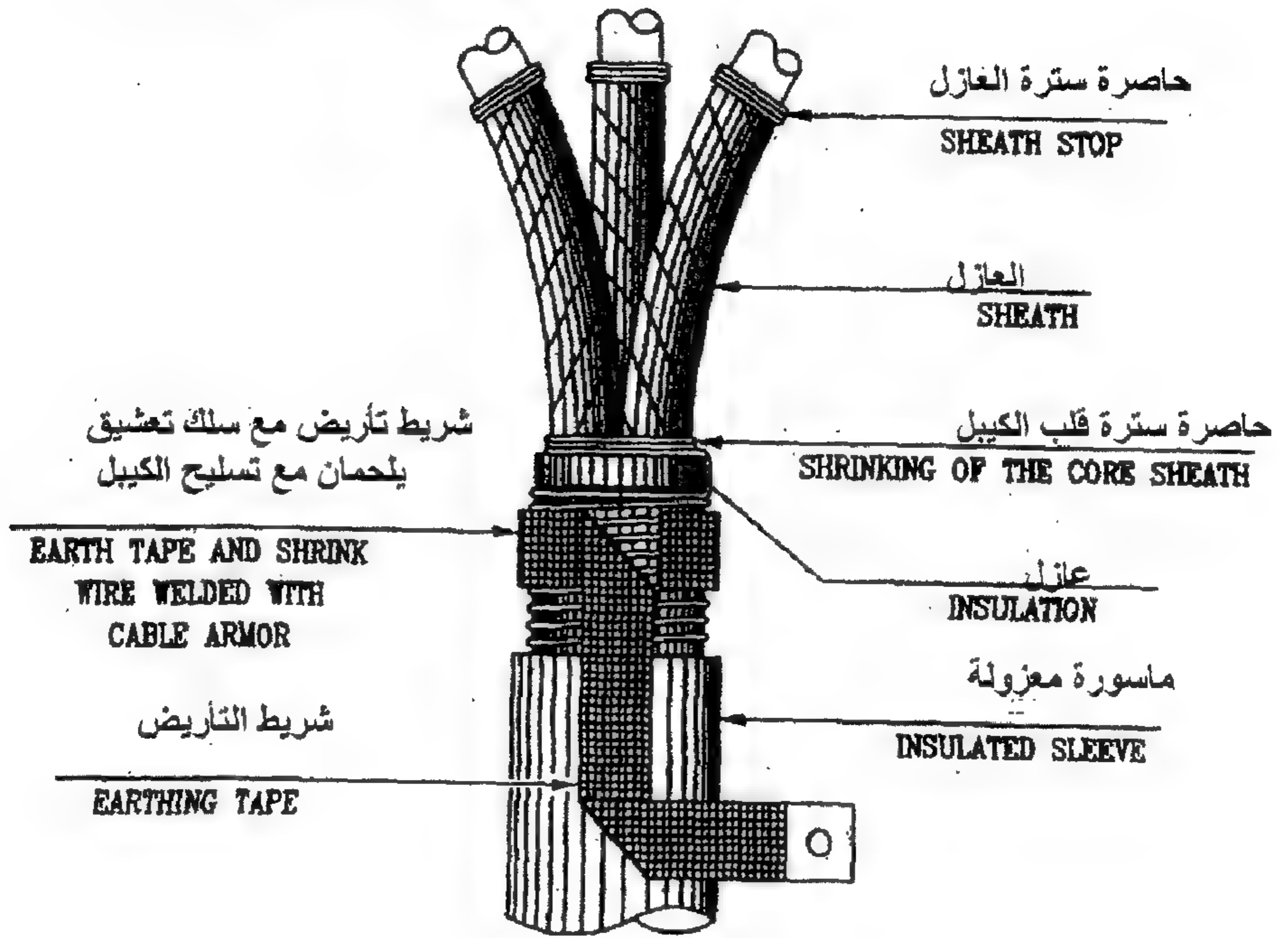تأريض نموذجي لكابل  
TYPICAL FOR RADIAL CABLE



**نموذج رقم (8) : تأريض المنظومات الإلكترونية أو الكهربائية**  
**EARTHING OF ELECTRIC AND OR ELECTRONIC SYSTEMS**

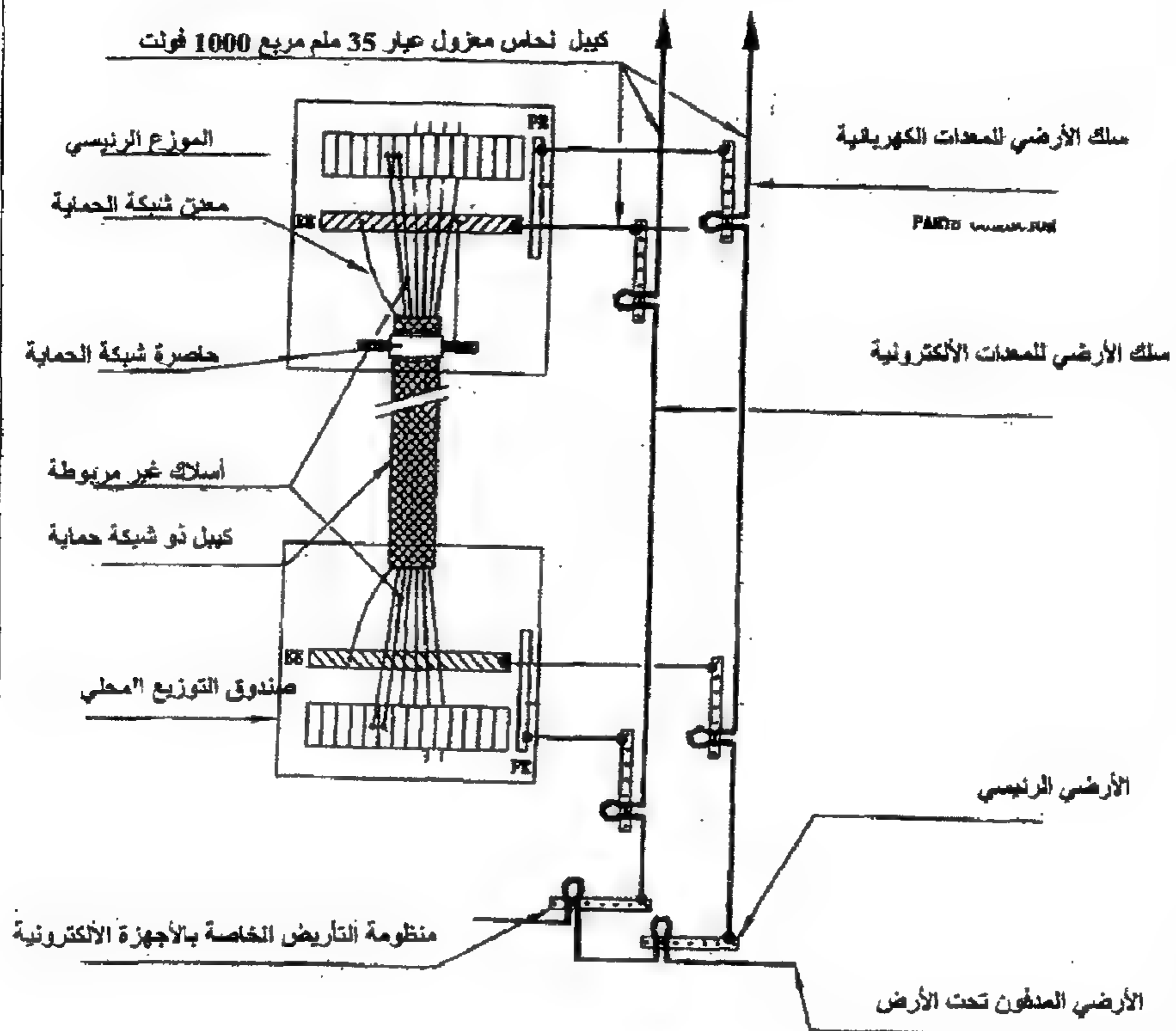الى الأجهزة والمعدات الكهربائية أو الإلكترونية




### ملاحظة:

يجب أن تعزل منظومة التاريض للأجهزة الألكترونية عن منظومة التاريض الرئيسية للبنية ،  
أي تنفذ منظومتين مستقلتين عن بعضهما . ويجوز ربط المنظومتين في نقطة واحدة مختارة.

## نموذج رقم (9) : تأريض أبدان المحركات الكهربائية ERTHING OF LV MOTOR FRAMES


إلى الأطوار الثلاثة + السلك الأرضي

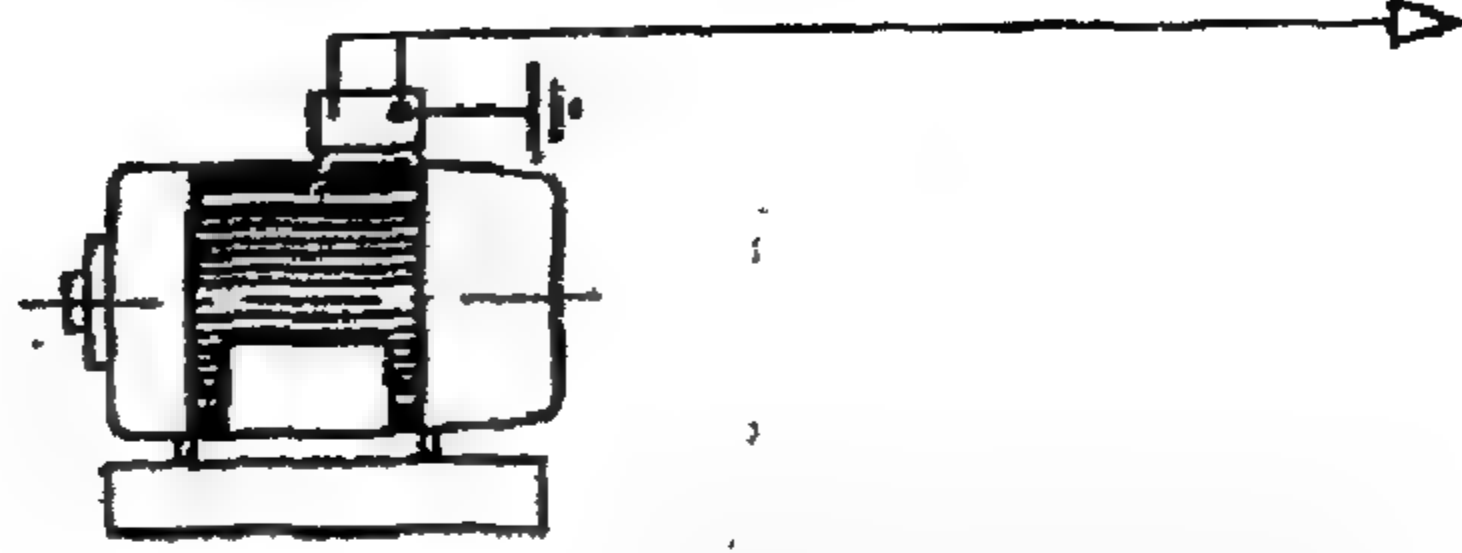

للمحركات التي تغذى بكابل عيار  
25 ملمتر مربع فقل يكون السلك الأرضي هو  
السلك الرابع بدل المحيد

سلك الأرضي الرئيسي


PHASES أطوار المصدر

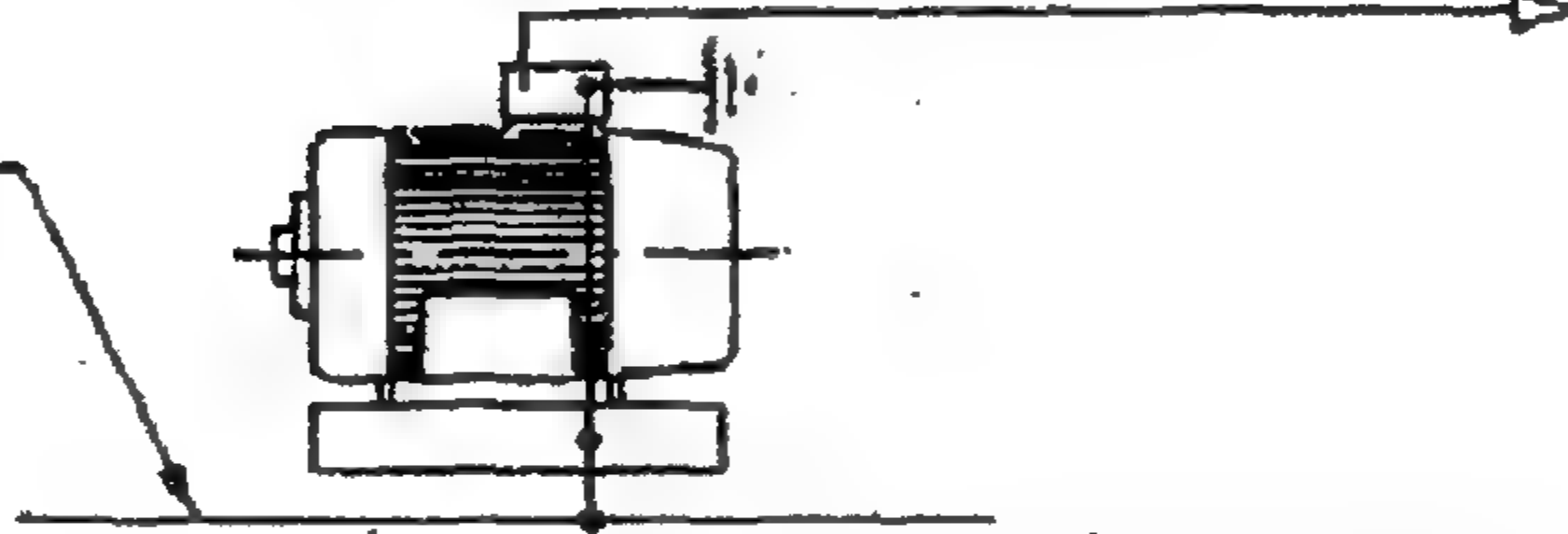

للمحركات التي تغذى بكابل عيار  
أكبر من 25 ملمتر مربع يكون السلك الأرضي  
مستقلا يربط إلى الشبكة الرئيسية للتأريض

سلك الأرضي الرئيسي

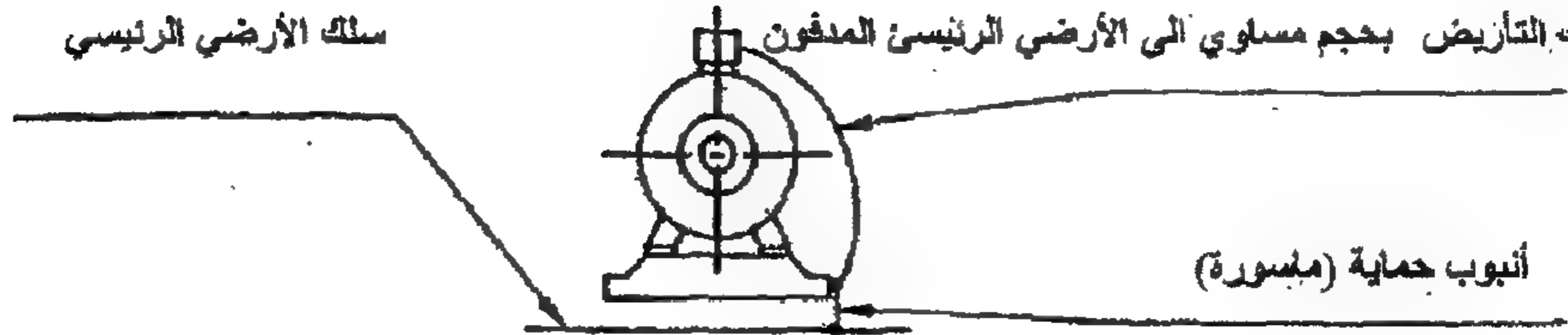
سلك التأريض بحجم مساوي إلى الأرضي الرئيسي المدفون



أنبوب حماية (مبسورة)




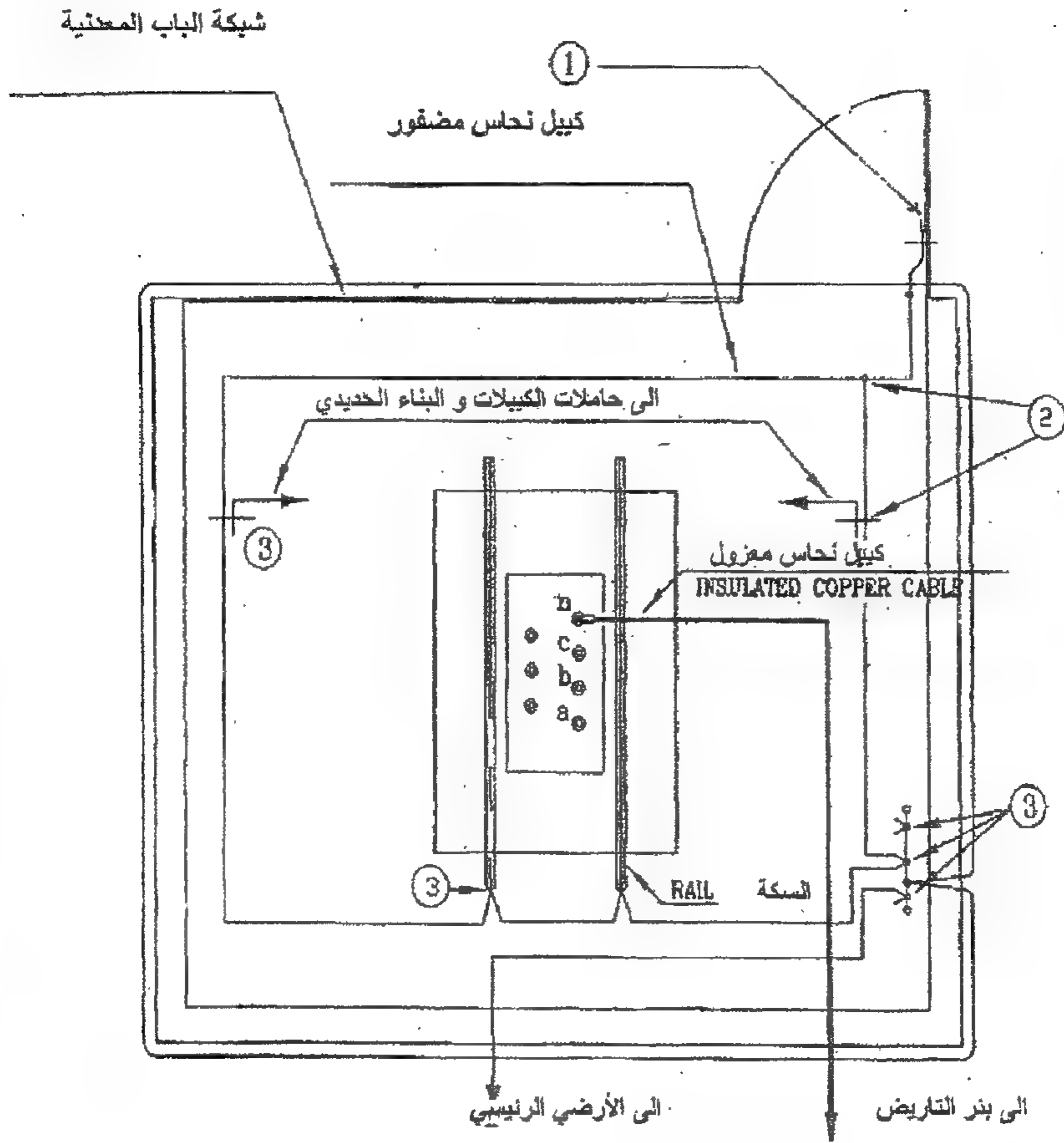نموذج رقم (10) : تأريض المحول  
TRANSFORMER EARTHING




- 1- قطعة نحاس مغنون لتأريض الباب
- 2- نقطة توصيل
- 3- قفص تأريض


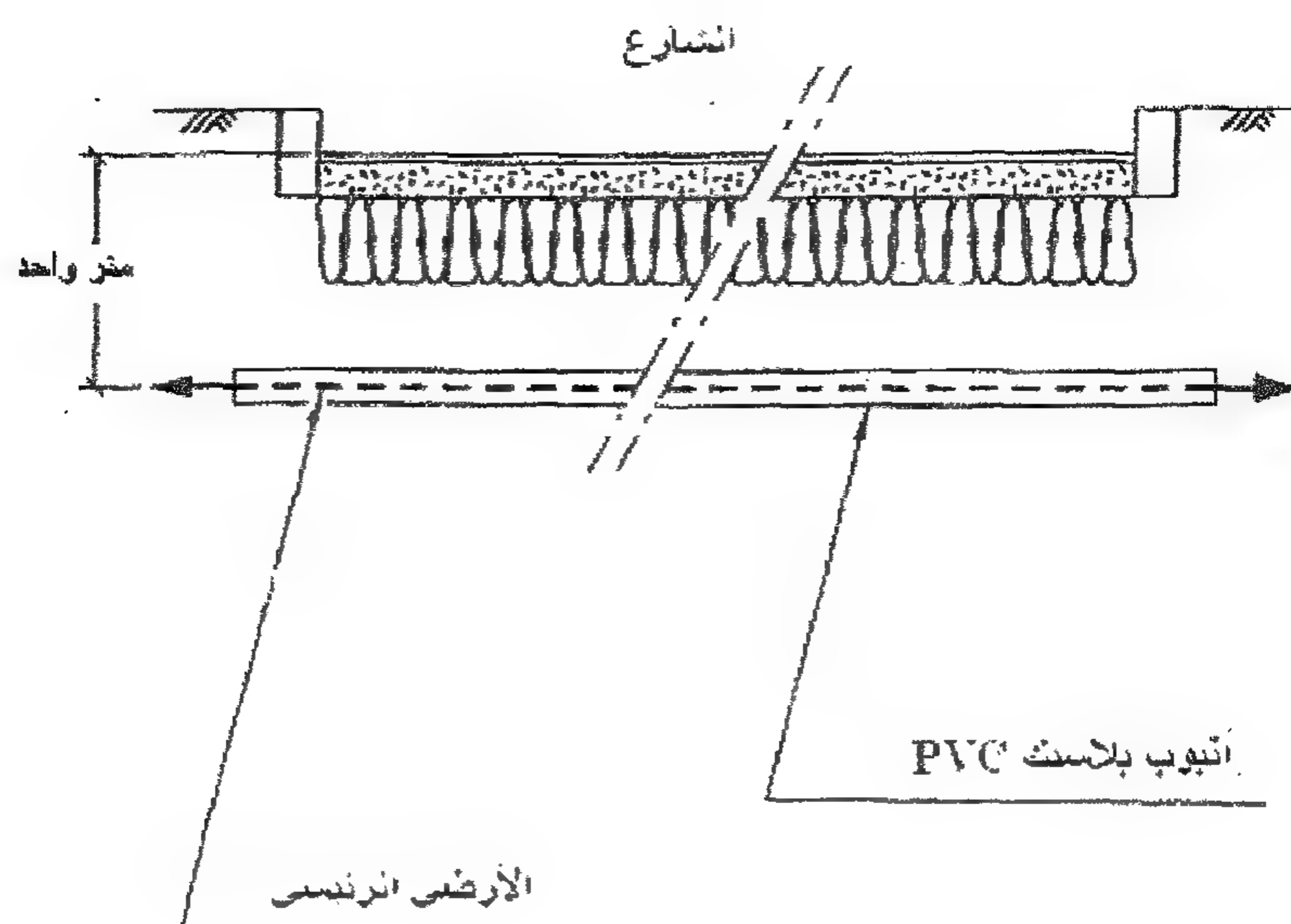
## نموذج رقم 11 تقاطع الموصل الأرضي مع الشوارع



## نموذج رقم 12 فتحة التفتيش لبئر تأريض

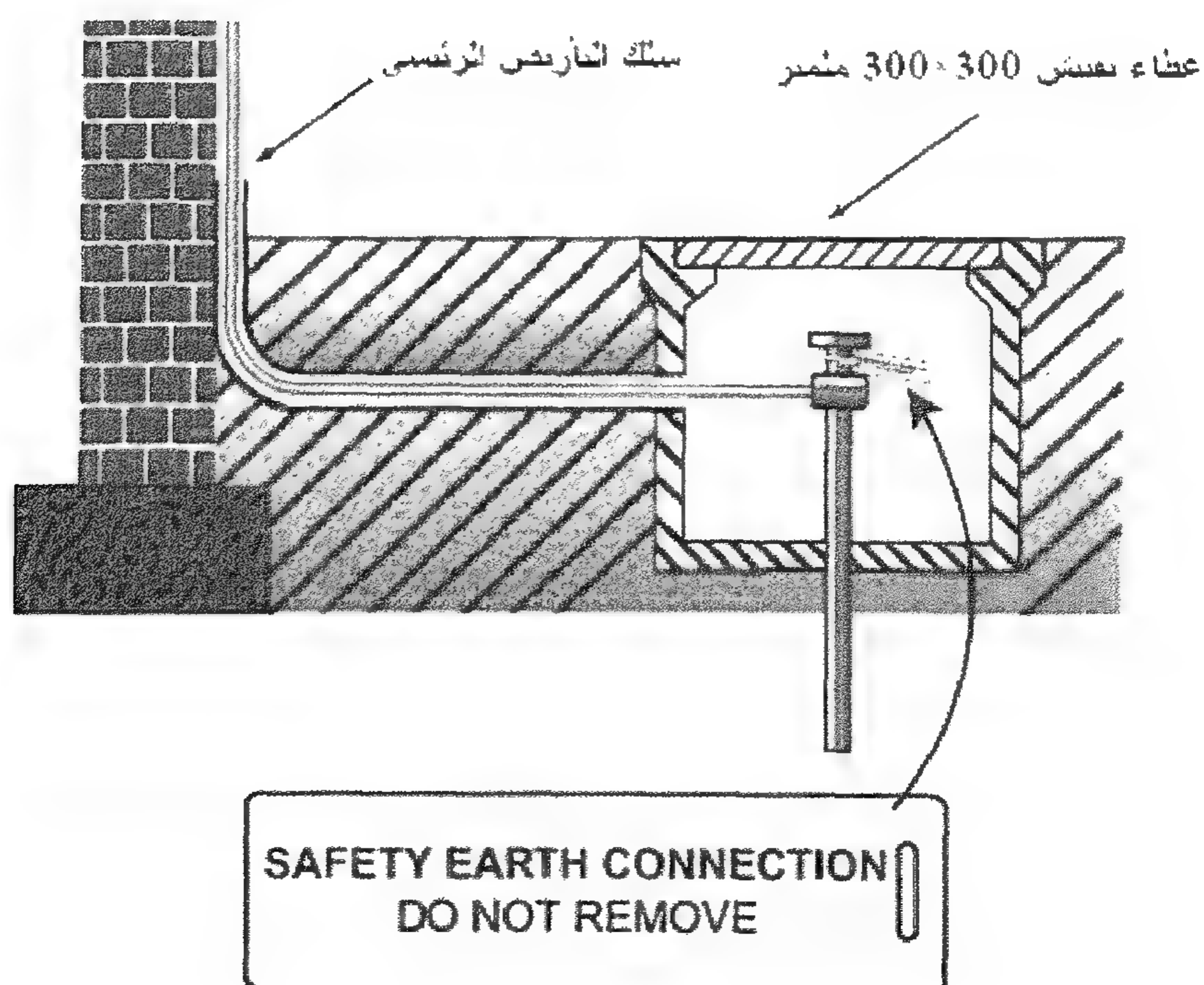


نموذج رقم 13 تأريض تراكيب الإنارة

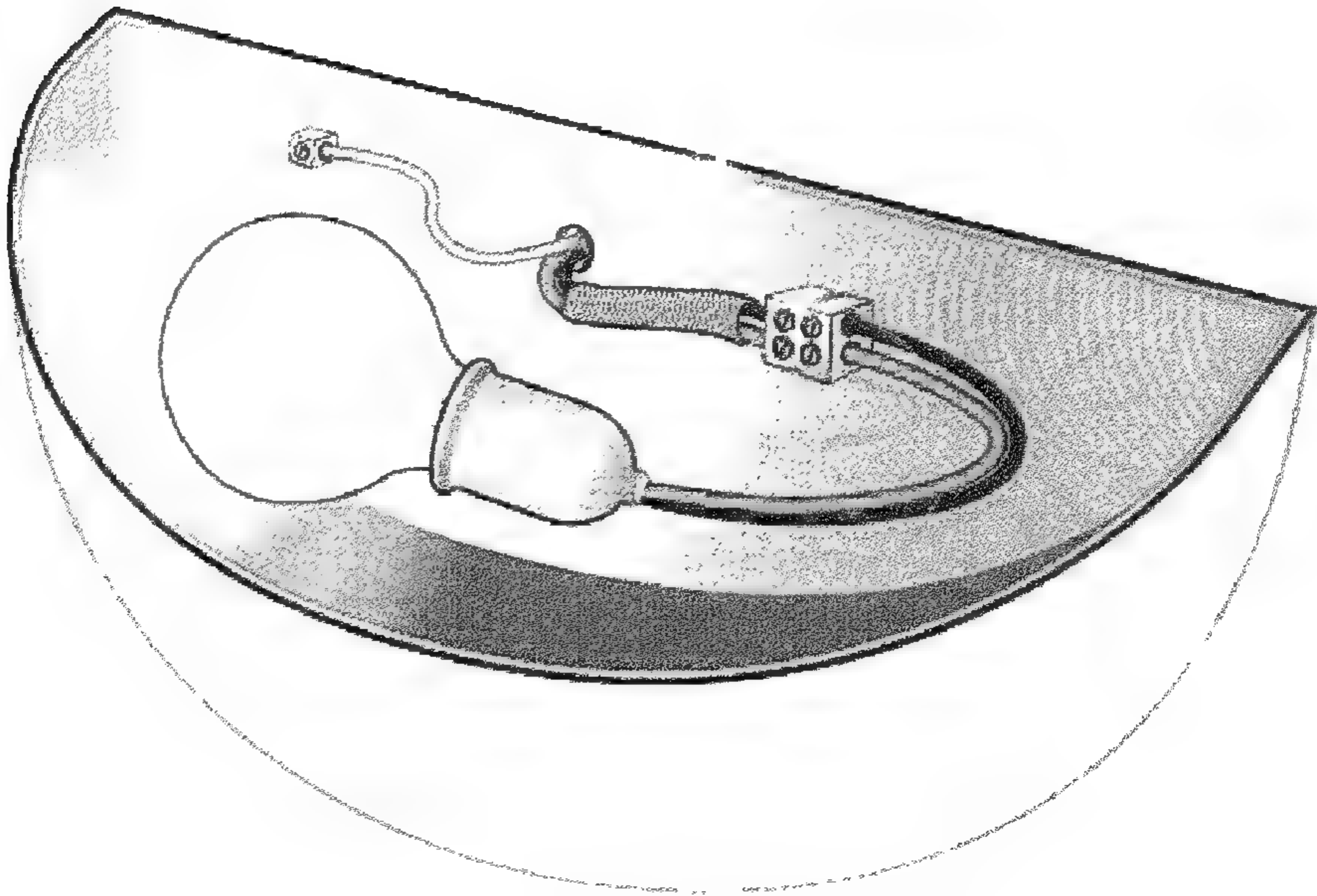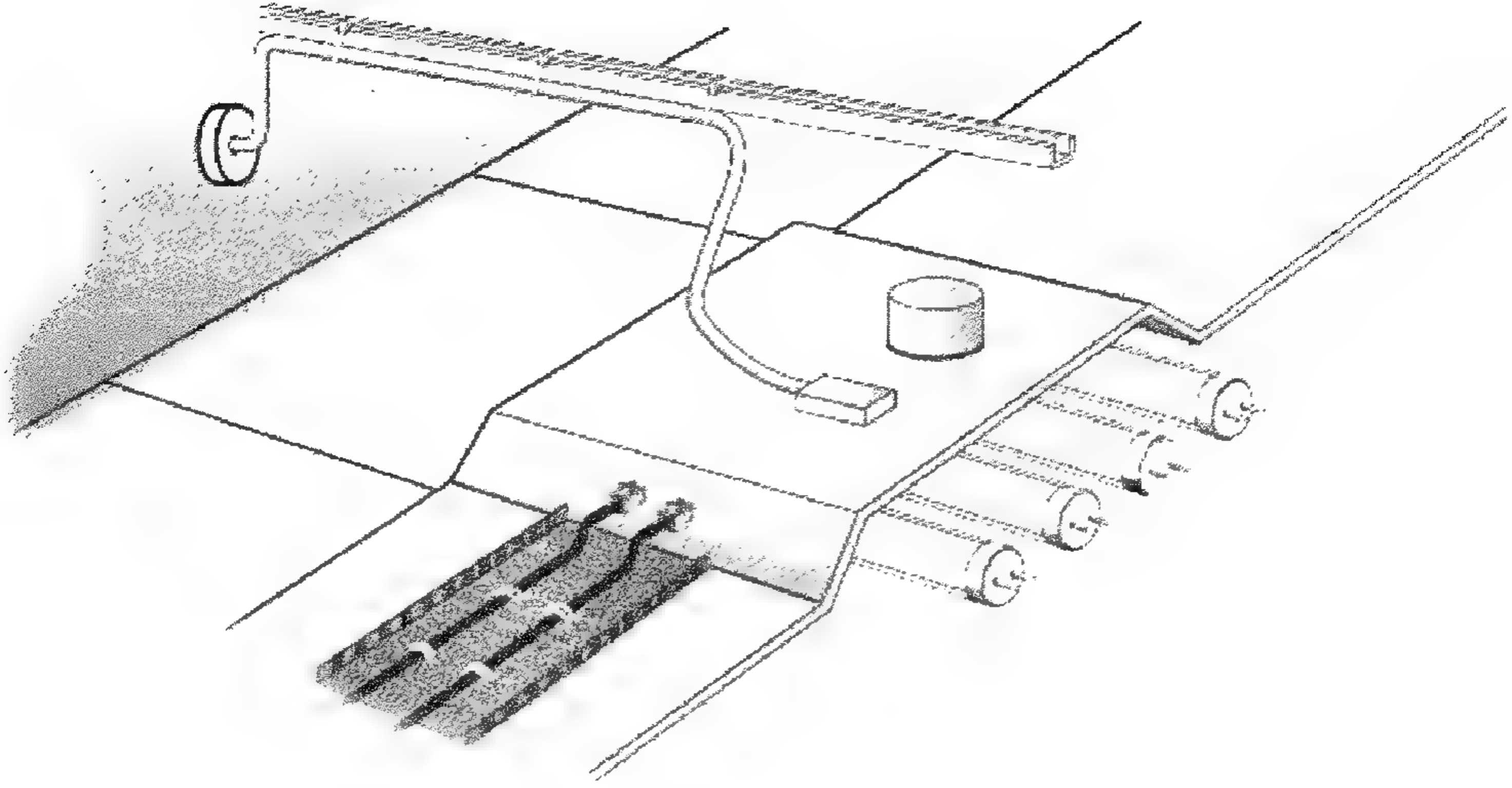




نموذج رقم 14 تأريض المآخذ

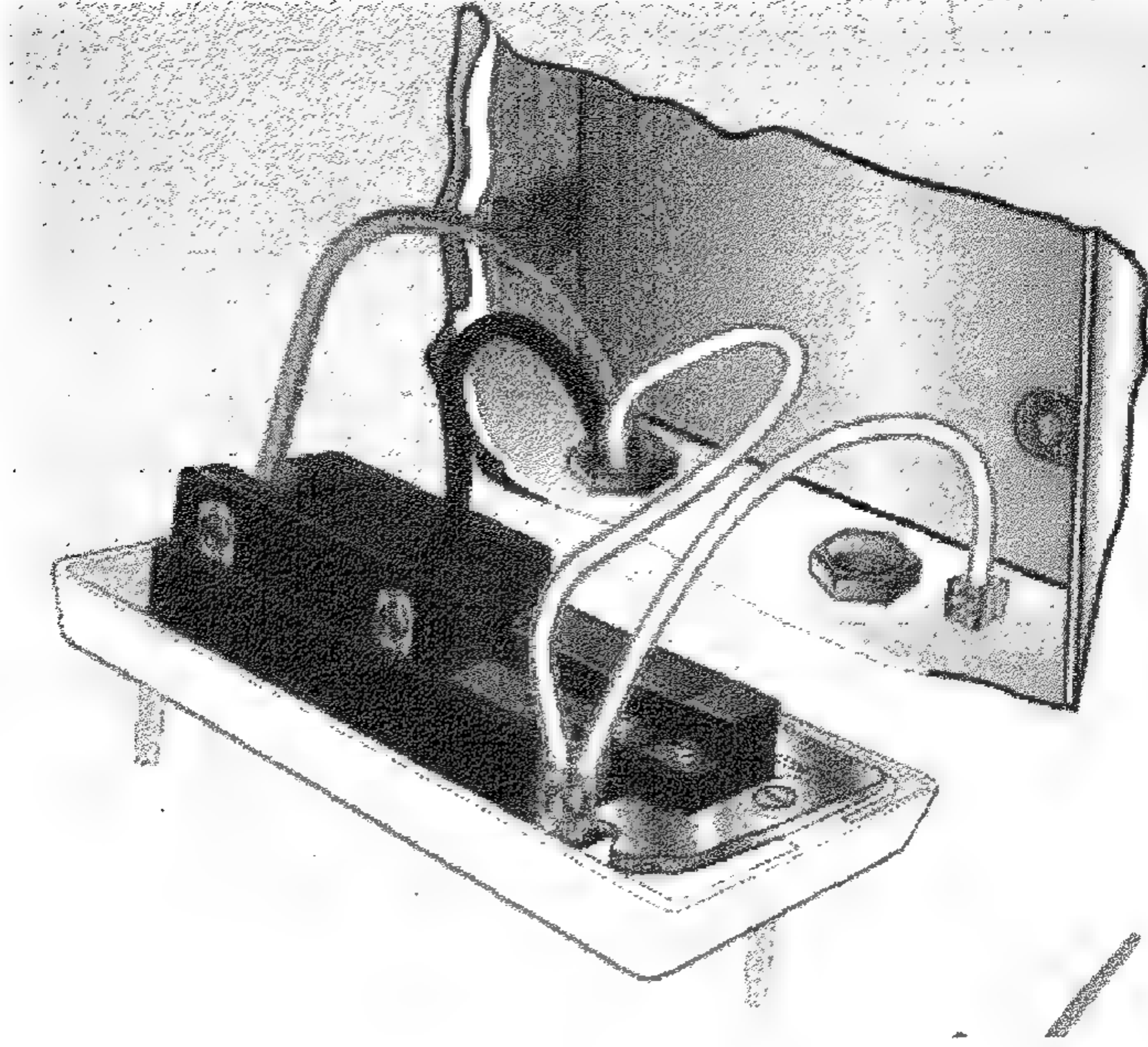

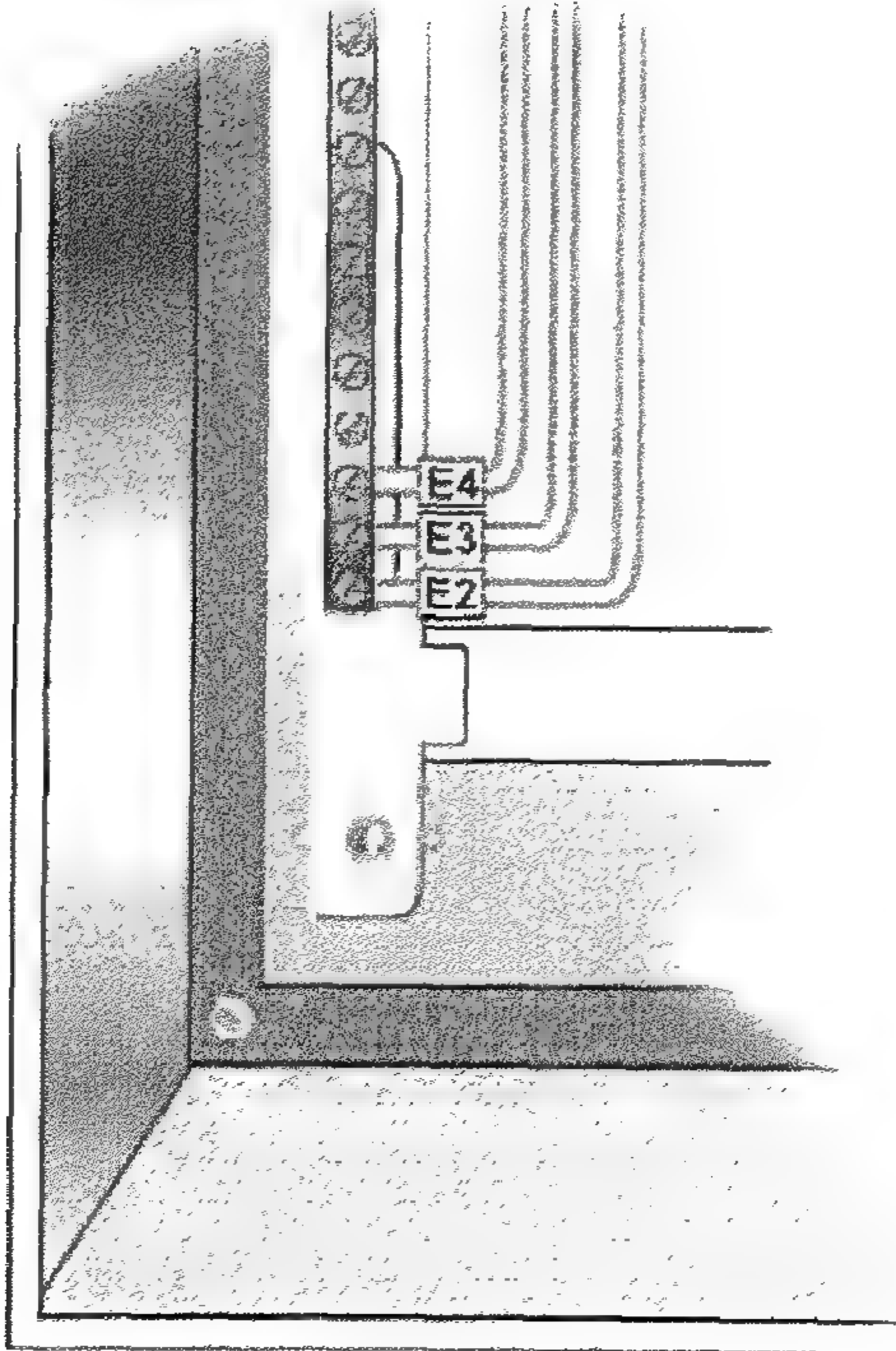نموذج رقم 15 ربط موصلات التأريض في لوحة توزيع ثانوية





## الفصل العاشر المحطات الثانوية للأبنية Local Substations for Buildings

### 1-10 مقدمة

في معظم المباني الكبيرة يكون الحمل الكهربائي كبيراً نسبياً مما يتطلب نصب محطة تحويل ثانوية موقعية . ويتم القرار بإنشاء هذه المحطة بعد الإنتهاء من إعداد التصميم الكهربائي النهائية وتخمين الحمل النهائي للبنية من قبل المهندس الكهربائي المصمم بالتداول مع مسؤولي توزيع الكهرباء في المنطقة التي ستشيد فيها البنية وصاحب المشروع نفسه . فإذا كان حمل البنية الكلي يفوق سعة المغذيات المتوفرة في المحطات الثانوية للفولتية المنخفضة الموجودة بالقرب من البنية ، وجب عندئذ القرار بإنشاء محطة ثانوية مستقلة خاصة بالبنية نفسها . عندها يتم تغذية هذه المحطة من أقرب نقطة تغذية للفولتية العالية . ومن الناحية العملية يفضل إنشاء محطة ثانوية للبنية إذا زاد حملها عن 250kVA .

ونقطة تغذية الفولتية العالية إما أن تكون بجهد 11 كيلوفولت أو 33 كيلوفولت حسب نظام التوزيع المتوفر موقعياً . وفي معظم الحالات يكون الجهد المتوفر 11 كيلوفولت ، إلا إذا كان حمل المنشأ أو البنية يزيد عن 5 ميغاواط عندئذ يستوجب استخدام 33 كيلوفولت . ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الربط للفولتية العالية له الميزات العملية الآتية:

- لا يتأثر بالمشاركين أو المستهلكين الآخرين كما هو الحال في توزيع الفولتية المنخفضة .
- يستطيع مجابهة التوسع بالأحمال المستقبلية وتوسعات البنية .
- الحرية بإختيار وإستعمال أي نوع من منظومات التأسيس .
- المناورة الكبيرة بإختيار التعريفة المحلية وأسعار الطاقة لضمان الإقتصاد الأمثل في التجهيز .

### 10-2 مكونات المحطة الثانوية

أيا كان مقدار الفولتية العالية المستخدم فإن جميع المحطات الثانوية تتألف مما يأتي :

- لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية العالية H.V. Distribution Board
- المحول ( أو المحولات ) Transformer(s)
- لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة L.V.Distribution Board
- كيبيلات الفولتية العالية H.V.Cables
- كيبيلات الفولتية المنخفضة L.V.Cables
- أجهزة الحماية والقياس والسيطرة والبطاريات

## 1- لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية العالية

تكون وظيفة لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية العالية هي إستقبال مغذي (أو مغذيات ) الفولتية العالية (11 أو 33 كيلو فولت) من نقاط التغذية التابعة لسلطة الكهرباء أو شركات التوزيع . ويكون هذا المغذي عبارة عن كابل فولتية عالية ثلاثي الطور مسلحاً يربط مباشرة الى قاطع الدائرة للفولتية العالية الموجود في هذه اللوحة الرئيسية . وفي العموم تحتوي اللوحة الرئيسية على الآتي :

- قاطع فولتية عالية H.V. Circuit breaker أو مفتاح عزل الحمل للفولتية العالية Load Break H.V. Switch

- مجموعة قضبان التوزيع للفولتية العالية H.V. Bus bars

- مرحلات الحماية Protective Relays


- محولات الجهد والتيار Potential transformers and Current transformers

- أجهزة القياس Measuring Devices

إن قاطع الدائرة للفولتية العالية واجبه حماية جهة الفولتية العالية من أخطار قصر الدارة وزيادة التيار وهبوط وزيادة الفولتية كما أنه قد يزود بأنواع أخرى من الحماية مثل حماية ضد عطل الأرض Earth fault وعطل فقدان الطور Phase failure حسب إجتهد المصمم . وفي الوقت الحاضر شاع إستخدام القواطع من نوع SF6 و النوع المفرغ VCB والنوع الأخير هو المفضل حيث أثبتت الخبرة العملية الأمريكية وتقاريرها لسنة 2005 كفاءة وميزات القاطع VCB عن باقي الأنواع كونه لا يحتاج إلى صيانة دورية ولا يحتاج الى إعادة لشحن الغاز أو تبديل الزيت نتيجة التسرب . كذلك يكون أمينا أكثر لعدم احتوائه على غازات أو مواد مضرّة بصحة الأشخاص العاملين على صيانتته.

ويعد إستخدام القواطع من نوع SF6 و النوع المفرغ VCB في بعض البلدان باهض الكلفة لفولتيات 11 كيلو فولت فما دون ، لذا يتم إستخدام مفتاح عزل الحمل للفولتية العالية مع مجموعة مصاهر لغرض الحماية ، لكن هذه الحماية تكون محدودة لقصر الدارة أو زيادة التيار أو كليهما . إلا أن قاطع الدائرة يكون الأفضل في كل الأحوال .

وتتألف قضبان التوزيع للفولتية العالية من مجموعة من القضبان النحاسية عالية الجودة والتوصيل ثلاثية الطور بنظام ثلاثي السلك 3-wire system تربط اليها القواطع أو مفاتيح عزل الحمل، أنظر الشكل (10- 1) . ووظيفة هذه القضبان هي لربط القواطع مع بعضها وتوزيع القدرة إلى المحولات في المحطة إذا كانت تحتوي على أكثر من محول ، وكذلك محولات التيار C.Ts ومحولات الفولتية P.Ts لأغراض الحماية والقياس . وتحتوي اللوحة في العموم على مقاييس للتيار (عدد3) ومقياس واحد للفولتية الذي دائما ما يزود بمفتاح إختيار Selector switch لغرض إختيار الطور أو الخط المطلوب إستبيان

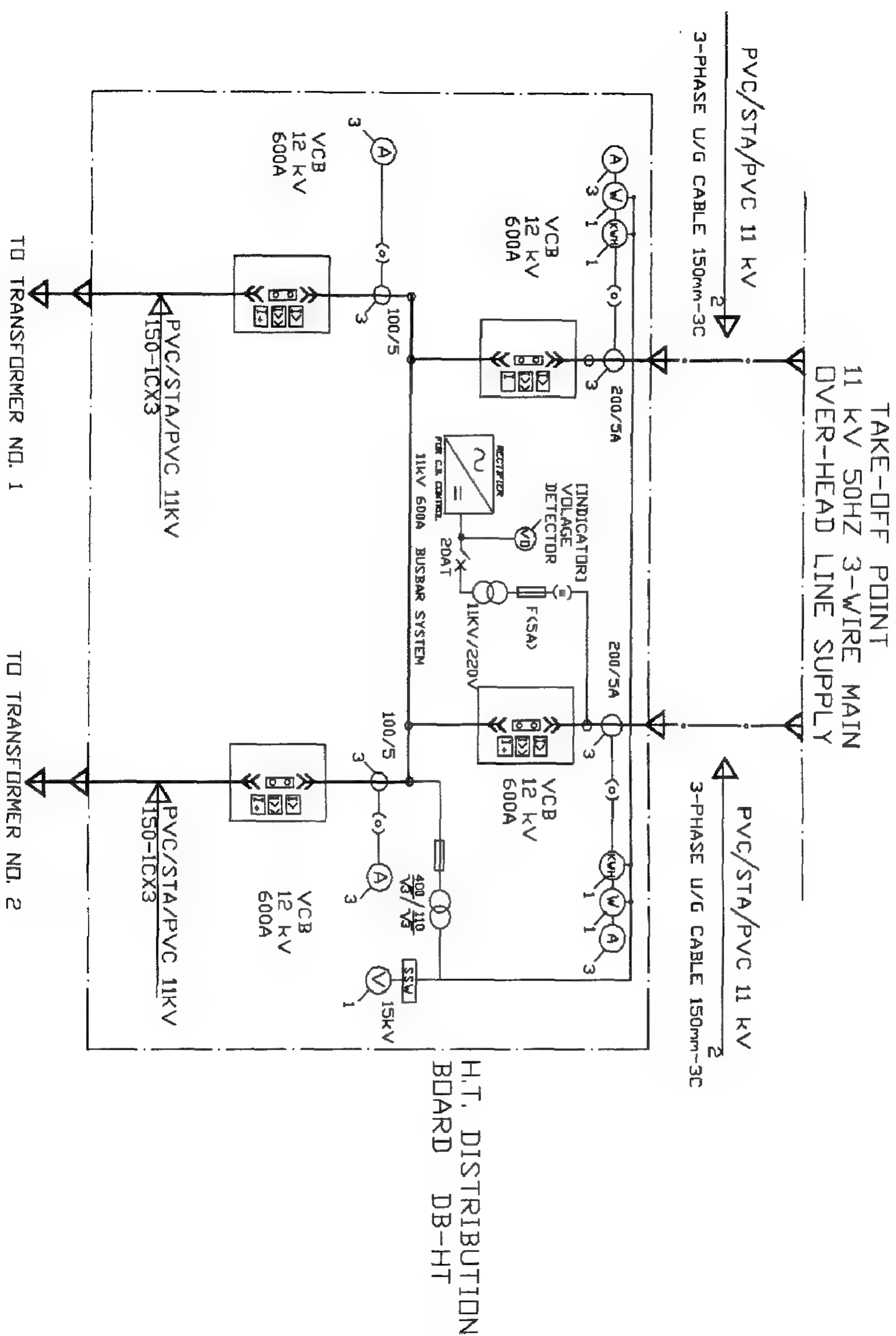

الشكل (10-1) نموذج للوحة توزيع 11 كيلوفولت تغذى من جهتين للفولتية العالية .

فولتيته . ويتم في اغلب التصاميم تزويد اللوحة بمقياس القدرة (الواط ) وكذلك مقياس إستهلاك الطاقة الكهربائية kWh meter ومحولات الجهد والتيار الخاصة بها .

وتزود هذه المحولات أيضا مرحلات الحماية المتنوعة ( غير ظاهرة في الشكل ، لكنها معلومة على كل قاطع نوع الحماية المستخدم ) لغرض إستغلالها . وبما أن بعض مرحلات الحماية تحتاج إلى مصدر للتيار المستمر فإن لوحة الفولتية العالية غالبا ما تزود بمقومات Rectifiers لتحويل التيار المتناوب الى تيار مستمر . كذلك تقوم هذه المقومات بشحن البطاريات الموجودة في المحطة الثانوية والتي تقوم الأخيرة بتشغيل القواطع ومرحلات الحماية عند إنقطاع التيار العام .

أما أنواع الحماية المستخدمة والمؤشرة ضمن كل قاطع فهي :  $I >$  وتعني الحماية ضد زيادة التيار Overcurrent ،  $I >>$  وتعني الحماية ضد التيار المفرط أو قصر الدارة ، أما  $I +$  فتعني الحماية ضد عطل الأرض .

## 2- المحول

وظيفة المحول كما هو معروف هي تحويل الفولتية العالية الى فولتية منخفضة (11000 فولت إلى 400 فولت بثلاث أطوار أو 230 فولت الى المحايد وبمنظومة رباعية السلك 4-wire system). والمحولات المستخدمة في المحطات الثانوية الخاصة بالأبنية قد تكون مصنعة وفق إحدى تكنولوجيا التصنيع الآتية:

### 1- المحولات المبردة بالزيت Oil immersed transformers

### 2- المحولات الجافة أو المبردة بالهواء Dry type (cast in resin) transformers


وتعد المحولات المبردة بالزيت من الأنواع الشائعة الإستعمال في أغلب المحطات الثانوية الخاصة بالأبنية إذا كانت المحطة مبنية خارج البناية أو مجاورة لها . إما إذا كانت المحطة مبنية ضمن البناية كأن تكون موضوعة في السرداب (طابق التسوية في أسفل البناية تحت الطابق الأرضي) أو في أحد الطوابق أو على سطحها فيجب في هذه الحالة إستخدام المحولات المبردة بالهواء (الجافة) لتلافي أخطار الحريق الناجم عن الزيت المتسرب . ويوضح الشكل (10-2) نماذج من المحولات آنفة الذكر.

وتنصب المحولات في غرف معزولة عن أماكن لوحات توزيع الفولتية العالية لإبعاد الخطر عن عمال الصيانة . ويجب أن تزود هذه الغرف بفتحات تهوية مناسبة لغرض تبديد حرارة المحول عند تحميله . وتكون التهوية إما طبيعية أو إصطناعية بإستخدام مراوح السحب المحورية Axial fans حيث توضع هذه المراوح بالفتحات العليا من غرفة المحول ، أنظر الشكل (10 - 3) . ومنظومة التبريد الجيدة هي التي يدخل منها الهواء البارد من الفتحة  $A_1$  القريبة من الأرضية ويخرج من الفتحة  $A_2$  الموجودة على إرتفاع H في الحائط المقابل أو في الحائط نفسه.


ولحساب مساحة الفتحة  $A_1$  بالنسبة للتهوية الطبيعية نستخدم المعادلة الرياضية التالية :
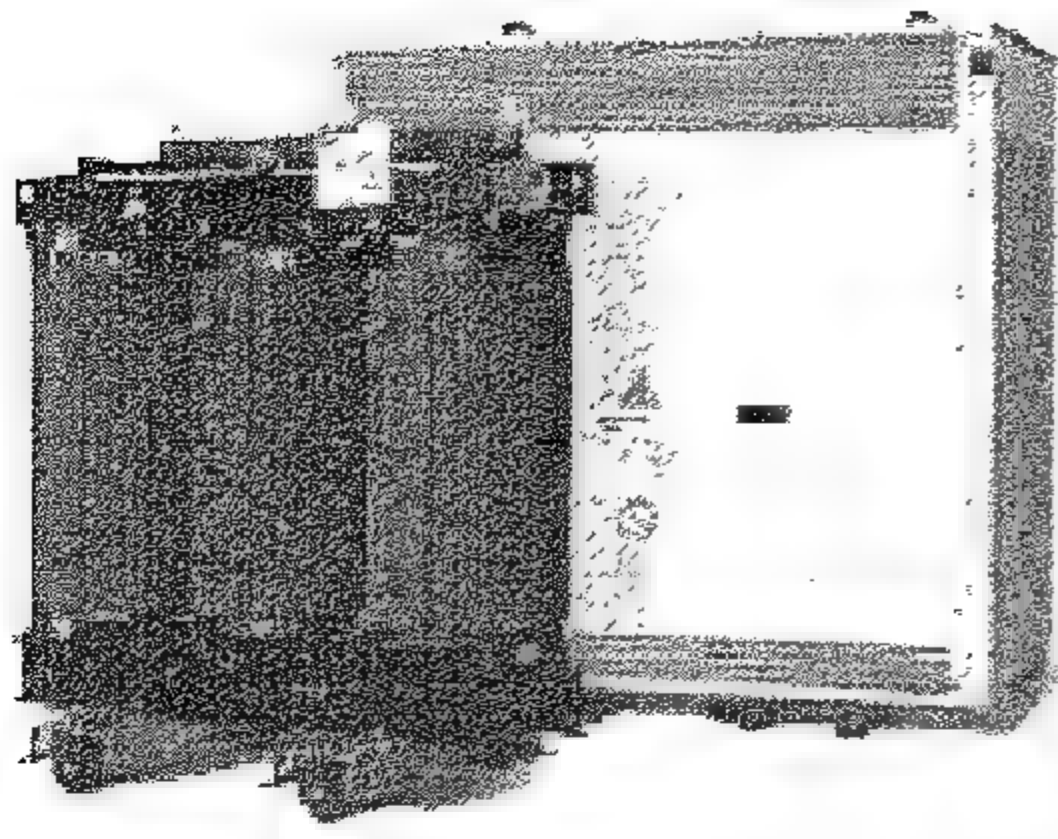
$$A_1 = 0.18 P / \sqrt{H} \quad \& \quad A_2 = 1.1 A_1 \quad (10-1)$$






(ب)

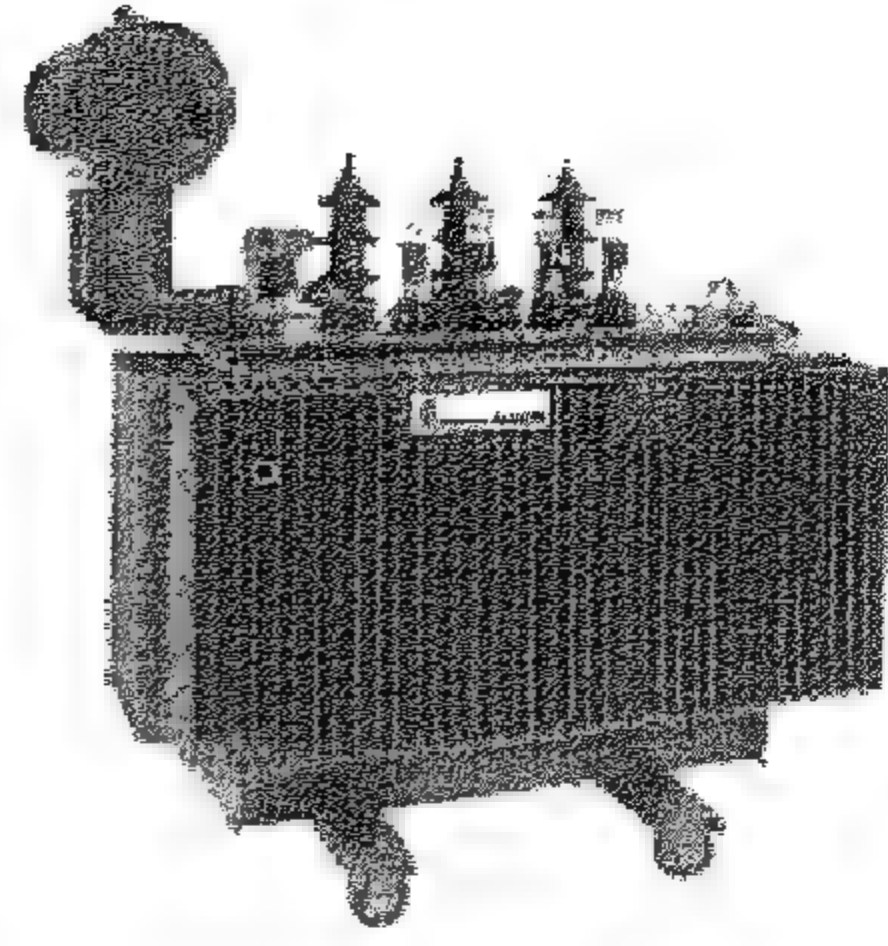


(أ)

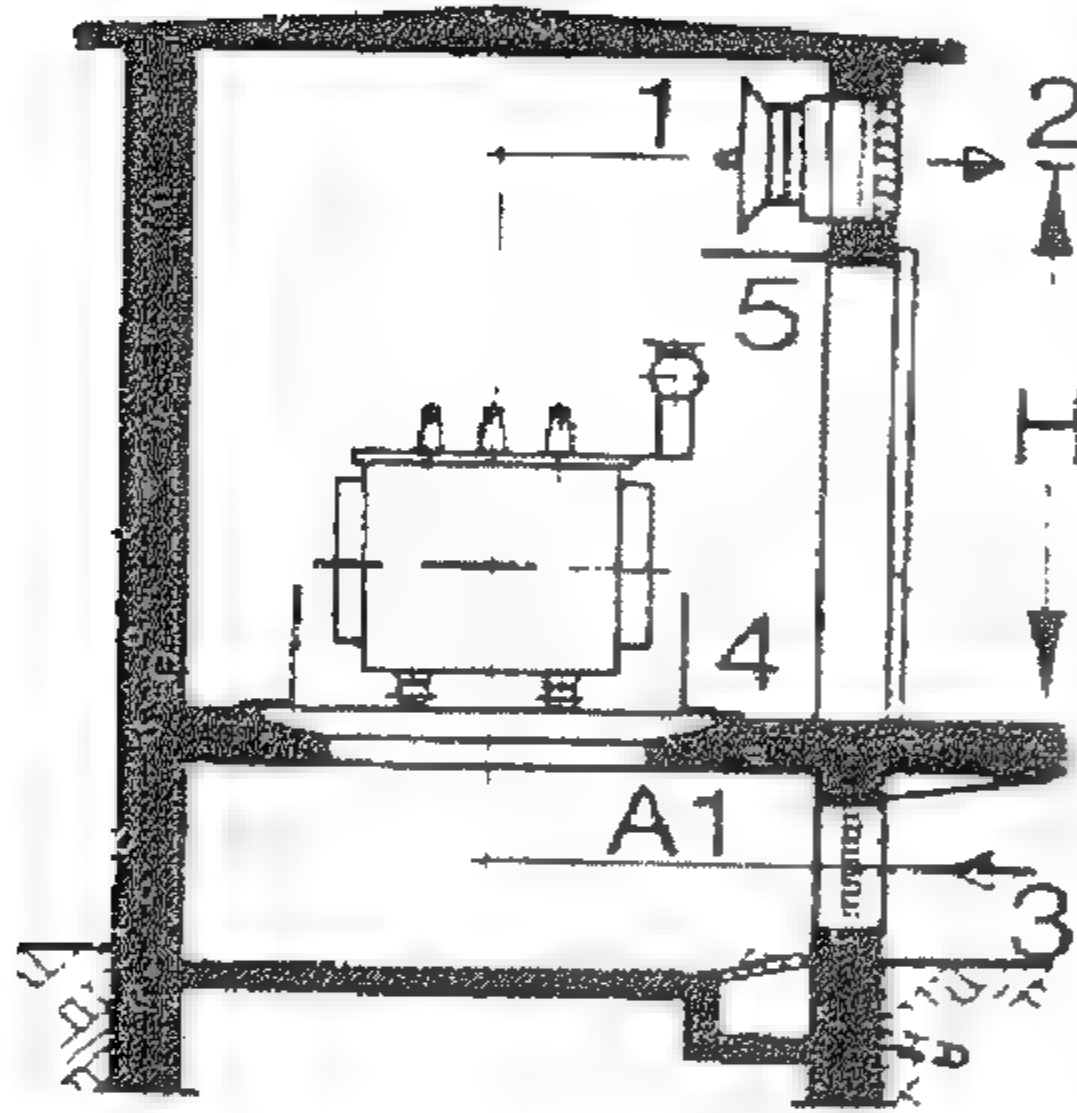الشكل (2-10) (أ) المحولات المبردة بالزيت و(ب)، المحول الجاف .



(ب) تهوية قسرية بالمرآوح

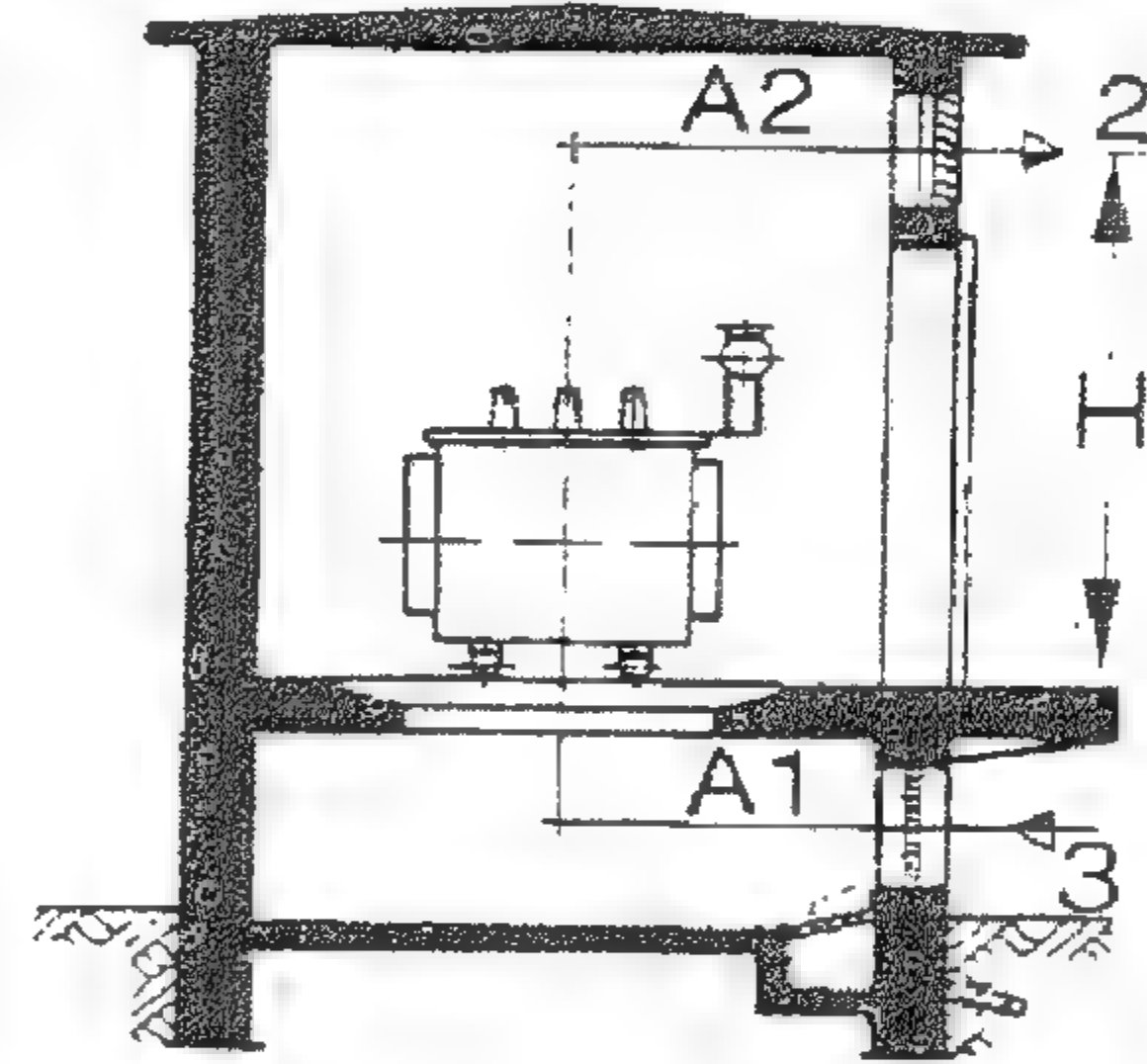

(أ) تهوية طبيعية

الشكل (3-10) تهوية غرفة المحول حسب متطلبات النظام الدولي IEC .

حيث أن

$P =$  مجموع مفايد المحول في حالة اللاحمل وفي حالة الحمل التام معبراً عنها بالكيلواط

$A1 =$  مساحة الفتحة السفلية الخاصة بدخول الهواء معبراً عنها بالمتر المربع

$A2 =$  مساحة الفتحة العليا الخاصة بخروج الهواء معبراً عنها بالمتر المربع

$H =$  فرق الارتفاع الشاقولي بين الفتحتين معبراً عنه بالمتر

وتطبق هذه المعادلة لدرجة حرارة محيطية مقدارها 20 درجة مئوية فما دون . أما إذا كانت درجة الحرارة

أكثر من ذلك فيجب في هذه الحالة استخدام التهوية القسرية Forced ventilation باستعمال المراوح

عندئذ يحسب معدل جريان الهواء بالمتر المكعب وفقاً لما يأتي :

للمحولات المملوءة كلياً : 0.05P

للمحولات الجافة : 0.081 P حيث P = المفاقد الكلية بالكيلواط

إختيار المحول

يتم في الغالب إختيار المحول وفق المواصفات الفنية التي تشمل :

• المميزات أو الخواص الكهربائية

• تكنولوجيا التصنيع

المميزات الكهربائية : وتشمل الآتي :-

- القدرة المقررة S بالكيلوفولت أمبير kVA التي بموجبها تم تصميم المحول

- التردد 50 أو 60 هرتز

- الفولتية المقررة للملفين الابتدائي والثانوي

- مستوى العازلية المقرر

- قيمة مأخذ تغيير الفولتية Tap changer في حالة الاحمل  $\pm 2.5\%$  و  $\pm 5\%$  حول الفولتية

المقننة لملف الفولتية العالية .

- أسلوب ربط الملفات وفق نظام الربط القياسي الدولي نجمي / مثلثي  $Y/\Delta$  والحروف القياسية

المتفق عليها بالنظام الدولي IEC وهي :

• الحروف الطباعية الكبيرة Capital letters تشير إلى ملف الفولتية العالية :

D = delta مثلثي

Y = star نجمي

Z = interconnected-star (or zigzag) نجمي متخالف

N = neutral connection brought out to a terminal نقطة المحايد إذا كانت ظاهرة

• الحروف الطباعية الصغيرة Lower -case letters تشير الى ملف الفولتية المنخفضة

أو الملف الثالثي Tertiary .

d = delta مثلثي

y = star نجمي

z = interconnected-star (or zigzag) نجمي متخالف

n = neutral connection brought out to a terminal نقطة المحايد إذا كانت ظاهرة

وتستخدم الأعداد من صفر الى 11 ( 0 - 11 ) التي تناظر أعداد عقارب الساعة حيث يستخدم


الرقم صفر ( بدلا من العدد 12 ) للدلالة على زاوية فرق الطور التي تحدث بالفولتية أثناء عملية التحويل.

ومن الأنواع الشائعة لمحولات التوزيع هو المحول ذي الربط المشار إليه بالحروف Dyn 11 ، التي تعني أن ملف الفولتية العالية الابتدائي مربوط بشكل مثلثي ، وملف الفولتية المنخفضة الثانوي مربوط بشكل نجمي . أما فرق الطور الحاصل خلال عملية التحويل فهو  $30^{\circ}$  درجة وهذا يعني أنه عندما تكون فولتية الابتدائي للطور الأول منطبقة على الساعة 12 تكون فولتية الثانوي للطور نفسه منطبقة على الساعة 11 كما موضحة في الشكل ( 4 - 10 ) .
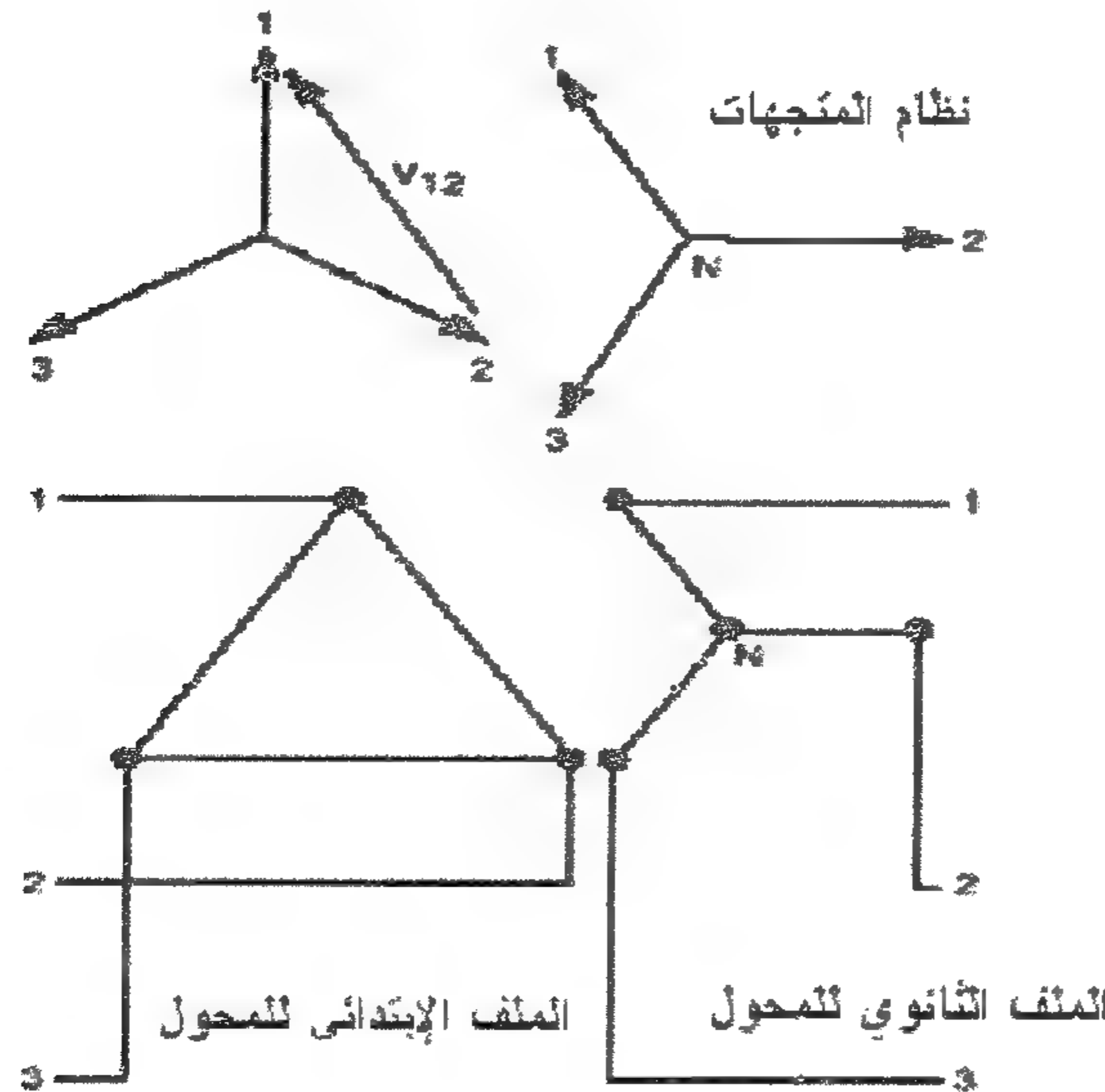
#### أساليب ربط المحول الى جهة الفولتية العالية


إستنادا الى نوع مصدر الفولتية العالية المتيسر بالقرب من المحطة الثانوية يتم قرار المصمم بنوعية الربط الذي سوف يستخدم . على أية حال هنالك نوعان رئيسيان من الربط للفولتية العالية هما :

1- نظام خدمة الخط الواحد Single-line service ، ويتم في هذا النظام ربط المحطة بخط واحد من موزع فولتية عالية (كيبل أو خط هوائي معلق) عن طريق لوحة فولتية عالية تحتوي على قاطع أو فاصل




الشكل ( 4 - 10 ) متجهات الفولتية لمحول بنظام Dyn 11 شائع الاستخدام . الفولتية  $V_{12}$  على الملف الابتدائي تنتج فولتية  $V_{IN}$  وهكذا .

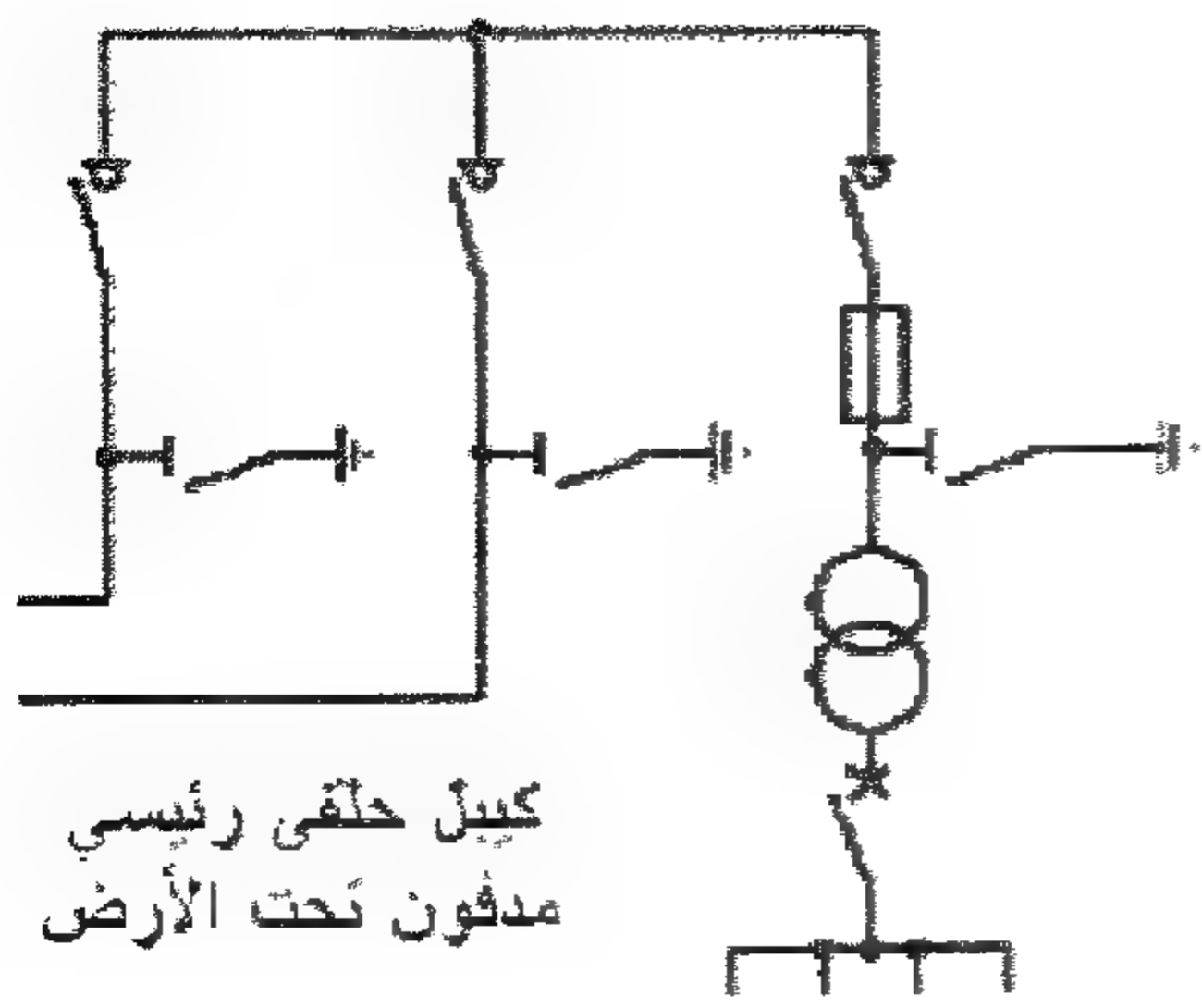حمل مع مصهر (مفتاح عزل) إضافة الى مفتاح التآريض كما مبين في الشكل ( 10 - 15 ). وفي بعض الدول تستخدم المحطات الثانوية المثبتة في العراء على أعمدة ؛ حيث يوضع المحول على ركيزة من الحديد على إرتفاع مترين ونصف تقريبا عن الأرض ويربط الى مغذي الفولتية العالية مباشرة عن طريق فاصل مع مصهر فولتية عالية أيضا .



(ب) نظام خدمة المصدر الحلقي

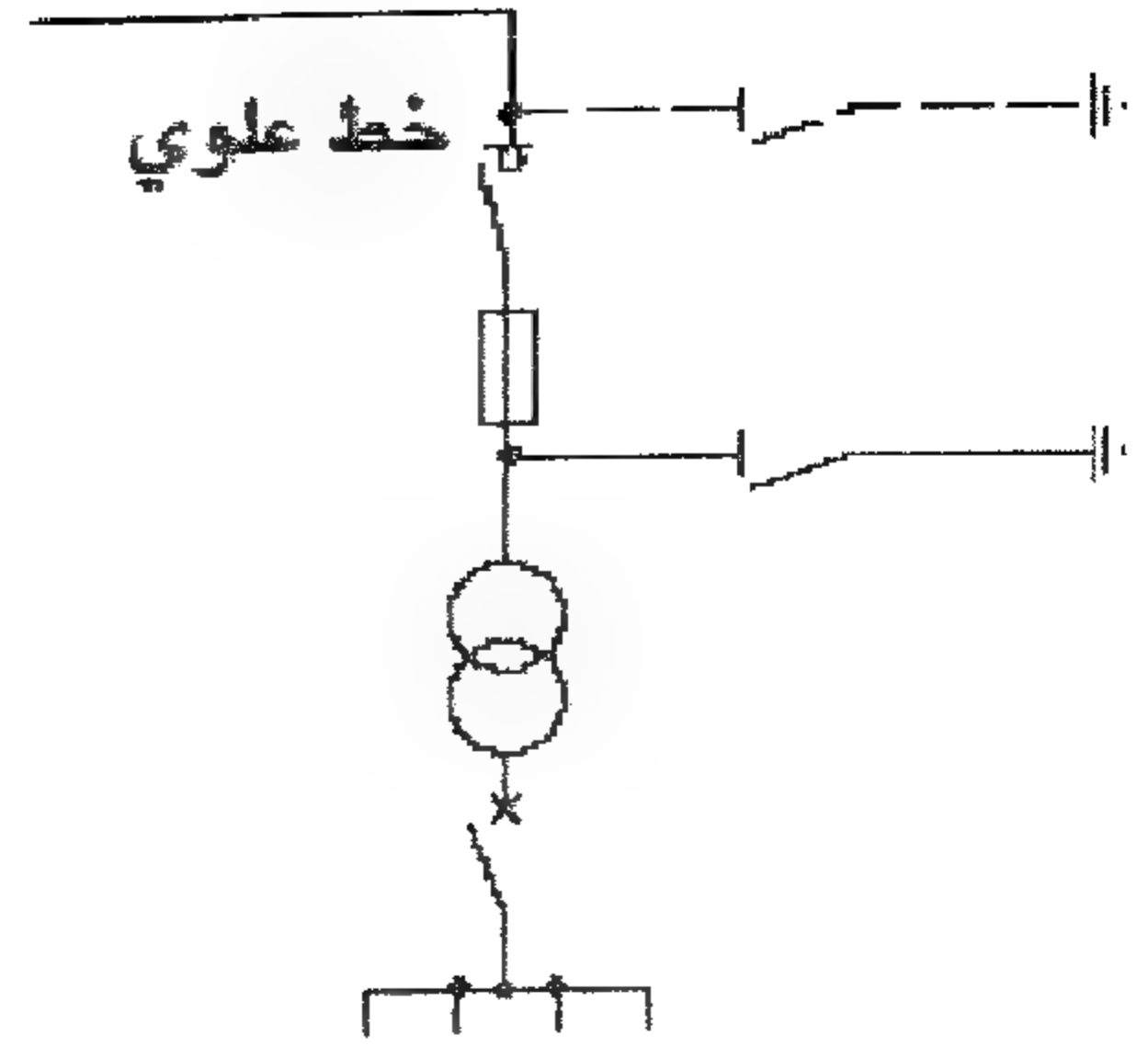

(أ) نظام خدمة الخط الواحد

الشكل (10 - 5) أنظمة خدمة المصدر .


2- نظام خدمة المصدر الحلقي Ring-main service : في هذا النظام تستخدم وحدة الحلقة Ring-main unit للربط لمصادر الفولتية العالية عندما تكون أكثر من مصدر واحد. وتتألف وحدة الحلقة البسيطة من ثلاثة قواطع مجمعة مع بعضها البعض لتكون لوحة واحدة وتسمى اثنان منها عادة بالدواخل Incoming والثالث بالخارج Outgoing وكل من هذه القواطع يحتوي مفتاح عزل الحمل/ فاصل (أو قاطع) ومفتاح تأريض. وهذا النوع من الربط يزود المستهلك بمصدرين للقدرة وبذلك يقلل من احتمال إنقطاع التيار العام للبنية. أنظر الشكل (10 - 5ب) .
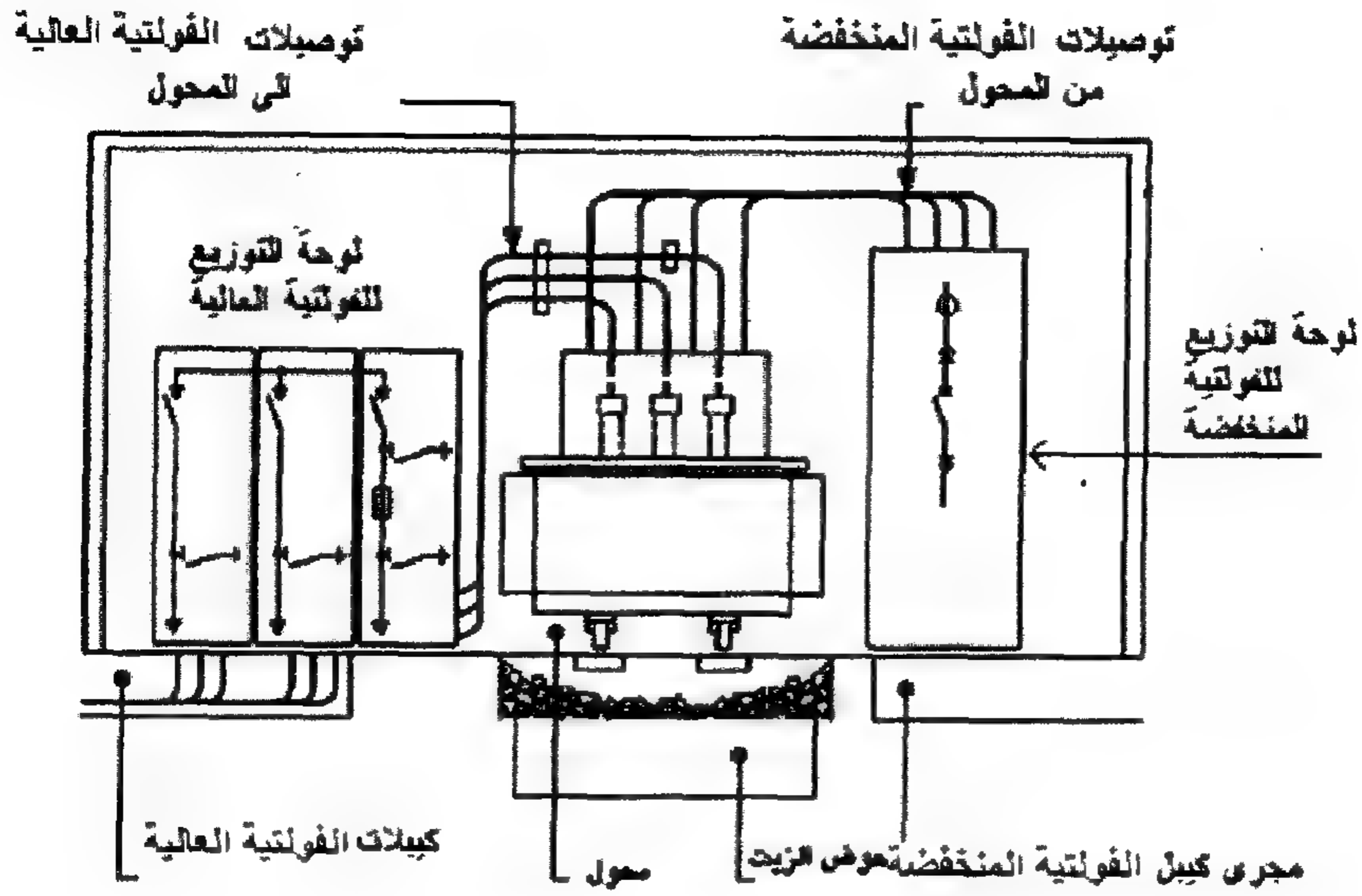
### 3- لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة

تحتوي هذه اللوحة على قاطع دائرة رئيسي يغذي مجموعة قضبان توزيع للفولتية المنخفضة عدد 4 ، ثلاثة منها للأطوار الرئيسية الثلاثة ، أما الرابع فيكون للخط المحايد Neutral . وتزود اللوحة أيضا بقضيب خامس يوضع دائما في أسفلها وتربط اليه منظومة الأرضي للبنية . وكذلك تربط الى القضبان قواطع دائرة ثانوية لحماية مغذيات القدرة الخارجة لتغذية لوحات التوزيع المساعدة والثانوية داخل البنية .

ويبين الشكل (10-6) ترتيبا نموذجيا لوضع مكونات المحطة الثانوية داخل غرفة المحطة وتوصيلات كيبيلات الفولتية العالية والمنخفضة وخنادق هذه الكيبيلات .





الشكل (6-10) ترتيب نموذجي لوضع مكونات المحطة الثانوية داخل غرفة المحطة.

كما قد تحتوي لوحة التوزيع الرئيسية للفولتية المنخفضة على مقاييس للتيار والفولتية وأجهزة تحويل تلقائية بين مولدات الطوارئ والتغذية الرئيسية ومتسعات لتحسين عامل القدرة تكون على شكل مجاميع تسمى بخوازن المتسعات Capacitor Banks . وهذه الخوازن إما أن تربط إلى الشبكة بصورة دائمة ، أو تربط على مراحل من خلال ملامسات توصيل (كونتكترات) حسب قيمة عامل القدرة الآني وتتم السيطرة عليها بواسطة منظم آلي يسمى ( Automatic PF regulator (APFR ، أنظر الشكل ( 10 - 7 ) الذي يوضح تصميمًا للوحة توزيع فولتية منخفضة لبناية متعددة الطوابق . لاحظ أنه في هذا التصميم استخدمت قواطع دائرة هوائية مزودة بمحركات Motorized ACB لإتمام عملية التحويل تلقائياً وبصورة مبرمجة بواسطة حاسب دقيق . أما الشكل ( 10 - 8 ) فيوضح لوحة أخرى مشابهة مع بيان محولات القدرة ومولد الطوارئ للإفادة.

### 3-10 تصميم غرفة المحطة الثانوية ضمن البناية

كما أسلفنا سابقاً أن المحطة الثانوية قد تنشأ ضمن البناية نفسها ، وهذا يتطلب التنسيق التام بين المهندس الكهربائي والمهندس المعماري والمهندس الإنشائي حيث يتم الاتفاق على مكانها بحيث تكون في ركن متطرف من البناية وقريباً جهد الإمكان من مصدر الفولتية العالية المتيسر في المنطقة . وعادة ما يتم اختيار موقعها في سرداب البناية ، ويصمم لها مسرب وأبواب لتسهيل دخول المحولات ولوحات التوزيع إليها وكذلك الأخذ بعين الاعتبار أعمال الصيانة المستقبلية وإبدال المحولات أو المعدات العاطلة أو حتى

تغيير المحولات إلى أحجام أكبر في حالة زيادة الأحمال غير المتوقعة بتقادم الزمن. وبعد الإتفاق على أبعاد الغرفة ومداخلها ، تقدم الأبعاد التقريبية المخزنة للمحولات ولوحات التوزيع وخنادق الكيبلات والمعدات الأخرى من قبل المهندس الكهربائي مع إقتراح أبعاد فتحات الكيبلات وأماكنها الى المهندس الإنشائي الذي يقوم بدوره بحساب سمك وتسليح أرضية الغرفة وتصميم قواعد غرفة المحولات والأبواب الرئيسية للغرفة وأغطية الخنادق الكونكريتية (الخرسانية) ونوعيتها . ويبين الشكل (10-9) مخططا إنشائيا لغرفة محطة ثانوية ذات محولين في إحدى الأبنية ؛ والشكل (10-10) الذي يعطي منظورا أماميا للغرفة ، حيث وضعت لوحة الفولتية العالية DB-HT ولوحة الفولتية المنخفضة MDB-LT-01 الرئيسية ولوحة التوزيع للفولتية المنخفضة MDB-01 المساعدة في قاطع من الغرفة معزول عن المحولتين . ووضعت المحولتين في غرفتين منفصلتين على مساند كونكريتية بأبعاد  $30 \times 30 \times 80$  سنتمتر يستند اليها حديد الزاوية الذي يحمل المحول نفسه من خلال عجلاته . لاحظ الشكل (10-11) الذي يوضح المقطع العرضي لحوامل المحول .


ويجب أن يعطي المهندس الإنشائي أو حتى الكهربائي الذي لديه خبرة تفاصيل أخرى لمقاطع خنادق الكيبلات وأماكن تثبيت اللوحات وكذلك حوامل الكيبلات (إن وجدت)، لاحظ الشكل (10-12) الذي يوضح مقاطع إنشائية لغرفة المحطة المذكورة ، كل هذه التفاصيل تساعد في عملية التنفيذ وتقلل من الأخطاء التي قد تظهر لاحقا في التصميم .

ومن الضروري في إعداد التصميم إعطاء تفاصيل عن فتحات التفتيش Manholes الخاصة بدخول وخروج الكيبلات إلى غرفة المحطة . وإعتقادا على عدد الكيبلات وأحجامها وأهمية البناية وتيسر المساحات الفارغة حولها ، قد تكون فتحة التفتيش هذه صغيرة أو قد تكون أبعادها بأبعاد غرفة صغيرة حاوية على سلالم حديد للنزول فيها والخروج منها لإغراض سحب وتثبيت الكيبلات وصيانتها ، أنظر الشكل (10-13) .

ويجب الإهتمام بتهوية لوحات التوزيع والمحولات داخل بناية المحطة كما تمت مناقشته سلفا . ويبين الشكل (10 – 14) نموذجا لتهوية غرف لوحات التوزيع للإفادة.
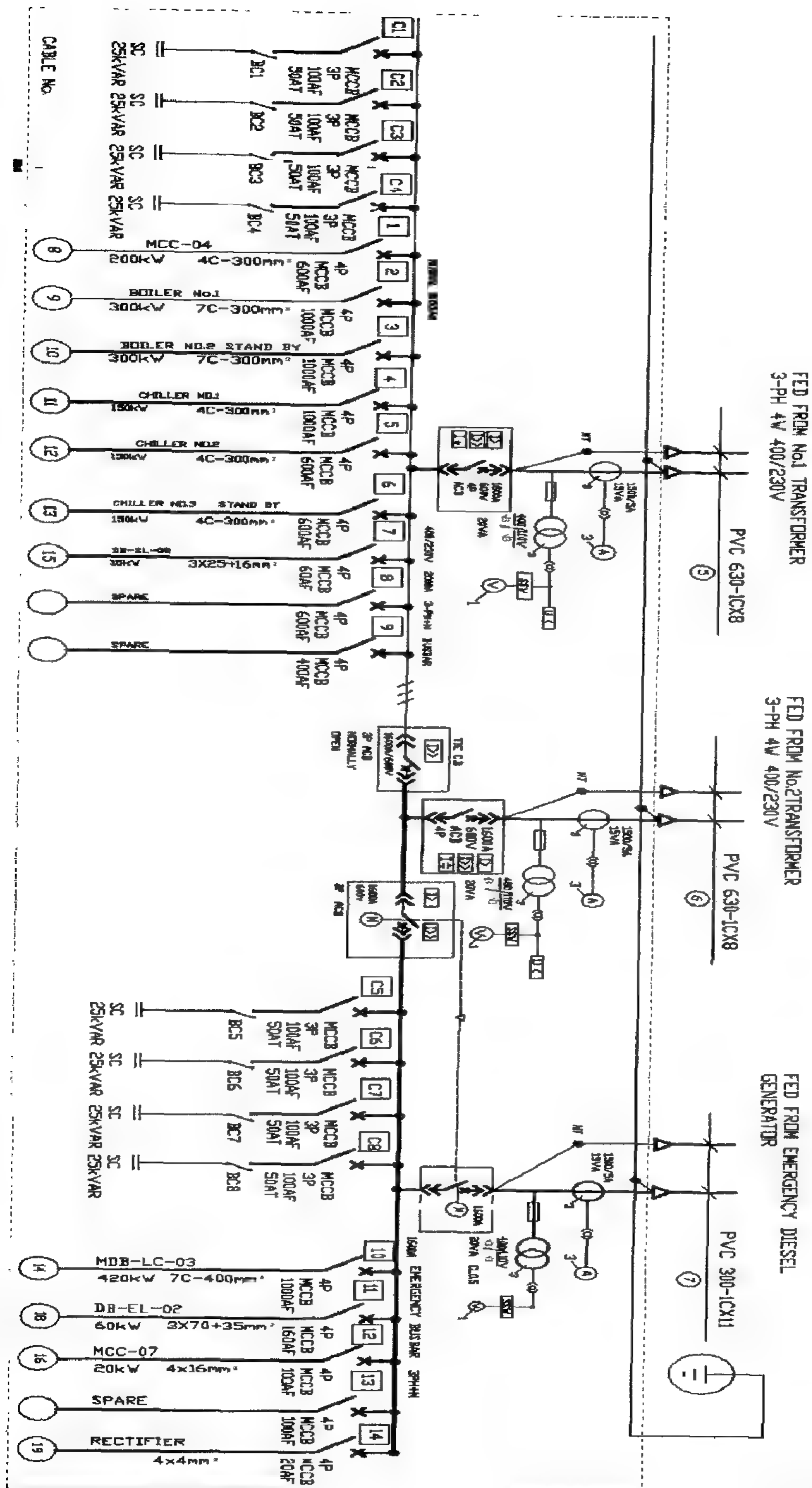
#### 4-10 المحطات الثانوية التي تبنى أو تنصب خارج البناية


في كثير من دول العالم وخاصة في ألمانيا ودول الخليج لا تسمح الأنظمة الكهربائية فيها إنشاء المحطات الثانوية ضمن أو داخل الأبنية ، وإنما تنشأ في الفراغات أو الساحات القريبة من البناية حيث تصمم لها بناية أو غرفة مشابهة لتلك التي تم شرحها في البند السابق ، ويبين الشكل (10-15) محطة ثانوية مبنية خارج الأبنية التي تغذيها هذه المحطة. ويكون بناء المحطة من النوع التقليدي الدارج في ذلك البلد من الطابوق



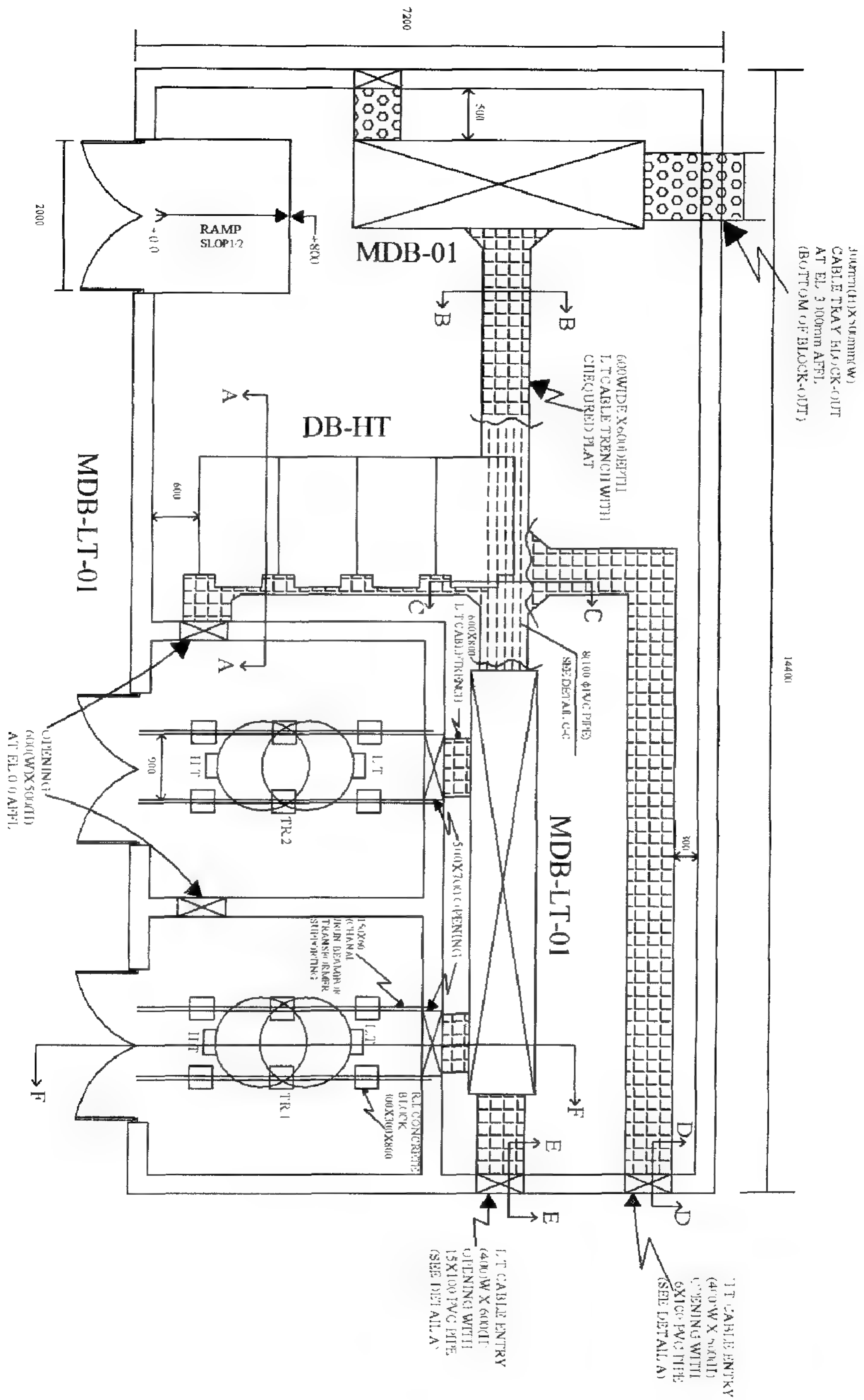
الشكل ( 10- 7 ) تصميم للوحة توزيع فولتية منخفضة لبناية متعددة الطوابق حاوية على أجهزة تحويل تلقائية لمولد طوارئ وخوازن متسعَات لتعديل عامل القدرة .








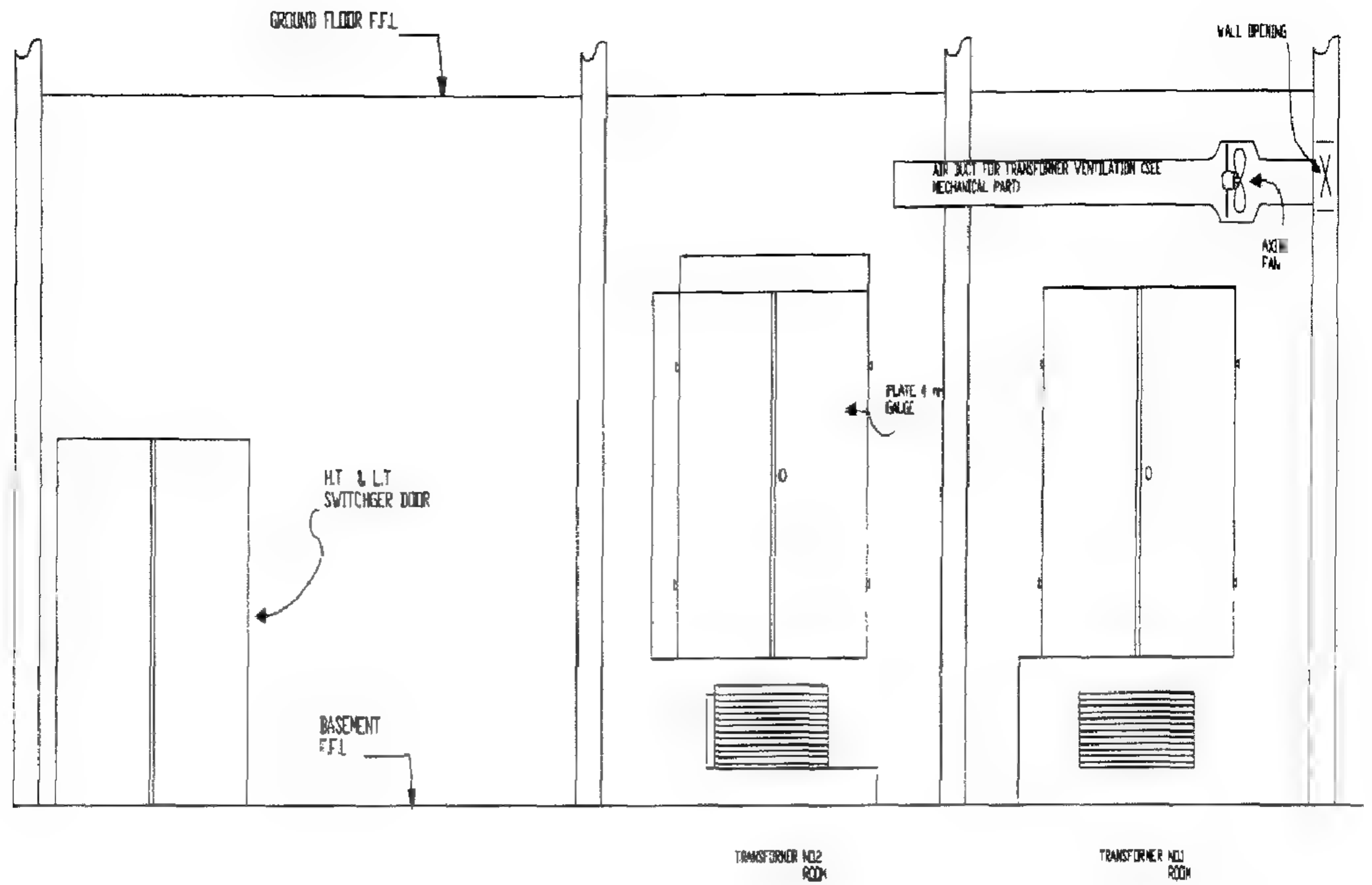الشكل ( 9-10 ) المخطط الإنشائي لمحطة ثانوية ذات محولين .




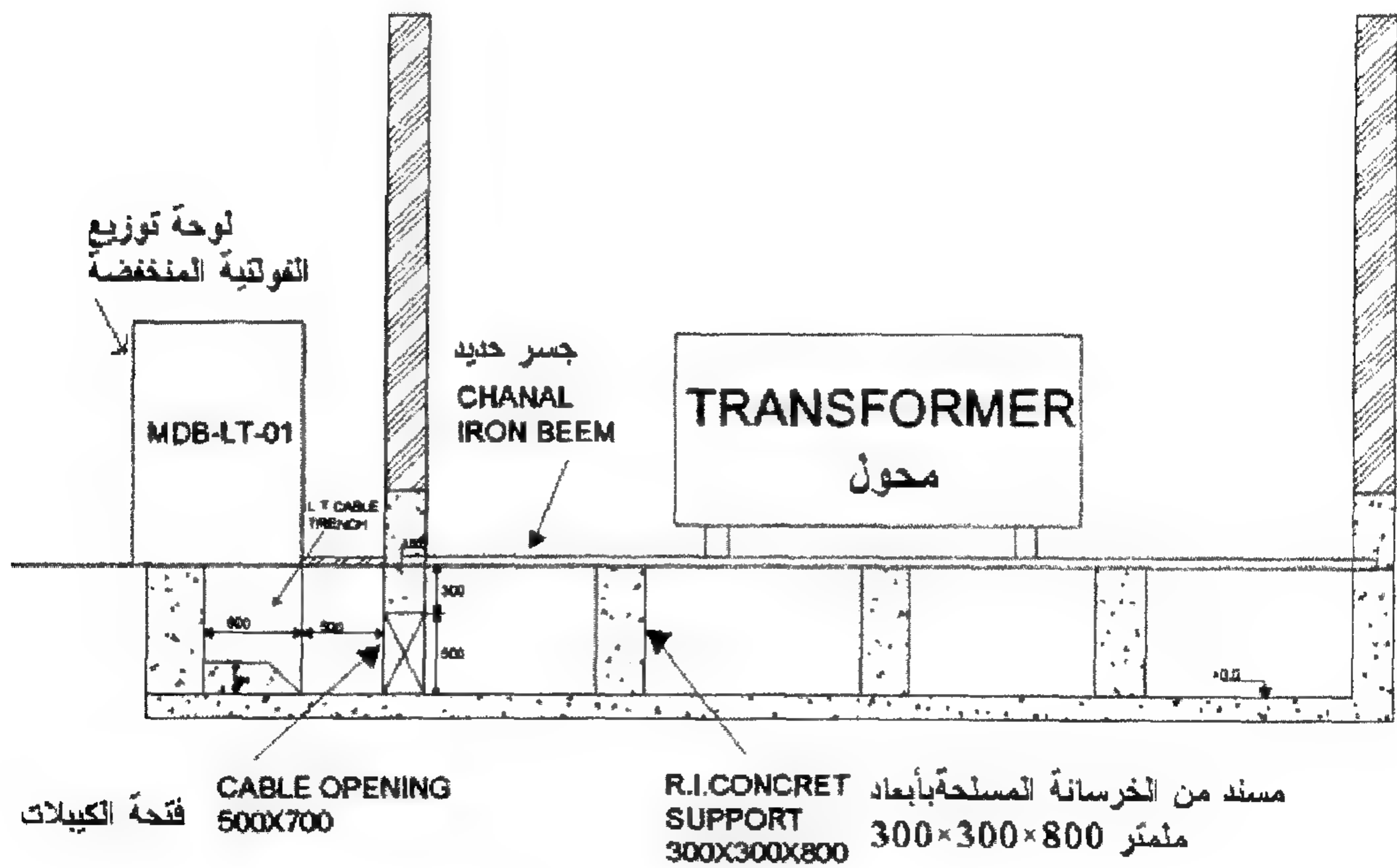الشكل (10-10) المنظور الأمامي لغرفة المحطة الثانوية .



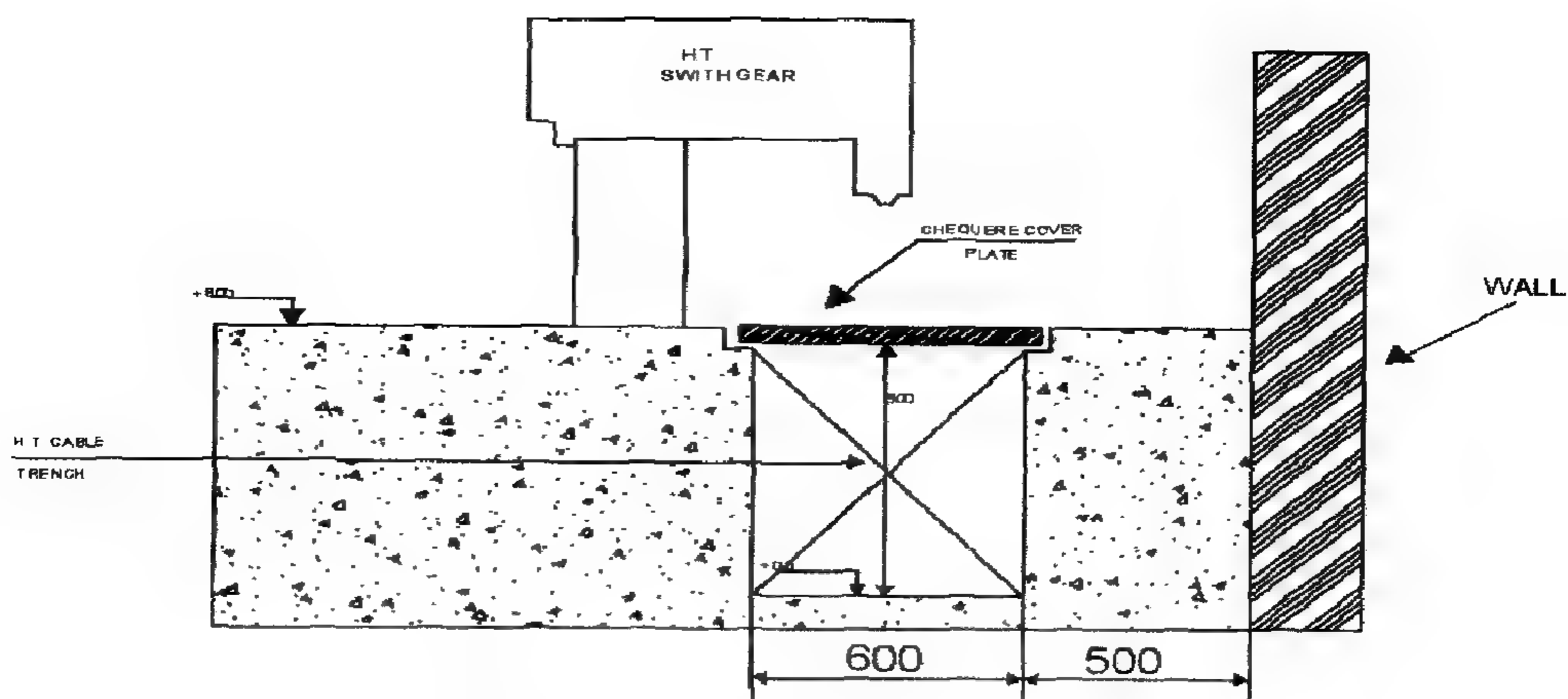
## SECTION F-F


الشكل (11-10) المقطع العرضي لحوامل المحول .



SECTION A-A

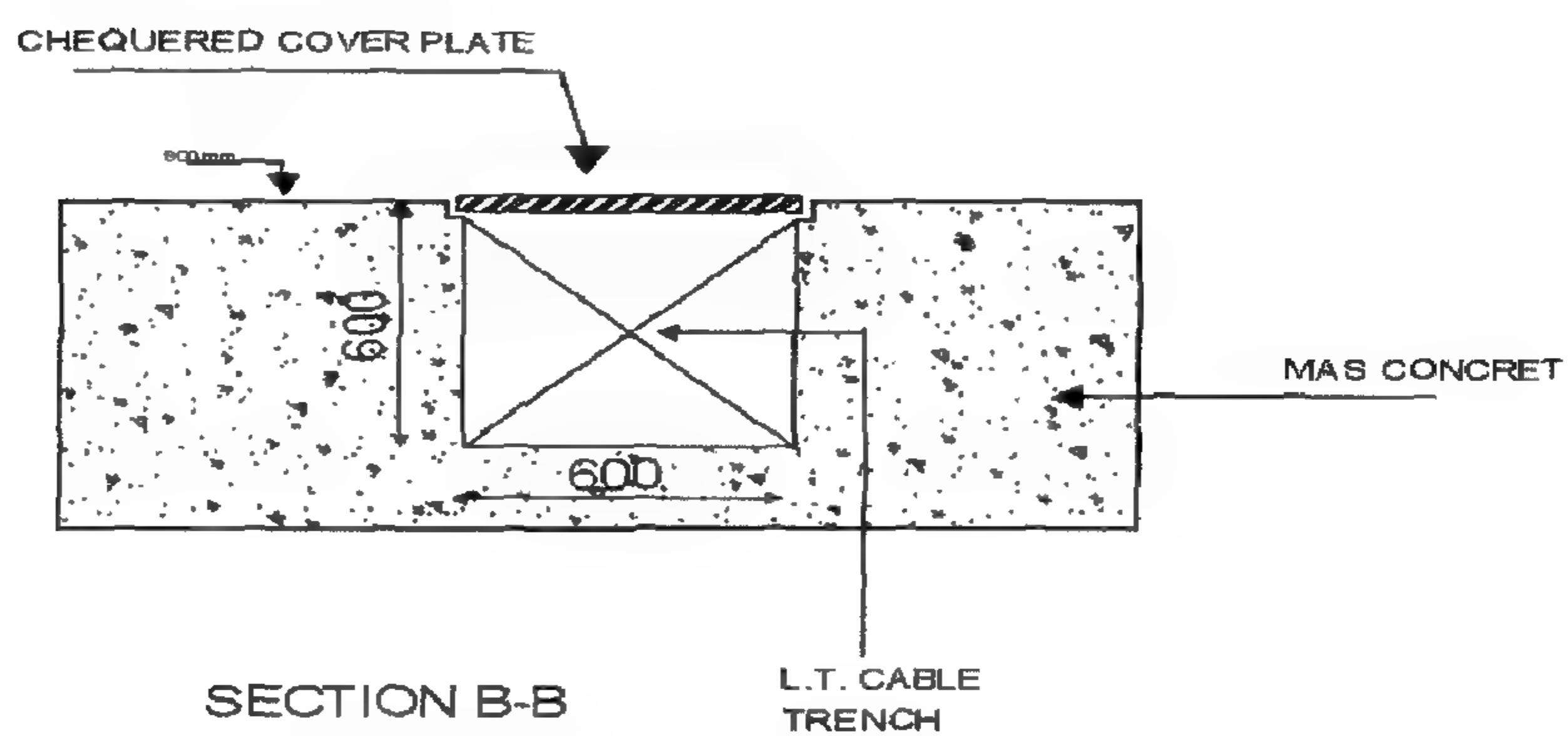


SECTION B-B

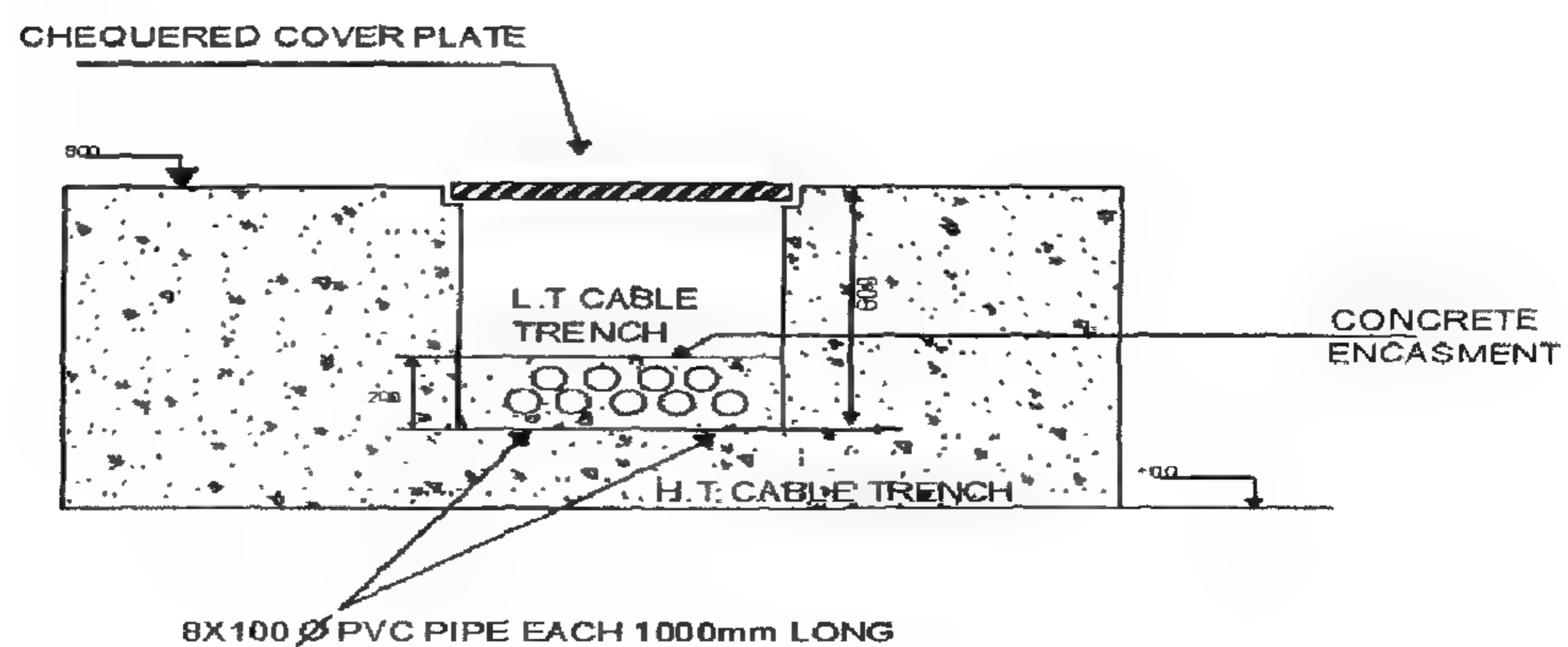


SECTION C-C

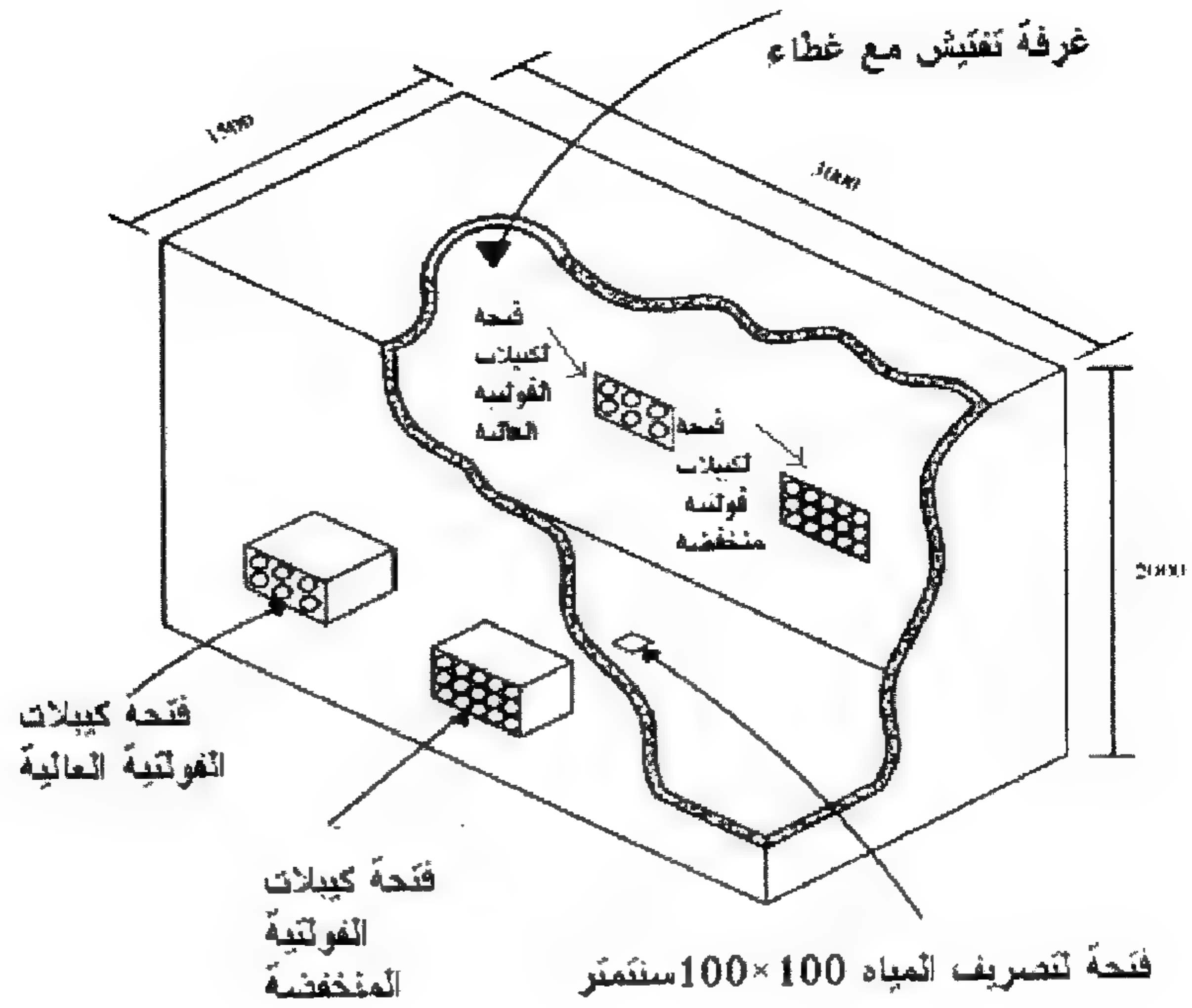الشكل (10-12) مقاطع إنشائية لغرفة المحطة .



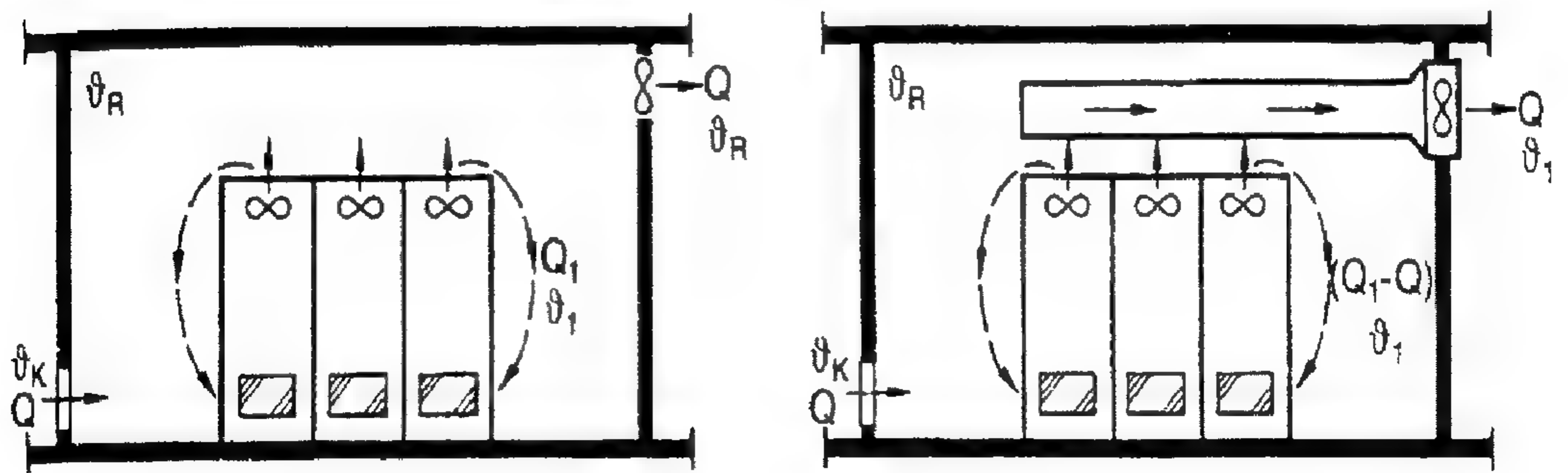الشكل (10-13) فتحة تفتيش Manhole كبيرة خاصة بدخول وخروج الكيبيلات الى غرفة المحطة .



(ب) تهوية بمروحة صغيرة

(أ) تهوية قسرية بالمرآوح ومجاري الهواء

الشكل (10-14) نماذج عملية لتهوية غرف لوحات التوزيع .



(الطوب) أو البلوك الكونكريتي (الإسمنتي) أو البناء الجاهز . ويتم البناء ضمن ضوابط ومواصفات فنية تلزم مؤسسات أو شركات توزيع الكهرباء بها أصحاب الأبنية . وهناك نوع آخر من المحطات الثانوية الجاهزة مصنعة مسبقا في مصانع الشركات المتخصصة بسعات مختلفة تسمى محطات الكiosk type substations وتنصب هذه المحطات في العراء Outdoor لتغذية الأبنية والمنشآت ، ويوضح الشكل (10-16) واحدة من هذه المحطات . وتمتاز هذه المحطات بسهولة التجهيز والنصب وكذلك سهولة تبديلها كليا أو جزئيا إذا دعت الحاجة لذلك .




الشكل (10-15) محطة ثانوية مبنية خارج الأبنية .



الشكل (10-16) محطة ثانوية نوع كiosk منصوبة خارج الأبنية .
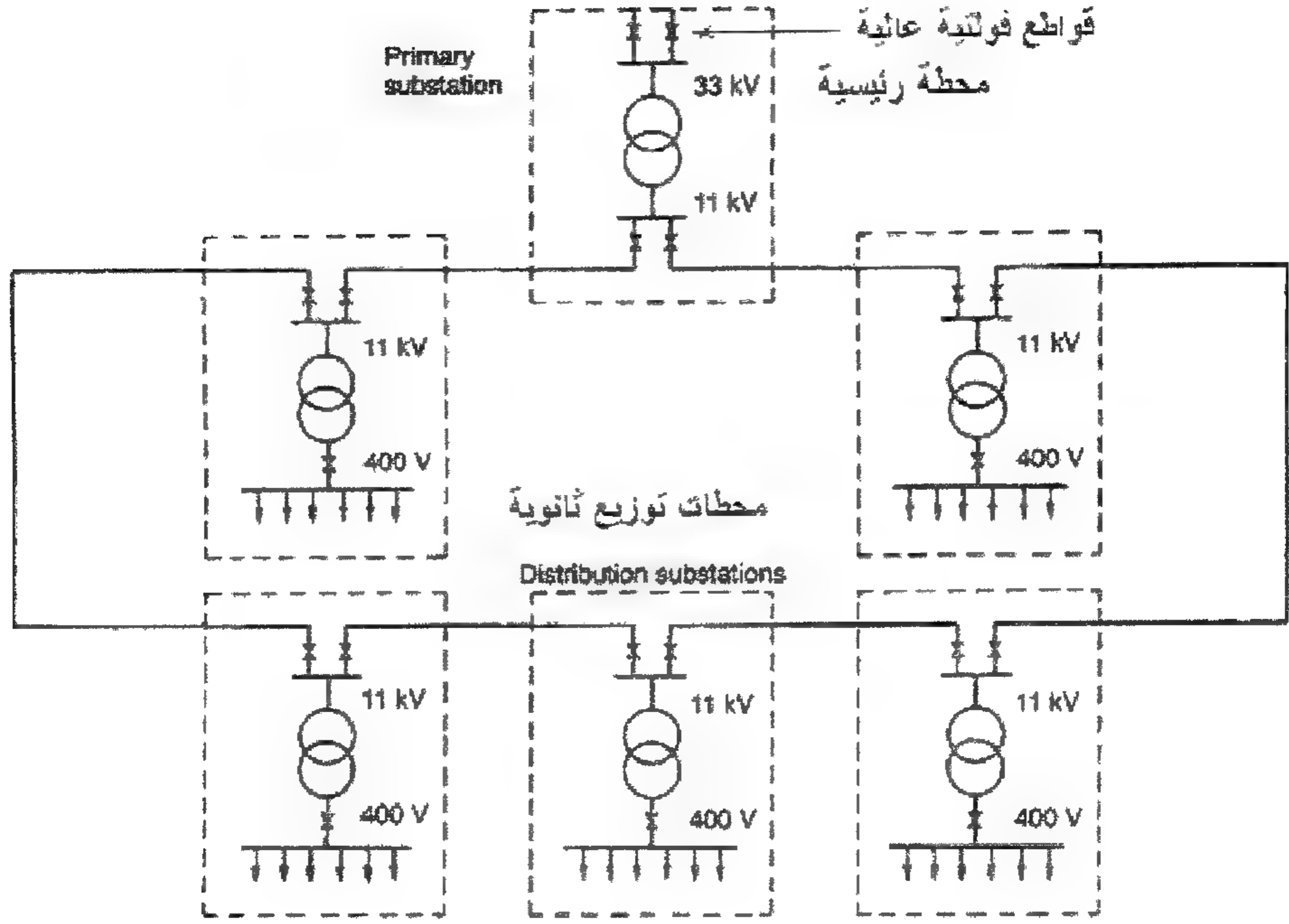
## 10 - 5 نظم ربط المحطات الثانوية المتعددة وتغذيتها

تغذى المحطات الثانوية للأبنية من المحطات الثانوية الرئيسية (11 / 33 ك.ف أو 11 / 132 ك.ف ، حسب المتيسر) ويفضل أن تربط هذه المحطات فيما بينها ربطا حلقيا وليس ربطا شعاعيا كما مبين في الشكل (10 - 17) وذلك لضمان إستمرارية تجهيز القدرة عندما يفشل أحد المغذيات نتيجة العطل ، حيث يقوم المغذي الثاني بتجهيز القدرة لجميع المحطات .




الشكل (10-17) تغذية المحطات الثانوية بإسلوب الربط الحلقي لضمان إستمرارية تجهيز القدرة.

## 10-6 مثال تصميمي لحسابات المحطات الثانوية

في الشكل (10-18) الذي يوضح محطة ثانوية تغذي بناية كبيرة متعددة الطوابق تحتوي على لوحة توزيع رئيسية ( MDB ). هذه اللوحة تغذي بدورها ثلاث لوحات ثانوية SDB1 و SDB2 و SDB3 بأحمال وعوامل طلب كالآتي:

- حمل SDB1 = 200kVA بعامل طلب 100%.
- حمل SDB2 = 500kVA بعامل طلب 80%.
- حمل SDB3 = 350kVA بعامل طلب 70%.

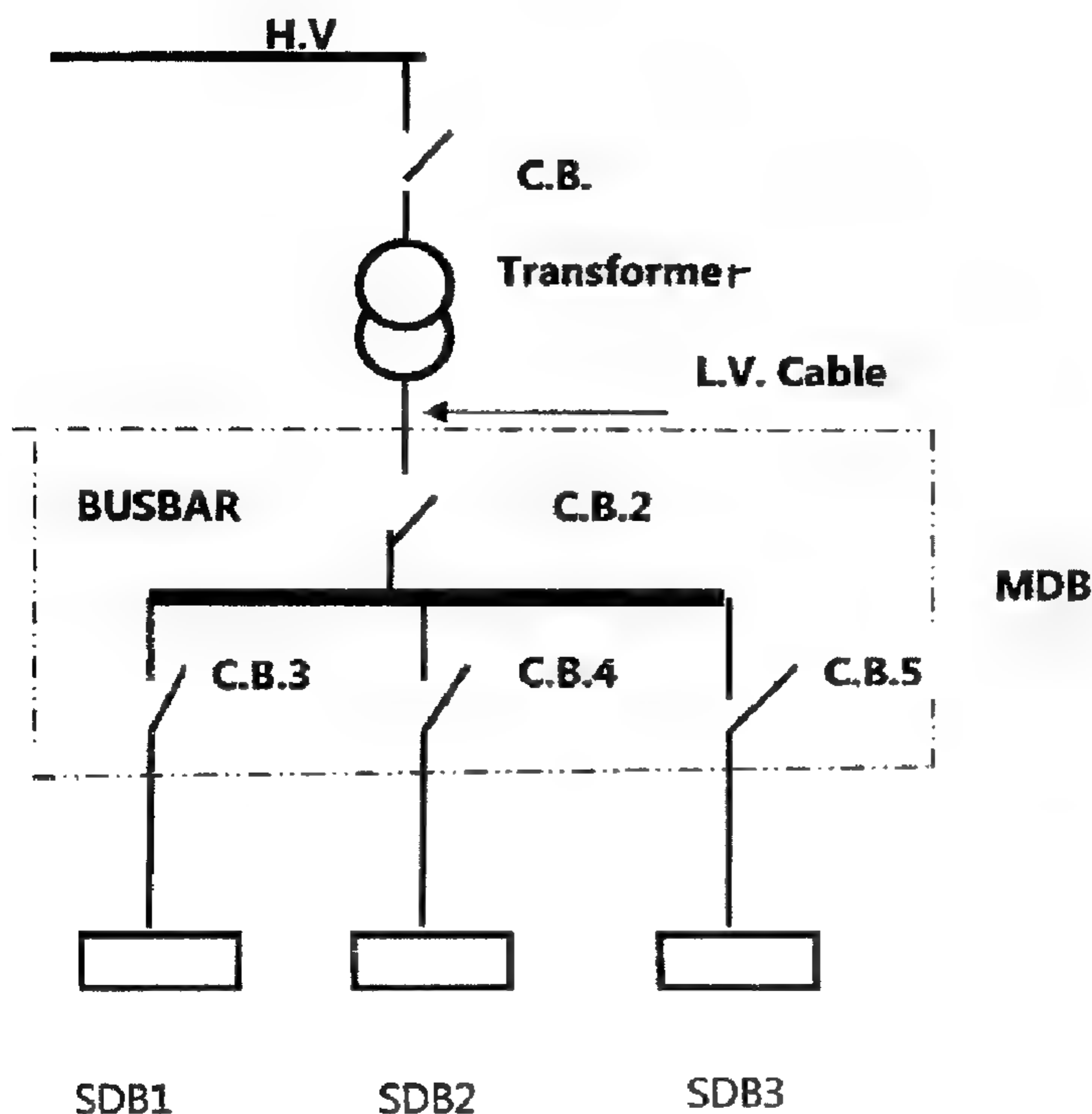إحسب قدرة المحول المطلوب وكذلك مقررات القواطع للفولتية العالية والمنخفضة وقضبان التوزيع (الباصبار) ومقاطع الكيبلات المطلوبة لكلا الفولتيتين العالية والمنخفضة (تصميم شامل).



الشكل (10-18)

الحل (التصميم) :

1. حساب الأحمال الكلية :مجموع الأحمال الظاهرية المربوطة إلى اللوحة الرئيسية MDB :

$$200+500+350 = 1050 \text{ kVA}$$

مجموع الحمل الحقيقي = مجموع (عوامل الطلب × الأحمال الظاهرية )

$$200 \times 100\% + 500 \times 80\% + 350 \times 70\% = 845 \text{ kVA}$$

وبفرض عامل تباين للمشروع = 1 ، يكون الحمل الحقيقي على لوحة التوزيع الرئيسية هو :

$$845 \times 1 = 845 \text{ kVA}$$

عليه نختار محول قدرة 1000kVA وبالمواصفات التالية :

الفولتية العالية : 11kV ، الفولتية المنخفضة : 400V ، النظام : Dyn11 ، التبريد بالزيت ،

نوع التنصيب : داخلي Indoor.

2- اختيار ساعات قواطع الدائرة :

• قاطع الفولتية العالية H.V.C.B1 :

بما أن قدرة المحول هي 1000kVA ، هذا يعني أن التيار المسحوب من جهة الفولتية العالية 11kV سيكون :

$$I = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V} = \frac{1000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 1100} = 52.48A$$

عليه نختار قاطع فولتية عالية مقرره 100 أمبير نوع SF6 أو VCB . أما مقرر الفولتية لها فيكون بموجب المواصفة الدولية IEC (1.1 بقدر الفولتية العاملة ) أي  $1.1 \times 11000 = 12000 V$  وتجدر الإشارة إلى أن قواطع 12kV تصنع بمقررات 100A ، 200A ، 400A ، 600A ، 800A . ويفضل إختيار قاطع سعة 200A في هذه الحالة للتوسعات المستقبلية أو لسهولة الربط الحلقي مع البنايات المجاورة . لذا سنختار قاطع الدائرة للفولتية العالية ليكون بالمواصفات التالية :

12 kV , 200A , SF6 Circuit Breaker

● قاطع الفولتية المنخفضة الرئيسي C.B.2 400 فولت :

يحسب تيار القاطع كالآتي :

$$I_{LV} = \frac{kVA \times 1000}{\sqrt{3} \times V_{LV}} = \frac{1000 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 1443.4A$$

عليه نختار قاطع مقرره 1600 نوع MCCB ثلاثي الطور رباعي القطب 4P بفولتية 600V . وتتم معايرة هذا القاطع على تيار 1500A . ويكتب مقرره كما يأتي : ( 1600AF/1500AT ) . ملاحظة : تفرض بعض الدول بعد سنة 2008 استخدام القاطع الرئيسي من نوع RCBO بدل MCCB لتأمين الحماية ضد عطل الأرض وعطل قصر الدارة في وقت واحد .

● قاطع الفولتية المنخفضة الفرعي C.B.3 400 فولت :

يغذي هذا القاطع لوحة التوزيع الثانوية SDB3 ويسحب تياراً مقداره :

$$I_{C.B3} = \frac{245 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 353.6 A$$

عليه نختار قاطع مقرره 400A نوع MCCB ثلاثي الطور رباعي القطب 4P بفولتية 600V . وتتم معايرة هذا القاطع على تيار 400A . ويكتب مقرره كما يأتي : ( 400AF/400AT ) .

● قاطع الفولتية المنخفضة الفرعي 400 فولت C.B.4 :



يغذي هذا القاطع لوحة التوزيع الثانوية SDB2 ويسحب تياراً مقداره :

$$I_{C.B4} = \frac{400 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 577.36 \text{ A}$$

لذا نختار قاطع مقرر 600A نوع MCCB ثلاثي الطور رباعي القطب 4P بفولتية 600V . هذا ويتم معايرة القاطع على تيار 600A . ويكتب مقرر 600A كما يأتي: ( 600AF/600AT ) .

• قاطع الفولتية المنخفضة الفرعي C.B.5. 400 فولت :

يغذي هذا القاطع لوحة التوزيع الثانوية SDB1 ويسحب تيار مقداره :

$$I_{C.B1} = \frac{200 \times 1000}{\sqrt{3} \times 400} = 288 \text{ A}$$

لذا نختار قاطع مقرر 300A نوع MCCB ثلاثي الطور رباعي القطب 4P بفولتية 600V . ويتم معايرة هذا القاطع على تيار 300A . ويكتب مقرر 300A كما يأتي: ( 300AF/300AT ) .

• حساب مقررات قضبان التوزيع Bus bars :

يتم تحديد مقرر قضبان التوزيع بموجب مقرر القاطع الرئيسي حيث يؤخذ مقرر التيار للقضبان مرة ونصف بقدر مقرر القاطع أي أن :

مقرر قضبان التوزيع =  $1.5 \times$  مقرر القاطع الرئيسي =  $1.5 \times 1600 = 2400$  أمبير . لذلك نختار مقرر قضبان التوزيع (الباص بار ) = 2500 أمبير .

• اختيار مقطع كابل الفولتية العالية 11kV :

لغرض اختيار مقطع الكابل للفولتية العالية ، ليس فقط نعتمد على التيار المسحوب وهو 52.48A الذي تم حسابه مسبقاً لتحديد مقرر قاطع الفولتية العالية ، وإنما يجب التأكد من أن مقطع الكابل المختار يتحمل مستوى عطل قصر الدارة الذي تمت مناقشته في الفصل الثاني. إن تياراً مقداره 52.48A يكفي كابل قياس  $3 \times 10 \text{ mm}^2$  ، لكن هذا القياس قد لا يتحمل مستوى العطل من جهة الفولتية العالية ، عليه يجب أولاً حساب أصغر حجم كابل يستطيع تحمل مستوى العطل وذلك باستخدام المعادلة التالية والمعطاة في الفصل الثاني :

$$I_{sc} = \frac{K.A}{\sqrt{t}}$$

إن التيار  $I_{sc}$  يتم حسابه وفقاً للمعادلة التالية :

$$I_{sc} = \frac{(MVA)_{sc}}{\sqrt{3} V_{H.V}}$$

وبمساواة المعادلتين نجد ان :

$$A = \frac{MVA_{sc} \sqrt{t}}{K\sqrt{3} V_{H.V}}$$

حيث ان :

$(MVA)_{sc}$  = مستوى العطل لقصر الدارة في منطقة البناية ، وهذا يحدد من قبل شركة الكهرباء نفسها أو فرضه من قبل المصمم بحيث لا يقل عن 500 MVA لفولتية 11kV إذا لم تتوفر أية معلومات عنه.  
ملاحظة: لفولتيات أقل من 25kV يستخدم مستوى عطل مقداره 500MVA. أما الفولتيات اكبر من 25kV فيستخدم مستوى عطل مقداره 1000MVA .

$A$  = أقل مقطع عرضي بالملتر المربع للكيبل المراد استخدامه.

$V_{H.V}$  = الفولتية العالية = 11000 فولت.

$T$  = زمن الحماية أو زمن إفلات قاطع الفولتية العالية ويؤخذ عادة 0.25 ثانية.

$K = 115$  ثابت للنحاس ( كما ورد شرحه في الفصل الثاني ) .

وبتعويض القيم أعلاه نجد أن أصغر حجم كيبل ليتحمل مستوى عطل 500MVA هو:

$$A = \frac{500 \times 10^6}{115 \times \sqrt{3} \times 11 \times 10^3} \sqrt{0.25} = 114.18 \text{ mm}^2$$

عليه نختار كيبل قياس  $3 \times 120 \text{ mm}^2$  مسلح نوع XLPE أو PVC . وبالرجوع الى جداول ساعات حمل التيار للشركات المصنعة لكيبلات الفولتية العالية ، نجد أن هذا القياس يستطيع حمل تيار مقداره 285A وهو أكبر من التيار المطلوب لجهة الفولتية العالية ( 52.48A ) .

• اختيار مقطع كيبل الفولتية المنخفضة للمحول:

لقد تم حساب مقدار التيار لجهة الفولتية المنخفضة من المحول ( 400V ) وكانت قيمته 1443.4A . إن هذا التيار لا يستطيع حمله كيبل واحد فقط لأن قيمته كبيرة ، لذا نختار عدة كيبلات بقياس معين تربط على التوازي لأجل اقتسام هذا التيار الكبير . عليه نختار قياس متوسط المقطع وسهل التعامل وهو  $1 \times 300 \text{ mm}^2$  نوع PVC مثلاً . وبفرض أن طريقة تمديد هذا الكيبل هي من نوع C (مثبت في الهواء على حامل كيبلات أفقي وبدرجة حرارة 45 درجة مئوية ) نجد ان سعة حمله للتيار إذا مد بتشكيلة مستقيمة هي 560 أمبير بدرجة حرارة 30 مئوية (الجدول (2-9) - الفصل الثاني ، لاحظ أن الجدول يأخذ بعين الاعتبار عامل المجموعات لأكثر من كيبل إذ أن الكيبل لوحده يتحمل تيار 717 أمبير) . وبأخذ عامل

تصحيح لدرجة الحرارة من الجدول (2-18) وهو 0.79 ، تكون سعة حمل التيار الفعلية للكابل المذكور هي :

$$560 \times 0.79 = 442.4A$$

عليه فإن عدد الكيبلات المطلوبة للطور الواحد من قياس  $1 \times 300 \text{ mm}^2$  هو:

$$\frac{1443.4}{442.4} = 3.26 \text{ cables}$$

وبما أنه لا يمكن استخدام هذا الرقم الكسري فيتم تصحيحه إلى الرقم الأعلى وهو 4. لذا يستخدم لكل طور من الأطوار الثلاثة أربعة كيبلات من قياس (  $1 \times 300 \text{ ملم}^2$  ) تربط على التوازي . أما الخط المحايد (nueutral) فيكون نصف هذا العدد إذا كان نوع الحمل خطياً ، أما إذا كان الحمل غير معروف فيفضل أن يكون المحايد بالعدد نفسه للطور . على هذا الأساس يكون حجم الكابل المطلوب هو:


$$3 \times 4 \times (1 \times 300) + 4 \times (1 \times 300) \text{ mm}^2$$

ويمكن للمصمم أن يختار أي حجم آخر مثل  $240 \text{ mm}^2$  أو  $400 \text{ mm}^2$  ويقوم بإجراء الحسابات نفسها في أعلاه. ولفائدة المصمم نعطي الجدول التالي ليسهل عليه عملية اختيار حجم الكابل للتيارات العالية لكيبلات مفردة بفرض أن طريقة مد هذا الكابل هي من نوع C (مثبت في الهواء على حامل كيبلات أفقي وبدرجة حرارة 45 درجة مئوية ) حيث تم أخذ عامل التجاور للمجموعات بعين الاعتبار :

التيار بالأمبير	مساحة المقطع العرضي المطلوب للكابل من نوع PVC
700	$3 \times 2 \times (1 \times 240) + 2 \times 240$
1000	$3 \times 2 \times (1 \times 400) + 2 \times 400$
1300	$3 \times 3 \times (1 \times 300) + 3 \times 300$
1500	$3 \times 4 \times (1 \times 300) + 4 \times 300$
2000	$3 \times 4 \times (1 \times 400) + 4 \times 400$
2500	$3 \times 5 \times (1 \times 400) + 5 \times 400$

ولأجل التأكد من أن حجم الكابل  $300 \text{ ملم}^2$  المستخدم يستطيع تحمل تيار قصر الدارة في جهة الفولتية المنخفضة للمحول أم لا ، سوف نجري حساباً سريعاً لمعرفة تيار قصر الدارة من المعادلة البسيطة المعطاة في الفصل الثاني وكالاتي:

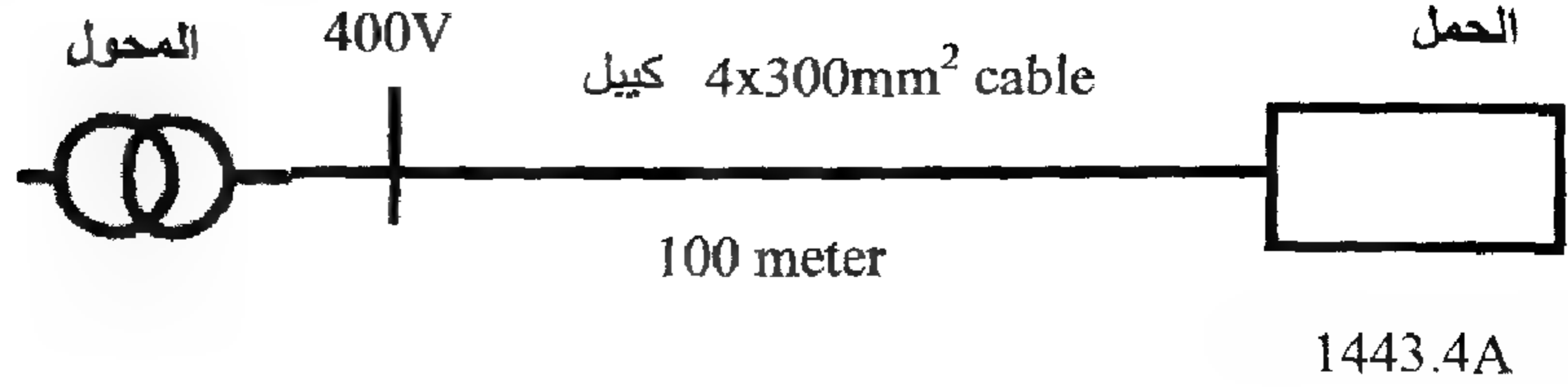نفرض أن لوحة التوزيع MDB تبعد مسافة لا تقل عن 100 متر عن المصدر (المحول) ونرسم المخطط البسيط الآتي :



الحمل الكلي للوحة التوزيع = 1443.4A

الكابل المستخدم : 4x300mm<sup>2</sup>

فولتية المصدر = 400V

المسافة بالأمتار : 100

الحمل على الكابل المفرد الواحد 1x300 mm<sup>2</sup> :

$$I = \frac{1443.4}{4} = 360$$

الآن نحسب الهبوط بالفولتية على الكابل المفرد { باستخدام جدول هبوط الفولتية للكيبلات – الجدول

(2-26) فولت/أمبير / متر } نجد أن هبوط الفولتية للكابل قياس 300 ملم 2 هو 0.14 ملي فولت

/أمبير/متر . لذا فإن هبوط الفولتية لمسافة 100 متر سيكون:

$$\Delta V = \frac{0.14 \times 360 \times 100}{1000} = 5.04 V$$

مقاومة الكابل  $R_c$  من المصدر الى الحمل ( بإهمال المفاعلة للكابل  $X_c$  ) = هبوط الفولتية ÷ التيار

$$R_c = \frac{\Delta V}{I} = \frac{5.04}{360} = 0.014 \Omega$$

عليه يكون تيار القصر على طرف الحمل:

$$I_{sc} = \frac{V}{R_c} = \frac{400}{0.014} = 28.571 \text{ kA}$$

هذه هي قيمة التيار اللامتماثل لتيار قصر الدارة ، أما قيمة التيار المتماثل والتي يجري عليه حسابات

قصر الدارة فهو :

$$I_{(sc)sym.} = 2.5 \times I_{sc} = 2.5 \times 28.571 = 71.427 \text{ kA}$$

وباستخدام المعادلة المعروفة :


$$I_{(sc)sym} = \frac{K.A}{\sqrt{t}}$$



نجد أن أصغر حجم كابل يستطيع تحمل تيار 71.427 kA لمدة عشر الثانية (على فرض أن زمن إفلات القاطع الرئيسي للفولتية المنخفضة منظم على 0.1 ثانية أي يفلت قبل قاطع الفولتية العالية الذي تم فرضه منظماً على زمن 0.25 ثانية) لذا:

$$A = \frac{71427 \times \sqrt{0.1}}{115} = 196 \text{ mm}^2$$

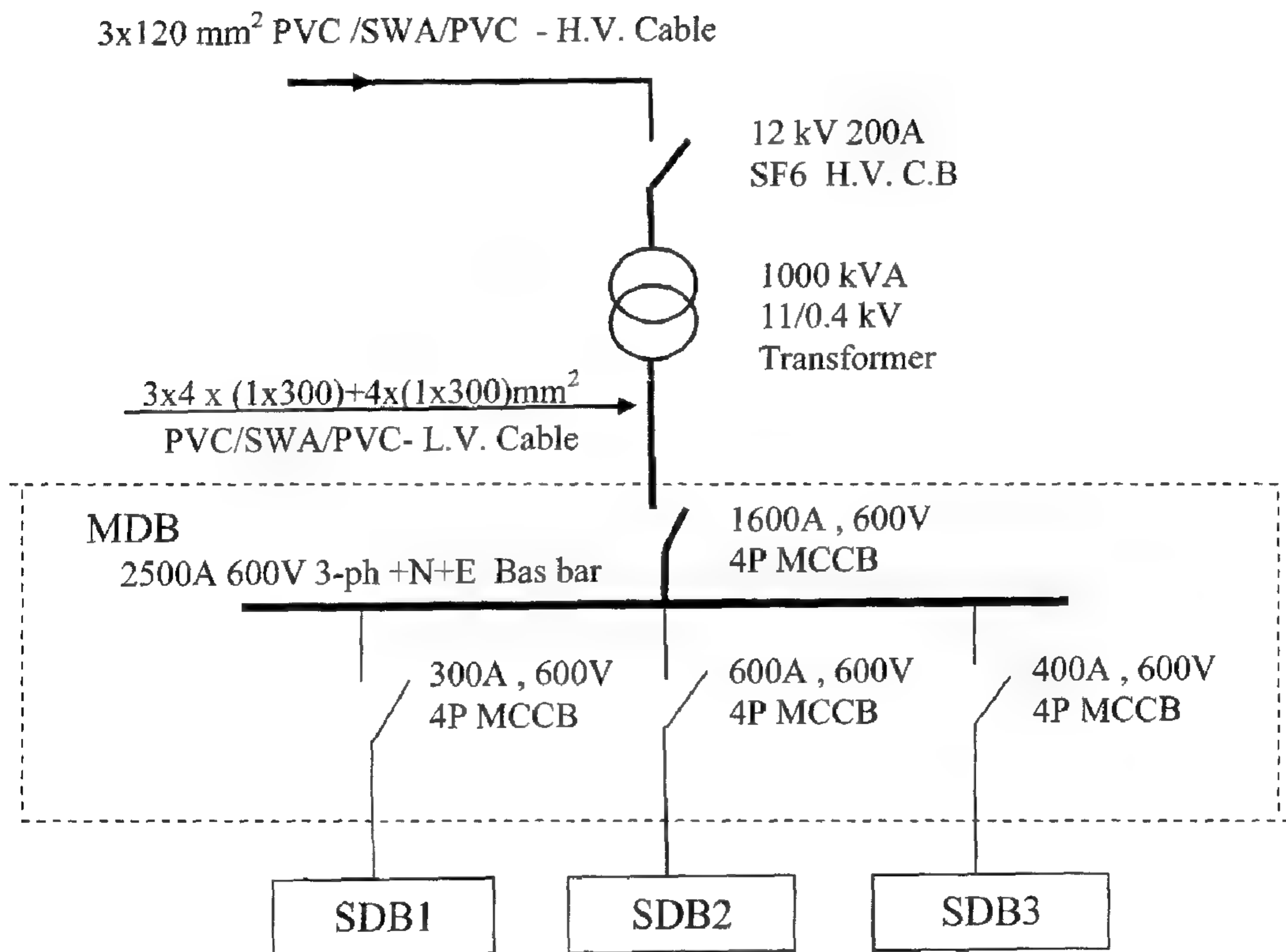إن هذا القياس هو أصغر من القياس المختار وهو 300 ملم<sup>2</sup> لذا يكون اختيارنا صحيح .  
على هذا الأساس فإن خلاصة التصميم ستكون كما موضحة في الشكل (19-10) الآتي:



الشكل (19-10) .

## 10-7 منظومات التوزيع الكهربائية للمنشآت الصناعية

تعتمد معظم المنشآت الصناعية عموماً على الطاقة الكهربائية في تشغيلها ،عليه فإن جودة واستمرارية الطاقة وتوفر وثوقية (Reliability) عالية في الشبكة هي من أهم شروط التصميم الجيد لشبكات التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية مع مراعاة الجانب الاقتصادي أيضاً . ويتم تحديد اقتصاديات المنظومة من خلال تقليص التكلفة السنوية بينما يتوقف مستوى وثوقية التغذية على تأمين الوثوقية للحمل الكهربائي وخواصه الإنتاجية، إذ يؤدي التقدير غير الدقيق لتلك البيانات إما إلى خفض وثوقية منظومة التغذية أو إلى الزيادة غير الضرورية في الكلفة وبالتالي إلى تصميم ذي كلفة عالية . وعموماً فإنه على المصمم أن يدرس عدة بدائل لمنظومة التغذية ويختار أنسبها من خلال دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في آن واحد. ولكن قبل الشروع في شرح التغذية الكهربائية للمنشآت يجب الإشارة إلى أن هناك متطلبات يستوجب تحقيقها لغرض تصميم شبكاتها الكهربائية وهذه المتطلبات تتلخص بما يأتي .

### 1- المتطلبات الأساسية:

لتصميم منظومات التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية توجد متطلبات أساسية يجب معرفتها وهي:

- نوعية المنشأة والطلب على الطاقة الكهربائية ( نوع التيار ، الفولتية ، الوثوقية ..... الخ ).
- خواص البيئة المحيطة
- حساب الأحمال الكهربائية لمجموعات مستهلكي الطاقة الكهربائية و تحديد الفولتية المناسبة لشبكة التغذية للمنشأة .
- تحديد النوع الأمثل لمحولات القدرة في محطة المحولات الرئيسية ومحولات التوزيع واعدادها وقدراتها.
- الربط بين محطة المحولات الرئيسية والموزع الرئيسي .
- مخطط معدات التوزيع للفولتية العالية في محطة المحولات الرئيسية (الموزع الرئيسي) .
- حساب تيارات قصر الدارة واختيار معدات القطع والحماية في شبكة الفولتية المتوسطة .
- حساب تيارات قصر الدارة في شبكة الفولتية المنخفضة واختيار معدات الحماية وقواطع الدورة الرئيسية .
- تصميم شبكة الفولتية المنخفضة .
- حساب منظومة التأسيس بمحطة المحولات الرئيسية والموزع الرئيسي والمحطات الثانوية المساعدة .

## 2- المتطلبات الإضافية

توجد متطلبات إضافية تعتمد على الطاقة الكهربائية وطبيعة الأحمال يمكن تلخيصها فيما يأتي :

- دراسة جودة الطاقة الكهربائية والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الجودة في حدود المواصفات القياسية .
- تعويض القدرة المتفاعلة (المراكسة) kVAR وتحسين عامل القدرة.
- خفض الفقد في القدرة الى المستويات الدنيا المقبولة .
- دراسة خواص بدء الحركة للمحركات الكهربائية وتأثير ذلك على منظومة التغذية الكهربائية .
- تنظيم وإجراء الصيانة الوقائية للمعدات الكهربائية .
- دراسة التحكم والقياس عن بعد لمنظومة التغذية الكهربائية .

## 3- متطلبات الجدوى و الأمان

وتشمل هذه المتطلبات :

- الجدوى الفنية والإقتصادية لمنظومة الشبكات المعتمدة وبدائل المعدات الكهربائية المستخدمة .
- الإجراءات اللازمة لتوفير الأمان أثناء نصب وربط المعدات الكهربائية بمنظومة التغذية الكهربائية ومتطلبات مكافحة الحريق والحفاظ على المنشأة من الأخطار .

## 10-7-1 البيانات الأساسية لاختيار شبكات التغذية

لأجل اختيار شبكة التغذية الملائمة يجب توافر البيانات التالية :

- المخطط العام للمنشأة الصناعية مبيئاً عليه مواقع الورش وطرق النقل الداخلي والمساحات الخضراء والمواسير (الأنابيب) في باطن الأرض والمباني الأخرى .
- الخواص التكنولوجية لعمليات الإنتاج بالمنشأة والورش المختلفة وتقديرات تأثير انقطاع التيار على العملية الإنتاجية .
- الأحمال الكهربائية للورش بدلالة القدرة المركبة  $S = P + jQ$  (القدرة المقررة وعامل القدرة والكفاءة والفولتية المقررة) .
- منحنيات الأحمال للمنشأة والورش المختلفة خلال أيام العمل صيفاً وشتاءً .
- مخطط مواقع المعدات المنصوبة في الورش وبيانات خواص البيئة بالورش (مستوي احتراق مواد البناء والمباني ورطوبة الجو ووجود مواد كيميائية فعالة .. الخ ) .
- البيانات التالية عن مصادر التغذية الكهربائية المتوفرة للمنشأة :
  1. محطات التوليد أو محطات التحويل القريبة من المنشأة وقدراتها .

2. ممانعة مصدر التغذية ومستوى عطل قصر الدارة على قضبان التوزيع للمصدر أو سعة القطع لقواطع الدائرة للمصدر .

3. الفولتية على قضبان التوزيع لمصدر التغذية

4. القدرة المتاحة من المصدر للمنشأة

5. المسافة بين مصدر التغذية والمنشأة

■ مقدار القدرة المتفاعلة (المراكسة) Reactive power المتاحة من مصادر التغذية للمنشأة في حالتها الحمل القصوى والدنيا .

#### 2-7-10 اختيار مصادر التغذية

تعتبر محطات التوليد وشبكات الربط والتوزيع لشركة الكهرباء مصادر التغذية الرئيسية للمنشآت الصناعية . وفي حالة وجود مجموعات خاصة من الأحمال الكهربائية (أفران قوس كهربائي .. مثلا ) أو عدم كفاية قدرة المصدر الرئيسي , يتم بناء محطات توليد خاصة بالمنشأة والتي تتحدد سعتها بالهدف من إنشائها ويمكن أن تتفاوت سعاتها وأنواعها ضمن حدود واسعة وتبنى هذه المحطات من النوع الحراري ( محطات تعمل بوقود الديزل مثلا) في المنشآت ذات الأحمال الكبيرة ، ويتحدد الموقع الأمثل لبناء محطة التوليد الخاصة هذه بالقرب من مركز الأحمال الكهربائية .

وفي حالة المنشآت الصناعية ذات أحمال مهمة جدا ، عندئذ يجب توفير مصدرين مستقلين في الأقل لتغذية المنشأة .


#### 3-7-10 اختيار شبكة التغذية الرئيسية

تقسم المنشآت وفقا لإستهلاكها للقدرة المركبة إلى منشآت كبيرة (75ميغا واط فأكثر) ومنشآت متوسطة القدرة ( 5-50 ميغا واط ) و منشآت صغيرة (أقل أو مساوية الى 5 ميغا واط ) . وبصورة عامة فإن شبكة التغذية الرئيسية في المنشآت الصغيرة والمنشأة متوسطة القدرة تصمم بموقع واحد لإستلام القدرة الكهربائية ( محطة محولات رئيسية أو موزع رئيسي ) , وفي حالة وجود أحمال تتطلب وثوقية عالية يتم تجزئة قضبان محطة الإستلام ويتم تغذية كل جزء من خط مستقل . وفي المنشآت الصناعية الكبيرة تصمم شبكة التغذية الرئيسية بموقع استلام واحد أو أكثر.


أما في المنشآت ذات القدرة المتوسطة والكبيرة والتي تستلم التغذية من شبكات الربط (66 كيلوفولت ) والنقل (132 كيلوفولت أو أكثر ) فيجب التوسع في استخدام منظومات التغذية العميقة التي تتميز بوصول الفولتية العالية إلى أقرب ما يمكن لمراكز الأحمال ، حيث تخترق خطوط التغذية العميقة حدود المنشأة وتخرج منها تفرعات إلى عدة محطات محولات تغذية بعيدة تقام بالقرب من مراكز الأحمال .



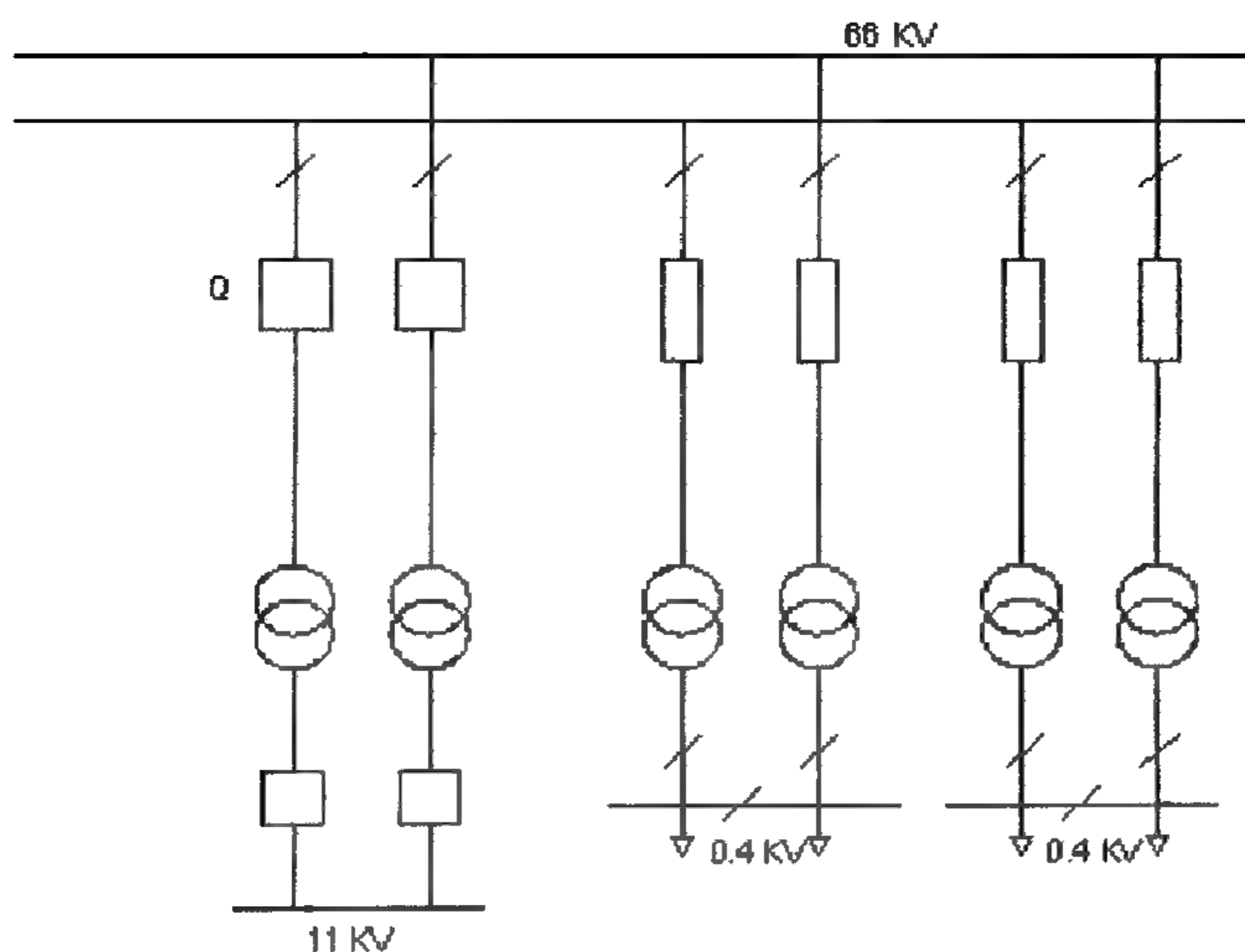ويتم توزيع الطاقة الكهربائية بمعدات توزيع فولتية متوسطة نمطية ، وتبنى التغذية العميقة على شكل خطوط هوائية رئيسية كما موضحة في الشكل (10-20) أو على شكل خطوط شعاعية هوائية أو كيبلات أرضية ، الشكل (10-21) .



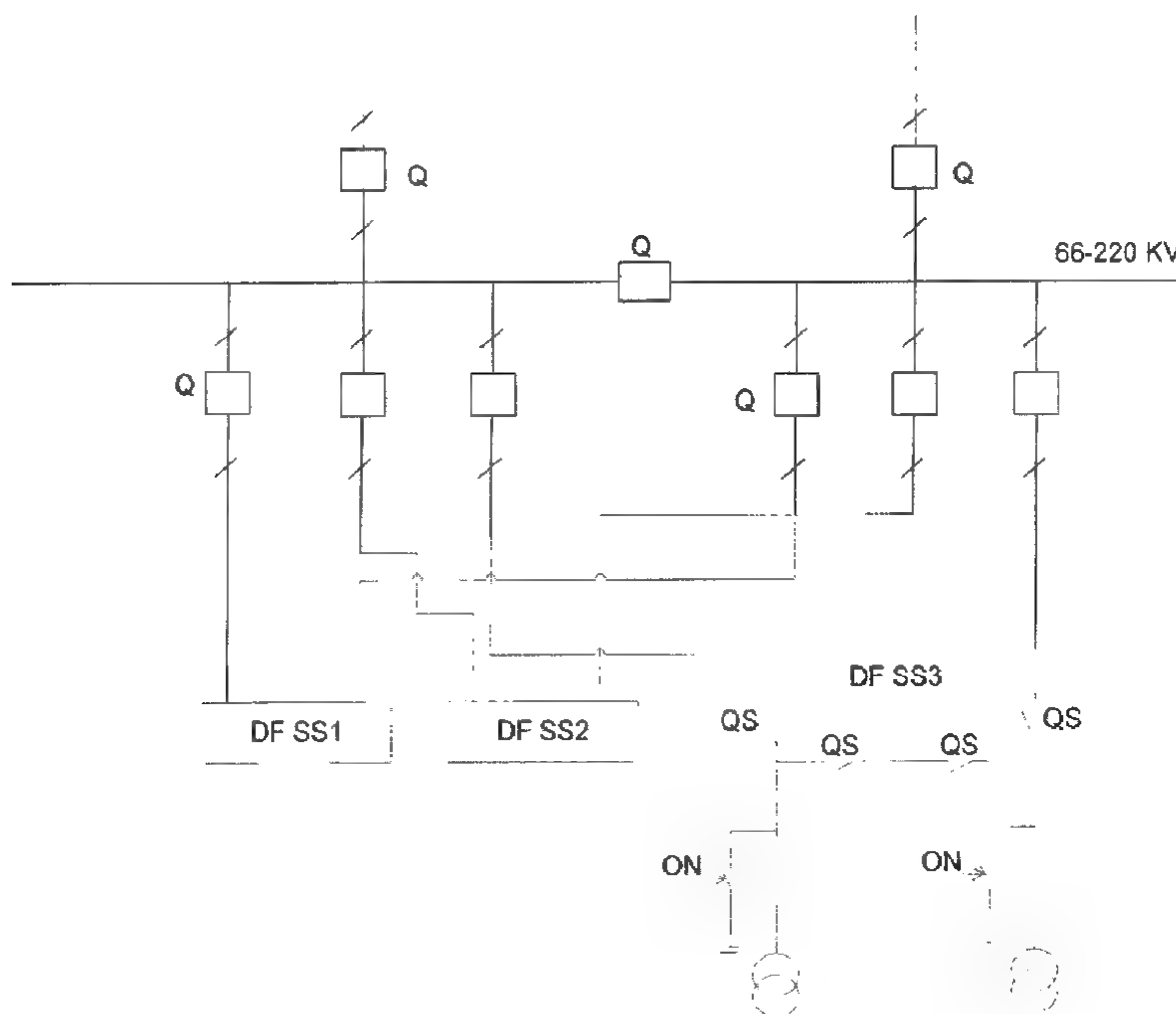الشكل (10-20) مخطط التغذية العميقة بمغذيات رئيسية بفولتية 66 كيلوفولت.




الشكل (10-21) مخطط التغذية العميقة بمغذيات شعاعية .
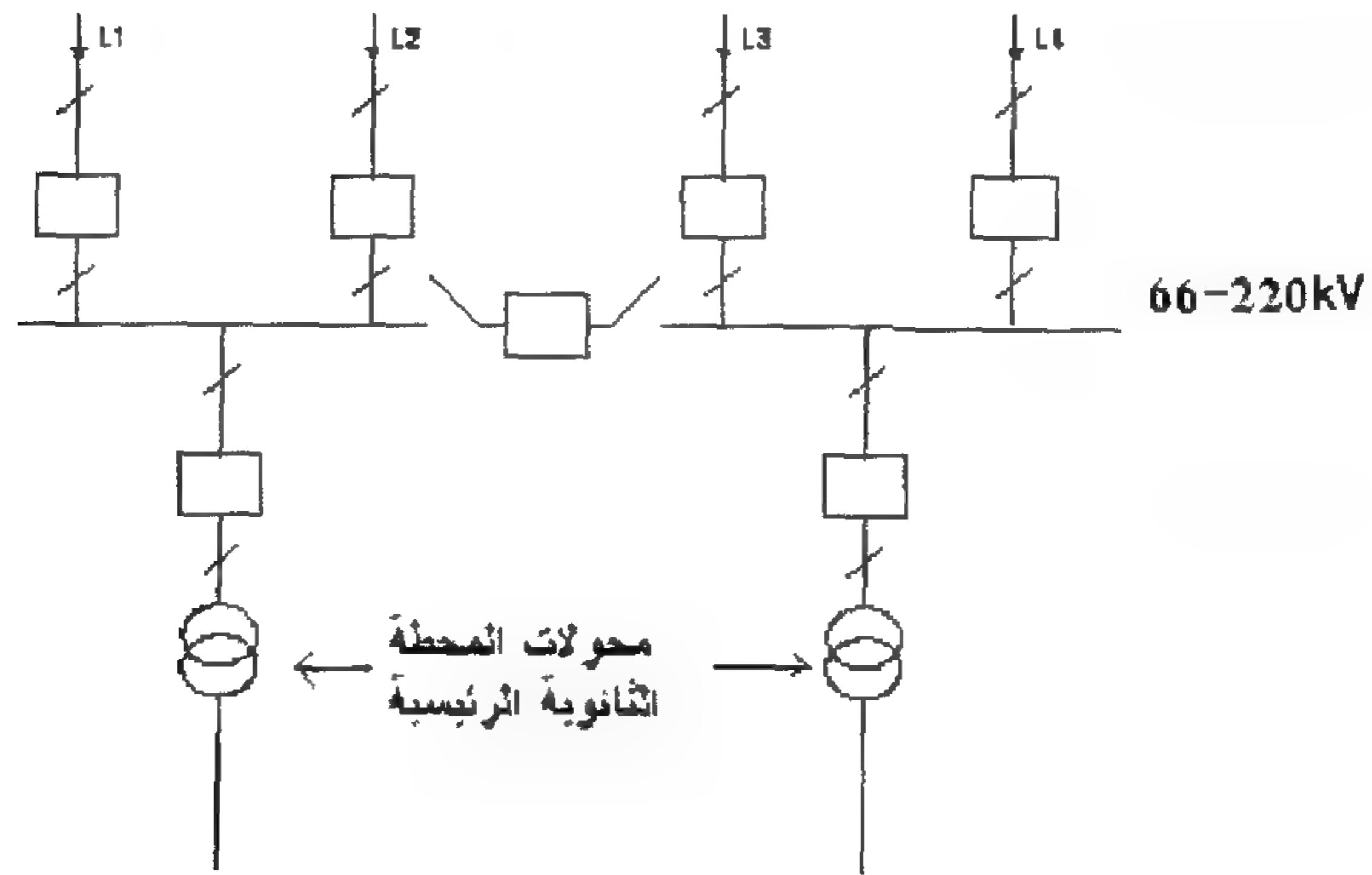
#### 4-7-10 اختيار محطة المحولات الرئيسية

تصمم محطة المحولات الرئيسية وفقاً للقدرة المركبة للمنشأة ومستوى الوثوقية والتجهيز المستمر للقدرة وكذلك نوعية الأحمال وتوزيعها داخل حدود المنشأة طبقاً لمتطلبات الإنتاج ومنظومات التشغيل . وعموماً فإن محطة المحولات الرئيسية قد تشتمل على محول واحد أو عدة محولات ومعدات القطع والتوصيل للفرع العالي Switchgears للفرع العالي والمتوسطة . وأبسط المحطات تلك التي لا تحتوي على معدات قطع للفرع العالي حيث تزود هذه المحطات بوحدات مدمجة (محول متكامل مع معدات القطع للفرع العالي) ويمكن استخدامها على جميع الفولتيات .


وعندما يتعذر استخدام الوحدات المدمجة بدون قواطع دائرة وقضبان توزيع، تصمم محطات المحولات الرئيسية بمجموعة واحدة من قضبان التوزيع المجزأة على جهة الفرع العالي، أنظر الشكل (10-22) . وتستخدم محطات المحولات الرئيسية التي تحتوي على قواطع للفرع العالي في حالات نادرة في المحطات عالية القدرة الحاوية على العديد من مغذيات الخروج والدخول .



الشكل (10-22) مخطط محطة المحولات الرئيسية بمعدات قطع (66-220 كيلو فولت) ومجموعة قضبان توزيع واحدة مجزأة.

يكثر استخدام منظومات قضبان التوزيع المجزأة أو المقسمة Sectionalized في جهة الفرع المتوسطة أو العالي في محطات المحولات الرئيسية، الشكل (10-23) . ويعتمد تقسيم القضبان على عدد مغذيات الدخول والخروج ومنظومة توزيع القدرة الكهربائية داخل المنشأة . وفي كل الأحوال يجب أن لا يزيد عدد

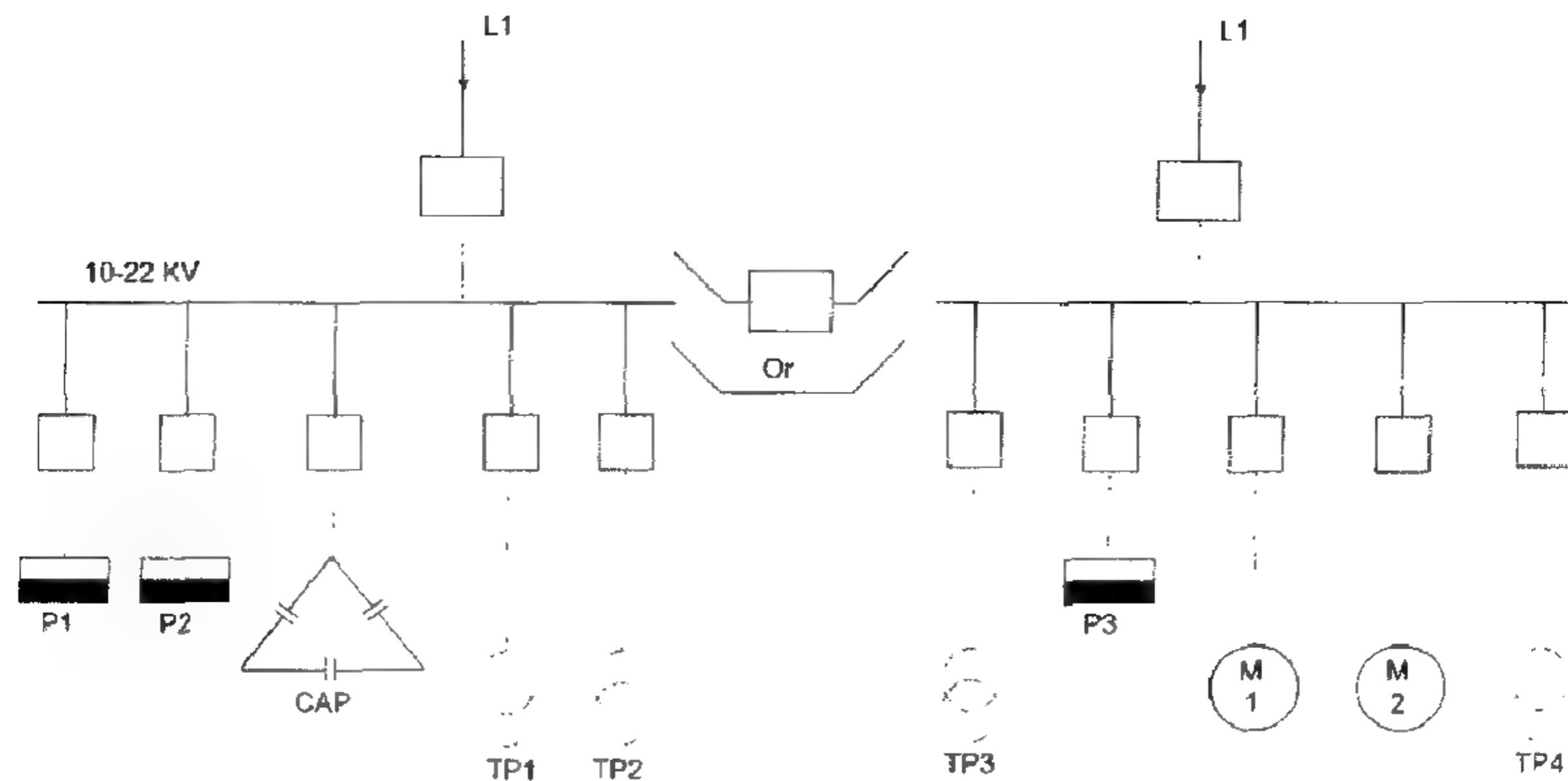أقسام القضبان عن إثنين ، حيث يعمل كل قسم بصورة مستقلة في حالة التشغيل الاعتيادي . ويغذى من خط أو محول مستقل .



الشكل (10-23) مخطط معدات التوزيع للفولتية المتوسطة بمجموعة قضبان توزيع واحدة مقسمة في محطة المحولات الرئيسية.


#### 10-7-5 شبكات التوزيع الثانوية للمنشآت الصناعية

تصمم شبكات التوزيع الثانوية للمنشأة الصناعية إما بمنظومة المغذيات الرئيسية أو بمنظومة شعاعية أو خليط من المنظومتين. ويتم اختيار أي من المنظومتين وفقاً لأهمية المنشأة وأهمية الأحمال الكهربائية ومواقعها ضمن المنشأة .


في المنظومات الشعاعية تنتقل القدرة الكهربائية من مصدر التغذية إلى المستهلك مباشرة ، وتنفذ هذه المنظومات عادة بمراحل توزيع لا تزيد عن مرحلتين . وفي المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تبنى منظومات التوزيع الشعاعية بمرحلة توزيع واحدة أو مرحلتين لتغذية الأحمال المتمركزة المنتشرة في جميع الاتجاهات من مركز التغذية و تحقق منظومات التوزيع الشعاعية تجزئة عميقة لكل منظومة التغذية الكهربائية ابتداء من مصدر التغذية وانتهاء بقضبان التوزيع للفولتية المنخفضة في غرف محولات الورش، كما موضحة في الشكلين (10-24) و (10-25) .

تستخدم شبكات التوزيع بمغذيات رئيسية في حالة وجود مراكز احمال كثيرة ومتعددة مما يجعل استخدام الشبكات الشعاعية غير مجد . وتكمن الميزة الأساسية في الشبكات بمغذيات رئيسية في قلة أعداد مواقع الفصل والتعشيق وتزداد جدوى هذه الشبكات عندما تنتشر غرف المحولات على عموم مساحة المنشأة في

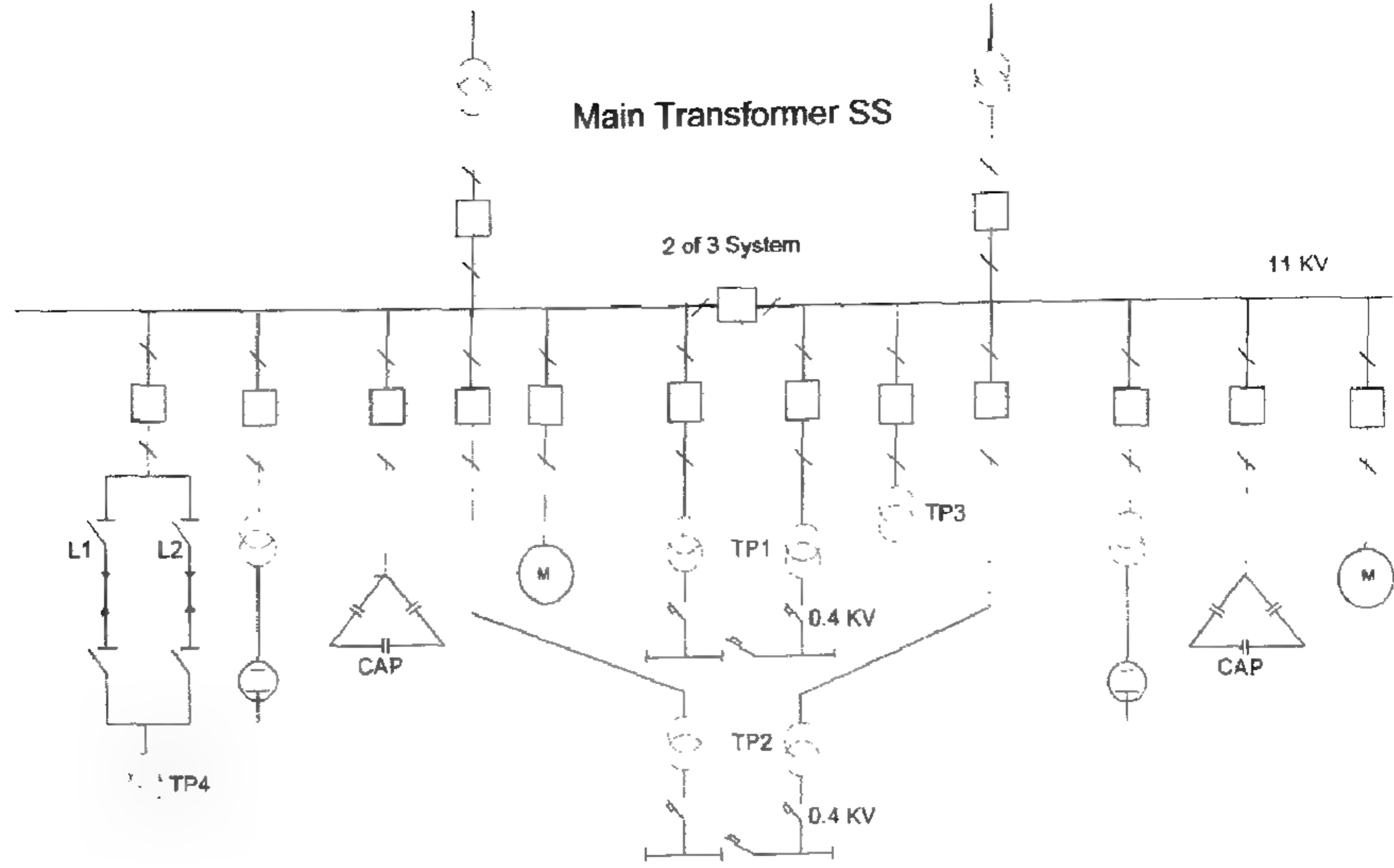خطوط شبكة مستقيمة مما يتيح المد المباشر للكيل الرئيسي من مصدر التغذية إلى غرف المحولات بأقصر الطرق .



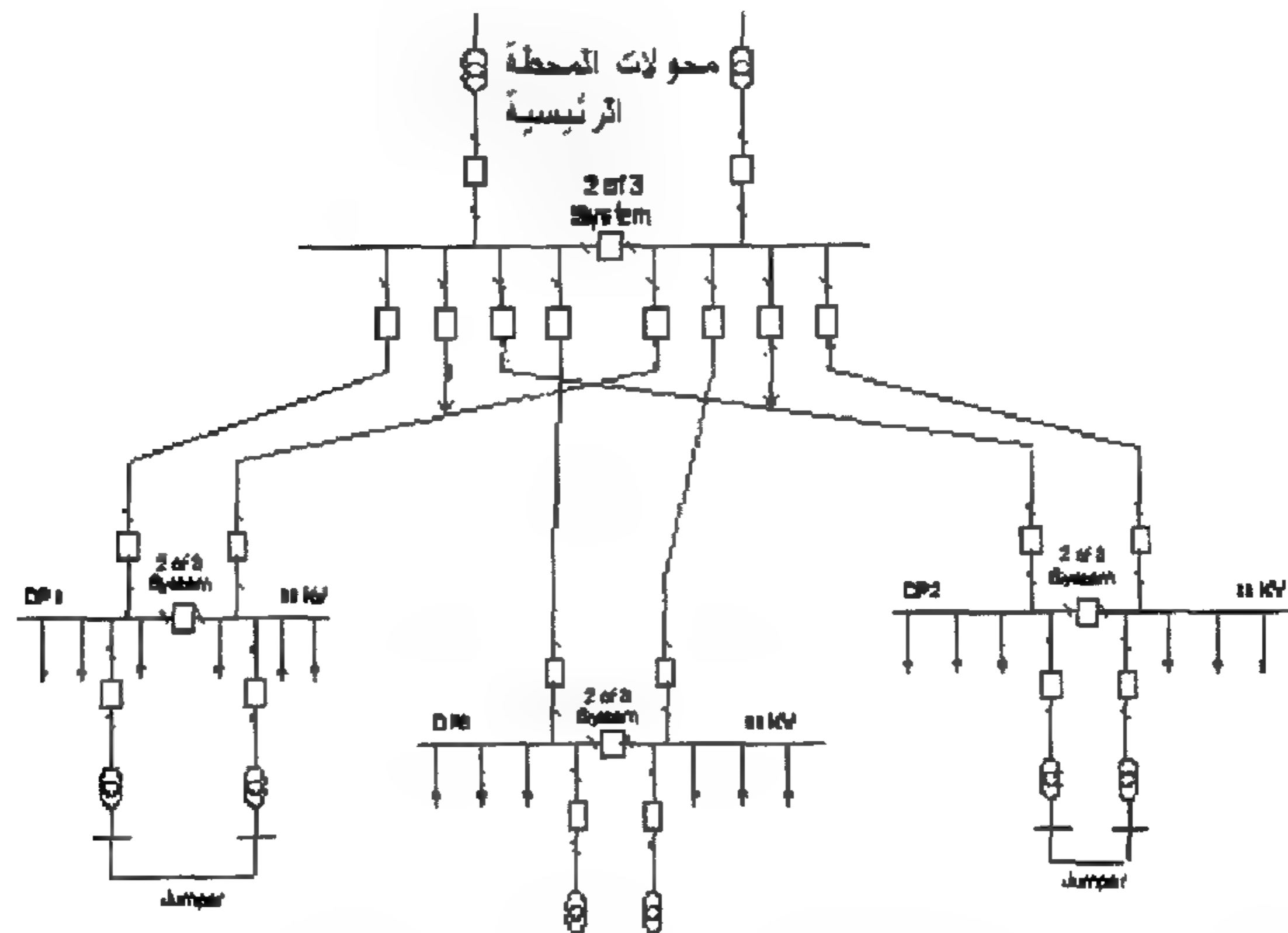الشكل (10-24) مخطط شبكة توزيع شعاعية بمرحلة توزيع واحدة.



الشكل (10-25) مخطط شبكة توزيع شعاعية بمرحلتين للتوزيع .


إن مساوئ الشبكات بمغذيات رئيسية شعاعية هي انخفاض درجة وثوقيتها مقارنة بالشبكات ثنائية التغذية (التغذية الحلقية Ring system ) بسبب عدم إمكانية توفير احتياطي على جهة الفولتية المنخفضة للغرف الحاوية على محول واحد فقط عند تغذيتها من مغذي رئيسي واحد ويوصي بعدم تغذية أكثر من ثلاث



غرف محولات قدرة (1000 – 2500 ك ف أ) أو أكثر من خمسة محولات قدرة (250 – 630 ك ف أ) من مغذي رئيسي واحد.

وتفضل الشبكات ثنائية التغذية الرئيسية المتداخلة لتغذية غرف المحولات بالورش أو الموزعات بقضبان

مجزأة ، أنظر الشكل ( 10-26 ) .

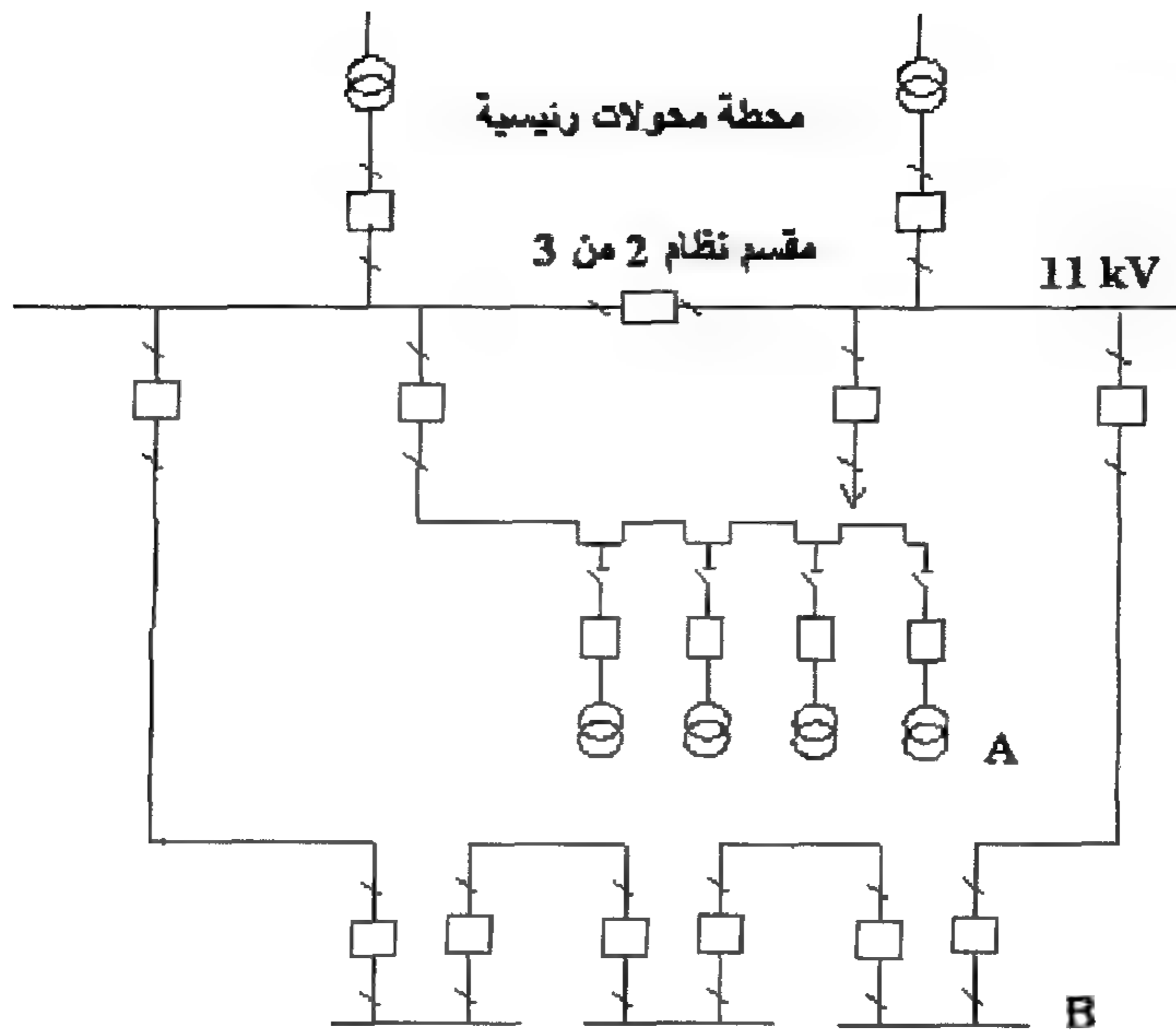


الشكل (10-26) مخطط شبكة توزيع بمغذي رئيسي واحد

(أ) تغذية عن طريق واحد (A) ، (ب) تغذية عن طريقين (B) .

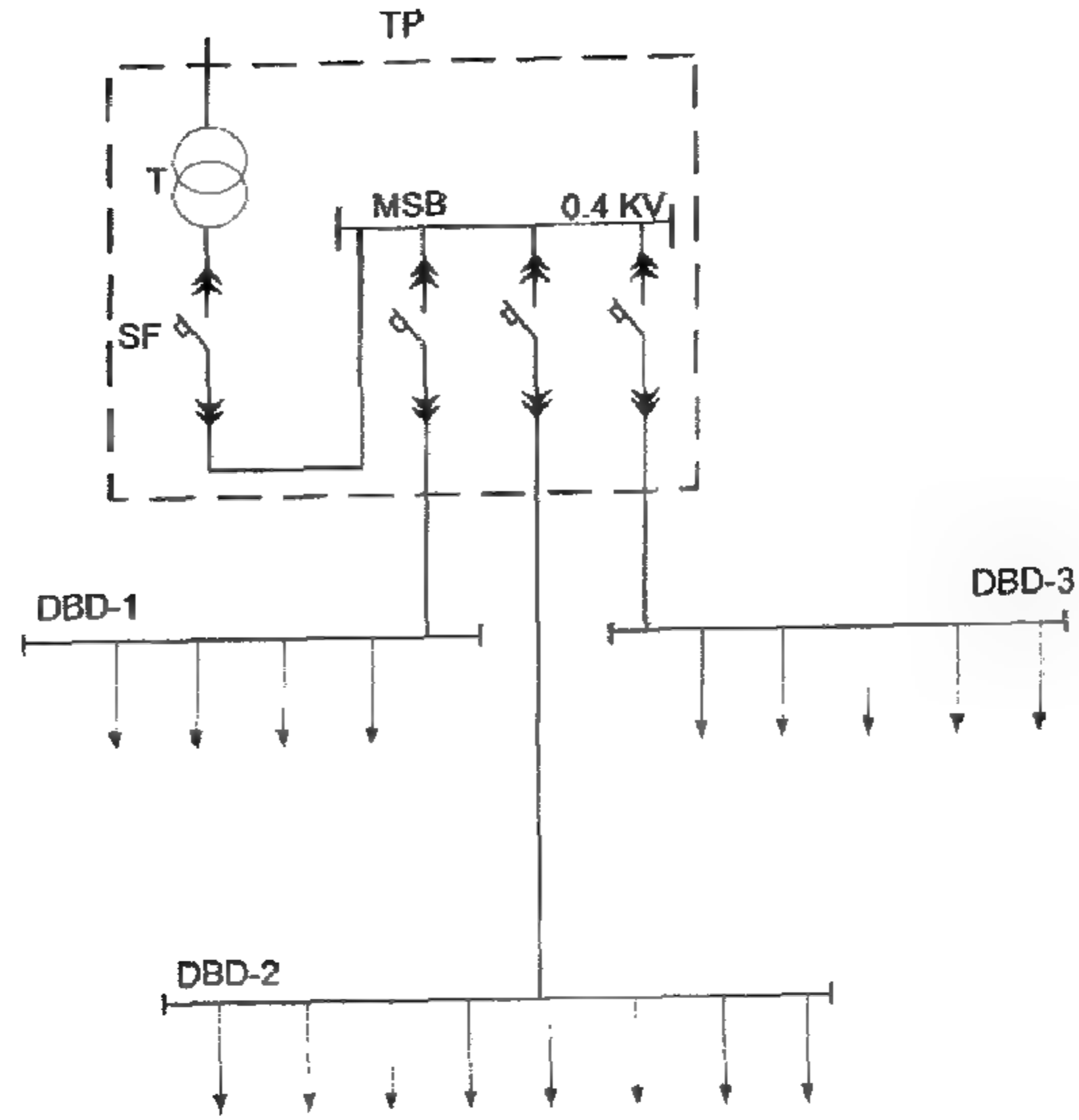
#### 6-7-10 اختيار شبكات التغذية الكهربائية بالورش (الفولتية المنخفضة)

تصمم شبكات الورش بالمنشآت الصناعية عموماً بفولتية 400 فولت ، ومن أهم العوامل التي تؤثر في اختيار منظومات شبكات الورش هي درجة الوثوقية المطلوبة لتغذية الأحمال ومواقعها داخل مناطق الورشة وكذلك قيم التيار والفولتيات المقننة. وتقسم شبكات الورش إلى شبكات ذات مغذيات رئيسية وشبكات شعاعية . ويسمى مغذي شبكات الورش الخارج من لوحة التوزيع للفولتية المنخفضة على ثانوي محول التوزيع والمخصص لتغذية أحمال متركزة كبيرة أو شبكة التوزيع داخل الورش بالمغذي الرئيسي . وتصمم المغذيات الرئيسية بسعات كبيرة لغاية 6300 أمبير ويخرج منها كثير من المغذيات الفرعية ، أنظر الشكل ( 10-27 ) . وفي غرف المحولات التي تحوي محولين تربط مجموعات التغذية للمحولين

بوصيل Tie بواسطة قاطع دائرة مصمم لهذا الغرض Tie circuit breaker ، وذلك لتوفير احتياطي متبادل ، لاحظ الشكل (28-10) .




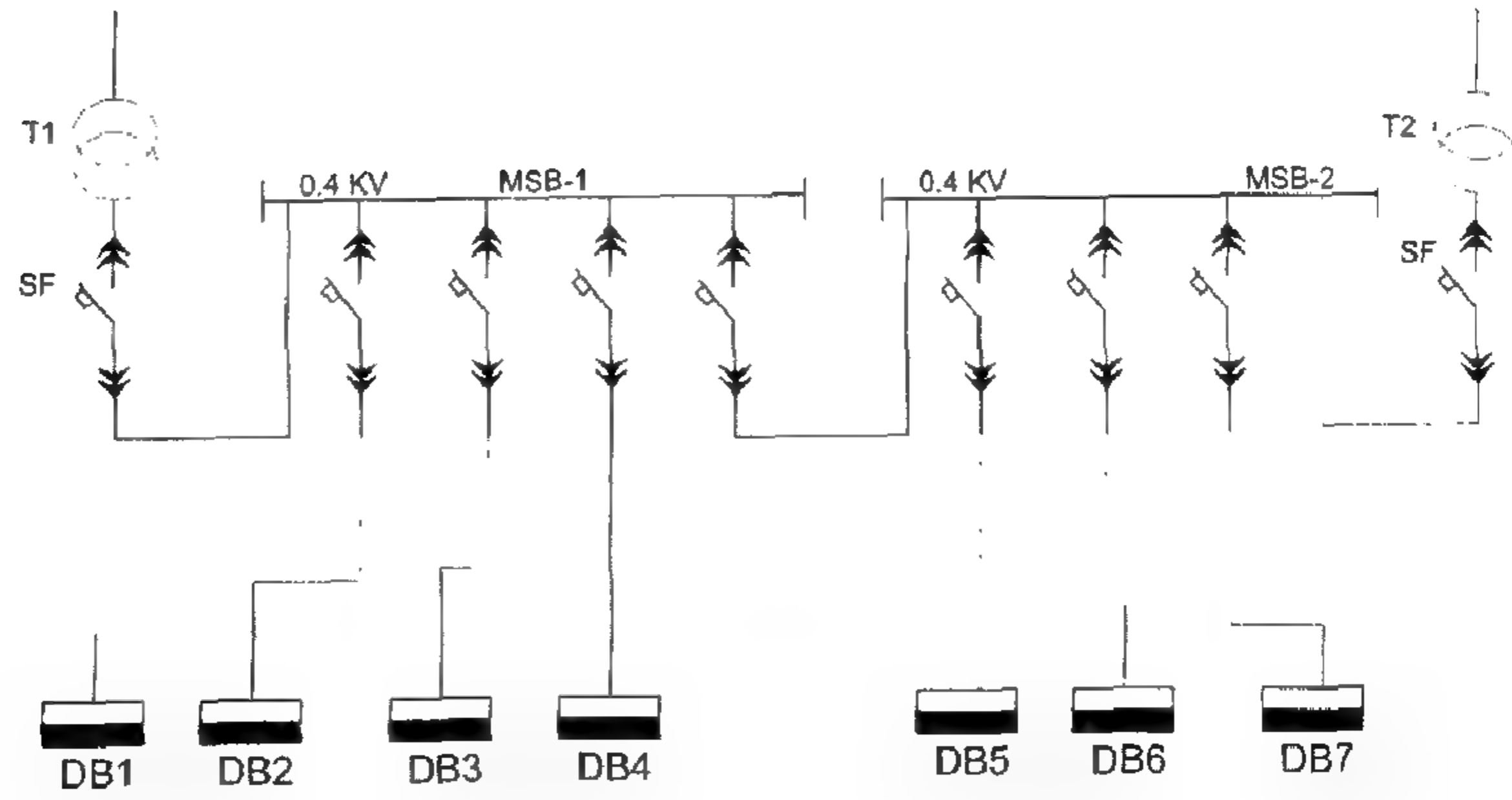الشكل (27-10) مخطط شبكة توزيع للفولتية المنخفضة ذات عدة مغذيات رئيسية تغذى من ثانوي محول.



الشكل (28-10) مخطط لمجموعة مغذيات في غرفة توزيع تحتوي على محولين . وتتألف منظومات التغذية الشعاعية من مجموعة مغذيات شبكة الورش الكهربائية التي تخرج من لوحات التوزيع للفولتية المنخفضة المربوطة على ثانوي المحول وتخصص لتغذية أعداد قليلة من الأحمال

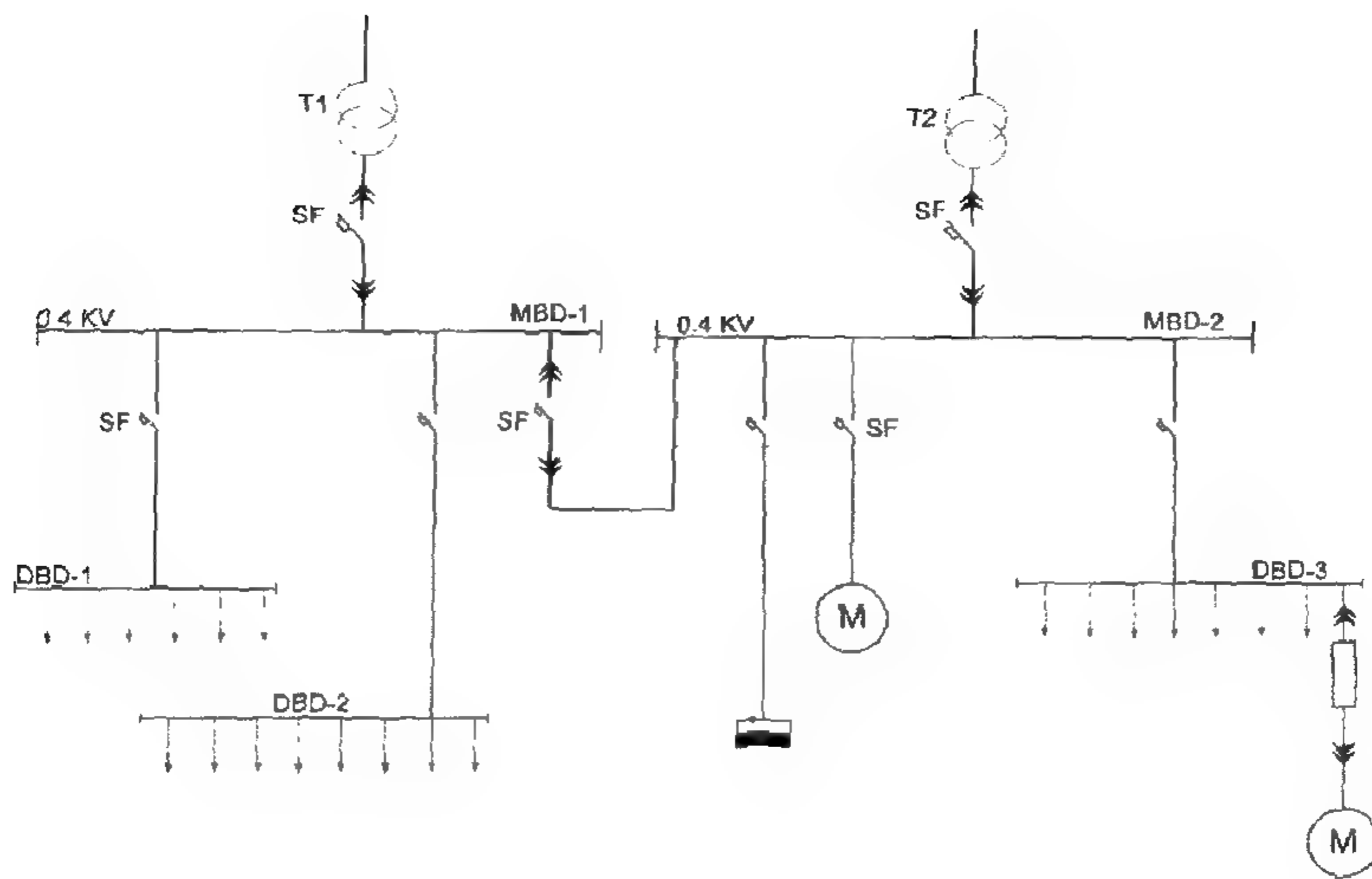المنتشرة في مختلف مواقع الورشة ، الشكل (10-29) ، و تستخدم منظومات التوزيع الشعاعية للورش عند تعذر استخدام المنظومات التي توزع بمغذيات رئيسية .



الشكل (10-29) مخطط شبكة توزيع فولتية منخفضة شعاعية تغذى من ثانوي محولين .

## 11-1 مقدمة

من المعروف أن الشرارة الكهربائية تتولد بين سطحين مشحونين نتيجة لتأين الفجوة الهوائية بينهما ، وينتج عن ذلك دفقا غزيرا من الألكترونات الحرة عبر الفجوة يؤدي إلى حدوث تفريغ كهربائي جسيم بين السطحين مصحوبا بإنبعاث حرارة وضوء وصوت . وهذا التفريغ المتوهج على شكل إكليل بنفسجي هو ما إصطلح عليه (بالصاعقة) .

على هذا الأساس يمكن أن يحدث التفريغ بين غيمة وأخرى أو بين الغيوم والأرض ، ويعتمد ذلك على مقدار ونوع الشحنة الكهربائية التي تحملها الغيوم نفسها ونوعها. ومن الناحية الفيزيائية تطلق كلمة الرعد على التفريغات الكهربائية بين السحب ، أما التفريغات الكهربائية بين السحب والأرض فيطلق عليها الصاعقة. ويتم التفريغ على شكل تدفق هائل للشحنات الكهربائية وبفترة زمنية قصيرة (بضع أجزاء من المليون من الثانية) وينتج عن ذلك تيارا كهربائيا تقدر قيمته بحوالي 200 كيلوأمبير ويتنامى هذا التيار بمعدل 1000 أمبير لكل مايكروثانية ، وينشئ بهذا كهربائيا تصل قيمته لحوالي 900 مليون فولت . إن هذا التيار الكبير وهذه الفولتية العالية منحت الصاعقة درجة الخطورة العالية للفعل التدميري الذي تحدثه وخاصة تأثيرها على الأبنية والمنشآت والإنسان.

لذلك تعد منظومة مانعة الصواعق من المنظومات المهمة التي تدخل في تصاميم أي مبنى أو منشأة صناعية أو تجارية . وتأتي أهميتها كونها تعمل على حماية البشر والمنشآت والأجهزة الموجودة فيها من الأضرار الناجمة عن تفريغ الشحنات الكهربائية نتيجة حدوث الصواعق ، وتعتبر مانعة الصواعق ممرا معدنيا ذي مقاومة كهربائية صغيرة مقارنة بأجزاء البناية المتكونة من مواد إنشائية كالإسمنت والطابوق (الطوب) أو الخشب التي تكون مقاومتها عالية بصورة عامة . ويتم خلال هذه المنظومة تفريغ الشحنة الكهربائية مباشرة إلى الأرض دون التأثير على المنشأ ومحتوياته . وتتكون هذه المنظومة عموما من ثلاثة أجزاء رئيسية :-

1. طرف التوصيل الهوائي Air Terminal

2. الموصلات المعدنية Metal Conductors

3. نقطة الأرضي Ground Terminal

ويدخل في تصميم منظومة مانعة الصواعق وإختيار نوعها عوامل عدة أهمها :-



أ- نوع البناية المطلوب حمايتها

ب- إرتفاع البناية وأبعادها الهندسية الأخرى

ج- المنطقة المحيطة بالبناية (من حيث إحاطتها بالسهول أو التلال أو الجبال )

د- إحتمالية حدوث الصواعق في تلك المنطقة

إن العوامل التي ذكرت اعلاه يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار عند تصميم منظومة مانعة الصواعق حيث أن إختيار نوع مانعة الصواعق يعتمد بصورة أساسية على أهمية البناية وشكلها المعماري وإرتفاعها. كما أن المواد الأولية الداخلة في هيكل البناية لها علاقة بنوع المانعة المستخدمة ، فمثلا الأبنية ذات الهياكل المعدنية لا تحتاج إلى منظومة مانعة صواعق معقدة ، بل يمكن إستخدام هيكلها المعدني كجزء من منظومة مانعة الصواعق وذلك بربطه بالإرضي بصورة جيدة . وفي المناطق التي تكثر فيها إحتمالية حدوث الصواعق يجب إعطائها أهمية أكثر من المناطق التي تقل إحتمالية حدوث الصواعق فيها . وفي الحالة الأولى يجب أن تكون مانعة الصواعق مصممة بصورة دقيقة بحيث تغطي جميع أجزاء البناية وهذا يعني في بعض الأحيان كلفة كبيرة .

## 11-2 أنواع مانعات الصواعق

هناك عدة أنواع من مانعات الصواعق المستخدمة لحماية الأبنية ، وتعتبر مانعات الصواعق المذكورة في أدناه من أهم الأنواع التي تستخدم بصورة شائعة في الوقت الحاضر وهي :-

- منظومة فرانكلين Franklin system
- منظومة شبكة فرادي Faraday cage
- منظومة النشاط الإشعاعي Radio Active system
- منظومة الإنبعاث المبكر Early Emission system

## 11-2-1 منظومة فرانكلين

تتكون منظومة فرانكلين ، وهي أقدم أنواع المانعات وقد بدأ إستخدامها سنة 1750، مما يأتي :

1- الطرف الهوائي Air termination system وهو عبارة عن قضيب معدني ( نحاس ) مذهب

Lightning rod يعتمد طوله على المساحة المراد حمايتها .


2- الموصل الهابط Down conductor وهو موصل نحاسي يوصل بين الطرف الهوائي ونقطة التأريض.

3- منظومة التأريض Earthing system


4- الوصلات والرباطات Joints and bonds

5- وصلات الفحص Testing Joints

وتكون منظومة التأسيس عبارة عن قضيب نحاسي أو عدة قضبان نحاسية مغمورة بالأرض ، أو أحد المنظومات التي تم التطرق إليها في الفصل التاسع . وفي منظومة فرانكلين تكون المساحة المراد حمايتها مساوية لدائرة نصف قطرها بقدر إرتفاع الطرف الهوائي وتسمى بالمنطقة المحمية Protected zone ، لاحظ الشكل (1-11 أ) ، وتشكل مع الطرف الهوائي مخروطا زاويته العليا 45 درجة . وهذا ينطبق في حالة كون إرتفاع الطرف الهوائي نفسه لا يزيد عن 15 متر أي مايعادل 50 قدم . ويجب أن تتداخل مناطق الحماية مع بعضها البعض في حالة حماية أبنية متجاورة كما موضح في الشكل (1-11 ب).

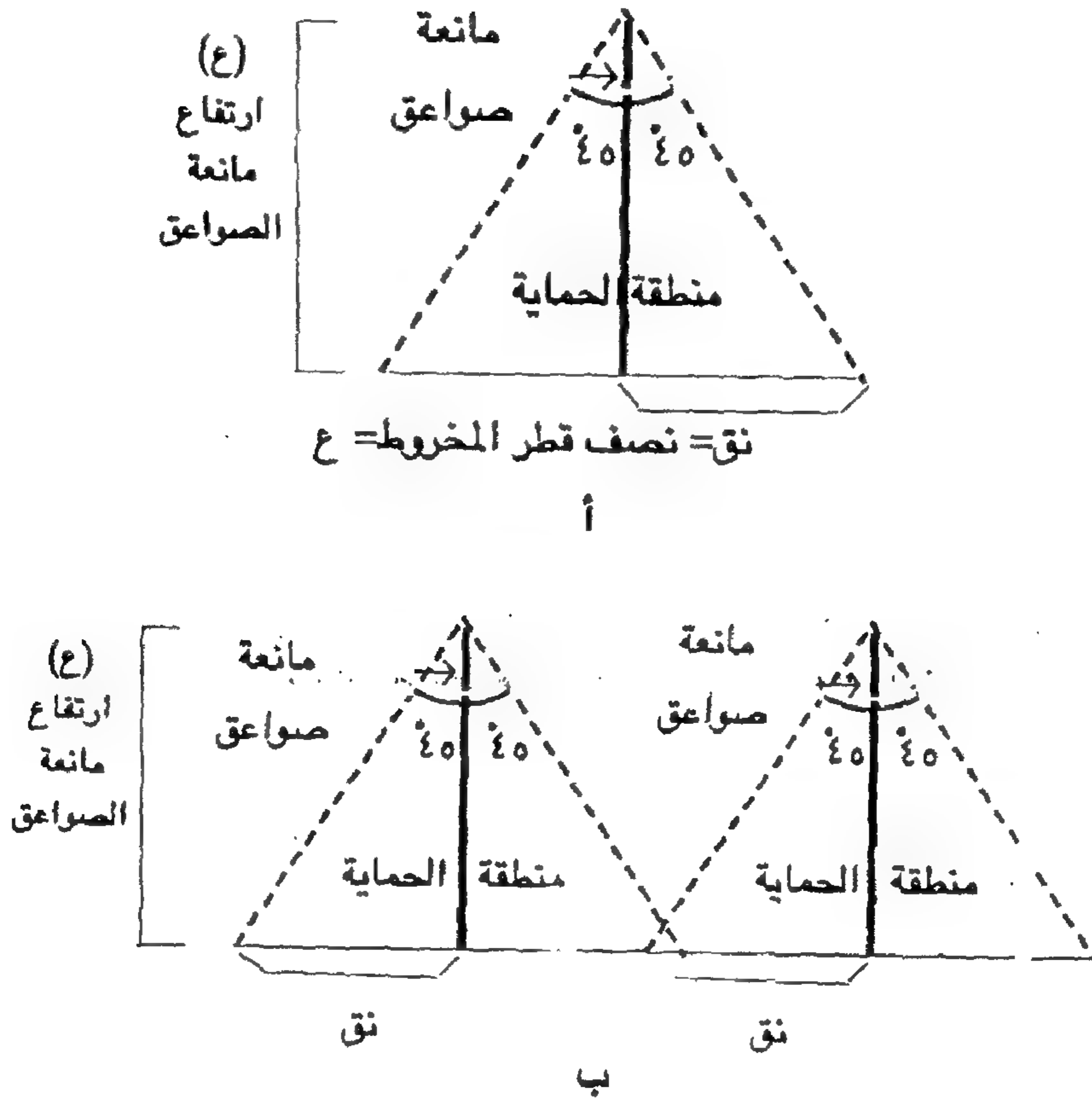

الشكل (1-11) مناطق الحماية وتداخلها.

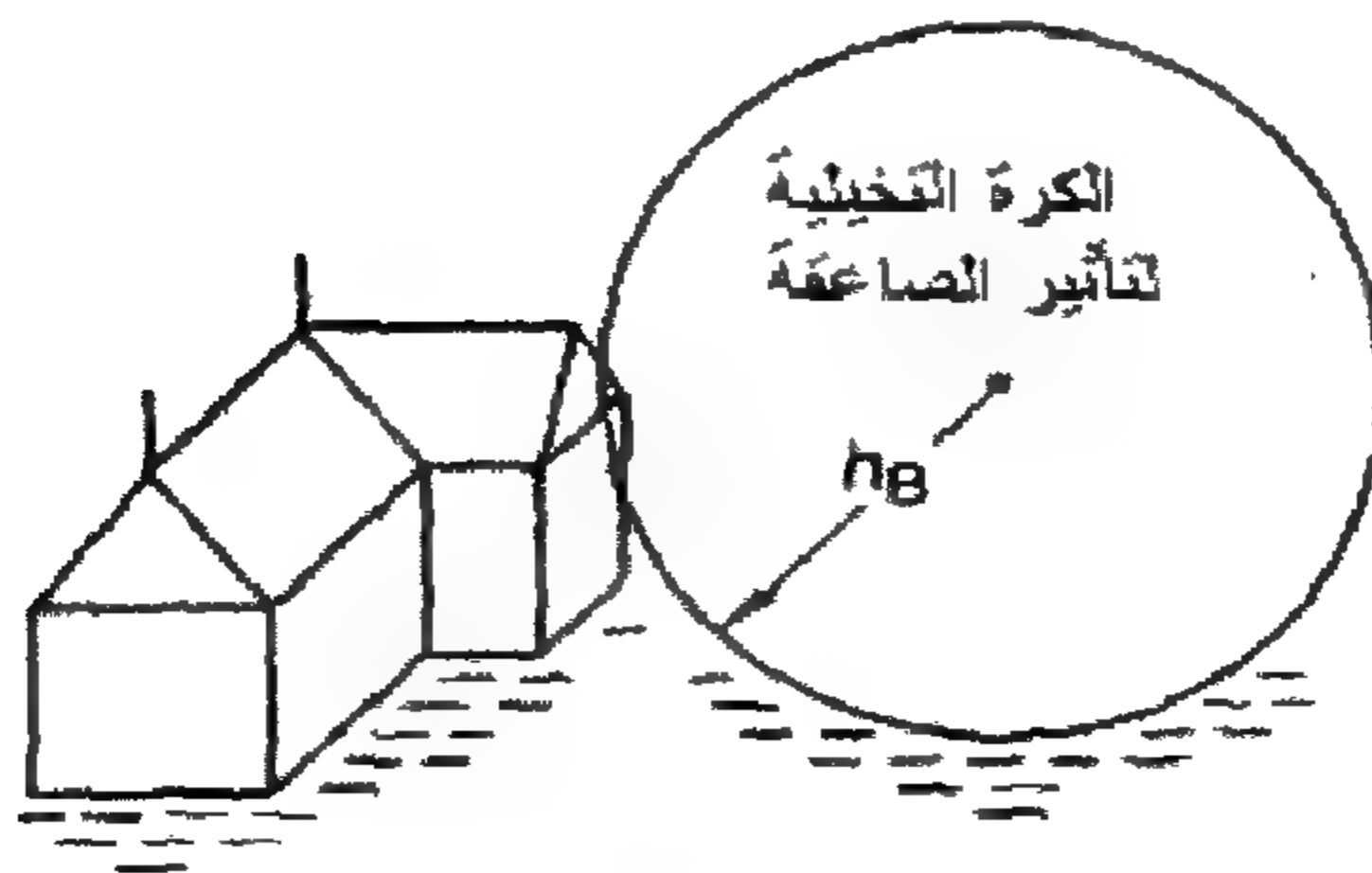

الشكل (2-11) الكرة التخيلية لتمثيل تأثير الصاعقة.

أما في حالة كون الطرف الهوائي على إرتفاع أكثر من 15 متر فإن المساحة المغطاة تكون عبارة عن المساحة التي يقطعها القوس الهابط من أعلى نقطة للطرف الهوائي مع نقطة تماسه مع سطح الأرض ، لاحظ الشكل ( 2-11 ) ، ويكون نصف قطر هذا القوس هو 30 متراً عادة . وتسمى هذه الطريقة في حساب المساحة المحمية بطريقة الكرة التخيلية التي يكون نصف قطرها يساوي  $h_B$  .

مساوي طريقة فرانكلين

من مساوي طريقة فرانكلين هي أنه كلما زادت المساحة المراد حمايتها كلما إزداد عمود الطرف الهوائي إرتفاعاً . وفي بعض الحالات يكون إرتفاعه عال جداً بحيث يصعب تثبيته على أسطح الأبنية ويكون مكلف نسبياً ، لذا فإن إستخدامات طريقة فرانكلين تكون فعالة في حالات الأبنية ذات المساحة السطحية الصغيرة .

### 2-2-11 منظومة شبكة فردي

تتكون منظومة شبكة فردي بصورة مبسطة من شبكة من الموصلات المعدنية (أشرطة نحاسية أو حديد مغلون) يتم تأسيسها على أسطح الأبنية المراد حمايتها . وتكون المسافة بين الأسلاك (الموصلات) العمودية والأفقية للشبكة  $10 \times 20$  متر ، لاحظ الشكل (3-11) . والمسافة بين طرف هوائي وآخر لا تزيد عن 6 متر . أما إرتفاع الطرف الهوائي أو عمود التوصيل عن مستوى سطح البناية فيجب أن لا يقل عن 24 سم إذا كانت المسافات الفاصلة بين طرف هوائي وآخر لا تزيد عن 6 متر . أما إذا كانت المسافة بينهما تزيد عن 6 متر ، فيجب أن يكون إرتفاع الطرف الهوائي لا يقل عن 0.6 متر . ويزداد هذا الطول كلما زادت المسافة بين الأطراف الهوائية . ويتم ربط هذه الشبكة بالأرض بواسطة أسلاك نحاسية موصلة من عدة أماكن تسمى بالموصلات الهابطة ، وتكون أعداد الموصلات النازلة للأرض ونقطة الأرضي حسب مساحة البناية ويمكن استخدام القاعدة التالية في حساب عدد الموصلات الهابطة :



- موصل واحد إذا كانت المساحة لا تزيد على 100 متراً مربعاً .
  - إذا كانت المساحة تزيد على 100 متراً مربعاً فإن عدد الموصلات الهابطة يكون مساوياً إلى أقل عدد نحصل عليه من استخدام القاعدتين الآتيتين:
- (أ) موصل واحد لأول 100 متراً مربعاً بالإضافة إلى موصل لكل 300 متراً مربعاً أو جزء منها زيادة على المائة متر الأولى.
- (ب) موصل واحد لكل 30 متراً من محيط البناء.

وتثبت الموصلات المعدنية الهابطة بحيث لا تزيد المسافة بين موصل وآخر عن 30 متراً ، وكل موصل هابط يجب أن ينتهي بنقطة توصيل أرضية . كذلك يجب أن يزود كل موصل هابط إلى الأرض بوصلة فحص Testing joint تثبت على إرتفاع 1.5 متر فوق مستوى الأرض . ويجب أن لا يحتوي

الموصل الهابط على أية نقطة ربط بعد وصلة الفحص عدا نقطة ربطه بقضيب التأسيس الذي يكون عادة مدفوناً تحت الأرض. ويعطي الجدول (1-11) التالي أعداد الموصلات الهابطة حسب الكود البريطاني العملي BS 6651:1992 .

الجدول (1-11)

عدد الموصلات الهابطة المطلوب	مساحة البناية بالمتر المربع
2	400-100
3	700- 400
4	1000 – 700
5	1300 - 1000
6	1600-1300
7	1900-1600

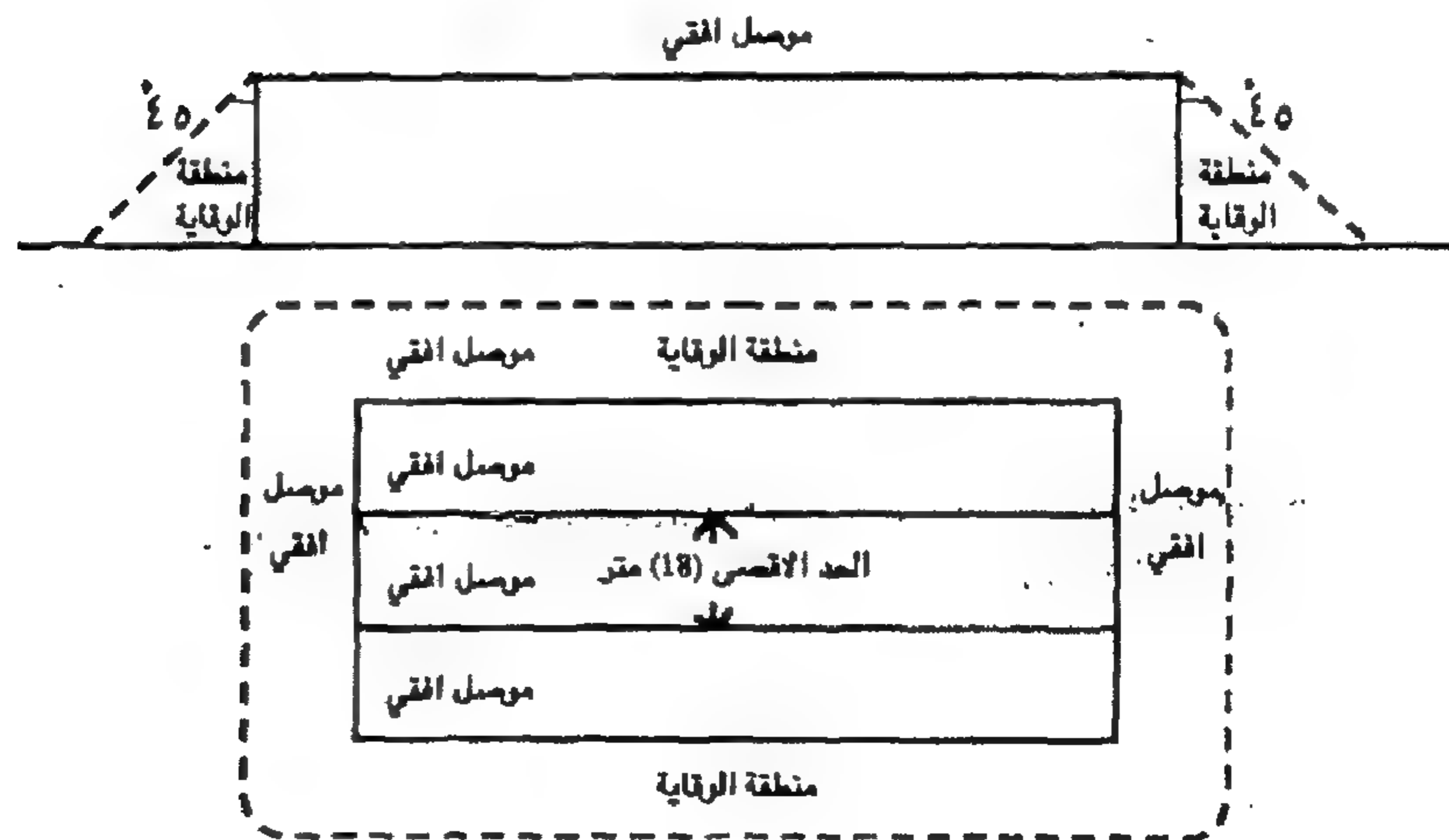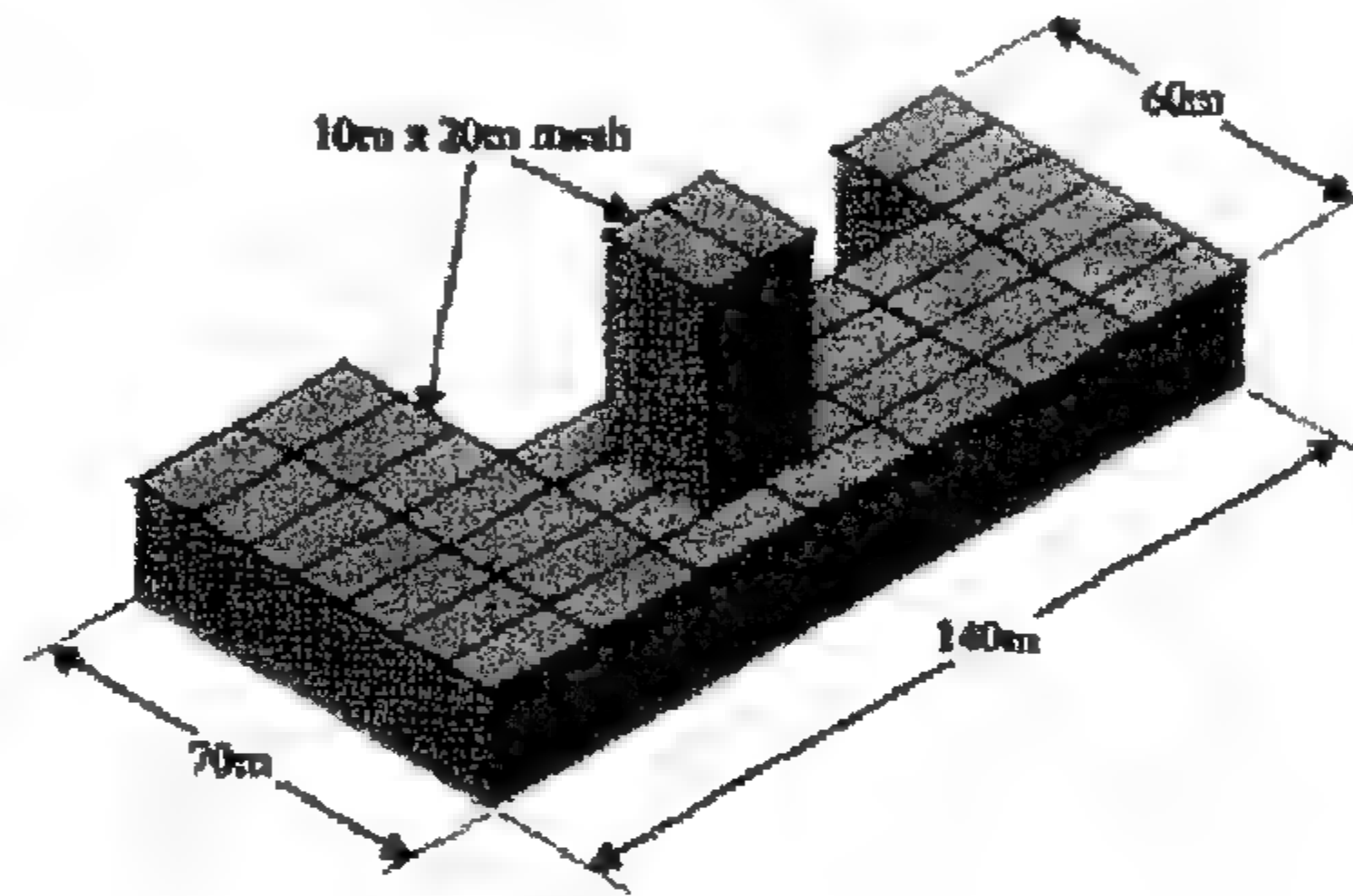

الشكل (3-11) شبكة فردي لحماية الأبنية الطويلة ذات الارتفاع المنخفض .



أما قضبان التآريض فيجب أن لا يقل قطرها عن (12.7 ملم) وطولها عن (2.4 م) وتكون هذه القضبان مصنوعة من النحاس وتغمر تحت الأرض وتكون المسافة فيما بينها لا تقل عن 3 متر ، راجع الفصل التاسع، وتربط معها الموصلات النازلة بواسطة قفائص من المادة نفسها المصنوعة منها .

### 11-2-3 منظومة النشاط الإشعاعي Radio- active lightning protection system

استخدمت منظومة النشاط الإشعاعي للحماية من الصواعق في بداية السبعينيات من القرن الماضي ، وأعتبرت آنذاك أكثر عملية من المنظومتين السابقتين حيث أن منظومة النشاط الإشعاعي لا تحتاج الى تصميم معقد ولا إلى سارية عالية لحمل الرأس المشع كما هي الحال في منظومة فرانكلين . وأن فعاليتها وكفائتها في حماية المنشآت أو الأبنية أفضل من بقية الأنواع إضافة الى سهولة نصبها وتركيبها مقارنة بطريقة شبكة فرداي التي تحتوي على شبكة كبيرة من الموصلات المعدنية والتوصيلات الأرضية والهوائية والتي تكون كلفتها الأولية عالية ، إضافة إلى كلفة تأسيسها العالية نسبياً. إن منظومة النشاط الإشعاعي تأتي كفائتها نتيجة وضع مصدر مشع في الرأس المدبب لمانعة الصواعق والذي يعمل على تأيين الهواء المحيط بالسارية ( عمود الإسناد) وبالتالي فإن المساحة المراد حمايتها تكون أكبر باستخدام هذه الطريقة ، حيث أن الصاعقة تنجذب الى المنطقة المحيطة بمانعة الصواعق المتأينة "أي بسبب وجود الشحنات الموجبة قرب الرأس المدبب " وبذلك فإن شحنات الغيوم السالبة تنجذب اليها بصورة أكثر فاعلية من غيرها من المنظومات.

وتتكون منظومة مانعة الصواعق من نوع النشاط الإشعاعي من الأجزاء الرئيسية التالية :-

أ- الرأس المشع

ب- السارية ( عمود الإسناد)

ج- الموصلات النازلة

د- قضبان التآريض

يتكون الرأس المشع من الرأس المدبب إضافة إلى مصدر مشع من عنصر اليورانيوم -152 ذي نشاط إشعاعي 400 ملي كوري ، أو أي عنصر مشع آخر. وهذا الرأس يبعث الأيونات ، ويدعى بالمانع Preventer ويصنع المانع أو الرأس من مادة النحاس المطلية بالمينا ، لاحظ الشكل (11-4) ، ويكون بارتفاع (12 سم) وعرض (22 سم) ووزن (2 كغم) ومجهز بفتحات تساعد في توجيه الهواء عبر المصدر المؤين الموجود فيه لتحقيق هذا الغرض . وتكون هذه الفتحات مجهزة بصفائح رقيقة مشعة خاصة Special radio active foil تساعد في تحقيق كفاءة إشعاع أفضل . أما السارية التي يثبت عليها الرأس فتصنع من معدن من النوع المقاوم للصدأ مثل الحديد الصلب المغلون وبارتفاع (5 م) ومن النوع الذي يمكن تثبيته على السطوح أو الحائط أو حتى عمل قاعدة كونكريتيه له في الأرض كسارية العلم الطويلة في بعض الأحيان . أنظر الشكل (11-5) الذي يبين مانعة الصواعق وكيفية تثبيتها على

سطح بناية متعددة الطوابق حيث تثبت السارية عادة في أعلى نقطة من البناية المراد حمايتها . أما بالنسبة الى الموصلات النازلة فيجب أن لا تقل مساحتها عن ( 3 ملم× 25 ملم ) ومن مادة النحاس . والتأريض يجب أن يكون من النوع الجيد ويحقق مقاومة لا تزيد عن ( 5 Ω ) وذلك بإستخدام منظومة تأريض ذات تصميم خاص تسمى برجل الغراب Crow-foot earthing system ، والتي تتألف من ثلاثة موصلات نحاسية مرتبطة من جهة واحدة وتشكل زاوية مقدارها 45 درجة مع بعضها عند تباعدها أي تشكل ما يشبه رجل غراب ، وتكون هذه الأشرطة مدفونة تحت الأرض بعمق متر واحد تقريبا ويربط في نهاية كل شريط قضيب تأريض مناسب وذلك للحصول على مقاومة 5 أوم في الأقل ، الشكل ( 11- 6 ) . كما يتم وضع نقطة (وصلة) فحص على إرتفاع 1.5 متر عن مستوى الأرض لقياس المقاومة الخاصة بالأرضي . وفيما يلي جدول (2-11) يوضح نصف قطر المنطقة المراد حمايتها وإرتفاع السارية المطلوب بالنسبة لرؤوس مشعة من نوع ( P1,P2,P3&P4 ) .

الجدول (2-11) .

نصف القطر المطلوب حمايته (م)	المساحة الكلية المحمية (م <sup>2</sup> )	أقل إرتفاع مطلوب للسارية (م)
P1 35	3850	4.6
P2 50	7850	4.6
P3 80	20100	6
P4 100	31400	6



ومما تجدر الإشارة إليه هو أن منظومة النشاط الإشعاعي بدأ إستعمالها بالإنحسار في السنين الأخيرة وذلك بسبب مخاوف الناس من الإشعاع النووي الذي تنتجه ، وكذلك صعوبة صيانتها وخاصة الرأس المشع . والسبب المهم الآخر هو قصر عمرها الخدمي حيث وجد أن الرأس المشع ينضب بعد مرور 15 سنة بعد صناعته ويصبح غير فعال لذلك يستوجب تبديله بعد تلك الفترة.

#### 4-2-11 منظومات الإنبعاث المبكر Early Streemer Emmission systems


يعتمد مبدأ إشتغال هذه المنظومات الحديثة على الإنبعاث المبكر للشحنات الكهربائية من رؤوس خاصة صغيرة تشبه رؤوس منظومة النشاط الإشعاعي وتكون على نوعين :

- النوع الأول يسمى بالمعرض الكهربائي الإجهادي من صنع شركة سانت - إيلموا الفرنسية Saint-Elmo lightning conductor with piesoelectric exiter . ويمتاز هذا النوع بعدم وجود مواد مشعة فيه ويعطي نصف قطر حماية كبيراً مقارنة مع موانع الصواعق التقليدية . كذلك تمتاز هذه المنظومة بسهولة التركيب وقلة الموصلات النازلة .

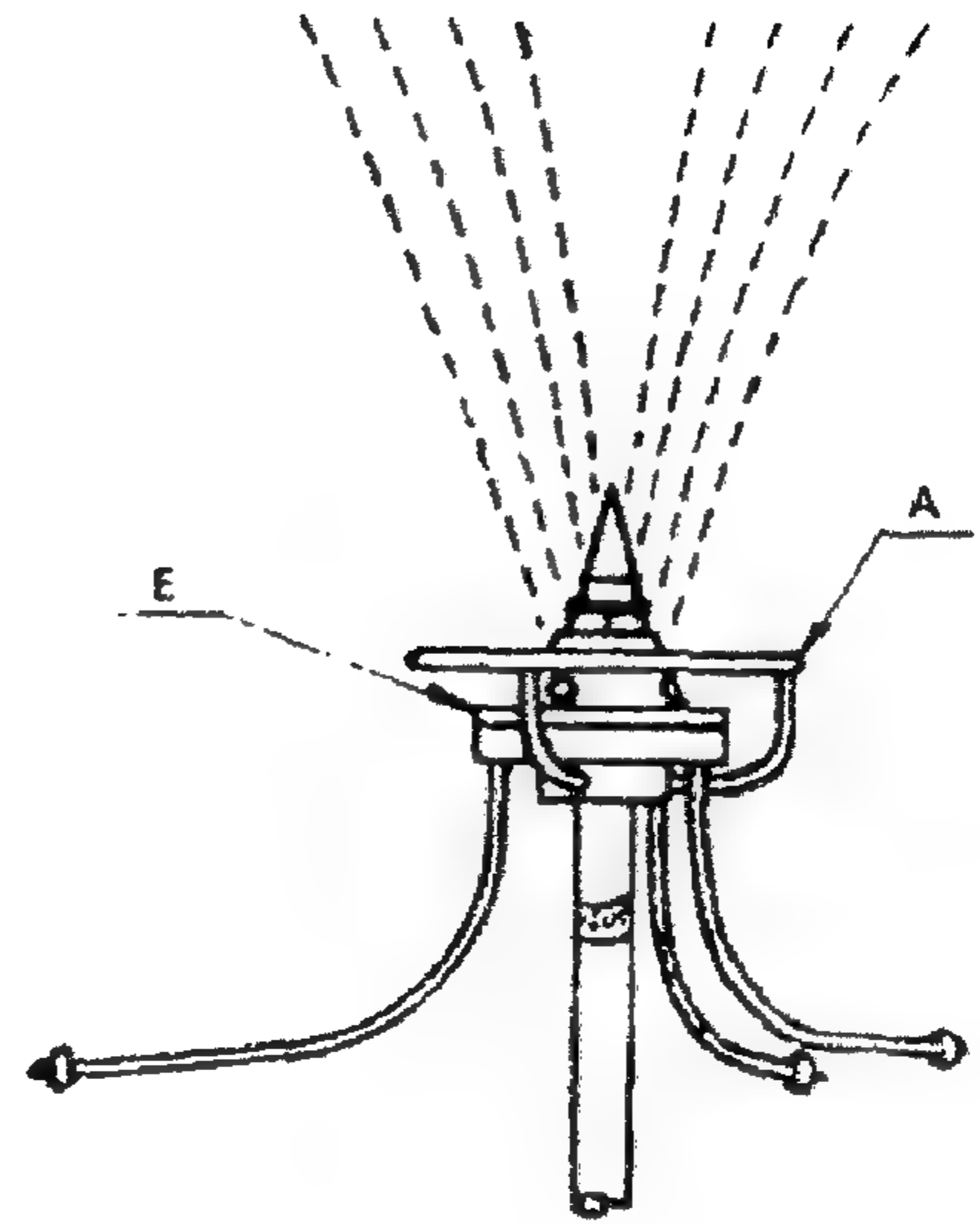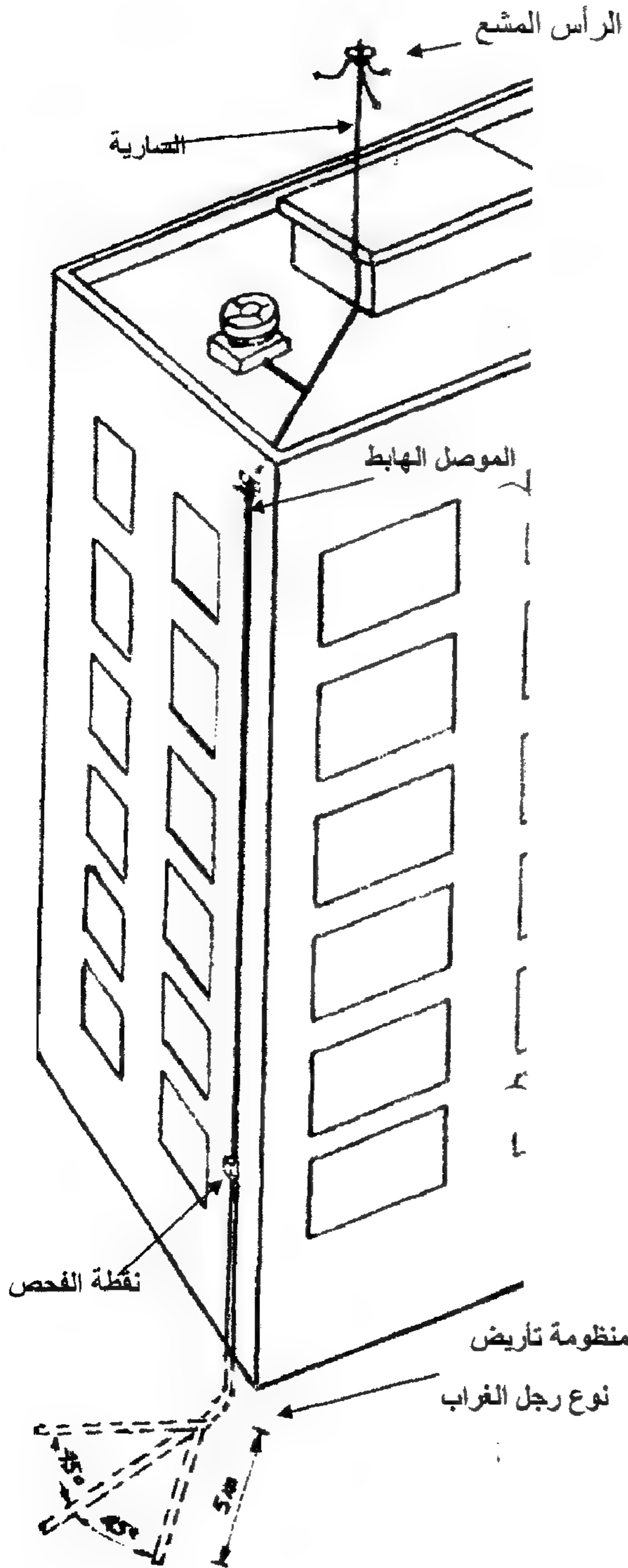ويكون تصميم هذه المنظومة مشابه لمنظومة النشاط الإشعاعي المبينة في الشكل (11-5) عدا الاختلاف بالرأس (جهاز الاعتراض). إن مبدأ إشتغال رأس التوصيل لمنع الصاعقة المصنع من قبل شركة (سانت - إيلمو) هو عبارة عن إنتاج شحنات حرة (جسيمات متآينة والكترونات) في الهواء المحيط برأس




الشكل (11-4) الرأس المشع.

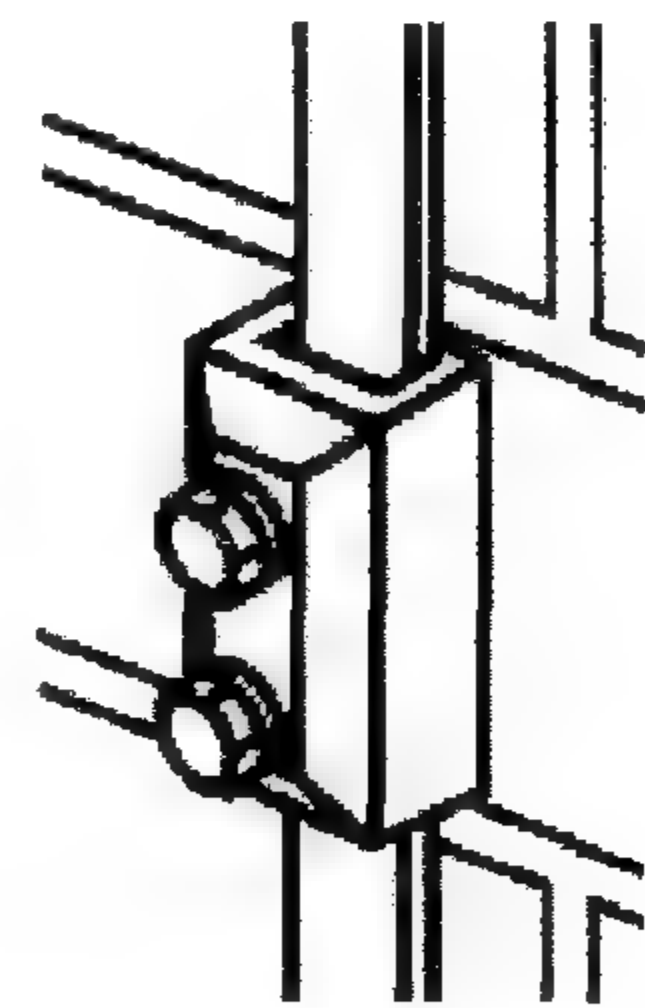

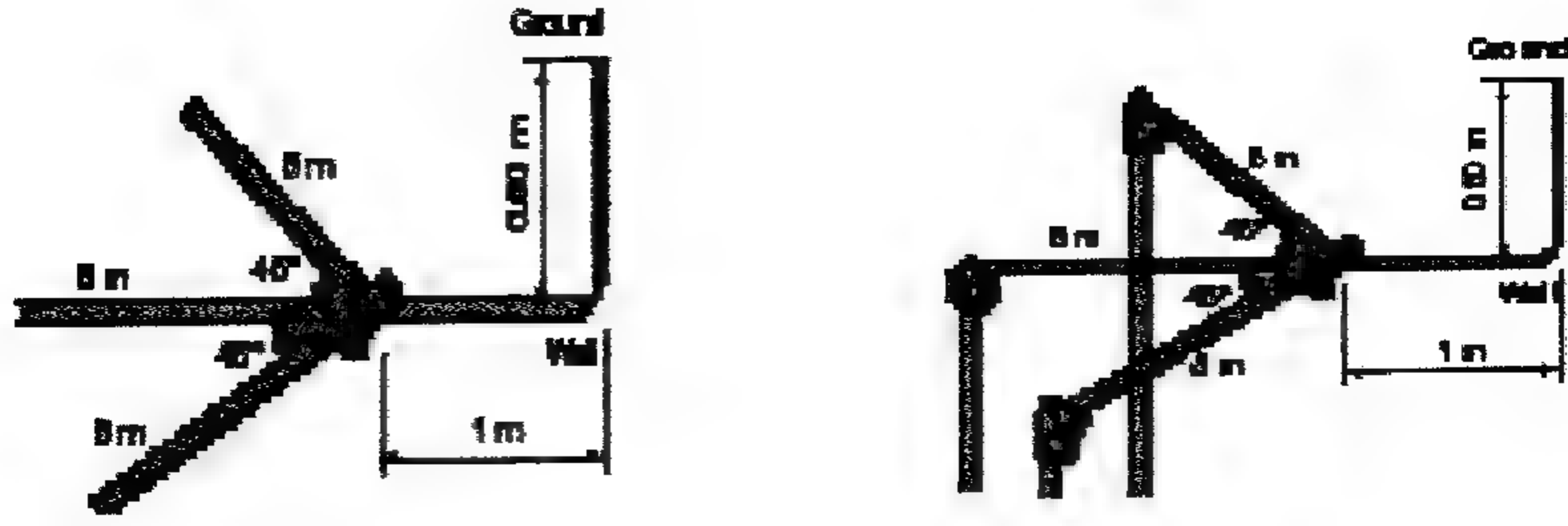الشكل (11-5) طريقة تثبيت المانعة ذات النشاط الإشعاعي على سطح بناية.





الشكل (11-6) منظومة تأريض نوع رجل الغراب .

التوصيل ويولد أيضا ضمن الفراغ بين الأرض والغيمة مجالا كهربائيا بشكل قناة أيونية تكون جيدة التوصيل للصاعقة نفسها. وتتولد الشحنات الحرة بفعل الهالة Corona وذلك بتسليط فولتية على نقاط التأين من على رأس التوصيل وهذه الفولتية تجهز بواسطة خلايا سيراميك تدعى خلية تحريض كهربائي إجهادي piezo-electric وتتألف هذه الخلايا من معادن الرصاص والزركونيوم والتيتانيوم التي لها الخاصية على إنتاج فولتية عالية جدا بواسطة التغير بالضغط الميكانيكي المسلط عليها.




على هذا الأساس فإن رأس التوصيل يكون مجهزاً بجهاز ميكانيكي يحول الإجهاد المسلط على الرأس الناتج عن تأثير الريح إلى ضغط إجهادي كهربائي (فولتية) بواسطة خلية تحريض كهربائي إجهادي وهذه الفولتية المتولدة تسلط من خلال كابل فولتية عالية (الذي يكون داخل العمود الحامل للرأس) على نقاط التأين لتوليد شحنات حرة بفعل مبدأ الهالة، وبعدها يتم طرد هذه الشحنات بفعل التدويم

Venturi من رأس التوصيل . وهذه الشحنات تكون مغايرة لشحنات الغيمة المسببة للصاعقة بحيث يحصل تجاذب للشحنات المختلفة وتتسرب مباشرة إلى الأرض لغرض تفريغها ، أنظر الشكل (11-7)، ولاحظ الشكل (11-8) الذي يعطي مقارنة بين عمود فارداي وعمود شركة سانت- إيلمو الفرنسية.

لاحظ أيضا أن الرأس يحمل بواسطة عمود مناسب طوله  $h$  بحيث أن نهايته العليا تمثل رأس مخروط يغطي كل أجزاء البناية باعتبارها المنطقة المحمية كما هو واضح من الشكل (11-7) .

• النوع الثاني وهو من صنع شركة إنديلاك الفرنسية [www.Indelec.com](http://www.Indelec.com) وهذه المنظومة تشبه منظومة شركة سانت - إيلمو عدا أنها تختلف بالرأس ، حيث إستخدمت شركة إنديلاك رأسا إلكترونيا حاويا على متسع ذات قدرة عالية Power Capacitors ودائرة إلكترونية بسيطة تستمد طاقتها الكهربائية من المجال الكهربائي الحادث عند إقتراب الغيمة المشحونة وعندها يبدأ الرأس بتوليد وإرسال شحنات مخالفة أو مشابهة لشحنات الغيمة ويعمل على تفريغها أو إبعادها عن البناية المراد حمايتها ، لاحظ الشكل (11-9) الذي يوضح أحد أنواع هذه الرؤوس المصنعة من قبل الشركة المذكورة. ويسمى هذا الرأس Early Streamer Emission Lightning Conductor .



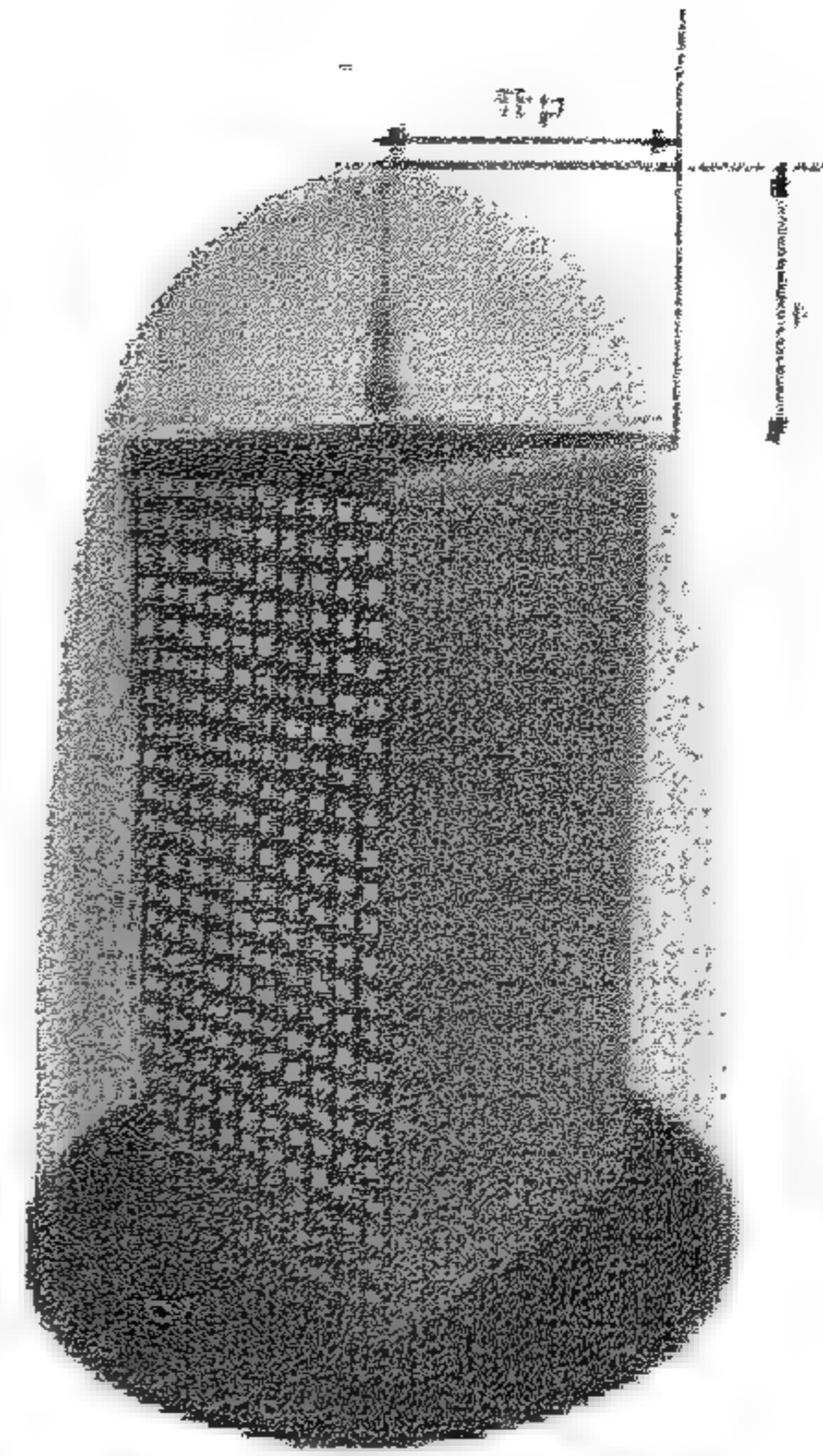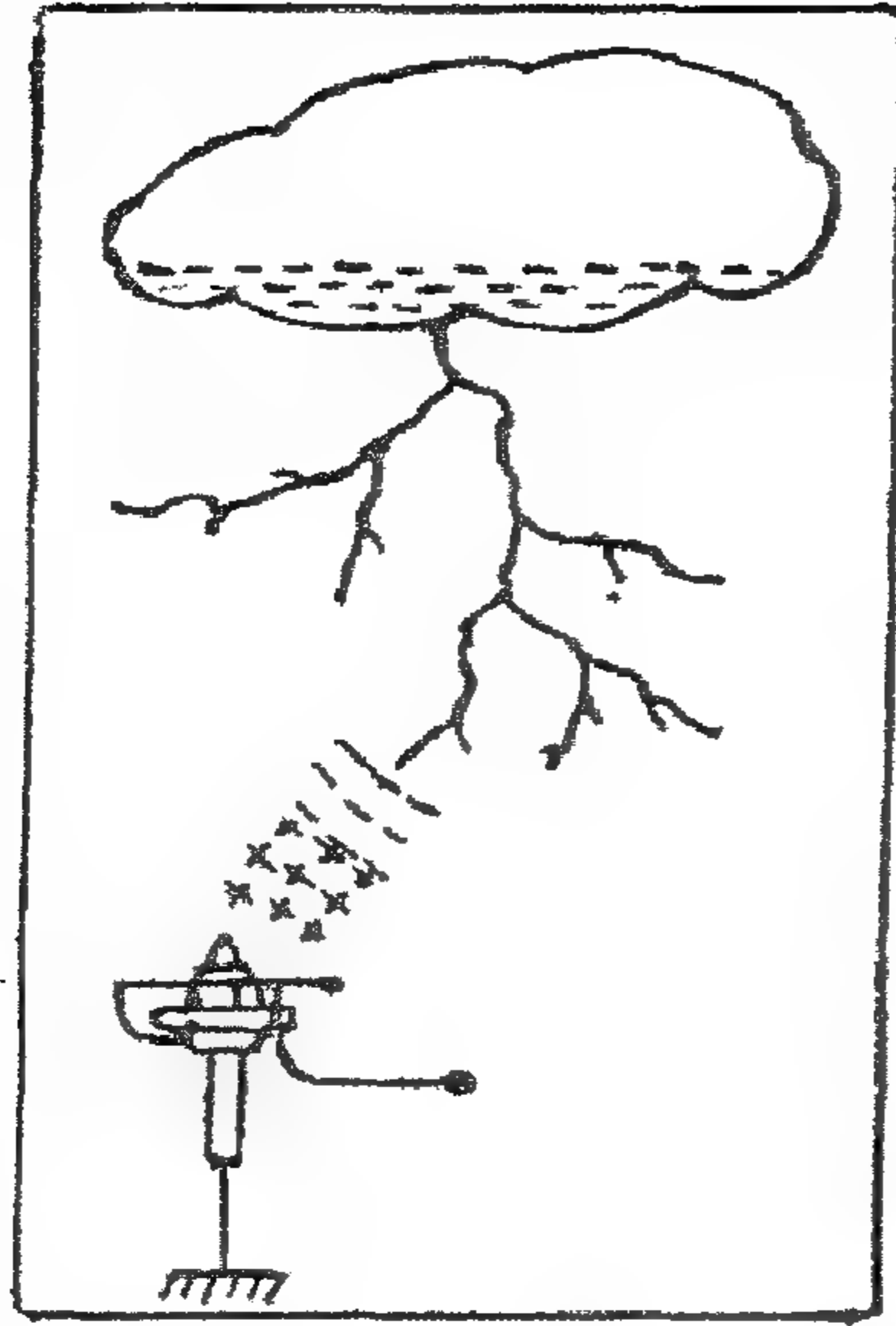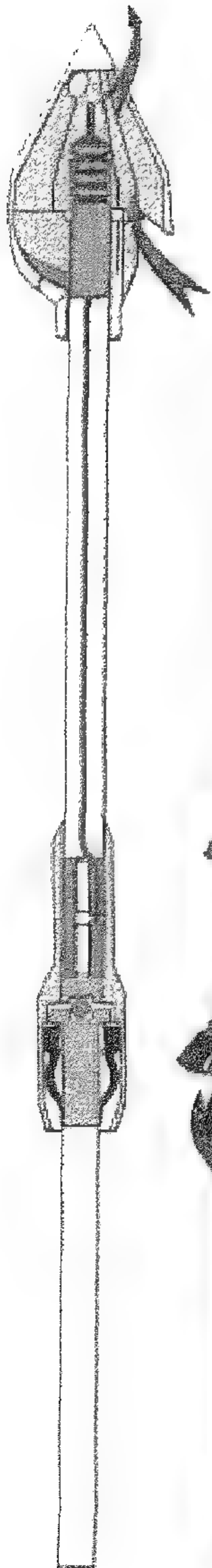

(أ)

(ب)

الشكل ( 11 - 7 ) مبدأ عمل مانعة الصواعق ذات الإنبعاث المبكر



أعمدة سانت - ألمو



عمود فارداي



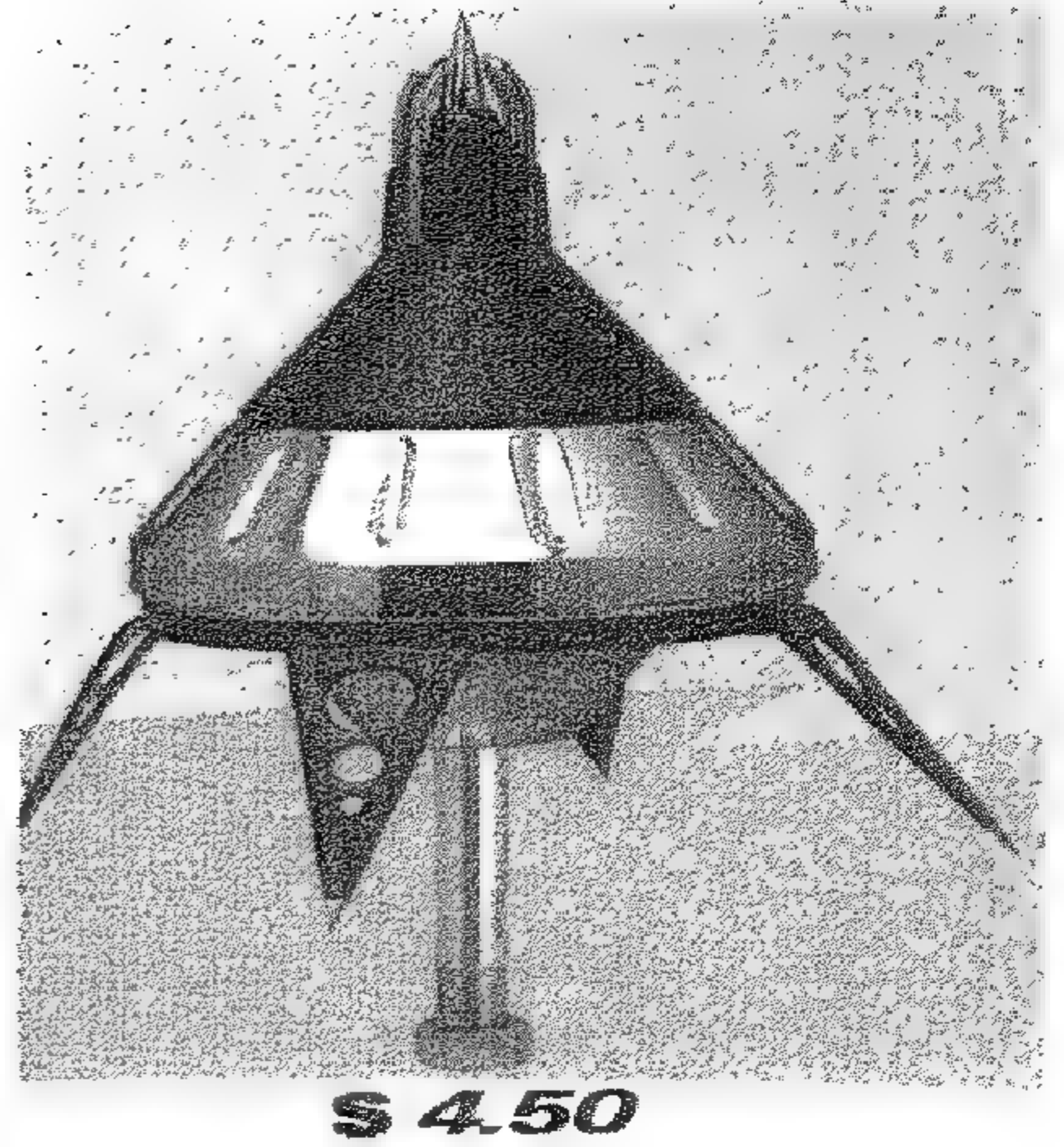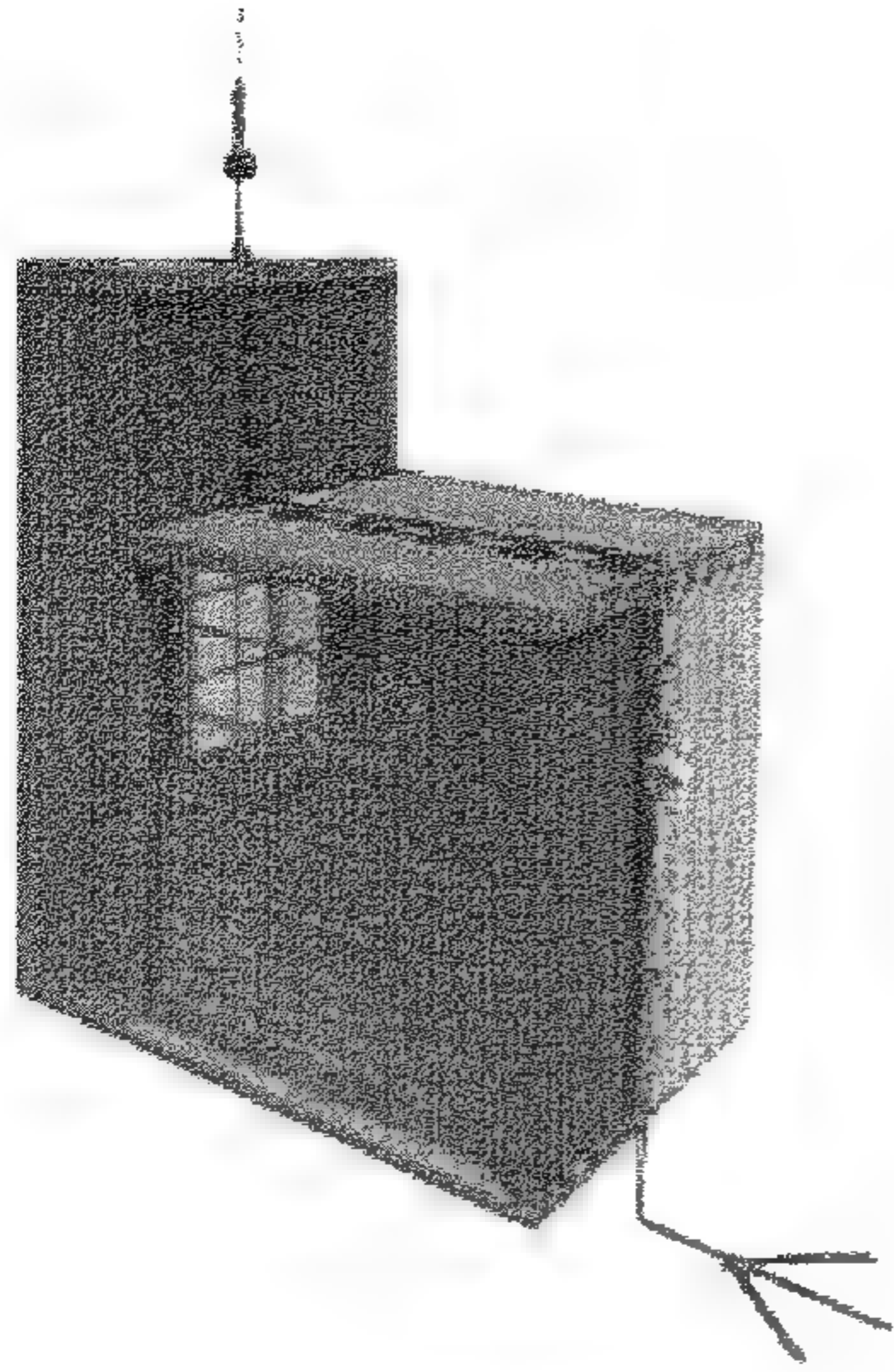الشكل ( 11 - 8 ) أعمدة سانت - ألمو وعمود فارداي .



(أ)

(ب)

الشكل ( 9-11 ) (أ) الرأس الفعال صنع شركة إنديلاك الفرنسية

(ب) اسلوب نصب المانعة فوق البناية ويلاحظ هنا

وجوب إستخدام منظومة تأريض من نوع رجل الغراب.

ويجب الإشارة هنا أن الدائرة الألكترونية الموجودة داخل الرأس لا تعمل إلا عند إقتراب غيمة مشحونة مولدة للصاعقة فقط .

3-11 أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند تصميم مانعات الصواعق

1- ضرورة ربط جميع الأجزاء المعدنية والمواد الأخرى الموصلة للكهربائية والقريبة من الموصلات الرئيسية والثانوية والموصلات الهوائية إلى منظومة مانعة الصواعق لتجنب الشرارة التي قد تحدث نتيجة الإختلاف بفرق الجهد .

2 – يفضل ربط منظومة الأرضي لمانعة الصواعق مع منظومة الأرضي المشترك الخارجي للبناية أيضا لمنع حدوث شرارة نتيجة لإختلاف الفولتية بين منظومتى التأريض .

3- تعتبر الأبنية ذات الهياكل الحديدية التي يزيد سمك المعدن فيها عن ( 4.8 ملم) الموصلات الرئيسية لمنظومة الصواعق إذا كانت متصلة كهربائيا مع جميع أنابيب الماء للبناية ومع الأرضي المشترك الخارجي للبناية . ويمكن أن تكون منظومة مانعة الصواعق لهذه الهياكل الحديدية من دون موصلات هوائية .

- 4- لايفضل إستخدام مانعات الصواعق من نوع النشاط الإشعاعي في المناطق الصناعية المزدحمة كمحطات الوقود أو مصانع الأسمنت بسبب ترسب مخلفات هذه المعامل من أبخرة ودخان أو سممت على رأس مانعة الصواعق المشع (preventer) حيث بعد مرور فترة قصيرة يصبح عديم الفائدة في حماية البناية ، لذا في مثل هذه المناطق يفضل إستخدام طريقة فرانكلين حيث توضع مانعة الصواعق على المداخل الخاصة بالأبنية الصناعية كذلك يفضل استخدام منظومات الإنبعاث المبكر .
- 5- في الأبنية ذات المساحة الكبيرة والتي تستخدم فيها مانعات الصواعق من نوع النشاط الإشعاعي يتم إستخدام طريقة فرانكلين أيضا في الأبراج أو المداخل أو الأجزاء المرتفعة في أسطح هذه الأبنية ، أي تستخدم المنظومتان معا .
- 6- ضرورة تجنب الإنحناءات الحادة في جميع التوصيلات بين الموصلات بحيث لا تكون هذه الانحناءات زاوية أقل من 90° أو أن يكون نصف قطر الإنحناء أقل من (203 ملم) .
- 7- المسافة بين قضبان التأسيس في منظومة التأسيس الخاصة بمنظومة مانعة الصواعق يجب أن تكون مساوية لطول القضيب المدفون تحت الأرض أو أكبر منه لتحقيق أفضل كفاءة .
- 8- يجب أن ينتهي كل موصل نازل على نقطة (وصلة) إختبار التي يمكن فصلها عن نقطة التوصيل لمنظومة التأسيس لأغراض إجراء الفحص والتي تثبت عادة على ارتفاع (1.5م) من سطح الأرض .
- 9- مقاومة الأرضي يجب أن لا تزيد عن 10Ω بأي حال من الأحوال .
- 10- إذا أحتوت بناية على منظومة فرداي ومنظومة فرانكلين في الوقت نفسه فيجب ربطهما معا كنظام واحد.
- 11- يجب أن يمر الموصل النازل من أقصر طريق ( مسار) مباشر بين الطرف الهوائي والطرف الأرضي . وإذا تطلب الأمر يمكن إحتواؤه داخل فراغ هوائي ضمن الجدران أو داخل مهابط خاصة مؤمنة من أخطار الحريق ، أي عدم إحتوائها على مواد قابلة للإشتعال.
- 12- يجب تحديد مواقع الموصلات النازلة والمسافات بينها للمنشآت الكبيرة بالتشاور مع المهندس المعماري لئلا تؤثر هذه الموصلات على المنظر العام للبناية (الإعتبرات المعمارية) .
- 13- عدم إستخدام مهابط (شفتات) المصاعد كمنافذ للموصلات النازلة بأي حال من الأحوال .
- 14- يجب أن تحتوي منظومة مانعة الصواعق على أقل عدد ممكن من الوصلات Joints ، كما أن الوصلات والأربطة يجب أن تكون فعالة من الناحية الميكانيكية والكهربائية حيث انها تكون مقموفة Clamped أو مقلووضة Screwed أو مسمرة لوليبيا Bolted أو مغضنة Crimped أو مبرشمة Riveted أو ملحومة Welded .



### منظومات الاتصالات والمنظومات الخدمية الأخرى في الأبنية الحديثة

#### 1-12 مقدمة

قد تحتوي الأبنية الحديثة على منظومات مركزية خدمية مهمة منها:

1 - منظومة الهاتف ( التلفونات ) ومنظومات الإتصال الداخلي

2 - منظومة الإنترنت

3 - منظومة المراقبة الأمنية ( الكاميرات )

4 - منظومة الستالايت (الأقمار الصناعية)

5 - منظومة الإذاعة الداخلية

6 - منظومة الساعات المركزية

وبما أن هذه المنظومات هي منظومات متخصصة وقابلة للتطور السريع فسوف نشرح باختصار المتطلبات التصميمية لها ، كما ننصح القارئ الكريم أن يقوم باستشارة المختصين في تصاميم هذه المنظومات إن أراد القيام بتصميمها بنفسه لغرض مواكبة التطور العلمي الحاصل فيها وبدون الإلتزام بما سيرد من معلومات في هذا الكتاب حرفياً، واعتبار المعلومات الواردة مجرد دليل عام له.

#### 2-12 منظومة الهاتف (الترفونات) Telephony system

تعتبر منظومة الهاتف من الخدمات الضرورية في كل بناية أو مجموعة أبنية لمنشأة واحدة ، وفي الأبنية الصغيرة التي تكون أهميتها محدودة يتم استعمال الهواتف التي تتصل بمركز الإتصالات للمدينة أو المنطقة مباشرة ، أما في الأبنية الكبيرة أو لمجموعة أبنية تابعة لمنشأة واحدة ومتجاورة مع بعضها تكون عملية ربطها بشبكة الإتصالات للمدينة أمر ليس بالسهل حيث مثل هذه الخدمات تحتاج إلى عدد كبير من الخطوط قد لا يمكن توفيره بسهولة. لذا يتم في مثل هذه الحالات نصب بدالة مركزية للبنية تتصل مع شبكة الإتصالات المركزية للمدينة بواسطة عدة خطوط خارجية ،

ويتم حساب عدد الخطوط الفردية لكل مشروع بعد معرفة احتياجات المبنى الهاتفية حيث يتم نصب خط هاتفي في كل غرفة مكتب أو القاعات وجميع المرافق الأخرى الضرورية ، ويكون توزيع نقاط الهواتف داخل البناية عبر خطوط تتفرع في صناديق ربط موزعة في أماكن مختلفة في البناية وترتبط هذه الصناديق الفرعية بلوحة توزيع رئيسية ترتبط بالبدالة المركزية للبنية أو لمجموعة أبنية أو ترتبط مباشرة بشبكة الإتصالات المركزية .



تتألف منظومة التلغونات المركزية لبناية كبيرة من الأجهزة والمعدات الآتية:


- البدالة الأوتوماتيكية الفرعية الخاصة (المقسم) Private Automatic Branch Exchange PABX
- إطار التوزيع الرئيسي Main Distribution Frame – MDF
- صناديق الربط أو الإتصال التلغوني الفرعية Telephone Communication Box – TCB
- المآخذ التلغونية Telephone Socket Outlets
- الأسلاك التلغونية Telephone Wires
- الأجهزة ( التلغونات أو الهواتف )

#### 1 - البدالة الأوتوماتيكية الفرعية الخاصة (المقسم)

يتم إختيار البدالة (المقسم) في البنايات الكبيرة من النوع الألكتروني الصغيرة الحجم EPABX ( Electronic PABX ) حيث تستلم هذه البدالة عددا محدودا من خطوط الهاتف من شركة الاتصالات من أقرب نقطة أو خط تغذية وتقوم البدالة بتوزيع أعداد كبيرة من الخطوط داخل البناية نفسها حسب عدد الغرف والخطوط المطلوبة للخدمة . والبدالات الفرعية الحديثة بالرغم من صغر حجمها إلا أنها توزع أعدادا كبيرة من الخطوط الداخلية قد تصل إلى 500 خط حسب سعتها المطلوبة . والأنواع الرقمية منها Digital PABX تكون صغيرة أي بحجم الحقيبة اليدوية بحيث يمكن وضعها على طاولة صغيرة في غرفة البدالة (المقسم) .
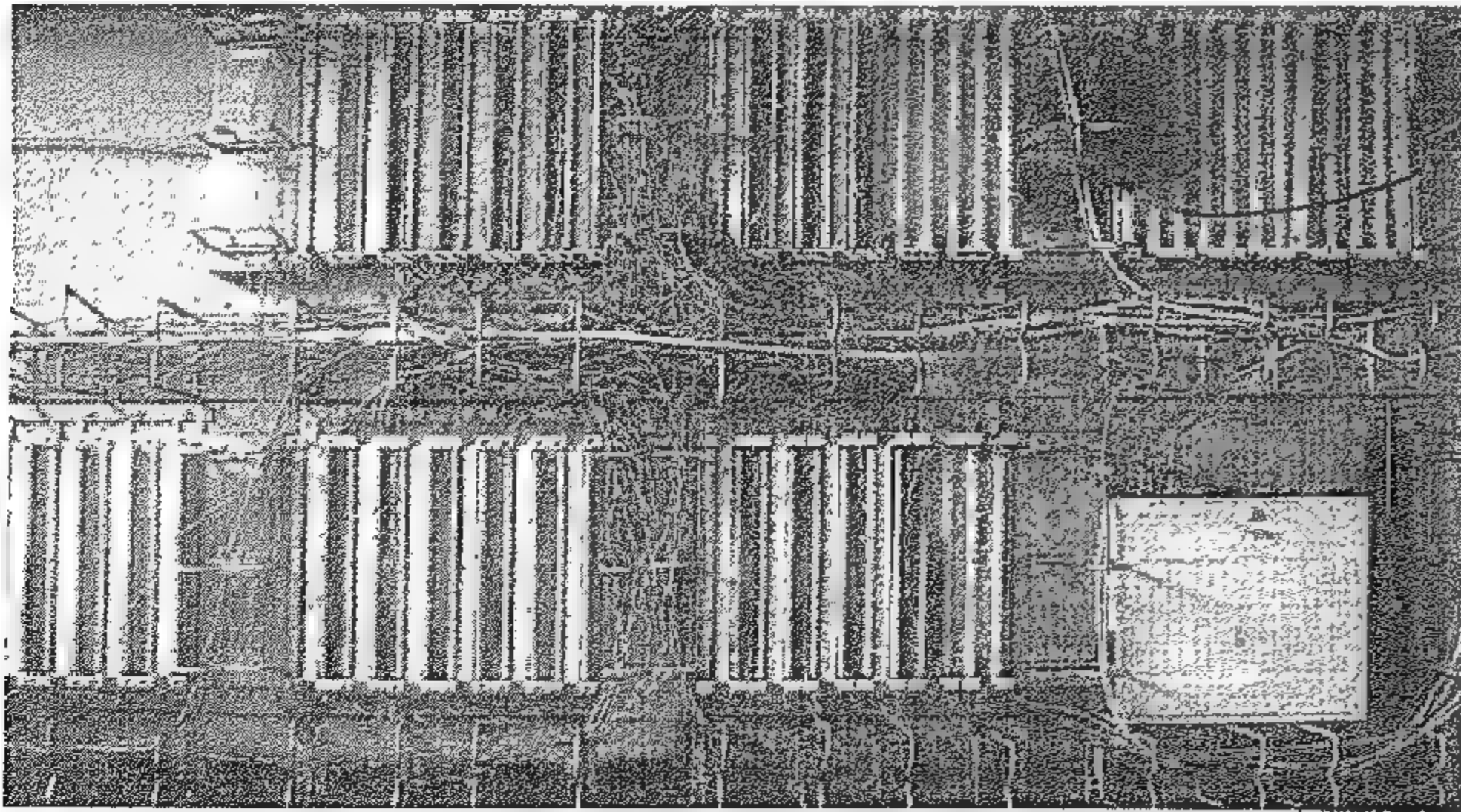
#### 2- إطار التوزيع الرئيسي MDF


الغرض من إستخدام هذه اللوحة أو الإطار هو استلام ازواج أسلاك الخطوط الخارجة من البدالة أو المقسم وتوزيعها مركزيا على صناديق الإتصال التلغوني الفرعية TCB الموزعة داخل البناية لخدمة الطوابق وبقية مرافقها المهمة. أنظر الشكل (1-12) .



الشكل ( 1-12 ) إطار التوزيع الرئيسي MDF .
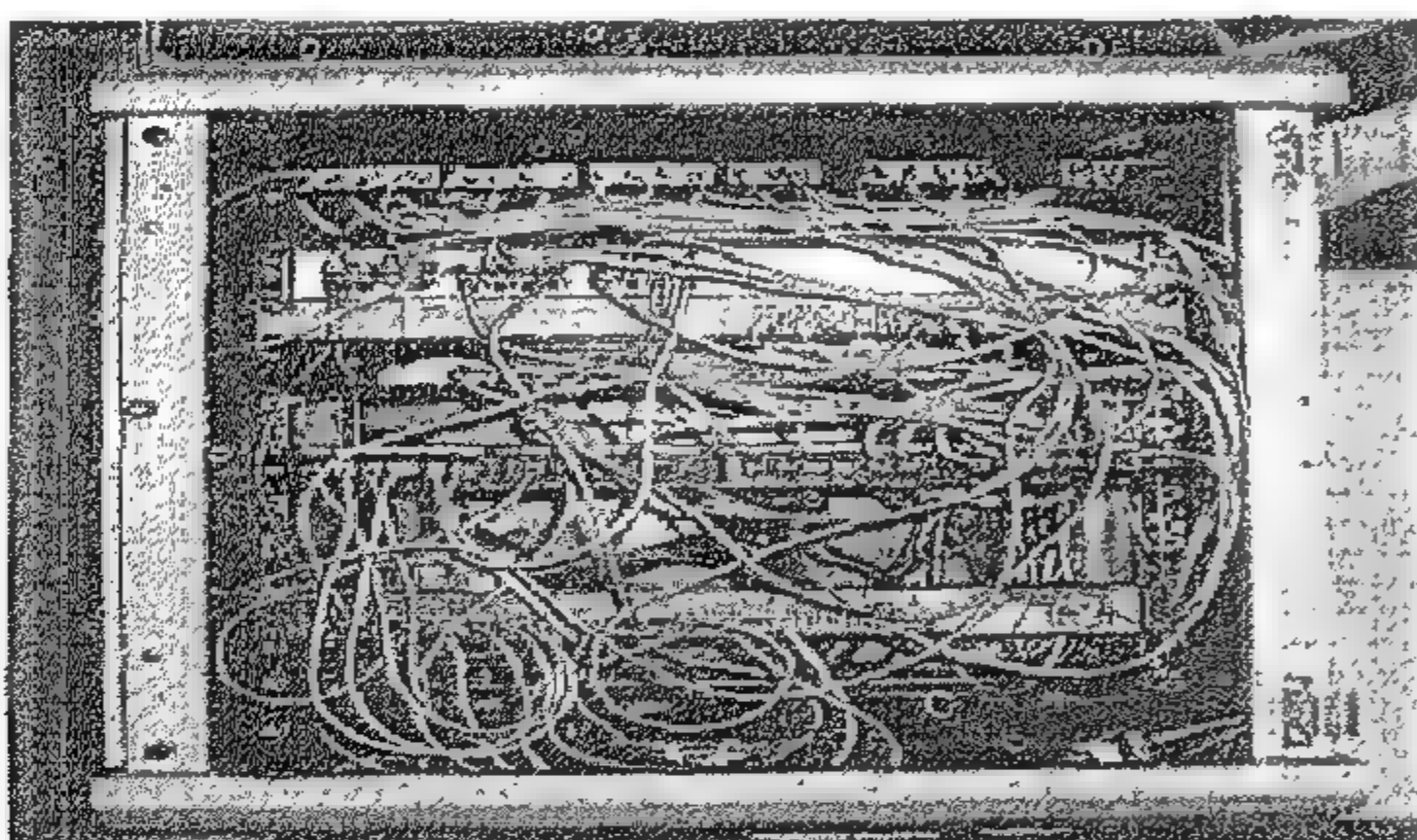
#### 3- صناديق الربط أو الإتصال الهاتفي الفرعية TCB

تستلم صناديق الإتصال الهاتفي الفرعية عدداً معين من الخطوط وكل خط مؤلف من زوج من الأسلاك يتضمنها كابل واحد أو أكثر من النوع المتعدد الأسلاك كأن يكون كابل ذا 30 أو 50 زوج حسب الحاجة أي حسب عدد نقاط الهاتف في المنطقة المراد خدمتها. ويصنع الصندوق عادة من حاوية معدنية أو بلاستيكية مزودة بغطاء ملائم، يثبت داخل الحاوية وصيلات Connectors خاصة لأسلاك الهاتف، أنظر الشكل (2-12) الذي يبين منظورا لأحد هذه الصناديق البسيطة. وتثبت هذه الصناديق داخل الجدران، أي تكون مخفية Recessed وعلى ارتفاع 50 سنتيمتر من مستوى الأرضية وفي أماكن مختارة من الطوابق بحيث تكون على خط مسار واحد صاعد ليسهل تنفيذها كأن يكون مهبط Shaft خاص بكابلات الإتصالات معزول أو مستقلاً عن مهابط كيبالات القدرة. وكذلك يجب أن تحتوي صناديق الربط على نقاط ربط إضافية كاحتياط لا يقل عن 20% من احتياج البناية الفعلي وذلك لاحتمالات التوسعات المستقبلية في شبكة الهاتف لتلك البناية وبصورة عامة تستخدم كيبالات مسلحة بالنسبة للتوصيلات الخارجية أو الداخلية بالنسبة للمنشآت الصناعية كالورش والتي تمتد الكيبالات فيها بصورة عامة على ممشي الكيبالات Cable trays أو تثبت مباشرة على الجدران، وفي العموم يجب أن تكون كيبالات الهواتف بعيدة نسبياً عن كيبالات القدرة الكهربائية وبمسافة لا تقل عن 30 سم بالنسبة لكيبالات الفولتية المنخفضة و 50 سم بالنسبة لكيبالات الفولتية العالية لتلافي التشويش الحاصل نتيجة المجال الكهربائي أو المغناطيسي المتولد من كيبالات القدرة الكهربائية (التداخل الراديوي).



الشكل (2-12) صندوق إتصال هاتفي فرعي.

#### 4- الأسلاك والكيبالات الهاتفية ( التليفونية)

تصنع الأسلاك الهاتفية من النحاس عالي النقاوة معزولا بمادة كلوريد متعدد الفينيل PVC. وتكون الأسلاك عادة من النوع المجدول المرن الذي يتألف من عدة شعيرات نحاس رفيعة أو يكون صلباً (مصمت)، لكنه مرن، وتكون قياساته من 0.4 ملم – 0.6 ملم. ويفضل استخدام القياس 0.6 ملم للبنائيات الكبيرة على غيره من القياسات. ويكون زوج أسلاك الهاتف مبروماً Twisted pair لتقليل التداخلات الراديوية أو الكهرومغناطيسية EMI. أما الكيبالات الهاتفية فتكون إما مدرعة بواق معدني Shielded أو غير مدرعة Unshielded حسب الحاجة. على أية حال، يمكن تصنيف أنواع الأسلاك والكيبالات الهاتفية كما يأتي:

- الكابل المبروم غير المدرع Unshielded Twisted Pair Cable (UTP)
- الكابل المبروم المدرع Shielded Twisted Pair Cable (STP)
- السلك المبروم متعدد أزواج الأسلاك



## ● كابل الألياف الضوئية Fiber Optic Cable

## ● الكابل المحوري Coaxial Cable

ويبين الشكل (12-3) أهم أنواع الكيبلات والأسلاك الهاتفية المستخدمة في الأبنية ،حيث يعد الكيبل المبروم غير المدرع UTP من أهم الكيبلات المستخدمة في التمديدات التلفونية وشبكات نقل المعلومات (الإيثرنيت) لشبكات الحاسوب حيث كانت هذه الشبكات تستخدم كيبلات محورية عالية الكلفة ، الا أن بعض الشركات قامت بتطوير الكيبل UTP بحيث يستطيع نقل حزم عريضة للبيانات. وعلى هذا الأساس تم في السنوات الأخيرة تصنيف هذا الكيبل الى فئات خمس كالآتي:

(أ) الفئة 1 ( Cat1 ) لخدمة الهواتف .

(ب) الفئة 2 ( Cat2 ) لشبكات الحاسوب ذات السرعة البطيئة .

(ج) الفئة 3 ( Cat3 ) لشبكات الإيثرنيت ( Ethernet ) ذات سرعة 16Mb/s .


(د) الفئة 4 ( Cat4 ) لشبكات ذات سرعة 20Mb/s .

(هـ) الفئة 5 ( Cat5 ) لشبكات ذات سرعة 100 Mb/s .

تخرج الأسلاك الهاتفية من صناديق الإتصال الهاتفي الفرعية TCB المثبتة في الطوابق الى نقاط الهاتف المختلفة في الغرف والمرافق الأخرى . وفي العموم توضع نقطة هاتف واحدة في الأقل في كل غرفة وتوزع الاسلاك خلال انابيب (مواسير) بلاستيك قطر 20 ملم في الأقل وحسب عدد الاسلاك المارة فيه. ويتم تحديد هذه الانابيب بنفس نظام تمديد انابيب للتمديدات الكهربائية الوارد ذكرها في الفصل الاول ويراعى في ذلك اتباع جميع المتطلبات الخاصة بالتمديدات الكهربائية نفسها .



(ب)

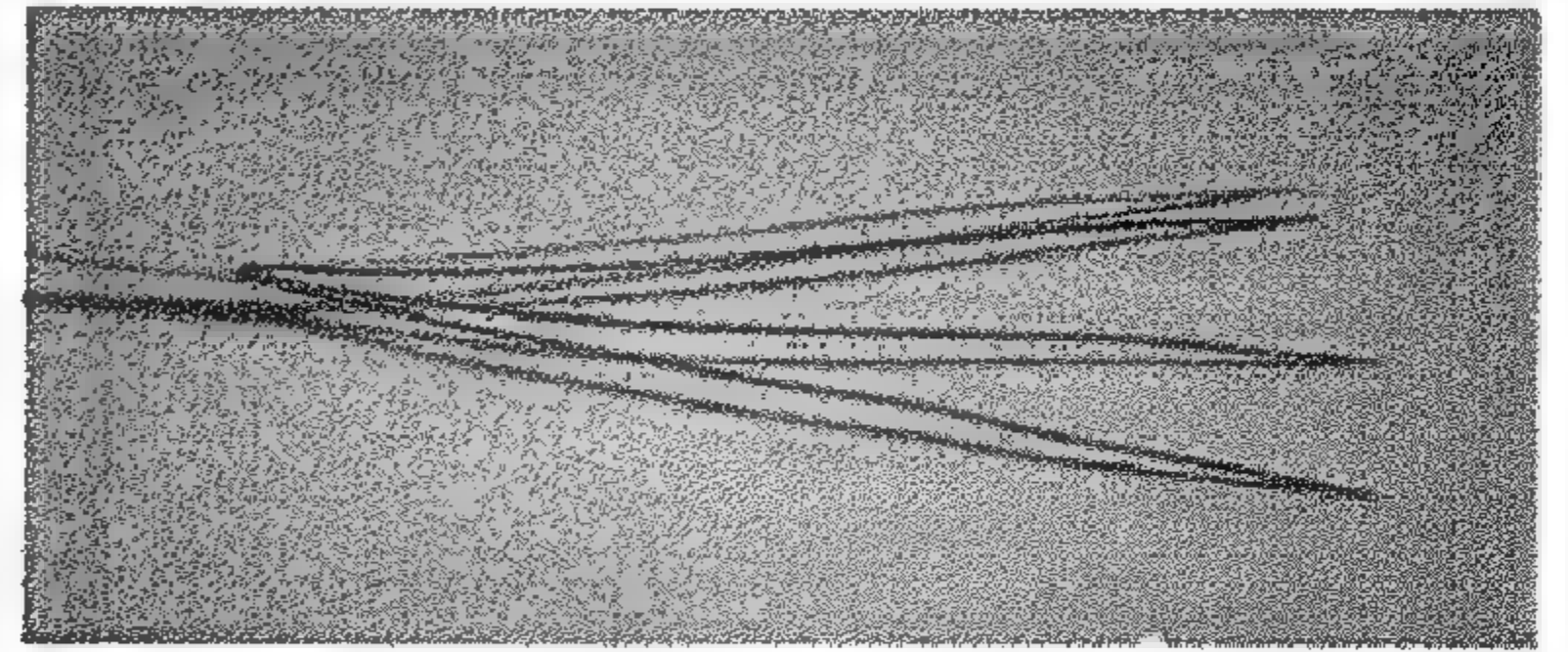

(أ)



درع الكيبل

(ج)


الشكل ( 12-3 ) (أ) سلك هاتف ذي زوجين من

الأسلاك (ب) كابل هاتف غير مدرع UTP


(ج) كابل هاتف مدرع STP .
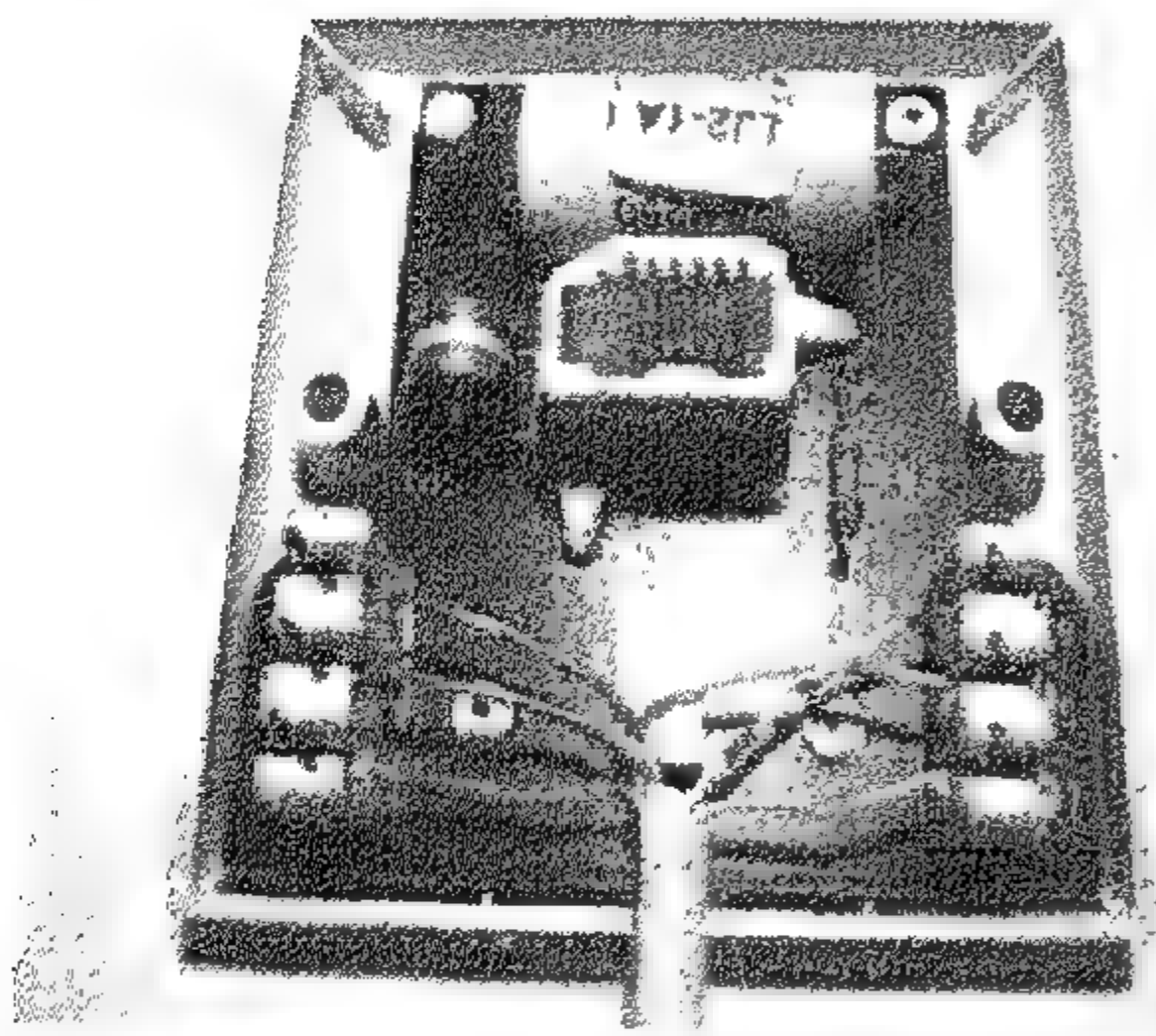
## 5. مأخذ الهاتف

تنتهي كل نقطة هاتف بمأخذ هاتف مع الصندوق الخاص به لغرض ربط جهاز الهاتف إليه كمرحلة نهائية. وتكون مأخذ الهاتف على أشكال مختلفة كأن تكون ذات فتحتين 2-pin (النوع القديم) الذي يخدم الهواتف القديمة التناظرية Analogue أو ثلاث أو أربع فتحات 3 or 4-pin وحسب نظام الدولة الذي ينتشر فيها استخدام نوع معين. إلا أن أجهزة الهواتف الرقمية التي تستخدم الأنواع الجديدة من المأخذ التي يكون فيها نظام التوصيل المسمى بالمقبس المسجل Registered jack (RJ) وهو نظام جديد وسهل حيث تم استبدال القوابس القديمة plugs بنظام القابس المسجل هذا. ويبين الشكل (4-12) مأخذ هاتف بريطاني الصنع ، والشكل (5-12) عدة أنواع من القوابس المسجلة المستخدمة في دول عديدة . أما أشهرها فهو القابس المسجل RJ11 الخاص بوصل سلكين والقابس RJ14 الخاص بوصل أربعة أسلاك (خطين) والقابس RJ45 الذي يحوي أربعة أو ستة أو ثمانية أسلاك والذي يستخدم في الغالب لنقاط البيانات والحاسبات كما سيرد ذكرها لاحقاً.




(ب)

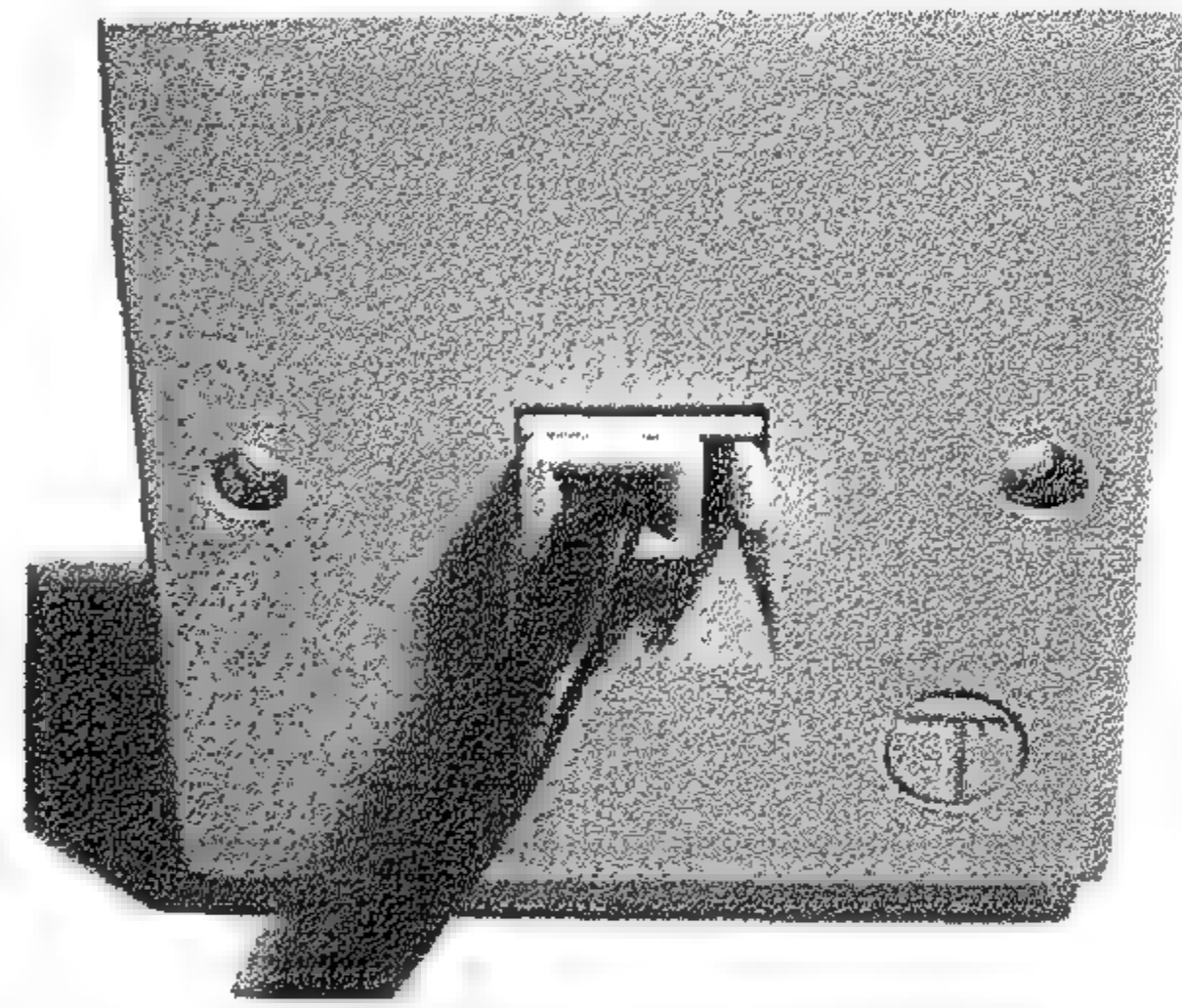

(أ)

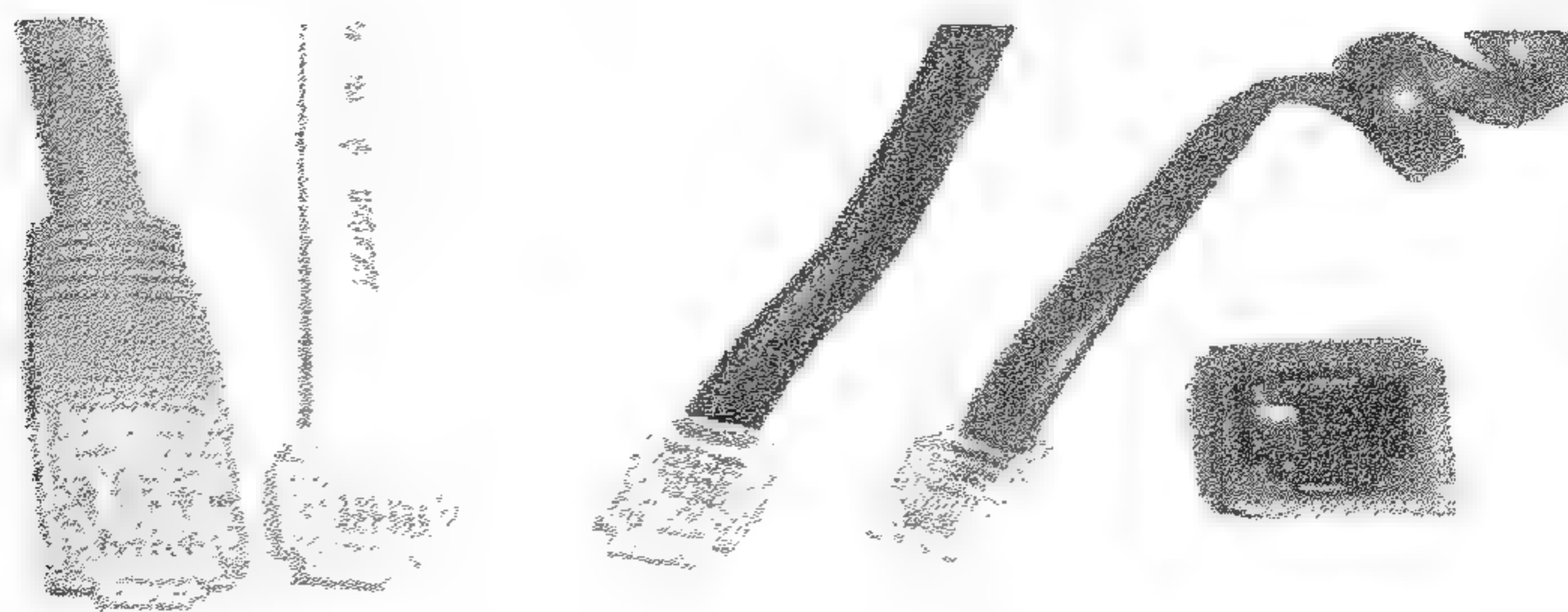الشكل ( 4-12 ) مأخذ هاتف بريطاني الصنع حديثة (أ) منظر أمامي للمأخذ (ب) منظر خلفي للمأخذ يبين أسلوب ربط الأسلاك التلفونية .



الشكل ( 5-12 ) أنواع من القابس المسجل RJ11



## 6. اجهزة الهواتف

تتخذ أجهزة الهواتف أشكالاً مختلفة وصناعات شتى وأشهرها الأجهزة الرقمية الحديثة الموضحة في الشكل ( 6-12 ) وتعطي هذه الهواتف خدمات متنوعة للمستخدم اذ أنها يمكن أن تستخدم كهواتف عادية أو هواتف حاوية أيضاً على منظومات الإنترنت القديمة . وتقسم أنواع الهواتف المستخدمة في الأبنية بصورة عامة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :-

أ - الهواتف المنضدية : تستخدم هذه الهواتف عموماً في جميع غرف المكاتب وقاعات الاجتماعات وصالات الإستعلامات والإستخدامات العامة الأخرى .

ب- الهواتف الجدارية : وتستخدم هذه الهواتف في الممرات والقاعات الصناعية أو صالات التجميع والمخازن وتثبت على الجدران ، وقد تحفظ هذه الهواتف داخل كابنيتات كاتمة الصوت وخاصة في الصالات التي يكثر فيها التجمع وفي الورش والمعامل الصناعية التي تكثر فيها الضوضاء.

ج- الهواتف العمومية للاتصالات الخارجية : وتكون هذه الهواتف مصممة بحيث لا تعمل إلا بوضع قطعة نقد لتحقيق الإتصال عبرها .




الشكل (6-12) جهاز هاتف رقمي حديث.

### منظومة الإتصال الداخلي ( Intercom )

وتتكون هذه المنظومة من بدالة داخلية صغيرة ذات سعة من الخطوط مناسب لإحتياجات البناية كما يراعى أن تكون سعة البدالة بعدد من الخطوط أكثر من احتياجات البناية بنسبة 20% في الأقل كاحتياط للتوسعات المستقبلية . وترتبط بهذه البدالة مجموعة أجهزة الاتصال الداخلي Intercom ويتم تسليك ونصب أجهزة الإتصال الداخلي في كل من غرف المكاتب والإستعلامات ، ويكون مبدأ عمل هذه المنظومة مشابهاً لمنظومة هاتف داخلية .

أن منظومة الإنترنت هذه كمنظومة مستقلة بدأت بالإنقراض في الوقت الحاضر لظهور البدالات والهواتف الرقمية الحديثة التي تؤمن الإتصال الخارجي والداخلي على حد سواء بدون الحاجة إلى منظومة مستقلة باهضة التكاليف . كذلك من الممكن أيضاً أن تؤمن البدالات الرقمية الإتصال المركزي فيما بين أبنية متعددة متجاورة لمنشأة كبيرة في الوقت نفسه.

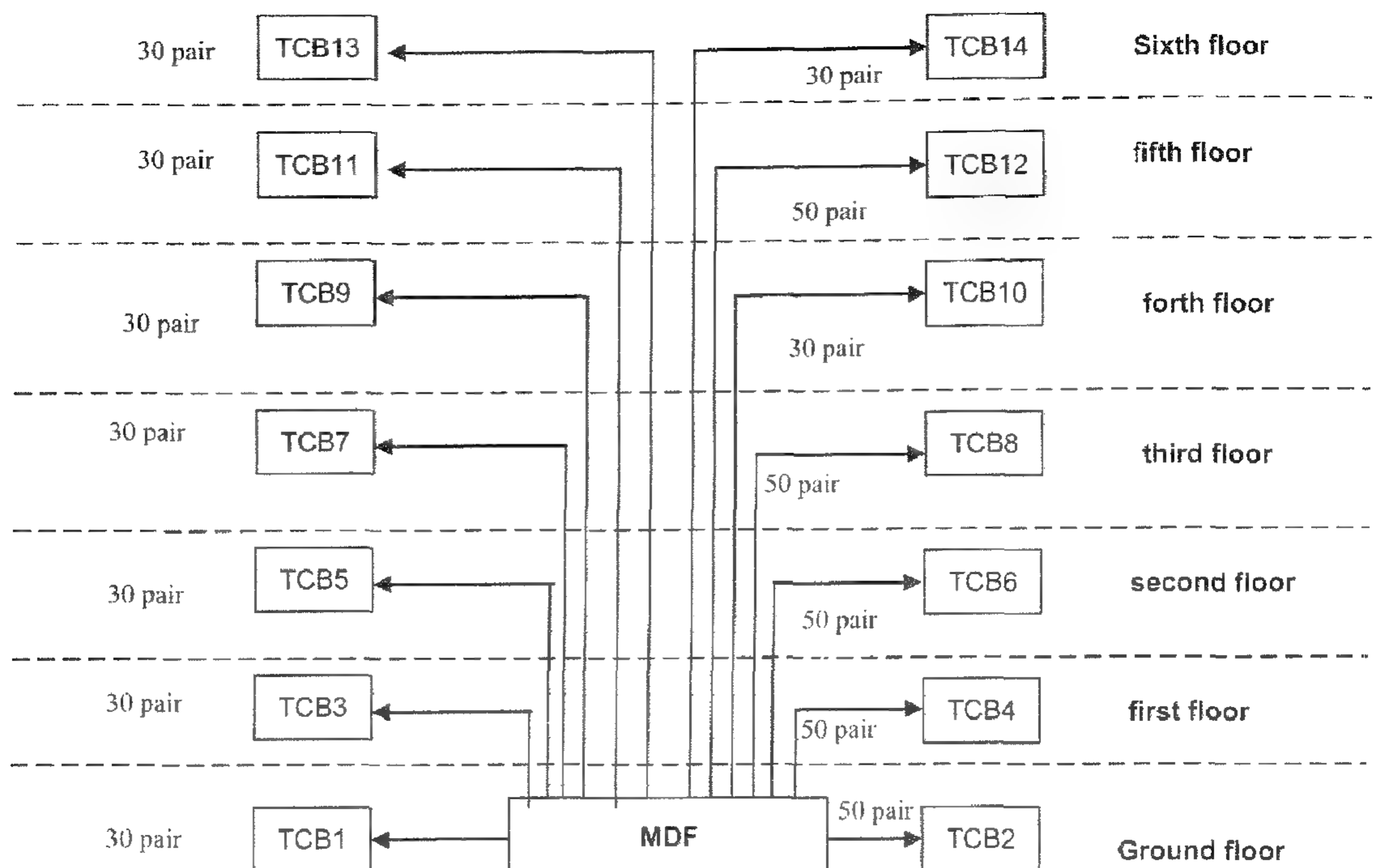
ولأجل الفائدة ، يبين الشكل ( 7-12 ) مخططاً بسيطاً لتصميم منظومة هاتف لبناية كبيرة متعددة الطوابق.



الشكل ( 7-12 ) مخطط بسيط لمنظومة منظومة لبناية متعددة الطوابق.


### 3-12 منظومة الإنترنت

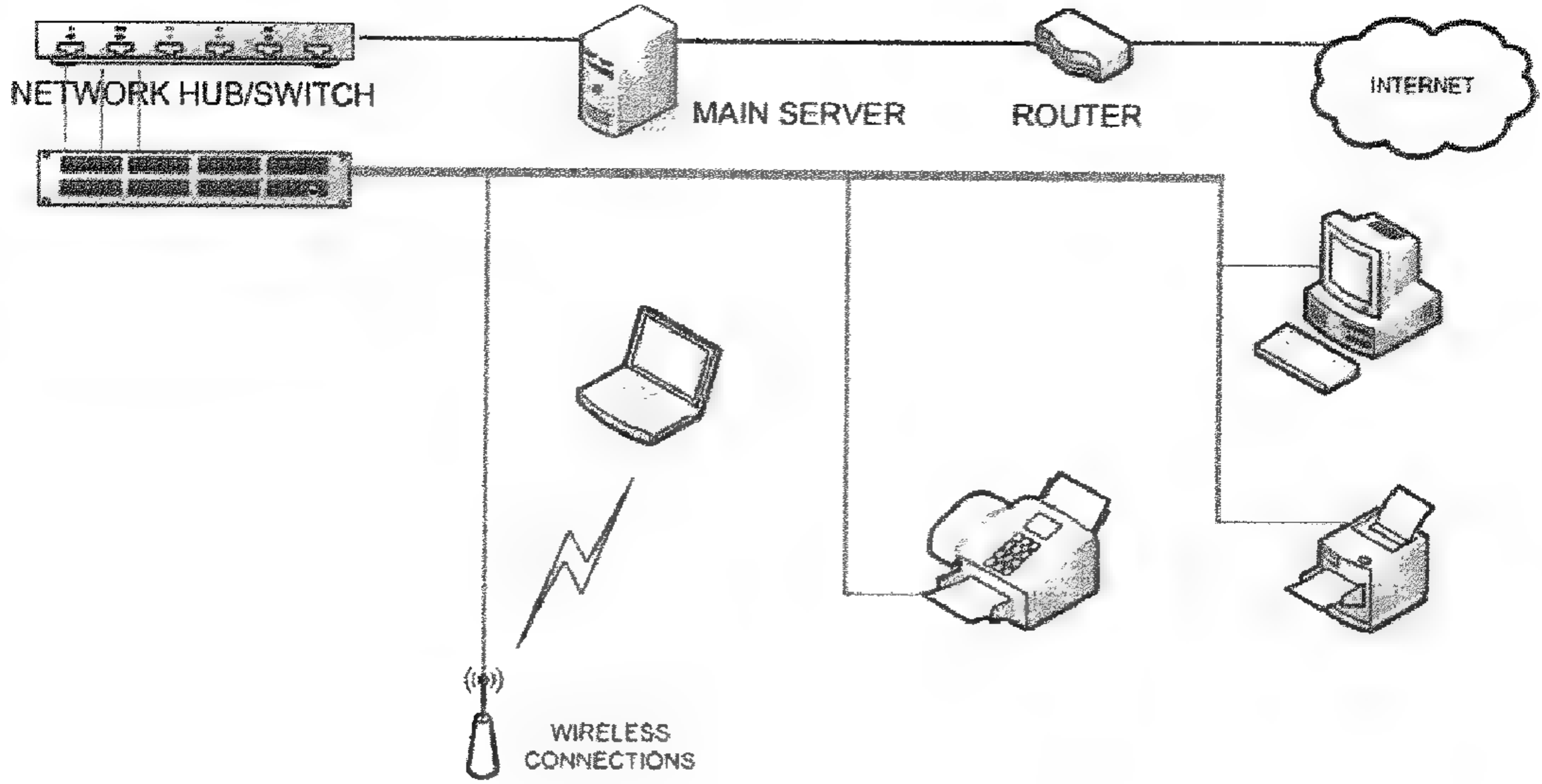1. تكون تمديدات منظومة الإنترنت بسيطة مقارنة مع المنظومات الأخرى حيث تحتاج إلى الأجهزة الآتية:  
1. مستقبل مهائىء Receiver modem بمواصفات معينة للتحميل المستلم Download او للتحميل المرسل Upload . وقد يستخدم الموجه Router مع خادم Server لهذا الغرض .
2. مجمع (قب) Hub رئيسي لإستلام الإشارة من المستقبل المهائىء ويقوم بتوزيعها إلى مجمعات ثانوية في البناية
3. مخارج Outlets خاصة لربط أجهزة الحواسيب بالإنترنت وهي تشبه مأخذ التلفونات التي مر ذكرها وقد تستخدم مأخذ التلفونات نفسها إذا كانت الخدمة عن طريق نظام الـ ADSL .
4. كيبيلات UTP الخاصة بربط شبكات الإنترنت ( أو قد يستخدم الكيبل الضوئي لهذا الغرض ) . ويعطي الشكل ( 8 - 12 ) نموذجاً لتوزيع شبكة انترنت بسيطة .




الشكل (8-12) شبكة انترنت بسيطة .

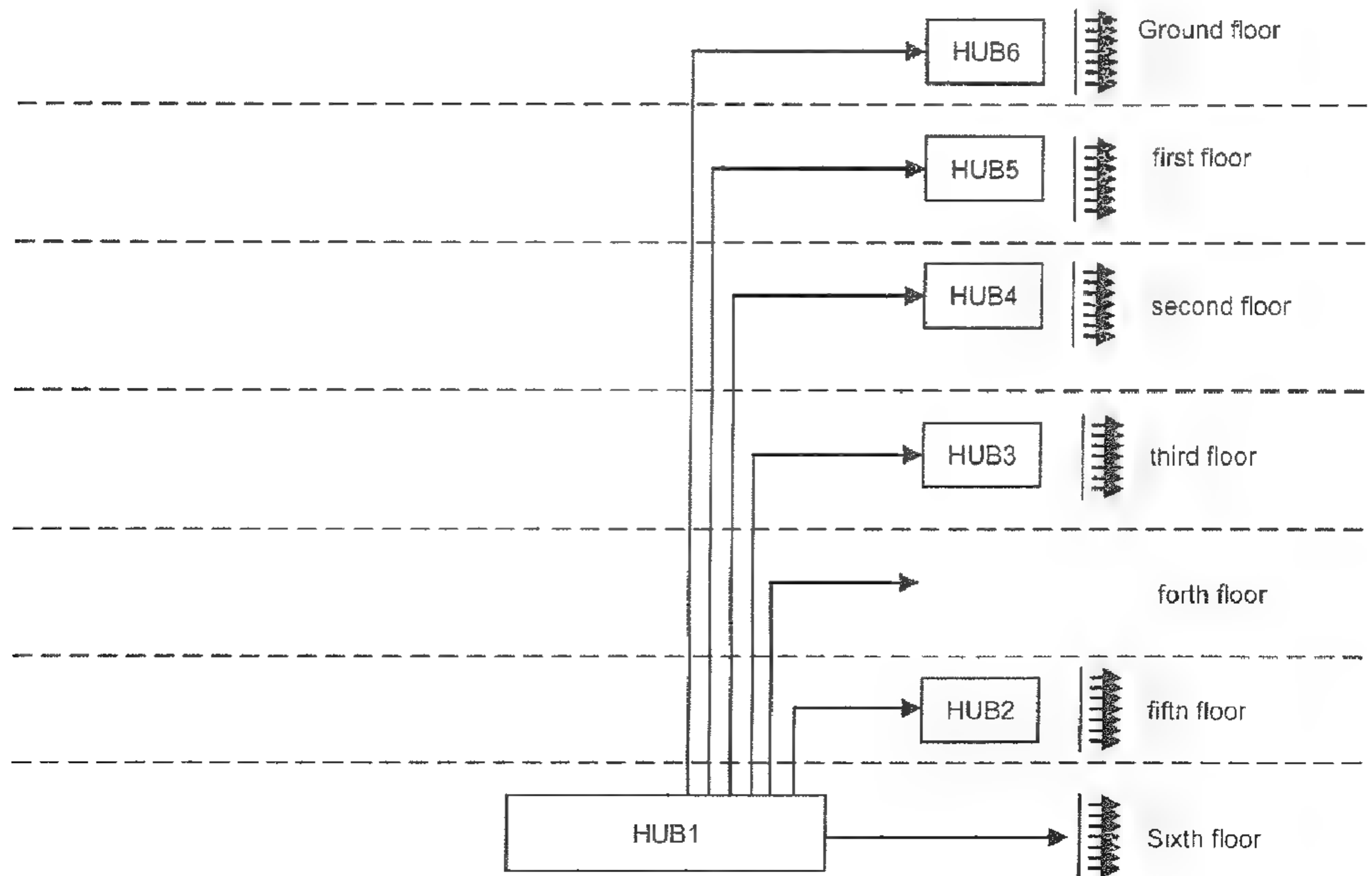أما الشكل (9-12) فيبين نمودجا لتوزيع شبكة لبناية متعددة الطوابق. كذلك يبين الشكل (10-12) نمودجا لتوزيع شبكة انترنت كبيرة نسبيا . وتجيب الإشارة إلى أن منظومات الإنترنت هذه في تطور مستمر ويجب أن يراعى في إختيارها وتصميمها المنظومات الحديثة التي تظهر في الأسواق في كل سنة. ويجب إستشارة المختصين في هذا المجال حول آخر التطورات .



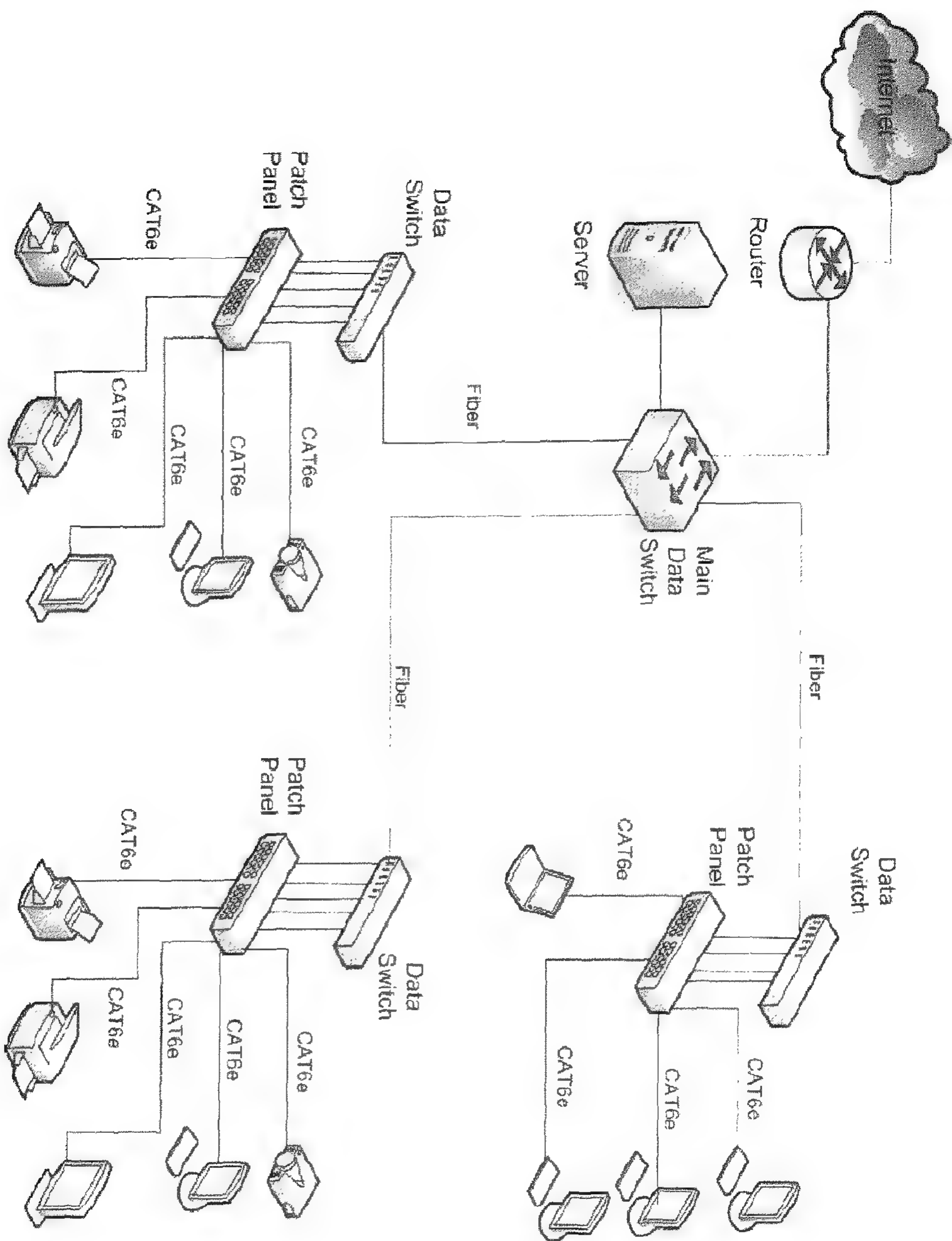الشكل ( 9 - 12 ) نمودج لتوزيع شبكة الأنترنت لبناية متعددة الطوابق .





الشكل (10-12) شبكة انترنت كبيرة نسبيا .



## 12-4 المنظومة الأمنية (الكاميرات) أو الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)


تتألف المنظومة الأمنية في البناية من الأجهزة والمعدات التالية:

1. كاميرات مراقبة من النوع الذي يثبت في العراء Outdoor لمراقبة الشوارع المحيطة بالبناية ومداخلها ومقترباتها .

2. كاميرات مراقبة من النوع الداخلي Indoor تثبت داخل الطوابق نفسها لمراقبة الحركة داخل الممرات وأماكن مختارة من البناية .


وتتخذ كاميرات المراقبة هذه أشكالاً مختلفة فإما أن تكون ظاهرة من النوع الذي يثبت على الجدران أو مخفية داخل السقوف وتظهر عدستها على شكل قبة صغيرة

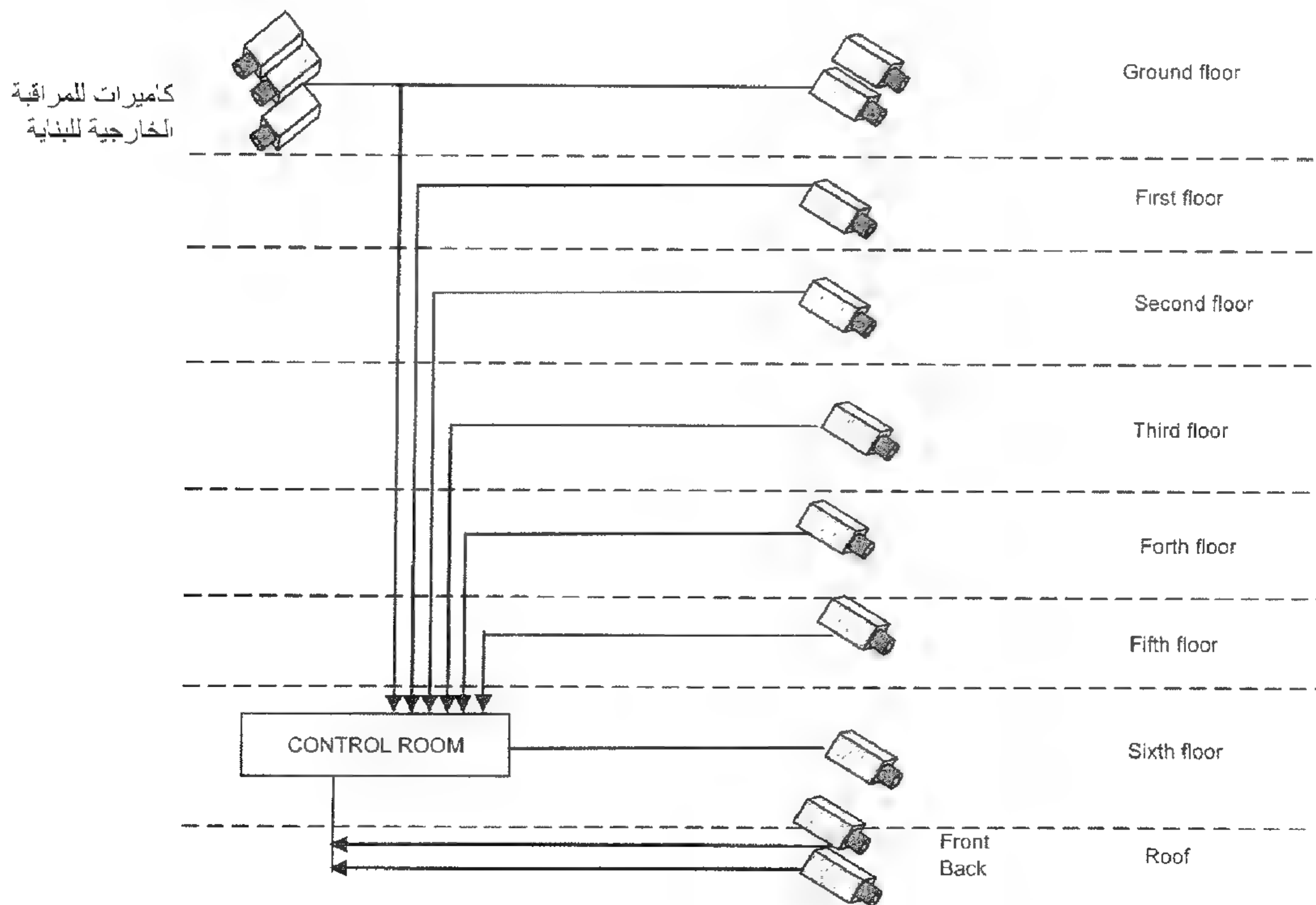3. شاشات مراقبة تلفزيونية تقوم بإظهار الصور التي تبثها الكاميرات من المواضع المختلفة وتسجيلها. وتوضع الشاشات عادة في غرفة سيطرة مركزية خاصة في البناية ويكون عددها مختاراً بحيث تربط شاشة واحدة لكل أربع كاميرات أو أكثر، وقد تزود كل كاميرة بشاشة واحدة حسب الحاجة ، ويبين الشكل (11-12) مخطط توزيع كاميرات المراقبة على الطوابق والمداخل لبناية متعددة الطوابق.




الشكل ( 11-12 ) مخطط توزيع كاميرات المراقبة على الطوابق والمداخل لبناية متعددة الطوابق .

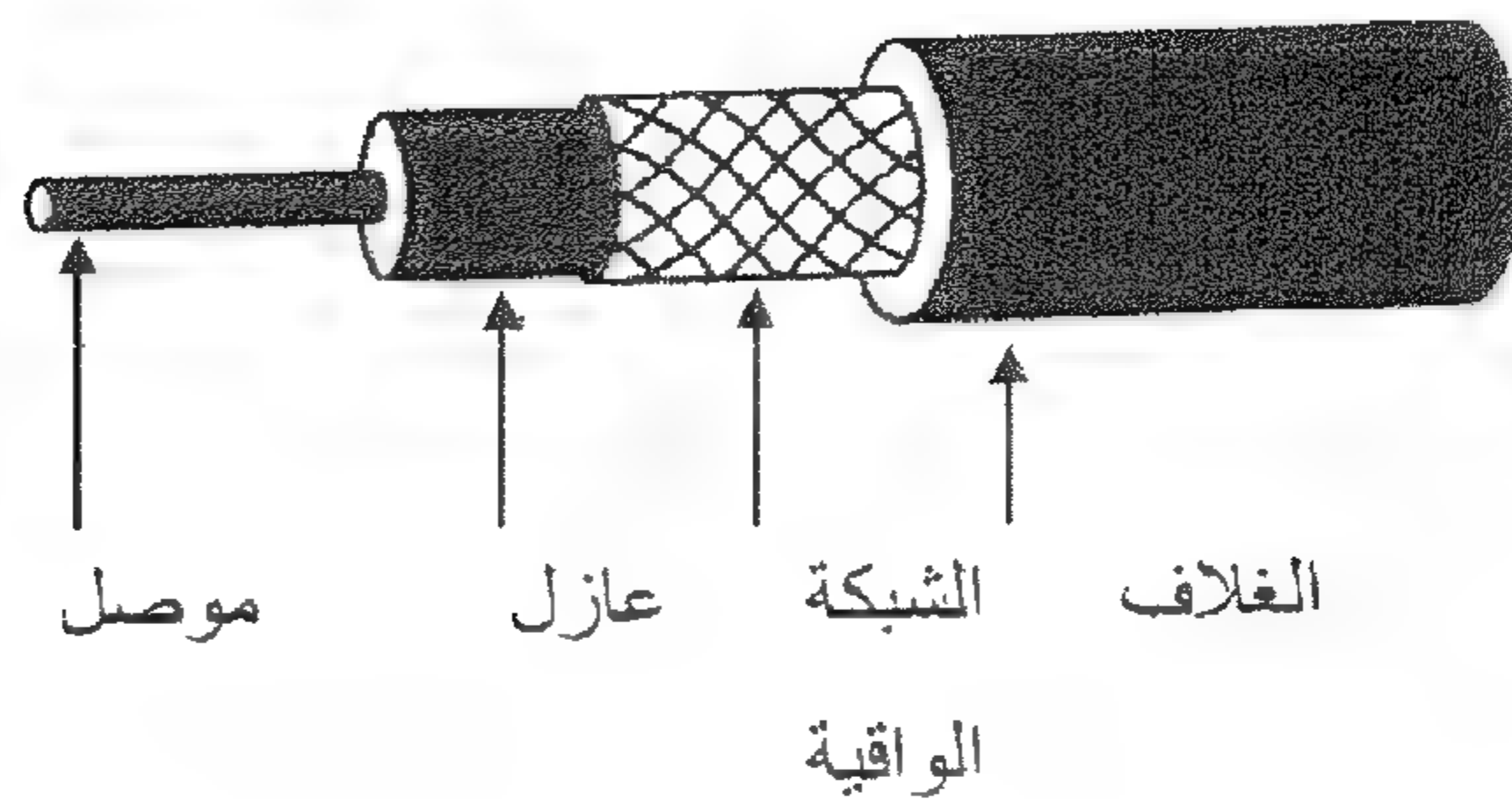4. كيبيلات أو أسلاك الربط وتكون هذه الأسلاك من نوع الكيبل المحوري RG-6 المستخدم في هوائيات التلفزيون المركزية وكذلك النوع RG-59 وهو كيبل محوري مناسب لمسافات تصل الى 350 مترا (الأبنية الصغيرة) أما في الأبنية الكبيرة فيستخدم الكيبل نوع RG-11 الذي يحمل الإشارات الى مسافة قد تصل الى 750 مترا. وتستخدم هذه الكيبيلات لربط الكاميرات إلى شاشات المراقبة. ويبين الشكل (12-12) مكونات الكيبل المحوري المستخدم في التمديدات الخاصة بالمنظومات الأمنية.



الشكل (12-12) بنية الكيبل المحوري RG-6

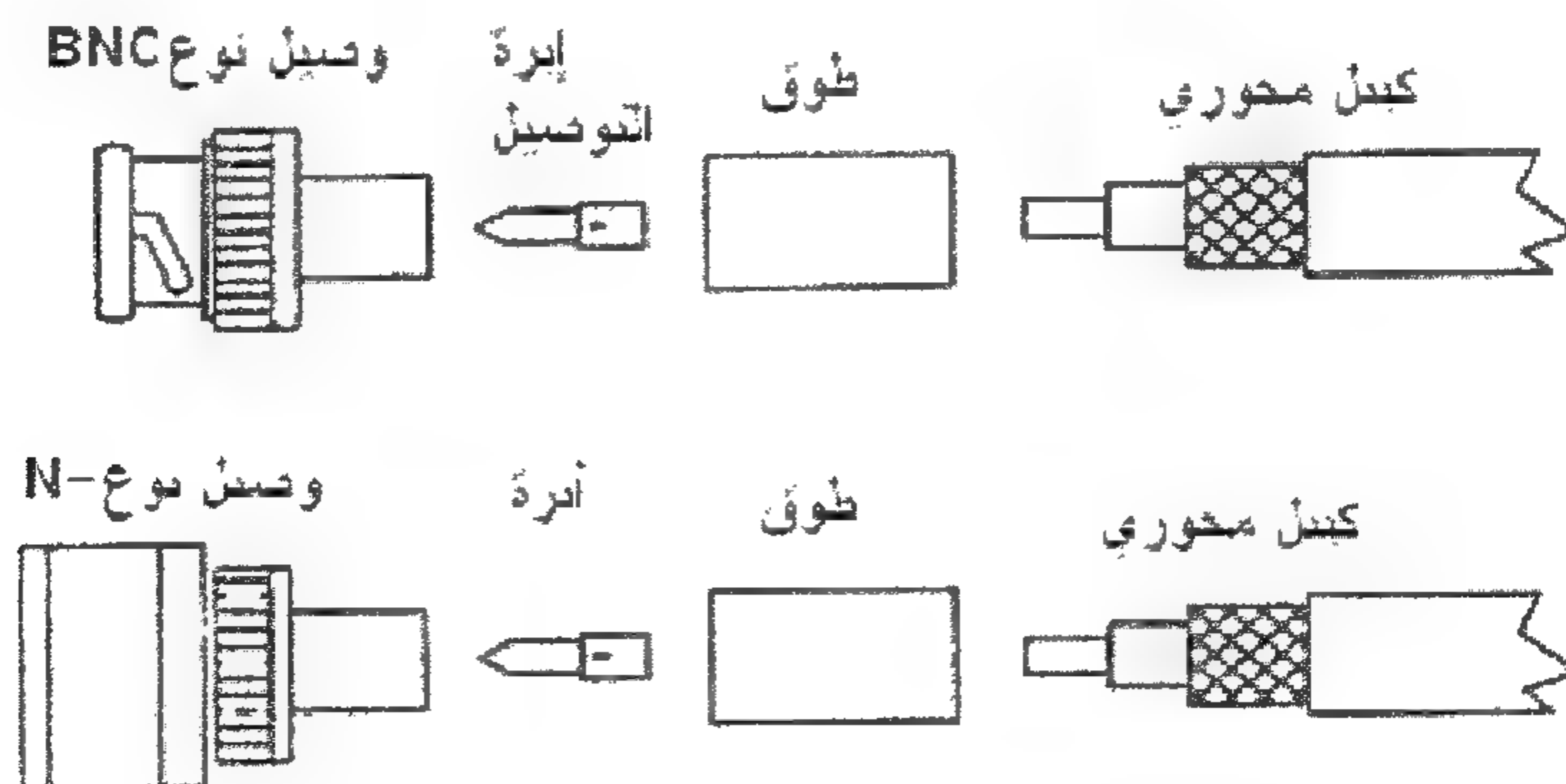
ويكون توصيل الكيبيلات المحورية مع بعضها أو مع الأجهزة والكاميرات بوصلات خاصة ، حيث تستخدم وصلات نوع BNC في العموم في هذه المنظومات ، ويستخدم الوصيل نوع N في الكيبيلات المحورية الأضخم حجما ، أنظر الشكل (12-13) الذي يبين هذين النوعين من الوصيلات.




الشكل (12-13) الوصيلات المستخدمة في الكيبيلات المحورية للمنظومة الأمنية CCTV .

أما مكونات غرفة السيطرة فتضم وحدة تحكم Controller لإعطاء الأوامر وبث إشارات الإنذار (Alarm) ومسجلات فيديو رقمية Digital Video Recorder (DVR) لها قابلية الإرسال المتعدد المتوازي Multiplexing وسعات معينة لإستقبال عدد معين من الكاميرات كأن تكون ذات سعة 10 أو 16 كاميرا حسب الحاجة ووسع البناية نفسها. وكل وحدة تسجيل تربط إلى شاشة مراقبة واحدة . ويربط على كل وحدة من هذه الوحدات لحد 16 كاميرا مثلا موزعة في طابق واحد أو أكثر، ويبين الشكل

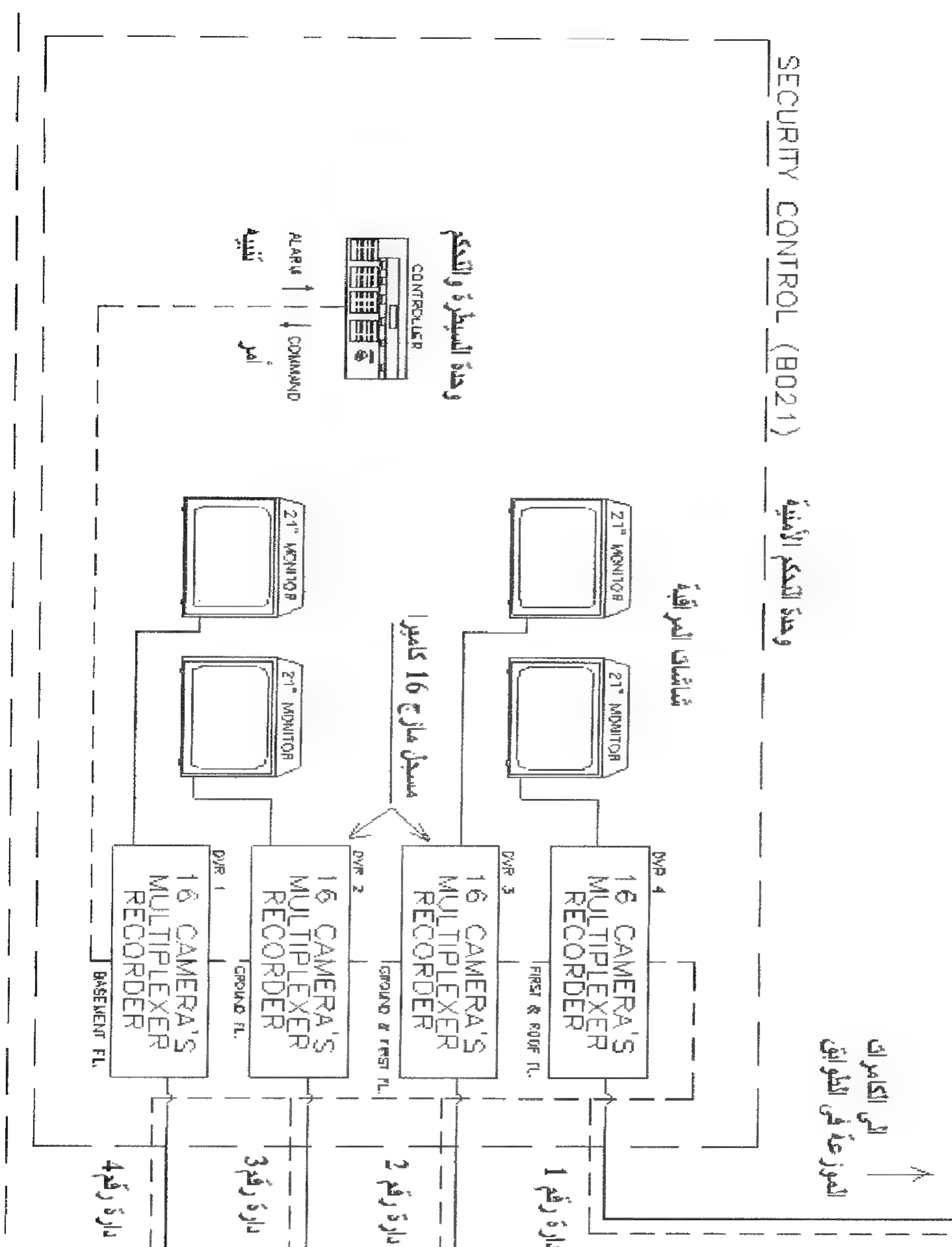

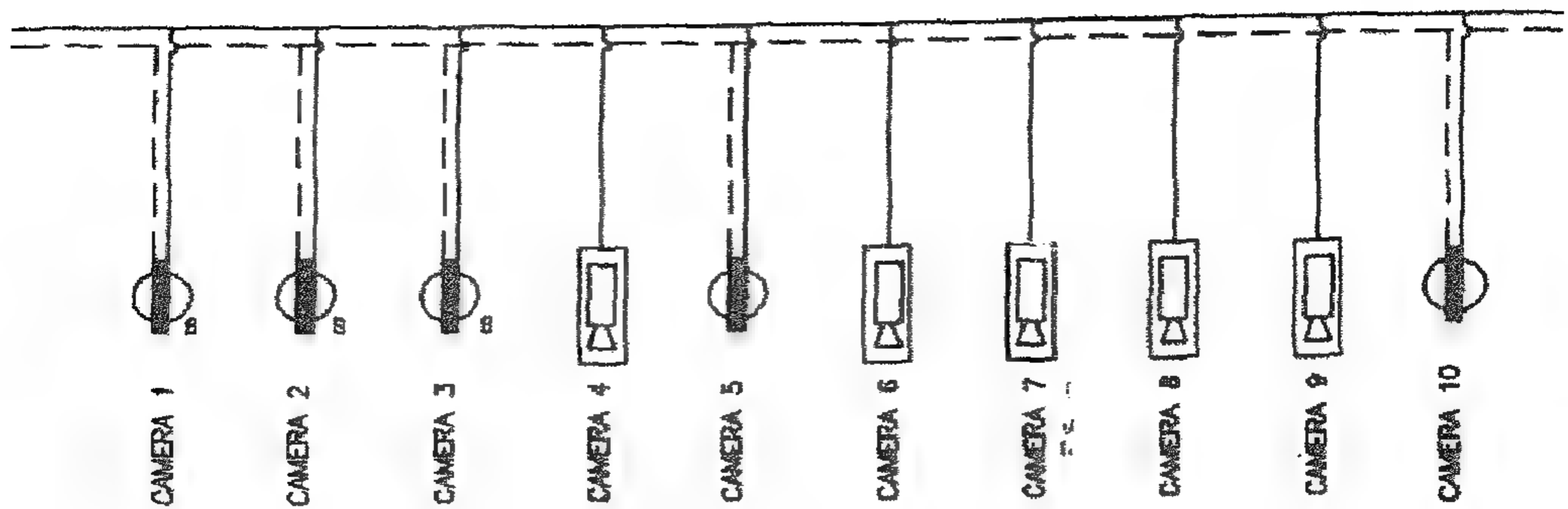
(14-12) مكونات غرفة السيطرة ،أما الشكل (12- 15) فيوضح أسلوب ربط الكاميرات ضمن الدارة الواحدة.



الشكل (14-12) تصميم حديث لمنظومة أمنية لبنائية مستشفى .



#### LEGEND:

-  CCTV CAMERA INDOOR, FIXED LENSE  
WALL BRACKET MOUNTED
-  CCTV CAMERA INDOOR, PAN, TILT, ZOOM LENSE  
CEILING MOUNTED
-  CCTV CAMERA OUTDOOR, PAN TILT, ZOOM LENSE  
SUSPENDED CEILING MOUNTED
- BELDEN 9259 FOR CAMERAS
- - - - BELDEN 8777 CONTOL OF P+Z CAMERAS

#### الرموز

- كاميرا داخلية ذات عدسة ثابتة
- من النوع الذي يثبت على الجدار
- كاميرا داخلية ذات عدسة متحركة
- من النوع الذي يثبت على السقف
- كاميرا داخلية ذات عدسة متحركة مع
- مقرب من النوع الذي يثبت على السقف
- كيبيلات محورية للربط والتوليف حسب
- نوعية الكاميرات

الشكل (12- 15 ) اسلوب ربط الكاميرات ضمن الدارة الواحدة .

وبصورة عامة تكون التمديدات الخاصة بالدائرة التلفزيونية المغلقة بسيطة نسبيا ولكن يتطلب مد الكيبيلات المحورية عناية كبيرة وخاصة عند تثبيتها على ممشي الكيبيلات أو على الجدران أو داخل الأنابيب حيث يجب تجنب الثني أو الحني القوي للكابل لئلا تتمزق الشبكة الواقية Shield أو ينقطع الموصل نفسه وبذلك نخسر نقل المعلومات أو البيانات المنقولة خلال الكابل.



## 12- 5 منظومة الستالايت

تتألف منظومة الستالايت في البناية من تمديدات بسيطة تشمل مد أسلاك الستالايت من نوع RG-6 الى الغرف التي يتم اختيارها في البناية لوضع المستقبلات Receiver فيها . وتمد هذه الأسلاك داخل أنابيب بلاستيك تنتهي جميع هذه الانابيب في غرفة في الطابق العلوي من البناية لغرض ربطها مع صحون الاستقبال Dishes عن طريق لوحة مركزية تقوم باختيار محطات معينة من صحون الإستقبال وبتثا الى المستقبلات.

## 12- 6 منظومة الإذاعة الداخلية والسماعات

تحتاج بعض المشاريع أو الأبنية الكبيرة نسبيا إلى وسائل سريعة للاستدعاء مثل الإذاعة الداخلية ( للنداء العام) . وقد تشمل هذه المنظومة على أجهزة أخرى إضافة إلى جهاز النداء العام مثل أجهزة الراديو أو التسجيل لغرض استخدامها في حالات المناسبات أو لأغراض بث الموسيقى في بعض الأماكن إضافة لغرضها الرئيسي وهو النداء العام .

في المنشآت الكبيرة التي تحتوي على مجموعة أبنية يتم ربط أبنية هذه المنشآت بمحطة إذاعة مركزية ويفضل أن يكون الإتصال لاسلكيا بين المحطة الرئيسية والمحطات الفرعية لتلافي مد الأسلاك والكيلات في الأرض لضمان سلامة الإتصال الجيد وذلك باختيار تردد مناسب للإتصال . وتتكون المنظومة بصورة عامة مما يأتي:

### ● محطة البث الرئيسة وتتألف من :

- 1- جهاز إرسال لاسلكي ( ذو تردد معين يتم تخصيصه من قبل لجنة خاصة )
  - 2- هوائي إرسال: ويكون الهوائي ذي مواصفات خاصة وبارتفاع معين وذلك لبث الإشارات ويكون موقعه على أسطح الأبنية أو على عمود حامل للهوائي يثبت بطريقة جيدة.
  - 3- جهاز مضخم الصوت
- يجب أن يكون جهاز مضخم الصوت بقدرة (Wattage) مناسبة بحيث يعمل على تكبير الصوت المستلم من المايكروفون أو أجهزة الراديو والتسجيل لغرض تحويلها إلى جهاز الإرسال اللاسلكي وبتثا.
- 4- لوحات السيطرة : قد تحتوي المحطة الرئيسية على لوحة سيطرة أو عدة لوحات سيطرة حسب الحاجة لذلك. وتتكون لوحة السيطرة للمحطة الرئيسية من جهاز المايكروفون و مجموعة أزرار لأغراض التشغيل والسيطرة و اختيار تشغيل الأجهزة ومصابيح الإشارة (الدلالة) للاستدلال عن حالة اشتغال المنظومة.
- وتربط لوحة السيطرة بمنظومة المحطة الرئيسية بواسطة كابل ذي طول مناسب حسب مواقع اللوحات وبعدها عن المحطة، وإذا احتوت المحطة على عدة لوحات للسيطرة فيكون تشغيلها حسب نظام الأسبقية المتفق عليه تجنباً لحالات التداخل في البث من كل لوحة سيطرة في آن واحد.

5- الأجهزة الملحقة بالمحطة : إضافة إلى ماورد في أعلاه توجد في كل محطة أجهزة ملحقة تؤدي خدمات متنوعة مثل أجهزة القدرة وأجهزة بث نغمة معينة للتنبيه قبل النداء العام وأجهزة قياس شدة الصوت إضافة إلى سماع مراقبة الصوت الداخلية .

و تحفظ هذه الأجهزة جميعها في كابينة ذات حجم قياسي ويترك مجال فيها لغرض الإضافات أو التوسعات المستقبلية في حالة الرغبة بزيادة سعة المحطة أو إدخال أجهزة إضافية إليها .

#### ● محطات الإستلام الفرعية :

لا تختلف المحطات الفرعية عن محطة الإرسال الرئيسية إلا باختلافات بسيطة حيث يتم فيها نصب جهاز إستلام بدلا من جهاز الإرسال اللاسلكي ، ويعمل جهاز الإستلام على التردد نفسه الذي يعمل عليه جهاز الإرسال . ويتم اختيار مضخم الصوت للمحطات الفرعية حسب حجم البناية واحتياجاتها من السماعات، حيث ان عدد و قدرة السماعات هو الذي يحدد سعة مضخم الصوت .

ويكون الربط بين مضخم الصوت والسماعات سلكيا وتنقل الإشارة باستخدام فولتية الخط (100V,70V,50V) وهذه الطريقة التي تستخدم فولتية الخط line voltage تكون سهلة بالربط والحسابات خلافا للطريقة التي تستخدم نظام المقاومة Resistance، حيث في الطريقة الأولى تكون فولتية الخط بمثابة الموجة الحاملة Carrier wave للإشارة . وكما ذكرنا فان هذه الطريقة سهلة في التنفيذ حيث ان مجموعة سماعات أو قدراتها بالواط تمثل قدرة مضخم الصوت نفسه ، ويجب أن يكون مجموع قدرة السماعات المربوطة على مضخم الصوت لا تزيد عن 80 % من قدرة مضخم الصوت المصمم لها .

يكون تثبيت السماعات في الأبنية بصورة عامة على الجدران و خاصة في القاعات ذات السقوف العالية، وقد تثبت السماعات بالسقوف وخاصة في الممرات وفي السقوف الثانوية للحصول على توزيع جيد للصوت ، ويجب أن يكون توزيع السماعات من حيث المسافة بين سماعة وأخرى بطريقة بحيث تغطي المساحة المراد إيصال النداءات إليها ، ومن خلال النشرات التجارية (الكتلوكات) الخاصة بالسماعات والمزودة من الشركات المصنعة يمكن معرفة المساحة التي تغطيها كل سماعة حسب نوعيتها ، وتستخدم في تسليك السماعات بصورة عامة اسلاك ذات حجم يتراوح بين 0.8mm إلى 1.5mm ، ويفضل ان يكون التسليك داخل أنابيب معدنية مغلونة أو استخدام كيبيلات مسلحة ، كذلك يراعى ابتعادها عن كيبيلات الضغط العالي مثلما معمول به لكيبيلات الهاتف والسيطرة . وفي الابنية الكبيرة والتي تحتوي على عدة طوابق أو قواطع فانه يمكن تقسيم البث الى عدة مناطق Zones وذلك باستخدام أزرار الإختيار Switch selectors حيث بواسطتها يمكن البث لمنطقة معينة دون غيرها .

على أية حال وبصورة مختصرة ، تتألف منظومة الأذاعة في البناية من الأجهزة والمعدات الآتية:

1. مضخمات صوتية بقدرة مناسبة (400 واط تقريبا) يكون توزيعها حسب الطوابق وطبيعة البناية.

2. جهاز تسجيل (مسجل) كاسيت + جهاز CD Player + جهاز راديو AM/FM

3. مايكروفون سلكي

4. لوحة مركزية MCDB تضم الأجهزة أعلاه أو ما تسمى Public Address Rack.


5. لوحات مخارج فرعية (DJO) Distribution Junction Outlets

6. سماعات ذات قدرة لا تقل عن 2 واط

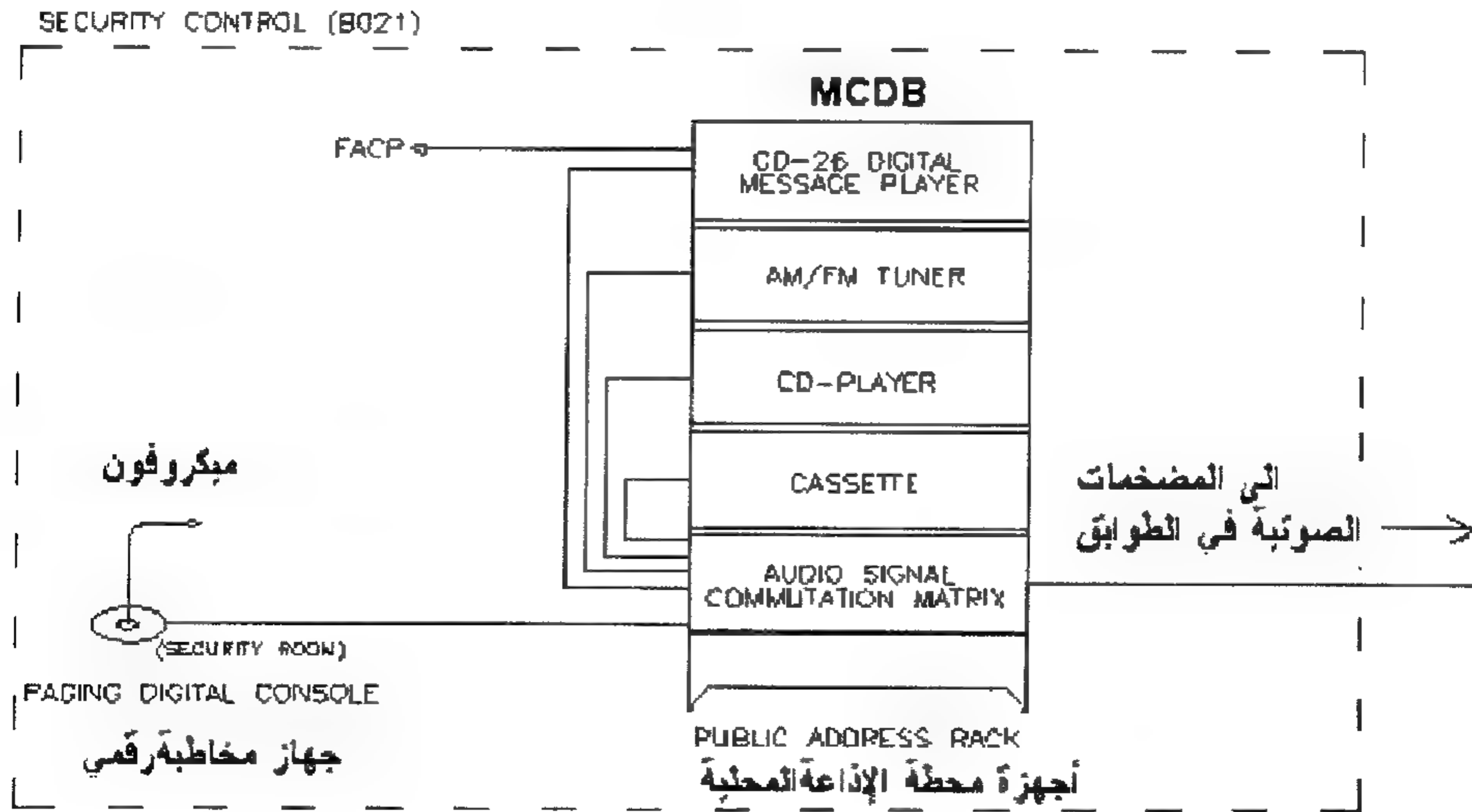
7. كيبيلات مدرعة shielded cables نوع STP لربط السماعات بلوحات المخارج الفرعية ولوحة التوزيع الرئيسية .

توضع الأجهزة الرئيسية للإذاعة الداخلية عادة في غرفة السيطرة للمنظومة الأمنية كما موضحة في الشكل (12-16) بحيث يسهل السيطرة عليها وتشغيلها من قبل أشخاص أمن البناية نفسها. وقد يستعمل مضخم واحد في حالة كون البناية صغيرة أو عدة مضخمات توزع في الطوابق إذا كانت البناية كبيرة. ويوزع على كل مضخم دارات متعددة لتغذية السماعات المنتشرة في الطوابق عن طريق لوحات مخارج فرعية خاصة ، أنظر الشكل (12-17) . أما أسلاك التوصيل لكل سماعة فتكون زوجاً من النحاس المقصود المبروم المعزول بمادة البولي أثلين والمدرع بالألمنيوم الخفيف ويكون السلك عيار 18AWG بالنظام الأمريكي أو 1 ملمتر ومواصفاته باللغة الإنجليزية هي .

1pair 18AWG (1mm) ,twisted pair,copper wire, polyethylen insulated with aluminuim foil .



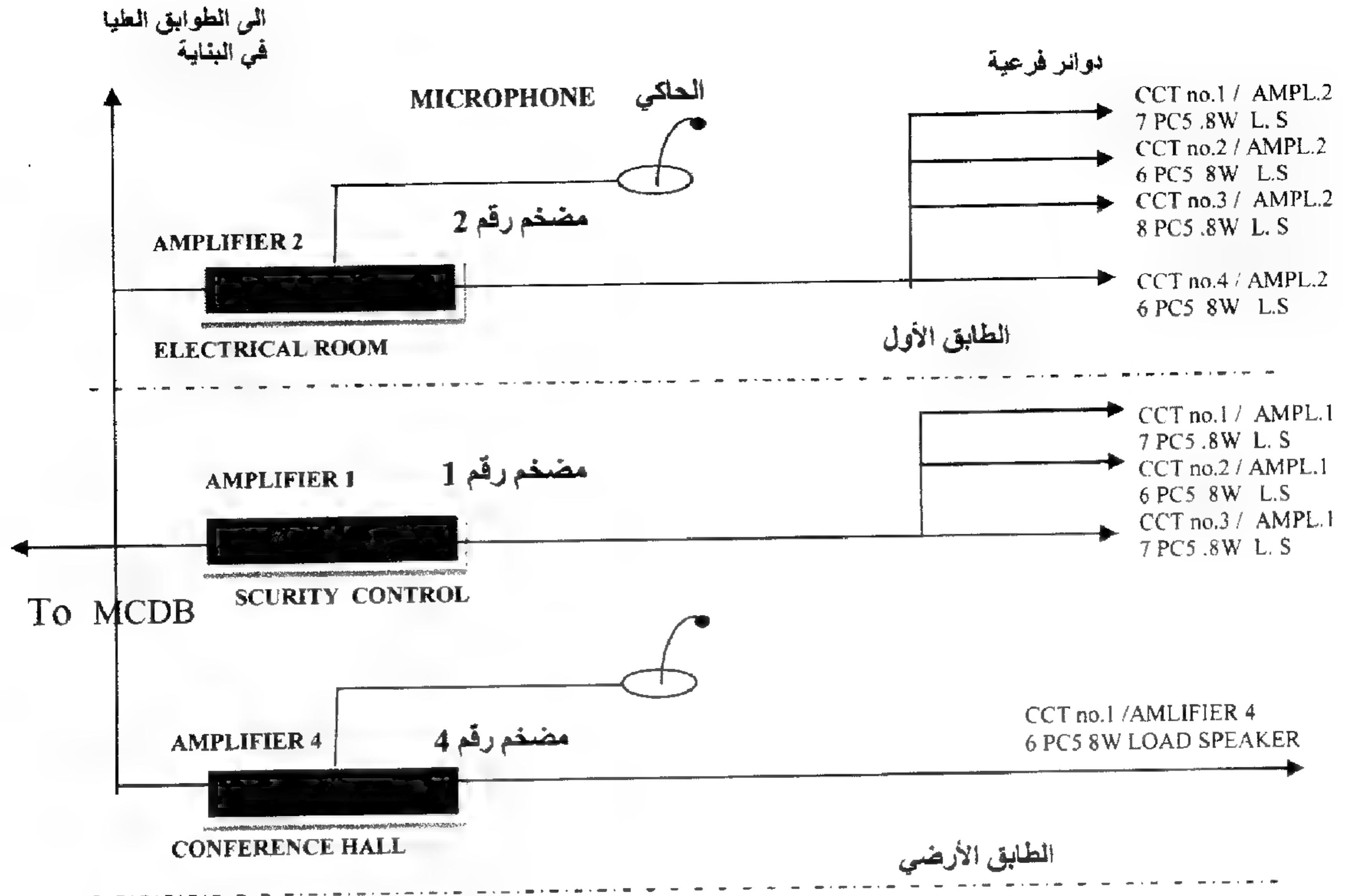الشكل (12-16) أجهزة الإذاعة داخل غرفة السيطرة المركزية.



الشكل (12-17) توزيع المضخمات الصوتية في الطوابق واتصالها بالساعات والحاكيات (الميكروفون).


كما يبين الشكل (12-18) توزيع الساعات ونقاط التلفون ونقاط الإنترنت في جزء من طابق في البناية ذاتها وقد رسمت على اللوحة نفسها.
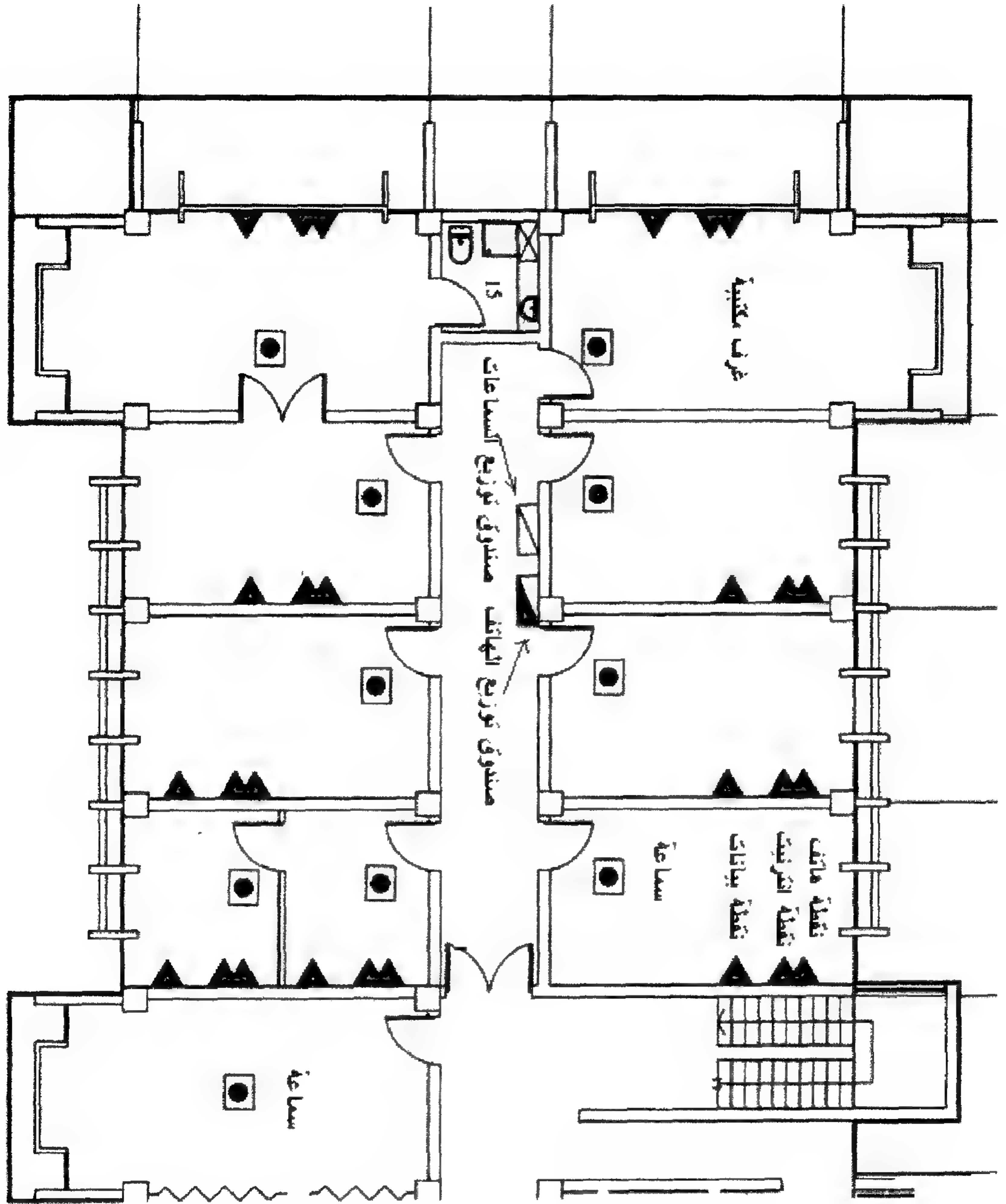
## 7-12 منظومة الساعات المركزية

تحتوي كثير من الأبنية الحديثة على منظومة مركزية للساعات وخاصة في أبنية المستشفيات والدوائر الحكومية والشركات الكبيرة والمصانع لغرض ضبط الوقت والتعرف عليه من قبل المسؤولين والعاملين، وتتألف هذه المنظومة البسيطة من الأجهزة والمعدات الآتية:

- 1- وحدة التحكم المركزية (MCU) Main Control Unit : توضع هذه الوحدة عادة في غرفة السيطرة مع أجهزة المراقبة الأمنية والإذاعة، وتقوم بتحويل الفولتية المتناوبة من 230 فولت إلى 24 فولت أو 12 فولت بتردد 50 هيرتز حسب نوع الساعات المستخدمة ومواصفاتها. وتخرج من وحدة





الشكل (12-18) توزيع السماعات ونقاط الهاتف ونقاط الإنترنت في جزء من طابق في البناية.

التحكم هذه عدة دارات Loops حسب سعة الوحدة (من 8-10 دارات أو حسب الطلب و عدد الساعات المطلوبة في البناية) . وتربط ما بين 8-12 ساعة على كل دائرة ويكون ربط الساعات على التوازي حيث أن الساعات هذه تعمل على فولتية 24 فولت أو 12 فولت بتردد 50 هيرتز.

2- الساعات : تكون على أشكال وأحجام مختلفة يتم اختيارها من أدلة الشركات الصانعة وفي العموم تكون الساعات المستخدمة في الأبنية على ثلاثة أنواع رئيسية وكالاتي:

- ساعة كهربائية عادية بوجه واحد (القطر حسب الاختيار) تعمل بالتيار المتناوب بثلاثة أسلاك بفولتية 24 فولت ، 20 ملي أمبير ، وبتردد 50 هرتز من النوع الذي يثبت على الجدار .

Single face slave clock 24V AC ,20 mA 3 conductors , 50 Hz , Wall mounted type .

- ساعة كهربائية عادية بوجهين (القطر حسب الاختيار) تعمل بالتيار المتناوب بثلاثة أسلاك بفولتية 24 فولت ، 20 ملي أمبير ، وبتردد 50 هرتز من النوع الذي يثبت على الجدار .


Double face slave clock 24V AC ,20 mA 3 conductors , 50 Hz , Wall mounted type.

- ساعة رقمية ذات أربعة أرقام 24 فولت ، 450 ملي أمبير 50 هيرتز من النوع الذي يثبت على الجدار .

Digital clock ,4 digit ,Dot –matrix LEDs ,24 V AC ,450 mA ,50 Hz,Wall mounted type.

3- أسلاك التمديد والربط : تربط الساعات على التوازي بأسلاك نحاسية مقصدرة ثلاثية معزولة بمادة البولي اثلين عيار 18AWG (1mm) ومدرعة بالألمنيوم كتلك التي تستخدم لتمديدات منظومة الإذاعة التي وردت في الفقرة السابقة . وتمد هذه الأسلاك عادة بأنابيب (مواسير) معدنية نوع EMT قطر 20 ملمتر، وهي أنابيب معدنية خاصة تكون نحيفة وخفيفة الوزن ويمكن ثنيها وحنيتها بسهولة ويبين الشكل (12-19) مخططا لتوزيع الساعات على الدارات الخارجة من وحدة التحكم المركزية .

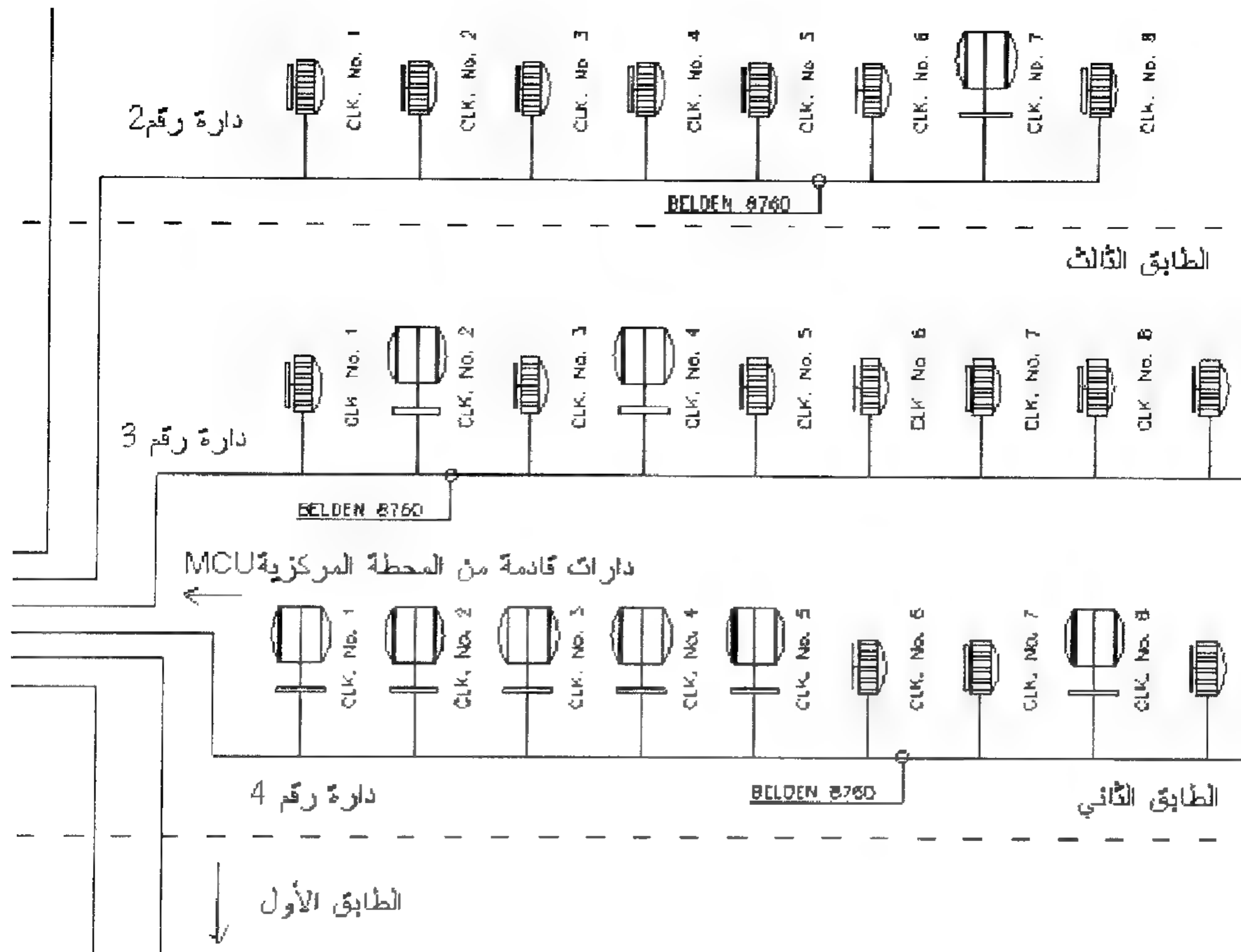كذلك يوضح الشكل (12-20) اسلوب توزيع الساعات الكهربائية في جزء من بناية مستشفى عام.




## LEGEND

	SINGLE FACE SLAVE CLOCK 24V AC @ 20 mA, 3 CONDUCTOR 50Hz., WALL MOUNTED
	DOUBLE FACE SLAVE CLOCK 24V AC @ 20 mA, 3 CONDUCTOR 50Hz., WALL MOUNTED
	DIGITAL CLOCK WITH STOP WATCH 4" HIGH, 4 DIGIT, HIGH EFFICIENCY Dot-Matrix LEDs, 24V AC @ 450mA 50Hz., WALL MOUNTED
	20mmø EMT CONDUIT
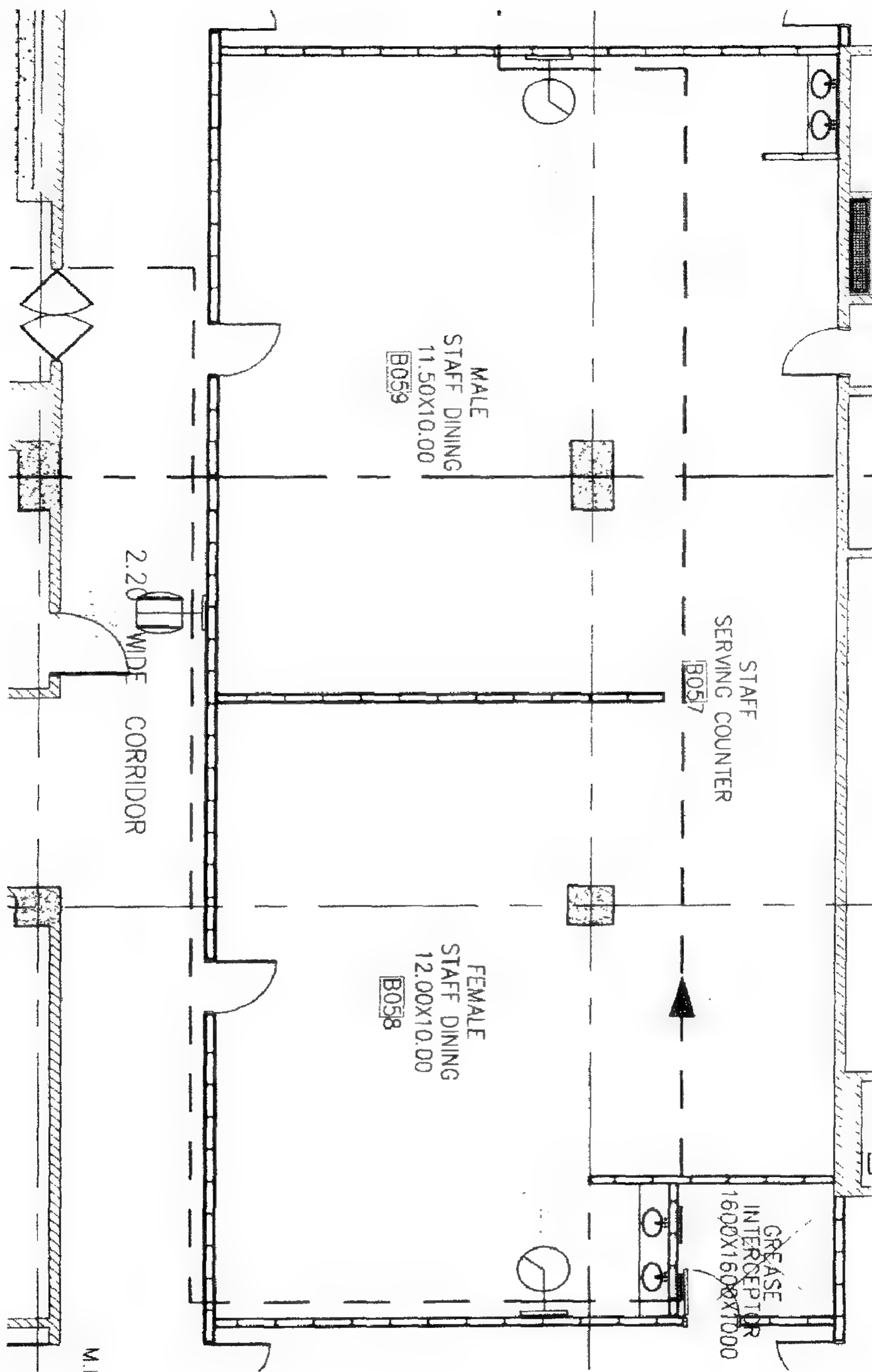
## الرموز

ساعة جدارية ذات وجه واحد تابعة 24 فولت تيار متناوب 20 ملي أمبير ثلاثة أسلاك 50 هرتز
ساعة جدارية ذات وجهان تابعة 24 فولت تيار متناوب 20 ملي أمبير ثلاثة أسلاك 50 هرتز
ساعة جدارية رقمية مع ساعة توقيت، 4 أرقام، ارتفاعها 4 بوصة عالية الكفاءة تعمل بنظام المصفوفة النقطي للتشائيات الباعثة للضوء 24 فولت تيار متناوب 450ملي أمبير 50 هرتز
انبوب قطر 20 ملمتر نوع EMT

الشكل (12-19) مخططا لتوزيع الساعات على الدارات الخارجة من وحدة التحكم المركزية MCU للطابقين الثاني والثالث لبناية متعددة الطوابق مع الرموز المستعملة.



الشكل (20-12) اسلوب توزيع الساعات الكهربائية في جزء من بناية مستشفى عام .



## الملحق 1

### قائمة الفحوصات الكهربائية للأبنية والمنشآت

#### أولا - الإنارة (الإعتيادية والإضطرابية )

##### - الإنارة الداخلية

- 1- شدة الإنارة (لوكس) : حسابها وفقا للعدد الموجود من تراكيب الإنارة .
- 2- تراكيب الإنارة : طريقة توزيعها ومواصفاتها , مواقعها في الحيز ومسار أنابيب التمديدات لها وطرق تثبيتها .
- 3- نوع وحجم ولون الأسلاك أو الكيبلات المستخدمة في الإنارة وطرق مدها .
- 4- طريقة توزيع نقاط الإنارة على قواطع الدائرة الفرعية وعدد تراكيب الإنارة لكل قاطع دورة وسعته
- 5- ازرار (مفاتيح) الإنارة : أنواعها وسعاتها ومواقعها وأبعادها عن زوايا الجدران والأبواب وعن مستوى الأرض .

##### - الإنارة الخارجية ( إنارة الممشي الخارجية + إنارة الشوارع والساحات )

- 1- طريقة توزيع الإنارة الخارجية .
- 2- ارتفاع الأعمدة أو تراكيب الإنارة.
- 3- شدة الإنارة الخارجية ونوع المصباح .
- 4- أماكن وضع ازرار التشغيل او الخلايا الضوئية واساليب التحكم والسيطرة عليها .
- 5- ربطها بمنظومة الأرضي .
- 6- سهولة الوصول اليها لغرض الصيانة .
- 7- ملاءمتها من الناحية المعمارية للبنية .
- 8- حجوم الكيبلات المستخدمة.
- 9- طريقة مد الكيبلات.

#### ثانيا : مآخذ القدرة الكهربائية

- 1 - نوع وسعة مآخذ القدرة فيما إذا كانت ذات طور واحد أو ثلاثة أطوار , اعتيادية أو صناعية
- 2 - ربطها بمنظومة الأرضي .
- 3 - نوع وحجم ولون الأسلاك المستخدمة في التمديدات الخاصة بها .
- 4 - طريقة توزيعها وربطها على قواطع الدائرة وعدد المآخذ لكل قاطع وسعته
- 5 - مواقعها وملائمتها من ناحية الاستخدام وأبعادها عن مستوى أرض الغرفة
- 6 - مسار أنابيب التمديدات أو ممشي الكيبلات المؤدية للمآخذ .

#### ثالثا : الكيبلات (القابلات )

- 1 - نوعية الموصل (نحاس أو ألومنيوم )
- 2 - الفولتية المصممة لها
- 3 - نوعية العازل
- 4 - مسلحة أو غير مسلحة (حسب الحاجة )
- 5 - طريقة مدها (الحاملات , الممشي , داخل أنابيب .....الخ)
- 6 - نوعية الكيبلات من حيث تحملها للحرارة أو بعض الإستخدامات الخاصة
- 7 - نوع ومواصفات الخنادق التي تمد بها الكيبلات
- 8 - عدد الأسلاك المستخدمة
- 9 - حجمها بالنسبة لتحملها للتيار المار بها.
- 10 - أطوالها ونسبة هبوط الفولتية المسموح بها
- 11 - طريقة الربط في النهايات
- 12 - الألوان المستخدمة
- 13 - ترقيم نهايات الكيبلات ( القابلات)
- 14 - انحناءات الكيبلات ووجود الحيز الكافي لذلك

- 15 - مسافات الفصل بين كيبيلات القدرة والسيطرة
- 16 - حسابات تحمل الكيبيلات لتيار الدارة القصيرة.

#### رابعاً : لوحات الفولتية المنخفضة

- 1 - مطابقة اللوحة للمواصفات والمخططات
- 2 - نوعية اللوحة من حيث مادة صنعها ومتانتها وحماية الأشخاص المتعاملين معها .
- 3 - درجة الحماية للوحة ( IP ) ومواصفاتها
- 4 - طريقة تثبيت اللوحة (على جدار أو على الأرض)
- 5 - لون اللوحة
- 6 - طريقة دخول وخروج الكيبيلات اليها وكيفية ربطها باللوحة
- 7 - حاجة اللوحة للإشارات الضوئية وأجهزة القياس
- 8 - ساعات قواطع الدائرة المستخدمة فيها
- 9 - نوعية قواطع الدائرة وهل هي ثابتة أم متحركة
- 10 - طريقة تثبيت قواطع الدائرة والأجزاء الأخرى وسهولة صيانتها
- 11 - أجهزة الحماية المستخدمة بها وأنواعها
- 12 - احتوائها على منظومة التيار المستمر dc
- 13 - وجود احتياطات للتوسعات المستقبلية
- 14 - ترقيم وتعليم اللوحات وأجزائها
- 15 - موقع اللوحة وملانمتها مع الغرفة وبقية الأجهزة
- 16 - ربطها بمنظومة الأرضي
- 17 - تدقيق حسابات تيار قصر الدارة بالإضافة إلى الحمل الزائد ( Overload )

#### خامساً: لوحات الفولتية العالية

- 1 - نوعية اللوحة من حيث مادة صنعها ومتانتها
- 2 - درجة الحماية للوحة ( IP ) ومواصفاتها
- 3 - لون اللوحة
- 4 - نوع العوازل المستخدمة في قواطع الدائرة
- 5 - نوع العوازل المستخدمة في الفواصل الكهربائية
- 6 - أعداد قواطع الدائرة الإحتياط وحاجة اللوحة لها
- 7 - سعة صندوق الربط وطريقة ربط الكيبيلات به
- 8 - طريقة العزل بين اجزاء اللوحة (صندوق الربط، قواطع الدائرة، الفواصل الكهربائية )
- 9 - نوعية وسعة الفواصل المستخدمة (قواطع دائرة ، مصاهر، عوازل)
- 10 - أنواع أجهزة الحماية المستخدمة
- 11 - الإشارات الضوئية وأجهزة القياس
- 12 - حاجة اللوحة الى أجهزة تعديل عامل القدرة ( P.f correction )
- 13 - حسابات تيارات الدارة القصيرة مع الحمل الزائد ( Overload )
- 14 - الطريقة المستعملة لتشغيل قواطع الدائرة (Manuel, Electric motor)
- 15 - الفولتية المستخدمة في أجهزة الحماية
- 16 - نسبة التحويل لمحولات التيار ومحولات الفولتية وأصنافها
- 17 - نوعية ومواصفات مقومات التيار المستعملة ( Rectifier ) ونوعية البطاريات المستخدمة.

#### سادساً: منظومة الإنذار المبكر للحريق

- 1 - نوعية الكواشف المستعملة بالنسبة إلى طبيعة استخدام البناية
- 2 - طريقة توزيع الكواشف ومدى تغطيتها للمساحات المشمولة بالحماية
- 3 - طريقة تقسيم الكواشف إلى مناطق ( Zones )
- 4 - عدد الكواشف لكل منطقة
- 5 - الإشارات الضوئية على الأبواب ومدى الحاجة لها
- 6 - الكواشف اليدوية من نوع ازرار الكبس ( Push buttons ) وأعدادها ومواقعها
- 7 - المنبهات الصوتية ، عددها ومواقعها
- 8 - طريقة تثبيت كواشف الحريق

- 9 - نوع الأسلاك المستخدمة (أحجامها وألوانها) .
- 10 موقع اللوحة الرئيسية .
- 11 عدد مناطق الكشف ( zones ) للوحة الرئيسية مع ضمان وجود احتياط
- 12 احتواء اللوحة على بطاريات وشاحنة كذلك الإشارات الضوئية والصوتية
- 13 علاقة المنظومة بالمنظومات الأخرى مثل منظومة التكييف والابواب .....الخ)
- 14 إمكانية نقل الإشارات من اللوحة إلى السيطرة المركزية (في بناية الإطفاء مثلا )
- 15 وضع المقاومة (End resistance ) في نهاية كل منطقة ( Zone ) وتعليم الكاشف الأخير
- 16 الشركة المصنعة للوحة والمواصفات
- 17 حاجة البناية لإضافة الإطفاء التلقائي للمنظومة
- 18 الوقت المستغرق لكشف الحريق
- 19 إمكانية تغيير حساسية الكواشف
- 20 استخدام الربط من نوع ( Cross zoning ) في منظومة الإطفاء التلقائي .

#### سابعاً : منظومة الهاتف (التلفون) والإنتركم

- 1 - أماكن الإحتياج لنقاط الهاتف والإنتركم
- 2 - نوعية وطريقة تثبيت مأخذ الهاتف والإنتركم
- 3 - ارتفاع المأخذ عن مستوى الأرضية ومواقعها المناسبة
- 4 - نوعية جهاز الهاتف المستخدم
- 5 - نوعية الإنتركم المطلوب (إنتركم إدارة أو سكرتارية أو داخلي )
- 6 - نوعية الأسلاك المستخدمة ، حجمها ولونها وطريقة التسليك
- 7 - أحجام ومواصفات ومواقع صناديق الربط مع التأكد من وجود إحتياط من الخطوط المخصصة لها
- 8 - ترقيم الأسلاك داخل صناديق الربط.

#### ثامناً : منظومة الإذاعة الداخلية

- 1 - طريقة توزيع السماعات في البناية
- 2 - قدرة السماعات المستخدمة وملاءمتها مع سعة المصخم
- 3 - نوعية مضخم الصوت وقدرته وأجهزة الحماية المتوفرة فيه
- 4 - نوعية السماعات المستخدمة وملاءمتها مع مواقعها
- 5 - نوعية الأسلاك المستخدمة , أحجامها , طريقة تسليكها
- 6 - حاجة السماعات إلى منظم الصوت
- 7 - المساحة التي تغطيها السماعات
- 8 - طريقة تقسيم الخطوط في المصخم الرئيسي إلى مناطق
- 9 - موقع المحطة الرئيسية ولوحة السيطرة ومواصفاتها
- 10 - أماكن صناديق الربط الفرعية
- 11 - حاجة المنظومة إلى إتصال لاسلكي
- 12 - نوعية جهاز اللاسلكي المستخدم للاستلام والبث
- 13 - التردد الذي تعمل عليه أجهزة اللاسلكي
- 14 - الأسبقية في تشغيل لوحات السيطرة
- 15 - أنواع الهوائيات المستخدمة (لأجهزة اللاسلكي والراديووات )
- 16 - أجهزة التسجيل المستخدمة .

#### تاسعاً : منظومة جرس الإستدعاء

- 1- نوعية المنظومة المستخدمة
- 2- عدد الخطوط اللازمة للبناية وترقيمها
- 3- نوع أزرار الضغط ( Push buttons ) المستخدمة
- 4- طريقة توزيع أزرار الضغط ومواقعها وارتفاعها عن مستوى سطح الارضية )
- 5- نوع اللوحة المستخدمة (عدد مصابيح الإشارة وأزرار إزالة الإشارة )
- 6- نوع الفولتية المستخدمة بالمنظومة (230V,48V,24V )
- 7- موقع اللوحة الرئيسية للإشارة بالبناية
- 8- طريقة التسليك وأنواع الأسلاك المستخدمة .

#### عاشرا : منظومة مانعة الصواعق

- 1 - مقدار المقاومة القصوى المسموحة
- 2 - نوع وحجم السلك أو الموصل المستخدم في الشبكة وطريقة مده وتثبيته
- 3 - نوع المنظومة المستخدمة (فرانكلين، شبكة فرادي ، أو إنبعاث مبكر )
- 4 - المساحة التي تغطيها المنظومة
- 5 - إرتفاع سارية مانعة الصواعق على البناية وأعدادها
- 6 - طريقة توصيلها بالموصلات بنقاط الأرضي
- 7 - عدد وأطوال وأنواع القضبان الأرضية ( المكاثر )
- 8 - وجود نقاط فحص وعددها وارتفاعها عن مستوى سطح الأرض .

#### احد عشر: منظومة التأسيس ( الأرضي)

- 1 - مقدار المقاومة القصوى المسموح بها
- 2 - نوع وحجم السلك المستخدم لشبكة الأرضي وطريقة تثبيته
- 3 - ربط المنظومة بجميع اللوحات الكهربائية والمكانن والأجزاء المعدنية الأخرى في البناية
- 4 - وجود نقاط التفقيش (مانهولات) ونقاط الفحص الخاصة بالمنظومة
- 5 - طريقة تثبيت وغمر القضبان الأرضية (المكاثر) في الأرض : توزيعها ، عمقها ، أعدادها
- 6 - حاجة البناية إلى منظومة تأسيس مستقلة للأجهزة الأليكترونية ( معزولة عن منظومة التأسيس العامة)
- 7 - ملاحظة فصل منظومة التأسيس عن الخط المحايد (الحيادي Neutral line ) للمحطة الكهربائية عند استخدام نظام التأسيس من نوع TT .

#### ثاني عشر : المحولات الكهربائية

- 1 - سعة المحول
- 2 - مواصفات المحول
- 3 - أجهزة الحماية المستخدمة
- 4 - نوعية العازل المستخدم في ملفاته
- 5 - نوعية التهوية المستخدمة للمحول
- 6 - نوع الزيوت المستخدمة للتبريد
- 7 - حاجة المحول لصندوق الربط للفولتية العالية والمنخفضة
- 8 - نوعه من حيث كونه داخلي Indoor او خارجي Outdoor
- 9 - طريقة ربط ملفات المحول ( Y/Y ) (  $\Delta/Y$  )
- 10 - نسبة تحويل الفولتية
- 11 - موقعه في البناية او المحطة
- 12 - حجم حفرة الزيت اللازمة له



## الحق 2 مسائل متنوعة Miscellaneous Problems

- 1- الجزء من المصهر المصمم للذوبان عند اشتغال المصهر يعرف بـ :  
(أ) السلك (ب) عنصر المصهر (ج) الوصيل (د) الحامل
- 2- درجة حرارة الهواء أو أي وسط آخر لجهاز أو معدة تستخدم فيه تسمى:  
(أ) الحرارة المحيطة (ب) الحرارة العاملة (ج) الحرارة الطبيعية (د) الحرارة الكامنة
- 3- ترتب التمديدات من أجل تفادي الخطر في حالة وقوع عطل ولأجل ضمان عدم إنقطاع التيار الكهربائي عنها خلال عمليات الفحص أو الصيانة بحيث تتضمن إحدى الطرق الآتية:  
(أ) ربط الدوائر بالإسلوب الشعاعي Radial.  
(ب) ربط الدوائر بالإسلوب الحلقي Ring.  
(ج) تقسيم التمديدات إلى دوائر منفصلة.  
(د) تقسيم التمديدات إلى حزمة من الدوائر المنفصلة.
- 4- لوحة توزيع صناعية تجهز ما يأتي :  
- أربعة محركات ثلاثية الطور ثلاثية السلك.  
- مدفأتين ثلاثية الطور رباعية السلك.  
- دانرتين للأنارة احادية الطور.
- فيما عدا الكيل المغذي تكون عدد الأسلاك الحية Live conductors المحتواة ضمن اللوحة :  
(أ) 21 (ب) 24 (ج) 32 (د) 40
- 5- جميع وسائل الحماية ضد زيادة التيار Overcurrent بدون حماية سائدة موضوعة من جهة المصدر يجب ان تتحمل:  
(أ) اشتغالها ضمن قيمة التيار المقرر (المقنن).  
(ب) اشتغالها بتيار اقل من التيار المقرر (المقنن).  
(ج) تيار عطل قصر الدارة الاقصى.
- 6- يكون تقنين أو ضبط (معايرة) وسيلة الحماية ضد زيادة التيار Overcurrent بحيث تعمل هذه الوسيلة بتيار أكبر من سعة حمل الكيل أو السلك بعامل لا يتجاوز :  
(أ) 0.725 (ب) 1.45 (ج) 1.8 (د) 1.9
- 7- عندما يعطى جهاز حماية ضد زيادة التيار Overcurrent حماية ضد زيادة الحمل Overload فان التيار  $I_2$  يجب ان لا يتجاوز التيار  $I_Z$  مضروب في :  
(أ) 0.725 (ب) 1.45 (ج) 1.8 (د) 1.9
- 8- دائرة كهربائية مصممة لتسحب تيار مقداره 45 أمبيراً تغذى بواسطة كابل سعة حمل التيار له 50 أمبيراً فإذا كان مقدار الهبوط بالفولتية للكابل هو 8 ملي فولت / متر / أمبير وكان طول الكابل 10 أمتار فان الهبوط بالفولتية سيكون :

9- أي دائرة إنارة تشتمل على مصابيح ذات قاعدة نوع B15 يجب أن تتم حمايتها بواسطة وسيلة حماية ضد تجاوز التيار لا تتعدى:

(أ) 6 أمبير (ب) 10 أمبير (ج) 16 أمبير (د) 20 أمبير

10- عندما تدفن الكيبلات مباشرة في الأرض , يجب أن لا يقل عمق الدفن في كل الأحوال عن:

(أ) ليس أقل من 0.75 متر

(ب) ليس أقل من 1.5 متر

(ج) عمق كاف لتلافي التلف

(د) عمق كاف لسهولة الوصول إلى الكيبل

11- جهاز التيار المتبقي RCD يستخدم لتأمين الحماية ضد:

(أ) زيادة التيار (ب) عطل قصر الدارة (ج) التيار المقنن (د) عطل التأسيس

12- الهبوط بالفولتية للتمديدات يجب أن لا يتجاوز نسبة معينة من الفولتية الاسمية عند مرور التيار الطبيعي فيها. هذا الهبوط بالفولتية يقاس:

(أ) بين المحطة الثانوية ونقطة التجهيز للبناء.

(ب) بين أحد المآخذ ولوحة التوزيع.

(ج) بين عمود التأسيس الخاص بالمستهلك وعمود التأسيس الرئيسي.

13- تكون أقل مقاومة عزل لدوائر ذات فولتية 400 فولت هي:

(أ)  $0.25M\Omega$  (ب)  $0.5M\Omega$  (ج)  $1M\Omega$  (د)  $20M\Omega$

14- ما هو عامل من اجل المجموعات هو الصحيح لستة كيبلات متعددة النواقل موضوعة على حامل كيبلات مثقب.

(أ) 0.76 (ب) 0.79 (ج) 0.90 (د) 0.85

15- ما هو الشيء الذي لا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند إيجاد حجم الكيبل (مساحة مقطعه العرضي) في مرحلة التصميم :

(أ) حدود الهبوط بالفولتية.

(ب) الاجهادات الميكانيكية بسبب الأعطال.

(ج) ممانعة العطل.

(د) احتمالات زيادة التيار.

16- الموصل الحمائي Protective conductor الذي يربط الأجزاء الموصلة من المعدات أو الأجهزة الكهربائية إلى طرف التأسيس Earth terminal يدعى:

(أ) منظومة التأسيس.

(ب) موصل الدائرة الحمائي.

(ج) موصل التأسيس الرئيسي.

(د) الموصل الحمائي للجهاز او المعدة.

17- جهاز الحماية المصمم ليتحمل التيار الإسمي أثناء القطع والفصل ويفصل الدائرة تلقائياً أثناء أعطال قصر الدارة يدعى:

(أ) مصهر انبوبي .

(ب) جهاز التيار المتبقي RCD.

(ج) قاطع دائرة.

(د) مفتاح وصيل عادي Link switch.

18- في منظومة تأريض نوع TT يكون أفضل جهاز للحماية ضد عطل الأرض هو:

(أ) جهاز RCD

(ب) قاطع دائرة اعتيادي

(ج) مصهر مؤخر للزمن نوع HRC

(د) مفتاح فصل Disconnecter

19 – قد يحصل زيادة حمل Overload على محرك كهربائي نتيجة:

(أ) حمل ميكانيكي مفرط

(ب) إنقطاع السلك المحايد

(ج) شخص كهربائي يقوم بتقّب داخل صندوق فيه مجموعة قضبان توزيع حية ويحصل تماس بين أحد القضبان والمتقّب .

20- محرك قدرة 20 حصاناً يشتغل بالربط المباشر الى المصدر أريد حمايته بواسطة قاطع دائرة نوع MCCB ،سعة هذا القاطع يجب أن تكون :

(أ) 50 أمبيراً (ب) 100 أمبيراً (ج) 150 أمبيراً (د) 300 أمبيراً

21- محرك قدرة 60 حصان يشتغل بواسطة بادئ حركة نوع نجمي – مثلثي ، أريد حمايته بواسطة مصهر مؤخر للزمن نوع HRC مع حماية حرارية . سعة المصهر يجب أن تكون :

(أ) 10 أمبيراً (ب) 60 أمبيراً (ج) 100 أمبيراً (د) 80 أمبيراً

22- محرك قدرة 100 حصاناً يشتغل بواسطة بادئ حركة نوع نجمي – مثلثي ، الحماية الحرارية يجب أن يتم تعييرها ضمن المدى :

(أ) 32 – 63 أمبيراً (ب) 50 – 90 أمبيراً (ج) 70 – 115 أمبيراً (د) 90 – 135 أمبيراً

23- محرك قدرة 30 حصاناً يشتغل بواسطة بادئ حركة نوع نجمي – مثلثي، أصغر حجم للكيل للمحرك من جهة المصدر يجب أن يكون :

(أ) 10 ملم<sup>2</sup> (ب) 25 ملم<sup>2</sup> (ج) 50 ملم<sup>2</sup> (د) 70 ملم<sup>2</sup>

24- تكون أقل مقاومة عزل لدوائر ذات فولتية 11000 فولت في المحطات الثانوية للأبنية هي:

(أ) 2MΩ (ب) 10 MΩ (ج) 100 MΩ (د) 250 MΩ

25- عدد الأسلاك المعزولة بمادة PVC ذات مقطع عرضي 4 ملم<sup>2</sup> المسموح بإمرارها في انبوب قطر 20 ملم :

(أ) 4 (ب) 6 (ج) 3 (د) 1

26- تقل مقاومة التأريض عند استخدام ثلاثة قضبان تأريض (مكاهر) مربوطة مع بعض بنسبة :

(أ) 1/3 (ب) 2/3 (ج) 1/2 (د) 1/4

27- تتم تغذية الأجهزة الطبية الإلكترونية في غرف العمليات في المستشفيات عن طريق:

(أ) مقومات Rectifiers

(ب) متسعات Capacitors

(ج) محولات عزل Isolating Transformers

(د) الربط المباشر الى المصدر الكهربائي المتوفر.

28- يؤخذ عامل الطلب بالنسبة للشقق والمنازل عند تخمين الحمل :

(أ) 66% (ب) 50% (ج) 85% (د) 90%

29- عندما تكون منظومة التأريض الخاصة بالمستهلك معزولة تماماً عن منظومة التأريض للمصدر (محول أو مولد) يكون نظام التأريض من نوع :

(أ) TT (ب) IT (ج) TN-S (د) TN-C

30- في أبنية المستشفيات تستخدم عموماً منظومات تأريض من نوع :

(أ) TT (ب) IT (ج) TN-S (د) خليط من TT و IT

31- يكون التمييز الحمائي لقواطع الدائرة ضمن لوحات التوزيع الرئيسية والثانوية على أساس:

(أ) التمييز بواسطة التيار (ب) التمييز بواسطة الزمن (ج) التمييز بواسطة التيار + الزمن

32- موصل تأريض Earting conductor نحاس غير محمي ميكانيكياً وغير محمي ضد الصدا مطمور في التربة , يجب أن يكون حجمه الأدنى :

(أ) 4 ملم<sup>2</sup> (ب) 16 ملم<sup>2</sup> (ج) 25 ملم<sup>2</sup> (د) 50 ملم<sup>2</sup>

33- في أي من الحالات التالية يمكن استخدام أنبوب الماء المعدني كقضيب تأريض (مكهر):

(أ) إذا كان الانبوب ضمن المنظومة العامة لخدمة المياه.

(ب) لا يمكن استخدامه في أي حال من الأحوال.

(ج) إذا كان انبوب غير معدني.

(د) إذا كان هناك احتمال إزالته في أي وقت .

34- مدفئة كهربائية 230 فولت أحادية الطور تسحب تياراً إسمياً مقداره 25 أمبيراً، طول السلك الحراري المغذي لها 20 متراً والهبوط بالفولتية لهذا السلك 11 ملي فولت/أمبير/متر . في هذه الحالة يكون الهبوط بالفولتية مساوياً الى:

(أ) 2.2 فولت (ب) 5.5 فولت (ج) 8.8 فولت (د) 13.75 فولت

35- عند فحص التمديدات الكهربائية ذات 230 فولت، يجب أن تكون قيمة مقاومة العزل بين الاسلاك الحية Live conductors والسلك الحمائي الأرضي PE المربوط إلى منظومة التأريض هي :

(أ) 0.5MΩ (ب) 1 MΩ (ج) 5MΩ (د) 10 MΩ

36- يعرف النظام الدولي IEC الفولتية المتناوبة المنخفضة جداً هي تلك التي لا تتجاوز:

(أ) 50 فولت (ب) 250 فولت (ج) 1000 فولت (د) 1500 فولت

37- أي نوع من التمديدات الكهربائية يجب أن يقسم إلى نواير كهربائية منفصلة لأجل تفادي:

(أ) مشاكل التمييز الحمائي للقواطع.

(ب) المخاطر الناتجة عن أعطال التأريض وتقليل الازعاجات الناتجة عنها.

(ج) التداخل غير المبرر مع أمنية التجهيز للمصدر.



(د) التسليك غير العملي للدوائر.

38- تنسيق تقنين المصهر في منظومة كهربائية يكون بدلالة:

(أ) التمييز الحمائي (ب) العزل (ج) التباين (د) زيادة الحمل.

39- أي من الآتي يستخدم لإيجاد حجم جهاز الحماية ضد التيار المفرط Overcurrent:

(أ) حجم الكيل. (ب) عامل المجموعات (ج) التيار التصميمي (د) تيار الحمل الزائد

40- أي نوع من الأجهزة الحمائية التالية يعطي حماية ضد التيار المفرط Overcurrent :

(أ) مفتاح وصيل Linked switch

(ب) جهاز التيار المتبقي RCD

(ج) مفتاح عزل Disconnecter

(د) قاطع الدائرة Circuit Breaker

41- قد يستخدم الانبوب المعدني كقضيبي (مكهر) تأريض مع بعض الاحتياطات Precaution اللازمة إذا كان:

(أ) يحمل غازات قابلة للاشتعال.

(ب) مملوك لسلطة (شركة) خدمات إسالة الماء.

(ج) انبوب تجهيز مياه خاص.

(د) معزولا.

42- لاجل منع حدوث التيارات الدوامية Eddy currents في انبوب تمديدات معدني أو مسارب تأطير أو حديد تسليح

الكيل يتطلب الأمر :

(أ) استخدام تيار مستمر DC فقط.

(ب) عزل الأسلاك الحية عن السلك المحايد.

(ج) تأريض الأنبوب المعدني بصورة جيدة.

(د) جميع الأسلاك الحية والسلك المحايد يجب أن تكون محتواة داخل الأنبوب .

43- الكيبلات غير المسلحة المستخدمة في التمديدات الثابتة يجب أن تكون:

(أ) موضوعة ومحمية بشكل لا يمكن ان يصلها الأشخاص أو المعدات المتحركة .

(ب) موضوعة داخل أنابيب معدنية أو أطر أو مسارب خاصة.

(ج) تستخدم في الفولتيات المنخفضة جدا فقط .

(د) تستخدم للدوائر أحادية الطور فقط .

44- تستخدم لوحة التحذير المكتوب عليها : إتصال كهربائي أمين- لا تحاول فصله -Safety electrical connection

Do not remove للدلالة على:

(أ) نقطة إتصال بين موصل التأريض الرئيسي وقضيبي التأريض.


(ب) طرف التأريض الرئيسي للمستهلك.

(ج) وصيل فحص مؤسس في موصل التأريض لمنظومة تأريض نوع TT.

(د) نقطة اتصال بين منظومة التأريض والسلك الحمائي الارضي PEN في منظومة تأريض نوع TN-C

45- مأخذ كهربائي Socket-outlet تقنيته لا يزيد عن 20 أمبيراً للاستخدامات العامة بواسطة الأشخاص الإعتياديين يجب أن:

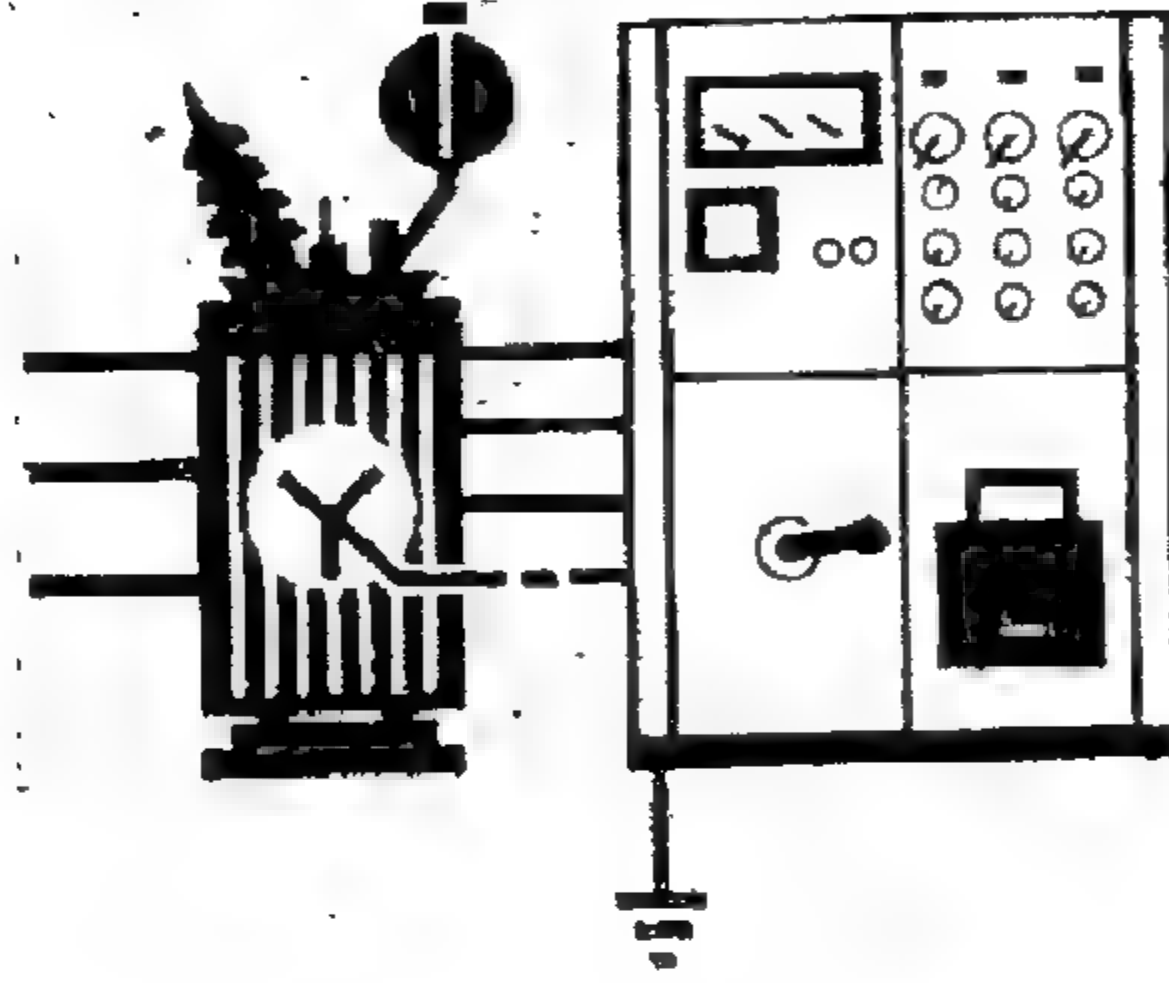- (أ) يؤسس ضمن منظومة حلقية.
  - (ب) يؤسس ضمن منظومة شعاعية.
  - (ج) تتم حمايته بواسطة جهاز تيار متبقي RCD عيار 30 ملي أمبيراً.
  - (د) تتم حمايته بواسطة قاطع دائرة عيار 20 أمبيراً.
- 46- نظام التأسيس في الشكل المبين في أدناه هي من نوع :



- (أ) TT
- (ب) IT
- (ج) TN-C
- (د) TN-S

47- المولد الإحتياطي لحالات الطوارئ يجب أن لا يربط على التوازي مع المنظومة الرئيسية المجهزة للبناء إلا عن طريق:

- (أ) مفتاح تحويل تلقائي ATS مع وسيلة حماية Interlock.
- (ب) مفتاح تحويل يدوي عادي.
- (ج) مفتاح تحويل تلقائي بدون وسيلة حماية Interlock.
- (د) منظومة أقفال ملائمة مع مفاتيح تحويل متعددة.

48- توقع شهادة جودة التمديدات الكهربائية عادة من قبل:

- (أ) الشخص الذي يطلب الفحص.
- (ب) مصمم التمديدات الكهربائية نفسه.
- (ج) شخص ثالث معول عليه.
- (د) المهندس الكهربائي أو كهربائي فني.

49- مصهر أنبوبي مؤخر للزمن نوع gG سعة 50 أمبيراً يحمل تيار عطل مقداره 300 أمبيراً, زمن إزالة العطل يكون:

- (أ) 0.025 ثانية
- (ب) 0.25 ثانية
- (ج) 2 ثانية
- (د) 2000 ثانية

50- التيار  $I_n$  يشير إلى :

- (أ) التيار المقنن لجهاز الحماية.
- (ب) سعة حمل التيار للكيل.
- (ج) التيار التصميمي.
- (د) تيار قصر الدارة.

51- المعلومات الأساسية المطلوبة في مرحلة التصميم للتمديدات الكهربائية هي:

(أ) الغرض من استخدام التمديدات الكهربائية.

(ب) الإحالة لمقاول رئيسي معين.

(ج) الإحالة لمقاول كهربائي ثانوي معين.

(د) معلومات عن منظومات الاتصالات المتوفرة.

52- لغرض الحماية ضد عطل الأرض يكون الجهاز المفضل للاستخدام ضمن منظومة كهربائية تستخدم لنظام تأريض نوع TT هو:

(أ) جهاز التيار المتبقي RCD (ب) قاطع دائرة اعتيادي (ج) مصهر أنبوبى (د) مفتاح عزل

53- عامل التباين هو تعبير يشير الى:

(أ) أجهزة مختلفة مربوطة إلى لوحة التوزيع نفسها .

(ب) وجود تقاسم للتيار بين دائرتين.

(ج) عدة أجهزة مربوطة إلى الدائرة نفسها.

(د) سماح يؤخذ بالنظر لعدم تشغيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه.

54- جميع الدوائر في الحمامات يجب أن تكون:

(أ) محمية بواسطة جهاز RCD.

(ب) زمن فصل العطل لها ليس أقل من خمس ثواني.

(ج) لها عزل اضافي.

(د) محمية بواسطة قاطع دائرة.

55- لأجل أخذ تيار التوافقيات بعين الاعتبار والذي يكون في كيبيل ثلاثي الطور + محايد الذي يغذي أبنية حاوية على

معدات ذات أحمال غير خطية أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات على المصمم أن يتخذ ماياتي:

(أ) وضع حارقات التمور Surge Diverters بين كل خط والمحايد.

(ب) وضع مقاومة تفريغ مع كل جهاز أو معدة .

(ج) زيادة المقطع العرضي لموصل المحايد.

(د) حماية الكيبيل الرئيسي المغذي للبناء بواسطة جهاز RCD.

56- أي من الآتي يعد احد التقسيمات العامة للتأثيرات الخارجية:

(أ) البناء (ب) الموقع (ج) نظام التسليك (د) الطلب الأقصى

57- عندما يسبب قطع دائرة كهربائية غير متوقع خطراً فهل أن رفع جهاز الحماية ضد زيادة الحمل:

(أ) مسموح به.

(ب) غير مسموح به.

(ج) اجباري.

(د) غير مصرح به اطلاقاً.

58- قاطع دائرة نوع D سعة 50 امبير يحمي دائرة ذات طور واحد 230 فولت يحتاج الى تيار يسبب الاشتعال الفوري

لوسيلة الافلات مقداره:

59- عند اختيار حجم كابل لدائرة معينة ضمن التمديدات الكهربائية فإن عوامل التقنين Rating Factors التي يتوجب استخدامها وتطبيقها لغرض:

(أ) حساب التيار الكلي الذي تسحبه التمديدات الكهربائية.

(ب) حساب سعة حمل التيار للكابل.

(ج) حساب التيار التصميمي للدائرة.

(د) حساب التيار المقنن لجهاز الحماية.

60- عند إكمال التمديدات الكهربائية يتطلب إجراء الفحوصات التالية عليها:

(1) مقاومة العزل Insulation Resistance.

(2) إستمرارية الموصلات الحماينة Continuity Of Protective Conductors

(3) إستمرارية الدوائر الحلقية النهائية (للمأخذ خاصة).

(4) القطبية Polarity.

أي من الآتي يمثل الترتيب الصحيح لإجراء هذه الفحوصات:


(أ) 3,2,1 ثم 4.

(ب) 1,3,2 ثم 4.

(ج) 4,1,3 ثم 2.

(د) 1,4,2 ثم 3.

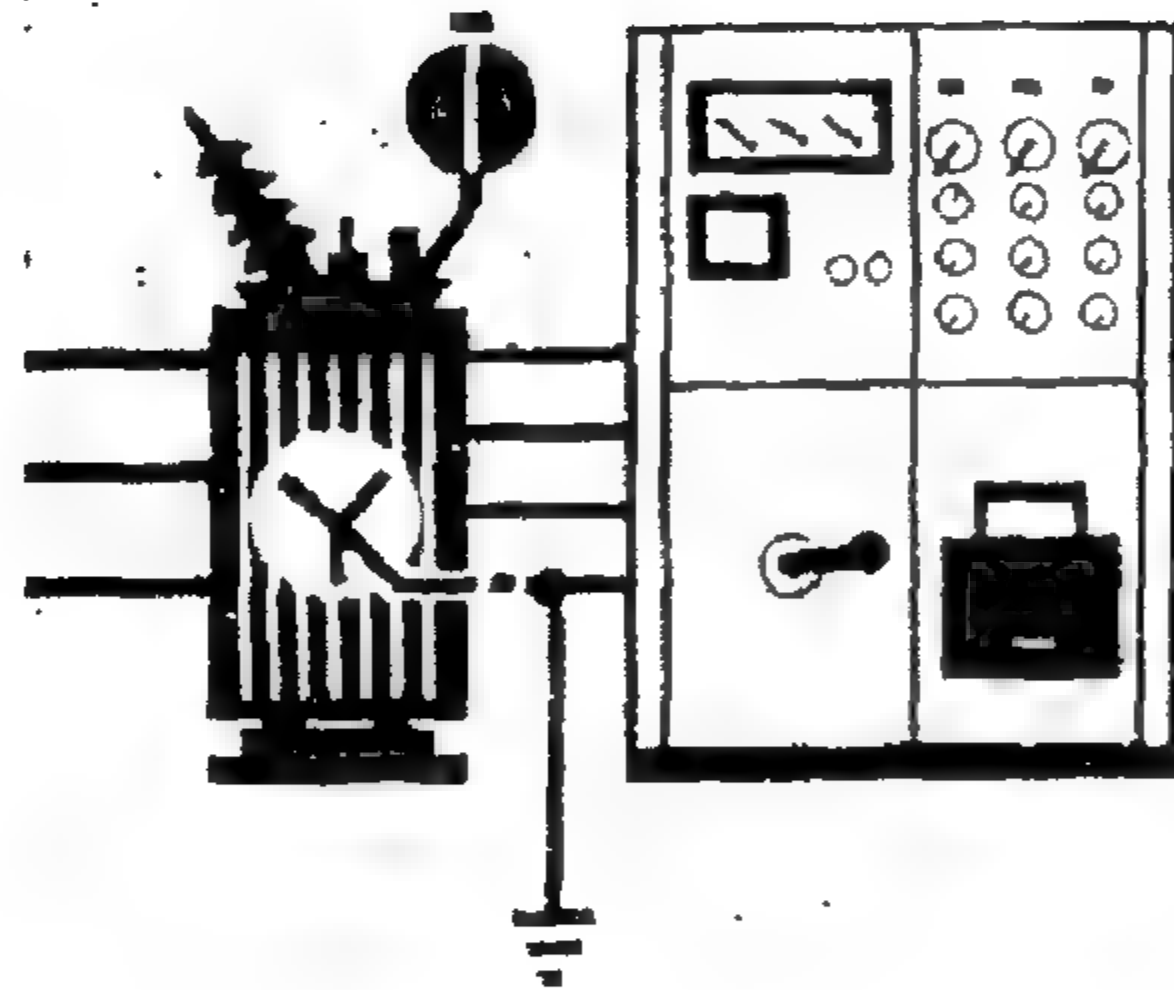61- نظام التأسيس في الشكل المبين في أدناه هو من نوع :



TT (أ)

IT (ب)

TN-C (ج)

TN-S (د)

62- أي من الآتي لا يمثل خواص المصدر الكهربائي:

(أ) الفولتية الاسمية Nominal Voltage.

(ب) التردد Frequency.

(ج) الممانعة الخارجية للدائرة الأرضية Ze.

(د) مفتاح الطوارئ Emergency Switch.



63- المصدر المتعارف عليه الذي يستخدم لإعطاء خدمة أمينة هو :

(أ) محول ذاتي خافض. (ب) بطاريات (ج) محول عزل (د) دائرة فولتية منخفضة جداً SELV

64- أي من الآتي يجب استخدامه لغرض إيجاد حجم وسيلة الحماية ضد التيار المفرط Overcurrent :

(أ) حجم الكيل (ب) عامل لأجل المجموعات (ج) التيار التصميمي (د) التيار المفرط

65- جميع جداول ساعات حمل التيار للكيبلات والأسلاك المعطاة في هذا الكتاب محسوبة على أساس درجة حرارة المحيط :

(أ) صفر درجة مئوية (ب) 20 درجة مئوية (ج) 30 درجة مئوية (د) 40 درجة مئوية

66- أصغر سعة حمل تيار  $I_c$  مطلوبة لسلك يغذي دائرة كهربائية محمية بواسطة مصهر شبه مغلق عيار 20 أمبير هي

(أ) 20 أمبيراً (ب) 27,6 أمبيراً (ج) 29,4 أمبيراً (د) 36 أمبيراً

67- قاطع دائرة نوع D يجب أن ينصب لحماية الدوائر المعرضة الى :

(أ) فولتيات مفرطة عابرة.

(ب) عامل قدرة أقل من 0.85 .

(ج) تيار متذبذب.

(د) تيار بدء عالي Heavy Starting Current.

68- محرك طور واحد يسحب تيار مقداره 20 أمبير في الحالات الاعتيادية (تيار تصميمي) فإذا كان المحرك يجهز

بواسطة كيبل PVC عيار 2.5 ملم<sup>2</sup> طوله 10 متر عندئذ يكون هبوط الفولتية الكلي:

(أ) 2.5 فولت (ب) 3.07 فولت (ج) 6 فولت (د) 9.06 فولت

69- التيار التصميمي Design Current يمثل:


(أ) تيار قصر الدارة المنظور.

(ب) تيار العطل الأرضي.

(ج) التيار الذي يسحبه الحمل في حالة الأشتغال الطبيعي.

(د) التيار المتسبب عن فرط الحمل.

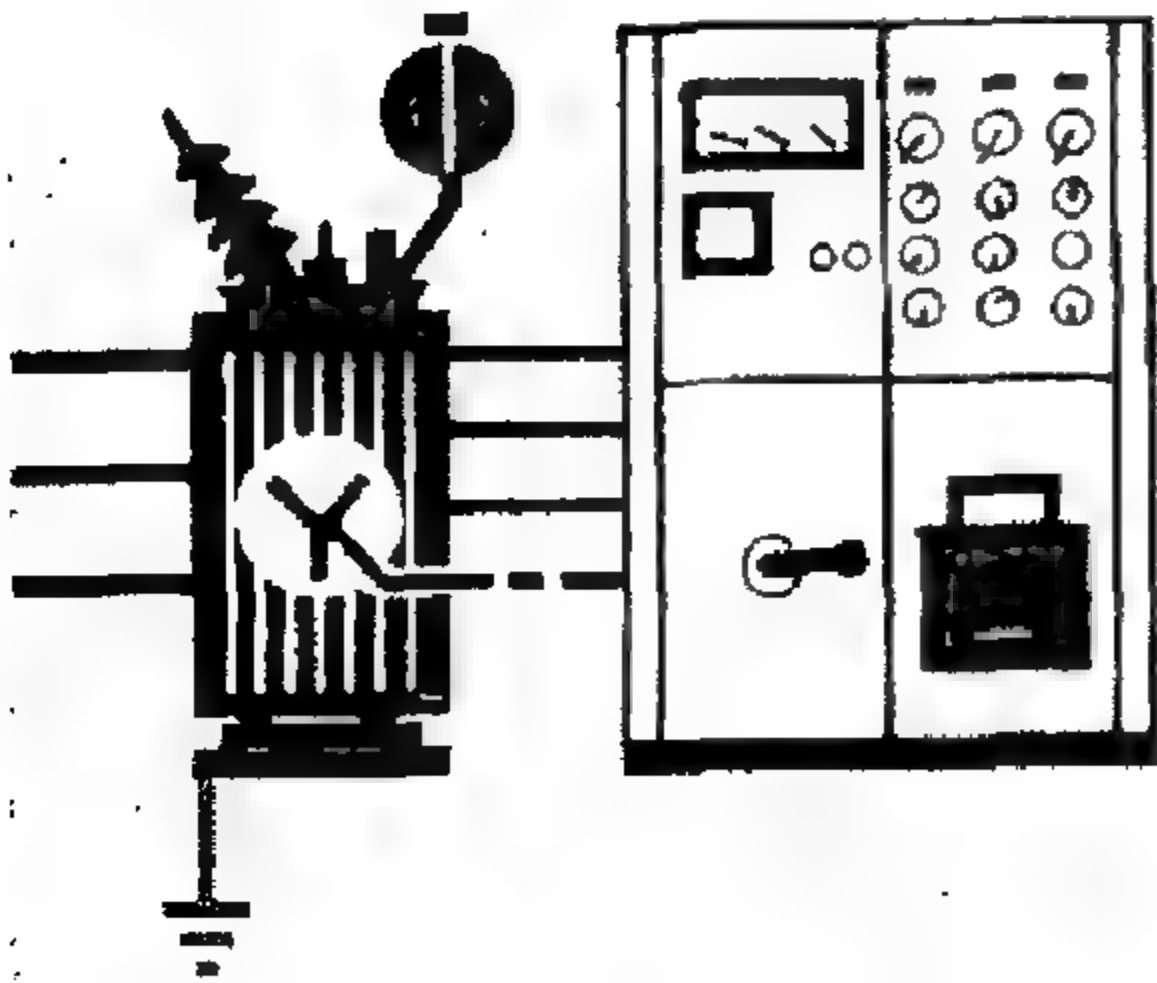70-- نظام التأسيس في الشكل المبين في أدناه هي من نوع :



TT (أ)

IT (ب)

TN-C (ج)

TN-S (د)

71- جهاز تيار متبقي RCD مجهز ليعطي حماية ضد عطل الأرض يجب أن يكون :

(أ) مربوطاً مع كل مأخذ قدرة

(ب) مربوطاً في بداية الدائرة الأصلية

(ج) منظماً لتيار 500 ملي أمبير

(د) مرتباً لكي يفصل موصل الخط Line conductor

72- في نظام تارريض نوع TT يجب أن يفصل جهاز RCD الدائرة في حالة عطل الأرض بزمان قدره:

(أ) 0.1 ثانية (ب) 0.2 ثانية (ج) 0.5 ثانية (د) 5 ثواني

73- قيمة الممانعة الكلية لدائرة عطل الأرض تحسب من المعادلة التالية :

$$Z_S = Z_e + (R_1 + R_2) \Omega \quad (أ)$$

$$Z_S = Z_e - (R_1 + R_2) \Omega \quad (ب)$$

$$Z_S = Z_e + (R_1 - R_2) \Omega \quad (ج)$$

$$Z_e = Z_S + (R_1 + R_2) \Omega \quad (د)$$

74- تم قياس الممانعتين  $Z_e$  و  $Z_S$  في دائرة شعاعية فوجدنا  $0.5 \Omega$  و  $0.3 \Omega$  على التوالي ، عندئذ يكون مجموع مقاومتي الخط

والموصل الحثائي الأرضي  $(R_1 + R_2)$  هو:

(أ)  $0.8 \Omega$  (ب)  $0.4 \Omega$  (ج)  $0.5 \Omega$  (د)  $0.2 \Omega$

75- إذا كانت الفولتية الاسمية لدائرة هي 230 فولت وكانت الممانعة  $Z_S = 2,3$  أوم فإن قيمة تيار العطل  $I_r$  سيكون :

(أ) 0,1 أمبيراً (ب) 100 أمبيراً (ج) 273 أمبيراً (د) 23 كيلو أمبيراً

## أجوبة الأسئلة المتنوعة

1- (ب)	2- (أ)	3- (ب)	4- (ب)	5- (أ)	6- (ب)	7- (أ)	8- (ب)
9- (ج)	10- (أ)	11- (د)	12- (ب)	13- (ج)	14- (أ)	15- (د)	16- (د)
17- (ب)	18- (أ)	19- (أ)	20- (أ)	21- (ج)	22- (ب)	23- (ب)	24- (د)
25- (ج)	26- (أ)	27- (ج)	28- (أ)	29- (أ)	30- (د)	31- (ج)	32- (د)
33- (أ)	34- (ب)	35- (ب)	36- (أ)	37- (ب)	38- (أ)	39- (أ)	40- (د)
41- (ب)	42- (د)	43- (أ)	44- (ج)	45- (د)	46- (أ)	47- (أ)	48- (ج)
49- (ج)	50- (أ)	51- (أ)	52- (أ)	53- (د)	54- (أ)	55- (ج)	56- (ب)
57- (ب)	58- (ب)	59- (ب)	60- (ب)	61- (ج)	62- (د)	63- (د)	64- (د)
65- (ج)	66- (ب)	67- (د)	68- (ب)	69- (ج)	70- (ب)	71- (ب)	72- (ب)
73- (أ)	74- (د)	75- (ب)					

## المراجع

### 1- المراجع الأجنبية

1. Road Lighting; Phillips Technical Library, 1980.
2. Lighting Manual; Third Edition, Phillips publication; 1981.
3. Johnson, R.C. and Cox, R. " Electrical Wiring: Design and Construction". Prentice-Hall,1981.
4. Neidle, M. " Electrical Installation Technology". Butterworth ,1982
5. Steward, W.E. " J. Modern Wiring Practice". Butterworth ,1982.
6. Cayless, M.A., and Marsden, A.M. " Lamps and Lighting". Arnold ,1983
7. Raphael, F. and Neidle, M. "Electric Wiring of Buildings". Pitman ,1983.
8. Steward, W.E. " J. Modern Wiring Practice". Butterworth ,1982.
9. Thompson, F.G." Electrical Installation Technology". Longman , 1983.
10. Electrical Installation Handbook. Part 1- Power Supply and Distribution Systems. Siemens Aktiengesellschaft. John Wiley & sons, 1987.
11. Electrical Installation Handbook, part 2- Power Cables, Protective Devices, Siemens Aktiengesellschaft. John Wiley & sons, 1987.
12. Electrical Installation Handbook. Part - 3 - Large Buildings and Outdoor Areas, Special Installations, Installation Specifications and Safety Measures. Siemens Aktiengesellschaft. John Wiley & sons, 1987.
13. H.A.Miller " Electrical Installation Practice" .BSP Professional Books ,Oxford .Fourth Edition 1989. U.K.
14. J.Hyde " Electrical Installation Principles and Practices" .Makmilan Press LTD,London 1994.
15. Roy B. Carpenter, Jr., Mark N. Drabkin " Lightning Strike, Protection " . Publication of Lightning Eliminators & Consultants,1990 USA.
16. Trevor Lensley "Advanced Electrical Installation Work" Third Edition, Arnold publisher,U.K. 1998.
17. ABB Switchgear Manual , 10<sup>th</sup> Edition ,1990

18. IEEE recommended practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems ICHESd 142-1991. Published by IEEE, 1991.
19. Guide to Selection for Low Voltage Equipment. Publications of ABB., 2000 .
20. A Working Manual on Molded Case Circuit Breakers - Breaker Basics, 4th Edition , Westinghouse Publications, 2000.
21. Handbook for the Protection of Structures against Lightning. Furse publication.
22. Electronic System Protection Handbook. A Guide to Protecting Electronic Equipment from Lightning and Transient Overvoltages. Furse publications , 2000.
- 23 . Grigsby, L. L., The Electric Power Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 2001.
24. Rex Cauldwell , "Wiring: Basic & Advanced Projects" , Creative Homeowner. 2001.
25. Rex Cauldwell , "Wiring a House (For Pros by Pros)", . Taunton Press. 2002.
26. Bill Atkinson and Roger Lovegrove, " Electrical installation designs ", Blackwell publishing Third edition 2002, USA.
27. Charles M. Trout, " Electrical Installation and Inspection" , Thomson Learning Inc. 2002 ,USA
28. Brian David Jenkins, Mark Coates, "Electrical installation calculations: for compliance with BS 7671: 2001 ", Blackwell publishing Third edition 2003, USA.
29. Trevor Linsley "Advanced Electrical Installation Work" Butterworth – Heinemann publisher . Fourth edition, 2004, UK.
30. Richter H.P, " Wiring Simplified: Based on the 2005 National Electrical Code" , 14th Edition, . Park Publishing. 2005.
31. "The Complete Guide to Home Wiring: A Comprehensive Manual, from Basic Repairs to Advanced Projects ", Black & Decker Home Improvement Library. Creative Publishing International, 2005. UK.
32. "Electrician's Guide to the Building Regulations (Approved Document P, Electrical Safety in Dwellings)" , Publisher: Institution of Engineering and Technology; 2005, UK.
33. "Design and Installation of Electrical Installation" , Publisher: Institution of Electrical Engineers (IEE); First edition 2006, UK.



34. A. J. Watkins, Chris Kitcher, Christopher James Kitcher , " Electrical Installation Calculation" , , Volume 2, Sixth edition, Elsevier publisher 2006 ,UK.
35. M J Billington, Keith Bright & J R Waters , "The Building Regulations - Explained and Illustrated ", Blackwell Publishing ,13th Edition ,2007.
36. Ray Tricker and Roz Algar , " Building Regulations in Brief ", Butterworth Heinemann 5th Edition ,2007.
37. Trevor Linsley , "Introduction to Electrical Installation Work\_", Elsevier publisher , First edition. 2007, UK.
38. Requirements for Electrical Installations/ IET Wiring regulations BS7671:2008 - 17th Edition , IET publications ,2008.
39. "IEE On-site Guide; BS 7671 : 2008 IEE Wiring Regulations "17th Edition The Institution of Engineering and Technology, 2008,UK.
40. Trevor Linsley , "Basic Electrical Installation Work ", Elsevier publisher , First edition 2008 ,UK.
41. Brian Scaddan," Electric Wiring: Domestic", Thirteenth edition, Butterworth-Heinemann, 2008.UK.
42. Brian Scaddan," Inspection ,Testing and Certificate", Six edition, Butterworth-Heinemann, 2008.UK.
43. "Electrician Guide to the Building Regulation", The Institution of Engineering and Technology Publications, 2008, UK.
44. Brian Scaddan," Electrical Installation Work", Sixth edition, Butterworth-Heinemann, 2008.UK.
45. Schneider Electric, "Electrical installation guide: according to IEC international standard ", Schneider Electric, S,A, 2008.
46. Hall F and Greeno R , "Building Services Handbook ", Butterworth-Heinemann ,2009.
47. Brian Scaddan," Design and Verification of Electrical Installations", Sixth edition, Butterworth- Heinemann, 2009.UK.

## 2- المراجع العربية

- 1- د. هاني عبيد " تخطيط وتصميم التمديدات الكهربائية في المشاريع الكبرى " دار الشروق للتوزيع والنشر - عمان - الأردن 2001.
- 2- د. هاني عبيد و د. محمد عالية " التمديدات الكهربائية وحمايتها " دار التنوير العلمي للنشر والتوزيع - عمان - الأردن 1992 .
- 3- د. هاني عبيد " الإنارة الإصطناعية ، تخطيط وتصميم " نقابة المهندسين الأردنيين - عمان - الأردن 1987.
- 4- د. مقداد مهنا " حماية نظم القدرة الكهربائية " مطبعة دار الكتاب - دمشق - سوريا 1991.
- 5- د. محمد توفيق لازم الزهيري و د . فائق جواد العزاوي " منظومات القدرة الكهربائية " الجزء الأول ، مطبعة جامعة الموصل - بغداد - العراق 1987.
- 6- د. محمد توفيق لازم الزهيري و د . فائق جواد العزاوي " منظومات القدرة الكهربائية " الجزء الثاني ، مطبعة جامعة الموصل - بغداد - العراق 1987.
- 7- د. محمد توفيق لازم الزهيري و د . عصام محمود الأنصاري و د. عبد الكريم زوبع منصور " التحليلات المصفوفية للمكائن الكهربائية " دار الحرية للطباعة والنشر بغداد - العراق 1989.
- 8- ر.م . باسمه فاضل عباس " كراس مانعات الصواعق " وزارة الكهرباء - بغداد / العراق ، 2004.
- 9- وسام احمد عبد العزيز " تمديدات الفولتية المرتفعة " مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع/2005
- 10- محمد نذير المتني " موسوعة التمديدات الكهربائية " مركز الموسوعة الالكترونية/سوريا-دمشق 1984.
- 11- د. فيصل سليمان شعبان و د. جورج عزيز اشقر " تصميم وتخطيط الشبكات الكهربائية " جامعة تشرين-سوريا 2003 .
- 12- د. عبد المنعم موسى " التاريخ الوقائي والحماية من الصواعق " دار الراتب الجامعية 1993.
- 13- د. مظفر أنور النعمة، نوري بادي داود، جبار عبيد كاظم " التأسيسات والمكائن الكهربائية " دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 2006.
- 14- آرثر سيل " تمديد الاسلاك الكهربائية " الدار العربية للعلوم-1990 .
- 15- زكوان تنبكي " التمديدات الكهربائية المنزلية واصلاحها " دار دمشق 1991 .
- 16- المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا " الاعتبارات التصميمية والتنفيذية لآعمال التركيبات الكهربائية " ، عمان- الأردن 1996.
- 17- عمار العريان " توصيل واستثمار كيبلات البيانات والصوت والفيديو " شعاع للنشر والعلوم/2001.
- 18- أ.د. محمود جيلاني " المرجع في التركيبات والتصميمات الكهربائية - الخبرة العملية والأسس النظرية " جامعة القاهرة - 2010 . [www.sayedsaad.com](http://www.sayedsaad.com)













# التمديدات الكهربائية للأبنية والمنشآت



Bibliotheca Alexandrina



1150785

دار المناهج للنشر والتوزيع [www.daralmanahej.com](http://www.daralmanahej.com)

عمان - وسط البلد - شارع الملك الحسين - عمارة الشركة المتحدة للتأمين

هاتف: ٤٦٥٠٦٢٤ فاكس: ٤٦٥٠٦٦٤ ص ب ٢١٥٢٠٨ عمان ١١١٦٢ الأردن

Cover Design: Mohammad Ayyoub

[info@daralmanahej.com](mailto:info@daralmanahej.com)

